تكنولوجيا مستقبات الاقطار الاصطناعية التركيب والصيانة والتعبية




الرحادة والعداد عوالي مراكب وراهم والعداد العداد ا



تكنولوجيا مستقبة الأقمار الأصطناعية التركيب • الصيانة • التعمية

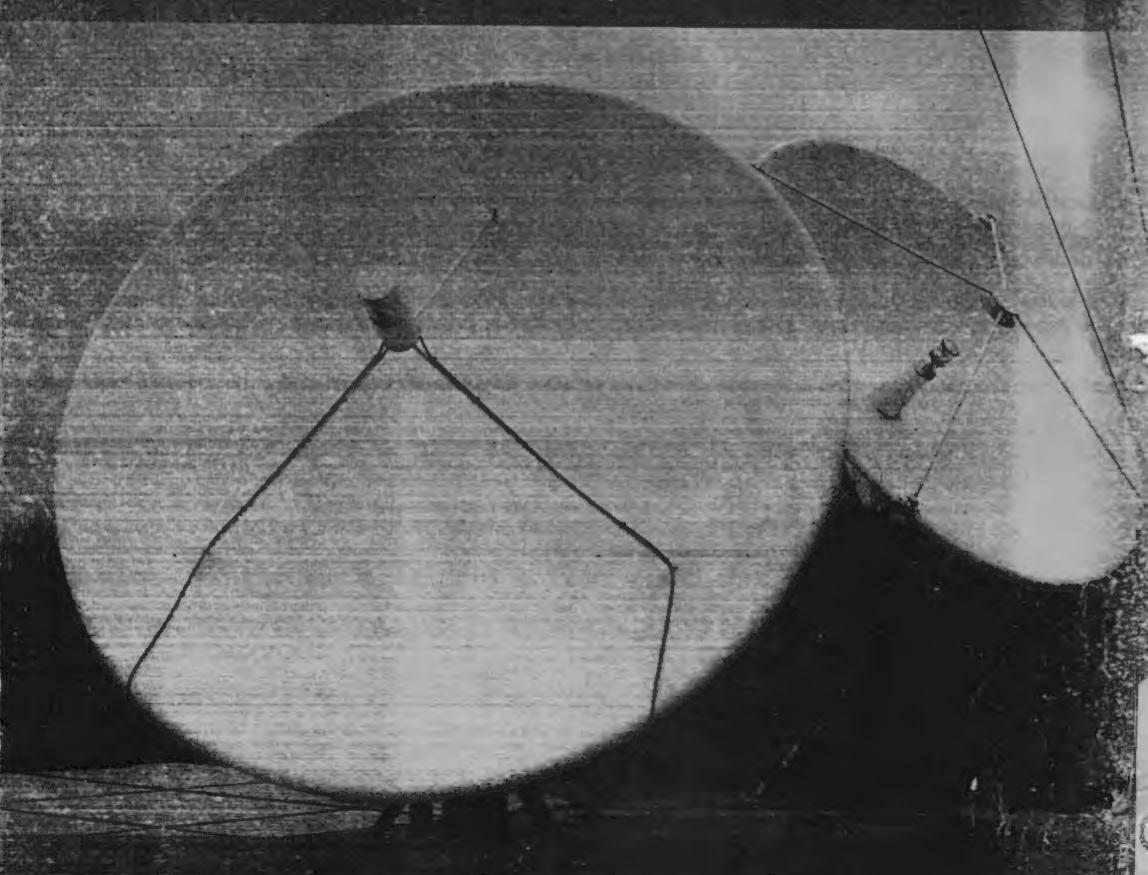أسرار الاستقبال الفضائي التشابهي والرقمي وطرق التعمية والتشــفير وإجرائيـــات إزالتهــا في كتــاب عملــي مفصّل



ترجمة وإعداد: الدكتور عبد الرحمن وهيبة مراجعة: الدكتور سليم إدريس

تكنولوجيا مستقبلات الأقمار الاصطناعية التركيب، الصيانة، التعمية

الطبعة الأولى 2000 جميع الحقوق محفوظة الناشر: شعاع للنشر والعلوم

الفرانسيسكان فاكس: 2244229 (21) 00963 سورية حلب صرب 7875

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت http://www.raypub.com البريد الإنكائروني e-mail:raymail@raypub.com

تكنولوجيا مستقبلات الأقمار الاصطناعية التركيب، الصيانة، التعمية

ترجمة الدكتور عبد الرحمن وهيبة

مراجعة الدكتور سليم ادريس

الإهلاء

إلى ..

من علمني الاستقامة ... والديّ نوافذ النور والأمل ... أولادي ولكل شريف يعمل بإخلاص للنهوض بالأمة العربية

بسم الله الرحمن الرحيم

"هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" صدق الله العظيم

مقدمــة

لقد أصبح للتقنيات الحديثة دورها الواضح والأساسي في حياة الشعوب. وأضحى أمر التعـامل معها من متطلبات الحياة اليومية بعد أن تغلغلت هذه التقنيات المتطورة في مفاصلها الأساسية. فلم يبق هناك خيار من تقبلها، والوعي لدورها المتنامي في الحاضر والمستقبل.

تطورت تقنيات الاتصالات الفضائية بقفزات مذهلة. فقد كانت أنظمة الاستقبال المنزلية منـذ 15 عاماً تعد بالآلاف ولكنهـا اليـوم فقـد أصبحـت بـالملايين. وقـد تسـارع في العـالم انتشـار سـوق التلفزيون الفضائي في السنوات الأخيرة أكثر مما كان عليه في السنوات العشر التي سبقتها.

إنه من شبه المؤكد، أنه في الأعوام القليلة القادمة، سوف يغزو التلفزيون الفضائي كل بيت، وسوف تكون وصلات الإنـــزنيت الســريعة هــي وسـيلة المخاطبة بـين النــاس. و لم يحـدث في تــاريخ البشرية أن توفرت فرص عمل حديدة، وإمكانـات للتطوير الذاتي، كمــا وفرتـه "ثــورة" المعلومــات والاتصالات الحالية.

يعتبر هذا الكتاب من المراجع الفنية القليلة التي احتوتها المكتبة العربية عن التلفزيون الفضائي ووسائط نقل الصورة التشابهية والرقمية. حيث يشرح بالتفصيل، وبطريقة سهلة مبسطة موضحة بكثير من الصور والأشكال، مختلف أجزاء أنظمة الاستقبال التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية. ويبين الطرق الفنية التي تتبع في التركيب والفحص والإصلاح.

لقد تضمن فصولاً تشرح تقنية الاستقبال الرقمي وضغط الإشارة التي مكنت من تفجير انتشار القنوات الفضائية، حيث أصبح بالإمكان إرسال ست قنوات تلفزيونية على الأقبل ضمن الحزمة المخصصة لقنال واحدة.

يوجد أيضاً شرح مفصل لطرق التعمية والتشفير وإجرائيات الإزالة، بالإضافة إلى دراســــة لأمثلــة عملية مطبقة في الأنظمة الأوربية والأمريكية.

لقد للله للمالجة أنظمة الاستقبال الفضائي عبر شبكة الإنترنيت. وفصل آخر للتلفزيون عالى التعريف HDTV. وفصل ثالث لنظام استقبال تلفزيوني رقمي مشترك باعتماد هوائي رئيسي وشبكة توزيع.

يعتوي الكتاب أيضاً على الإرشادات الفنية اللازمة للتشغيل والصيانة، وتجهيز ورشة فنية حديثة. نذلك فهو مفيد جداً للمهندسين والفنيين ولكل من يقتني -أو يود اقتناء- مستقبل للإشارة التلفزيونية الفضائية، سواءاً كان تشابهياً أو رقمياً.

لقد بذلت جهداً كبيراً في جمع المعلومات، ونقلها عن مصادرها، وأعني كتاب The digital satellite TV handbook وكتاب World satellite TV and scrambling methods القد عانيت الكثير في نقل الأفكار التي وضعها مؤلفون أمريكيون وخبير إيرلندي، ساهموا فعلياً في تطوير تقنية مستقبلات التلفزيون الفضائي ونشرها وتسويقها عالمياً. وكان ذلك ليتمكن القارئ انعربي من أن ينب بعناصر المعرفة الضرورية للتعامل مع هذا الوافد الجديد.

إن من واجبي أن أشكر الدكتور سليم إدريس الذي راجع محتويات الكتاب، وساهم في توحيك المصطلحات والتسميات الواردة فيه. وكذلك المهندس هيشم قباني -مدير دار شعاع للنشسر- وللعاملين كل التقدير، لما قدموه من دعم لكي يرى هذا الكتاب النور.

أرجو أن أكون قد وفقت، في إضافة لبنة إلى بنيان الثقافة التقنية العربيـــة.وســوف أعتـــذر مــــبـقاً عن كل هفوة قد يجدها القارئ. وا لله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.

والحمد لله رب العالمين.

حلب في 8 شعبان 1421 الموافق 5 تشرين الثاني 2000

الدكتور المهندس عبد الرحمن وهيبة



نظام التلفزيون بالأقمار الاصطناعية

لمحة تاريخية

في يوم 14 شباط من عاد 1961. أضق قسر الصالات فضائي صغير Syncom من قاعدة كاب كانفيران الأمريكية. وهذا القمر م يكن الأول و لم يرجى له أن يقبى شهرة الأنسار الذي سبقته وهبي سبوتنيك. تل ستار وإيرلي بيرد Jarlyhial ولكنه كان الأول مما يسمى اليوم بأقمار الاتصالات المستقرة بالنسبة ذلارض genstationary.

لقد جرى أول اتصال تنفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية في العاشر من تموز من عام 1962 من حلال تسمار وقد ساهمت أربع عطات أرضية في نقال الإرسال وهي واحدة في فرنسا، وأحرى في إنكمتر، وكذلك عطسين في الولايات لمتحدة. وتد خلال الإرسال نقل إشارات مستقطبة دائرياً.

وبما أن تسار م يكن قمراً مستقراً فوق الأرض، وكان يؤمن الاتصال عبر الأطسى لمدة ست و ثلاثين دقيقة فقط خلال كل دورة. لخلك كان الوقت غير كاف للعاملين في المحطة الانكنيزية لتعويض الأخطاء الناجمة عن الاستقطاب، وكان عبى المشاهدين في بريطانيا الانتفار حتى المساعة الواحدة و دقيقتان من صباح اليوم التني لرؤية الصور الأونى من المث انتفزيوني عبر القمر الاصطناعي، بيسا انتقط الفرنسيول الصورة بوضوح من المرة الأولى، وتقد فتحت هذه التجربة أفاقاً جديدة في تطور هذه التقنية.

أثبت القمر Syncomi النظرية القائنة بأنه إذا توضع جسم في مدار دائري عبى ارتفاع 35.786 كم في الفضاء. فمإن سبرعة دوراته تكون مساوية لسرعة دوران الأرض. و يبدو كأنه مستقراً إذا نظر إليه من الأرض. يسمى هذا الموقع من المدار بالمدار المستقر الأرصى أو حزام كلارك تيمناً بالمؤلف Arthur Clarke أو حزام كلارك تيمناً بالمؤلف 1946 في وهو أور من اقترح إنشاء شبكة اتصالات فضائية عام 1945 في مقابة نشرت في بجنة 1946 Mireless World Magazine . أما اليوم وبعد

أكثر من ثلاثين عاماً من إطلاق Symeomi فيناك سايزيد عس 150 قمراً اصطناعياً في حزام كلاوك. ويبقى للأقسار الأولى Symeomi .

. Hiarly Bird . Telstari السبق التاريخي و قد سُحبت هذه الأقسار من الخدمة الفعلية منذ مدة طويلة.

إن البث عبر الأقمار الاصطناعية أصبح اليوم شائعا كالخبز و مدراء الأخبار يقررون ما يشترونه من أخبار مرئية لبثه في جريدة المساء قبل ثلاث ساعات فقط من الإرسال على الهواه .

الدور الذي لعبته شركة AT&T

في بداية الستينات. قدادت شركة محايد السينات. قدادت شركة المحايد المديد المديد المحايد المحايدة. المحايدة المحا

هناك العديد من مساوئ مد شبكة خطوط تحت الماه. فالفقدان العالي للإشارة، وصدى المكالمات بين المتحدثين كانت من العوامل المزعجة. كذلك كان من الضروري نصب منات المضخمات بين شمال أمريكا وأوربا. إن المبالغ اللازمة لإنشاء وصيانة هذه الشبكات كانت عائية جداً. ودلت الإحصابات عسى أن عدد المكالمات ميتضاعف مبع مرات من عام 1905 إلى 1975. لذلك كان الأمر سيتطب مد سبع أضعاف عدد الحضوط شي كانت قائمة على الأقبل لتنبية حاجة المسوق، و كانت العقبة المكوري و الأساسية متمثلة بأن البث التنفزيوني بالزمن الحقيقي لا يمكن تحقيقه عبر خطوط تحت الماء.

خلال هذه المدة، كانت شركة ٢٨٤٦ ، وشركات الاتصالات الأخرى، قد حددت الجالين المرددين (3.7 إلى 4.2) و (5.9 إلى 5.9) جيغاهر تز لارسال الصوت والإشارة التلفزيونية عبر الولايات المتحدة من نقطة لأخرى بواسطة مرحلات ميكروية. وكان رأس المال المستثمر في إنشاء شبكة الاتصال هذه إضافة إلى كنفة الصيائية والتشغيل، أقل بكثير من تلك المرتبطة بإقامة اتصال خطوط النقل المحورية.

إن الحل خذه المعضلة، كان يمكن أن يكون باستخدام الأمواج المبكروية لتامين الاتصال عبر الأطلسي، ولكسن الأمواج المبكروية لا تتقوس وتتبع مسار كروية الأرض، إذ أنها تبث وتستقبل ضمن خط النظر. و إن إقامة سلسلة من أبراج المرحلات العائمة ليس بالحل العملي ولكن إنشاء محطة ترحيل وحيدة بارتفاع كاف فوق سطح الأرض يمكن أن تحقق خط النظر بين القارتين الأوربية والأمريكية. وكان الحل البديل غذه المسألة هو القمر الاصطناعي للاتصالات والمسمى Telstar!

الأقمار الاصطناعية التجارية الأولى

Comsats

القمر الاصطناعي التحاري " Telstar الذي جرى إطلاقه في 10 تموز 1962 و أخذ تسمية Telstar ، الذي جرى إطلاقه في 10 تموز 1962 و أخذ تسمية للفزيونية كان بإمكانه ربط 600 مكالمة هاتفية أو نقل قنال تلفزيونية واحدة. لم يكن مفهوم حزام كلارك قابلا للتنفيذ حينتني، وبذلك نقد أطلق Telstar في مدار إهليلجي بزاوية ميلان

جرى حساب مسار Telstar بحيث تكون أعلى نقطة في مداره الإهليلجي فوق الأطلنطي أثناء ساعات الدروة في البوم. يبدو القمر الاصطناعي عند موقعه في الأوج، وكأنه يتباطأ بالنسبة لمراقب على الأرض و بذلك يستمر بقاؤه لفترة أطول في منطقة محدودة من السماء و بالتالي يمكن التقاطه بسهولة أكبر.

تم خلال سنة، إطلاق مرّحلة ميكروية لإعادة البث والقمر الاصطناعي التجاري الثاني Teistar II. وبوجود ثلاثة أقمار اصطناعية تدور حول الأرض أصبحت التغطية التلفزيونية للكرة الأرضية حقيقة واقعة. وأضحى الإرسال التلفزيوني المسائي بيث أخباراً تشمل مزيدا من الحوادث التي تحصل في اليوم ذاته و أصبحت " الحياة عبر القمر الاصطناعي "مفتاحاً لصناعة الاتصالات.

الأقمار الاصطناعية المستقرة بالنسبة للأرض Geostationary Satellites

إن الولادة الفعلية للاتصالات الفضائية كان في عام 1962، حيث أطلق في ذاك العام قمرين استقرا في المدار الشابت بالنسبة للأرض وكان السباق الشهير للوصول إلى القمر حيث أصبحت وكالة الفضاء الأمريكية (NASA) من أميز وأشهر وكالات الحكومة الأمريكية.

خلال عام 1965، حرى إطلاق Early Bird والمعروف أيضاً بـ Intelsat اوالذي ربما حقق أوسع شهرة كقمر اصطناعي ثابت ومستقر فوق المحيط الأطلسي، وكان الأول من سنسنة مرقمة من الأقمار الاصطناعية Intelsat، عشرون منها تقريباً لا زالت تؤدي خدمات للكرة الأرضية بكاملها.

أوجد هذا القمر العالمي صيغة جديدة للاتصالات بين أوربا و الولايات المتحدة. غير أن إمكاناته لا تقارن بالوسائط الحديثة، فالقمر Intelsat يستطيع نقل قنال تلفزيونية واحدة أو 240 مكالمة باتجاهين و يتميز عن القمر Telstar والمرّحلة الذين لهما نفس الإمكانية بأنه الأول من نوعه الذي وفّر خدمة على مدار 24 ساعة يومياً، إضافة لكونه مستقراً في مكانه على المدار، فلا حاجة لحواتيات مكلفة و معقدة لالتقاطه.

في عام 1972، حصل تقدم كبير في تقنية الاتصالات الفضائية حين أطلقت المركبة الفضائية الكندية Anikl وكانت بمثابة القمر الاصطناعي المستقر المحلي الأول الذي صمم ليلبي عدمات الاتصالات الهاتفية والبث التلفزيوني عبر كندا حصرا. وفي عام 1974، حسرى إطلاق القمريسن الاصطناعيين المحلين المحل

إن الخطوة الواسعة نحو نظام البث التلفزيوني الفضائي TVRO (Televison DBS (Direct Broadcast satellite) المباشر (Receive-Only كان بإطلاق القمريان القمريان Receive-Only) في عام 1976. كل من القمريان له القدرة على اعادة بث 24 قنال تلفزيونية، أي ضعف الامكانية المتاحة للأقمار Anik 1 و westarl و 2 و كان ذلك بالاستفادة من إعادة الستخدام الطيف السترددي بستراكب الإشسارات المختلفة الاستقطاب.

لقد كان القمر الاصطناعي Satcom أول مركبة فضائية صممت لاستقبال برامج المحطات التلفزيونية المبشة من شركات الكبل المحوري التلفزيوني. فقد نقلت شبكة HBO (Home Box بطولة الملاكمة بين كلاي فريزر من مانيلا ليلة Office) بطولة الملاكمة بين كلاي فريزر من مانيلا ليلة 05أيلول 1970 ، وكان المشاهدون المشتركون في نظام الكابل

المحوري المشترك وكذلسك خمسون ممن يملكون محطمات خاصة للاستقبال هم من أوائل من استمتع بهذه الخدمة.

في بداية السبعينات، ظهرت في العالم العديد من الشركات التي تملك محطات أرضية ميكروية للاتصالات الهاتفية السبي تعمل في الحزمة ٢ ، وكان لابد من تحديد الاستطاعة التي ينقلها القمر الاصطناعي في المحال الترددي ذاته إلى المستوى الدي لا يسبب تداخلات أرضية مع الوصلات الميكروية. لذلك تم الاتجاه في السنوات الأخيرة نحو استخدام الحزمة الا الظر (الجدول ١٠١).

Uplink	Downlink	Band	Service Type
5.855-6.053	2.535-2.655	\$	Broadcast
5.725-5.925	3,400-3,700	Extended C	Fixed
5.925-6.425	3.700-4.200	С	Fixed
6.425-7.075	4.500-4.800	Extended C	Fixed
7,900-8.400	7.250-7.750	х	Military
12.75-13.25	10.70-10.95	Ku	Fixed
14.00-14.50	10.95-13.20	1Ga	Pixed
	11.20-11.45	Ka	Fixed
	11.45-11.70	\$Cut.	Fixed
	11,70-12.20	Ka	Fixed (Americas)
	11.70-12.25	Ku	Pixed (ANA)
	12.50-12.75	Kaj	Fixed
17.30-17.00	12.25-12.75	Ku	Pored (Asia/Pacific)
17.30-17.90	12.20-12.70	Ku	Broadcast (Americas)
17,30-18.10	11.70-12.50	Ka	Broadcast (Europe)

جدول 1-1 توزيع المجال الترددي على الأقمار الاصطناعية في العالم


إن أول التوابع الصنعية التجارية في الحزمة الله فلات في المواية السبعينات وبداية الثمانينات، حيث أنَّ القليل من شبكات الاتصالات الأرضية اعتمدت هذا الجال الترددي، وبذلك كانت الفرصة متاحة لنقل إشارات عالية الاستطاعة مقارفة بالحزمة C التي تسبب حالة التداخيل الأرضى (الشكل ١-١).

					•	_		-	
10.	7 10	95 11	2 11	45 11	7 11 95	122	12 5	127	5
		PA\$-7		PAS-T	US FSS SATELLITES	U S SATI	BSS ELLI	68	
	ASTRA	ASTRA 1D	ASTRA 3A	ASTRA 18	ASTHA 1E	ASTRA 1		ASTRA TG	
		EUTEL SAT 2			I I FUROPEAN ISS I SATELLITES NOT BIRD			EUTEL SAT 2	
		INTEL-		MIEL- SAT	PAS." HSAI	SAT		SAT	
		MEA SAT 1	INTELS	Э ТА		ASIA FS\$ 1	ASIA/PACIFIC FSS SATELLITES		
	PALAPA C2				ASI		THAL I		

شكل 1-1 اقمار اصطناعية SSF و SSB تعمل في الحزمة Ku حسب تقسيم للناطق في العالم والذي اعتمده الاتحاد الدولي للاتصالات JUT.

مواقع الأقمار الاصطناعية

يجب أن تفصل زاوية مقدارها در حتان بين قمرين اصطناعيين متحاورين بخدمان منطقة جغرافية واحدة لتحنب التداخل بينهما، وقد تكون الزاوية أكبر من ذلك في حافة الأقمار التي تبث إشارات التلفزيون الرقمي بسبب صغر قرص هوائي الاستقبال (قطره أقل من 1.2 منزاً)، والذي يكفي لالتقاط إشارات الأقمار المتحاورة. وينبغي التبه دائماً إلى أن المدار الثابت همو دائرة والنقطة المرجعية في حساب خطوط الطول هي مركز الأرض، لذلك سوف يكون البعد الظاهري بين قمرين اصطناعيين أكبر من البعد الحقيقي لزوايا خطوط بين قمرين اصطناعيين أكبر من البعد الحقيقي لزوايا خطوط الطول بينهما (شكل 2-1).

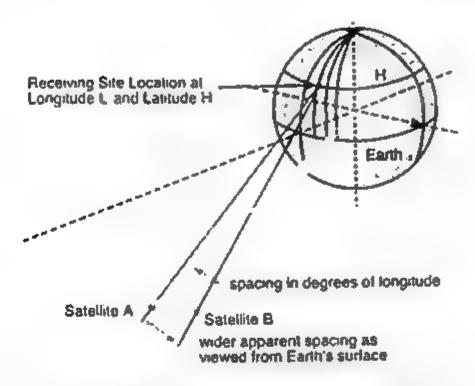


شكل 2-1 البعد الظاهري بين الأقمار الاصطناعية هو تابع لإحداثيات خط الطول والعرض لموقع الاستقبال، وكذلك يتبع أيضاً خبط الطول للقمريان الوضوعين تحت الراقبة.

للتخفيض من ازدحام الأقمار الاصطناعية، لجمأ الفنيون إلى تشكيل كوكبة "Constellation" من الأقمار تشيزك بمدار واحد وتستخدم بحالاً ترددياً جديداً هو امتداد للحزمة .


القمر الاصطناعي Astra هـو من الأمثلة على استخدام نظام المدار المشترك و يتألف من ست مركبات فضائية متوضعة عند خط طول 19.2 درجة شرقاً (شكل 3-1)، كل منها يعمل ضمن حزمة ترددية خاصة من الجال (10.75-12.75) جيغا هرتز.

إن الميزة الأولى لنظام الكوكبة هو قدرة هوائي ثابت واحد على استقبال مشات من المحطات التلفزيونية والراديوية دون الحاجة لتغيير اتحاهه.

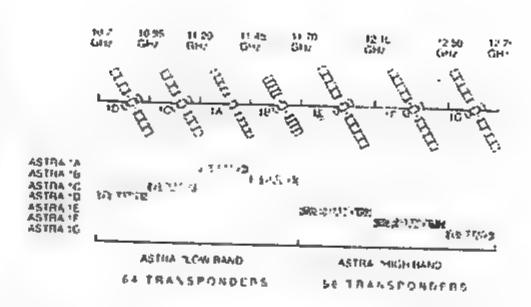

شكل 1-3 كوكبة القمر الاصطناعي Āstra التوضعة على خط طول 19.2 درجة شرفاً.

إن بحموعة الأقمار الاصطناعية Thaicom المتوضعة على عط طول 78.5 درجة شرقاً تؤمن 22 قسال في الحزمة ٢ الحزمة على 12 قسال أخرى في امتساد (4.2-3.7) إضافة إلى 12 قسال أخرى في امتساد الحزمة ٢ (3.7-3.4 وهذه المجموعة من الأقمار ألحراء أيضاً بحيبات لإشارات هابطة في الحزمة مسن 12.75 وعنا هرتز كذلك توجد مجموعة الأقمار الهندية 28 و 12.75 المتواجدة عند خط طول 93.5 درجة شرقاً، والتي يحتوي كل منها عنى 12 بحيباً يعمل في الحزمة ٢ التقليدية، إضافة إلى 6 بحيبات في امتداد ٢ والتي تبث إشارات هابطة في الجمال من 4.5 وحتى 4.8 حيفا هرتز (شكل 1-4).

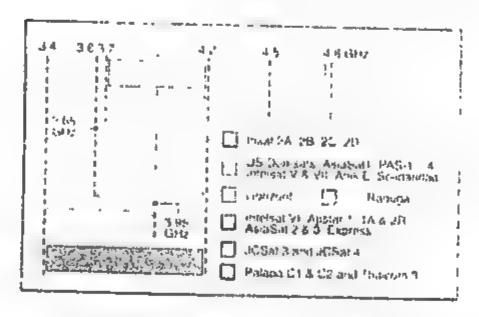


شكل 1-4 الوصلة الهاتفية في الحزمة C لمختلف الترددات. تعمل الجيبات في اجزاء من الطيف المتد من 3.4 وحتى 4.8 جيغا هرتز وهذه دون 3.7 واعلى من 4.2 جيغا هرتز السماة بالحزمة C.

المجيب Trasponder في الاقمار الاصطناعية

يمكن تشبيه القمر الاصطناعي ببرج اتصالات بارتفاع 22.300 ميلاً، ومن موقعه العالي، يمكنه تغطية 42.2 بالمئة من السطح الكلي للكرة الأرضية.

إن كل بحيب هو عبارة عن مكرر لإشارة فضائبة، إذ يتضمن مستقبل محمول يقوم بمعالجة إشارة الوصلة الصاعلة "uplink" المي


تبنها المحطة الأرضية باتجاد القمر الاصطناعي وذلك بتردد معين، ومن ثم يعيد إرسالها بتردد مختلف من خلال الوصلة الهابطة "downlink" (شكل ا-5 و 1-6). قمثلاً، تتضمن كل قنال زوجاً من البترددات، فالوصلة الصاعدة في المحتلة الأرضية تعمل بتردد 6 حيفا هرتز، والقمر الاصطناعي يعيد الإشارة بوصلة هابطة بتردد 4 حيفا هرتز، يتميز كل محيب بحزء محدود من الطيف البترددي - عرض الحزمة - المذي يستخدم لترحيل إشارة أو أكثر من المحطات الأرضية.

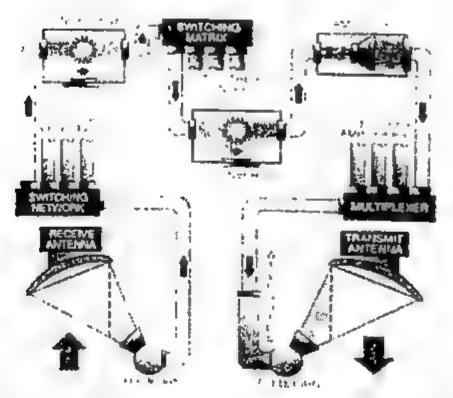

SIGNAL TO EARTH

BIGNAL FROM DARTH

شكل 1-5 المجيب هو مجموعة مؤلفة من مستقبل الوصلة الصاعدة ومرسل الوصلة الهابطة والتي تقوم بترحيل إشارة أو أنكثر،

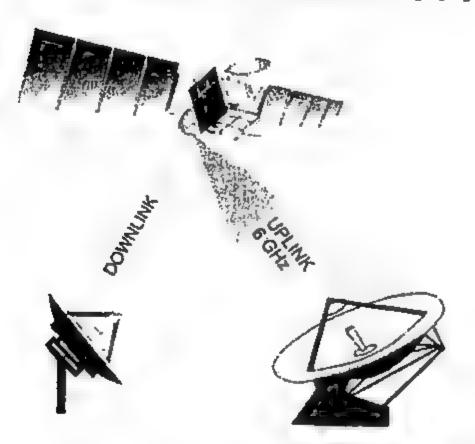

شكل 6-1 يستخدم المجيب زوجاً من الترددات، الأول لاستقبال إشارة الوصلة الصاعدة، والآخر لإرسال إشارة الوصلة الهابطة.

يمكن أن يتراوح عرض الجزمة من 24 ميغا هرتز إلى 108 ميغا هرتز.

يرتبط الحد الأعظمي لمعدل تدفق المعطيات المسموح به باستخدام بحيب معين مباشرةً بعرض حزمة الجيب.

مستويات الاستطاعة للاقمار الاصطناعية

يعبر عن قوة الإشارة بكمية تسمى (Effective (EIRP))
(Isotropic Radiate Power) وتقاس بالديسبل، إن زيادة مقدارها 3dBW تمثل ضعف شدة الإشارة، وكذلك 10dBW فهي تعني زيادة 10 أمثال، وأيضاً 20dBW تمثل مئة ضعف.

إن الأقمار الاصطناعية ترسل عادةً إشمارات في الحزمة C ضمن المستوى من 31dBW إلى 40dBW.

تقع أقوى الإشارات في مركز فتحـة الإشعاع. إن قطر الهوائي المطلوب لاستقبال صورة تلفزيونية واضحة ونظيفة يجب أن يتراوح من 1.8 إلى 3.7 متر وذلك حسب موقع الاستقبال.

إن مستوى الإشارة في الحزمة الله يكون أعلى منه في الحزمة C ويتفاوت بين 47dBW و 56dBW، أي يزيد بمقدار 16dBW المذلك فإن قرصاً هوائي بقطر 30 سم يمكن أن يكون كافياً الالتقاط إشارة في الحزمة الله، وهذا الانخفاض الملموس في قطر الهوائي يقلل من كلفة تجهيزات الاستقبال ويجعل منطلبات المركيب أقل تعقيداً.


وصلة الاتصال بالقمر الاصطناعي

هناك عبددٌ من العوامل التي تحكم عمل وصلة القمر الاصطناعي، وهي تردد العمل، وطرق استقطاب الإشارة و تقنية التعديل الترددي المستخدم.

تحديد تردد العمل

كانت شركة AT&T كنابة القوة الدافعة لتطوير الاتصالات عبر الأقسار الاصطناعية واستثمارها تجارياً، وذلك لملكتها للوصلات الميكروية التي تغطي الولايات المتحدة. وكان طبيعاً أن تهتم بأنظمة الاتصالات عبر المحيط الأطلسي، كنتيجة لذلك فإن المجال الرددي المحجوز لشركة AT&T من أجل تأمين الوصلات الميكروية الأرضية جرى اعتماده لوصلات الأقمار الاصطناعية التي تملكها الشركة ذاتها وفي الوقت الذي اتخذ فيه هذا القرار الغني لم يكن هناك رؤية واضحة لكيفية تطور نقل الإرسال النافزيوني عبر الأقمار الاصطناعية لدى أية جهة حكومية. ولسوء الحظ فإن التداخل الترددي بين النظامين قد أدى إلى نشوء بعض مشاكل الاستقبال لتجهيزات الأقمار الاصطناعية والمعروفة بالتداخل الأرضى.

إن عرض الحزمة الكلي في المحال C والمستخدمة في إشارات الوصلة الهابطة هي 500 ميغاهر تز إميغاهر تز يساوي مليون هزة بالثانية). هذا الطيف مقسم إلى أقنية بعرض 40 ميغاهر تز وذلك بالنسبة للأقمار الاصطناعية الأمريكية وبذلك فإنه يمكن إرسال 12 قنال ضمن هذا الطيف (12×40 = 40×40 ميغاهر تز) ويبقى 20 ميغاهر تز لإشارات التحكم بالقمر الاصطناعي ولحزم الحماية. يمكن استخدام المحال 500 ميغاهر تز مرتين إذا تم إرسال نوعين من الإشارات المستقطبة بزوايا قائمة بالنسبة لبعضها البعض، هذه التقنية تسمح بإرسال 24 قنال بالنسبة لبعضها البعض، هذه التقنية تسمح بإرسال 24 قنال عن تلفزيونية كل منها تحتل حزمة بعرض 40 ميغاهر تز وذلك من خلال قمر اصطناعي واحد يعمل ضمن الحزمة ٢٠ و ٤٠١).

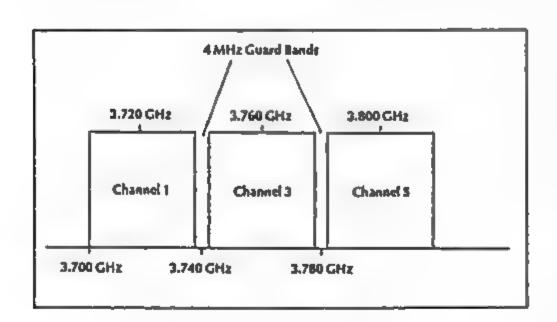

شكل 1-7 تحديد تردد للجيب ضمن حزمة C.

التردد المركزي للمحيب (1) يساوي 3720 ميغاهرتز. أما التردد المركزي للمحيب 3 فهو أعلى بمقدار 40 ميغاهرتز. إن لكل بحيب حزمة ترددات بعرض 40 ميغاهرتز ولها بحال حماية مقداره 2 ميغاهرتز من كل جانب وبذلك يبقى 36 ميغاهرتز لنقل المعلومات.

مع تطور الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، فسإن مناطق أعلى من الطيف الترددي قد جرى استكشافها. ومن بين الحزم الترددية التي محصصت، هناك تسلات حيزم عالية المتردد تم استخدامها في الإرسال للبث المباشر DBS: ضمن الحزمة Ku وهي 10.9-11.7 ، 11.7-12.2 وأيضاً 12.2-12.7 جيغاهرتز (انظر الحدول [2]. وعلى الرغم من أن عرض المحال الترددي للحزم الثلاث هو 500 ميغاهرتز غير أن البعد الترددي بين بحيب وآخر وكذلك عرض المحال محددين بوضوح كما هـ و الحال في الحزمة إن عرض الأقنية للأقمار الاصطناعية التي تدور حول الأرض وتعمل في الخزمة Ku ينزاوح بين 14 و 125 ميغناهرتز، وبذلك فإن العدد الكلى هذه الأقنية في الجال ٢١١ يتغير من 6 إلى 40 قنال حسب طبيعة القمر الاصطناعي و القنال. يبث القمر الاصطناعي الأوربعي حالياً السبرامج التلفزيونية في الحزمة Ku وفي المحسال (Fixed Satellite Service) FSS) الذي تم تقسيمه إلى ثلاث محالات فرعية هي: المحال من 10.90 إلى 11.2 والمحال من 11.2 إلى 11.45 والمحال من 11.45 إلى 11.7 جيغاهرتز .

إن تطور المركبات الفضائية والانطلاق نحو أنظمة الدفع بالتأين، قلل من الحاجة إلى الوقسود السلازم لوضع القمسر الاصطناعي في المدار وبذلك يزداد وزن الحمل المفيسد مسن بحيبات إضافية وهوائيات ذات حزم إضاءة نقطية.

بآخر يمكنه حمل 84 محيها Transponders، يعمل منها 48 ق الحزمة Au و 36 قي الحزمة C.

ففي عام 1998 استبدلت كندا القمر الاصطناعي Anik

شكل 1-8 صورة لحلل الطيف، هذه الصورة للطيف تبين استجابة الأقنية من 1 إلى 5. الأقنية 2 و4 مستقطبة عرضياً لذلك فهي ذات مستوى اخضض من الأقنية 1,3,5 السترند الركري متوضع عند 3.760 جيفاهر تر وقد شبط تدريم محلل الطبيف على وضعية 10 ميغاهر تر/تدريجة المستوى الرجعي الأعلى 54dBm .

3.760

(TR3)

3.740

(TR2)

3.720

(TRI)

3.780

(TR4)

3.800

(TR5)

استقطاب الإشارة

يمكن بث إشارتين مختلفتين ضمن نقس الجال التزددي بدون تداخل، لأن الأمواج الراديوية يمكن أن تكون مستقطبة بشكل مختلف عن بعضها. ونستطيع تصميم هوائسي يلتقبط الإشارة المستقطبة أنقيا دون أن يلتقط الإشارة ذات الاستقطاب الشاقولي، وهذه الإمكانية تسمى بتمييز الاستقطاب. المسألة الحرجة هنا هي عدم قدرة الهوائي على التقاط الإشارات المتصالبة، ففي أمريكا الشمالية مثلاً يتم البث التلفزيوني الأرضى وفق الاستقطاب الأفقى وبذلك فإن هوائيات التلفزيون ينبغسي أن تُوجه أَفقياً لاستقبال الإرسال، فإذا تم تدويرها بزاوية 900 لتصبح في وضع عمودي فإن الاستقبال سيضعف حتما. " إن الإشارات المستقطبة أفقيا هي فقط التي يتم إرسالها بالبث التلفزيوني المعياري في الجمال VHF لأنها تغطى مناطق أرسم باستخدام هذا الجال الرّددي. و بما أن أنظمة الهوائيات يمكن تصميمها باستحابة حيدة للاستقطاب فإنه من المكن إرسال إشارات مستقطبة أفقيا وشاقولياً على أن تكون متقاربة ترددياً. ومع ذلك فإن الرفض أو الكبت ليس كافياً ليسمح بإرسال إشارتين لهما نفس التردد

المنطقة 1: أوربا، الشرق الأوسط وأفريقيا من 35° شرقاً إلى 56° غرباً.					
من 10.20 إلى 10.95	خدمات الأقمار الاصطناعية الثابتة (FSS) :				
11.20 إلى 11.45					
11.45 J] 11.7					
من 11.70 إلى 12.75	خدمات البث الماشر (DBS):				
من 11.50 إلى 12.75	مجال الخدمات للأعمال الحرة :				
لجنوبية من °57 إلى °146	المنطقة 2 : أمريكا الشمالية و الوسطى و الجنوبية من 57° إلى 146°				
من 11.70 إلى 12.20	خدمات الأقدار الاصطناعية الثابتة (FSS) :				
من 12.20 إلى 12.70	خدمات البث الباشر (DBS) :				
170° غرباً إلى °40 شرقاً	النطقة 3 :الهند ،آسيا و المحيط الهادي				
سن 11.70 إلى 12.75	الخدمات الثابئة و خدمات البث المباشر:				

جدول 1-2 ترددات الأقمار الاصطناعية ITV في الحزمة Ku جدول (بالجيغاهرتز).

ومنعاكستين بالاستقطاب، بدلاً من ذلك تُحرف ترددات الإشارات (انحراف قليل). يمكن إرسال إشارات الأقمار الإصطناعية بواحدة من أربع حالات استقطاب وهي: الأفقى والمشاقولي الخطي والدائري اليميني والدائري اليساري (انظر الشكل ١-9) حيث تُدور الإشارة المستقطبة دائرياً أثناء المسير مع عقارب الساعة للاستقطاب الدائري اليميني، وعكس عقارب المستقطاب الشاقولي بزاوية °90.


طرق تحويل الاستقطاب

إن أنظمة الاستقبال TVRO لم تكن في بداياتها تتطلب طريقة لاختيار الاستقطاب. لأنه حتى عام 1978كانت جميع الإشارات المرئية تقريباً تُبث بالاستقطاب الأفقى، والاتصالات الهاتفية هي فقط التي كانت ترسل بالرصلة الصاعدة اعتماداً على الاستقطاب الشاقولي.

إن الأقمـــار الاصطناعيـــة الثلاثـــة الأولىWestar والمسماة 3، Anik2 و كانت تبـث 12 قنـال فقـط وجميعهـا

بالاستقطاب الأفقى. وفي ذلك الوقت كان من الواجب إدارة مغذي الهوائي يدويا وكذلك المضخم ذو الضحيح المنخفض مغذي الهوائي يدويا وكذلك المضخم ذو الضحيح المنخفض قرص الاستقبال للتحول من قصر إلى آخر. وهذا يعني إعادة ضبط قمع الهوائي والمضخم LNA يدويا لدى خروجه عن مجال التقاط الإشارة. ولكن عندما تم إطلاق القمر Satcoml والذي استخدم استقطابا ثنائباً و أعماد بث 24 قنال فإنه أصبح من الضروري توجيه الاستقطاب لتتمكن أنظمة الاستقبال من التقاط الإشارة، فقد كانت 12 قنال مستقطبة شاقولياً ومشها التقاط الإشارة، فقد كانت 12 قنال مستقطبة شاقولياً ومشها استقبال الأقنية الفضائية القمر Satcoml كان على هواة استقبال الأقنية الفضائية القيام بعمل مضن لضبط مغذيات النظمة في جميع الظروف الجوية.

لدى الطلب المتزايد على أول وصلة عبر القمسر الاصطناعي Satcom F1 فإن الأقنية المستقطبة أفقياً كان قله جرى حجزها، وكان من الطبيعي وجود بعض الممانعة من قبل المستقمرين لإشغال الأقنية الزوجية المستقطبة شاقولياً، حيث اعتادت الشركات على استقبال الإشارات بوجود مضخم منخفض الضحيج مُغذى أفقياً فقط ومن الصعوبة الانتقال لنظام باستقبال نوعى الاستقطاب.

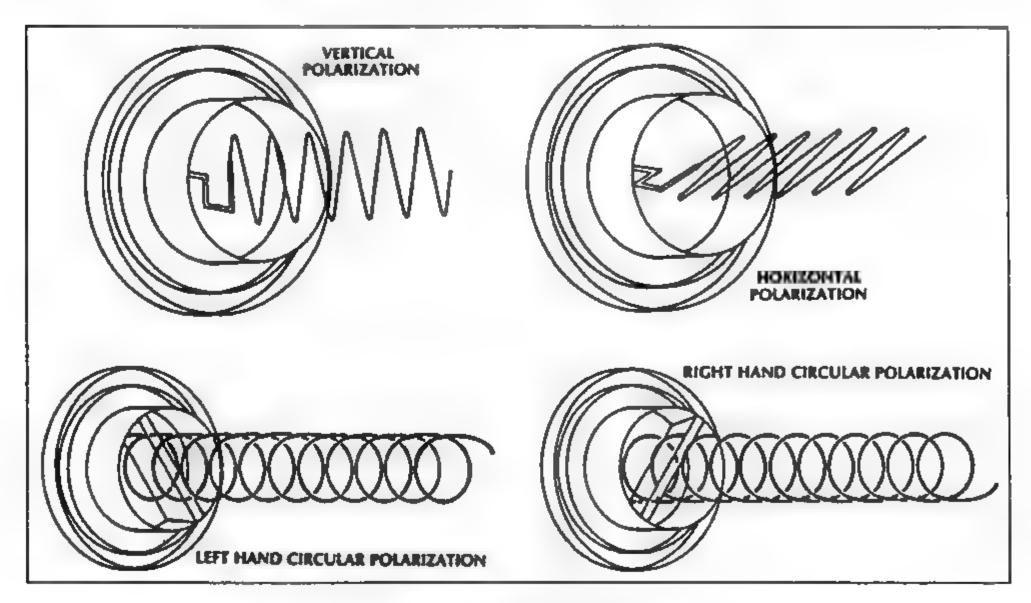

شكل 1-9 استقطاب الأمواج.

بتحدد الاستقطاب بتوجيه الحقلين الكهرباني والغناطيسي اللذان يشعان من هواني الإرسال. عندما يكون اتجاه الحقل الكهرباني موازياً للأرض يكون الاستقطاب افقياً. وعندما يكون اتجاه الحقل عمودياً عليها يكون الاستقطاب شاقولياً. أما الإشارات الستقطية دائرياً فتكون مرسلة على شكل حلزوني كالنابض. ويكون اتجاه الدوران لاهتزازات الحقل الكهربائي في حركة تتبع عقارب الساعة أو عكسها. وكلا الاتجاهين للاستقطاب الدائري اليميني (RHCP) والدائري اليساري (LHCP) متواجدان على المركبة الفضائية انتلسات. تُعرف طريقة استخدام اتجاهات مختلفة للاستقطاب، على نفس القمر الاصطناعي بإعادة استخدام التردد. لدى الاستفطاب على الاستقطاب الأفقى والشاقولي يمكن إرسال ضعف عند الأقنية ضمن مجال تمرير معين.

يجب حينه إلاستقبال بإضافة مغدني متعدامه (نظام تغذية ثنائي الاستقطاب) ومضخم آخر ذو ضجيع منخفض LNA. حتى عام 1978 كانت مضخمات LNA التي غنتلف بالصفحة بمقدار 1800 درجة مرتفعة الكلفة لأن أسعارها كانت تساوي ثلاثة آلاف دولاراً تقريباً، لذلك فإن الشركة التي تقرر استقبال البرامج بنوعي الاستقطاب يجب أن تأخذ بالاعتبار المبالغ الضخمة الواجب توظيفها لذلك.

ما أن الأقمار الاصطناعية أضحت خياراً لتوزيع الأقنية التلفزيونية عبر الكوابل، لذلك فإنه خلال فترة زمنية قصيرة نفيذت الأقنية السي تعتمد الاستقطاب الأفقسي على القمر Satcom F! الذي جرى تخصيصه للبرامج المرلية. إن الشركات المتخصصة بتوزيع الأقنية استطاعت تحميل هذه النفقات للمشتركين ولكنها وجدت صعوبة بإقناع البعض النفقات للمشتركين ولكنها وجدت صعوبة بإقناع البعض بشراء أكثر من مضخم LNA واحد وكان الحل هو التسمية التحارية المسحلة لشركة الاتصالات Polarotor (وهو التسمية التحارية المسحلة لشركة

حالياً، تزود معظم أنظمة استقبال الأقمار الاصطناعية تقريباً بتجهيزات لالتقاط اثنين أو أكثر من طرق الاستقطاب. وهي تعتمد مستقطبات ميكانيكية أو قرينية تتحول بين القطبية الأفقية والشاقولية بأوامر تحكم عن بعد صادرة عن مستقبل الأقمار الاصطناعية، وهذا ما يتم بحثه في الفصل الثالث.

بث الإشارات المعدلة تردديا FM عبر الاقمار الاصطناعية

تُبت عبر القمر الاصطناعي للحزمة ٢ القنال الأولى بحامل ذو تردد أساسي 3.720 ميغاهرتز وتتحدد الحزمة الخاصة بهذه القنال من 3.700 إلى 3740 حيفاهرتز، كذلك القنال الثالثة فإنها تحتل الجال الترددي من 3.740 إلى 3.780 عبغاهرتز وهكذا (بعاد النظر بالشكل ا-2) وبينما يمكن لنظام اتصالات مثالي نقل معلومات على كامل عرض الجال لنظام اتفالات مثالي نقل معلومات على كامل عرض الجال مؤن المعلومات تنقل ضمن حزمة 36 ميغاهرتز ويبقى 2 ميفاهرتز كمجال حماية على كل جانب من الحزمة المحددة لكل قنال.

لدى استخدام التعديال السترددي FM لارسال المعلومات فإن معظم مركبات الإشارة توجد ضمن بحال 10± ميغاهر تز حول الستردد الحامل (انظر الشكل 1-8). عندما كان عامل الضحيج لكتلة LNB مرتفعاً، كان من الضروري خفض حزمة التمرير للمستقبل إلى الحد الأدنى

للحصول عنى صورة نقية. وبذلك فإن معظم الطاقة المحمولة على الجيب إ تشغل فعلياً الجال سن 3.710 وحتى 3.730 جيغاهرتز. ولكن تبقى معلومات هامة على طرقي الجال الذي يمتد حتى 3.702 من الجانب الأصغر للحزمة و 3.738 من الجانب الأصغر للحزمة عند هذه النهابات أقل كثيراً من المستوى في وسط الجال أي عند الزدد 20 ميغاهرتز.

هذا التركيز في المعلومات هو ما يسمح للمرسلين المستقطين أفقياً وشاقولياً بالتداخل دون أن يسبب ذلك تشويشاً ظاهراً للإشارة. وبالعودة إلى الشكل ١-8 فإن القنال 2 تتمركز حول التردد 3.740 جيغاهرتز وبذلك فإن الجزء الأكبر من طاقة هذه القنال يقع في الجال من 3.750 وحتى 3.750 جيغاهرتز، وهذه تماماً النقطة التي يبدأ عندها مستوى الطاقة لإشارة القنال ١ بالهبوط، ومستوى الطاقة لإشارة القنال ٤ بالصعود.

حتى يتم تخفيض التداخل بسين إشسارات القمم الاصطناعي والوصلات الميكروية الأرضية إلى الحد الأدني، فإن إشارة بردد منحفض تطبق على الإشارة المرئية تيا صعودها إلى القمر الاصطناعي و تدعي هذه الإشسارة بالموجة "المبعثرة" وهي موجة مثلثية بتردد 30 هرتز تضاف إلى الإشارة المرئية لتنشرها بشكل أكثر انتظاماً ضمن بحال التمرير، وهذا يمنع تشكيل "نقاط ساخنة" أو مناطق تركيز للقدرة عند ترددات معينة. وبذلك فسإن شركات الهاتف التي سبق لها استخدام الجسال السترددي C قبسل عصسر الاتصالات الفضائية تبقى مطمئنة بأذ الإشارات لسن تتداخل مع الحواسل الأرضية. إن موجسات البعشرة تُنزال بدارات تحديد clamping الإشسارة المرئيسة في مستقبل إشارات الأقمار الاصطناعية. كذلك فإذ موجات البعثرة تمنع "النقاط الساخنة " من أن تتجمع فيها قدرة مركزة عند تردد معين، لأن تركيز الطاقة واستمرارها في بحال ترددي صغير يؤدي إلى حدوث أعطال في مضخمات صمام المرجة الراحلية Traveling Wave Tube Amplifiers (TWTAs). هناك سبب آخر لإضافة الموجنة المعثرة في إشارة الوصلة الصاعدة حيث أنه من المحتمل حدوث تداخيل مع الوصلة الميكروية الأرضيسة إذ أن شركات الماتف المستخدمة للمحال C تطمئن إلى أن الإستطاعة العالية للحامل لا تظهر فجأة وسط بحال الإشارة الهاتفية.

تصاميم أولية لمستقبلات منزلية للتلفزيون الفضائي

كانت أنظمة الاستقبال المنزلي لإشارة الأقمار الاصطناعية معجزة بذاتها، إذ أنها صُنعْت بما تيسر، وبما هو فائض عن الحاجات العسكرية، وكان عرضياً أكثر منه تصميماً مبربحاً , هذه الأنظمة شكلت أساساً لتطوير صناعة قائمة بذاتها. لقد تم بناء الأقراص والمستقبلات في الكراجات ولم يكن في المخماير التخصصة فإذا بُعج أحد الأنظمة فإنمه كمان يُحلُّل ويوضع في قالب فين يسمح بتسويقه. إن معظم الأنظمة التحارية الـتي تعمل في المحال C تتألف من قرص هوائي كبير مع مركز تحكم قريب من الهوائي يضم المستقبل (انظر الشكل ١-10 و ١١-١). نقد حرى بناء المضخم LNA من ترانزستورات سيلكونية تعمل عند القيم الحدية لميزاتها وتمر الإشارة المضخمة عبر خط نقل عوري إلى المستقبل حيث يتم تحويل الإشارات ذات المتزدد 4GHz إلى تردد أخفض ومن ثم كشفها. هذا الوضع ملائم عندما يكون المستقبل في مكان لا يبعد أكثر من 30 إلى 40 متراً عن خرج المضخم LNA. ولكن يصبح الأمر مستحيلاً عندما يكون الكابل الحموري أطول من ذلك لأسباب تتعلق بالضياعات العالية لأن الإشارات محمولة على المتردد 4GHz . ويتموم المستقبل بعد ذلك بتحويل النزدد إلى تردد أخفيض وهكذا يمكن كشف الإشارة وفك التعديل.



شكل 1-11 مستقبل Avcom COM-3. كان هذا الستقبل هو النموذج السائد لبضع سنوات، وقد استخدم معه خافض اللتردد يتم تركيبه على قرص الهوائي.


الجيل الأول للمستقبلات المنزلية للأقمار الاصطناعية

كان الجيل الأول لأنظمة استقبال إشارات الأقسار الاصطناعية المنزلية مؤلفاً من قرص هوائي كبير نسبياً ومضخم منخفض الضجيج LNA إضافة إلى كابل محوري قليل الضياعات لنقل الإشارات إلى المستقبل. هذه الإشارات يتم نقلهاعبر كابل محوري عالى الكلفة إلى خافض التردد في المستقبل.

أخذت المستقبلات المنزلية تصميمات تجارية. فهناك جزءاً لخفض التردد من 4GHz إلى تردد متوسط 70MHz وباقي المستقبل لمعالجة الإشارة. كان لا بد من استخدام ناقل محوري قاس غالي الثمن وغير لين لتأمين وصلة بين الهوائي والمستقبل وكانت عمليات الضبط وخفض التردد تتم ضمن جهاز الاستقبال لذلك لم يكن شائعاً إجراء التركيب من قبل أي شخص لا يملك الخبرة الكافية، إضافة إلى أن مد الخط المحوري لما يزيد عن ثلاثين متراً كان يتطلب إعادة تكبير الإشارة من جديد. كان الحل لهذه المسألة هو تصميم مستقبل أحادي التحويل وبذلك تنخفض الكلفة وتُلقى الحاجة للخوري القاسى.

الجيل الثاني للمستقبلات

الفرق الأساسي بين الجيل الأول والثاني من المستقبلات هو التغيير في موضع خافض التردد من داخل المستقبل إلى خارجه يحيث يكون قريباً من المكبر LNA. ففي عملية التحويل الأحادية يؤمن المذيف المجلي LO تسردداً يزيد أو ينقبص عقدار 70 MHz عن تردد القنال المطلوبة.

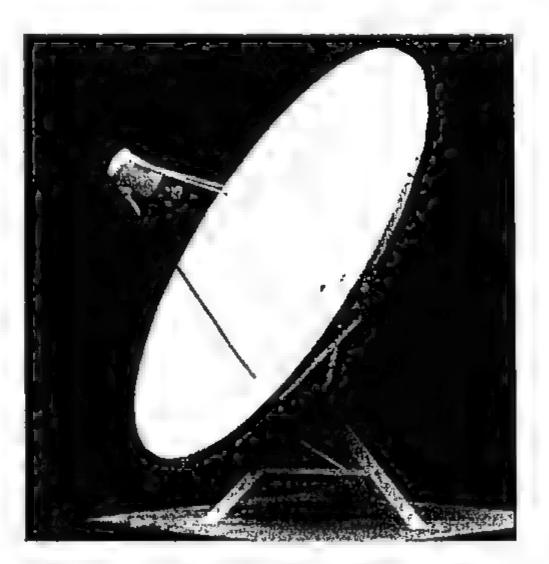

شكل 1-10 هوانسي ADM-11. يشألف من 12 قطعة يشم تجميعها أنشاء التركيب ويعتبر من النماذج الأولى التي أنتجت على نطاق واسع.

إن التحويل الأحادي للتردد هو أخفيض كلفة من التحويل الثنائي المستعمل في الجيل الأول. فخط النقل القاسي أو أي نوع آخر غالي الثمن لا يصبح ضرورياً لإيصال الإشارة ذات التردد 4 جيغاهر تز وليس على من يقوم بالتركيب سوى استعمال خط نقل مكلف بطول 3 إلى 6 أمنار لتحقيق الوصلة بين المضخم LNA وقالب الزدد المتوضع خلف قرص الهوائي مباشرة ومن ثم يستعمل خط نقل أقل كلفة مثل RGS9 أو مباشرة ومن ثم يستعمل خط نقل أقل كلفة مثل RGS9 أو يسمح لقرص الهوائي بأن يكون بعيداً عن المستقبل، في بعض الحالات يمكن لقالب التردد أن يقود الإشارة ضمن ناقل بطول المحلول متراً دون الحاجة إلى تكبير.

هناك العديد من المزايا لهذه العملية كما ظهرت بعض المساوئ الغير متنبأ بها. الميزة الأكبر، هي انخفاض الضياعات عبر الناقل المحوري ليصبح أصغرياً مقارنة مع الجيل الأول، ومن ثم ليس ضرورياً أن يكون عامل ربح قبالب التردد كبيرا لتعويض ذلك وهذا يعني الحصول على صورة تلفزيونية أنقى من السابق. الميزة الأخيري، هي الحاجمة إلى تحجيب أقسل للمستقبل من الداخل لعزل المذبذب المحلي وإلغاء تسريب الاهتزازات كونه لا يتوضع ضعنه. إن من أهم المساؤى هي المحرف المراف القنال الذي يظهر مباشرة عقب برودة الطقس المفاجئ. ويجب أن يكون للمذبذب المحلي معوضاً حرارياً، إذ أنه معرض لتبدلات الطقس القاسية، كمنا أنه من الواجب حفظ قالب التردد وحمايته من العوامل الجوية سواءً بتعليبه في المصنع أو وضعه في علبة خاصة أثناء التركيب. كان الجيل الثاني من المستقبلات هو التصميم السائد في الفترة من عنام 1981 وحتى عام 1981 حيث بدأ الجيل الثالث يصبح أكثر شيوعاً.

مستقبلات الجيل الثالث

يعود الفضل في ظهور هذا الجيل من المستقبلات إلى keith Anderson و Steve Birkill. الأول جاء بفكرة استخدام تقنية خفض التردد مع ناخب أقنية UHF تلفزيوني، إذ أن حزمة الترددات C في أمريكا هي بعرض 500MHz وهي تتوافق مع عرض حزمة الـ UHF للناخب.

يعتبر الجيل الثالث من المستقبلات بمثابة "أنظمة كتلية " حيث تتحول جميع الأقنية للقمر الاصطناعي ذات الاستقطاب الواحد مباشرة إلى مجال ترددي أخفض كمحموعة أو كتلة من الأقنية. في النظمام الكتلبي يتحول كامل الجال الرددي (500MHz في أمريكا الشمالية و 700MHz في أوربا) إلى تسردد

أخفض ويكون التردد في الجزء الأعلى من طيف الترددات UHF أي يقع في الجحال من 950 وحتى 1450 ميغـــاهرتز (أو 1700 ميغاهرتز في أوربا).

حالياً، تدميع معظيم الأنظمة مضخيم الضحييج المنخف و LNA مسع خيافض الستردد الكتليين و LNA المنخفض (block down converter) BDC (block down converter) BDC الكتلي ذو الضحيج المنخفض LNB. هذه الوحدة هي المسؤولة عن تكبير الإشارة الواردة من القمر الاصطناعي و تخفيضها لتقع ضمن المجال من 950 وحتى 1450ميغاهر تز وإن خرجها يغذي المستقبل عبر خيط نقل محوري حيث يوجد ناخب لمحموعة الترددات يعرف أحياناً بخافض المتردد الثاني وبذلك تُضبط الأقنية ضمن المستقبل بدلاً من ضبطها في الخارج عند هوائي الاستقبال كما هو الأمر في الجيل الثاني من المستقبلات. هذه التقنية تخفض الانزياح الحراري إلى الحد الأدنى مع افتراض بقاء المذبذب المحلي في كتلة LNB مستقراً. وبهذا بدأ حيل (العلبة المقصدرة) من المستقبلات.

الجيل الرابع للمستقبلات


إن مستقبل الجيل الرابع يشار إليه عادة "بالعلبة المقصدرة" فبينما تتطلب الأحيال السابقة وضمع شمروحات تفصيليمة للزكيب أثناء عملية الإنتاج فقد أصبح تصنيع المستقبل أقرب إلى تقنية تحميع القطع الجاهزة. فالمستقبل عبارة عن ثلاث قطع: الناخب، كاشف التعديل ومعدل RF. يعتمد تصميم الناخب على التقنية الموثوقة لناخب الأقنية UHF في التلفزيون، بينما كاشف التعديل هو أساساً ما هو مستخدم في الأجيال السمابقة بعد جعله على شكل علبة. لا يبقى أمام الشركة المصنعة سوى بناء العلية الخارجية وتأمين التغذية واللوحة الأم ومن ثسم شسراء مكونات المستقبل لقاء بضعة دولارات، وإحراء عملية اللحام على تلك اللوحة. وهذا يعني تسريع عملية التصنيع إذ لا توجــد حاجة أمام المصنعين لتركيب واختبار كل جنزء من الناخب كما كان الحال بالنسبة لتصاميم الأجبال السابقة. هناك توجمه لمكاملة الناخب مع كاشف التعديل وهذا ما يجعل تصميم المستقبل أكثر بساطة. إن من الشائع الآن رؤية علبتين فقط في المستقبل: ناخب - كاشف تعديل ومعدل RF.

من الطبيعي أن يكون هذا التقدم في تصميم المستقبل قد ساهم في تسهيل عمل الفنيين. فإذا تبين سوء أداء واحدة من الكتل، يكفي سحبها واستبدالها، وليست عملية إصلاح الكتل بالجدية من الناحية الاقتصادية.

البنية الاساسية لنظام الاستقبال الفضائي

إن المخططات الصندوقية الأساسية للأجيال الثلاثة لأنظمة الاستقبال موضحة في (الشكل ١-١٤). من الواضح بأن معظم الكتل متشابهة وهناك فروقات بسيطة في توضعها تحدد غوذج المستقبل والإشارات التي يمكن كشفها عند نقاط مختلفة في الدارة. فبدءاً من الجانب الأيمن للمخططات وانتهاءاً بالقرص نلاحظ أن الأجيال الثلاثة تشبرك بوجود كاشف التعديل

الذي يلغي الحامل ويكشف معلومات الصوت والصورة. وتشترك أيضاً بوجود مكبر ١٤ لقيادة دارات كشف التعديل. مع ذلك وعند هذه النقطة هناك اختلاف يمكن أن يظهر، إذ أن أنظمة خفض التردد الأحادي والثنائي تستعمل عادةً مم كتردد متوسط بينما تعتمد بعض المستقبلات الكتلية تردد متوسط أعلى يقع بين 130 و 600 ميغاهر تز.

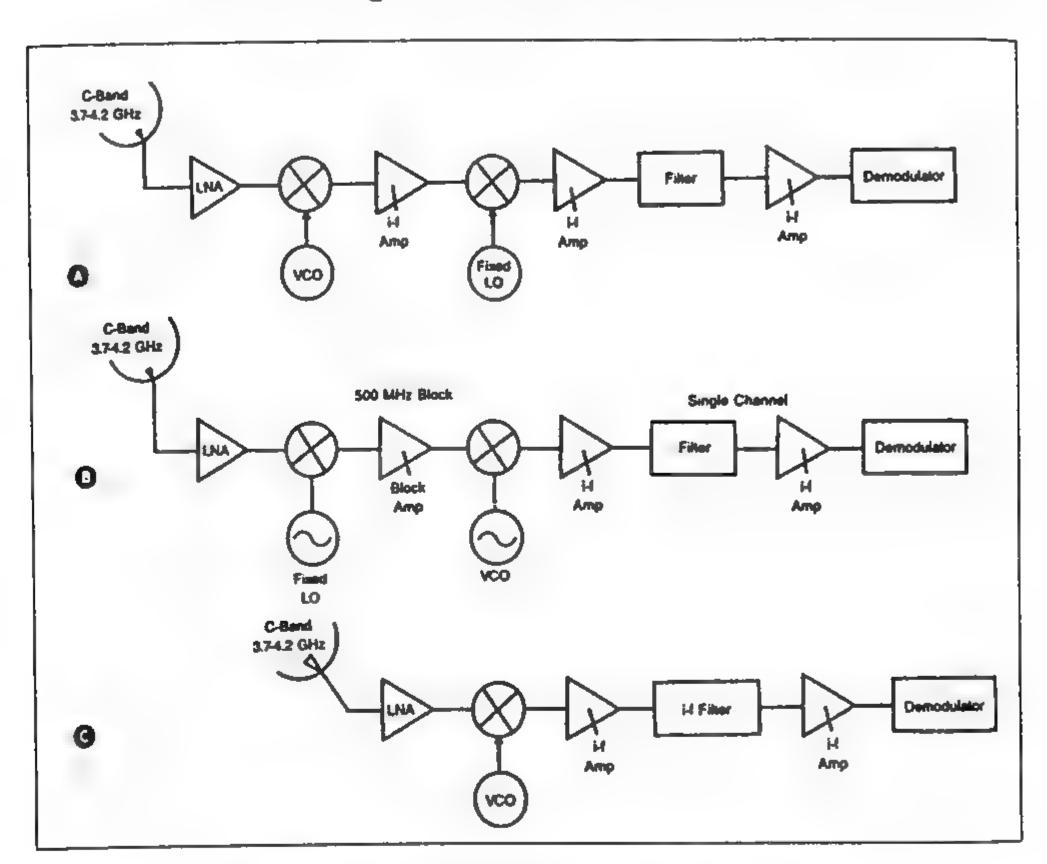

شكل 1-11 الأنظمة الثلاثة، التحويل الثنائي، قالب وخافض التردد الكتلي، التحويل الأحادي.

يمثل الشكل (A) الخطط الصندوقي لنظام استقبال بتحويل نناني التردد حيث يمزج خرج الكبر LNA مع خرج اللبلب التحكم به بالجهد VCO وبنتج البردد التوسط العاني ومن ثم تضخم هذه الإشارة وتمزج مع إشارة اللبنب المعلي الثابت LD للحصول على البردد التوسط النهاني وهو عادة 70MH وبعد ذلك تمر الإشارة بمرشح ويجري تكبيرها قبل أن تقود كاشف التعديل في الستقبل. يمثل الشكل (B) نظام قالب وخافض تردد كتلي وفيه يتم تبديل مواضع النبنب المعلي OL والنبنب التحكم به بالجهد VCO بالقارنة مع الشكل (A) وهذا يؤمن إشارات فضائية تتحول كمجموعة إلى ترددات اخفض. يتم تكبير مجموعة الترددات هذه وتمريرها إلى الستقبل حيث يجري مزجها مع خرج الـ VCO للحصول على تردد متوسط غالباً ما يكون 130 أو 140 ميغاهر تز. الشكل (C) هو نظام تحويل احادي. تضبط فيه القنبال بخافض تردد منفصل يتوضع عند قرص الهوائي ويكون المازج واللبنب التحكم به بالجهد VCO وكذلك مضخم التردد التوسط متوضعين في خافض التردد. في بعض الأنظمة الرائدة، هناك علية تحتوي الضخم التردد التوسط وتدعى LNC. المازج. اللبلب

بتابعة عملية ملاحقة الإشارة من النهاية إلى البداية، نجمله مرشح المزدد المتوسط بين المضخم الأول والثاني لمذاك المتردد. إن غالبية مرشحات المترددات المتوسطة هي متشابهة الحدف ولكنها مختلفة في التصميم، فالإشارة يتم ترشيحها بمرشح تمرير حزمة، يقع عرض حزمة تمريره بين 20 و36 ميغاهرتز. وإذا كان المستقبل مصمماً من أجل استقبال نصف بحيب لقمر Intelsat أو لبعض أقنبة DBS فإن عرض حزمة التمرير يصبح أضيق ويمكن أن يكون من 14 إلى 18 ميغاهرتز. على الرغم من وحدود نوع أو اثنين من المستقبلات الفضائية يتوضع فيها مرشح المتردد المتوسط في وحدة خفيض المبتردد غير أن أغلب أنسواع المستقبلات تشمل المضخم الثاني ومرشح تمرير المتردد المتوسط في علية المستقبلات تشمل المضخم الثاني ومرشح تمرير المتردد المتوسط في علية المستقبلات

و المرحلة التالية إلى الخلف يوحد المازج الأخير للتردد المتوسط وهنا تبدأ الفروقات، ففي نظام التحويل الكتلي (شكل ١-١2b) يُقاد المازج بواسطة مذبذب متحكم به بالجهد VCO أو phase locked loop) PLL أو VCO ويتم اختيار القنال عند همذه المرحلة في حين يقود المازج في نظام التحويل الثنائي، شكل(1–12a) بمذبذب ثبابت البردد "Fixed LO" وكلتا المرحلتان السابقتان متوضعتان ضمن علبسة المستقبل. في نظام التحويل الأحادي (شكل ١-١2٥)، يستخدم المبدأ المعتمد في النظام الكتلي من حيث استخدام مازج ومذبذب متحكم به، ولكن هذه المكونات متوضعة عند الهوائي، وإن للمحول الكتلي مرحلة إضافية يتم فيها تحويل كمامل المحال الترددي للقمر الاصطناعي إلى بحال تبرددي أخفيض، (من 950 إلى 450 ميغاهر تز في الأنظمة الأمريكية). وبينما يسدو نظام التحويل الثنائي مماثلاً لهـذا النظـام غـير أن هــاك فـرق شاسع، حيث يتم تضخيم قنال واحدة بحزمة تردد 40 ميغاهرتز تقريسا بواسطة مضحم تردد متوسط يقع بسين مرحلتي المزج في نظام التحويل الثنائي. أما في النظام الكتلي فإن مكبر النردد المتوسط عليم تكبير جميع الأقنية الخاصة باستقطاب معين؛ أي عرض حزمة 500 ميغاهرتز،

المرحلة الأخيرة هي مضخم LNA وهو ذاته الموجود في الأنظمة الثلاثة. في نظام التحويل الثنائي، حيث تتوضع الموازج والمذبذبات في علبة المستقبل، يتعين على مكبر LNA تأمين ربح 50dB لتصل إشارة القنال إلى المستقبل، وفي بعض أنظمة التحويل الأحادي، فإن المكبر LNA والمذبذب VCO وكذلك المازج مع مرحنة تكبير التردد المتوسط تقع جميعها في علبة واحدة وعندها يسمى النظام الماد. وقد مساد الاعتقاد بأن هذا النظام هو ما سوف يكتسح السوق ولكن الحالة لم تكن كذلك.

العنصر الجديد همو القمالب الكتلسي ذو الضحيسج

المنحفض LNB (Low noise block converter) ونتسج هذا العنصر عن عمليات البحث والتطوير لأنظمة البت المباشر عبر القمر الاصطناعي DBS حيث يتألف من مكبر LNA، مذبذب محلي LO، مازج ومكبر تردد متوسط كتلي وتقع جميعها في علبة واحدة.

إن القالب الكتلى LNB يعالج جميع الأقنية ذات الاستقطاب الواحد، وهو متلائم مع أي مستقبل لنفس حزمة الزدد، وتصل إليه التغذية من المستقبل عبر خط نقل محوري وهذا الأخير يساهم بإرسال الإشارات من الكتلة LNB إلى المستقبل أبضاً.

انظمة التحويل الثنائية

في بدايات الاستقبال الفضائي للحزمة ٢، استخدم النحويل الثنائي لعدم ترفر خيار آخر، إذ لم يكن قد تم تطوير موازج من نوع Image reject حيث لا يمكن تحقيق التحويل الأحادي من 4 جيفاهر تز إلى 70 ميفاهر تز بدون هذا العنصر، لذلك كان لا بد من استخدام مذبذين لخفض التردد إلى مستوى يمكن معه التعامل مع الإشارة.


يتم اعتيار ترددات الهزازات بحيث يتم إلفساء التداخل بين المستقبلات وغالباً ما كان يقع الخيار بين 800 ميغاهرتز و 1.5 حيفاهرتز للمرحلة الأولى ومسن870 ميغاهرتز إلى 1.570 جيفاهرتز للمذبذب المحلي الثابت في المرحلة الثانية يتبع ذلك استخدام هزاز متحكم به بالجهد يمزج حرجه مع إشارات الحزمة ٢٠٠ إن أغلب هذه الأنظمة تعتمد مذبذبات علية تهتز إلى الجانب الأخفض، يمعني أن تردد الاهتزاز أقل بحوالي 8.0 أو 1.5 جيفاهرتز من تردد القنال المرغوبة. وهناك عليات للتردد الثنائي DC60 من شركة ICM الذي يضبط هزازه المتحكم به عن طريق الجهد لتأمين حزمة 500 ميغاهرتز بين الترددين 2.86 و3.36 جيغاهرتز.

هناك ميزة للتحويل الترددي الثنائي، مقارنة بأغلب تصاميم التحويل الأحادي، وهي كبت الخيال Image Rejection الذي يتراوح عادة بين 30 و 40dB في المبدلات عالية الجودة. وللتوضيح نبين هنا بأن أعظم كبت يمكن الحصول عليه في نظم التحويل الأحادي هو 25dB أما ما يتم تحقيقه فعلياً فيتراوح بين 20dB وهذا يعتبر كافياً، لأنه عند كبت (رفض) يساوي 12dB فإن الإشارات غير المرغوب بها لمن تظهر إلا كصور باهتة جداً على خلقية الصورة التلفزيونية. إن التحويل المترددي الأحادي الأقل كلفة والأسهل تركياً من أنظمة التحويل الثنائي قد تم إدخاله في حوالي عام 1980 وقد أصبح بشكل سريع منافساً قوياً للنظام الثنائي.

المذبذب المولف جعديا (VTO)

يعتبر المذبذب المضبوط عن طريق الجهد بمثابة قلب لأي نظام خافض لفتردد (شكل 1-3). هذا المذب المتحكم بواسطة جهد متولد في المستقبل له خرج يمزج مع الإشارة القادمة من القمر الاصطناعي في مازج هيتزوديني وتكون الإشارة النافعة هي النابخة عن فرق المتردد بين المذبذب VTO والإشارة الفضائية وغالباً ما تكون متمركزة عند 70 ميفاهرتز، وباستخدام مضخم عريض الحزمة مولف عنسى المتردد 70 ميغاهرتز، عكن استخدام قنال واحدة وفصلها من حزمة الأقنية الماخرة إلى المازج، مثالاً على ذلك، إذا تم اختيار المرسل 15 من الحزمة ٢٠ مؤان على المستقبل تأمين الجهدد المناسب لخافض من الحزمة ٢٠ مؤان على المستقبل تأمين الجهدد المناسب لخافض

التردد بحيث يهتز المذبذب عند تردد أعنى بمقدار 70 ميفاهر تز من تردد القنال متمركز عند من تردد القنال متمركز عند التردد 4 جيغاهر تز فإن عرج المذبذب ٧٢٥ يجب أن يكون 4.070 جيغاهر تز. تمزج إشارة هذا المذبذب مع الإشارة القادمة من الغضاء وينتج عن ذلك تردد القنال 15 المتمركز عند 70MHz وكذلك تردد القنال 13 المتمركز عند 70MHz وكذلك تردد القنال 17 المتمركز حول 30MHz وهكذا .. وبالسماح نقط للإشارات ذات المترددات من 55 وحتى 85 ميغاهر تز بالمرور إلى مضخم النزدد المتوسط خصل فقط على القنال 15 المنتز من الأقنية الاثني عشر الواردة إلى الدخل. هناك عملية مشابهة من الختي قرحدة الناخب الكتلى .

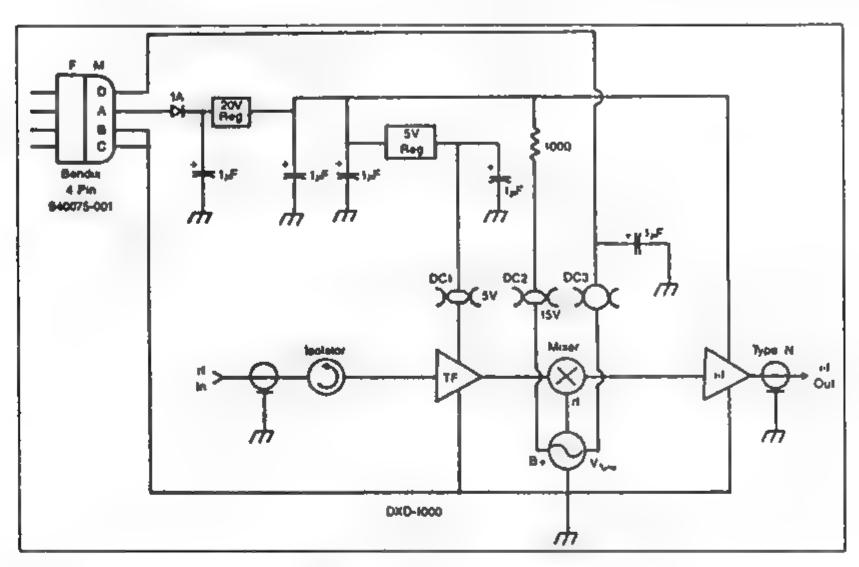


شكل 13-1. مخطط صندوقي لكتلة خفض التردد. تم استخدام خنافض التردد في نظنام التحويل الأحبادي ويشنمل جمينع مكونات LNC ما عدا دليل الوجة ووحدة الضجيج النخفض. تردد الدخيل من الضخم ذو الضجيج النخفض هو 4 جيفاهر تز. والكبر TF هو من نوع دارات الغشاء السميك(Thick film module). خرج خافض التردد هو إشارة بتردد 70 ميفاهر تز.

أجزاء المستقبل

إن كتل المستقبل عموماً موضحة في الشكل 1-14 الذي المنظمة الطاماً أحادي التحويل. في نظام التحويل الكتلي، النقطة المسماة "70MHz Input" هي خرج وحدة التوليف الكتلية block tuner module ودون اعتبار لقيمة المتردد الوسطي IF أكانت 70 أو 600 ميغاهر تز فأجزاء المستقبل تبقى كما هي. تمر الإشارة في البداية عبر شريحة ميكروية لنقل إشارة المستردد الوسطي ومن ثم يتم ترشيحها. ومع أن عرض حزمة المرسل

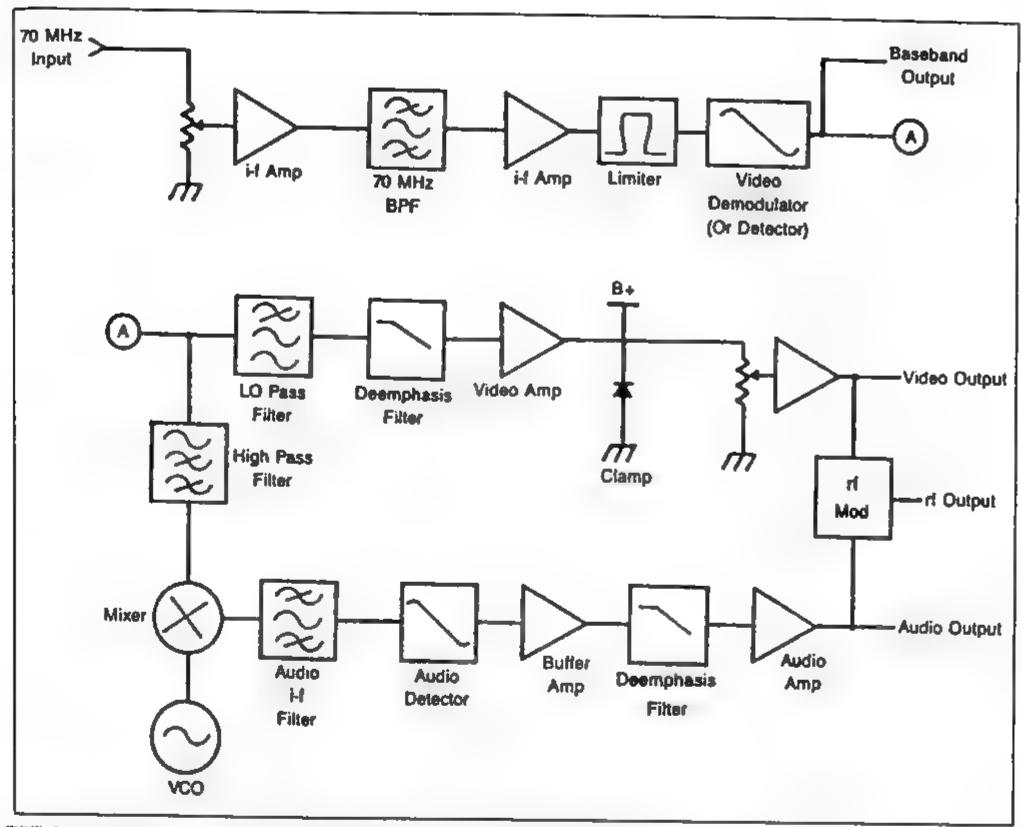للإشارة المرئية الفضائية هي 36 ميغاهرتز فإن حزمة بعرض 27 ميغاهرتز تكون كافية لاستقبال مناسب للإشارة. بعد الترشيح، يجري تكبير إشارة المتردد المتوسط ومن شم تحديدها إذ أن إشارات القمر الاصطناعي معدلة تردديا ويُحذف ضحيم التعديل السعوي المركب على الإشارة وتقوم دارة الكشف عند هذه المرحلة بإلغاء الحامل.



شكل 14-1. مخطط صندوقي لستقبل فضائي عام. اغلب الستقبلات تعتمد التردد النوسط 70 ميغاهرنز الذي يتم ترشيحه بمرشح تمرير حزمة (BPF) ومن دم يتم تكبير الإشارة وتحديدها قبل الوصول إلى كاشف الإشارة الرئية. بعد كشف الإشارة تُرشح نانية لتأمين إشارة مناسبة للإظهار. يتم كشف الصوت من الإشارة الرئية وتعالج إشارة الصوت لتصبح مناسبة لكبرات الصوت. في اغلب الستقبلات يوجد معدلات RF مدمجة (bullt in).

إن خرج كاشف الإشارة المرئية هو إشارة الصورة الأساسية التي يتم بثها في طرف الإرسال وتشغل حزمة ترددات من 30 هرتز إلى حوالي 9 ميفاهرتز، وتشمل كل عناصر الصورة بالإضافة إلى الحامل الفرعي لإشارة الصوت اللذي يُرسل مع الإشارة المرئية، تمر إشارة الصورة الأساسية بمرشع تمرير منخفض لإزالة الترددات الأعلى من الإشارة المرئية (تردد القطع الأعلى SSMHz و NTSC لنظام PAL الفطع الأعلى الإزالة إشارات البعثرة التي تضاف أثناء الوصلة الصاعدة. يجري بعد ذلك تكبير الإشارة لتصبح مناسبة لعرضها على يجري بعد ذلك تكبير الإشارة لتصبح مناسبة لعرضها على مزجها هيترودينيا من أجل استخدامها كدخل في قنوات التلفزة المعدلة سعوياً. تستخدم الأقنية \$2,3,4 في أمريكا الشمائية أو القنال E36 في أوربا كمخارج للمعدّل.

في الوقت ذاته، يتم فصل إشارات الصوت من الإشارات الفيديوية وذلك بفضل مرشيح تمرير عبالي يسمح بتمرير الإشارات الأعلى من المرئية. إن حزمة الترددات من 5.5 إلى 5.5 ميغاهر تز تحتوي على الحوامل الفرعية للصوت، ولفصل إحملى القنوات يتطلب الأمر مزج هذه الحزمة من الترددات مع هزاز قابل للضبط كما يحصل تماماً لدى كشف الإشارات الفيديوية أو خفض التردد. يرسل خرج كاشف الصوت بعد تذ إلى مكبر عازل يقوم بدفع الإشارة إلى معمدل RF لإعادة مزج الصوت مع حامل الصوت الذي كان ممزوجاً أصلاً مع حامل الفيديو أيضاً إلى محمد للمتوى الخط ومنه يتم إرسافا إلى مكبر الصوت الشوت من أجل مستقبلات المستقبلات هناك دارتين الكشف الصوت من أجل مستقبلات المستويو،

انظمة التحويل الكتلية

كما ورد سابقاً فإن الأنظمة الكتلية لا تختلف عن أنظمة التحويل الأحادية والثنائية، ويمكن مقارنتها مع الأنظمة ثنائية التحويل من حيث معالجتها للإشارات القادمة في الحزمة ٢ أو الد وخللا يتم لاك تضبط الأقنية إفرادياً كما هو الأمر بالنسبة للأنظمة أحادية التحويل. تضاف مرحلة وحيدة في المستقبل الكتلى،

هي وحدة المولّف الكتلي. فهي تأخذ ترددات دخل من 950 وحتى 1450 ميغاهر تز ويتم توليفها على قنال واحدة ذات خرج لنزدد متوسط يقع بين 70 و600 ميغاهر تز وهذه الإشارة يتم كشفها كما هو الحال في نظام تحويل أحادي. تتمتع الأنظمة الكتلية بالعديد من المزايا مقارنة بالأنظمة الأخرى للاستقبال الفضائي، منها سهولة المتركيب واستقرار أفضل للتردد وكذلك قابلية أعلى لتعدد أجهزة الاستقبال.

انظمة البث الفضائي المباشر (DBS)

حالياً هناك بحالين تردديين للبث الفيديوي عبر الأقصار الأصطناعية. فالقمر الفضائي لأمريكا الشمالية بدأ بيث البرامج التلفزيونية على ترددات الحزمة ٢ من 3.7 إلى 4.2 جيغاهرتز في حين اختارت أوربا ومعظم دول العالم الحزمة ١٨٠٤ بمحالات ترددية مختلفة (انظر الجدول ١-٤). والأقصار الاصطناعية ولكن باستطاعة ضعيفة ويلزم قرص هوائي كبير في أغلب المناطق لاستقبال مناسب للإشارة.

يتميز الإرسال في الحزمة Ku مقارنة بالحزمة C بأن حزمة المزددات مخصصة بالكامل تقريباً للإرسال الفضائي لذلك فوان التداخلات الأرضية (TI) الناتجة عن الوصلات الميكروية والتي يمكن أن تحجب الإرسال في الحزمة C لا تشكل مسألة بالنسبة للترددات العالية. بالإضافة إلى أن طول الموجه لأعلى تردد في الحزمة u لا مقارضة مع 76 ملم بالنسبة للحزمة C وبذلك فإن ربح قرص هوائي بقطر 1 متر للحزمة Ku يعادل

ربح قرص هوائي بقطر 3 أمتار في الحزمة ٢. ينبغي أن يكون سطح القرص المعد لاستقبال الحزمة Ku أكثر نعومة لأن طول الموجه أصغر بكثير وهذا ما يمكن تحقيقه نظراً لصغر القرص,

إن المعضلة الكبيرة في استقبال الحزمة الله هي أن الأمطار والرطوبة ينجم عنها تخميداً قاسياً وأكبر بكثير بما هو عليه في الحزمة C. وهذا لأن حبة المطر الوسطية تمثل عمد ربع طول موجة مثالي بالنسبة للحزمة الله وبذلك فإنه أثناء المطول الغزير للأمطار والعواصف التلجية، يحصل تخميد كبير للإشارة و يُستثنى من ذلك النظام المصمم مع هامش خفوت "Fade margin" مناسب، وتتم المصمم مع هامش خفوت "Fade j مناسب، وتتم حماية المستقبل بغرفة سطح لتعويض الفقدان الكبير للإشارة. يسمى التداخل الناتج عن المطر بالتداخل الجوي لتشابه مع التداخل الأرضي الذي يحدث أحباناً في أنظمة الحزمة C.

استخدام المجالات الترددية

كما هو الحال في أي نظسام، ينبغي أن تتوفير لمدى مستثمري الأقنية الفضائية قائمة بالمترددات الخاصة بكل قنال ولما كانت بعض الترددات في الحزمة الله وما فوقها غير مستعملة، فإن الطلب المتزايد على الاتصالات الفضائية والتقنية المتطورة باستمرار جعلت الإرسال عند المترددات الأعلى ليس بعيد المنال، فمثلاً في القارة الأوربية وبسبب قلة استخدام الحزمة C فإن معظم البرامج التلفزيونية تُبث في الحزمة على الحزمة C الفارة الأمريكية وعلى الرغم من انتشار البث على الحزمة C فهناك ميسلاً نحو اشغال الحزمة الله لله لا الحزمة على الحزمة الما الأعلى في الحزمة الله الموربية والله و حجز المترددات الأعلى في الحزمة الله الموربية الما الما الموربات الناجمة الشار الجمع العالمي لإدارة الراديو (WARC) للصعوبات الناجمة نظرهم


كما هو الحال في أي نظمام، ينبغني أن تتوفر لمدى البيروقراطية، توقعوا تقدماً تقنياً في منصف الثمانينات بميث مري الأقنية الفضائية قائمة بالمترددات الخاصة بكل قنال يكون معدل الضحيج للمكبر LNB في الحزمة الملكم Ku على الحزمة الملكم الكبر LNB كانت بعض المترددات في الحزمة الله وما فوقهما غير ديسبل ولكن ما حدث لم يؤيد توقعاتهم إذ أن المكبر LNB ملة، فإن الطلب المتزايد على الاتصالات الفضائية والتقنية الذي تم إنجازه يتمتع بمعدل ضحيج 1.4 ديسبل وذلك لأن رق باستمرار جعلت الإرسال عند المترددات الأعلى ليس الترانزستورات Gaas FETs كانت قد دخلت الموق بقوة.

إن التخطيط للبث المباشر عبر الأقمار الاصطناعية قد كان بدون جدوى، خاصةً في أوربا، ولعلمه أكثر قليلاً من لا شيء إذ أن مؤسسات البريد و البرق والهاتف (PTT) وبعض الحكومات الأوربية تأخرت كثيراً قبل اتخاذ القرار بإطلاق مركباتها الفضائية. وأكثر من ذلك فإن المغامرين من الأوربيين استخدموا الجال FSS بدلاً من الجال المخصص للبث المباشر DBS.




هوائيات استقبال الأقمار الاصطناعية

قرص الهوائي هو قطع مكافئ له شكل دوراني حول محور التساظر (الأشكال 1.2 و 2.2). إنه يجمع ويركز الإشعاع في المحرق كما تفعل العدسات الضوئية.

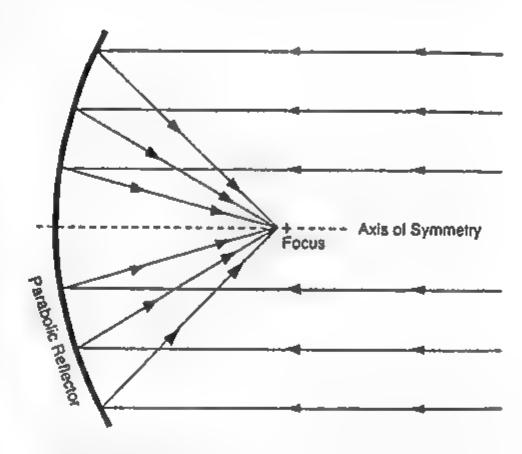

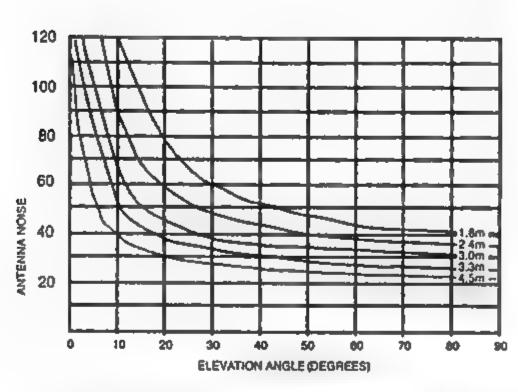شكل 1-2 للقطع الناقص خاصية عكس جميع الأشعة الواردة والوازية الحور التناظر إلى محرق مشترك واقع إلى الأمام باتجاه الركز.



يستقبل العاكس الضحيج الخارجي المرافق للإشارة المرغوبة.

ويكون الضجيج الحراري للهوائي في أدنى قيمة حين يكون

القرص باتحساه الأعلى، يزداد الضحيع إلى مستوى عبال حداً


عندما تكون زاوية الارتفاع أقل من 10 درجات بالنسبة للحزمة

Ku و 5 درجات للحزمة C، حيث يلتقسط الفوائس الضحيسج

الأرضى (شكل 2-3). إن كمية الضحيج الفعلية هي تابع للنسبة

F/D، وهي النسبة بين المحرق وقطر الهوائي الأشكال (2-1 و 3-2).

شكل 3-2 الضجيج الحراري للهوائي هو تابع للنسبة F/D بالإضافة إلى زاوية الارتفاع التي يتجه بها القرص نحو الدار الستقر للأقمار الاصطناعية.

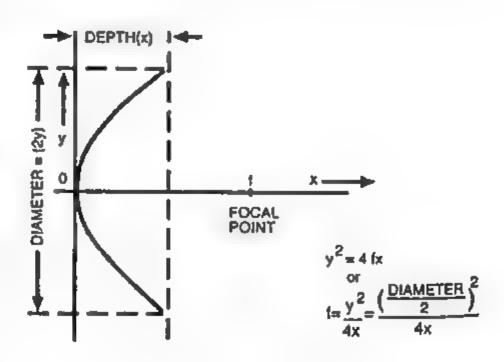

شكل 2.2 حساب أبعاد الهوائي.

المواد التي يصنع منها قرص الهوائي

يجب أن يكون سطح العاكس مصنوعاً من المعدن ليعكس الإشارات الميكروية الواردة. وعلى الرغم من أن بعض أقراص الهوائيات تكون مصنوعة من اللدائن أو الفيبر، غير أنها تحتوي على شبكة معدنية مخفية لتقوم بعكس الإشارات الواردة من الأقمار الاصطناعية.

إن القرص المعدني المشكل من قطعة واحدة غالباً ما يحقق افضل أداء، لأنه لا مجال لحدوث أخطاء أثناء المتركيب وبحافظ العاكس على شكله الدقيق لفترة طويلة. كذلك يوجد شكل آخر لقرص الهوائي واسع الانتشار أيضاً، وذو أداء جيد. مؤلف من أربع قطع معدنية أو أكثر. في هذه الحالة يجب الانتباه إلى عدم وجود اختلاف في المستوى عند الانتقال من قطعة إلى قطعة تليها. وعموماً لا تحدث مثل هذه الأخطاء في المتركيب حين يتم تجميع القطع وسطح الهوائي متجه نحو الأسفل على أرض مستوية.

إن هذه الأنواع من الهوائيات متوفرة على شكل شبكي. ويكون قطر الثقوب فيها تابع لطول موجهة الإشارة، إذ ينبغي أن يكون صغيراً كفاية لتمرير طول الموجهة للإشارة الواردة أو الطنين معها وأن يكون القطر كبيراً بحيث يجعل كتلة الهوائسي في حدودها الدنيا.

إن الهوائيات الشبكية هي أكثر عرضة لأخطاء التركيب، كما أنها تخضع للعوامل الجويسة. فمشلاً يمكسن أن تسبب العواصف والرياح القوية في فقدان مثبتات الشبك إلى الإطار أو إلى تخريب الشكل الأساسي للهوائي. وقد يصل الأمر إلى نزع لوح أو أكثر من مكانه.

ينبغي على عامل التركيب أن يقوم بفحص التموحات، إذ يُجب أن يبدو سطح العاكس بدون تموحات واضحة. كما يـلزم وحود استمرارية حين الانتقال من لوح إلى آخر.


إن تناظر الهوائي ذو أهمية كبيرة، ويجب التأكد من جودة تصنيع الألواح التي تشكل الهوائي لأنها يمكن أن تؤثر على انحناء العاكس. لذلك ينبغي على الفيني أن ينظر إلى محيط القبرص ويتأكد بالنظر من أنه يقع في مستوى واحد، وسوف يضطر إلى إعادة فك القطع المكونة للهوائي وإعادة تركيب الألواح إذا لاحظ أن الخطين المارين من الحافة القريبة للناظر والحافة البعيدة عنيه غير متوازيان، ويمكن كشف وحود التواء في القسرص باستخدام خيوط تئبيت على محيط العاكس. وهذه الخيوط يجب أن تتلامس في نقطة المركز (شكل 2-4).

"Prime Focus" المحرق الأولى

يكون المغذي (الإبرة) في نقطة المحرق للقطع المكافئ حيث تنجمع الأمواج المستوية وكذلك كتلة LNB التي يجب أن تكون قريبة من المغذي على الرغم من تعرضها للعوامل الجوية.

إن هذا النوع من الهوائيات سهل التصنيع والتركيب ولكن يوجد نقطتان سلبيتان لهذا التصميم، إذ أن وجود المغذي أمام القرص مع قضبان التبيت يحجب جزءاً من الإشعاع، إضافة إلى وجود الحواف مما يجعل مردود الهوائي بحدود 55 إلى

%60 فقط، كذلك فإن توجه المغذي نحو الأرض يجعله في وضع مناسب لالتقاط الضجيج الأرضي.

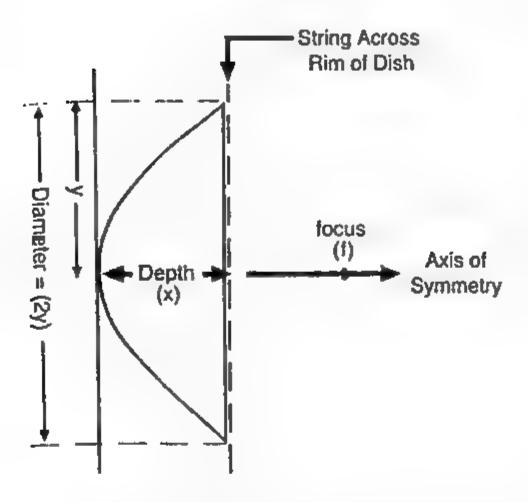

شكل 4-2 تنبيت الخيوط حول محيط القرص، هي واحدة من الطبر ق للناكد من جودة التصنيع. وهي تسمح ليضاً بقياس عمق القرص،


يوحد طريقتان لتثبيت المغذي، الطريقة الأولى تكون باستخدام حلقة مع ثلاثة أو أربعة قضبان تفيد في تمركز المغذي مع كتلة LNB في المكان المناسب ولكن هذا التصميم يجعل عملية البحث عن المحرق بحاجة لضبط دقيق.

تعتمد الطريقة الأخرى على استخدام "كلابة" لتبيت اللاقط وكتلة ENB في المركز. وهناك مرونة كبيرة في ضبط نقطة المحرق لأنه من الممكن إجراء الحركة المناسبة بسرعة وسهولة. ولكن من غير الممكن تحقيق ضبط دقيق للمحرق في حال استخدام أكثر من "إبرة". إن استخدام المحرك يمكن أن يؤدي إلى تغيير في موضع المغذي عند البحث عن الأقمار الاصطناعية والانتقال من موقع إلى آخير. كذلك الرياح العاصفة قد تغير مؤقتاً من الوضع الصحيح للمحرق.

العوائيات ذات التغذية المزاحة Offset-Fed

إن التصميم الاهليلجي للهوائي هو الخيار المناسب لمعظم أنظمة الاستقبال الرقمية للأقمار الاصطناعية وهذا يعرف بالتسمية ٣٥٠٢٥٠٠ "Fed antenna (شكل 2-2). هذا يستخدم جزء من القطع المكافئ بحيث يكون المحور الكبير في اتجاه شمال-جنوب والمحور الصغير في اتجاه شرق- غرب. ويعمل هذا الموائي بنفسس طريقة القسرص العاكس. إن هذا التصميم يلغي مسألة المحجب الجزئي لأن المغذي يتوضع خارج منطقة إشعاع الموائي، وذلك هام خصوصاً عندما

يكون الفطر أقل من متراً واحداً، لذلسك يقبل الضجيج الحراري لأن الافط يتوجه نحو الأعلى وبالتالي يبتعد عن الضجيج الأرضي. ولهسله الأسباب يزداد مردود الهوائي إذ يكون يحدود \$70.

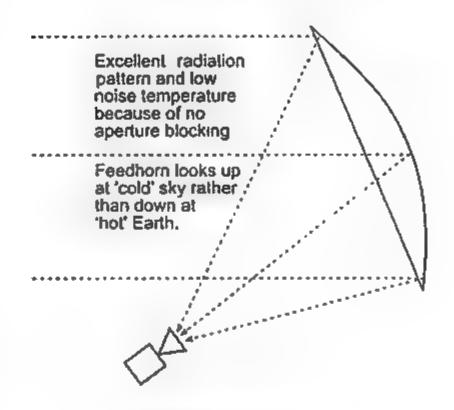


شكل 5.2 مخطط لهواني التغلية الزاحة

الحوائي Cassegrain

هوالي ذو عاكس مزدوج، حسرى استخدامه في البداية من أجل الوصلة الصاعدة في المحطة الأرضية، إن هذا التصميم خسسن مردود الموائي ليعسل إلى 38%. وهو يتميز بوجسود عاكس كبير مقارنة بالهوائي ذو المحرق الأولى، وإضافة عاكس أخر محمدب ذو قطر صغير للتخفيف من حجب الإشعاع (شعكل 2-7) ولكنه يزيد عن طمسة أضعاف طول الموجة للتقليل من ظاهرة التبعش diffraction.

إن هذا التحديد يَجعل استخدام هذا النسوع من الهوائيات غير مُكناً في الحزمة ٢ حين يكون قطر الهوائي الرئيسي أقل مسن خمسة أمتار.

إن الجديد في هذا الموائي أنه يسمح بتجميع حزمة الإشعاع للعاكس الرئيسي وبالتقليل من الضحيج خارج الإطار وذلك من خلال دراسة تصحيح العاكس الفرعي ليجعس الأفضلية للإشعاع الوارد من داخل القرص الرئيسي وجيث يتناقص سريعاً بعد تجاوز الإطار.

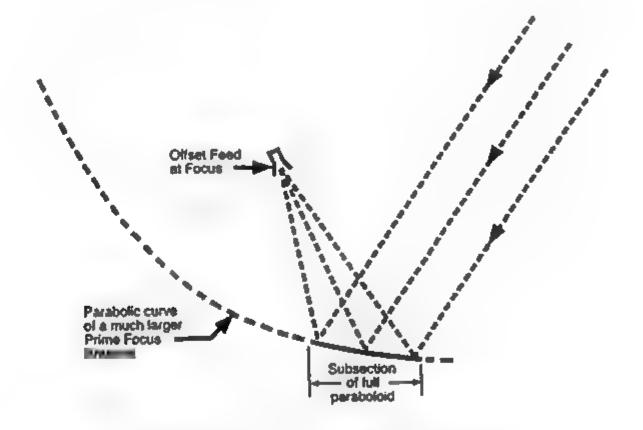

شكل 2-6 محبط هوائي التغلية الزاحة هو جزءً من القطع الكافئ.


إن هذا الهوائي يحقق ربحاً إضافياً قسدره 1.5 dB من أجمل هوالي ذو قطر معين، وذلك من خلال تحسمين المردود، ولكن ذلك يتم بكلفة إضافية وتعقيداً في عملية التركيب.

العوائي الكروي Spherical Antenna


استخدمت الحواليات الكروية في أنظمة توزيع الأقنية بالهوائي المشترك SMATV حيث الرغبة باستقبال الإشارات

من عدة أقسار اصطناعية باستخدام هرائي وحيد. وقد استخدم هذا الهوائي لأنه يسمح بإيجاد أكثر من محرق أسام قرص العاكس وبذلك يستفاد من كل نقطة محرق لالنقاط الإشارات من تابع صنعي معين.

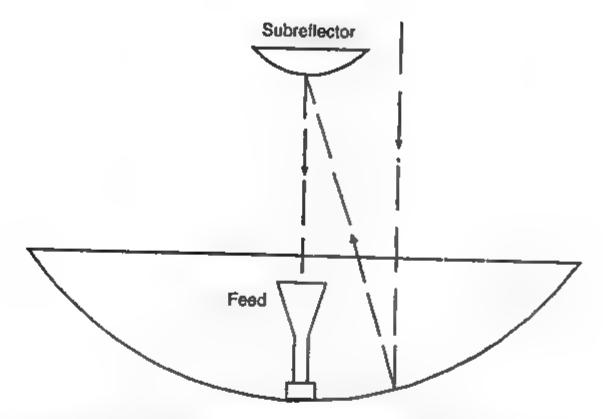إن محيط العاكس يكون بحيث إذا امتد بعيداً على المحورين فإنه سيشكل كرة (الشكل 2-8). يمكن إذن اعتبار الهوائي حزءاً من كرة بحيث يوجد عددٌ غير محمدود من المحاور وليس بينها محوراً للأفضلية. كل محور منها يمثل نصف قطر الكرة.



شكل 7-2 الشكل الهندسي لهواني Cassegrain. إن مجال الرؤية لهذا الهوالسي محجوب جزئياً لوجود العاكس الإضافي. لذا يجب أن يكون قطره صفيراً لجعل الإعاقة لقل ما يمكن، ولكن يزيد عن خمس أطوال الوجة للإشارة اللتقطة لتجنب تأثير التبعثر diffraction.

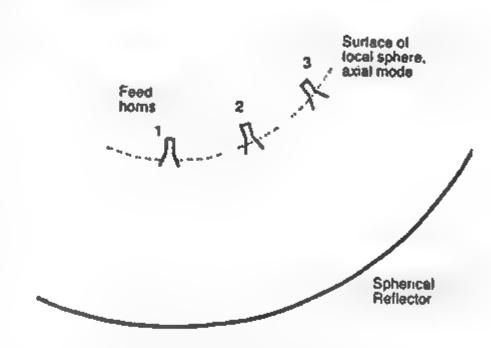

شكل 2-8 الشكل الهندسي للهواني الكروي

يمكن الحصول على وبح يساوي تقريباً الربح الناتج عن هوائي ذو قطر يساوي قطر المنطقة من الكرة التي تعكس الإشعاع، وكلما كان المغذي (الإبرة) أقرب إلى العاكس كلما كان مردود الموائي أفضل.

إن معظم المواليات الكروية تعمسل بشكل مقبول ضمن زاوية 20± درجة بعيداً عن المحور، بعدها يتنساقص الربح سريعاً لفقدان التمركز،

العوائيات المسطحة PLANAR ARRAY

انتشرت هذه الهوائيات في اليابان، وهني لا تعتمد على مبدأ الانعكاس المستخدم في الهوائيات الأخرى، إنحا تعتمد على نتر شبكة عنكبوتية من عناصر معدنية مطمورة تحت سطح


الموالي. هذه العناصر حجوماً وأشكالاً تجعلها في حالة طنين مع الإشارات الميكروية الواردة. وتوجد شبكة أخبري من خطوط التغذية تشوم يجمع الإشارات وتوحدها طورياً وتسوقها إلى نقطة في مركز الهوالي تعمل كمغذي رئيسي للكتلة LNB.

هذا الهوائي ميزة عدم وجود إعاقة لإشعاع الهوائي، إذ لا يوجد مغذي (إسرة) وكذلك تتوضع كتلة LNB خلف الهوائي بعيداً عن الناظر، وبما أن هذه الهوائيات معسدة لاستقبال الإشارات من قمر اصطناعي واحد أو بحموعة من الأقمار ها نفس المدار، لذلك من الممكن تثبيتها على الجدار المنارجي أو على سطح البناء.

إن أهم مساوئ المواليات المسطحة هي أنها ذات عرض حزمة ترددية محدودة لا تتجاوز 500 ميغاهرتز، في حين يمكن استخدام المواليات ذات القطع المكافئ لاستقبال إشارات الحزم الترددية C.S و Ku معاً. كذلك ينبغي الأخذ بالاعتبار الكلفة العالية لهذه الهوائيات، فهي تتجاوز أربع أضعاف مثيلاتها من الهوائيات ذات العواكس المكافئة لها من حيث عصائص الإشارة المستقبلة.

ربح العوائي والنسبة G/T

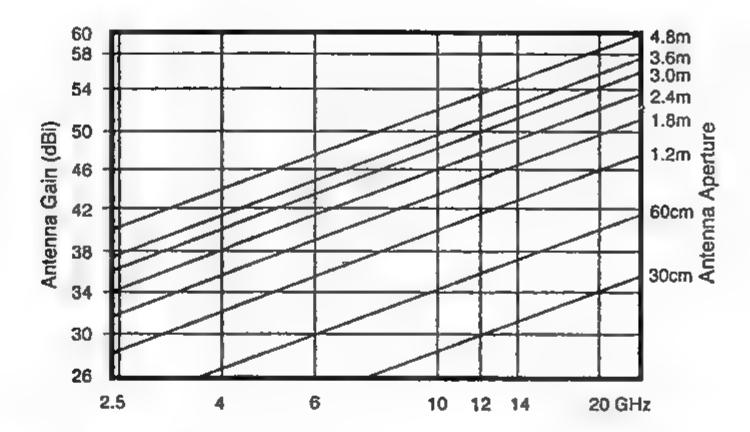إن ربح هواتي الأقمار الاصطناعية هو مقياس يعبر عن المكانية تكبير الإشارة الواردة - يعبر عنه بالديسبل- وهو تابع لسطح المواتي، وكلما كان السطح أكبر، كلما ازداد ربحه، ويرتبط الربح أيضاً وبشكل مباشر مع عرض حزمة الإشعاع للهوائي (شكل 9-2).



شكل 2-9. ربح الهواني (G) هو تابع لـتردد العمل. فطر الهواني ومردود سطح الالتقباط (2 العمل) هو تابع لـتردد العمل. فطر الهواني ومردود سطح الالتقباط (2 2 3 عيث A هو السطح الفعال ويساوي (2 3) بالنسبة لهواني القطع الكافئ الدائري. 2 هي مردود فتحة الإشعاع و 3 طول الوجة.

إن مردود الحوائي هو النسبة المتوية من الإنسارة الملتقطة بواسطة العاكس وتلك التي يستقبلها المغذي فعلا (الإبرة) وذلك يعود للتحميد الذي يحصل على الجزء المحيط بقرص انوائي. وهذا يجعل عامل الربح أقل أهمية ثما يبدو في البداية.

إن قيمة شكل الجدارة "figure of merit" غوالي الاستقبال هي النسبة G/T التي تمثل الربح بالديسيبل منقوصاً منه حرارة الضحيج مقدرة بالديسيبل أيضاً.

وفي نظام استقبال عادي للإشارة الفضائية المنزلية تكون السبة G/T مساوية 20 dB/K في الحزمة 12.7 dB/k و الحزمة Ku و كلما ازدادت استطاعة القمر الاصطناعي كلما نقصت انسبة G/T اللازمة لنظام الاستقبال الأرضي.

تأتي حرارة الضحيع (T) من مصدرين، ضحيع الهوائي وهو يتراوح بين 30 و 50K . والضحيع المتولد عن كتلة LNB ويساوي في حسده الأدنى إلى 20K في الحزمة C. إذا أضيف ضحيع هوائي مقداره 40K إلى ضحيع LNB مساوياً 35K نحصل على حرارة ضحيج للنظام 75K وذلك يكافئ 18.8dB للمقدار T.


فإذا علم بأن هوائي بقطر 1.8 متر يعمل في الحزمة C له عامل ربح 38dB، فإن النسبة G/T تكون مساوية 19.2dB/K.

النسبة F/D للعوائي

هي نسبة البعد المحرقي إلى قطر الهوائي مقاسة بمالوحدة ذاتنها (شكل 10-5). فمثلاً عاكس قطره 3 أمتار وبعده المحرقي 1.26 متراً يعطي نسبة F/D تساوي 0.42. هذه النسبة تحدد أيضاً عمن الهوائي. فإذا كانت مرتفعة فذلك يعني أن الهوائي قليل العمق في حين يكون القسرص عميقاً متى كانت النسبة

منحفضة. إن أصغر قيمة لهذه النسبة تساوي 0.25 وذلك في حال وجود المحرق في مستوى فتحة الهوائي.

حين تكون النسبة F/D مرتفعة، فإن عرض حزمة إشعاع قمع التغذية يجب أن تكون ضيقة، بهدف المحافظة على التقاط الإشعاع على محبط القرص والذي يكون أقبل بنسبة 11 إلى 15dB من قيمته في مركز القرص، والعكس صحيح أيضاً: حيث أن القيمة المنخفضة للنسبة F/D تحتاج إلى قمع تغذية ذو حزمة إشعاع عريضة.

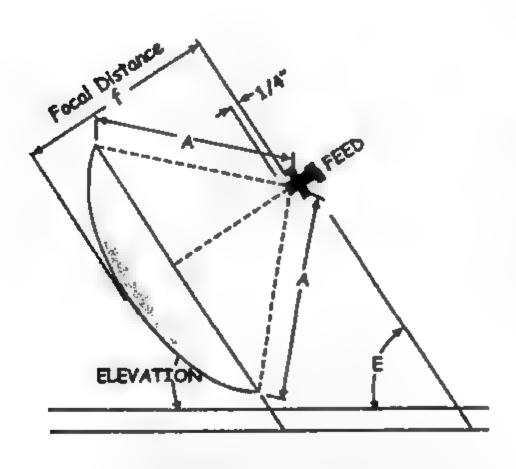

الشكل 10-2 يجب أن يكون الفذي متمركزاً بدقة وعلى بعد معين من قرص العاكس.

إن قرص هوائي ذو قطر 3 أمتار أو أقل، يستخدم عموماً مغذي إشعاع يتناقص تدريجياً بمقدار 12dB وذلك من أحل تردد 4GHz، بينما الهوائي الأكبر حجماً يستخدم مغذي ذو

تناقص تدريجي يساوي 15dB. وهكذا يجب تحقيق التسوازن بين ربح اضوائي وحرارة الضحيسج لتعويسف دخمول الضحيسج العشوائي الناتج عن الإشعاع الزائد لقمع التغذية أو زاوية الارتفاع المنخفضة وما يترتب من ضحيج للقصوص الثانويسة في المخطط الإشعاعي للهوائي.

عنى الرغم من أن البعد المحرقي المرتفع للهوائي المسطح يكون يزيد من سطح الإشعاع لمعاكس، فإن الفوائي المسطح يكون أكتر قابلية لالتقاط الضحيح الأرضي. وعموماً يزداد ضحيج الفوائي مع ازدياد زاوية الارتفاع. إن الفوائي العميق يتطلب وجود قمع التغذية (الإبرة) قريباً من عيط العاكس، لذلك فإنه يتمتع خصانة أكبر ضد الضحيج الأرضي (T1). ولكن قرب المغذي من العاكس يجعله غير قادر على جمع الإشعاع من كامل السطح.


ارتداد الفصوص الثانوية

إن الانتشار الواسع للانصالات الفضائية قاد إلى تضيق الفراغات بين الأقمار الاصطناعية على المسارات المستقرة. إضافة إلى أن التوابع الصنعية الأخيرة أخذت ترسل إشارات باستطاعات أعلى من السابق، فذين السببين فقد زادت إمكانية التلاخل interference بين الأقمار المتحاورة. إن الحوائي المثاني ذو القطع المكافئ يستقبل فقط بين الأقمار المتحاورة. إن الحوائي المثاني ذو القطع المكافئ يستقبل فقط الإشارات من القمر الاصطناعي الموجه نحوه في حين ترقد الإشارات القادمة من انجاهات أخرى. في الواقع، كل هوائي له حزمة إشعاع القادمة من انجاه عور التناظر وحزم أخيرى ذات استطاعة أقل تسمى "بالفصوص الثانوية" تتوضع على الزوايا المحاورة (الشكل 11.2). ويقاس أداء الموائي بتلوير منبع إشعاع حوله وتمثيل ربح الموائي مقسلوا بالديسبل على عنطط إشعاعي (الشكل 1-12).

إن شكل المخطط بدل على توضع الفصوص الثانوية، إضا**ن:** إلى الفرق بينها وبين فص الإشعاع الرئيسي عند مستوى 3dB..

إن الله الذي يسعى لتحقيقه جميع مصنعي هواليان الأقمار الاصطناعية للتنفزيون هو الوصول إلى ربح للفصوص الثانوية بحيث يكون أقل من ربح الفص الرئيسي بمقدار يبزاوم من 15- إلى 18dB -. هذا التحميد لنفصوص الثانوية يكني عموماً لمنع التداخل بين الأقنية الفضائية. إن توضع محساور الفصوص الثانوية هي تابع لقطر القسرص وتسردد الإشسان المستقبلة.

ينبغي إذن اختيار هوائي ذو قطر كبير بحيث تتوضيع إشارات الأقمار المحاورة في "الصقر الاهاا" الأول على المخطط الإشعاعي فوائي الاستقبال، أو استخدام هوائسي ذو حزم حانبية ذات مستوى أخفض بمقدار 15dB عنى الأقبل عن حزمة الإشعاع الرئيسية.

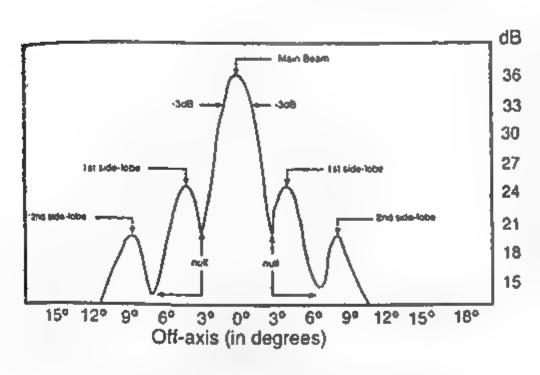


شكل 12-2 اختبار هوائي يوضح الفصوص الثانوية لقرص ذو قطر 60 سم

الضجيج الحراري للعوائي

تستقبل جميع الحوائيات بالإضافة للإشارة المفيدة مقالر من الضحيج الحراري يتناسب مع قطر الهوائي وزاوية الارتفاع وتردد العمل.

ينصح عادةً بزوايا ارتفاع أصغرية وهي (5) درجات للحزمة C و (10) درجات للحزمة الانهاء وعندما تكون هناك ضرورة لأن تكون زوايا الارتفاع منخفضة المنتفاط القمر أو الأقمار الاصطناعية، فإن استخدام الأقمراص العميقة سوف يقلل من تأثير الفصوص الجانبية مقارنة مع أقراص مسطحه لما نفس القطر ولذلك فإن الأقراص العميقة سوف تلتقط ضحيحاً حرارياً أقل عند زوايا ارتفاع منخفضة.

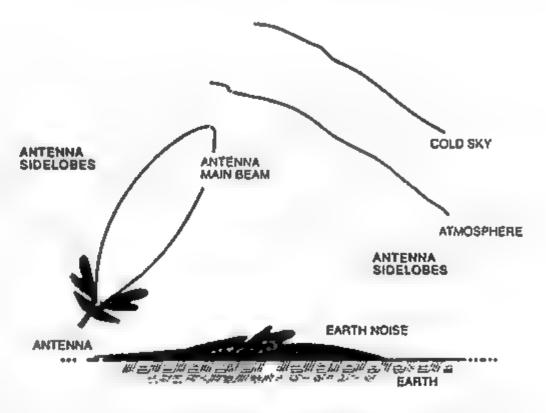

الشكل 2-11 جميع هوانيات القطع الكافئ تولد فصوصاً ثانوية يمكنها استقبال إشارات من منابع أخرى غير تلك التي يُوجِه إليها الهوائي

قاعدة العوائي

تحتاج جميع قواعد الهوائيات لعمليات ضبط بسيطة بحيث تسمح للفني الذي يقوم بالتركيب بتوجيه القرص العساكس نحو التابع أو التوابع الاصطناعية المرغوب التقاط إشاراتها.

يجب أن تمكن القاعدة من إجراء التوجيه بدقة والمحافظة على تدك الوضعية في مواجهة مختلف الظروف والعوامل الجوية. فمثلاً تسبب حركة قرص هوائي قطره 1.5 متراً لبعد 1.25 سم أو 2.5 في حال هوائي بقطر 3 أمتار) إلى انتقال حزمة الإشعاع درجة كامنة. لذلك يجب أن يكون الفي حريصاً على إيجاد وضعية ثابتة للقاعدة لأن الحركة المستمرة قد تنقل المستقبل الرقمي من حالة الاستقبال الجيد إلى حالة غياب الإشارة تماماً.

ضبط زاوية السمت والارتفاع Az/EI

إن قاعدة المستقبلات الرقمية غالباً ما تكون ثابتة بحيث يتم ضبطها أثناء التركيب ولمرة واحدة. وينبغي ضبط زاويت مستقلتين هما زاوية السمت وزاوية الارتفاع وذلك بغية توجيه القرص العاكس نحو التابع الصنعي المرغوب. إن الحركة الزاوية من الشرق إلى الغرب في المستوي الأفقي لموقع الاستقبال تسمي بزاوية السمت Azimuth، كذلك الحركة الزاوية نحو الأعلى بدعا من المستوي الأفقي تدعى بالارتفاع Elevation. ويحتاج الأمر من حيث المبدأ لمحركين بلعل قرص الحوائي يتحرك بصورة آلية للاحقة توابع صنعية مختلفة المسارات.

إن توجيه الهوائي يكون منسوباً للمستوي الأفقى لموقع الاستقبال. وإن الاتجاه الأفقى لكل تابع اصطناعي هو بالنسبة إلى المستوي المسطح الذي يمر عبر خط الاستواء ويمتد في الفضاء، والاتجاه الشاقولي يكون منسوباً إلى محور دوران الأرض.

من موقع الاستقبال، يتم توجيه الإشارة الواردة بعملية دوران "Skew" بالنسبة إلى المستوي الأفقي للتابع الصنعي الـذي يتوضع إلى الشرق أو إلى الغرب من خط غرينتش لمكان وحود المستقبل لذلك فإن أي هوائي يتحرك آلياً بتطلب قمع تغذية يكون قادراً على إجراء التصحيح المضروري للوصول إلى أفضل وضعية لاستقطاب نظام الاستقبال.


حامل المستقطب Polar mount

ينتقط المستقطب القوس المستقر لمسار التنابع الصنعسي بواسطة التدوير حول محور المتركيب. الميزة الأساسية نسذه العملية هي الحاجة لمحرك واحد لتحريك قرص الموائي.

يقوم الفلكيُّون عادة بتركيب أجهزة الرصد الراديوية عسى ما يسمى المستقطب الحقيقي "True Polar mount" الذي يتضمن محبوراً موازياً محسور دوران الأرض. يتسم توجيسه محبور هذا المستقطب بدقة هندسية ليكون على استقامة الخط شمال/جنوب ويميل ليحقق زاوية خط العرض المحلية.

على الرغم من إن علماء الفلك يتناجون لمثل هذا التوجيه لرصد النحوم والكواكب البعيدة، لكن تبقسى الأقمسار الاصطناعية قريبة نسبياً من الأرض، لذلك ينبغي تعديل محور الاستقطاب بميث يميل قليلاً باتجاه خط الاستواء. وهذا التعديل يسمى "declination".

متى تم إيجاد زاوية تعديل الميل الصحيحة يمكن لحامل المستقطب أن يدور حول محوره لمسح قوس المدار المستقر والتقاط الأقمار الاصطناعية بدقة عالية تصل إلى أجزاء من الارحة (شكل 2-13).

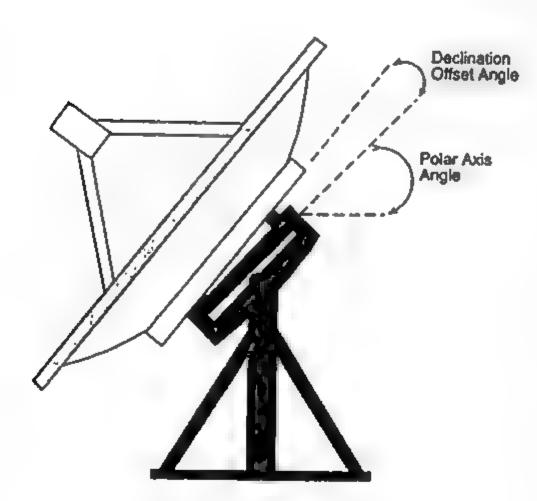

شكل 2-13 تعديل حامل الستقطب،

		ı



المغذيات Feeds

يَجمع المغذي عند عرق الهوائي الإشارة المنعكسة عن سطح العاكس ويمررها إلى أول عنصر فعال في نظام استقبال القمر الاصطناعي وهو المضخم ذوالضحيج المنخفض. المغذيات المي مهمتها الفصل بين الاستقطابات المختلفة للإشارة لحا تسميات مختلفة. ففي حين استخدم لفظ Polarotor على نطاق واسع في عالم صناعة الفضائيات المبكرة وذلك للدلالة على العنصر الذي يسمح باختيار القطبية من بين اتنين أو أكثر،

في تقنية التلفزيون الفضائي، المستقطب هو عبارة عن قطعة من البلاستيك أو العازل يقوم بتبديل استقطاب الإشارة من شكل إلى آخر، هناك مشالاً حيداً للمستقطب هو قطعة التفلون التي تتوضع في بوق التغذية بحيث تجعمل استقبال الإشارات ذات الاستقطاب الدائري ممكناً.

جعلت شركة Chaparral من هللا الاسم ماركة مستجنة

لمنتجاتها. لذلك تم اختيار Polariser للدلالة على المستقطب.

أشكال الاستقطاب

هناك أربعة أشكال للاستقطاب مستخدمة حالياً في بث الإشارات الفضائية، فهناك الاستقطاب الخطي الأفقى والخطي الشاقولي المستخدمان غالباً في الأقمار الفضائية للإرسال المنزلي. وقد صممت معظم أنظمة الاستقبال لالتقاط هذه الأضواع من الاستقطاب. إن الحقل الكهربائي للإشارة المستقطبة أفقياً يكون عمودياً ويشكل 900 بالنسبة للمحسور شمال-جنوب، في حين يكون الحقل الكهربائي منطبقاً على هذا المحور في الاستقطاب يكون المشاقولي.

الشكلان الآخسران للاستقطاب همسا الدائسري اليميني (RHCP) والدائري اليساري (LHCP). هذان الشكلان اليميني (RHCP) وبعض أنظمة مستخدمان للإرسال في الأقمار العالمية Intelsat وبعض أنظمة البث المباشر DBS. والاستقطاب الدائري اليميني هو النمط الغالب في بث الإشارة المرئيسة، و يدور الحقل الكهربائي مع اتحاه دوران عقارب الساعة في الاستقطاب الدائري اليميني وعكس دوران عقارب الساعة في الاستقطاب الدائري اليميني بعدل 900 لكل وبع طول موجة من حركة التقدم الأمامي. إن المستقطاب الدائري الإسارات ذات المستقطاب الدائري اليميني واليساري ولكنه بكشف هذه الاستقطاب الدائري اليميني واليساري ولكنه بكشف هذه


الإشارات مع ضياع أو فقدان يساوي 3dB أو نصف الاستطاعة. ولتعويض هذا الفقدان فإنه يتم تصميم قمع التغذية المعذ أساسأ لاستقبال إشارات الاستقطاب الخطي بحيث يوضع عنصر للانكسار المزدوج أو عنصر مستقطب في دليـل الموجمة الخاص به، هذا العنصر يغير من طور الأمواج المستقطبة دائريا بحيث تبدو للكاشف كإشارة خطية. إن التسمية التجارية أعنصر الانكسار المزدوج هو "صفيحة العازل dielectric plate" من شركة Chaparral. ومع ذلك فإنه يتعين رفع هــذه الصفيحـة من دليل الموجمه لاستقبال الاستقطاب الخطي وعند وضعهما سوف تتعرض هذه الإشارات لتخميد 3dB. وبغض النظـر عـن نوع الاستقطاب المستخدم، فسإن جميم الأقسراص تعكمي الإشارات الواردة من الأقمار إلى المغذيات المتوضعة في نقطة المحرق. هذه المغذيات تجمع وتسوق الأمواج الميكروية عبر دليل موجة دائري إلى الهوائي الحقيقسي اللذي هـ و عبـارة عـن لاقـط صغير يوضع بدقة ضمن دليل الموجة. إن وضعية الحساس داخل دليل الموجة يحدد نوعية الاستقطاب الخطبي المذي يحرره إني المكبر LNB .

اختيار الاستقطاب والتحكم Polarisation selection and control

لقد تم إنجاد العديد من العناصر الميتي تهدف إلى الانتقال من استقطاب إلى آخر، كالعناصر الميكانيكية والفيريتية أو المغناطيسية و ثالثة تعتمد ثنائي pin. المستقطبات الأكثر شيوعاً في أمريكا الشيمائية هي الميكانيكية، أما في أوربا فالعناصر الفيريتية هي الأكثر انتشاراً.

المستقطبات الميكانيكية

المستقطبات الميكانيكية هي ومنذ زمن بعيد الأكثر انتشاراً في استقبال البث عبر الأقسار الاصطناعية في أمريكا الشمالية وكسان مستقطب شهركة Chaparral فلاتصسالات والمسمى "Polarotor هو الأكثر استخداماً ويعتمد على حزء ميكانيكي (انظر الشكل ١٠٦).

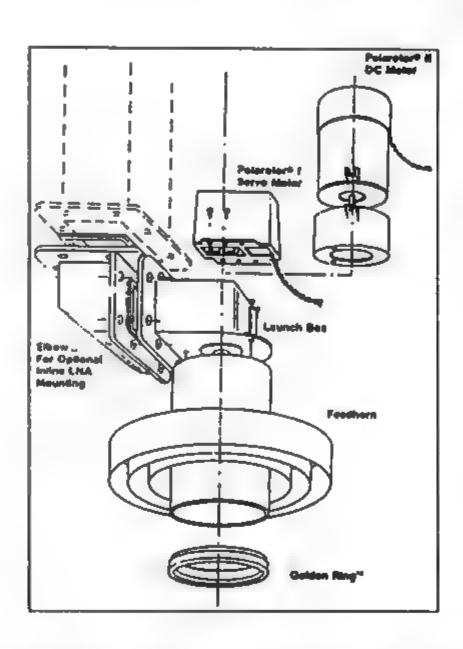

شكل 3-1 مخطط السنقطب Polarotorl. يبين هذا الخطط بنية السنقطب ويستخدم "المحبس الذهبي" للسماح لهذا النوع من الغذيات الغير قابلة للضبط بالتركيب على الأقراص العميقة.


إن مبدأ عمل هذا العنصر بسيط، فقيه يتم التحكم في وضع الحساس بواسطة بحرك تخديمي صغير بحيث يمكن التقاط أي نوع من أنواع الاستقطاب ويمكن للحساس أن يتحرك إلى الأمام والخلف قاطعاً 140° تقريباً. وهناك دارة قيادة تحدد وضع الحرك، تتحكم بها دارة كشف تعديسل عسرض

النبضة PWM وهذه يضبطها مولد PWM أيضا في المستقبل.


إن التحكم PWM يتم بإرسال معلومات عن طريق تغير عرض النبضات المتتالية وبذلك يجري ضبط موقع الحساس تتغذى دارة التحكم بالحرك عمنياً بنبضات يتراوح عرضها من 0.8 وحتى 2.2 ميلي ثانية. ويقوم كاشف PWM بتحويل عرض النبضة إلى إشارة قيادة للمحرك. كما أنها تستخدم مقاومة متغيرة لاستقبال إشارة تغذية عكسية من المحرك لتحديد موقعه وبالتالي موقع الحساس. ولكبي يتم ضبط موضع الحساس في وسط بحال تحركه، فإنه توجد نبضة بعرض 1.5 ميلي ثانية ينبغي كشفها. وإذا كانت النبضات أكثر أو أقسل عرضا، فبإن ينبغي كشفها. وإذا كانت النبضات أكثر أو أقسل عرضا، فبإن عرضا، فبان المحرك بدور مع عقارب الساعة أو بعكسها حتى يتطابق عرضا النبضة مع مكان المحرك.

لسوء الحفظ فإن المحرك لابد أن يتحاوز قليلاً الموضع المحدد قبل أن يتوقف عن الحركة وهذا يعني عرض نبضة 0.7 ميلي ثانية لموقع وقوفه الأول و 2.3 ميلي ثانية لموقع وقوفه المعاكس. فإذا كانت النبضات أعرض أو أقصر من ذلك عندئذ سوف خماول دارة التحكم بالمحرك دفع حركته إلى ما بعد توقف الصحيح وهذا يؤدي إلى ارتقاع حرارته ومن ثم عطبه.

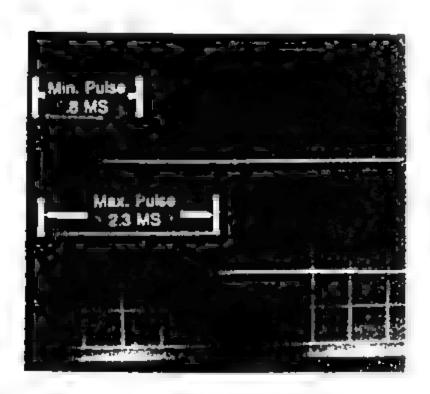في المستقطب Polarotor والمستقطبات الميكانيكيسة الأخرى من نفس النوع، تكون نبضات التحكم مولدة بنظام TTL أي بمستوى جهد مستمر 50 و 00 و بمعدل تكراري من 171 إلى 21 ميلي ثانية، أما عرض النبضة فإنه يتراوح بين 0.8 و 2.2 ميلي ثانية، والشكل 2-3 عبارة عن مسح بالراسم لعرض نبضة أصغري وأعظمي فذا المستقطب.



شكل 2-3 عرض النبضة التي تتحكم في للستقطب Polarotorl. تبين صورة الراسم عرض النبضة الأصغري والأعظمي للتحكم. هناك سيل من هذه النبضات ترسل إلى للستقطب للتحكم بوضعه. يوضع الراسم بحالة 5v/div شاقولياً و 0.5msec/div افقياً.

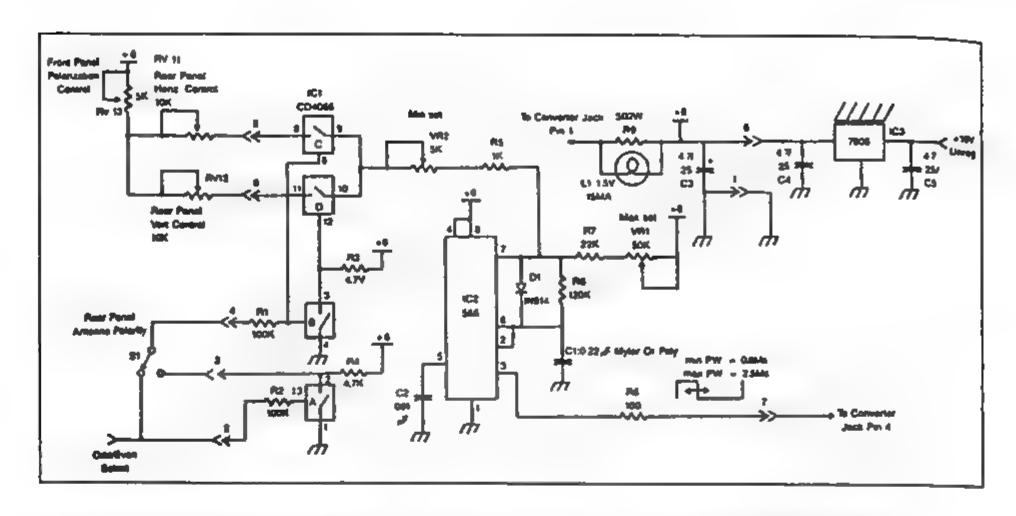

شكل 3-3. دارة شائمة للتحكم بالاستقطاب. تستخدم هذه الدارة لتوليد نبضات مبينة في الشكل 3-3. يتحدّد عرض نبضة الخرج بواسطة مفانيح النارة 101 ووضعية كل من RV13,RV12,RV11 أو 31.

عند المستقطب، يتم كشف تلك النبضات وتقارن مع موضع الحساس. إذا لم تتحقق المساواة، عندئد تقوم الدارة بإتلاع الحرك الدي يدور الحساس مع عقارب الساعة أو

بورج محرب المحرب المرار معالى المحسبة الواردة من المحرك عبر المقاومة المتغيرة إلى موضع يساوي الموضع المحدد من خسلال عرض النبضة. بينما ينتقل المستقبل من الاستقطاب الأفقي إلى الشاقولي ومن الدائري اليميني إلى اليساري أو العكس بالعكس، فإن عرض النبضة يتبدل آنيا بين الوضعين. ومعظم المستقبلات الحديثة يمكنها تخزين الوضع الدقيق للاستقطاب في ذاكرة مما الحديثة عمل المحرك والشكل 3-3 يسين دارة شائعة للتحكسم بسبهل عسل المحرك والشكل 3-3 يسين دارة شائعة للتحكسم

بالاستقطاب.

يوجد في الدارة الأولى المؤقت NE555 الذي يعمل كهزاز غير مستقر يُعطى على مخرجه فبضتين يمكن التحكم بعرضهما حسب القنال التي تم اختيارها، وذلك عن طريق الضبط الناعم للاستقطاب أو باختيار الإطار Format وضبط العسورة أثناء تركيب وإعداد النطام.

إن أكثر المستقبلات الحديثة تعتمد في تصميمها على معالج لضبط عرض البضة. حيث تتولد النبضات ضمن المعالج ويقودها ترانزيستور الخرج. ويقوم المعالج أيضاً بوصل وقطع حبد النغذية المستمر لحماية المحرك وهذا الجهد يطبق عادةً لفترة محدودة من 5 إلى 10 ثوان. هناك مغذيات أحرى صحصت لتكون متلائمة مع إشارات التحكم بالمستقطب PolarotorTM ومعظمها، لحا نفس المواصفات وخاصة ما يتعلق منها بالتحكم بعرض النبضة والتوقيت، وكذلك بحهد التغذية وتيار السحب.

المستقطبات الفريتية

على الرغم من أن المستقطبات الفريئية هي الأولى التي تم البدء بتطويرها من بين عناصر قلب الاستقطاب غير أنها أخذت بعض الوقت لحل المسائل التقنية المتعلقة بها قبسل بخاحها. إذ أن النماذج المبكرة تميزت بتغيرات واسعة في الأداء وخاصة فقد الإدخال insertion loss وهذه التغيرات يمكن ردها إلى حساسية المواد الفريئية للحرارة والزدد. الأنواع الأولى من الفرييت التي حرى استخدامها كانت تغير من أدائها مع التبدلات الطارئة على الحرارة والزدد. ولكن المواد الفريئية البديدة وتقنيات التصنيع تطورت كثيراً منذ أن برهن المائل الجديدة وتقنيات التصنيع تطورت كثيراً منذ أن برهن المسائل الجديدة وتقنيات التصنيع أعلورت كثيراً منذ أن برهن المسائل المنافل أصبح أكثرها في حدها الأدنى بالنسبة الأغلب الأنواع المطروحة في الأسواق.

المستقطب الفريتي الأكثر انتشاراً في أوربا، هو ذلك المستخدم في نظام ASTRA للاستقبال الفضائي وهذا يعود إلى رخص كلفته وحجمه المضغوط خاصة وأن قطر أقراص الاستقبال لأنظمة ASTRA هو دون المئر الواحد، لذلك فإن التغذية بواسطة عنصر ذو حجم صغير تبقى أمراً مطلوباً. يعتمد عمل المستقطب الفريتي على قدرة المواد الفريتية على توليد حقل مغناطيسي يستطيع أن يتفاعل مع الموجة الكهرطيسية وهي الإشارة الواردة من القمر الاصطناعي، عندما تمر الإشارة الواردة من القمر الاصطناعي، عندما تمر الإشارة عبر قطعة من الفريت فإن الحقل المغناطيسي للفريت عرفها عن مسارها، وبوضع ملف حول الفريت فإنه يمكن التحكم بمقدار الانحراف وهذا يتم تحقيقه بتغير التيار المار في

المنف. السيئة الوحيدة لنمستقطبات الفريبتية هي حساسيتها الكبيرة لتغير النزدد وهذا يعني بأنه ينبغي حرف الأقنية إفرادياً. بما أن المادة الفريتية هي جزيئات مركبة ومن السسهل انفصالها. لذنك قد يتعطل المستقطب الفريبتي بعد سقوطه على الأرض.

اختيار القطبية باستخدام ثنائي PIN

يمكن استخدام ثنائيات به الاختيار كهربائيا بين استقطابات الإنسارة، حيث نحتوي قمع التغذية عنى حساسين، أحدهما لالتقاط الإشارات الأنقية والأخر لإشارات الشاقولية ويرتبط كل من الحساسين بمكبر يعمل عنسى ترانزستوارت Gans FET.

الثنائي pin هو عنصر نصف تاقل تنفير فيه المقاومة للانجاد الناقل ٣٥٨٣ بعلاقة مباشرة مع الجهد النطبق عيد. "ومخارج المضخمين موصولين إلى التسائين pin جيث يكون اختيار الاستقطاب محكوماً بالثنائي ذو التاقلية المباشرة". وهذه الديودات مستخدمة في نواخب التنفزيون لاختيار حزمة التعريم ودارات التحكم الآلي بالربح AGC. إن تسائي pin لا يقبل انتشاراً في أوربا عن العناصر الفريتية وكان استخدامه تجارياً لأول مرة في نضام شركة Astar أوليسات المديحة مع كنل الضحيح المنخفض Astar. وقد استخدامة على النخفض Astar.

ينحفض عامل الربح أيضاً وتنحفض معه النسبة ،G/T، وعندما

يكون ١٦٥ والمغمدي مثلاثمان حيداً والأخير قبي المحرق تماماً


يكون القرص مضاءاً بشكل مثالي والنسبة GT في قيمتها


ملاءمة المغذي مع قرص العوائي

إن نسبة البعد المحرقي إلى القطر ١٥٥ لمعظم الأقراص تتزاوح بين 0.27 و0.45. وعندما تكون النسبة من 0.27 إلى 0.32 فإن الأقراص تسمى بالعميقة ومن 0.33 حتى 0.45 تدعى بالمسطحة. فمثلًا. لناخذ قرصاً بقطر ثلاثة أمتار، فعندما يكون البعد انحرقي 81 سم، تكون نسبة ٢٥٥ مساوية 0.27 وتصبح 0.45 مسن أجل البعد المرقى 135 سم وعندها يكون سطح العاكس أكثر تسطحاً، وكنما ازداد البعد المحرقي ازدادت معه النسبة MD (انظر الشكل 4.3). إن الهوائي المثالي ينبغي أن يكون له "نقطمة حارة" محددة بدقة عند محرقه دون اعتبار لنسبة ١/١٥ وهذه النقطة تمثل مركز تجمع الإشارات المرتدة عن الهوائي العاكس ومن تسم يعمل قمع التغذية على قيادة هلذه الطاقة ضمن دليل موجمة مستطيل المقطع إلى دخل كتلة LNB، فإذا لم يوضع المغلَّدي في النقطة الحارة كأن يوضع قريباً من قرص الهوائي أو بعيداً عنه أو حتى في أي نقطة جانبية أخرى فإن النسبة G/T,,, تضعف (G/T مثل "شكل الجدارة G/T مثل "لنظام الاستقبال الفضائي وهو يساوي عامل ربح الهوائي مقبدرا بالديسبل منقوصا منه حرارة ضحيح النظام معجرا عنها بالديسبل أيضاً).

إضاءة المغذي


لجمع قدرة الأمواج الميكروية المنعكسة، ينبغي علسى المغذي "الرؤية" المثالية أو الإضاءة الكاملة لسطح الهوائي ولا شيء آخر. وإذا لم يكن متلائماً مع نسبة (7) لقرص الهوائي، عندئذ يمكن أن يرى ما وراء حواف القرص ويسمح للضحيج الأرضي بالدخول مما يودي إلى انخفاض النسبة ، G/T، وبالمقابل، يمكن أن تكون الرؤية دون كامل القرص وعندها

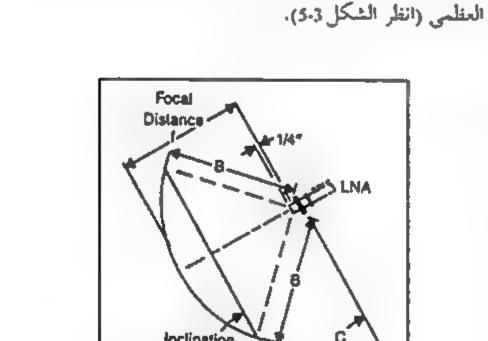

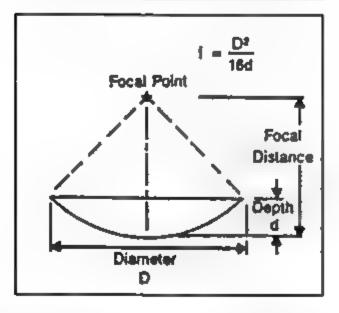


شكل 4-3 الأبعاد الهندسية للقطع للكافئ. هذا الشكل بوضح الأبعاد الختلفة التي تساعد في توضع الفذي القمعي في نقطة المحرق للهواني وهذه تشمل البعد المحرقي، ميل للغذي ومركزيته.

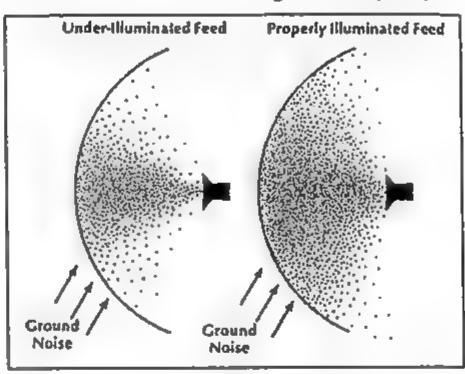إن قرصاً فيه 0.30 و 100 يتطلب عرض حزمة إشعاع 159 درجة لإضاءة القرص بشكل كامل. بينما يحتاج قرص آخر فيه درجة لإضاءة القرص بشكل كامل. بينما يحتاج قرص آخر فيه القرص بأكمه، فإذا استخدم مغلي ذو حزمة إشعاع واسعة ومصمم لقرص عميق مع قرص قليل التقعر، فإن التيجة سوف تكون إضاءة زائدة والعكس صحيح أيضاً. فلدى استخدام مغلي معد لقرص مسطح مع قرص عميق فإن الإضاءة سوف تكون أقبل هما هو كاف (انظر الشكل ١٥٠٥).



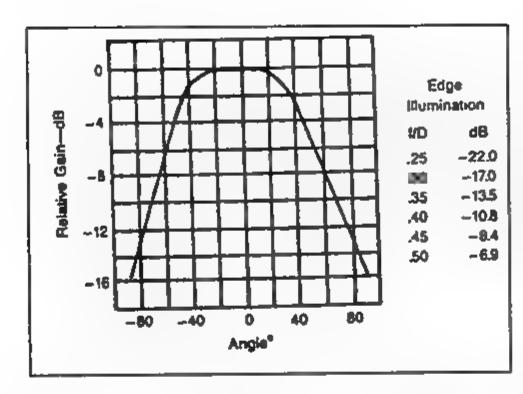شكل 5-3 إضاءة الحواف، هذا الرسم يبين كيفية جمل العاكس في حالة إضاءة زائدة أو دون الحد الثلازم عند عدم اختيار قمع التغذيبة الناسب لهوائي معين بالنسبة [1/]. إن الملاءمة السيئة ينتج عنها ضمف في نسبة الإشارة إلى الضجيح، وضعف الإضاءة تسبب فقدان الرياح، بينما تتودي الإضاءة الزائدة لكشف ضجيح إضافي.



شكل 3-6 الربح وإضاءة الحواف، استجابة الربح وإصاءة حواف الستقطب Polarotor عند تردد 3.9GHz ويبين كيف يمكن جعله مثاليا من اجل هوائيات أكثر تسطحاً. إذا استخدم الغذي مع هوائي ذو نسبة الله ساوي 0.5 فإنه سوف يضمي، بما يتجاوز حواف الشرص وسوف يكون التناقص عند الحافة هو 6.9dB فقط مقارنة بمستوى الإشارة المستقبلة من مركز العاصكس، هذا الغذي يجب أن يستخدم مع اقراص تنزاوح البها النسبة الله من 0.35 وحتى 0.35.

هناك طريقة أخرى لفهم مبدأ الإضاءة، وذلك بتصور وجود ضوء ساطع وعدسة متغيرة في موقع المغذي، ففي قرص كبير التقعر، يكون المغذي قريباً من القرص وينبغي أن تكون المعدسة ذات حافة بزاوية عريضة لنشر الضوء حتى حواف القرص. في حالة قرص الهوائي المسطح، يتطلب الأمر عدسة رقيقة الحافة حيث يكون المغذي بعيداً عن السطح العاكش. وإذا انتشر الضوء إلى وراء القرص، فعندلل تكون الإضاءة وإذا انتشر الضوء إلى وراء القرص معتمة، فتكون الإضاءة فائضة. أما إذا كانت حواف القرص معتمة، فتكون الإضاءة أقل مما يجب أن تكون عليه. وفي كل الحالات سوف تكون النتيجة نقصاً في القيمة هوري كل الحالات سوف تكون النتيجة نقصاً في القيمة هوري.

أعطال المغذيات والمستقطبات

عطل: خطبوط تشبويش افتيلة بيضاء او سبوداء في الصورة.

يرفع السلك الذي ينقل الجهد الموجب عن المستقطب فإذا غمايت الخطوط، فإن ذلك يعني أن العطمل سببه المستقطب ويعود هذا العطل غالباً لاستعمال سلك بقطر غير صحيح من أجل طول معين، ويمكن حل هذه المسألة، أحياناً، بإضافة مكشف ترشيح عند المستقطب. وتنصح شركة Chaparral للاتصالات بإضافة مكشف الكتروليتي بقيمة إها جهد 100 أو أكثر.

تدل خطوط النشويش أحياناً عن أن المحرك لا يزال يعمل على الرغم من وصوله إلى المقطة التي يجب أن يتوقف عندها. وهنا يجب ضبط القنال أو استبدال الاستقطاب وتغيب الخطوط، عند أذا عنبغي تدوير قمع التغذية لإعادة المركزية إلى الحساس، إذا استمر وجود خطوط التشويش مع إلغاء المستقطب، فهناك احتمال وجود دارة مقفلة للأرضي بين المستقبل وقرص الهوائي أو لاهتزازات في كتلة RNB. ويجب اتخاذ بعض الإجراءات لحل هذه المشكلة ومنها رفع الأرضي عن المستقبل باستخدام مقبس يحول المأخذ ذو النقاط الثلاثة إلى نقطتين. كذلك باستبدال الكتلة يحول المأخذ ذو النقاط الثلاثة إلى نقطتين. كذلك باستبدال الكتلة عديد.

عطل: لا يتغير أتجاه الاستقطاب،

إذا كان المستقطب هو عنصر حساس متحرك وكانت الحرارة المحيطة دون درجة التحمد، قبإن اللاقبط يمكن أن يتحمد وينكمش مع علبة حمايته. ولتحنب ذلك، يجب استعدام غطاء لحماية قمع التغذية أو تسبخين القمع لجعل الحرارة الداخلية أعلى من درجة التحمد. وهناك طريقة أخرى لتحنب حدوث ذلك ، باستعمال المستقطب الفريسي الذي لا يُحتوي على جزء متحرك.

وقد يكون سبب العطل هو أنَّ التغذية أو النبضة لا تصل إلى المستقطب، في النوع الميكانيكي ينبغي وجود جهد قليل عسى سنت التحكم (السلك الأبيض في حالمة المستقطب الامامان الأبيض في حالمة المستقطب الامامان الأبيض فولت عادي حيث يجب أن يشير لوجود من 0.4 إلى 0.8 قولت مستمر أنساء الانتقال من الأقنية المزدوجة إلى المقردة . في حين يسحل السلك الأجمر قراءة + 5 قولت مستمر. وبالمقابل، فإنه يمكن اختيار عرض النبضة ومطافا باستخدام راسم إشارة . وأيضاً، يجب فحص الصدأ على الوصلات، خاصة في التمديدات الخارجية.

عطل: اهتزاز محرك التخديم.

ينشأ هذا العطل عموماً من دفع المحسرك للعمل عند حدوده القصوى، فإذا كان المحرك يدور في وسط بحاله واستمر المتزازه، فيحب حيند فحص نبضات التحكم برؤيتها على راسم الإشارة، وفي بعض المستقبلات، تستخدم حاكمة لتغيير عرض النبضة وهذه الطريقة تسبب أحياناً تبديلات في الاستقطاب إذا كانت نقاط الوصل متقطعة. تؤثر ممانعة خط النقل أيضاً في المتزاز المحرك التخديمي. فإذا كانت تبحة الاختبارات السابقة سلبية، تضاف مقاومة تسلسلية بقيمة 100 إلى 500 أوم مع سلك التحكم (الأبيض في حالة PolarotorTM) الموصول إلى المستقطب.

عطل: اختلاف في جودة الصورة عند تغير الاستقطاب.

إذا كان الاستقطاب جيداً في اتجاه وضعيف في الاتجاه الآخر، يجب النظر أولاً إلى وضع الأقنية في المستقبل وعموماً هناك تحكمين من أجل الأوضاع الأفقية والشاقولية للاقبط أو المستقطب الفريسي، في حال المستقطب الفريسي، يتم فحص التغذية عند أطراقه ويمكن أن تكون نصف التغذية غائبة. وفي أنظمة الحزمة ٢ يمكن ظهور التداخل الأرضي على نسوع استقطاب وليس على آخر. فإذا كانت الإشارات واضحة على نوعي الاستقطاب بالنسبة لبعض الأقمار الاصطناعية وضعيفة بالنسبة لبعضها الآخر فيحب التبؤ بوجود تداخل أرضي.

عطل: صورة باهنة او انخفاض تدريجي في الأداء،

هذا العطل سببه عموماً إزاحة قمع التغذية عمى نقطة المحرق، ويرجع ذلك لوجود مواد غريبة أو رطوبة في دليل الموجة وكذلك الانخفاض أداء كتلة LNB أو خطوط نقل أو وصلات ضعفة. لذا يجب فحص مركزية ومحرق قمع اللاقط.

المواد الغرية في دليل الموجة تكون عادةً مواد ذات طبيعة عضوية، كشبكات العنكبوت أو أعشاش الحشرات. وهذه المسألة يمكن بمنها باستخدام غطاء بلاستيكي يباع مع جميع أنواع اللواقط. ويجب التأكد من حودة الإشارة قبل وبعد إضافة الغطاء، إذ أن بعض المواد تسبب فقدانا كبيراً لإلشارة وينبغي بمنب استخدامها. قسزع كتلة BNA من قمع التغذية وتقحص الرطوبة إذ أنها تمتص الأمواج الميكروبة. يحفسف الرطوبة ويفحص طوق منع الرطوبة ويستبدل إذا وحد متشققاً أو معطوباً بأي طريقة كانت. إذا لم يكن هناك طوق أصلاً فعليك أن تضيف طوقاً حديداً قبل إعادة تجميع كتلة BNA مع قمع التغذية.


يتم اختبار نظافة وتعومة الحافة للمستقطب وكتلة LNB قبل إعبادة المؤكيب. إذا لم تجدي كن المحباولات المسابقة واستمرت الإشارة تضعف أكثر فياكثر فيجب استبدال الإلكترونيات في الخطوة اللاحقة وتجريب كتلة LNB أخرى أو حتى المستقبل كاملاً ولا تنسى أنّ النواقيل يمكن أن تكون مصدراً للأعطال.



المضغمات ذات الضجيج المنخفض وخفض التردد downconversion

لنتخيل ضوءا واردا من شمعة في يوم صحو وهمي تبعلد ألاف الأميال، إن ذلك يوحي بحجم المسألة المتعلقة بكشف وتكبير الإشارات الواردة من أقمار الاتصالات. أثناء هبنوط الإشارة ووصولها إلى هوائي الاستقبال، يكون قند ثم تخميدهما بقسوة. ولجعلها مفيدة، ينبغي تكبيرها مع إضافة أقل قدر ممكن من الضحيج. والعنصر الذي يقوم بذلك يدعى بمكبر منعفيض الضجيج LNA وهذا يكون عموماً جزءاً من كتلة LNB. في بدايات التلفزيرن الفضائي المسنزلي، شماع استخدام الترانز سيتورات السيلكونية. إذ أن الترانز سيتورات الحقليسة GaAs FETS كانت باهظة الثمن وغير متوفرة. أما اليوم فهي الوحيدة المستخدمة لأن أداء الترانز ستورات السيلكونية عند ترددات أعلى من 6GHz تأخذ بالتراجع ولا يمكن لها تأمين ربح كاف. من الممكن تحسين الربح بتبديل مواقع المدارات، ولكن يتم ذلك مع تراجع رقم الضحيج Noise figure. في المقابل، فإن النزانز ستورات الحقلية GaAs FETS قادرة على تأمين ربسح عالي وضحيج منخفض في الوقت ذاته.

هناك أنواع أخرى من الترانزستورات الحقلية هي HEMTs (high electron mobility transistors) والدي شاع استخدامها أخيراً. وهذه تتمتع بمواصفات تتعلق بالضحيج أفضل من الترانزستورات الحقلية الأخرى، فكتلة LNB الدي تعمل على ترانزستورات الحقلية الأخرى، فكتلة للاها وقم ضحيج بمحدود 1dB. إن كمية الضحيج المضاف إلى الإشارة في مرحلة المرور بكتلة LNB هي حرجة. فالإشارة تكون ضعيفة جداً عندما تدخل الـ BN وما يحصل فيها ذو تأثير كبير، ويمكن أحياناً لقرص هوائي كبير أن يعوض ضعف عامل الضحيج الكتلة LNB ولكن ذلك ليس بالحل الأفضل.

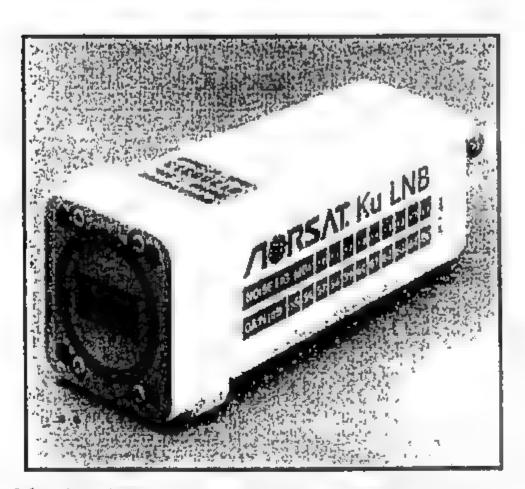

الشكل 4-1 كتله LNB يستخدم فيها ترانزستور HEMT من شركة NORSTA سلسلة 6200، هذه الكتلة لها عامل ربح 60dB في الحزمة Ku و حدادتى لاستواء الربح 6dB لكل 500 ميفاهر تزوهي متوفرة ضمن المجالات الترددية الدونة ادناه،

تربد النبذب المحلي(GHz)	تربد الخرج (MHz)	تربد ال <i>دخ</i> ل (GHz)
11.7-12.2	950-1450	10.75
10.95-11.75	950-1700	10.00
12.5-12.75	1025-1275	11.475
12.25-12,75	950-1450	11.30

ولكي تعمل الكتلة LNB مع المغذي بصورة صحيحة، يجب أن تتوضع في محرق قرص الهوائي. وفي أمريكا حيث تنتشر أنظمة الحزمة C، تشكل الكتلة LNB والمستقطب حمز عان منقصلان وغالباً مصنوعان في شركات مختلفة. أما في أوربا،

فإنهما متكاملان معاً في عنبة واحدة ثما يجعل التركيب أكثر يسراً. إن المضخم ذو الضحيج المنخفض، وهو يشكل جزياً من مكونات الكتنة LNB: يقوم بتكبير الإشارات الداخلة إليه على كامل المحال الترددي الذي يعمل فيه، وهذا المحال يساوي 500 ميغاهر تز في الحزمة ٢ و 800 ميغاهر تز أو جزء من هذا المحال في الحزمة ٢٠٠٠.




شكل 4-2 هوائي MASPRO وكتفة LNB. كتلة LNB بترانزستور HEMT مترافقة مع مستقطب قريتي مستخدمة في هذا النظام، الهوائي الشكل بالكيس، مصنوع من الفولاذ للطلي بالزنك لمنع الصدأ (غلفنة). كما انه مطلي بدهان حراري لتمديد عمره الافتراضي.

Noise Figure (dB)
0.819
0.942
1.061
1.177
1.291
1.508
1.711
1.908
2.097
2.278
2.452
2.619
2.780
2.935
3.085

جدول 1-4 حرارة الضجيج ورقم الضجيج.

إن ربح المضخم ذو الضحيج المنخفض هـ و 50dB أو مــا يعادل 100.000. وهذا ضروري لتأمين استطاعة كافية للإشارة لتقود كتلة تحويل وخفض النزدد في الـــ LNB رأو لتقود كتنة محول وخافض النزدد في حالمة نظام خويل أحادي). لتحقيق هذه المهمة، يجب أن تكون استحابة ربيح المكبر ذو الضجيح المنخفض بدلالة التردد مستوية نسبياً على كامل المحال السترددي لنَقمر الفضائي. وكما هو الحال في جميع أنواع التصاميم الهندسية: هناك حل وسط بين المتناقضات. إذ أن هناك خسارة في الربح في بعض أحزاء حزمة التمرير من أحسل غَفيسن الضحيج بمقدار كسور من الـ dB. وفي النهاية، فإنه يمكن إيجاد نقاطاً يكون قيها عمل كتلة LNB مثالياً وذلك في أجزاء محدودة وضيقة جملاً من حزمة التمرير. وقند شاعت همذه الحيسل لاستقبال قنال واحدة في السنوات القليلة الماضية. غير أن هبوط ثمن كتلة LNB قد حدّ من انتشارها. هناك عوامل أخرى تفييد في التقييم الشامل لأداء كتلة LNB مثل تسطح الربح، التأخير في الصفحة للمحموعية group delay وأيضياً معبدل الأميواج المستقرة VSWR، وهذه عوامل مؤثرة جداً (انظر الشكل 4-3). ولكنها في الغالب لا تعني الكثير بسبب النشرات الفنية الغير صحيحة مِن المنشأ. إن رقم أو حرارة الضحيج لكتلة LNB تتغير عادةً في بحال التمرير. وقيمة الضحيج التي تعطى لتوصيف العنصر هي في الغمالب قيمة وسبطية للقيمة المقاسمة في وسبط حزمة التمرير وعند النهايات. وليس بغائب عن الذهن أن قيمة رقم الضحيج التي توضع في المواصفات هي أفضل قيمة يمكن تحقيقها، وعامل الضحيج في وسط الحزمة غالباً ما يكون أنضل مما هو عليه عنبد النهايات. وهنذا يرجمع بصورة رئيسية إلى خصائص مرشيحات تمرير الحزمية في مكبرات LNA. ولكسن مواصفات بعض المنتجات لأشبهر المصنعين تظهر بأن حرارة الضحيج لهذه المنتجات تأخذ أحيانا أعلى قيمة لها ضمن حزمة التمرير وليست عند نهاياتها. بينما ترتبط كتل LNB التي تعمل في الحزمة C بحرارة الضحيج، تجد أن معظم ما يعمل منها في الجزمة Ku يصنف تبعساً لرقسم الضحيسج، ولقد أصبحست الكتل LNB والتي تمتاز بحرارة ضحيج في الحزمة C دون 20 درجة (تكافئ الضحيع الذي يولده قرص الموائي في معظم الأنظمة) متوفرة في الأسواق، إضافةً إلى كتل LNB ذات أرقام ضحيج أقل من 1dB للعمل في الحزمة Ku.

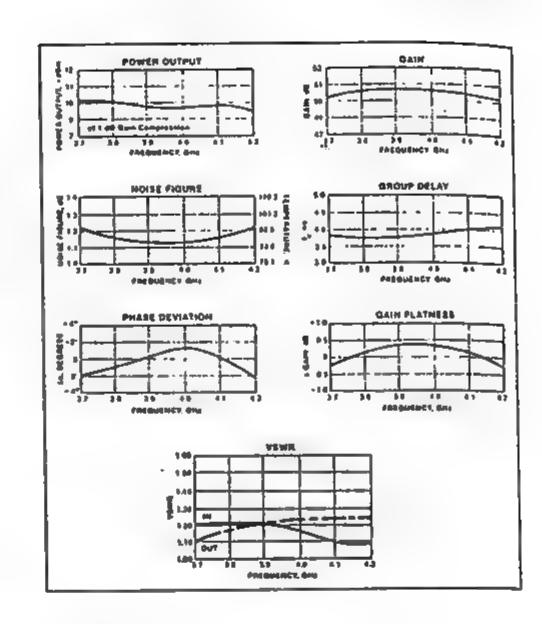

شكل 4-3 مواصفات مكبر LNA. اهم المعاملات لتوصيف مكبر ذو ضجيج منخفض هي رقم الضجيج، الربح وتسطحه Flatness. معدل الأمواج الستقرة VSWR وهذه تعبر عن ملاءمة الدخل والخرج بالنسبة لمانعة مثالية، وإذا استخدم عازل Isolator لنع ارتداد الإشارة هان دخل VSWR ينبغي أن يكون قريباً من القيمة الموافقة للحالة التي يركب فيها الكبر على قرص الهوائي.

كتلـة LNB

سوف تعالج هذه الفقرة مكونات الكتلة LNB جزياً جزياً بالتفصيل وسوف يأتي الشرح بحيث يمكن تطبيقه على كنلة LNB تعمل في الجزمة c أو الجزمة Ku.

الانتقال من دليل الموجة إلى خط النقل الشرائحي microstrip

هذا الانتقال يمرر الإشارة من دليل الموجة إلى الدارة المطبوعة في كتلة LNB. وتتحقق هذه العملية بأشكال عدة، النتان منها أوسع استخداماً وهما المحس والوقد أو الإسفين. يتوضع المحس على بعد يقارب ربع طول الموجة من النهاية المغنقة أو نقطة القصر في دليل الموجة. وفي بعض الحالات يكون المحس متدرجاً لتأمين ملاءمة أفضل بين ممانعة دليل الموجة ومانعة خط النقل الشرائحي. إن تحقيق الانتقال بواسطة الوقد هو أيسر عملاً وغالباً ما يُصنع الوقد من نفس المادة التي صنع منها دليل الموجة أنه الموجة إما بالقطع أو النقب، ومن شم يُدخل الوقد الذي يقسم دليل الموجة إلى قسمين بحيث يكون طول الموجة الإشارة المواردة أكبر من طول موجة القطع لكلا المترأين المشكلين بالوقد. وهذا لا يسترك خياراً للإشارة إلا بالسير مع المشرائحي.

العازل Isolater

يعتبر استخدام العازل أمراً اختيارياً، لذلك فإننا لا بحده إلا في كتل LNBs الفائية الثمن ولذلك قبل استخدامه في السنوات الأخيرة وهو يؤمسن مرور الإشارات في اتحاه واحد فقط. ولأغلب العوازل فقدان 8.50 تقريباً في الاتجاه المباشر وحيد والمحلة في الاتجاه المعاكس. يمكن مقارنة العازل بصمام وحيد الاتجاه يسمح للسائل بالانسياب باتجاه واحد فقط. والغاية منه مي تأكيد استقرار الدارة من خلال حجب الانعكاسات التي من شأنها تغير معدل الأمواج المستقرة VSWR وبالتالي تغيير الملاءمة بين الممانعات، وأسوء الاحتمالات فإن تغير ممانعة دخل مكبر كتلة 1.08 سوف يُحول المكبر إلى هزاز. وهذه كانت المشكلة الرئيسية التي عائت منها مكبرات الحزمة ؟ ولكنها نادرة نسبياً في مكبرات وعناصر الحزمة الله . الانتقار عمانه .

المكبر ذو الضجيج المنخفض

كان المكبر ذو الضجيج المنخفض منفصلاً عن كتلمة خفض التردد. ولكنه حالياً، يشكل حزياً متكاملاً من كتلة LNB وذلك لأسباب اقتصادية أساساً. إن عبارة مكبر ذو ضحيج منخفض تستخدم عموماً للإشارة إلى عدد من مراحل

التكبير التي تعمل على الترانزستورات الحقلية GiaAs FET. وفي العديد من تصاميم كتل الد LNB، هناك ثلاث مراحل تضخيم في حين يوجد في التصاميم الحديثة مرحلتان فقيط. إن الفكرة الأساسية لدارة مكبر GaAs FET هي بسيطة. وتتألف من أربع مقاطع هي شبكة ملاءمة الدخل، ترانزستور GaAs FET، شبكة ملاءمة الدخل، ترانزستور GaAs FET، شبكة ملاءمة الحرج ودارة التغذية.

إن شبكة ملايمة الدخل تقوم بملايمة الممانعة عند دخل المكبر مع ممانعة الدخل للترانزستور GaAsFET الدي يعتبر العنصر الفعال المسؤول عن تحقيق الربح. كذلك فوان شبكة ملايمة الخرج تؤمن التلايم بين ممانعة الخرج للترانزستور مع ممانعة حرج المكبر.

تنشكل الممانعات المعنية من جزء حقيقي وجزء تخيلي، ويلغى الجزء التخيلي عموماً بواسطة "قرمة sub " وهي قطعة من خيط نقل شرائحي ذو نهاية مفتوحة أو مؤرضة بطول يساوي قبمة كسرية دقيقة من طول الموجة وهذا يجعله يبدو كمكشف أو ملف موصول بطرف مؤرض. ويتلاءم الجيزء الحقيقي مع ممانعة المزائز ستور Giansfet المتوافقة باستخدام عول بطول ربع طول الموجة. وحسب انتصميم، يشم ملاءمة خرج النزائز ستور مع 50 أوم أو مع ممانعة دخل النزائز ستور المكبر.

في بعض التصاميم، توجد مرشحات بين المراحل لتخميم الإشارات خارج حزمة التمرير وهمي تصنيع من خطوط نقل شرائحية وتضبط عمومة يدويا بمشرط. وتحري عملية ملاءمة مداخل وغارج المكبرات مع ممانعة المرشحات.

تتم تغذية شبكة ومصرف drain الترانزستور الحقلسي بواسطة وشيعتين كل واحدة منهما بطول ربع موجة وذات مانعة عالية. وهذه الوشيعة تظهر كدارة مفتوحة بالنسبة لترددات الإشارة وتتراوح الممانعة المحققة بين 100 و200 أوم حسب الدقة المتاحة في التصنيع ،

تغذية الترانزستور الحقلي GaAsFET

يتطلب الزانزستور الحقلي تغذية معينة ويجب تأمين حهد خرج موجب خدود 5 فولت وجهد خرج سالب يقارب 3 فولت. إن النيار المسحوب لكل مرحلة ترانزستور تعتمد على التصميم وكقاعدة عامة، تسحب المرحلة الأولى أقبل النيارات وعموماً بحدود 10 ميلي أمبير أو أقل. كذلك تسحب المرحنة الأخيرة أكبر قدر من النيار، يتم تغذية المرحلة الأخيرة من أجمل التكبير الكلي، في حين تغذى المرحلة الأولى لتحقيق أقبل قدر من النيار.

إن الجرء السائب من تغذية الترانزستورات diode doubler يعتمد على الترابط بين هزاز-ثنائي مضاعف ولنى ذلت دارة تنظيم حيث أن خرج الهزاز يغذي المضاعف، ويني ذلت دارة تنظيم بثنائي زينر تستخدم دارة 8555 المتكاملة أو الدارة المكافئة في 7555 كهزاز. وهنالك مبدأ آخير بديل يكون باستعمال دارة متكاملة لتوليد جهد سالب مناسب وهو مبدأ نادر الاستخدام لأن التصميم باعتماد الدارة المتكاملة 7555 هو الحل الأفضل لأنها أرخيص نسبياً وتتميز بالاستقرار إضافة إلى أنها ذات استطاعة منخفضة ومكافئة للمؤقت 8555.

في أغلب كتبل دلا LNB الدي تعميل في الحزمة Ku هساك منظمين، الأول هو 2187 أو 7809 والثاني هو منظم و فولت 7805.

مرشح تمرير الحزمة

إن مرشع تمرير الحزمة يؤمن دخول حزمة السترددات المطلوبة فقط وتمريرها إلى المازج. وهذه المرحلة تتوضع بعد المكبر لأن فقدانها (تخميدها) الذاتي يمنع وحودها قبل المكبر ذو الضجيج المنخفض.

يتم تخعيد ترددات الخيال بمتدار 20dB على الأقبل، وأغلب كتبل LNBs المتوفيرة في الأسبواق تستخدم فيها مرشحات نقبل بخطوط شرائحية ولكن بعض النماذج التي طورت في البداية للمحترفين اعتمدت دليل الموجة و تميزت باستجابة نقية لكن بعرض حزمة ضيقة وصعوبة الضبيط. كذلك تميزت بفقدان كبير نتيجة لضرورة وحود عناصر التمرير (Transitions) . وكانت مرشيحات خطوط النقبل الشرائحية أسهل تصنيعاً لذلك شاع استخدامها.

Mixer :ajlali

يقوم المازج بقلب كتلة ترددات الإشارة إلى كتلة ذات ترددات أخفض تعرف بكتلة الترددات المتوسطة وهنـاك عـدداً من أنواع المازج المستخدمة.

مازج ثنائي شوتكي Schottky diode mixer

هذا المازج هو الأبسط، حيث تربط الإشارة إلى ثنائي مع خطوط نقل شرائحية تعرف بالرابط الموجه directional coupler الذي يقوم بتوصيل إشارة المذبذب المحلي إلى الشائلي ويتبع ذلك مرشح تمرير منخفض لتصفية ترددات الحيال من الترج.

مازچ هجيني 3dB Hybrid Mixer : 3dB

المازج المعيني 3dB يعرف خطأ بالمازج المعيني وهذا النوع واسع الانتشار في تصاميم الحزمة C ولا يستخدم في الحزمة Ku، وهو أساساً مازج متوازن. المازج المعيني 3dB هو عول هجيني 3dB مع ثنائيي شوتكي (Two Schottky Diodes). يغذي المذبذب المحلي أحد المداخل و تصل الإشارة إلى المدخل الإخر. عازلية هذا المازج عائية وعرض حزمته تساوي 50% من المزدد المركزي. وكما هو الحال في مازج ثنائي شوتكي، فإن هذا المازج كثير الفقدان.

مازج ثناثي الشبكة Dual gate mixer

النوع النسالث هسو مسازج يستخدم ترانز سستور حقلي GaAsFET ذو شبكتين. يغذي افزاز المحلي أحد الشبكتين وتغذي الإشارة الشبكة الأعرى. هذا النزتيب يؤمن عزلاً أنضل من مازج يستخدم ترانز متور بشبكة واحدة.

مازج رفض الخيال The Image rejection mixer

لم يكن ممكناً خفض كتلة الترددات دفعةً واحدة لولا وجود الدارة المسماة بمازج رفض الخيال (انظر الشكل 44) والمازج هو دارة تجمع بين ترددين ليخرج تردد ثالث هو إما الفرق أو المجموع، ويتحقق خفض التردد من خلال "عملية المزج hetcrodyning ".

عندما يُبتمع ترددان في مازج، يكون الخرج هو الترددان الأصليان وإشارة أخرى تساوي إلى مجموعهما ورابعة هي الفرق بينهما. وباستخدام دارات مُولَفة، يمكن فصل التردد المرغوب. للتوضيح، إذا مزجت إشارة مرسل القنال 15 والتي تعمل في الحزمة ٢ بيزدد حامل 4.000 جيغاهر تز مع إشارة مذبذب محلي (LO) تردده 4.070 جيغاهر تز، فإن خسرج المازج يحتسوي على الإشسارة الأصلية 4.000 جيغاهر تز وأيضاً إشارة المحمع 8.070 جيغاهر تز وأيضاً إشارة المحمى 70 ميغاهر تز، وبترشيح كل الإشارات ذات المتردد الأعلى من 70 ميغاهر تز، تبقى فقط القنال 15 المتمركزة عند المتردد 70 ميغاهر تز، تبقى فقط القنال 15 المتمركزة عند المتردد 70 ميغاهر تز، تبقى فقط القنال 15 المتمركزة عند المتردد 70 ميغاهر تز،

في الحقيقة، لا تدخل القنال 15 يمفردها إلى المازج بمل تدخل كمل الأقنية الموحودة في المحال 500 ميغاهرتز. وهمي لا تسبب مشكلة ما عمله المتردد الأعلى من تردد المذبذب المحلي


بمقدار 70 ميغاهرتز، لأن هذه الترددات كما هو الحال بالسبة لحميع الإشارات التي تدخل المازج، تضاف إلى و تطرح من تردد المذبذب المحلي. ولأن التردد أعلى بمقدار 70 ميغاهرتز، فإن إشارة الفرق سوف تكون بتردد 70 ميغاهرتز أيضاً وعند تلحين التنال الفرق سوف تكون بتردد 4.000 ميغاهرتز يأتي الخيال من القنال 22 بتردد 15 على تردد 4.000 حيغاهرتز يأتي الخيال من القنال 22 بتردد 4.140 حيغاهرتز. ولنلاحظ بأن التردد (٤٥) 4.070 منقوص منه 4.000 (تنال 15) وأيضاً الستردد 4.140 (تنال 22) منقوص منه (10) 4.000 يساوي 70 ميغاهرتز في كلتا الحالتين.

إن الخيال يكون دائماً أعلى بـ 7 أنية أو بـ 140 ميغاهر تز من المتردد المرغوب في نظام الـ 70 ميغاهر تز. ومع ذلك، فهو دوماً بقطبية معاكسة، كنوع من الأمان، ولكن ذلك لا يحل المسألة بشكل كمامل ويقى التساؤل عن كيفية إلغاء إشارة الـ 70 ميغاهر تز الغير مرغوبة، في حين تمر إشارة أخرى بتردد 70 ميغاهر تز أبضاً وتكون هى الإشارة المطلوبة.


إن تصميم مازج رفض الخيال هو الحل فدة المعضلة. وهو يعمل تماماً كما هو مفهوم من تسميته، فهمو يلغي إشارة 70 مبغاهر تز الغير مرغوبة وهي "الخيال" بمسحها أو رفضها، في حين يثبت الإشارة المفيدة (انظر الشكل 4-2). ويقوم بذلك اعتماداً على مزيمين للطور "90 درجة، ومازجين إضافةً إلى بعض الزاكيب الجيرية.

المخطط الصندوقي المبين في الشكل 4.4 هو لمبازج رفض الخيال. تأتي إشارة الدخل من مكبر الضحيج المنحفسض LNA، وتمر جميع الإشارات عبر الدارة الهجينة التي تولد إشارتي خرج الأولى متأخرة طورياً بزاوية 90 درجة. هذه الإشارات تدخل مازجين ويطبق عليهما معاً نفس الإشارة المتولدة من مذبذب علي. إن تردد الخيال الأعلى من تردد المذبذب يتحول في المازج، وعندما يزاح طورياً بزاوية 90 درجة، يكون قد أصبح عنلفا بالطور بمقدار 180 درجة عن المسار الأعلى للإشارة. وعندما تجتمع الإشارات من جديد في الدارة المحينية الثانية، يتم إلغاء إشارة الخيال.

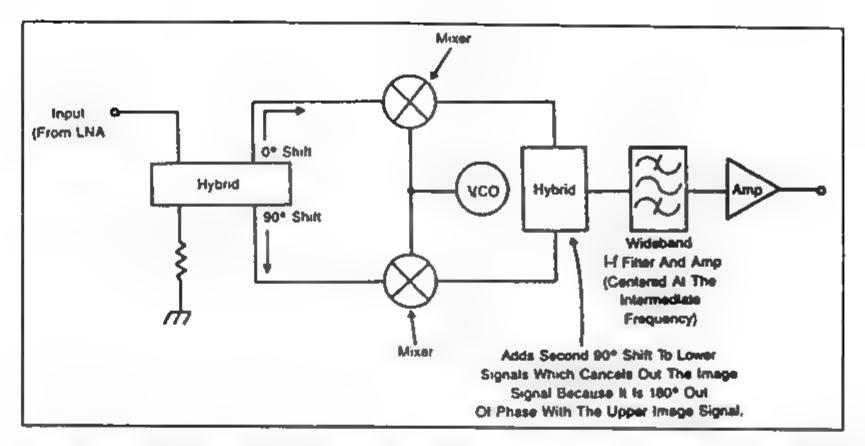إن خفض التردد الأحادي يمكن تحقيقه دون الحاجة لمازج رفض الخيال إذا كان تردد المذهبذب المحلي يزيد عن 240 ميغاهرتز، حيث يكون تردد الحيال في هذه الحالة دائماً أعلى من تردد أقنية القمر الفضائي ولا يُسبب أية معضلة. وفي هذه الحالة يكون التردد المتوسط ١٤ أعلى أيضاً من 240 ميغاهرتز بدلاً من 70 ميغاهرتز.



شكل 4-4 مخطط صندوقي لمازج رفض الخيال وخافض للتردد. هذا الجهاز معروف ليضاً بكتلة خفض التردد الأحادي. والدارتان الهجيئيتان تسبيان إزاحتين بزاوية 90 درجة للإشارات في الجزء السفلي من الشكل، وهذا يلغي تردد الخيال وبيقي على تردد القيال الرغوية.

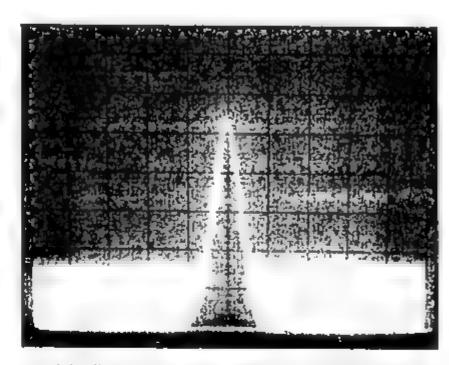

شكل 4-5 إشارة التسريب من خافض النزدد، هذه شاشة محلل طبف توضح تسريب من خافض تردد مقاس دون وجبود إنسارة على دخله، الـنزدد الركزي هو 3.80 جيفاهرتز ومستوى القمة 36dBm-.

مكبر التردذ المتوسط ١٢

المرحلة التالية في المستقبل هي مكبر حزمة السترددات المتوسطة، وهي عبارة عن عدة مراحل تضخيم مسبوقة بمرشح تمرير حزمة مؤلف من خطوط نقبل شرائحية لحذف ترددات الخيال. هناك أربعة أنواع من التصاميم للمكبر المستخدم في هذا الجنزة، وهي التي تعتمد ترانزستور ثنائي القطبيسة Bipolar رائزستور حقلي GaAsFET والمكبرات ترانزستور حقلي GaAsFET والمكبرات المجينية. في معظم كتل وBland، يستخدم أكثر من نوع في ذات الكتلة ولكن الكتل دراكم المحديثة تعتمد على مراحل تكبير المكتلة ولكن الكتل دراكم المحديثة تعتمد على مراحل تكبير والمكتفات ذات القيم الصغيرة جداً الضرورية في هذه المكبرات بتقنية خطوط النقل الشرائحية.

الموصل the connector

إن مخارج معظم كتل LNBs الموجودة في الأسواق هي موصلات مؤنفة ؟ وهذه الموصلات (التي يشار إليها غالباً بالرمز ٢٠٥٥) هي من ابتكار أمريكي حيث تستخدم مركز الحسط المحوري كدبوس اتصال. إن سهولة السواء السلك تسؤدي إلى حدوث أعطال تتج عن تكرار قك وصلة LNB أو المستقبل. هناك شيئان يميزان هذا للموصل هما سهولة فكه وتركيبه. إن الموصل المؤنث ٢٠ أبوصل عموماً مع خرج كتلة LNB ذات الممانعة ٢٠ أوم في حين يربط الموصل الم مع خرج كتلة LNB ذات الممانعة ٢٥ أوم، والموصلات ١٠٠ قد تكون أكثر كلفة ولكنها ذات أداء أفضل.

هزاز العازل الطنيني


The Dielectric Resonant Oscillator

إن الخزاز المحلى في كتلة ENB هـ و هزاز عازل طنيني (DRO). وهو واحد من أكثر الخزازات الميكروية المستقرة التي يتم تصنيعها على نطاق واسع. وهو يعتبر إنجازاً بحق. إن درجة استقرار بعض هذه الخزازات تصل إلى امبغاهر تز عند ترددات الحزمة الله الم امناهر تو عند ترددات الحزمة من السيراميك أو أبة بهزاز العازل الطنيني يعكس حقيقة وجود قطعة من السيراميك أو أبة مادة عازلة أخرى تؤمن التغذية العكسية للهزاز، حيث يضبط تردد العمل بواسطة قرص معدني صغير مثبت بلولب. وهذا القرص يقوم مقام لبوس مكنف. يتم وصل اللولب إلى الأرضي، وعندما تتغير المسافة بين العازل والصفيحة تنغير معها قيمة المكثف.

ملاحظات حول استخدام اللواقط LNBs و LNAs

- إ. يجب عدم استخدام مفتاح إنكليزي أو أنبوبة أو أية أداة أخرى لتثبيت الوصلة F أو N مع كتلة LNB أو LNA. واليد هي فقط الأداة الجيدة لذلك. الشد باليد كاف لتحقيق التلامس.
- و. ينبغي عدم استخدام أية مادة للحماية من تقلبات الطقس على حبواف المستقطب أو المكبر LNA. ويجب فحص الحواف للتأكد من نظافتها ومن ثم تجميعها مجففة. والمادة الوحيدة التي يجب أن تتوضع بين كتلة LNB والمستقطب هي الطوق البلاستيكي، أو طوقين من البلاستيك، واحد عنى حافة دليل الموحة و آخر على حافة المكبر LNA.
- 3. يجب قحص الدبوس المركزي للناقل ۴ أو ١١ قبل إحراء التوصيل للتأكد من مركزيته وبمأن الامتداد عن الناقل المحوري هو كما ينبغى أن يكون.
- 4. بجب تأريض قرص الهوائي بشكل صحيح. وهذا أفضل حماية ضد الصواعق. وكذلك فإن خطراً بالموت ينتج عن قصر المحرك مع قرص الهوائي وهناك نقطة يجب الانتباه لها وهي أن الأعطال الناجمة عن الصواعت لا تغطيها كفالة المصنع.
- 5. يجب التأكد من أن التغذية الكهربائية مقطوعة قبل وصل أو فصل كتلة. وهذه نقطة قد تكون غير هامة ولكنها تصبح كذلك من أحل حماية وحدة التغذية. فمن الأفضل الوقاية قبل الندامة.
- 6. يجب عدم ملء الوصلة F أو أية وصلة أخرى بشحوم سيلكونية أو أي نوع طارد للماء لأنها تسبب المتاعب وعندما يكون دخل الناقل مع الوصلة مغلقاً بإحكام فإن الماء لا يمكن أن يتسرب عبره. ولكن من المهم حداً أن تكون وصلة المكبر منخفض الضجيج محمية حيداً من عرامل الطقس لتحقيق استقبال حيد للإشارة.

وأفضل طريقة للحماية تكون بلف شريط عازل ولاصق حول الوصلة ولمسافة بوصة أو اثنتين من الناقل المحوري ومن شم حفظه بمادة واقية مشل "CoaxSeal" من السهل قص وإذا تطلب الأمر إجراء إصلاحات لاحقة، فإنه من السهل قص الشريط العازل. وهذه الطريقة سوف تؤدي إلى إزالة اللاصق والحصول على وصلة نظيفة. إن إضاعة دقيقتين في التغليف قد توفر ساعتين لإصلاح عطل مستقبلاً. كنقطة أخيرة تتعلق بالمتركب، يجب دائماً استعمال غطاء لقمع التغذية. فهي الطريقة الأسهل والأرخيص ثمناً لحماية اللاقيط من الرطوبة. بجب استحدام غطاءً ملوناً بلون غير داكن، لأن الأغطيسة الداكنة تمتص كثيراً من الطاقة الشمسية وترفع الحرارة تحت الغطاء إلى درجة تجعل رقم الضحيج عالياً في الأيام الحارة.

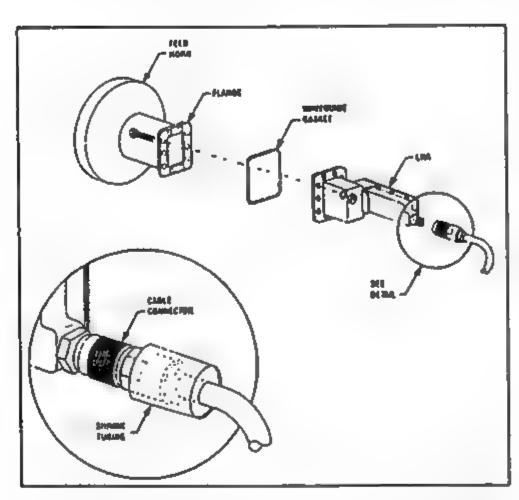

شكل 6-4 كنلة LNB مع قمع التغذيبة. عند تركيب الكبر ذو الضجيج النخفض، يجب أن يستعمل دائماً طوق ذو سنة براغي على الأقل، وكذلك ينبغي تغليف الوصلة بشريط لاصبق و/أو مانع تسرب للماء والحماية من العوامل الجوية.

اعطال اللاقط

لا يمكن إصلاح الأعطال الطارئة على اللواقط حقلياً ولكن نستطيع كشف العطل وتحديد أسبابه. وهناك ثلاثة أشياء رئيسية بمكن أن تؤدي إلى حدوث عطل في كتلة LNB: فاللحام البارد أو الوصل المتقطع في مكان ما من المكبر أوقد تكون إحدى مراحل

التكبير متوقفة نهائياً عن العمل أو في حالة تراجع في الأداء. وأخيراً قد يكون المنظم هو سبب العطل الطارئ.

إن الترانزستورات GaAsFET و HEMT لا تقاوم كثيراً الكهرباء الساكنة أو الجهد الزائد. ويجب الانتباه إلى عسدم

تركها دون تطبيق جهد تغذية صحيح على جميع النقاط. وغالباً ما يرافق حدوث عطل في منظم الجهد أن تتعطمل أيضاً الترانز ستورات في نفس الوقت.


هناك العديد من الوصلات على شكل وصلات عبور أو نقاط قصدرة أو ربط يمكن أن تكون سبباً للأعطال. وهذه تؤمن النوصيل الكهربائي بين المنظم وبقية عناصر المكبر LNA. وهي غالباً السبب في الأعطال الناجحة عن الحرارة والأعطال المتقطعة. ومع ذلك فإن عدم الاستعمال الجيد للوصلة هو ما يؤدي إلى المتاعب. وكثير من الأعطال يمكن أن تنشأ حين يدفع بالوصلة المؤنثة بعيداً داخل المكبر LNA بواسطة دبوس مذكر متوضع بشكل مرتفع لأنه منحرف عن المركز أو بسبب استخدام ضغط قوي لدى تثبيته.

إن العناصر GaAsFETs و HEMT تكون في معظم الحالات، إما جيدة وتسحب تياراً صحيحاً أو مفتوحة ولا تسحب أي تيار. ولكي يتم تحديد العطل في اللاقط فإنه يجب قياس شدة التيار المار.

اختبار سحب التيار

عند تلقي اتصال من أحد الزبائن بأن لديه عطل من نوع صورة "مبرغلة" أو ربح غير كاف، فغالباً ما يكون مرد العطل هو اللاقط. وأول ما ينبغي عمله هو فحص تيار السحب (انظر الشكل 4-7). إذا كان التيار صحيحاً ويتراوح بهن 120 و150 ميلي أمبير، تكون كتلة LNB سليمة.

إذا كانت الكتلة LNB تسحب 75 ميلي أمبير فقط، نكون إحدى مراحل المكبر عاطلة والإشارة تمر عبر العنصر المعطوب بربط سعوي. في هذه الحالة، يجب استبدال العنصر، فإذا غاب العطل، يجب إعادة الكتلة LNB إلى المصنع أو الموزع للإصلاح. وإذا وحد تيار السحب 200 ميلي أمبير أو أكثر، فالمنظم قد يكون قليل الجودة أو يمكن أن يكون هناك قصراً في إحدى مراحل التكبير وعندها يجب إرسال الكتلة للصيانة أيضاً.

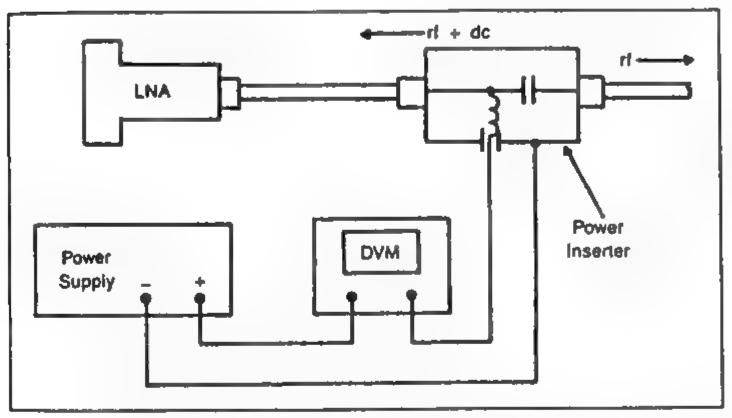

شكل 7-4 قياس تيار السحب للمكبر LNA. بوضح هذا الشكل كيفية قياس تيار السحب للمكبر وهو يتراوح عموماً بين 80 و 120 ميلي أمبير عنب جهد من +15 وحتى +18 فولت مستمر.

ليس هناك وسيلة لإصلاح اللاقط حقلياً. وفي الحقيقة، إذا تم فتح الكتلة المحالة فإنه يمكن الضمان. ولكن بسالطبع إذا كانت فترة الكفالة منتهية، فإنه يمكن فتسح الكتلة بدافع حب الاستطلاع والعقبة الوحيدة من جراء ذلك، هو أنه على الرغم من فرصة النحاح بإصلاح العطل، غير أن فتح الكتلة والعبث بها يمكن أن يؤدي لزيادة الأعطال ورفع كلفة الإصلاح لاحقاً. وهذا ما يحدث خاصة حين تتعلق المسألة بدارة متكاملة ميكروية (MIC) حيث أن قليلاً من المواد الدهنية التي تصل إلى خطوط النقل الشرائحية عند لمسها بالأصابع، كافية لتغيير خصائصها، ولحسن الحظ، فإن الدارات المتكاملة الميكروية قد خصائصها، ولحسن الحظ، فإن الدارات المتكاملة الميكروية قد أصبحت نادرة في الكتل LNB. ومع ذلك، فإن كلفة استبدال

إرسالها للإصلاح. ولكن يبقى ممكناً إلقاء نظرة على كتلة معطلة وليست مغطاة بالكفالة. وقد يكون العطل بسيطاً وناتجاً عن عطب المنظم أو حدوث خدش في خط النقل الشرائحي، وإصلاح مثل هذه الأعطال يعيد الكتلة للعمل من جديد.

إن النموذج الأخير للنظام الذي شاع استخدامه وأصبح معيارياً في الصناعة، هو نظام كتلة LNB حيث تمزج الإشارات ذات الـزدد الشابت والوحيد ذات الـزدد الشابت والوحيد للمذبذب وتُنقل جميع ترددات الأقنية ذات الاستقطاب الواحد ككتلة ترددات إلى كتلة ترددات أخفض (BDC) وتأخذ بحالات ترددية مختلفة وتبقى الجحالات من 950 إلى 1450 ميضاهرتز ومن 950 وحتى 1750 ميغاهرتز هي الجحالات المعيارية للحزمة C في أمريكا الشمالية وللحزمة Ku بالنسبة لأوربا على الرتيب.

يبع مكبر الضحيح المنخفض في كتلة LNB، دخول الإشارات إلى مازج يجمعها مع خرج مذبذب تردد محلي. ويمكن أن يكون المازج حن النوع الفعال أو غير الفعال وكلاهما يضيف إلى الإشارة قليلا من الضحيج. إن العنصر الذي يُحقّق تخفيض كتلة المزددات والذي ربما يكون خلف الانشار الواسع لكتل LNBs، هدو الحزاز ذو العازل الطنيني (DRO)، ويتركب الهزاز من ترانز مستور GaAsFET مع قطعة من مادة السيراميك (العازل) وصفيحة معدنية تؤمن النغذية العكسية، تثبت الصفيحة إلى دليل الموجة بواسطة برغي لولي، وهذا يعني بأن المسافة بين الصفيحة والمادة السيراميكة نكون قابلة للتغير، وهي في الحقيقة بمثابة مكثف تلحين.

في البداية، استخدمت الهزازات DRO مع كتل RBs الخاصة بالحزمة ى. وحيث أن قطعة السيراميك اللازمة لحقن النزددات في الجانب الأخفض يجب أن تكون نوعاً ما عريضة، لذلك استخدم الحقن في الجانب الأعلى (تردد الاهتزاز يزيد عن نردد الحزمة C) وذلك يعني أن تردد DRO من أجل الحزمة C خو بحسدود 5.15 جيفاهر تز. وهمذا المبدأ مطبق أيضاً في كتل دلاك للحزمة للان ويستخدم حقن الجانب السفلى،

ولهذا السبب يوجد مفتاح لاستقطاب الإشارة المرئية في الكثير من المستقبلات الفضائية. إذا استُنحدم الحقن الجانبي العلوي في المبدّل الخافض فإن كامل الجحال يتم عكسه، وعندئذ تنعكس قطبية إشارة الفيديو، ولكن إذا استخدم حقن الجانب السفلي، يبقى استقطاب الإشارة المرئية طبيعباً.

إن المردد المعياري للهزاز DRO من أجل كتل LNBs في المجال المرددي من 10.95 وحتى 11.7 جيف اهرتز همو 10 جيفاهرتز، وينحم عن ذلك، خرجاً لكتلة المرددات المتوسطة مساوياً إلى 950 وحتى 1750 ميفاهرتز. وتردد الهزاز DRO لنظام البث الأوربي المباشر عبر القمر الفضائي في المجموعة 11.7 وحتى 12.5 جيفاهرتز وبعد تخفيض المردد وحتى 12.5 جيفاهرتز (أو 1750 ميفاهرتز) يتم تكبير إلى المجال 950 1450 ميفاهرتز (أو 1750 ميفاهرتز) يتم تكبير إشارات المجموعة المرددية وتحقيق الملاءمة مع خرج الوصلة ٢٠ وهذا المضخم يحتوي على ثلاث أو أربع مراحل، في كمل منها ترانزستور UHF أو ترانزستور UHF ثنائي القطبية وتأتي ترانزستور LNB ثنائي القطبية وتأتي المتغذية لكتلة LNB من المستقبل عبر خصط نقل محوري، حيث يتراوح الجهد عموماً بين 15 و24 فولت.



خطوط النقل والموصلات Connectors

هناك نوعان رئيسيان من الأسلاك الستي تستخدم في تركيب التنفزيون الفضائي المنزلي، وهي خطوط النقبل المحورية والأسلاك المعزولة على هيئة أزواج أو مجموعات من الأسلاك ضمن غلاف للتحجيب. والمعايير الأساسية في اختيار أي خسط نقل هي أنواع الجهود والإشارات التي سوف تنقلها.


إن جميع مصنعي خطوط النقل يبيعون منتجات متشابهة، على الأقل حبن مقارنتها من حيث المواصفات المكتوبة، ولكن هناك فروقات دقيقة عديدة بينها. ومن بين الفروقات تجد نموع المادة المستعملة في العزل، النسبة المتوية المحدولة في التحجيب، حجم الناقل المركزي وعدد الأسلاك في الجديلة وجميعها تختلف من منتج إلى آخر، ويكون الاختيار الأفضل مرافقاً لزيادة المعرفة المتوفرة عن المنتج.

خطوط النقل المحورية

يتركب خط النقل المحوري من أربع عناصر مختلفة هي الناقل المركزي ومهمته نقبل الجهد المستمر والإشارة، القلب العازل، النباقل الخارجي وهو للتحجيب أو التأريض وأخيراً الغلاف المصنوع من مادة البلاستيك pve والشكل 1-3 يبين الغلاف المصنوع من مادة البلاستيك عمل عنصر دوراً هاماً في خط نقل محوري ومركباته. يلعب كل عنصر دوراً هاماً في عمل خط النقل، فالغلاف الخارجي يحمي الناقل من الرطوبة والزيت، الأكسدة ، الأوزون ،الحموض وكذلك الحك. أما النباقل الخارجي فهو لتحجيب الناقل الداخلي من القوى

الكهرمغناطيسية الخارجية ويعمل كأرضي لعودة الإشارة. أما العازل فهو لتقدير ممانعة خط النقل ويقوم بعزل الناقل المركزي عن الحاجب. ومهمة الناقل المركزي هي نقل الإشارات من طرف إلى أخر وتأمين تماس ميكانيكي جيد عند النهايتين باستخدام بعض أنواع الموصلات، ويمكن أن يكون بحدولاً أو قاسياً وذلك بحسب الإشارة التي ينبغي نقلها.

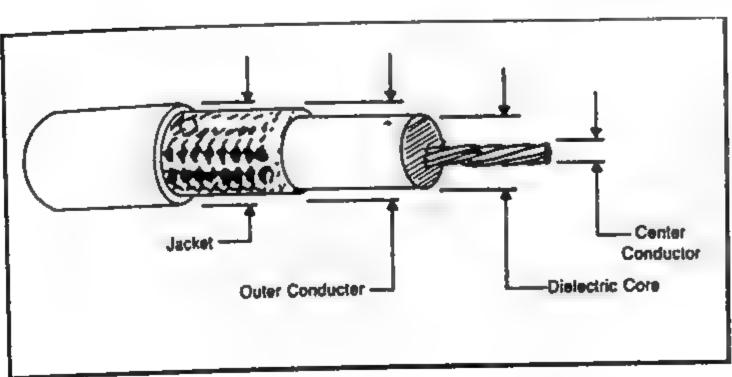
شكل 5-1 تركيب خطنقل محوري.
الاجزاء الحتلفة الخبط نقبل محوري
نظهر هنبا، وللخبط الحبوري تباقل
مركزي مجدول او صلب، قلب عازل
مصنوع من انواع مختلفة من بولي
ايتلين، جديلية او انتتيين للنباقل
الخارجي او الحاجب وغلاف من مادة
PVC.



إن الخاصة الأساسية للناقلية الكهربائية هي كلما كان تردد الإشارة أعلى كلما ابتعدت الإشارة عن الناقل المركزي واقيتربت من السلطح. وهنده الطباهرة تدعين "بالتأثير القشري skin effect" فعند المترددات الميكروية تنقل معظم طاقة الإشارة على منطح الناقل لذلك فإن الناقل ذو الأداء الفعال للأمواج الميكروية هو دليل الموجمة حيث بختاز الإشارات عبر السطح أيضاً. وبما أنه يمتاز بسطح أوسع من الناقل المركزي، فمن الطبيعي أن يكون أفضل مردودا لنقل القدرة للأمواج الميكروية.

ليس عملياً بالطبع أن يستخدم دليل الموحة في تجهيزات الاستقبال التلفزيوني المنزئي من القمر الاصطناعي بإستثناء السطح البيني interface الذي يربط كتلة LNB مع قمع التغذيبة، وذلك لأن تخفيض الضياعات في هلذا الجسزء من منظومة الاستقبال أكثر أهمية من زيادة الكلفة البسيطة الناجمة عن استخدام دليل الموجة، إذ أن الفقدان الذي تعاني منه الإشارة عند مرورها في الناقل المحوري لا يوازي رخص تمنه.

إن الناقل المحوري والعازل يتدرجان من حيث القطر حسب التسميات. من 6-18 إلى 6-18 إلى 8-11 . إضافة إلى حسب التسميات. من 6-18 إلى 8-18 إلى 8-18 . إضافة إلى مسبب التسميات. من 6-18 إلى 8-18 إلى 8-18 الناقل محمم الناقل. ويقوم الصنف 79-18 بتحميد إشارات ذات تردد 70ميغاهر تز معدل 10 أمتار. أما الناقل 6-18 فلمه تخميد 80-20 من أجل تردد وكذلك الفقدان في النوع 11-18 بحدود 80-60 من أجل تردد 1 وكذلك الفقدان في النوع 10 أمتار أيضاً. إن الفقدان عند تردد 1 جيغاهر تز هو عموماً بحدود 80-20 في الناقل 6-18 والشكل 5-2 بيين التحميد لأنواع مختلفة من خطوط النقل المحورية.

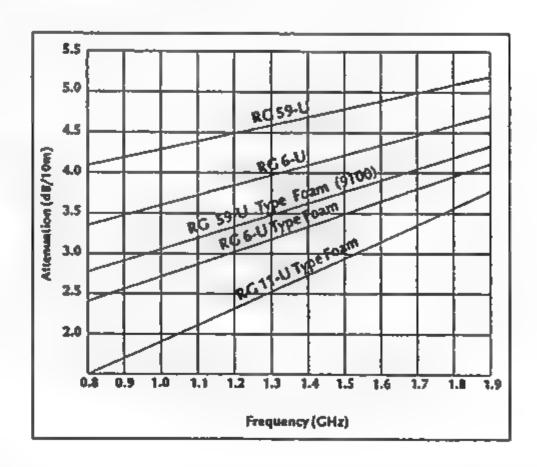

شكل 5-2. تخميد خطوط النقل بدلالة التردد. يبين الفقسان /متر لخطوط النقل المحورية القياسية. ويقاس التخميد من أجل 10 أمتار في مجال ترددات خرج اللاقط.

إن ممانعة أغلب خطوط النقل المحوريسة المستخدمة و المنازل الأغراض الاستقبال الفضائي المنزلي هي 75 أوم وتساوي ممانعة خطوط نقبل الإشارة في شبكات التوزيع التلفزيوني. وتتعلق الممانعة بقطر نقل الناقل المركزي، حجم العازل وبعر الناقل المركزي عن الحاجب.

في الأنظمة الأولى من لواقط الخزمة ٢ وبعض أنظمية الاستقبال TVRO الحديثة في أوربا، يستخدم الناقل RG-213 ذو الممانعة 50 أوم على نطاق واسع، وهو سهل التركيب نوعاً ما وهذا سبب انتشاره على الرغم من أن الناقل RG-214 هو أفضل أداءً، ويرجع ذلك للتحجيب المضاعف وهذا يعني احتوائه على جديلتين تحجبان الناقل الداخلي، وهو أيضاً أكثر قساوة وذو قطر أكبر، ومن أجل تردد 4جيفاهر تز نجد أن لكلا الناقلين قطر أكبر، ومن أجل تردد 4جيفاهر تز نجد أن لكلا الناقلين . RG-213 وهو 10 أمتار.

إن الناقل الأكثر شيوعاً ذو الممانعة 75 أوم هو 6-59 وهو عبارة عبن خط نقل مركزي واحد، عازل وحجيب. وهجانب هذه المواصفات العامة، فإن لكل نوع من النواقل Belden تنتج 59 خصائص مختلفة قليلاً. فمثلاً الشركة المصنعة Belden تنتج أنواعاً مختلفة من النواقل RG-59/u حيث يتفاوت التحميد فيها من أجل تردد 70 ميغاهر تز بين 2.6 و 3.5dB لكل 100 قدم. أو بعبارة أخرى، فإن بعض أنواع النواقل RG-59 التي تنتجها RG-59 تكافئ بعض نواقل RG-6.

ينبغي أن يكون الناقل المركزي للصنف RG-59 نصف قاس ليحقق إيلاجاً فعالاً مع الوصلات المؤنشة للناقل المحوري وفي أنواع النواقل RG-59 ذات السلك المحوري القاسي هناك احتمالاً لأن يلتوي بسهولة أثناء إيلاجه في الوصلة المؤنشة. والسبب الوحيد لعدم استخدام ناقل نصف قاسي هو جعل الكلفة في أدنى مستوياتها. ولا ينصح باستخدام هذا النوع من النواقل المحورية في الأنظمة المنزلية للاستقبال الفضائي.

استعمال الناقل المحوري

لا يوجد إرشادات وتعليمات خاصة باستخدام النواقل 75 أوم مثل RG-11.RG-6.RG-59 والتحذير الوحيد هو الانتباه لدى ثبيتها على الجدران أو العوارض وعدم إحداث خدوش فيها أو قرضها لأن المانعة سوف تتغير في نقطة حدوث الخدش أو القرض.

إذا طرأ التواء عند نقاط مختلفة من مسار الناقل فقد تظهر أمواج مستقرة أو خللاً في الممانعة حتى من أجل تردد منخفض مثل 70 ميغاهر تزحيث تنشأ انخفاضات عميقة في استطاعة الإشارة عند ترددات معينة ويمكن أن ينتج عن ذلك اختفاء أقنية الحتفاءاً تاماً وتتأثر عدة أقنية أخرى. وعنسد حسلوث هذه

الإعطال، يجب استبدال الناقل لأن إزالة "الحبسات" لا تودي إلى الله العازل المعطوب الذي سبب تغييراً في الممانعة. إن للحذير الأهم هو التأكد أثناء تركيب الناقل ذو الممانعة 50 أو 75 أوم من أنه تم لحامهما بشكل صحيح عند طمر التواقل، فإن أَنَابِيبِ البلاستيك PVC تستخدم عموماً كمجرى، وفي حالات كثيرة يكون ذلك غمير ضروريمأ ولكن بوجود الأنبوب يصبح الناقل أكثر نظافة وأفضل شكلا جماليا ولمدى استعمال أنبوب ٣٧٠ ينبغي أن يكون قطره كبيراً يحيث يكون كافياً لتمريس الماقلين الداخلي والخيارجي من خلاله بسهولة. ويجب أيضاً تغليف الوصلات دائما أثناء تركيب النباقل المحوري بحيث تمنمع دعول الرطوبة والأوساخ إلى داخله إذ أن الوصلة الملوثية يمكن أن تسبب أعطالاً مثل انقطاع الإشارات نظراً لكون اللحام غير عكم. ويُجب أخذ الاحتياطات ذاتها أثناء تثبيت الناقل بخطاف ا عصوصاً لدى استخدام الوصلية N ميع نياقل RG-213 إذ أن الطرف الحاد للخطاف بمكن أن ينزلق في غلاف الناقل مسبباً دخول الماء عبره مباشرةً أو في وقت لاحق وينبغسي تجنب ذلك. عندما يستعمل أنبوب البلاستيك PVC، يمكن منع دخول للماء بوضع قطعة على شكل " ن" عند كل مدحل ومخرج للناقل،

ويصبح ذلك ضروريا في المناطق التي يحدث فيهما بحمد في فصل الشتاء. إذ أن الماء ضمن أنسوب PVC يـأخذ حجمـاً أكبر لـدي تجمده ثما قد يؤدي إلى قطع الناقل المحوري وبالتالي التعرض لكل أنواع المشاكل عند حلول الربيع وتشرب العازل للماء المذاب. عند استعمال محطوط نقل ذات قطر كبير مشلRG-213. RG-214 .RG RG-8, وخاصة الخطوط القاسية منها، ينبغي التعامل معهما بعناية خاصة وتحتب الألتواءات الحادة مهما كان الثمن. إن معظم -النواقل لها قطر إلتواء يعادل (القطر×عشرون) على الأقبل. فسن أجل الناقل RG-213 يجب أن يكون قطر الحلقة الأصغري 20سم. بعض الأغطية لأقماع التغذية لا تمزك إلا بحالاً صغيراً لالتواء الناقل ولا يتحاوز هذا المحال بضعة سنتيمزات. وعلى الرغم من أن تأمين غطاء كتلة LNB هام جداً للحماية من الرطوبة و الأشعة فوق البنفسجية، فإنه عندما يكون صغيراً ولا يكفي لتغطية كامل الكتلة LNB، فيمكن أن يسبب ارباكاً أكثر من أن يُعل مشكلة. والحل الأفضل في هذه الحالة، هو في استخدام غطاء من المطاط المرن بحبث يجعل خط النقل قابلاً للحركة وهذا ليمر تمكناً عند استعمال أغطية بالاستيكية صلبة من نوع ABS.

Cable Type	Nominal	Jacket Outer	Loss (dB	/100 feet)	Dielectric	Shield Coverage
,,.	Impedance (ohms)	Diameter (inches)		4 GHz	Type	(% of braid)
RG-59	75	0.242	2.2	N/A	Polyethylene	80
RG-6	75	0.336	2.5	N/A	Solid polyethy	lene
RG-11	75	0.405	1.8	N/A	Polyethylene	97
RG-8	50	0.405	1.5	18	Cellular/poly.	97
RG-213	50	0.405	1.8	21.5	Polyethylene	97
RG-214	50	0.425	1.8	21.5	Polyethylene	98
9913	50	0.405	0.8	11.0	Semi-solid/po	ly. 100
9914	50	0.405	- 1.3	13.0	Cellular poly.	100
9915	50	0.870	0.7	10.0	Solid poly.	100
		TABLE 5-16. GENI	ERIC CABL	E EQUIVAL	ENTS	
		Cable Type	Alpha	Belden		
		RG-59	9059	9240		
		RG-6	9006A	8215		
		RG-11	9011A	8238		
		RG-8	9008	8214		
		RG-213	9213	8267		
		RG-214	9214	8268		
		RG-8	·	9913		
		RG-8		9914		
		RG-218		9915		

length

1. Cut cables to proper

2. Strip outer sheathing 3. Trim to expose core wires

4. Roll back metallic shield 5. Push connector fully onto


6. Crimp ring where shown

الوصلات المستخدمة مع خطوط النقل المحورية Coax Connectors

إن خط النقل المحوري الذي يربط كتنــة LNB ومســتقبل القمر الفضائي: مجهز دائماً بوصلات -F (انظر الشكل 3.5). وأداة الجدل هي الوحيدة المستخدمة في هذه التقنية. وقد شاع استخدام الوصلات - N على الأنظمة القديمة لمكبرات LNA: ولا زالت تستخدم أحياناً لوصل بعض كتل LNBs الأوربية مع المستقبلات

إن تركيب الوصلات ١٠٠ على خطوط نقسل محورية أكبر قطراً مثل RG-213 أو RG-214 أصعب تنفيذاً من الوصلات -F (انظر الشكل 5-6).

> الشكل 5-3 وصلة -F. تستخدم هذه الوصلات مع نواقيل مثيل RG-59 أو RG-11 او RG-6 وهي مناسبة مين اجسل تسرددات أقسل مسن 1.5 حيفاهر تز.

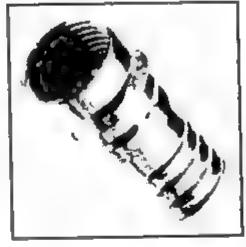



الشكل 5-4. تركيب الوصلات - 7. يبين طريقة التركيب خطوة خطوة. يجب الانتباه ألناء التركيب إلى عدم خدش الناقل للركزي لأن ذلك سوف يؤثر على التيار للار عند الترددات العليا الستخدمة في التلفزيون الفضائي.

الأسلاك المعزولة ووصلات SCART

هناك أنواعٌ من الأسلاك المستخدمة في أنظمـــة الاسمنقبال الفضائية تعتمد ناقلاً صلباً أو بحدولاً مغلف بطبقة PVC. تقومٍ هـ ثـ ه الأسلاك بنقل جهد التغذية وإشارات الجهد المستمر. وعموماً قإن الأسلاك المعزولة تستخدم لنقبل القيدرة والنبضيات إلى كتلية خفيض النزدد وإلى وحدة التغذية بالجهد المستمر. أما خطوط النقـل المحوريـة الأسلاك حسب أبعادها وتصنف عسادة برقم يعبر عمن NWG (American Wire Gauge). وهو يصغر كلما أصبح القطر أكبر، وليس قطر السلك هو العامل الوحيد اللذي يُحدد إمكانية نقبل التيبار، بمل هناك عوامل أخرى هامة من بينها عدد النواقل المحدولة وأعلى درجمة حرارة يحتملها غلاف السلك، إضافة إلى الشروط المحيطية، مثل كون الناقل في بحرى مغلق مطمور أو مفتوح مع سـريان الهـواء. إن حجـم السلك يؤثر على المقاومة الناشئة عن امتداد الطول. وهناك مقارنة بين أسلاك بحجوم مختلفة من مقياس 10 إلى 24 (وهي الأكثر استعمالاً في الاسمستقبال الفضمائي) موضحمه في الجدولمسين 5-2 ،5-3 حيث تمين علاقة طول السلك بدلالة المقياس لمعتلف التطبيقات. وبينما يمكن استخدام سلك يمقيلس يعسر عن قطر أكبر لتطبيق معين، فإن العكس غير صحيح. فمثلا، إذا كان المطلوب استخدام سلك عقياس 18AWG، فإنه من المكن اعتماد مسلك

	أو 22AWG إلى عقبات.
Maximum Usable	Cable Lengths

مقياسه 16AWG، وقسد يكودي استخدام مسئكُ ذو مقياس 20

Maximum Usable Frequency	Cable Lengths (metres)		
(without amplification)	25	50	100
70 MHz 950 MHz 1,450 MHz	RG-59 RG-6 RG-6	RG-59 RG-6 RG-6	RG-6 RG-11 RG-11


الجدول 5-2 أنواع وأطوال خطوط النقل المحورية بدلالة التردد الأعظمي

ACTUATO	R CONTRO	L CABLES
Max. Cable Leng (metres)	th W Motor	ire Gauge Shielded Sensor
25	16	20
50	14	20
100	12	20

جدول 5-3 أنواع خطوط النقل المستخدمة مع المحرك بدلالة طول الناقل.

الوصلة SCART

تستجدم الوصعة SCART (اختصاراً من Syndicat des constructeurs d'Appareils Radio Recepteurs et Televiseurs) عموماً في أوربا، لوصل مكونات وعنماصر المصطع البيسي للصوت والصورة. وهي تتألف من 20 نقطة تماس مثبتة في علبة عازلة ومحاطة خافة معدنية تسبرز من العلبة البلاستيكية وانظر الشكل 5-5) ويتم وصل محط النقل بواسطة حلقة مسينة تستخدم الحافة المعدنية للتأريض. إن الماتحذ المكملة هي قطع مثبتة على التنفزيون أو المستقبل الفضائي وتحتوي الوصلمة علمي نقرتين في أحد الجانبين مع حفرتين مناسبتين في المأخذ لقيادة الوصعة وتثبيتها مباشرة عنى دارة مطبوعة. إن الوصلة SCART هي حالياً العنصر القياسي في أوربا لأغراض نقل إشارة الصوت والصورة. هناك بعض الاختلافات بين الملامس المخصصة علمي الرصلة SCART القياسية وتلك المستعملة لربط فاك الشيفرة في مستقبلات الأقمار الفضائية، وتقمع الفروقمات في الملاميس 201619. ففي وصلة الكاشف (فاك الشيفرة) Decoder SCART، تكون إشارة المحطة الأرضية موجودة على الملمس 19، بينما على النموذج القياسي (Standard SCART)، فيإن هيذا الملمس حمل إشارة خسرج فيدبوية يمكن استخدامها لتغذية مسمحل فيديسو أو مستقبل تلفزيونسي. الملمسس 20 علسي الوصلسة Decoder SCART هنو عسودة الإشسارة المرئيسة وخسرج فساك التعبية (descrambler) مطبق على هنا المس. على وصلة قياسية SCART فيإن الملمس 20 هـ و دخـــل إشـــارة فيديويــة تستخدم لاستقبال إشارات قادمة من مسجل فيديو أوكاميرا أو جهاز تلفزيوني أو أي منبع آخر لإشمارة مرئية. والجمدول 5-6 يبن ملامس الوصلات لنوعي السطوح البينية D المستعملة في أنظمة ASTRA وكذلك للسطح البيني لفاك التعمية.

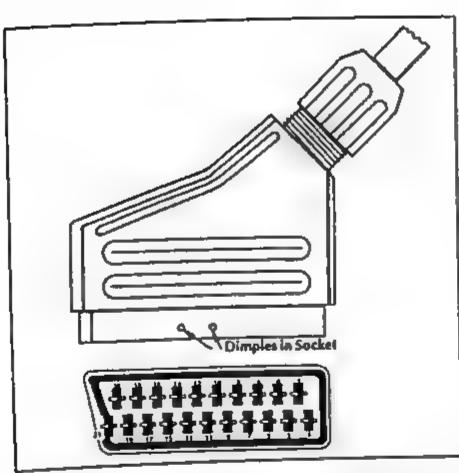

الشكل 5-5 وصلة SCART. هنباك 20 ملمس في وصلة SCART إضافة لوصلة العلبة وتستخدم النثوءات لوضعه في الجرى وللتنبيث على الناخذ وتعلق خطوط النقل بوسطة كلابة.

يستخدم مأخذ SCART في بعض المستقبلات كسطح بيني لفاك النزميز. واستخدام الحلقة المغلقة يعني بـأن فـاك التعمية يعمـل بشفافية بخيث لا ينتبه المشاهد إلى الانتقـال مـن قنـال عمومية إلى قنال مشفرة.

تقوم ملامس مفتاح العسوت والفيديو باختيار مخارج فاك التعمية المناسبة. فإذا كانت إشارة الفيديو معماة وكان لفاك التعمية خرج ساري المفعول، تصبح ملامس مفتاح الفيديو مؤرضة. وإذا كانت إشارة الفيديو في وضع عامم طبيعي وفاك التعمية غير فعال، يكون مفتاح الفيديو موصولاً إلى الجهد ١٢٧+ وبذلسك يمكن للمستقبل انتقاء فاك تعمية لإشارة الفيديو.

SCA	سات الوصلة : RT	جدول 6-5a ملام		
مواصفات ASTRA من أجل السطح البيني للوصلة SCART نوع D:		مواصفات ASTAR من أجل السطح البينى لفاك التعمية SCART		
الوظيفة	رقم اللمس	الوظيفة	رقم اللمس	
دخل صوت يساري معاد	1	خرج الصوت اليميني	ł	
دخل فيديو PAL معاد	2	دخل الصوت اليعيثي الماد	2	
منتاح إشارة الفيديو	3	لجرج الصوت اليساري	3	
خرج إشارة المحطة الأرضية	4	أرضي الموت	4	
خرج قیدیو PAL معلق Clamped	5	احتياطي	5	
دخل ينيئي صوتي معاد	6	دخل العوت اليساري الماد	6	
مغتاج إشارة مبوت	7	منتاح صوت/قيديو	7	
أرشي	8	احتياطي	8	
احتياطي	9	تأريفن خرج الفيديو	9-16	
احتياطي	10	تأريف دخل الفيديو	17	
أرشي	11	تأريش دخل القيديو	18	
خرج صوت يساري	12	خرج إشارة المحطة الأرضية	19	
خرج صوت يساري	13	دخل إشارة الليديو PAL المادة	20	
احتياطي	14	أرهى مشترك	21	
احثياطي	15			

كابلات حسب الطلب

رافق استعمال محركات الدفع والتحكم بالاستقطاب في أنظمة الاستقبال الفضائية المنزلية، ضبرورة وجود كمابلات متنوعة تصل إلى موقع الهوائي. ويوجد في معظم الأنظمة في أمريكا الشمالية والجنوبية مستقطب ومحرك دفع وكتلة LNB وبذلك فإنه يجب تمرير 7 أو 8 أسلاك مع عط النقل المحوري. ويتحدر الإشارة إلى ضرورة حجب أسلاك المستقطب وأسلاك عداد المخدم وفصلها عن بعضها، كان هذا دافعاً لتطوير كابل عام يضم جميع النواقل الضرورية ضمن غلاف بلاستيكي PVC وختلف جودة هذا المنتج من مصنع لأخر،

مثلاً، كابلات Echo المصنعة من قبل شركة Echosphere مثلاً، كابلات Echosphere المصنعة من قبل شركة Echosphere تشمل أربعة خطوط نقل محورية 6-RG مصبوبة جميعها في قالب ذو محور واجد. وهذه الخطوط يمكن أن تلتف حول محورها لمن ثقب بقطر 19مم أو أكبر. ولكن

تظهر المبرة الرئيسية همده الكابلات لدى استعمامًا داخسل المنازل، حيث بمكن تمريرها بمحاذاة "الوزرة" أو الفراغات المي الم تسمح بمرور خطوط نقل بقطر أكبر. من المهم عند شراء الكابلات، معرفة الحجوم المختلفة للنواقل فيها، وهل هي محجة أم لا، وما هي نسبة الجدل المطبقة على الناقل المحوري وهل يمتوي الناقل المحوري على ناقل مركزي تصف-قاسي. ينبغي الرجوع إلى تعليمات مصنعي عركات الدفع لمعرفة قطر خط النقل الواجب استعماله في تطبيق يتطلب طولاً من الخط وذلك للتأكد من كفاءة الكابل للاستخدام في هذا النطبيق. وغالباً ما للتأكد من كفاءة الكابل للاستخدام في هذا النطبيق. وغالباً ما الجهود 117 أو 200 قولت متناوب وهي المستعملة في الإضاءة الخارجية. وتعتبر هدده الكابلات من أفضل الجبارات لتأمين الخفاءة عمرك الدفع.

كتامة الوصلة Cable/Connector Sealing

يجب حمايسة الوصيلات Cable /connector من عباملين هامين من العوامل المحيطية. هما الرطوية والأمالاح أو الصدأ الكبمياتي. ولكسي تحقق كتامة فعلية للوصلة، ينبغي لمواد الكتامة أذ تلتصق بشكل نظيف مع الغلاف البلاستيكي Ρ۷ς ومع السطح المعدني للناقل. وقبل تنفيــذ الكتامـة يجـب التأكد من أن الوصلة والناقل خاليين من الزيوت العالقة في الأصابع أو solder splashes. ويمكن استخدام محلات خفيفة مثل الكحول أو الفريون freon لتنظيف الناقل والوصلة بصورة نهائية قبل تطبيق الكتامة. إن مركبات الكتامة مسل Coax-seal™ و Scotch Kote™ و أيضاً duct seal وأيضاً جيدة إذا استخدمت بشكل سليم. هناك مستحضرات متنوعة ذائعة الشهرة من مركبات الكتامة الشفافة RTV ومعروفة أيضاً بالتسمية bathtub caulkig لا ينصبح باستخدامها لأسباب عديدة، إذ تِحتاج لبعيض الوقيت لتأخذ قوامهما الصلب، ولا تلتصق حيداً بمادة PVC البلاستيكية لكونها عالية الحموضة ويسبب ذلك أحياناً صدأ الوصلة. غير أن مركبات RTV لبست جميعها متشابهة. و RTV هي الأحرف الأولى من "تصليسد المطمساط بالكسبريت في حسرارة عاديسة Room Temperature Vulcanizing ". وهناك تشكيلة واسعة منها لاستخدامات متنوعة تندرج تحت هذه التسمية. وهناك منتج من شركة Dowcoming ذو رقم 3145 وهو منادة رمادية أكثر مرونة من المنتجات الشفافة ويلتصق مع خطوط النقل المحورية بشكل جيد ويصبح صلبا بوجود هواء رطب خلال ساعتين.

كذلك، تنتج شركة (GEC) كذلك، تنتج شركة (General Electric Corporation (GEC) من المطاط السيلوكوني ويدعى المنتج RTV-108 وهــو مصمــم للاســتخدام مــع الكــابلات

التلفزيونية، حيث توجد وصلات خزفية وأخرى تحت الأرض، ويتمتع هذا المركب بمزايا ربط عالية مقارنة بأنواع أخرى من مركبات الكتامة RTV وخاصة لمدى استخدامه على الأغطية المطاطية PVC لحطوط النقل المحورية. إنه يقاوم تغييرات حرارية من 70- وحتى 400F° درجة فهرنهايت (65- إلى 2040°) دون انصهار أو تقصف.

هناك منتج آخر لشركة GEC وهو GE-03: عبارة عن مركب عازل يحافظ على قوام متماسك عند تعرضه لظروف عيطية قاسية جداً ويمكن استخدامه مع لوالب الوصلات للتشحيم وذلك لمنع تبدل الحجوم الناتج عن التفاعلات الكيميائية بين المعادن الغير متجانسة إضافة إلى أنه يُحمي الوصلة الحارجية من تسرب الرطوبة والصدأ الكيميائي الملحي والأمطار الحامضية . إلخ. إن المركب G-635 يمكن استخدامه أيضاً مع الطوق الذي يضم المستقطب مع كتلة LNB لمنعها من الجفاف والتقصف من خلال طلائها بطبقة حماية رقيقة .

وقبل تطبيق أي من مركبات الكتامة، من المهم التأكد من حاهزية النظام واختباره ، فمن الأسهل فصل الوصلات دون مركبات الكتامة . إن أفضل طريقة لجعل وصلة خط النقل المحوري كثيمة ، هي بتغليف نهاية الناقل بشريط لاصق. ولا حاجة لتكتبم الكتلة LNB إلا إذا كانت التعليمات تنص على ذلك من قبل المصنع. وهذا صحيحاً لدى استخدام الوصلات ذلك من قبل المصنع. وهذا صحيحاً لدى استخدام الوصلات ضرورياً فصل الوصلة مستقبلاً فينبغي تشريح الشريط ومن ثم ضرورياً فصل الوصلة مستقبلاً فينبغي تشريح الشريط ومن ثم الوصلة مع 25 إلى 50 مم (1 إلى 2 بوصة) من الناقل نظيفاً إذ إنه الوصلة مع 25 إلى 50 مم (1 إلى 2 بوصة) من الناقل نظيفاً إذ إنه من الأسهل العمل بوصلة نظيفة من أخرى مغطاة بمادة اكتار. RTV

اختبار خطوط النقل Checking Cables

لجميع خطوط النقل المحورية مقاومة لانهائية بين الناقل المركزي وشبكة التحجيب، فإذا دخلت الرطوبة بينهما تضعف هذه المقاومة حتى إذا هبطت إلى قيمة كافية، يبدأ جهد التغذية بالانهيار.

بمكن فحص خطوط النقل باستخدام مقياس قولت أوم مش VTVM.VOM أو DVM موضوع على تدريجة المقاومة الأعمى. فإذا وحد تيار سحب مهما كان ضعيفاً، فذلك يعني أن الناقل إما رطباً أو أن هناك قصراً في نقطة ما بين التحجيب واناقل المركزي. وأغلب الحالات تحدث عند الوصلة أو في نقاط الانحناء أو الإجهاد. إذا كانت المقاومة عنويله إلى بخار فإن احتمال دحول الماء هو السبب ويمكن تحويله إلى بخار

بتسخين خط النقل المحوري والوصلة بواسطة تقنية تسخين أو حتى بحفف الشعر العادي. أثناء عملية التسخين يجب التأكد من استمرارية حركة المنبع الحراري لأن المادة المطاطية ٢٧٥ يمكن أن تتميع إذا استمرت الحرارة متمركزة على منطقة واحدة لفترة طويلة. والوصلة مع الناقل تصل إلى حرارة عالية بعد خمس دقائق أو أكثر من استمرار تسليط الحرارة وهي الفترة اللازمة لتبخير الماء. أثناء هذه العملية، تهبط قراءة المقاومة خلال الدقائق الأولى من تطبيق الحرارة ومس ثم تعود لترقع مع ازدياد تبخر الماء. لدى وصول المقاومة إلى اللانهاية، لجب أن يترك الناقل ليعرد قبل إعادة تثبيته و عتمه من جديد.

اختبار أسلاك المستقطب

لفخص أسلاك المستقطب، يجب إدارة المستقبل وفيك هذا العنصر ومن ثم قياس المقاومة بين السلك الأحمر (الجهد الموجب) والإبيض (إشارة التحكم) والأسود (الأرضي) للمستقطب.إن القراءة على المقياس DMM بين السلك الأحمر و الأسود يجب أن

تكون لانهائية. وإذا وجدت مكتفة سعوية بين أسلاك المستقطب المحدولة فيحب فصل هذه الأسلاك قبل أخذ القراءة. وينبغي أن تكون المقاومة بين السلك الأبيض والأرضي بحدود 20KΩ.

وصل الخطوط المحورية وملاءمتها

إن جميع أنواع الربط بين خطوط النقل المحورية يجب أن تتبم بوجود وصلات خاصة تدعى بالروابط أو الملائمات أنثى أنثى فمن أجمل خطوط نقل Ω-50 منتهية بوصلات الشي أنثى أنثى فمن أجمل خطوط نقل Ω-10-20 منتهية بوصلات يستخدم الملائم انشى انشى الشي 29-10، وإذا استخدمت الوصلة BNC فإن الملائم أنشى الشي أيضاً يدعني بالوصلة UG-643 أو م، يستخدم المرابط خط نقل 75 أوم، يستخدم

الوصلة -F فإن الرابط يعرف بالتسمية F-X. ومن أجــل النواقــل التي تعتمد الوصلات UHF أو PL-259 فإن الرابط PL-25X هــو ما يجب استخدامه.

إن إجراء وصلة بين أسلاك التيار المستمر هي عملية سهنة التنفيذ وتتطلب استخدام "أرومة" مناسبة لقطر السلك. ويجبب الانتباه إلى أن جميع الوصلات ينبغي حمايتها من الماء باستخدام الشريط العازل واللاصق.



التحكم بالعوائي

إلى نظمام التحكسم بسافوائي System (APS) كان في البداية يتألف من جزأين: عمرك الدفع وعنصر التحكسم controller. ويترضع محمرك الدفع أو المخدم actuator بين القاعدة وقرص الحوائي. وهو الذي يحرك القرص عملياً. وغالباً، ما يتوضع عنصر التحكم بالحرك داخل المستقبل أو ضمن وحدة متكاملة، المستقبل/فاك السترميز المالية عن تزويد المحلم بالحرك قرص الهوائي بين الأقمار الفضائية.

وفي نظام التحكم؛ لا بد من وحود حلقة تغذية عكسية لنسمح لعنصر التحكم بضبط موقع القسرص بشكل آلي وتكراري عند موقع القمر الفضائي المراد التقاطه. وغالباً، توجد مؤشرات للحركة قابلة للمعاينة البصرية ومتكاملة مع النظام وهذه تشمل سلسلة من ديودات LEDS أو مظهرات فلورسانت أو شاشة إظهار رقمية أو مقياس تشابهي. هناك حاحة لتطبيق العديد من مبادئ التصميم قبل أن يصبح نظام

بتسمية "drool proof" ويعني بنأن المستثمر يقوم بنأقل جهد ممكن لتشغيل النظام. ال وجود بطارية مشحونة هو أمر هام، إذ أن ضعف التغذية يؤدي إلى نقدان معلومات التحكم بنافوالي. وينصع

التحكم "ناعم الاستخدام". هذا المبدأ معروف بين المهنيين


أن و بحري بسارية معلومات التحكم بالخوالي. وينصع بأن يكون موقع القمر الفضائي معيناً من خلال قائسة لاختيار الفمر يسهولة. وهناك تصاميم كثيرة حديثة تظهر عنى الشاشة مواقع الأقمار الفضائية على شكل بياني.

إن سهولة البرجحة هي ميزة أخرى معتبرة في التصميم فيإذا كانت وحدة التحكم قابلة للبرجحة يسهولة فإن المستثمر يستطيع إدخال مواقع الأقمسار الفضائية الجديدة بسهولة ويسر وهذا يلتي الحاجة للاتصال تمراكز تختص بالقيسام بهذه الخدمة. وفي أسوأ الحالات، حين تفقيد جميع المعلومات المبريحة، ينبغي أن يكون المستثمر قادراً على بربحة التحكم بالاعتماد على دليل قائمة الأقمار الفضائية لا غير.

عناصر التحكم الخطية Linear Actuators

إن عنصر التحكم الخطي كان الأكثر استخداماً في التحكم بمواقع الهوائيات في أنظمة TVRO. وهو يشألف من شرك وآلية نقل حركة ووصلة الزلاق يقودها برغي ذو رأس كروي متناظر. ويبين الشكل 1-6 مكونات مخدم كرة. يثبت المخرك عموماً على محور. وتثبت إحدى نهسايتي عنصر التحكم عنى قرص الهوائي بواسطة برغي. وتتوضع الوصلة على إحدى نهايتي الهوائي بواسطة برغي. وتتوضع الوصلة على إحدى نهايتي الهوائي بواسطة برغي. وتتوضع الوصلة على إحدى نهايتي الهوائي بواسطة برغي. وتتوضع الوصلة على إحدى المايتي الهوائي بواسطة برغي وتتوضع الوصلة على إحدى الهايتي الهوائي بواسطة برغي الحقام القمر الفضائي، وبما

تثبت الوصلة إلى اليمين محلف الهواتي وذلك حين النظر إليه من الموراء والعكس بالعكس وبما أن عنصر التحكم الخطي مكشوف فيجب استعمال غطاء للحماية من النظروف الجوية والتأكل الناتج عن الماء والأوساخ المتجمعة على محوره، وعسى الرغم من وحسود حلقة محكمة بين المحاور الثابقة والمتحركة فينصح بحماية إضافية وتصبح هذه ضرورية أكثر حين يعمل النظام في مناطق باردة ومعرضة للتعمد في الشتاء.

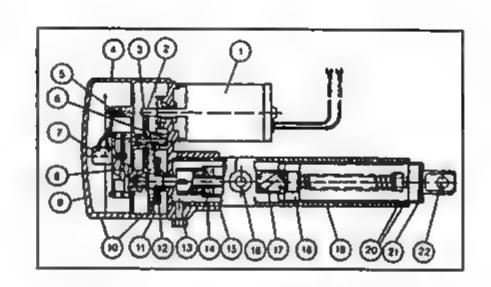

شكل 6-1 مكونات عنصر تحكم مع برغي كروي.


ерия	وم متسلسل
محرثك ثبار مستمر	
شديل سرعة حلزوني	
مستقل سيرعية حالروني	3
بقب (لمخول فسائد)	4
الوحة سلاكت (لوصل النيار تستمر للمحرث)	5.
كربرمسي	- 6
مخاوسة متقيرة القال دوراث الثالية	7
ميدل سرعلا (حيباس موقح)	8
علية (حليملة التوتياء)	9
مثوق	10
مشرح ممغل سرعة	16
غانش ابرلاقي لديرياح إ	12
مرعى تثبيت	13
مكبح تكاملى	14
عرد وُلنع ها.)	15
ختبيث سرنكر دوران فللى	16
مرغ <i>ی کوو</i> ي	17
عرفة (مولانية)	16
صوب خارجي (ممالي بالكروم)	10
كتابة بن تاء وقيبار إممياعت فعليثين	30
صوب باحلي (معلي بانكروم)	21
خطب ومني مع سعلج ارتكار	22
	2)

أنواع أخرى للمخدمات

هناك نوعين آخرين من المحدمات المستعملة: الأول من الأفق-للأفق (مبدل سرعة مباشر أو دفيع بالسلسلة)، والشاني دافع للزاوية سمت-رفع (az-ci) وهذا الأخير نادرالاستعمال إلا في الأنظمة المصممة لالتقاط القمر الروسي Molniya والأقمار غير المتزامنة في المدار non-geosynchronous.

تستخدم المخدمسات ذات الدفسيع بالسنسسنة chain or belt-driven من الأفق للنس توع المحرك كما هو الحيال في مبيدل السرعة المباشر. وكلاهما مرتبطين مباشيرة بالتثبيت القطبي، ويوجد في القديم منهسا ترس مسنع يسحب سلسلة مثبتة إلى الطبرف الشرقي والطرف الغربي من قبرص الموائي. وتأتي تسمية من الأفق للأفق من إمكانية هذه الأنظمة بتحريك الهوائي بزاوية 180 درجة تقريباً (انظر الشكل 6-3).

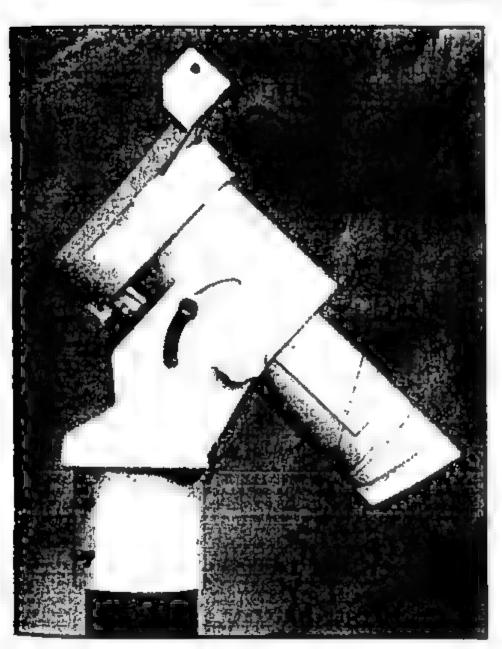تعتمد أنظمة التحكم az-el على الحركة وفق محورين للتوجه نحو القمر المراد التقاطه. ويوجد محركين لتنفيذ هذه المهمة. إن هذا النوع من المخدمات ذو دقة عالية، ولكن كلفته عالية، لأنه يحتاج إلى محركي تحكم وعنصرين مناسبين لمما. وغالباً ما يستخدم معالج صفري microprocessor للتحكم بالحركة.



شكل 6-2 نظام تحكم ™polarmotor من الأفق للأفق. تم تصميم هذا النظام لضبط للحرق وملاحقة كامل القوس للمتد على °180 درجة خلال 50 نانية بنفة °0.2 وبمعدل 5 تدريجات مع كل دوران بمقائلا درجة واحدة. ويستعمل مرمز ضوئي متلائم مع مفتاح مغناطيسي witch و دارة تأثير مغناطيسي Hall effect.


عناصر التحكم بمحرك الموقع الرئيسية

كانت مخدمات ضبط موقع المواتي في البداية بسيطة ويعمل معظمها بواسطة جهد مستمر عن طريق مفتاح DPDT مربوط تسلسنياً مع أسلاك المحرك، وكانت معظم التصاميم لا ختوي على تغذية عكسية إلكتروئية أو ميكانيكية، بل مفاتيح تحديد، وحتى أن بعضها لا تحتوي على ذلك.

وفي الأنظمة البدائية، يحرص المستثمر على عدم ملامسة قرص الهوائي للأرض أو أي جسم أحر وعليه التوقف قبل أن يصل المحدم إلى نهاية مداه. وكان تحديد موقع القمر الفضائي هو مسألة ترتبط باحتيار القنسال

الصحيحة على المستقبل ودفع مفتاح التشغيل لقيادة التحكم بالمحرك. ولدى ظهمور الصورة على الشاشمة يتم التحكم بالتغذية حتى الحصول على أفضل صورة.

يين الشكل 3-6 ترضيحاً لنظام ضبط بسيط للموقع. وكل ما يحتاج إليه هو خول لتوليد نيار وجهد مناسبين لمحرك معين. وعادة يكون التيار من 3 إلى 6 أمبير عند جهد 36:24:12 أو 90 فولت مستمر. يوجد حسر تقويم لتأمين الجهد الموجب والسالب ومفتاح DPDT مربوط على شكل X.

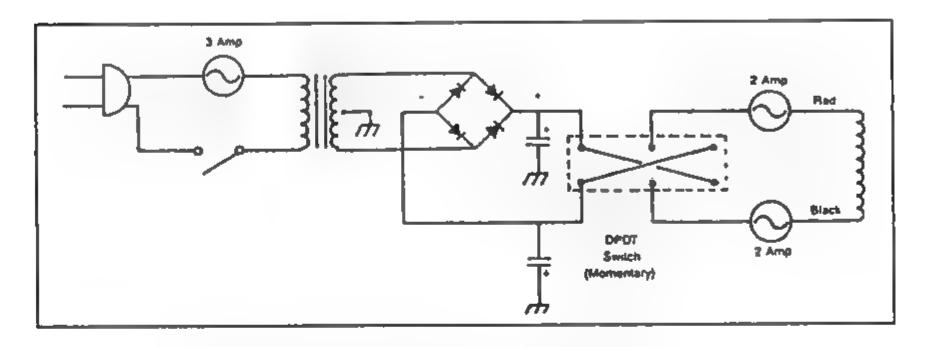

شكل 3-6 مخطط دارة لفحص نظام تحكم من أجل اختيار محرك القيادة.

يطبق المفتاح أحد القطبين للجهد المستمر على المحرك. فالجهد الموجب يصل إلى السلك الأحمر ويحرك الذراع بعيداً إلى الحارج. أما الجهد السالب الذي يطبق على السنك الأحمر أبضاً، فيحركه قريباً إلى اللاعل. وعما أنه لا توجد تغذيبة عكسية، فيحب الحذر عند استعمال هذا النظام خصوصاً عندما لا يكون قرص افوائي ضمن حقل الرؤيا للمستثمر. هذه الدارة

البسيطة أثبتت فاعليتها لأنها تؤمن فحص المحرك بإعطاء أمر خريك أو لا تحريك. وإذا كان محول الشانوي يحوي مخارج لجهود متعددة وباستعمال مفتاح ذو أربع نقاط يمكن عندئذ. اختبار معظم المحركات بدارة فحص واحدة. ولكن يجبب الانتباه إلى أن تطبيق جهد أعلى من جهد تشعفيل المحرك يمكن أن يلحق الضرر به أو بمسنناته الداخلية.

دارات التغذية العكسية

هناك أربع أنـواع من التغذية العكسية المستعملة في أنظمة ضبط الموقع للهوائيات، وجميعها متوضعية ضمين الحرك وتكشف موقع الهوائي لتأمين المعلومات الضرورية لتحديد مكانه.

إن أحد أبسط أنظمة التغذية العكسية والذي لا يزال معتمداً، هو باستخدام مقاومة متغيرة موصولة مباشرة إلى مسئنات القيادة حيث تعمل كمقسم جهد. وتكون التغذية العكسية عبارة عن تغيير مستمر في الجهد المطبق على المحرك أثناء دورانه.

يتم ضبط موقع القمر الفضائي بمقاومة متغيرة أخرى مرجعية تؤمن الجهد اللازم. وبوجود دارة مقارنة يمكن الدلالة على تساوي الجهدين. وعلى الرغم من عدم نضوج هذه الطريقة، غير أنها تعمل. ولكن من الطبيعي أن تنشأ المتاعب مع تبدلات حرارة الطقس. وللحصول على نتائج مثالية، يتطلب الأمر بعض التعديلات لتعويض التبدلات الطارئة.

تعتمد الأنواع الأخرى للتغذية العكسية على أنظمة النبضات لتحديد موقع المحرك. وإحدى الطرق تستخدم

مفتاحاً مغناطيسياً مزود بمغناطيس أو أكثر مثبت على صعيحة دائرية تدور مع المحرك، ويتوضع المفتاح بحوار الصفيحة وهو في حالة فتح حتى مرور المغناطيس، حيث يُضق وبهذه الطريقة تتولد نبضة من أحمل كمل قطعة مغناطيسية في كمل دورة. يوجد عموماً أربع عناصر مغناطيسية عبى الصفيحة وبذلك ترسل أربع نبضات مع كل دورة محرك.

يستخدم النوع الشالث من أنظمة التغذية العكسية ظاهرة معروفة باسم تأثير Hall هو دارة من الجسم الصلب solid state تكشف وجود حقل مغناطيسي. وهو مماثل للمفتاح المغناطيسي ويقاد بنفس الطريقة. تتطنب الدارة جهداً من أجل تشغيبها ويوجد تلانة أسلاك: +5 قولت مستمر، محسرج المفتاح والأرضى. ينما هناك سلكين في حال المفتاح المغناطيسي.

النوع الأخير من التغذية العكسية المستخدمة لتحديد الموقع هو التغدية العكسية الضوئية. وهماك طريقتان، تعتمد الأولى على منبع ضوئي وكاشف متقطع بغطاء دوار. وتعمل الثانية تبدأ استخدام الضوء على صفيحة زحاجية لقيادة الكاشف. ويمكن استخدام الصفيحة الزحاجية بطريقتين: الأولى تحتوي على أقسام شفافة ومعتمة مطوعة على صفيحة دوارة تسمح للنبضات

الضوئية بصدم الكاشف وبذلك تعمل دارة التغذية العكسية. أما الثانية فهي عبارة عن صفيحة زجاجية على هيئة مرآة عنيها خطوط سوداء أو معتمة بحيث تعكس المرآة ضوء المنبع على الكاشف وتولد النبضة. وهذه بحاجة لجهد تغذيسة لتشسغيل المنبسع الضوئي (LED) وتزويد الكاشف والترائزستور الضوئي بسالجهد اللازم.

إن جميع هذه الطرق لعد النبضات تشأثر بالضحيح المفاجئ المتولد عن المرق والمحركات مثل حصادة العشب أو المناقب (عما في ذلك عرك الدفع ذاته) والكهرباء الساكنة وكذلك تغيرات الجهد المفاجئ وحتى إشارات الإرسال الرادبوية. وجميعها تؤدي إلى إشارة كاذبة يتم كشفها بواسطة نظام التحكم واعتبارها نبضات حقيقية. والتيحة هي فقدان الموقع الصحيح لنهوائي. لذلك ينبغي استخدام خط نقل عحب لأسلاك الحساس. إن الأنظمة التي يتم تفعيلها بالضوء أقل تأثراً بنبضات الضحيج مقارنة بحساسات تأثير الما أو حساسات المفاتيح المغناطيسية. ولكن المفتاح المذي يعتمد تأثير المساكنة. ولذلك فالأهمية مضاعفة لتحجيب خطوط النقل وتأريض قرص الفوائي في حال اعتماد حساس من هذه النوعية.

نقاط حدود نهاية المدى


في أنظمة تحديد الموقع، من المهم جداً توفر إمكانية لكشف فيما إذا كان أحد أسلاك السطح البيني في حالة فتح أو قصر. وإذا كان الوضع كذلك والتغذية العكسية لا تتغير أثناء حركة الموائي فإن عنصر التحكم يمكن أن يكون في نهاية مداه ويعطب. أو أن يصطدم قرص الحوائي بالأرض أو بأي حسم آخر.

ولحماية عنصر التحكم من التعطل عند إحدى نهايتي المدى، يجب توفر مفتاح أو دارة لفصل الجهد عن انحرك قبل حدوث العطب. وينزم لذلك مفتاحين، الأول يحدد النهاية العليا والأخر لتحديد النهاية الدنيا، يحيث يكون المفتاح الأول في حالة فصل لدى وصول المحرك إلى مداد الأعظمي ويفصل المفتاح الأخر لدى عودة الحرك ومروره بأدنى مسار له وبذلك يتوقف المحرك عن الدوران في الحالتين.

هناك طريقة أخرى لتحديد النهاية العليا والسفلى، وذلك باستخدام تغذية عكسية من مقاومة متغيرة ذات عشر دورات، وهذا النوع من الحماية بتحديد النهايات ينجز بواسطة مقاومتين متغيرتين يولدان جهدين متناسبين مع النهايتين. والجهدان يغذيان دارتين للمقارنة. عندما تصل التغذية العكسية إلى أحد مستويات الجهد، فإن خرج المقارن يتقل إلى حالة فعالة (مثلاً high) وهذا التبدل في الحالة يبعمه فصل عنصر scilicon controlled rectifier) كرا مقتاح

للتيار العالي يتحكم بالجهد الواصل إلى المحرك. وإذا كانت النهايات المحدية غير صحيحة، فإن المحرك يقود عنصر التحكم بالموقع إلى ما بعد أو إلى ما قبل النهاية المطلوبة ثما يسبب الأعطال.

في الشكل 4-6 تُعطى دراة تعتبر مثالاً على التحكم المذي يعتمد النغذية العكسية لضبط الموقع بواسطة دارة مقارن. إنه تحكم بسيط، مؤلف من زرين للدفع يقودان الهواتي شرقاً أو غرباً. وداخل للتحكم توجد حاكمتان على شكل مفتاح DPDT . واحدة منهما فقط يمكن تفعيلها وإلا فسينحم تخريب لأحد العناصر. فإذا كانت الحاكمتان في وضع ٣٥٨٠ قإن الجهدين الموجب والسالب لحسر التقويم سوف يصلان بآن واحد ويؤدي ذلك إلى قصرهما معا وسوف ينصهر الفيوز حالاً. إن المقاومة المتغيرة 10kΩ، ذات الأسلاك الثلاثة، تؤمن الجهد اللازم للتغذية العكسية. ويطبق الجهد+15 قولت من القاومة المتغيرة على إحدى النهايات، في حين يوصل الخط السفلي والأوسط إلى مقسم الجهد. وللاختيار بين نوعي المحدمات 18 بوصة و24 بوصة، يتطلب الأمر وضع المفتساح على الوضيع المناسب حيث يُعدد هذا المفتاح القيم السنعملة في مقسم الجهد. فإذا لم يكن للفتاح في الوضع الصحيح، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث أعطال في للحدم (مثلاً،إذا وضع على قيمة 24 بوصة وكان الوضع الصحيح هو 18 بوصة) أو لا يصل إلى المدى المطلوب (إذا كان عصصاً لمدى 24 بوصة وتم احتيار وضع 18 بوصة).

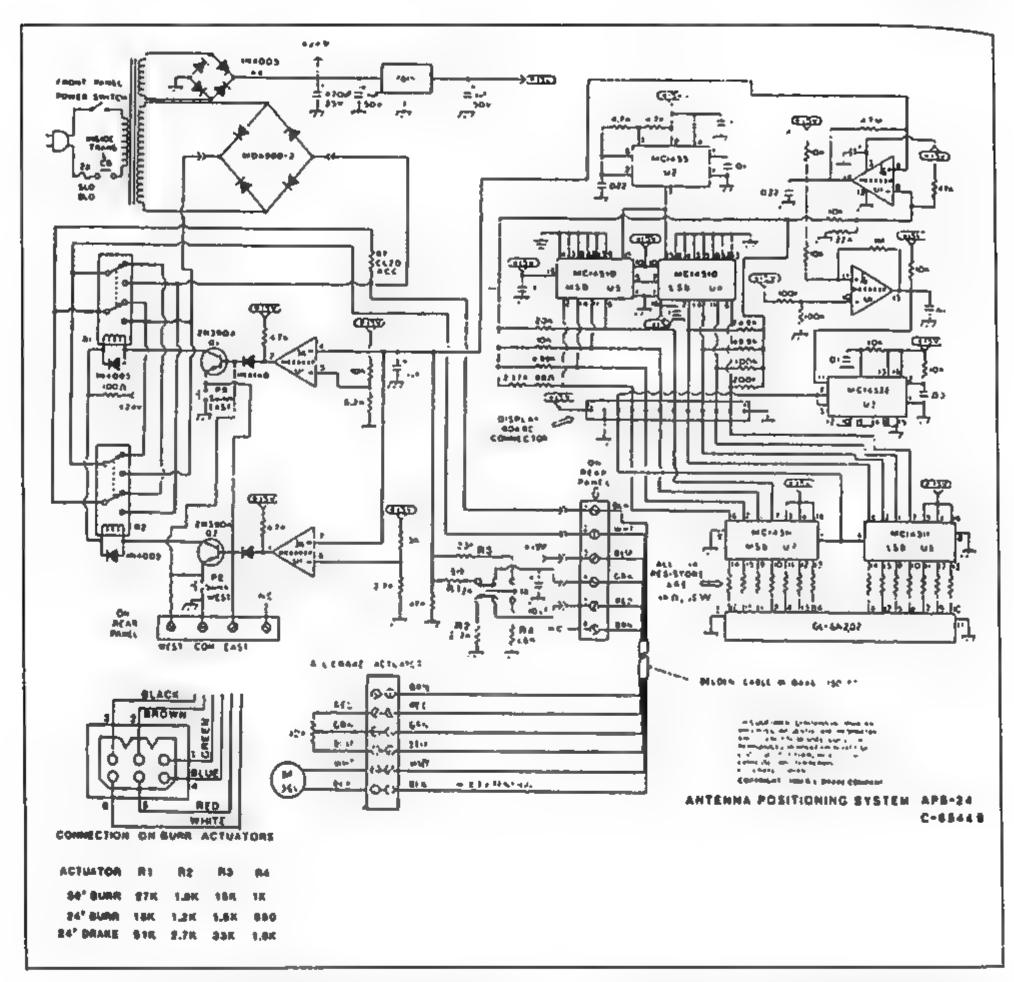

شكل6-4 نظام التحكم بالوقع لهوائي يعمل بحاكمة. هذا النظام يعمل بمقارنين 3302 لتحديد النهايات الحديّة للمخدم. ولتجنب الأضرار التي تصيب الخدم. يجب أن يكون للفتاح في الوضعية الصحيحة.

يرسل جهد التقسيم بعد ذلك إلى دارتين متكاملتين لمضخم عملياتي ثنائي MC3302 تعملان كمقارنين. أحد المدخلين يحدد جهد نهاية المدى، وهذا يمنع المخدم من أن يتحاوز نهايات الأنبوب إذا استخدم المخدم الصحيح. وهناك عدة مقاومات ينبغي تبديلها لملاءمة المخدمات المتنوعة المرافقة لنظام التحكم. وإذا استبدل المخدم، فيحب التأكد من أن قيم المقاومات تحقق نقاط النهاية.

يستخدم المقارنين الآخرين لمقارنة جهد التغذيــة العكــــية للموقع مع مرمز BCD. وهذا بدوره يقود الإظهار الــذي يـزداد

أو يتناقص حسب حالة الجهد التي تمت مقارئتها عندما يكون أعلى أو أخفض من جهد المرمز BCD. يوجد في المدارة العديد من الدارات المتكاملة (١٢٥) الموضوعة في الملحق (٨) وتتضمن؛ الدارة المتكاملة (١٤٥) وهي عبارة عن محول مسن BCD إلى الدارة المتكاملة المدارة قيادة فاك ترميز decoder دارة قيادة وأيضاً الدارة الدارة (4510 وهي عداد BCD صاعد /هابط وأيضاً المدارة (4538 المستقرار وحيد الاستقرار 4511.

الأعطال في أنظمة تحديد الموقع للعوائيات (APS)

إذا استخدم نظام تحكم بسيط. مثل النظام المبين في الشكل 3-6 لقيادة المخدم بصورة مباشرة فإنه من اليسير تحديد فيما إذا كان العنصر المعطوب هو المخدم أو عنصر التحكم. في حال كون المخدم يعمل بصورة طبيعية، فإن المشكلة تنحصر في خطوط النقل أو عنصر التحكم أو حتى دارة التغذية العكسية. إذا كان المخدم لا يعمل فإن مفاتيح النهاية الداخنية قد تكون مفتوحة وإذا كان الفيوز منصهر، فإن المحرك يكون مقصوراً أو حط النقل مقصوراً أو أنبوب المخدم مقيلاً.

هناك العديد من المخدمات المتداولة في الأسواق الأوربية تستخدم أقراص مستنات بالاستيكية. وغالبا ما تكون مسسناتها مقروضة نتيجة تعرضها لضغط زائد وبالتالي فإن المحدم يعمل بشكل طبيعي ولكن مع وجود خطأ عند العودة لمواقع الأقصار الفضائية. وفيما يلي نبين بعض الأعطال الشائعة والأسباب التي تؤدي إلى حدوتها.

انصهار الفيوز في عنصر التحكم:

- تعرض المحرك لحمل زائد. يفحص وجود عائق يقيد المسار مثل قطعة من الثلج أو الجليد أو نقص أحد قطع المحرك.
- الأنبوب الداخلي خاجة إلى إعادة تشحيم، المسار مقيد وهناك سحب زائد للتيار.

يوجد قصر داخلي في دارة التحكم، إذا انصهر الفيوز مع خطوط النقل يكون عنصر التحكم عناطلاً. يفحمص المحول، جسر التقويم. مكثف الترشيح وعناصر SCRs ،

قراءة موقع القمر الفضائي غير صحيحة:

- العبث في الهوائي. أحياناً يمكن أن ينزلق المحدم في المشبئ
 الذي يربطه مع محور التثبيت وهذا يـؤدي إلى إزاحة جميع
 الأقمار الفضائية عن مواقعها.
- 2. وجود خطأ في النغذية العكسية لتحديد الموقع. تفحص المقاومة المتغيرة (للتأكد من موافقتها للنوع المستخدم)، تفحص أيضاً مجموعة الدوران المغناطيسية في محرك الدفع للتأكد صحة دورانها مع المحرك (في حال استخدام المفتاح المغناطيسي أو تأثير Hall)، تفحص أيضاً أسلاك التوصيل للتغذية العكسية.
- ج. استعمال أسلاك غير محجبة في خطوط التغذية العكسية وهذا ما يسمح لنبضات كاذبة بقدح دارة العداد. تستبدل بأسلاك محجبة مع الانتباه إلى تأريض التحجيب مع قاعدة المخرك.
- 4. تغيرات في نهاية المدى. إذا كان العد يبدأ من حدود النهاية

وكان المفتاح ميكانيكي. فيمكن أن ينزاح هذا المفتاح عن موضعه عند الوصول إلى نهاية المطاف.

إذا وحدت ذاكرة في الدارة، تفحص بطارية التحزين.

إذا كان الحرك عديم الحركة:

- إذا توقف الحرك عن الحركة فجأة بعد بضعة دقائق. فذلت قد يكون سببه حمل زائد عنى كامل المحول الموجود في التحكم. وعادةً يقنع المحرك بعد 15 دقيقة وذلت بعد أن يعود المحرك لحرارته الطبيعية.
- نتح في أحد مفاتيح تحديد النهايات. وذلك بسبب ردائة المفتاح أو قطع في أحد الأسلاك.
 - قصل أحد أسلاك المحرك.
- 4. نظام التحكم مغلق لكون أحسد الأسلاك مقصور و مفتوحاً. هناك ما يشير إلى ذلك بقراءة أو إضاءة لمبة بيان على وحدة التحكم.
 - 5. نظام التحكم هو في نمط القفل المتعمد.

يدور المحرك في اتجاه واحد ولا يدور في الاتجاه الآخر:

- 1. وضع النهايات غير صحيح.
- عطبل في التحكيم. وذليك بسبب فتع إحمدى دارات الحاكمات أو القيادة أو بسبب عطل في المعالج الصغيري أو دارات السطح البين interface.

انحرك بطىء:

- إذا كان البطء في الجماه عودة المحرك، فقد يكون السبب وجود قطعة من الجليد أو الأوساخ أو حسم غريب في المسار. ينظف مسار المحرك ويستعمل غطاء ملائم لتحنب حدوث ذلك مستقبلاً.
- قطر السلك صغير جداً بالمقارنة مع طوله. إن قياس التحكم عند قرص الهوائي يحل المسالة فإذا وُجد هبوط في الجهه فيجب استبدال السلك بآخر ذو قطر أكبر.
- 3. إذا كان التباطئ يحدث عند نهاية المسار فقط. يجب فحمه
 زاوية الدوران فقد تكون واسعة حداً.

لا يلتقط الهوائي مسار قمر فضائي بأكمله:

- ا. وضعية غير صحيحة لمفاتيح النهايات أو تثبيت المحدم أثناء التركيب.
 - اصطدام قرص الهوائي بعائق.
- يتحرك قرص المواثي فعلياً ويغطي المسار ولكن يوجد عالق

بين القرص والقمر الفضائي يحجب الإشارة.

4. تنبيت قرص الهوائي غير صحيح ولا يسمح بالتقاط كل القوس. وهذا يؤدي عادةً إلى التقاط قمر أو اثنان بشكل جيد وإضاعة بقية الأقمار أو يوجد ومضات كشيرة في الصورة أثناء التقاطها.

و. مسار المحدم قصيراً جداً من أجل حجم قرص النوائي ويجب استخدام مخدم ذو مسار أكبر وإلا فسوف بلتف لدى امتداده الكلي.

بهتز المحرك إلى الأمام والخلف:

التغذية العكسية أو ضبط الربح غير صحيح.

عزم الدوران للمحرك عالي حداً بالنسبة لوزن قرص الموائي.

يدور المحرك للأمام ولا يعود للخلف:

 إذا تحرك قرص الفوائي بعيداً فإنه يمكن أن يصل إلى وضع يصبح فيه موازياً للمحدم ويسبب تقيده.

2. عطل مفتاح نهاية المسار أو وضعه غير صحيح.

عدم وجود إشارة بيان تدل على تشغيل التحكم:

ا. توضع لمبة أو عنصر كهربائي آخر في نفس المكان للتأكد
 من وجود جهد متناوب.

 يفحص الفيوز على الواجهة الحنفية للتحكم، إذا كان منصهرا، يستبدل بفيوز آخر من نفس النوع. يفصل محرك الدفع قبل تشغيل الوحدة. إذا انصهر الفيوز من جديد فهناك قصر داحلي في التحكم.

 إذا كان القيوز الخارجي غير منصهر، يقحص القيوز الداخلي ويستبدل بآخر من نقس النوع في حال انصهاره.

بتميز كل نظام تحديد موقع APS بمراصفات خاصة يجب العمل بمقتضاها. وبعض الأمور التي تنهي وجود نظام قد لا تؤثر إطلاقاً على نظام آخر. وتبقى عوامل أساسية عامة التأثير على جميع الأنظمة مثل قطر السلك وطول التمديدات وتنبيت المحدم بحودة عالمة وأيضاً الحماية من العوامل الجوية. هناك طبعاً الأعطال الناجمة عن النحزين والتي لها طبيعة شمولية لجميع أنظمة APS.

إن المخدمات المقادة بمعالجات صغرية والموجودة في معظم أنظمة (integrated receiver decoders) والمستقبلات الحديثة، يجب حمايتها من الارتفاع المفاجئ في الجهد بوسائل حماية شبيهة بتلك المستخدمة في الحواسب. ومن الواجب التأكد من أن النوع المختار يؤمن تياراً كافياً للمخدم المستعمل. وإذا لم تستخدم هذه البنود، فإن ذاكرة النظام APS يمكن أن تصبح مغلوطة والمخدم يعمل بطريقة عشوائية أو يمكن أن تتعطل دارات السطح البيني.

		!
		1



وحدات التغذية

وحدة التغذية المستخدمة في مستقبلات الأقسار الفضائية مشابهة لتلك المستخدمة في مستقبلات البث الإذاعي FM.

إن سحب النيار في معظم هذه المستقبلات أصغري وهمو أقل من 1 أمير (بإستثناء سحب تيار المحدم). وتشألف وحدة التغذية في مستقبلات الأقمار الفضائية بشكل رئيسي من حسر تقويم موجة كاملة مع دارة تنظيم جهد واحدة أو أكثر.

أصبح من الشائع استخدام وحدات النغذية من نوع Switching Power Supply وذلك بسبب سحب التيار الإضافي اللازم لكاشف التعمية . هذا النمط من وحدات التغذية يتذل من الحرارة المنبثقة عند بدء التشغيل؛ والتي تسبب غالباً مشكلة في وحدات التغذية الاعتيادية المؤلفة من مقوم ومرشع حيث يجب تنظيم كل جهد قيها.

وحدات التغذية المنظمة


يظهر الشكل 1-1 وحدة التغذية في المستقبل Luxur. تعد هذه الوحدة منبع تغذية قياسي متعدد المخارج فهو يعطي +\$\$Vdc كخسرج أول وخسرج آخسر +23Vdc كلاهما غسير مضبوط ويغذيان حاكمة مفعل الموائسي وحاكمة انحسرك. بالإضافة إلى ثلاثة خروج مضبوطة 45,+12,+18 فولت مستمر.

يمكن تنفيذ هذه الدارة بثلاث ملفات ثانوية، اثنتان منها موصولة عبر جسر تقويم من أجل الحصول على جهد وتيار مستمر، المكثفات المستخدمة 22PF من أجل التخلص من البرابط مع التغذية ولتمرير اشارات RF. إن كل مستقبلات الأقمار الفضائية تحتوي غالباً على خط 12V مضبوط ويستخدم لتغذية الزائز ستورات والدارات المتكاملة الخطيبة المستخدمة في مستقبلات TVRO.

كما نحتاج لخمط 45+ لتغذية دارات TTL المتكاملة (عائلة (مائلة MC10000). في حين أن الرقاقات المصنوعة بتقنية CMOS يمكن تغذيتها بجهد يقمع ضمن المحال (150-5) وذلك اعتماداً على نوع التطبيق للستخدم.

جميع المستقبلات تستخدم جهوداً بين 15-18Vdc من أجل تغذية اللاقط LNB أو المبدّل الخافض للتردد LNA. إن هاتين الوحدتين تستجران تباراً مقداره 200mA تقريباً لكل منهما، و يستخدم ضمن الوحدتين السابقتين منظم للجهد، لذلك يمكن أن تغذيهما بجهد غير مضبوط.

في المستقبلات التي تستخدم دارة التحكيم المستقبلات التي تستخدم الله يكون هناك خرج مضبوط 5 أو ١٠٥٧ و يجب أن يبقى هذا الجهد ضمن الحدود المسموح بها، ويتحقق ذلك باستخدام منظم مشل 10317 أو باستخدام 7805 أو 7806 مضافاً إليه مكتف ترشيح مع مكتف منع ترابط. كما أن وجود محدد تيار أمر في غاية الأهمية لأن حصول قصر في الجهد هو أمر شائع فيمكن أن يتعطل المنظم ما لم يحدد التيار المار. يمكن التغلب عنى ذلك بإضافة مقاومة لتحديد التيار المسحوب، كما يمكن استخدام مصباح صغير يحيث يتوهج المصباح عند ارتفاع قيمة التيار لمنع تدفق التيارات الكبيرة عبر عناصر الدارة.

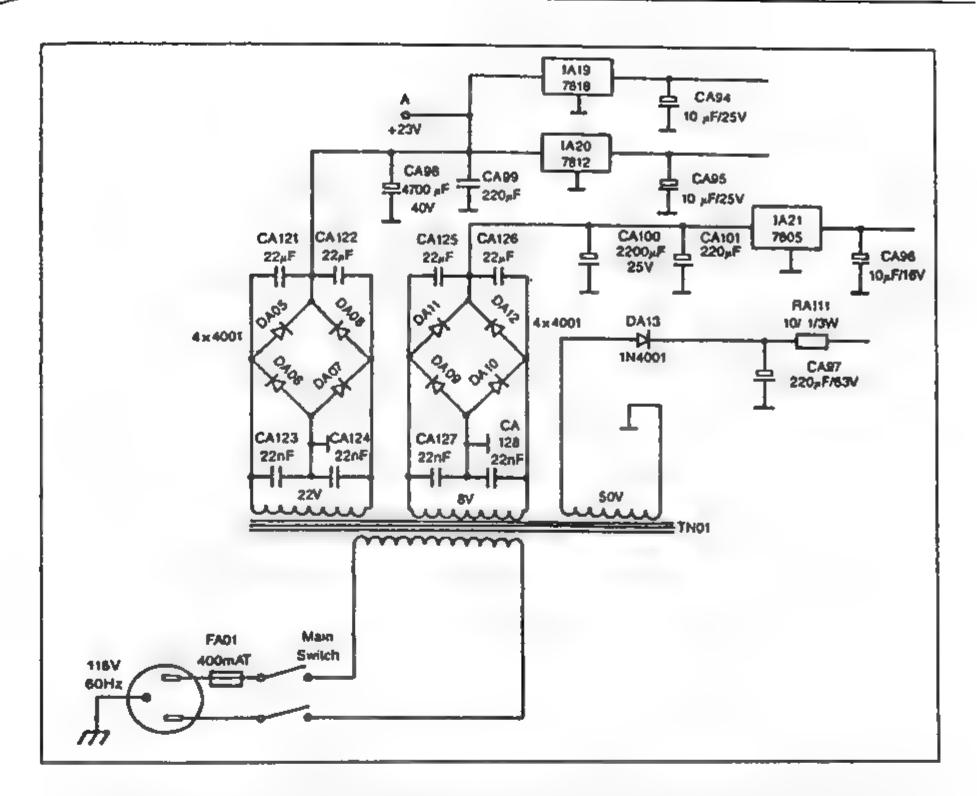

شكل 7-1. وحدة نفذية متعددة للخارج، تستخدم منظمات على شكل بارات متكاملة وتؤمن 5+ ,12+ ,18+ فولت مستمر ومنظم، إضافة إلى جهد 857+ غير منظم يستخدم للتحكم بمخدم الهوائي.

متحكمات مفعلات العوائي Antenna Actuator

آخر ضمن منظومة مستقبل القمر الفضائي. فالمحرك يحتاج إما تغذية 10 فولت مستمر لمحرك القطبية. 36 أو 24 فولت مستمر ويستجر تيارا تتراوح شدته من 1.6 إلى 6 أمبير،


> الشكل 7-2 هو المخطط الأساسي للدارة بسيطة لمتحكم مفعل الهوائي، تتألف المدارة من محول استطاعي يُحفض الجهد إلى 36 فولت متناوب ثم يطبق هنذا الجهد عبى حسر تقويم موجة كاملة للحصول على الجهدين 18۷.+18۷. مستمر، وبواسطة قاطعة ثنائية نختار جهــد حركة المحرك (شرق أو غرب).

> تستخدم مقاومة متغيرة لتأمين تغذية عكسية لقيادة قائس جهد بسيط بحيث يمكن معرفة موضع الصحن النسبي. ومن الضروري استخدام محرك قطبية polarizer مغناطيسي أو

تتطلب مفعلات الهوائي جهداً وتياراً أكبر من أي عنصر ميكانيكي. ومن الملاحظ استخدام منظم 11 LM317 لتأمين منبع

إن إضافة قناطع بطيء/سريع هنو أمرٌ كمالي في هسذا المخطط ووضعية هذا القاطع هي التي تحدد قيمة الجهد المذي سيتلقاه المحرك، 18 فولت مستمر لـدوران بطيء أو 36 فولت مستمر لحركة أكثر سرعة.

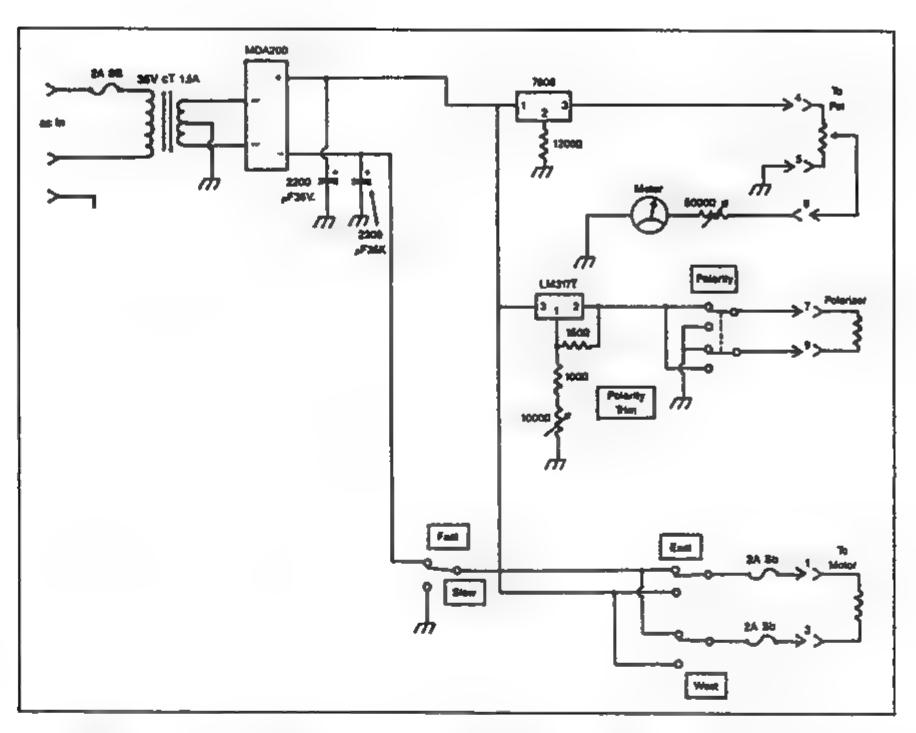يبين الشكل 7-3 مخطط قيادة وحدة التغذية القطبي من شركة "Winegard" حيث تستخدم +36 أو -36فولت مستمر لقيادة المحرك (للغرب أو للشرق)، تستخدم مقاومة متغمرة لتأمين إشارة النغذية العكسية التي تحدد الموقع ، و يمكس استخدام قاطعة Reed أو ترانزستور Hall effect عوضاً عسن المقاومة المتغيرة.



الشكل 2-7 دارة تحكم بمحرك. نتكون من جسر تقويم ومفتاح DPDT لتغيير اتجاه دوران المحرك، يوجد مفتاح اخر لتحديد سرعة الانتقال ويسمح بتغيير الجهد من 18 فولت (بطيء) إلى 36 فولت (سريع). هناك أيضاً مقياس للإشارة إلى وضع قرص الهوائي.


هناك اختلاف كبير بين هذه الدارة والدارة السابقة يتحلى في استخدام الحواكم لقطع ووصل التيار إلى المحرك ليس فقط من أحمل الجهد المستمر ولكن أيضاً من أحمل الدخمل المتناوب للمحول transformer.

يرتفع الجهد عندما يشحن المكتف (200µ). فإقلاع المحرك سيكون بشكل تدريجي فلا يرتبع الصحن ما لم تكن المكتفة قد افرغت من شحنتها. وعندما يزال جهد القيادة عن المحرك فإنه سيتباطأ بشكل تدريجي من دون توقف مكبوح. هذا التوقف البطيء سيؤدي من جهة أخرى إلى صعوبة ضبط توضع الصحن. لذلك نرى في معظم حاكمات المحركات أنها تعمل على قصر طرفي جهد القيادة للمحرك عند فصل الحاكمة من أجل الحصول على توقف سريع ودقيق. لذلك من الواجب إضافة بعض العناصر إلى الدارة السابقة لتحسين أدائها. من هذه العناصر؛

 ديودات الحماية من أرجحة الجهد العكسية وهي من نوع (١٨٤٥٥٥) أو ما يكافئها بحيث تتوضع على طرالي وشيعة الحاكمات.

- 2. وصل طرف الحاكمة المشترك مسع انحسرك إلى الأرضسي بواسطة حاكمة مغلقة طبيعياً normally closed contacts.
- وصل مقاومة استشزاف 1W/500Ω على التفرع مع مكشف البرشيح 2200µF .
- 4. وضع ديودات حماية جهد ١١٧٥٥٥ أو ما يكافئها على طرفي المنظم MC7805 .

بشكل عام، في أي دارة عملية بجب وضع ديودات حماية على طرفي المنظم ووشائع الحاكمات. هذه الديودات ستقوم بحماية عناصر وحدة التغذية من خلال إقصاء الجهود المؤذية والومضات ومنعها من الوصول إلى العناصر غير المحمية من الدارة. فالديود المرفق على طرفي المنظم يقوم بحمايته من تفريغ المكثفة الموصولة معه. أما الديود الموصول مع الحاكمة فإنه يحد من الومضات الناتجة عند فصل التغذية عن الحاكمة. هذه الومضات قد تصل إلى عدة منات من الفولتات والتي ستؤدي إلى تعطل ترانزستور القيادة إذا لم يكن قد جهز بديودات حماية.

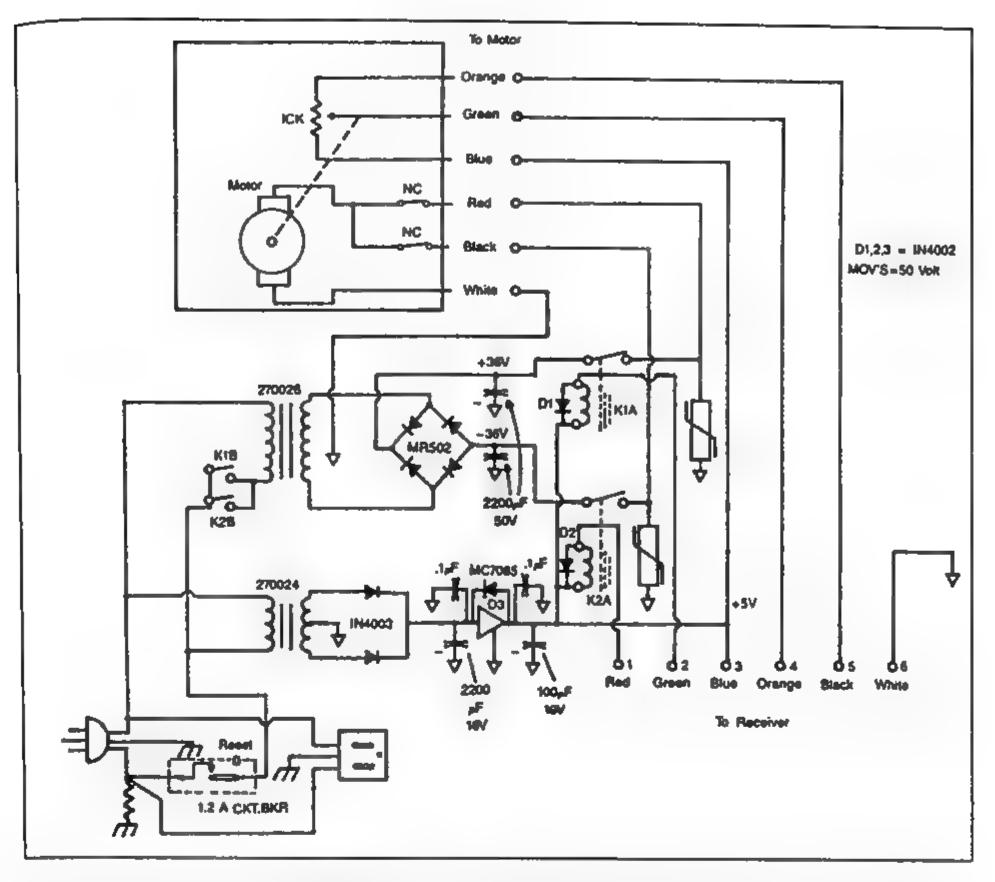

الشكل 7-3 . تحكم بالحرك باستخدام حاكمة. تقوم الحاكمة بقطع ووصل الجهد عن الحرك. يوجد أيضاً مقاومة متغيرة للتغذية العكسية تعمل كمقسم جهد.

دارة المنظم المتكاملة IC Regulator


يبين الشكل 4-7 الأرجل الخارجية لأكثر المنظمات استخداماً. السلسلتان 7800 و 1M340 من المضخمات موجبة الجهد يمكن أن تعطي تياراً شدته واحد أمبير مع استخدام مبرد حراري. منظمات الجهد الموجب يتم تركيبها على الشاسية عادة حيث تستخدم كمبرد.

وأيضاً سلسلة المضخمات 7900 و LM320 مسالبة الجهد يمكن أن تعطى تياراً شدته أمبيراً واحداً مع استخدام المبرد.

هناك تحذير وحيد يتعلق بالمنظمات سالبة الجهد هو أن حسم النظم الذي سيوصل مع للبرد ليس موصولاً مع الأرضي لذلك من الخطأ وصل الجسم مسع الشاسية المؤرضة. يجب استخدام عبازل

وبرغي معزول في تثبيت هـــلمه العناصر. في العائلتين (7800 و (7900 يبين الرقمان الأخيران من رمز العنصر مقدار الجهد المنظم الذي يتم الجعمول عليه في الخمرج. فمشــلاً 7912 هــو منظــم ســالب 12 فولت. تستخدم هذه المنظمات عادةً لتنظيم الجهد في الجحال من 5 إلى 18 فولت.

هناك منظمين قابلين للضبط هما LM317T و LM723. يأتي LM317T في تعليب من النوع TO-220. في حين أن LM723. متوفر بشكلين تعليب DIP قياسية 14 pin أو تعليب معدني TO-5. حيث يعبر الرمز TO عن حجم وشكل التعليب المستخدم.

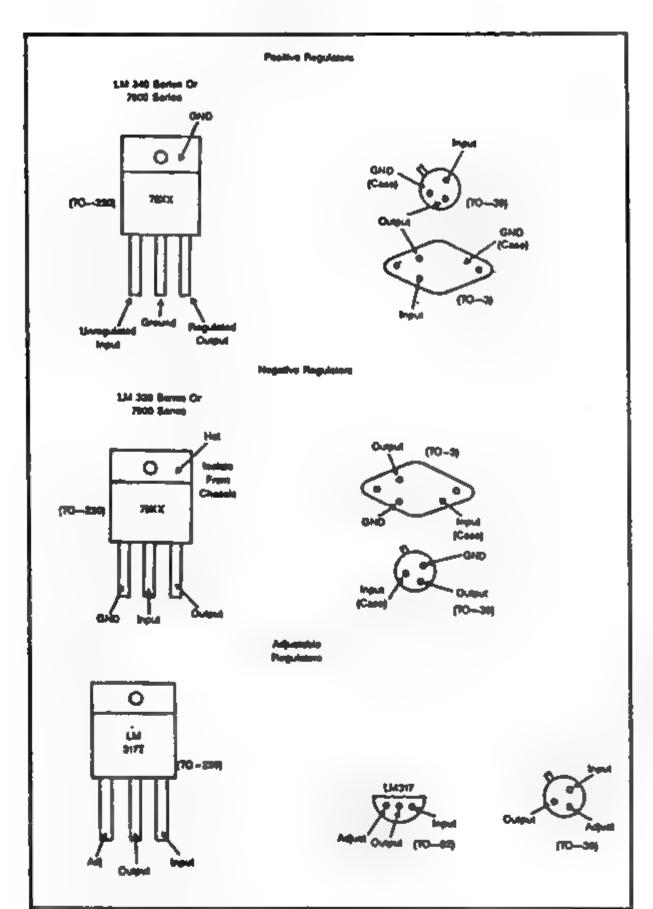

الشكل 7-4 الارجل الخارجية للمنظمات الشائعة. إن شكل التعليب الأحكثر انتشاراً للمنظمات هو TO220. كنلك يستخدم النموذج TO-39 و TO-3. ويكون تعليب النظمات القابلية للضبط مثال 723 على شكل دارة متكاملة Dip.

إن المنظم LM723 لا يعطي تباراً أكبر من 150mA يضاف إليه ترانزستور تمرير خارجي ليصل التحكم بالتبار إلى (10) أمبير، مهمة الترانزستور ايصال النيار إلى الحمل، في حين أن LM723 يقوم بإدارة ومراقبة جهد الخرج وضبط تبار الانجباز في الترانزستور بشكل متواصل وبالتالي يسمح فقط بوصول النيار والجهد المرغوبان إلى الحمن.

بيين الشكل 5.7 مخطط صندوقي وظيفي للمنظم LM723.

قلب المنظم هو مضحم الجهد المرجعي الموصول مع المدمس 5 من مضحم الخطأ عن طريق مقسم جهد.


يظهر عند الملمس 4 الجهد الناتج عن طرح الجهد المرجعي من جهد الخرج. هدذا الجهد يقوم بقيادة ترانزستور تمرير داخلي موصول هو الآخر مع قاعدة ترانزستور تمرير خارجي. وهكذا يمكن تغيير انحياز القاعدة

باستمرار من أجل الحصول على جهد الخرج الصحيح.


تقوم الرحل 2 بتحسس تيار الخرج من خلال قياس جهمد الانحياز والذي هو غالباً (0 فولت). فإذا ازداد الجهد أدى ذلك لفتح الترافزستور المحمدد لقيمة التيار المقاد إلى ترافزستوري التمرير الداخلي والخارجي.

يبين الشكل 7-6 شكلاً تفصيلياً لدارة تطبيقية نظامية للمنظم 723 للحصول على الجهد 28+ فولت مستمر لتغذية دارة التوليف في المستقبل (tuning circuit).

يستخدم المنظم LM317T عندما تحتاج إلى جهد تغذية منظم قابل للضبط بثيار سحب أعظمي 15 أمبير، ويسين الشكل 2-7 كيفية استخدام LM317T لتزويد جهاز الاستقطاب بالتيار اللازم.

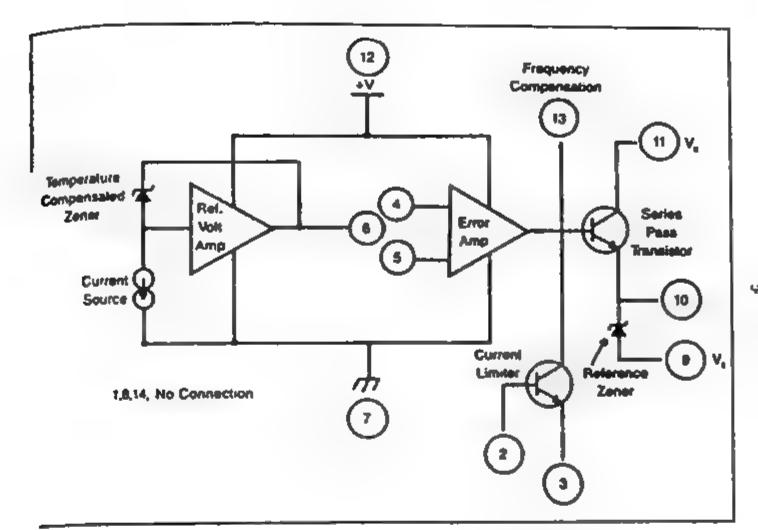

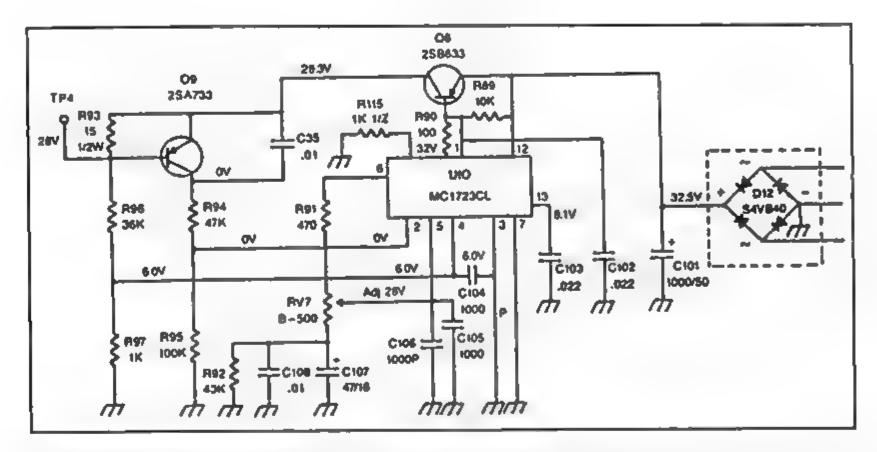الشكل 7-5 مخطيط مبتدوقي وظيفي للمنظم LM723.



الشكل 6-7 دارة منظم 723 في هذه الدارة. يمـر ر الترانزستور QB كل التيار. بينما يستخدم الترانزستور QB لتوليد إشارة التغذية العكسية اللازمة للمنظم 723 لضبط انحياز فاعدة الترانزستور QB بغية الحافظة على جهد الخرج 28+ فولت والذي يتم ضبطه يواسطة القاومة التغيرة RV7. قارن ذلك مع المخطط الصندوفي للدارة 723 في الشكل السابق.

إجراءات الحماية

خط جعد الحماية

بما أن معطم المستقبلات والمخدمات (actuator) تستخدم ثلاثة أسلاك لنقل التغذية، لذلك عند تركيب النظام في مكان تتوفر فيه مآخذ كهربائية بسلكين فقط يجب إضافة خط أرضي. ومن الخطأ التخلص من سلك الأرضي الموجود على القابس الثلاثي أملاً في التخلص من كلفة إضافة خط تأريض.

لأن السلكان الآخران يكونا عادةً غير مستقطيين وهدا يؤدي بدوره إلى احتمال بنسبة %50 خدوث حنقة أرضية أو صدمة عرضية.

قبل وصل أي حهاز كهربائي أو الكنروني إلى قابس جداري غير معروف، يجب أن يفحص الخرج من حيث صحة الاستقطاب والجهد وخصوصاً الجهد.

هناك فاحص قابس بسيط متوفر في جميع محلات القطع الكهربائية الالكترونية يساعد على فحص أقطاب القابس والحيادي، المشترك والساخن) ويشير في حال كون هذه الأقطاب معكوسة أو مفتوحة.

يربط المصنعون عادةً مقاومة 4.7MQ بين الخيط المشترك والشاسية للبرهان على عدم وحود فرق بالجهد بين الخيط

المشترك والأرضي. يربط الشاسية مباشرةً إلى الأرضى بواسطة 3 أسلاك نظامية.

تؤرض جميع العناصر من أحمل الوثوقية العالية بشكل جماعي بواسطة مقبس حاتطي (wall plug) في معظم الأنظمة. هذه الطريقة بالوصل موضحة في الشكل 7٨٠٦.

(Wall Sochel) 3rd Prong 0 Do Not Connect Ground Plod M Earth Ground To Difference Between House Ground Resistance ≤ 10 (7ypical)

الشكل 7-7 مخطط وصل الأرضي، في المريض نظام ذو خطوط توصيل المسبق وفيه يتم تاريض الهوائي بوتد ارضي اما المستقبل ونظام التحكم النورض عن طريق مقبس الحائط في النورض عن خطوط النقل اطول. يمكن ان يحصل هبوط في الجهد إذا كان اكثر. إن وجود مقاومة يساوي 5 اوم او نقاط الأرضي يمكن أن تسبب حلقات ناريض، ويوصل ارضي المستقبل إلى ناريض، ويوصل ارضي المستقبل إلى على الماخذ ذو الثلاثة ملامس يمكن أن بكون حافيات على الماخذ ذو الثلاثة ملامس يمكن أن التريض.

إذا كان الناقل الواصل بين المستقبل وقرص الهوائي قصيراً سببا وذو نوعية جيدة، عندها يجب أن لا ترتفع قيمة المقاومة بين المسلكين الأرضيين عن 5 أوم. وعادة تكون هذه القيمة أقل من المشروري فصل من أما إذا استخدم ناقل طويل، فمن النظام عن الأرضي من النظام عن الأرضي من النظام عن الأرضي المنحدام الأرضي مع الهوائي فقط، وذلك المنحدي "التعويم" واستخدام الأرضي مع الهوائي فقط، وذلك الأرضي والمقاومة بين التأريض (earth) على القرص والمقاومة بين الأرضي والمعاومة اللهور الأرضي والمعاومة اللهور المنتقبل في الداخل تصبح مختلفة، إن هذه المقاومة الأرضي والمستقبل في الداخل تصبح مختلفة، إن هذه المقاومة الأرضي والمستقبل في الداخل تصبح مختلفة، إن هذه المقاومة الأرضية تؤدي إلى ظهور

خطوط طنين بالصورة. وكذلك تؤدي الحلقات الأرضية إلى تحكم ضعيف بالاستقطاب في حال وجود ديود pin diode أو حاكمة مغناطيسية. وقد تؤدي أيضاً إلى هميم صوتمي أو خطأ في ترضع القرص. من الواضح أننا إذا قمنا برفع التأريض عن أحد الأطراف سيحل كل تلك المشاكل.

من أجل رفع الأرضي يستخدم ملائم جيد. يمتلك هذا العنصر قطبين مستقطبين لكلا السلكين الحيادي والساخن وكذلك سلك أرضي منفرد وموصول إلى صفيحة الغطاء أو إلى أنبوب الماء البارد. إن رفع الأرضى يعني أن الأرضى يظل بدون وصل.

يبين (لشكل 78-7) نظاماً حيث يكون فيه القرص هو العنصر الوحيد المؤرض. هذه الطريقة في التأريض تعد مثالية للحماية من الأثر المحرب للبرق على وحدة LNB والمستقطب وقائد المحرك. يجب استشارة كهربائي محلي عند وضع متطلبات القطب الأرضي في المناطق ذات الخصوصية. ويجب التنويه هنا أيضاً إلى ضرورة الانتباه إلى أن المترميز اللوني في الكابلات المرنة يختلف بين بلد وآخر، فمثلاً، اللون الأبيض المستخدم كمشترك في مغالي أمريكا يصبح أزرقاً في أوربا. والبني في أوربا يقابل الأسود في أمريكا للناقل الفعال، كذلك الأخضر يعبر عن التأريض في أمريكا الشمالية إن عدم تمييز هذا الاختلاف يعد مجازفة كبيرة بأمن النظام وخاصة بالنسبة للنقنين المهتمين بالعمل العالمي.

الحماية عند اصلاح المحرك

إن اصلاح المحرك هو من أكثر الأعمال تعطورة في نظام الاستقبال الفضائي بسبب وجود تيارات وكمونات عالية, فعند العمل خارجاً وعلى الرغم من الوقوف على الأسمنت الجاف أو الأرض العارية، فإن الجسم يكون بجهد الأرضى وذلك يعتمد على نوع الحذاء الملبوس, فقد تحصل

الصدمة الكهربائية عند لمس الدارة الفعالـة بيـد واحـدة لأن هذا اللمس يؤدي لاكتمال الدارة.

وإذا كانت الأرض رطبة، فالشخص الواقف مسيكون حتماً بجهد الأرض وعندها يجب الحذر من الصدمة الكهربائية بشكل مضاعف. فجهد 36 فولت مستمر يسبب صدمة خطرة قد تؤدي إلى الموت، وتيار بشدة الميلي أمبير كافر لإيقاف القلب البشري.

لتقليص الخطر نستخدم عادةً علبة تغذية ٨٥ مزودة بقاطع تكاملي (GFI) "Ground Fault Interrupter" من أجل تغذية كل من مستقبل TVRO والمحرك وجهاز تلفساز ٢٧ قبل القبام بأي إجراء. عندها، فإن أي قصر عبر الجسم سيؤدي إلى تدفق تيار يتحسسه GFI ويفصل القاطع قبل حصول أي ضرر.

إن من العادات الجيدة والمفيدة وضع حصيرة مطاطبة تحست القدمين لعنزل الجسم عن جهد الأرض، ويقسول الكهربائيون القدماء: يجب العمل عند معالجة دارة كهربائية مكشوفة بيد واحدة ووضع اليد الاحرى وراء الظهر أو في الجيب لتجنب أي صدمة قاتلة. كما أنه يحظر العمل بالهوائي أو المحرك بوجود عاصفة رعدية مجاورة.

حماية وحدة التغذية من العطب

إن أكثر وحدة قابلة للعطب في المستقبل الفضائي، مثل أغلب التجهيزات الإلكترونية هي وحدة التغذية.

ينتج كل مصنع تقرياً منتج واحد على الأقل يُنتوي على عيب تصميمي ضمن وحدة التغذية. هذا العيب يكون عادةً غير قابل للكشف مباشرةً من خلال مخططات الدارات. بل يكشف من خلال مراجعة كتاب العمل للمنظم أو مخطوطات تصميم وحدات التغذية.

من أكثر العيوب المشاهدة هي من نصيب دارة حماية المنظم المتكامل (IC-Regulator). فإذا كانت دارة المنظم غير منزودة بالحماية اللازمة فإن المنظم المتكامل قد ينهار بسبب تغريغ مكشف. وهذا بالنتيجة قد يؤدي إلى عطب في المستقبل أو اللاقط . فإذا كان المحرك بوضع عمل قد يتسبب ذلك بسقوط قرص الموائي.

عند استخدام مكنفات خارجية مع المنظم فمن الضروري حمايته من تفريغها. التفريغ يحصل عند قصر الدخيل أو الحرج. إن عملية إضافة ديودات الحماية سهلة للغاية، ويبين الشكل 9-7 كيفية إضافة الديودات في المنظمات الموجبة والسالبة.


المرشحات Filtering

هناك أسباب أخرى لمشاكل وحدات التغذية وتنشأ هذه الأسباب عن مكثقات الترشيح والتمرير، وعادةً تكون قيم مكثفات الترسيح كبيرة 8000μ-3000μ . أما مكثفات التمرير فتكون عادةً عدسية بقيم 0.01μF or 0.1μF.

من دلالات مشاكل الترشيح ظهور خطوط التشويه على الصورة، وكذلك التشويش والتشويه الصوتي، فعند قصر إحدى مكثفات التمرير، قد ينتج ضرر بالمنظم وإنقاص عدد مكثفات التمرير الضرورية قد ينجم عنه تشويش عملية قيادة المحرك أو نظام التحكم عن بعد بسبب وجود ومضات ونبضات غير صحيحة في الدارة.

المغيرات Varistors

هناك عنصر آخر موجود في جميسع الستقبلات ووحدات LNB وفي دارة قيادة المحرك. إنه يشبه بحموعة من ديودات زيتر لأنه يسمج للجهد حتى قيمة معينة بالمرور. إن أية قيمة للجهد ترتفع عن العتبة تقصر عبر Varistor.

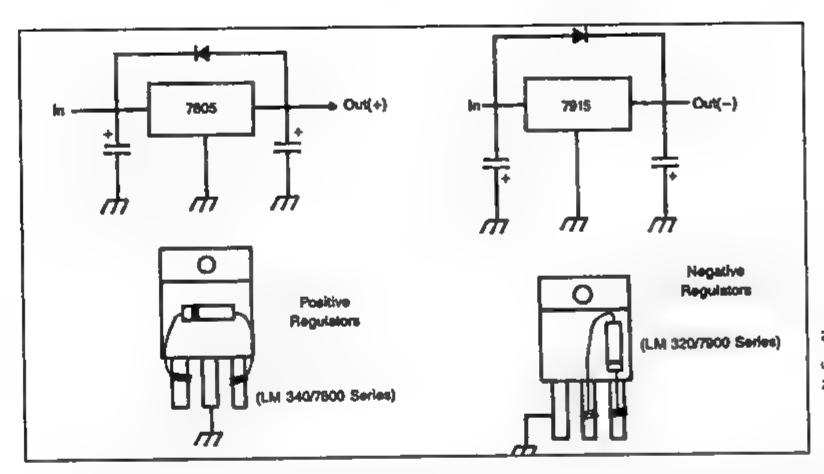

الشكل 8-7 إضافية ديسودات الحمايسة إلى النظميسات الوجيسة والسالية

إن بعض المغيرات تستطيع التعامل مع شرارة 50.000 فولت وتستحيب خلال زمن لايتحاوز بضعة ميكروثانية عن طريق قصر الشرارة للأرض في حين أنها تستمر بتمرير الجهد النظامي، وينصح الذين يعيشون في منطقة كثيرة العواصف، حيث يكون تأثير شرارة البرق قرب قرص الهوائي أو أقطاب التغذية وارد حداً باستخدام المغيرات الرخيصة والصغيرة الحجم لجعل الاستقبال حيد ومستمر خلال العواصف الرعدية.

تبدلات واضرابات الجعد Voltage Fluctuations

تتواجد عادة أجهزة الاستقبال الفضائية في المناطق النائية والتي تعاني من تقلبات في الجهد تصل من 10 إلى 20 قولت أو أكثر في الحالات النظامية. وغالباً حلال العواصف الشتائية أو أثناء ذروة الحوارة في الصيف يرتفع الجهد من 30 إلى 40 قولت. هذا التقلب يصبح ملموساً عند تركيب الجهاز وامداده بالطاقة من نهاية خطوط القدرة حيث يكون سحب التيار كبيراً من الخط. لذلك يلحأ المصنعون إلى تصميم المنظومة بهامش جهد خل مشكلة انخفاض القدرة عن الجهد الأسمي. فبعض المستقبلات تظل تعمل إذا هبط الجهد 30% في حين أن مستقبلات أخرى لا تعمل لدى هبوط الجهد إلى آكثر من 10% . تتحلى مساوئ هذا الخامش في ارتفاع حرارة المستقبل عند ارتفاع الجهد عن الجهد النظامي 100/240: هذا الارتفاع ناتج عن وحدة النغذية لأنها النظامي متقوم بتبديد الجهد الإضائي كحرارة.

التسخين Overheatting

إن تغطية ثقوب التهوية للمستقبل أو وضعه على ســجادة صوفية سميكة أو تركبيه على سطح مانع للتهوية أو حتى وضعه

في أمكنة يكثر فيها الغبار، قد يؤدي إلى انهبار وحدة التغذية.

يجب وضع المستقبل بشكل نظامي على سطح صلب مستنداً على قوائمه الأربعة بحيث تبقى تقريباً حوالي خمسة سنتيمترات (2 بوصة) من كل حانب كمساحة فارغة للتخلص من مشكلة التسخين.

عندما يسخن المستقبل ثم يتوقف عن العمل يجب فحص خطوط القدرة، فإذا كان الجهد أعلى من 117/235 و أقبل من 100/210 همن 100/210۷هد من 100/210۷هد بجب حساب شدة التيار المسحوب عند اختيار المنظم. المحولات ثابت الجهد متوفرة في جميع المحازن الكهربائية. لاحظ أن بعض مستقبلات DBS تتضمن على الواجهة الخلفية إمكانية احتيار حهد 220 أو 120 فولت و يجب وضعها على الجهد المحلسي وإلا سنعاني من مشكلة التسحين.

الحماية من الومضات Spike protection

هناك عنصر آخر لحماية التغذية يدعى كابت الشرارة وهو مؤلف من مغاير Varistor مع عدة مرشحات والتي تعمل على تخميد الومضات أو الإشارات الراديوية التي قد تدخل خطوط المتزل من خلال خطوط القدرة. وهو ضروري وخاصة من أجل المستقبلات أو أجهزة التحكم بالهوائي التي تحوي معالج صغري لأن المعالج مشابه تماماً لحالة أجهزة الحواسيب الشخصية. هذه العناصر الفعالة قد تغير حالة ذاكرتها مما يؤدي إلى مقاطعة الأوامر الصادرة إلى المستقبل أو القرص أو تغييرها (يتغير وضع القرص، تنغير القنال) أو قد يؤدي ذلك للعديد من الآثار غير المتوقعة. هذا يكفي للقول بأن جهاز الاستقبال الفضائي حساس المتوقعة. هذا يكفي للقول بأن جهاز الاستقبال الفضائي حساس المتوقعة.

تعيق صغير على مانع الومضات وخصوصاً الرخيصة منها والتي تفقد فعاليتها بعد تعرضها لعدة ومضات كبيرة ثما يؤثر على عملها ولسوء الحظ لايمكن كشف ذلك إلا بعد

حدوث عطل في الجهاز. والحل هنو باستخدام منانع ومعنمات (من النوع المستخدم للحواسب) حيد السمعة يمخيار بع عمدة لتغذية جميع مكونات الاستقبال الفضائي المنزلي TVRO.

إصلاح وحدة التغذية Troubleshooting a power supply


بين الشكل 9.7 مخطط الإصلاح لعطب وحدة التغذية ضمن المستقبل. وباتباع الخطوات المبينة ابتداءاً من فتح الغطاء وحتى اكتشاف القطعة المتضررة لن يستغرق الأمر أكثر من 10 دقائق.

يجب الشت أولاً بصلاحية وحدة النفلية عند محاولة إصلاح المستقبل أو أي حهاز آخر، وينبغي البدء بفحص وجود جميع الجهود، إن غياب الصورة أو الصوت قد يكون ناجماً عن نقص في النفلية 5+ فولت مستمر وذلك إذا استخدمت رقاقة ECL كمحد للترددات المتوسطة 15. نفس الظاهرة تحصل عند استخدام فاك تعديل فيديوي فعال ولدينا خرج تغذية 12+ فولت مفقود.

إن معرفة العطب ضمن المستقبل والمذي يؤدي إلى حرق الفواصم يتطنب التضحية ببعض الفواصم قبل التمكن من

معرفة السبب. قد يساعد في هذه الحالة زيبادة الجهد بالتدريج باستخدام مقاومة متغيرة ومراقبة التيار والتوقيف عنمد ظهور زيادة مفاحنة في شدة التيار.

هناك طريقة ثانية أسهل باستخدام فاحص حدي للتيار وهي أبسط قطعة متوفرة لفحص العدة واستخدامه أسهل من استخدام المقاومة المتغيرة. الفاحص الحدي للتيار عبارة عن لمبة ذات استطاعة منخفضة توصل مع خط ١٨٠ تسلسلا إلى المستقبل أو حاكمة المحرك. تعمل اللمبة كمحدد للتيار، فإذا تعرضت إلى ثيار قصر مباشر فإنها سوف تتوهج بقوة ثم يفصل التيار الزائد. إن استخدام مصباح 40 وات يكفي لاختبار معظم المستقبلات وحاكمات المحرك بشرط عدم وصل المحرك.

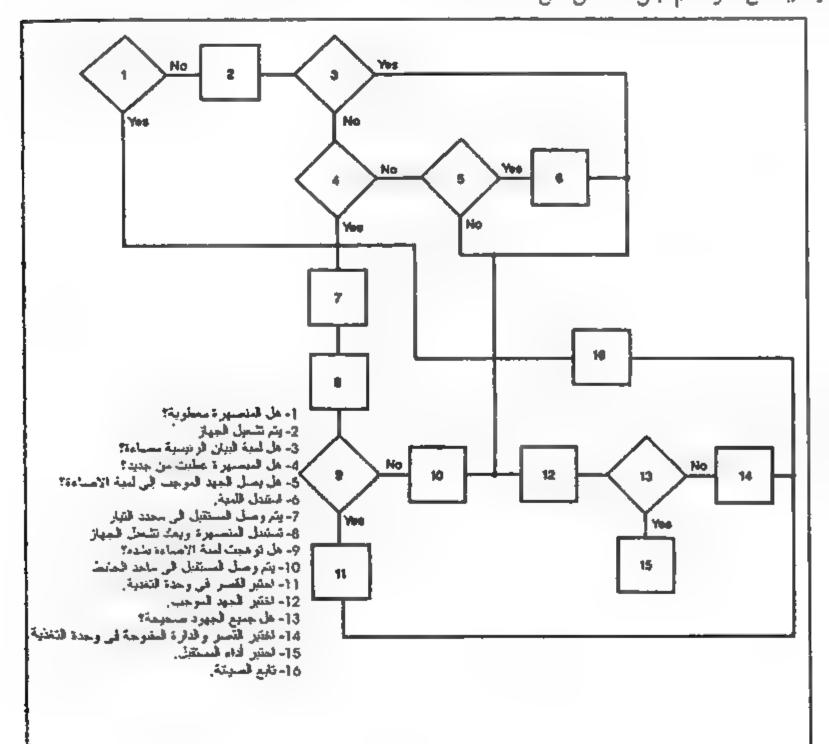

السسكل 9-7 مخطسط تسلسل خطوات إصالاح وحدة التغذية


دارات التردد المتوسط IF

إن التردد المتوسط في أكثر المستقبلات الفضائية يتمركز حول المزدد 70 ميغاهر تز .وهذا النزدد المتوسط أصبح قياسياً لأسباب تاريخية .إذ أن شركات الهاتف اعتمدت التردد 70 ميغاهر تز لتحويل الزدد في الوصلات المكروية. وبما أن المستقبلات الأولية للأقمار النضائية قبد تحققت من مخلفات وفوائسض شركات الهاتف ولتحهيزات الميكروية العسكرية، فقد نجم عن ذلك أن استخدم نفس الزدد في عناصر أنظمة TVRO وخاصة البدائية منها.

لم يسم اختيار المتردد المتوسط 70 ميفاهر تز اغتباطاً من قبل شركات الهاتف، بل اختبر لملاءمته لأنظمة خفيض المتردد الأحادية. حيث أن التوافقيات العليا لهذا المتردد تقع بين الترددات المركزية لأقنية الإرسال، والتوافقيات الأدنى هي 35 ميغاهر تز وما دون ذلك، وهذه المرددات تقع خارج الحزم المستخدمة. ومن زاوية أخرى فإن المتردد المناهمة تردد يمكن استخدامه لترشيح وكشف تعديل المعلومات. إضافة إلى وجود كثير من العناصر والمركبات الإلكترونية المصممة للعمل ضمن هذا الجمال المترددي وبالتالي من السهل بناء دارات غير مكلفة نسبيا.

إن عرض الحزمة الأعظمي لقنال إرسال في الحزمة C هو 16 ميغاهر تز (انظر الشكل 8-1). لذلك فإن الإشارات تحتل حيزاً ثند 18 ميغاهر تز إلى أعلى وأدنى التردد المركزي وبالتالي فإن الحزمة تمتد من 52 ميغاهر تز (وهو أخفض قليلاً من تردد القنال 2 لم نظام NTSC من VHF)، وحتى 88 ميغاهر تز وتحتل الحد الأعنى للقنال 6 من VHF أيضاً. وهذه المنطقة هي الحل المثالي ين كلفة التضحيم والفقدان في خطوط النقل إضافة لحجموم ثعاصر الإلكترونية قياساً بطول موجة الإشارة .

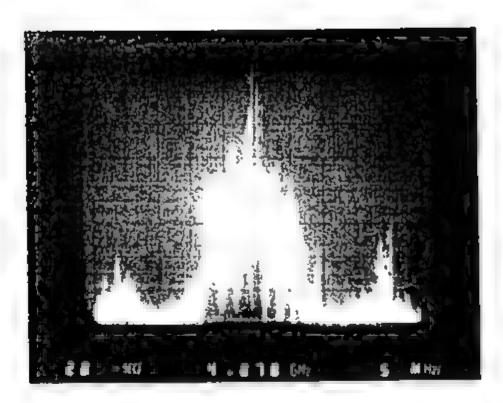هناك ترددات متوسطة أخرى في الحزمة UHF أصبحت شائعة بعد تطور تقنيات الترشيح باستخدام SAW ودارات PLL. الذ أغلب أنظمة خفض التردد الآن تعتمد ترددات متوسطة من ربة 130 ميغاهرتز أو أكثر.



شكل 8-1 توزيع الطاقة للمرسل. هذه صورة محلل طيف لرسل احد الأقنية توضح توزيع الطاقة. وكل تقسيمة لفقية تعبر عن 5 ميفاهرتز. للغذي (الأبرة) مستقطب دائرياً بشكل خفيف لإظهار قطبية متعاكسة من اجل 20 ميفاهرتز (النتوعات على جانبي الصورة). لاحظ أن معظم الطاقة متمركزة في مجال 10 عيفاهرتز.

مكبرات التردد المتوسط ١٢

يمكن تضخيم إشارات عريضة الحزمة بطريقتين، الأولى بتكبير كامل الحزمة دفعة واحدة. والثانية بتقسيم الإشارات إلى محالات ترددية أصغر ومن ثم تكبير كل بحال على حدة مع تمرير بقية الترددات كما هي دون إضافة عامل ربح. ولكن المبدأ الثاني يقود إلى أخطاء في الصفحة والربح ولا يستخدم كثيراً في المستقبلات المنزلية. لذلك فإن المكرات عريضة الحزمة هي الأوسع انتشاراً مع دارات التقاط الذروة "peaking" المتمركزة عند التردد الأوسط.

هناك عناصر متنوعة تتضمن ترانزستورات، دارات متكاملة و دارات هجينية تستخدم في تكبير إشارات التردد المتوسط في المستقبلات الفضائية. وبصورة مثالية، يجب أن يقوم العنصر بتكبير الإشارة دون إضافة ضجيج خاص به.

والفروقات بين المستقبلات في تضحيم المتردد المتوسط تعود إلى الكنفة وحيارات التصميم أكثر من الأداء الفعني، لأن جميع عمليات التكبير تحصل في عناصر مصنوعة من أنصاف النواقل كالترانزستورات أو الدارات الهجينية المعبة أو الدارات المتكامسة (والدارة المتكامسة تطسم أساساً مجموعسة مسن الترانزستورات في عنبة واحدة)، والمضحم المثال لا يضيف ضعيماً أو يزيم ضور الإشارة أثناء رفع المطال بشكل متسال

في كامل حزمة التمرير. ولكن عمنياً، هناك دائماً بعض الإزارة الطورية بين مركبات البردد الأعنى والأخفض المارة في المكبر. وينتج عن ذلك تغيرات في الربح. ويوجمه نوعمان من التشويه ينبغي السعى لجعنهما في الحدود الدنيما وهما الربح التفاضلي وإزاحة الطور وهما المسؤولان عن خفض أداء النظام وغالباً ما يكونها السبب حين يعجز المستقبل عن دفع الإشارة لفاك التعمية descramble

مرشحات تمرير حزمة التردد المتوسط١٢


إن الغاية من مرضح تمرير الحزمة هو انتقاء بحال ترددي معين لتمريره فقط وهبو بعرض 36 ميغاهر تز في الوصلة الساعدة. ويحافظ على ذلك العرض في الوصلة الهابطة للإشارة. ولكن عند تصميم أنظمة الأقمار الفضائية المنزلية تراعى عوامل متباينة مثل الكلفة، حجم الموائسي، وكذلك مواصفات كتلة LNB وكنة التوليف. ونتبحة لذلك، فإن كامل حزمة التمرير نقنال واحدة من أقنية الأقمار الفضائية هي عموما " من 22 وحتى 28 ميغاهر تز فقط.

ولكي يتحقق كشف إشارة الصورة والصوت، فيجب أن يكون عرض مرشح تمرير حزمة ١٤ كافيا بحيث تمر المعلومات الضرورية دون تكبير للضحيج أو الإشارات غير المرغوبة، وهذا الترشيح يتحقق بصورة أساسية في الجزء الخاص بالتردد المتوسط من المستقبل.


إن خرج كتنة التوليف هو تردد القنال المطلوبة متمركز على التردد المتوسط النهائي. وفي المتال التالي تم اختياره ليكسون 70 ميغاهرتز. ولكن يمكن استخدام الدارات الأساسية بنفس الجودة عنى جميع الترددات المتوسطة الأخرى.

إن خرج كتلة النوليف يُحتوي على جميع الأقنية إضافة للقنال المرغوبة والشكل 8-2 يظهر خرج هذه الكتلة على محلسل طيف حيث توجد في الوسط إشارة القنال 7 من الحزمة ٢، وفي هذه الصورة تتمركز القنال 5 عند تردد 30 ميغاهرتز والقنال 9 عند (11) ميغاهرتز وكذلك القنال 11 متمركزة عند تردد (150 ميغاهرتز وهكذا...

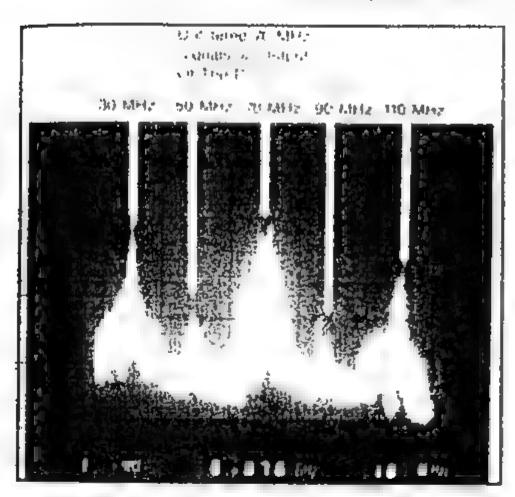الشكل 3-1 صورة أخرى لشاشة على الطيف أخذت عند دخل دارة المحدد وما تبقى هو إشارة 70ميغاهرتز وبحال ترددي 11 ميغاهرتز يحيط بها، لقد تم ترشيح جميع الأقنية الأخرى إضافة لتحميد ال 5MHz العليا والسفنى للقنال المرغوبة لجعل نسبة الإشارة إلى الضحيج أعظمية.



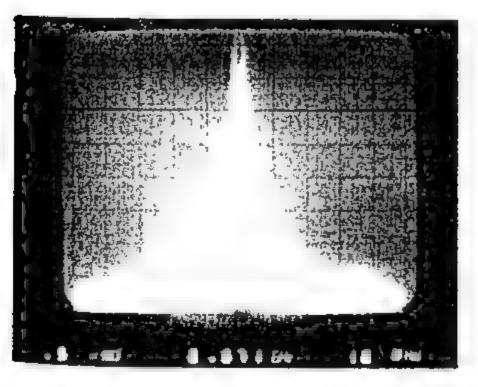شكل 8-2 خرج كتلة خفيض التردد. هذه الصورة توضيح خرج 70 ميغاهر تز قبل الترشيح. التردد الركزي للقنبال الطلوبة هو 70 ميغاهر تز والأقنية المجاورة والتي لها استقطاب متصالب مع القنال متمركزة عند 50 و90 ميغاهر تز. في حين تتمركز الاقنية للتفقة معها بالاستقطاب عند ثردد 30 و110 ميغاهر تز.




شكل 8-3 خرج كتلة خفض التردد بعد الترشيح. أخذت هذه الصون ومفاتيح ضبط محلل الطيف في وضعها كما في الصورة السابقة ولكنها على خرج مرشح التردد التوسط IF ودخل المحدد. بالاحظ تخميد جميع الإشارك وبقاء إشارة القنال الطلوبة.

دارات التعديد

ما أن معطم الكواشف في التعديل المترددي FM تكشف أيضاً إشارات التعديل السعوي AM المركبة على إشارة التعديس المرددي، لذلك من المهم قبل كشف تعديل إشارة التسورة حذف الضحيج المتولد عن التعديل السعوي لتحنب التقاضه، وهذه العملية تتم في دارة تسمى بالمحدد.

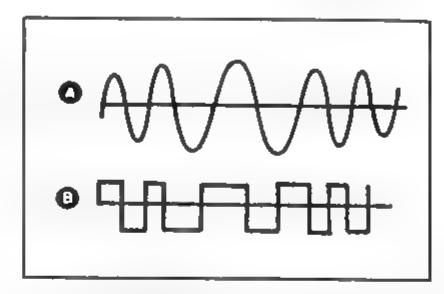يقبل انحاد إشارات التعديس المترددي كما هو مبين في الشكل ١٦٠- الويقوم أساسه بقص النهايات العنوية والسفلية للأمواج الحيية وينتج عن ذلك موجعة مربعة ضا نفس تردد المرجة الحيية الأصية.



شكل 4-8 انسارات دخل وخرج دارة المحند، الدخل (A) هو موجة جيبية معدلة ترددياً وهي ذات مطال واحد كما في الحالة النالية. ولكن بما أن الضجيح معدل سعوياً ولوجود الضجيج في الجو وفي كثلة الكبر ذو الضجيج للنخفض وضحيح دارات التردد التوسط فهناك تغيرات في الطال ويتم قصها في المحند لتبقى موجة مربعة ذات مطال ثابت كما في الحالة (B).


إذا كان الخرج يبدو كشكل مصغر لإشارة الدخل (لا يزال إشارة حيبية) يتال بأن المحدد ناعم، وإذا كان موجة مربعة نظيفة، فهو محدد خشن، وفي هذا التحليل، تكون نقاط التقاطع مع الصفر هي الهامة لأنها تفيد في تحديد التردد وبالتالي إعادة تركيب إشارة الإرسال. وإذا بتيت الإشارة على شكل موجة حيبية فسيرافتها تغيرات في الصفحة وما ينحم من تشويه لدى إعادة إشارة الصورة والصوت.

إن لم تكن دارة المحدد مقادة بشكل كاف لسوء في التصميم أو لعدم وصول إشارة بمستوى عال للمستقبل، فإن المحدد يعمل كمحدد ناعم ودارة الكشف سوف ترى إشارة النيديو مع الضحيج الذي لا يزال مرافقاً ها إذ أن الإشارة المعدلة ترددياً FM يرافقها تعديلاً للصفحة.

أنواع المحذدات

دارة انحدد الأساسية عبارة عن ديودين مربوطين بين دخل الإشارة والأرضى. هذان الديودان سوف يقومان بنقل أو

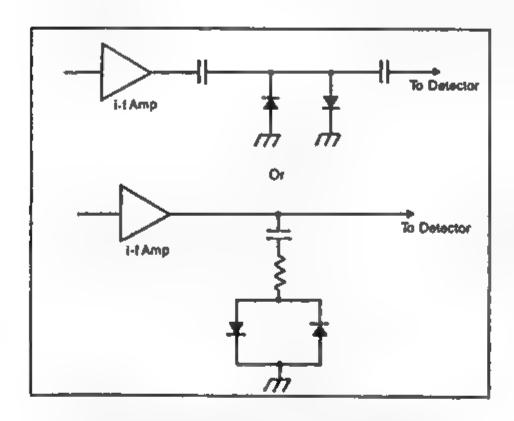
قصر الإشارة حسب تغذيتهما المباشرة. وفي حال ديودات الجرمانيوم، فإن جهد الاستقطاب هو 0.3V و 0.6V في حال الديودات السيلكونية. وإذا طبقت إشارة ذات استطاعة أكبر. فإن الخرج سيكون موجة مقطوعة ذات مستوى 0.6V أو 1.2V (انظر الشكل 5.8).




شكل 8-5 شكاين شائمين لمحند ناعم. لدى تجاوز الجهيد نقطية العنيية للديودات قانها تقصر الإشبارة الوجيية أو السالية الزائدة إلى الأرض وشكل الخرج قريب من الوجة الربعة. ولكن بالأحظ وجود بقايا ميلان ينشج عن طبيعة عمل الديود ويسبب بعض تعديل الصفحة للإشارة التبقية.

عندما يكون مستوى الإشارة أعنى من 1.2 فولت، فإنه ينتج إشارة مربعة تقريباً ومقبولة الشكل، ولكن حين تكون الاستطاعة متخفضة فهناك مزيد من تعديل الصفحة محتواة مع الإشارة ولن تتمكن دارة الكاشف من استعادة الإشارة الأصلية بدقة. ولا زالت المستقبلات الرخيصة جداً تعتمد هذا النوع من التحديد. يتكون المحدد الأفضل أداياً من عدد من الدارات المتكاملة من العائلة عن الدارات المتكاملة من العائلة وهي مناسبة للرددات من رتبة 70 ميضاهر تز أو بسرعات عالية وهي مناسبة للرددات من رتبة 70 ميضاهر تز أو اكثر. هذه العناصر تقبل الإشارات الواردة وتستحيب إلى نقطة التقاطع مع الصفر ويكون الخرج موحة مربعة نظيفة.


إن السارات المتكاملة 10114 , 10115 , 10116 و 10117 مستخدمة من قبل العديد من المصنعين وبعضهم الآخر اعتمد شرائح بوابات NAND الرباعية، 74500 كمحدد وبعضهم الآخر استخدم للكير MWAI30 في حالة الإشباع ليعمل كمحدد أيضاً. في بعض مستقبلات أنظمة DBS الحديثة، تتضمن كتلة الناخب مرشح IF وعدد ويمكن أن يحتوي بعضها أيضاً على الكاشف (انظر الأشكال 8-8 ،8-7 ،8-8).

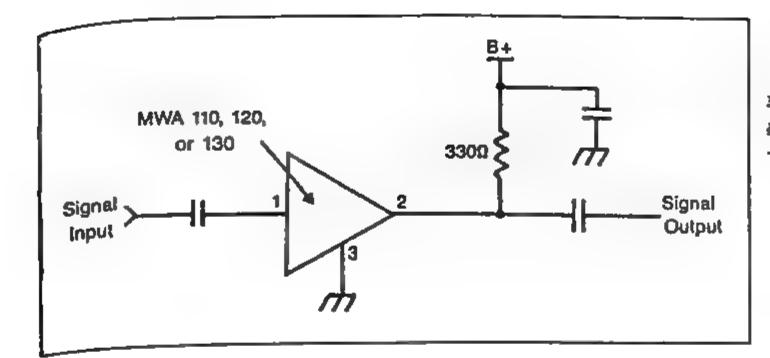

شبكل 8-6 دارة شبائعة تحييط ببالدارة 130 . 120. MWA110 . و تسيستخدم مكتفات العزل عند الدخيل والخبرج. blocking والقاومة 330 اوم.

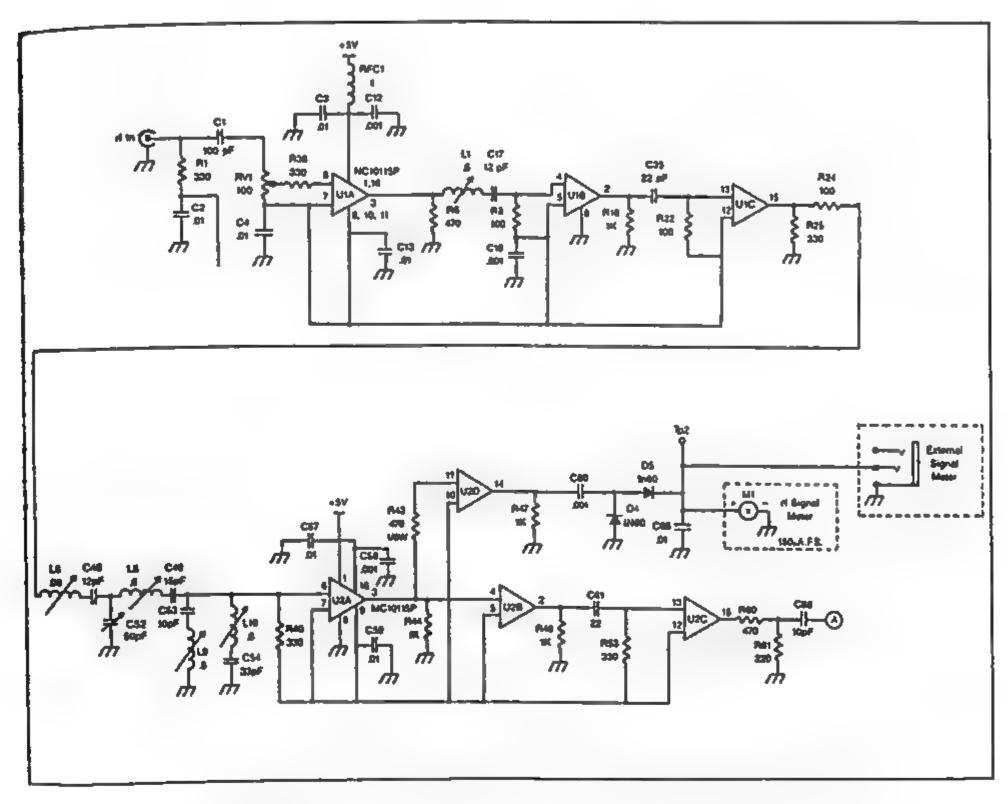

شكل 8-7 دارة تحديد لإشارة التردد اللتوسط IF. تستخدم الدارة MC10115ECL لتضخيم وتحديد الإشارة معاً.

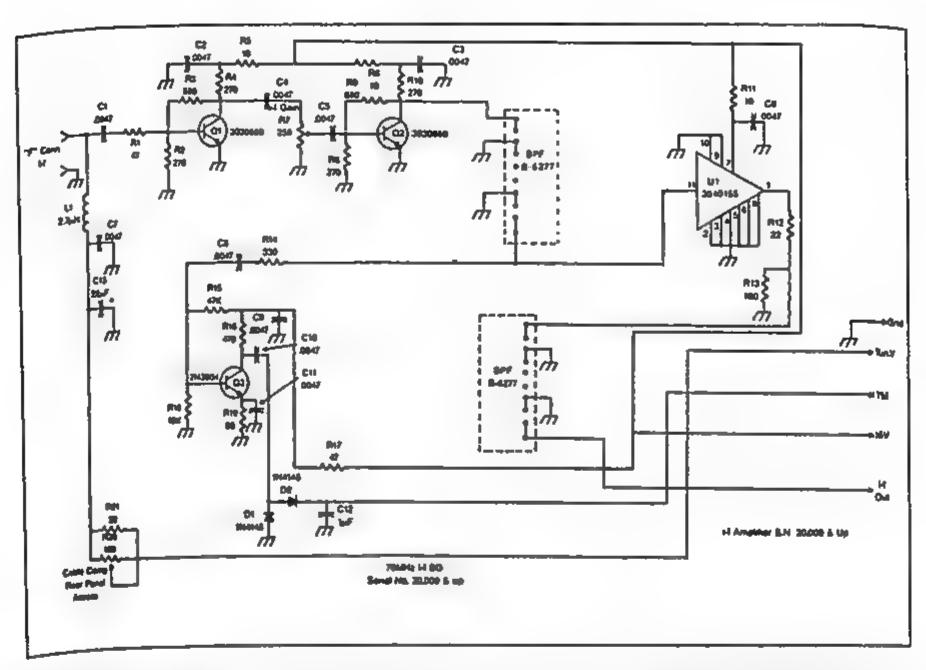


شكل 8-8 مخطط مكبر ومرشح لجهاز شركة Drake. تتضمن هذه الدارة مضخم وكاشف مؤلف من العناصر (02,01,Q3) ووحدة مرشح تمرير حزمة مؤلفة من 5 ملفات و 7 مكنفات.

مسح التردد المتوسط ١٢

في المستقبلات التي تحتوي على مرشح تمريـر حزمـة قــابل للغنبط ،يستخدم مولد مسح لتأمين إشــارة مســح لحزمـة تمريـر

المستقبل، وتستخدم نفس الإشارة كإنسارة تزامن لراسم الإشارة على الراسم. ويجب أن يكون بحال المسح ممتداً من (١٢-20MHz) إلى (١٢+20MHz).

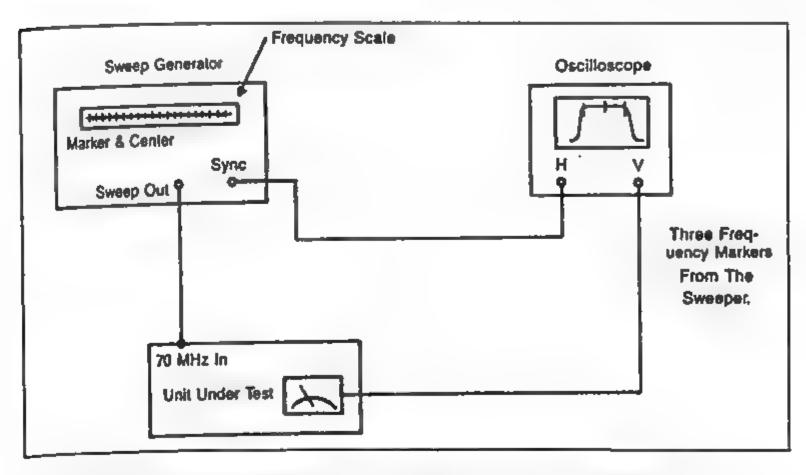

شكل 8-9 مسح "sweeping" دارات التردد اللتوسط IF. تؤخذ يشارات للدخل الشاقولي لراسم الإشارة من معياس شدة الإشارة.

وصل جرج الماسح بدلاً عن خرج كتلة الناخب tuner في المستقبل (المسماة دخل 70 ميغاهرتز في الشكل) ويوصل الراسم إلى المستقبل قبل المحدِّد مباشرةً .وغالباً منا يكنون جهناز قياس شدة الإشارة هو أسهل موقع لاشتقاق فرع مسن الإشبارة لإحترائه على إشارة مكشوفة . وهناك وصنَّة يَجبُ خَقيقها بـين الماسح والتزامن الأفقى على راسم الإشارة.


يبغى أن تكون شدة الإشارة مناسبة بحيث لا تعسلل دارات المتردد المتوسط إلى حالة الإشباع وإلا فإن عملية توليف المرشح تصبح غير صحيحة من أجل إشارات القمر الاصطناعي

ذات المستوى الأضعف. وهناك طريقة جيدة لمعرفة المستوى يظهر الشكل 9-8 طريقة التوصيل لمسح المستقبل - يتم المناسب وهي: أولاً - عدم تجاوز المؤشر لنصف تدريجات مقياس شدة الإشارة. ثَانياً - مراقبة منحني الاستحابة أثناه ضبط إشمارة الدخس

مكبر النزدد المتوسيط في حالبة إشباع. عندميا بيأخد المستوى بالهبوط و يزداد الربح على راسم الإشارة أعصل عسى رسم يماثل الشكل 10-8.

والحصول عني أعلى مستوى مسطح عند القمة، حيث يكون

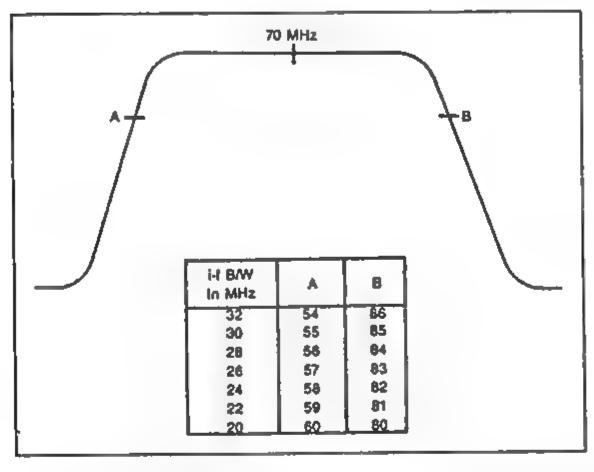شكل 10-8. خرج مرشح ۴ تموذجيي مين دارة تاردد متوسط 70 ميغاهر تز. العلامات B.A پجب ان تُضبط على الترددات العطاة في الجدول وطفأ للتردد التوسط.



يستُغدم المؤشير لتحديد موقع البردد. حيث يتولد في الماسح ويضبط لمسح حزم ترددية عنلفة. و يوضع المؤشر عموماً عند نقاط الـ 3dB - من الطرقين وأيضاً عند التردد

المتوسط المركزي IF وتعطى للمؤشرات التمسمية ٨ و B كما هو موضح في الشمكل 10.8. من المفيد وجود عداد ترددي لضبط تردد المؤشر بدقة.

كشف الأعطال Troubleshooting

هنـاك ثلاثـة مظـاهر تشـير إلى وحـود عطـل في مـــــتقبل الأقمار الفضائية وهمي عندم وجود صورة أو صوت، صورة باهتة وصوت خانت ،وأيضاً صورة خيال سالب. هذه المظاهر ذاتها يمكن أن تسببها كتلة الناخب، لذلك قبل العبث بملفات النزدد المتوسط، يجب التأكد من إشارات دخل وخرج الناخب (انظر الشكل 11-8).

بوجود راسم إشارة ذو مسرعة مسبح 20 ميغاهرتز أو أسرع من ذلك، عكن رؤية إشارة المزدد المتوسط IF مباشرة باستخدام بحس كاشف. وإذا لم يتوفر الجس فيكفي

وجود ديود جرمانيوم، حيث توصل إحدى نهايات الجمس إلى الديود ويوضع الطرف الأحر للديود على الدارة. إن قطبية الديود لا أهمية ها على الرغم من تأثيرها على قطبية إشارة الفيديو على الراسم وهذه الطريقة تسمح برؤية عنساصر الإشسارة المرايسة في الستردد المتوسسط. إذا تم إظهارالإشارة مباشرة دون بحس الكشف فإن النتيجة سوف تكون رسمة مبهمة تتعلق بأعلى تردد لراسم الإشارة.


إذا وحد عطلٌ في إحدى مراحل الستردد المتوسيط، فهناك عموما تسريب كاف للإشارة يجتاز المرحلة العاطلة عن العسل.

وما لم تكن هذه المرحلة دارة ملاحق-باعث emitter-follower نانه سوف تتشكل صورة سالبة لكونها عكس الإشارة التي كان من المفترض أن تُعكس في المرحمة العاطلة. من جديد يتكن وضع محس على الدارة لتحديد موضع فقدان الإشسارة أو الخفاض الربح.

إذا تم العبث بمعفات مرشح التردد المتوسط، فينبغي إعدادة الضبط الكامل وفي معظم الحالات، يكون هناك قطعا في أسدلاك الملف أو إزالة لغفريت مما سبب غياباً كاملاً للإشارة .وغالباً ما تكون مظاهر العطل متمتسة بومضات في الصورة. وفي حال وجدود دارة .١٠١١. يكون هناك فقداناً لمقفل وبالتاني نقاطاً "دامعة ويتج عن ذلك الوامعة واضحة أو فقداناً في الصوت أو الألبوان ويكون عبورة غير واضحة أو فقداناً في الصوت أو الألبوان ويكون

ضعف حودة الإشارة، فقدان الصوت أو الألوان أو صعف شدة الإشارة معبراً عن احتمال عدم ضبط مراحل النزدد المتوسط. ومن الطبيعي أن يسبب كسر أو إزالة فريت من موضعه إلى حدوث خلل في عمل النظام.

هناك عطل آخر يمكن حدوثه أحياناً، خاصة حين يستخدم المرشح السيراميكي في مرحنة النزدد التوسط ١٢ وهو الحساسية لتبدلات الحرارة والتي تسبب فقداناً فلإشارة والصورة والألوان والصوت لمدى ارتفاعها. وفي هذه الحالمة ينصب باستخدام variac مضبوط عنى قيمة تزيد بحواني ١٥٠٠ عن الجهد الأسمى وهذا يكفى لفصل العناصر التي تعمل على حافة خواصها نهائياً خلال نصف ساعة عنى الأكثر، ومن الممكن أيضاً استعمال الفواء الساخن للكشف السرية عن هذا العطل.

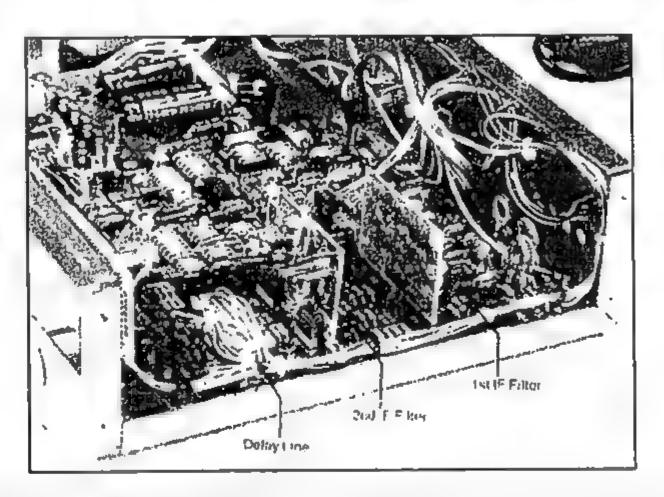

شكل 11-8. أمكنة توضع دارات مرشح IF وخطوط التأخير في مستقبل لقمار فضائية من صنع شركة Winegard.



معالجة الإشارة المرئية Video Processing

ما أن يتم ترشيح الإشارة بمرشح تمرير الحزمة المطلوبة وإلغاء الضحيج المعدل سعوياً في المحدد، حتى تدخيل الإشارة إلى الكاشف وتقوم هذه المدارة باستخلاص المعلومات من الحامل ومن شم تلغي الحامل وتعرّك ما يسمى بإشارة الفيديو غطة الإرسال base band video. في أجهيزة الراديبو ذات التعديس

السعوي أو في المستقبلات التلفزيونية، تدعسى هذه الدارات بكاشف التعديل أو الميز Discriminator وذلك خسب نسوع الدارة المستخدمة. ولكن في عالم الاستقبال الفضائي هذه الدارة تسميات أخرى، فالبعض يسميها بكاشف الفيديو وأعمرون يدعونها بدارة الكشف و demod اختصاراً لدرة كتن التعديل.

دارات كشف التعديل

بغض النظر عن اسم ونوع السدارة ،تقوم دارات كشف التعديل بالمهمة ذاتها وهي أخذ حامل الإشارة في الجال التوددي الذي يزيد وينقص ١٤ ميغاهرتز عن المتودد المركزي وتحويل انتغيرات في التردد إلى إشارة مرئية وهذا يتحقق بطرق مختلفة .

كاشف التعديل PLL


هذه إحدى أهم طرق كشف التعديل ذات الانتشار الواسع والمستخدمة في الجيل الأول من مستقبلات الأقمار الواسع والمستخدمة في الجيل الأول من مستقبلات الأقمار الفضائية ويدخل في تصميمها دارة (PLL (Phase locked loop) من المدارة واسع. وكان أول تصميم لكشف التعديل باعتماد الرق واسع. وكان أول تصميم لكشف التعديل باعتماد الرق واسع من قبل الإنكليزي Steve Birkill إذ أنه المدن في صيف عام 1978 عنى إمكانية عمل كاشف الاستقبال ترددات من مرتبة 4 جيغاهر تز تبث من أقمار فضائية، ثم ما لبئت العديد من الشركات أن اعتمادت دارات متكاملة مماثلة في المستقبلات.

إن دارة PLL بتعمل كشف التعديل عملية بسيطة للغاية. إنها تقلل من الكلفة وتزيد من الحساسية معاً. المسألة المعقدة

لدى استخدام الدارة NE564 كانت ولا تزال تتلخص بأن تردد العمل الأعظمي هو 50 ميغاهر تز ،ولا حاجمة للتأكد من أن بعض دارات PLL تعمل جيداً حتى تردد 100 ميغاهر تز ،ولكن معظمها "لا تأتي بمعجزات " وقد كان أداء الجيل الأول من دارات PLL التي استخدمت بوجود إشارة دخل ذات تردد 70MHz ضعيفاً أو مقبولاً ويعود ذلك بشكل رئيسي لمحدودية المواصفات الترددية للدارة NE564.

لتحسين الأداء ،وجد بأن عملية تقسيم تردد الإشارة إلى النصف وأحياناً حتى الربع والتعامل مع الـتردد 35 أو 17.5 ميغاهر تز يحقىق أداءاً فعالاً لأنه ضمن الخصائص الترددية لدارات ،PLL.

تتألف دارة PLL من عناصر متنوعة (انظر الشكل 1-1).
تطبق إشارة اللدخل عبر الملمس 6 مباشرة إلى دخل محدد يولد في الخرج إشارة بمطال ثبابت يقود مقارن الصفحة ومقارن double balanced الصفحة عبارة عن مازج متوازن مضاعف VCO الموجود mixer يقوم بمزج خرج الهزاز المتحكم به بالجهد VCO الموجود على الملمس 9 والموصول مباشرة إلى الملمس 3 مسع خسرج المنازج، وتمر إشارة الفرق إلى مكبر وكذلك تعود بتغذيبة عكسية إلى المذبذب VCO.

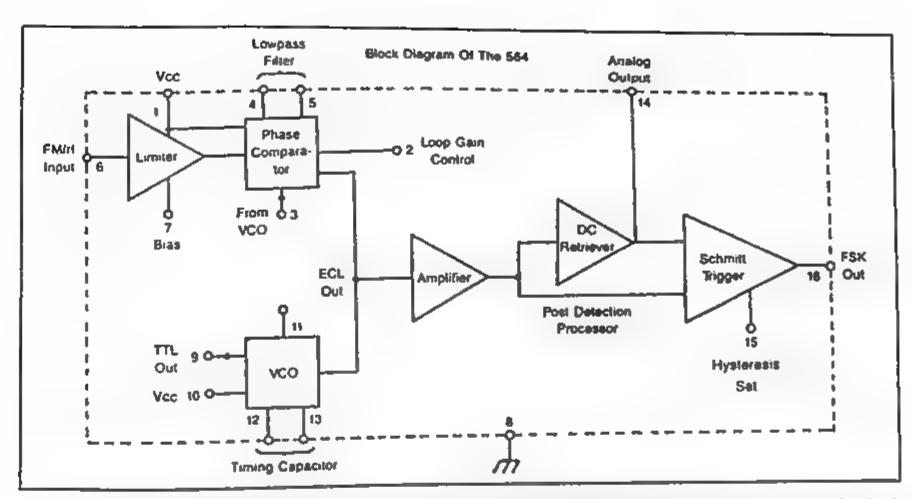


الشكل 1-9. مخطط صندوقي للدارة التكاملة NE564 (حلقة القفل الطوري PLL)، تتالف من مكبر، محدد، مقارن للطور وهـزاز متحكم بـه بالجهد VCO. يغذي قرق الجهد بين تردد الهزاز VCO وتردد الدخل بتغذية عكسية ويعاد إلى الهزاز VCO بعد التكبير. تظهر إشارة الفيديو أو الصوت للكشوفة على اللمس 14.

على البتردد الداحيل. والمكبر عبيارة عن مضحم ذو ناقلية ترير منحصض يلي كاشف التعديس، يوجسد هنزاز تسالي الاستقرار schmitt trigger في دارة PLL و لكن ليس له استخدام في تطبيقات المستقبل للأقمار الفضائية.


وبينمنا تحاول الندارة إ1.1 القفيل عنبد الستزدد الداعميل ذَرِ شَارِة. يتغير الجهد عند المسى 14 يتناسب طردي مع الفرق ين تردد الدخس وتردد العسل الحر للمذيذب ٧٥٠٠. ويمشل

إل مهسة إشارة التغذية العكسية هي قفسل المذبيذب ٧٥٠٠ الجهد عند المسمس 14 تغيرات التردد التي تحصل في تردد الحسامل الإشارة اللاعلة، هذا الجهد هو نسخة عن إشارة الفيديو تبادنية Transconductance واحدية ومقارن ويستخدم كمرشح الأصنية. وتوجد مكثفة متغيرة عادة بين الملمسين 13.12 الغاية منها ضبط محال القفسل للمذيذب ٧٥٥ على المتردد الداخس. وعند استحدام دارة PLL لكشف الصوت تستبدل هذه المكثفة بئنسائي vaructor وتخصيص المالاميس 2.1 و (10 لخطيسوط التغذية Vec مباشرةً أو عبر مقاومات ذات قيم منحفضة.

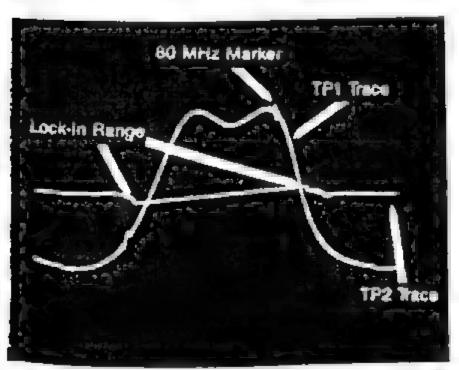إن دارة التقسيم الشائعة الاستخدام مع دارة ٢١.٨٠ مبينة في (انشكل 9-3)، أما (الشكل ٧-2) فيبين خرج الدارة.



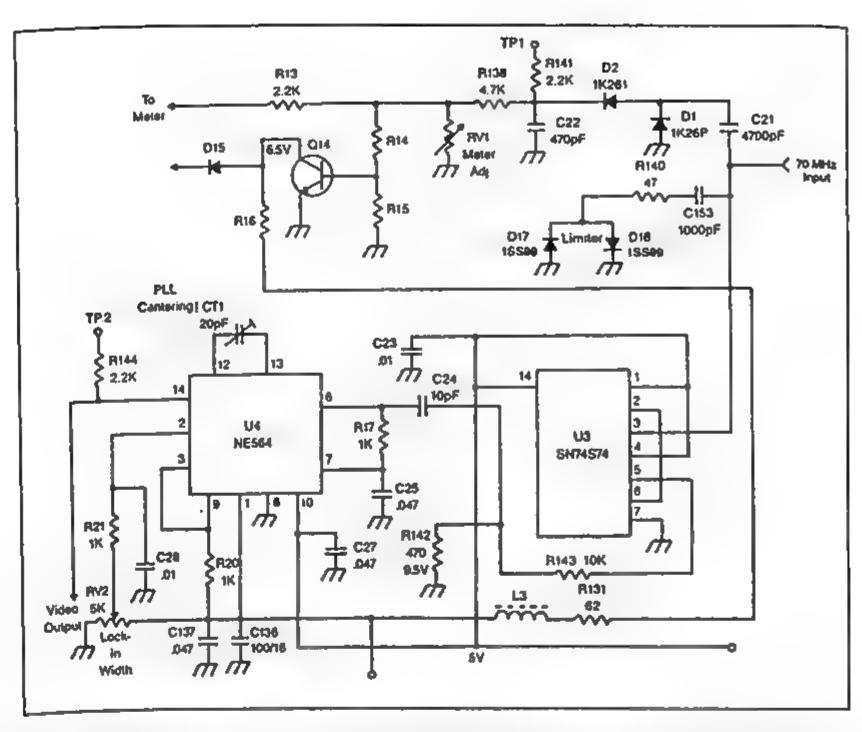شكل 9-2 مسح النارة PLL، هذه الصورة تنجم عن مسح النارة في الشكل 9-3. ونظهر استجابة الرشح IF عنك نقطة الاختبار TP1 وكنلك مجال القضل لدارة PLL في النقطية TP2. إن عن ضاحر منه تمريار الرشيخ هنو 26 ميغناهر تز وعرض الحزمة هذا مقناس بين النقاط التي تتخفض عندها الاستجابة بمقدار



شكل 9-3 دارة PLL مع مقسّم على انتين . تقوم الدارة 13 وهي عبارة عن Flip-Flop من سلسلة TTL بقسمة تردد الإشارة إلى النصف قبل وصولها إلى الدارة التكاملة NE564. مهمة الدارة 7474 هي ايضاً تحويل الإشارة لتصبح رقمية، لذلك فإن للحند الناعم المثل بالدبودات 7474 هي اهمية له في نقاء الصورة، والكثف C71 مهمتها هي ضبط دخل القفل لدارة PLL، بينما تقيد القاومة التغيرة RC2 في ضبط مجال القفل.

الدارة المتكاملة لكشف التعديل المتوازن

إن الدارة المتكامنة الأكثر شيوعاً لكشف التعديل المتوازن خسوي أساساً المدارة 1496 وهي عبارة عسن دارة متكاملة لمدل/كاشف تعديل. وتقوم العديد من الشركات بتصنيعها ولذلك بحد في تسمياتها أحرف تعنيف مختلفة تسبق الرقم المذكور. فهي تسمى NJM1496 « NE1496«MC1496 «LM1496» والدارة 1496 توليد جهيد خرج متناسب مع حاصل ضرب إشارة الدخل والحامل.


يوضح الشكل 4-4 دارة أساسية للمزدد المتوسط 70 IF ميغاهرتز، ويرمز للدارة 141496 بالحرف الله.

تربط إشارة الدحل ذات الستردد 70MHz سعوياً مع المناخل (1) و (10). وهناك إزاحة طور للإشارة الواصلة إلى الممس 10 يمكن ضبطها من خلال المكثف المتغير 228 . يمثل هذا الملمس دخل الحامل السالب، بينما الملمس 8 هو دخل الحامل المعاد، تمزج هاتين الإشارتين مع

إشارة معاكسة بالصفحة على الملمس! وهي إشارة الدخل الموجب، وعلى الملمس! إشارة الدخل السالب أو المعاد، وينتج عن ذلك خرج متوازن للإشارة الفيديوية لمحطة الإرسال. توجد الإشارة السالية ذات القطبية الطبيعية normal polarity على الملمس 12 في حسين تكون الإشارة الموجبة ذات القطبية المعكوسة inverted polarity على الملمس 6.

ترسل إشارة الفيديو من الملمس 12 إلى ترانزستور قيادة Q6. بينما يرسل الخرج على الملمس 6 ذو القطبية المعكوسة إلى دارة التحكم الآلي بالتردد 'AFC. وتقوم المقاومة المتغيرة (R70 بضبط مركزية AFC. يستعمل المكثف المتغير (23) لضبط المنحني S بهدف تحقيق التناظر.

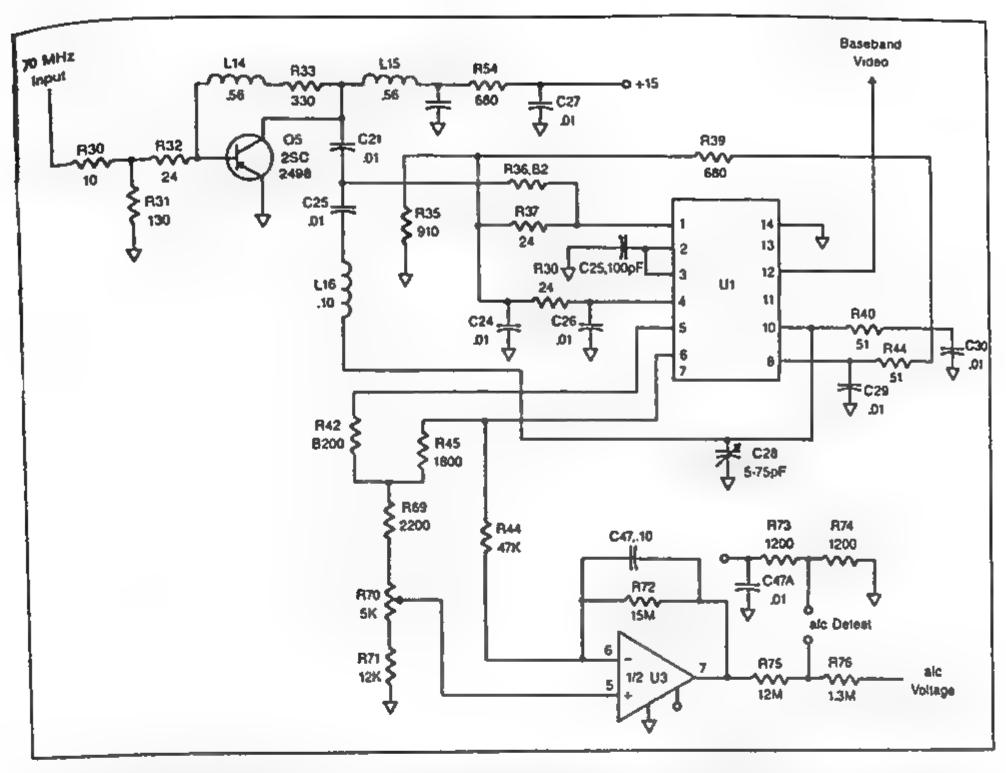يُعتمد هذا النوع من الدارات في كثير من المستقبلات وفي بعض أنظمة التعمية ذات الكلفة البسيطة مثل النظام الأمريكي الرائد لفك التعمية Telease حيث استخدم لإزالة الموجة المعدّلة المضافة إلى إشارتي الصوت والصورة.



شكل 8-4 بارة كشف تعديل متوازن 1496. في هذه الدارة تمار إشارة 70 ميضاهر ترّ التي سبق تحديدها عبر الترانزستور "Q5 الذي يشوم بتكبيرها لقيادة الدارة 1496. حيث يغذي خرجها دارات معالجة الصورة عبر تلامس 12 . وتقوم الإشارة التوازنة على اللامس 5 و6 بتغذية دارة التحكم الآلي بالتردد AFC.


مميز خط التأخير

يتكون مميز خط التأخير عادةً من عناصر منفردة discrete وفي شكله الأساسي يكون المميز عبارة عن خط تأخير وثنائين (Dindes)، يقوم خط التأخير بإزاحة الطور لإشارة الدخسل المطبقة بالتساوي على الثنائين، ويكون خرج المازج هو جهد متناسب مع إزاحة المزدد المطبقة على إشارة الحامل، ولدى تجاوز المزدد المركزي الأسمي (70 ميغاهر تز مثلاً) يصبح الجهد موجباً، ومتى انخفض المتردد دون 70 ميغاهر تز ، يكون الخرج جهداً سالباً.


يستخدم في بعض عميزات خط التأخير شكل الجسر المتوازن. يبين الشكل 20 مثالاً لدارة أساسية من هذا النوع (انظر أيضاً الأشكال 20 و 70). تقوم هذه الدارة بتجزئة إشارة الد 70 ميغاهرتز إلى قسمين عبر مقاومتين 47 أوم . تمر


إحدى الإشارتين في خط التأخير 3/4 طول الموجة وتمر الأخرى الله محول يكون فيه وسط الملف الثانوي مؤرضاً وتحصل على إشارتين بينهما فرق بالصفحة مقداره 180 درجة تتولسدان عند طرقي المحول وإلى الملف الأولي لمحسول أخسر تصسل الإشسارة المؤخرة. وطرفا المحول الثانوي موصولان إلى جسسر التقويم أو المازج المتوازن المضاعف كما يسمى في هذه الحالة.


تؤخذ إشارة الفرق من وسط الملف الثانوي لمحول الإشارة المؤخرة، وعندما يتغير المتردد يتغير معه فرق الصفحة بين الإشارتين وينعكس ذلك على صا يسمى بالمنحني كالبين في الشكل 9-7. فحين يكون تردد الدخل 70 ميغاهر تز تماماً يكون الحرج صفر فولت. وإذا ازداد المتردد عنن 70 ميغاهر تز يصبح الجدج صفر فولت. وإذا ازداد المتردد عنن 70 ميغاهر تز يصبح الجهد موجباً أكثر وكذلك يصبح سالباً أكثر إذا انخفض المتردد عن 70 ميغاهر تز.

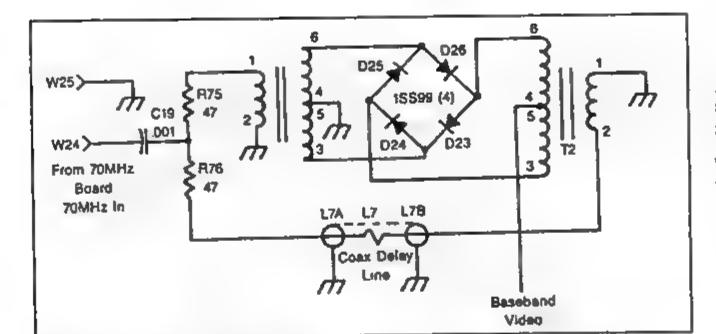

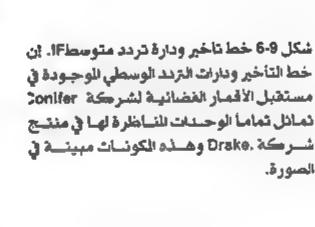شكل 5-9 معيز خط التاخير . دخل مميز خط التاخير ، دخل مميز خط التاخير هو موجبة مربعة بمطال 5 فولت من دارة المعند، الثنائيات الاربعة والحسولان تشسكل مسازج متسوازن مضاعف (DBM) يستخدم لكشف إشارة الفيديو طوريا.



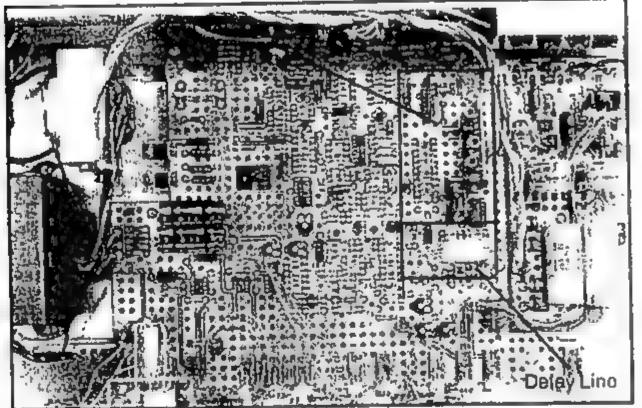

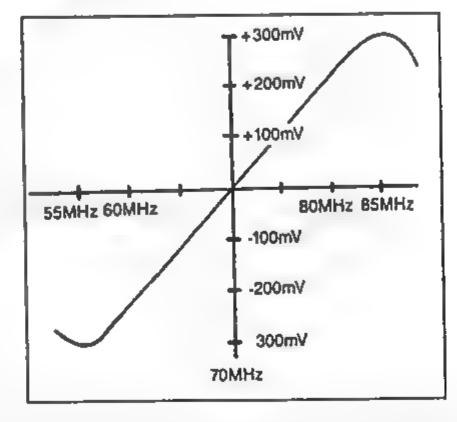

شكل 9-7 خرج مميز خط التأخير. يظهر هنا جهد الخرج من مميز خط التأخير للدارة الوضحة في الشكل 5-9. مع ازدياد التردد من 55 وحتى 85 ميفاهر تزيرداد الجهد من-300 وحتى 300 ميلي هولت. وعند تردد 70 ميفاهر تزيرب أن يكون الجهد صفر هولت إذا مكانت الدارة تعمل بشكل مثال...

إن تغيرات الجهد تولد من حديد إشارة الفيديو الأصلية ويتراوح مطال الإشارة عادةً بين 100 و 200 ميلي فولت من القمة إلى القمة. وتدفيع هذه الإشارة إلى جهات مختلفة في المستقبل، إذ تذهب إلى دارة التحكم الآلي بالتردد AFC وإلى خرج الإشارة الأصلية bascband وإلى دارة كشف الصوت ودارات الفيديو.


الكاشف التربيعي Quadrature detector

يشبه الكاشف التربيعي ثميز Foster- Sealy، إذ يعالج إشارة 70 مبغاهر تز بقسمتها إلى إشارتين متوازنتين بينهما فرق في الطور مقداره 90 درجة ويعاد جمع الإشارتين مع توافق في الطور وتباين في الطور أيضاً وذلك لكشف تعديل إشارة الفيديو للإشارة الأصلية.

إن الدارة 1357 هي الأوسع شهرة واستخداماً في الكاشف التربيعي وقد صممت لكشف إشارة التردد المتوسط 10.7 ميغاهرتز للتعديل الترددي FM الراديوي القياسي ولكنها تعمل جيداً لأحل تبرده (70 ميغناهري، وتوجيد في الأسبنواق بتسببيات مختلفية - ثلاث نقاط ضبط فقط في هيذه البدارة. فبالمف (1.4) يفييد في تربيعني لمستقبل أقصار فضائية حيث البتردد المتوسيط ١٤ همو 70 ميغاهرتني وهدا الكاشف مزايا تتعلق بجودة إشارة الفيديو وبمستوى العلية Threshold تفوق مستوى الأداء مُعظّم دارات PLL.

> تدخل لإشارة إلى هذه الدارة عبر اللمس 4 ويكون قد تم تحديدها وترشيحها لحزمة بعرض 26 ميغاهرتز تقريباً. وهشاك

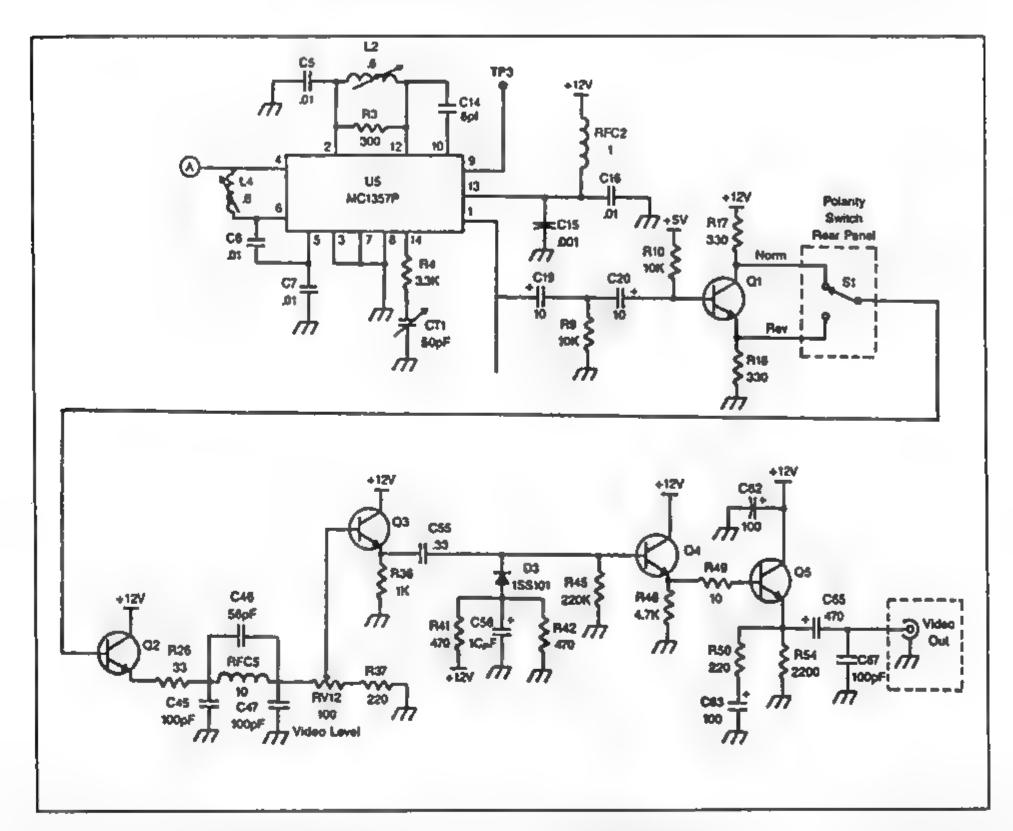مثلNC1357 ،LM1357 و يبين الشكل؟ « دارة كشف - ملاءمة الدخيل، والنَّيف (L2) يعميل على تحديد بحال القفيل التربيعي، أما المكثف ٢٦١، فالغابة منه هي ضبط استجابة الإشارة الأصلية عند الترددات العالمية. يشكل الخرج المكشوف لإشارة القيديسو للإشارة الأصلية في الممس ؛ أساساً لتغذية كاشف التعديل لنصوت ومقياس شدة الإشارة وباقي دارات معالجة إشارة الفيديو.



شكل 9-8 دارة كشف تعديل فيديوي باستخدام الدارة التكاملية لكاشف دربيعي 1357. صممت دارة الكاشف التربيعي 1357 للتردد الوسطى 10.7 ميفاهر در في التعديل الترددي الراديوي FM وهي تعمل أيضا بأداء جيد من أجل تردد 70 ميغاهر تر. إذ تعطي خرجاً قويا لإشارة فيديو يقارب 1 فولت من القمة إلى القمة عند اللمس 1 للدارة 1357.

كاشف النسبة Ratio detector

تستخدم دارة كاشف النسبة في عسدد قليل مسن المستقبلات. والشكل 9-9 يوضح دارة كاشف نسبة. وهو يماثل باقى الكواشف من حيث توليد جهد موجب لدى تحاوز النزدد المركزي ويتحول الخرج إلى جهد سالب مع الخفاض النزدد عن

التردد المتوسط المركزي. وهذا يتحقق من شحن وتفريم المكتفات C6.C5 و C7 أثناء فتح وفصل الديمودات CRX...CR5. إذا تم ضبط النظام على تردد 70 ميغاهر تر وكانت الإشارة متمركزة عند نفس التردد، فيكون جهد الخرج لنتحكم الألي بالتردد AFC معدوماً عند الوصلة 14.

الأعطال Troubleshooting

إن الظاهرة الأوسع انتشاراً التي ترافق العطل في دارة كشف التعديل هي فقدان الصورة والصوت، أو صبورة مملوءة بخطوط أفقية أو أيضاً صورة معماة Serambled. ويمكن أن تحول شاشة التنفزيون إلى الأبيض والأسود بشكل كامل. وفي جميع الحالات تقريباً . يتأثر الصوت والصورة معاً وهذا يعود إلى أن الصوت يتم كشفه من إشارة الفيديو وما لم يكن كشف إشارة الفيديو صحيحاً، فسوف خصل على إشارة ضعيفة إشارة الفيديو واضحة فالمشكلة هي حتماً في قسم معالجة إشارة الفيديو وليست في كاشف التعديل .

إن وحدود صورة "دامعة" أسبود وأبيسض أو زيادة في مستزى الضحيح، يمكن أن يكون مرده إلى ضعيف في الإشارة أو إلى أن المحسد لا يعمل بصبورة صحيحية. وإذا كسانت دارة PLL مستخدمة ، فإن الظاهرة المذكبورة تشير إلى احتمال أن يكون محيال القنسل ضعيفاً أو أن المتردد المركزي مزاحاً . كذلك يمكن استنتاج بأن استحابة الدارة للسترددات العالية قد الخفضة.

وغالباً منا تعسل دارات NES64 PLL في حرارة مرتفعة

ويتراجع أداؤها مع الزمن. وكما ذكرنا سابقاً ،فإن دارات المدخدة NE564s لا يمكن استخدامها جميعاً من أجل تردد 70 ميغاهر تز أو حتى 35 ميغاهر تز. ينصح عادة بوضع الدارة على قاعدة لتحنب صهر اللحام عند استبداها وما يتبع ذلك من كسر الأرجل أو ثنيها.

والدارات التي لا تعمل بصورة منتظمة يمكن أن يكون أداؤها عالياً في دارات كشف الصوت ما لم تكن عاطلة تماماً عن العمل؛ إذ أن تردد العمل الأعظمي ها هو دون (10 ميغاهرتز (كما هو الحال في كاشف الصوت). إن الإشارة عند دخل معظم دارات كشف التعديل هي موجة مربعة بنهد يتراوح بين 200 و 500 ميني فولت . والتردد المركزي يختسف من 70 ميغاهرتز وحتى 700 ميغاهرتز حسب التردد المتوسط ؟! المختار، يتم ضبط النهايات العليا والدنيا لتأرجح التردد بواسطة مرشح التردد المتوسط. فإن لم تكن الإشارة مربعة تماماً (أي تبقى محافظة على شكل موجة جيبية)، فإن المحدد هو المسؤول ويؤدي لصورة غير واضحة المعالم بسبب ضعف الاستقبال الناشئ عن عدم المتزامن في الطور والمذي يحدث في كاشف التعديل أثناء عاولة ملاحقة تغيرات التردد الإشارة المرسل الناشء عاولة ملاحقة تغيرات التردد الإشارة المرسل وتبدلات الطور لموجة الحامل الباقية.

معالجة الإشارة المرئية Video processing


حالما يتم كشف الإشارة المرئيسة فإنه توجد ثلاثة مراحل سعالحة يجب إنجازها قبل إرسال الإشارة إلى شاشة الإظهار للتنفزيون. في المرحلة الأولى ينبغي رفع مستوى الإشارة إلى افرنت من القمة إلى افقمة وهو المستوى القياسي لإشارة الفيديو. وفي المرحلة التالية ينجب خفض المبذروة للترددات العالية لإشارة الفيديو وتعرف هذه العملية باسم video de-emphasis. وفي المرحمة الأخيرة ينجب إزالة الموجة المثلثية المعدلة سعوياً ذات التردد الرحمة الأخيرة ينجب إزالة الموجة المثلثية المعدلة سعوياً ذات التردد وهذه العملية تتم في دارة التحديد clamping لإلغاء إشارة فيناء الموسلة المساعدة. بعشرة "dithering" المضرورية لنشر إشارة المرسل بهدف تحنب نقاص الحارة "hot point" في الإرسال.

يختلف مقدار التكبير المطلوب لتصل إشارة الفيديو إلى ا وإلت من القمة إلى القمة حسب الطريقة المتبعة في كشف متعديل . ففي مميز خط التأخير يكون مستوى الإشارة منخفضاً حدا سبب الفقدان في الديودات وفي دارات الربط، حيث يتم تكبير الإشارة عبر عدة مراحل للوصول إلى المستوى المطلوب .

في الكاشف التربيعي مثل دارة 1357، يكون المستوى قــد تم تكبيره في الدارة المتكاملة ووصل عند الخرج إلى 1 قولــت وليـس مناك حاجة لتكبير إضافي.

حالما تصل إشارة الفيديو إلى ا فولت من القعة إلى القعة، تعبر شبكتين للترشيح الأولى لخفض الدووة والأخرى عبارة عن مرشح تحمض الدوة والأحرى عبارة عن مرشح تحمض الدوق المالة عن مرشح تحمض الدوق المالة المالة والمني تم إرسانا للحصول على استحابة مسطحة لإشارة الفيديو، تستخدم عملية رفع ذروة pre-emphasis في الأساس لتحسين نسبة الإشارة إلى الضحيج على إشارة الوصلة الصاعلة. ويستخدم المرشح الداني لتخميد الحامل الثانوي للصوت والمتوضع فوق المترددات العنيا لإشارة الفيديو وبذلك لا يتناخل مع الإشارة المرئية. وتتألف شبكة المرشح من العديد من الملفات والمكنفات والمقاومات. ويسين الشكل و-10 مرشحاً معروفاً ومستخدماً في الإرسال بنظام NTSC.

في الوقت الحاضر، جميع إشارات الفيديو تقريباً المرسلة عبر الأقمار الفصائية ذات قطبية غير معكوسة. استحامت منذ سنوات طريقة عكس القطبية لإشارة الفيديو كوسية أولى لتعمية ولكنها ضعيفة الحماية، إذ أن نبضات الترامن تختفط مع قمم الإشارة ذات المستوى العالى. ولدى محاولة جهاز الاستقبال التنفزيوني القفل على هذه الإشارة المعكوسة، فلن يستطيع الكشف عن نبضات الترامن الأفقي، وتظهر بالتنيحة خطوط سوداء متموحة وهي نبضات الترامن الأفقى، وتظهر بالتنيحة في أسفل وسط الشاشة.

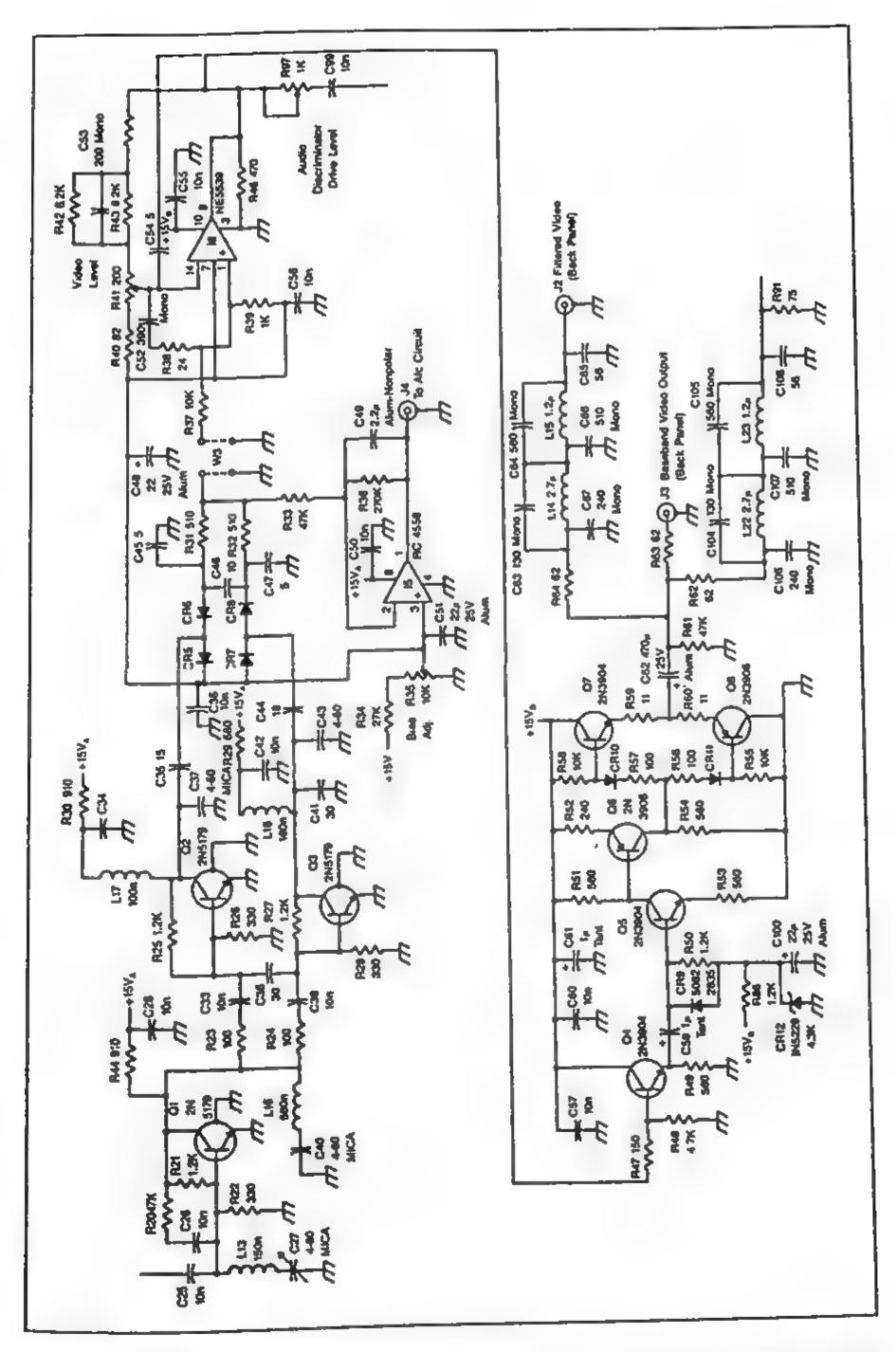


شكل 9-9 دارة مميز طور مصممة على عناصر منفصلة discrete. تعتمد هذه الدارة على العناصر التوضعة بين الترانزستور و Q3/Q2 لإزاحة الطور بحيث يتحقق النحني البين في الشكل 7-9.

وخذا نفس المفعول تماماً عند إلغاء نبضات الترامن الأفقى انفلسة التعبية بالفاء المتزامن. ومنذ أن وضبع المعنعون مفتاحاً فقطبية إشارة الفيديو عنى مستقبلاتهم، فإن هذه الطريقة لنعمية أضحت عديمة الفائدة. وحالياً، لا توجيد محطة إرسال واحدة تعتمد إشارة فيديو معكوسة. لذلك يوضع المفتاح عند الوضعية السالبة لكشف تبضات التزامن السالبة. ولأن إشارة الفيديو تمر هذا المفتاح، فمن الممكن حدوث عطل فيه. ولكن هذا المفتاح يساعد في فحص دارات الفيديو من حيث أنه يتوضع عموماً بعد مرحلة تكبير واحدة عنى من حيث أنه يتوضع عموماً بعد مرحلة تكبير واحدة عنى الأقل، فإذا لم توجد إشارة فيديو قابعة للقياس في هذه النقطة، فإن مفتاح الفيلية هو أول عنصر يشث به.

غالباً ما يكون مفتاح القطبية لإشارة الفيديو موصولاً إلى عرج المكبر العملياتي الفيديوي 733 أو 992 حيث يوجد عند عرجه إشارة فيديوية منوازنة وهي عبارة عن إشارتين تختلفان

بالطور بزاویه ۱۸۱۳ درجه. وهما موجودتان کخرجین عمی الملامس 7 و ۱۸ هاتان الدارتان متماثنتان تماماً ویوصل الخرجان الله منتاج (single-pole double throw) SPDT جیث بخشار أحدهما للمرور عبر بقیة عناصر دارة الفیدیو. فی هذا النوع من الدارات، یضبط مستوی الفیدیو بواسطة مقاومة متغیرة مربوطة بین الملامس 3 و 11 للدارة المتكامية.

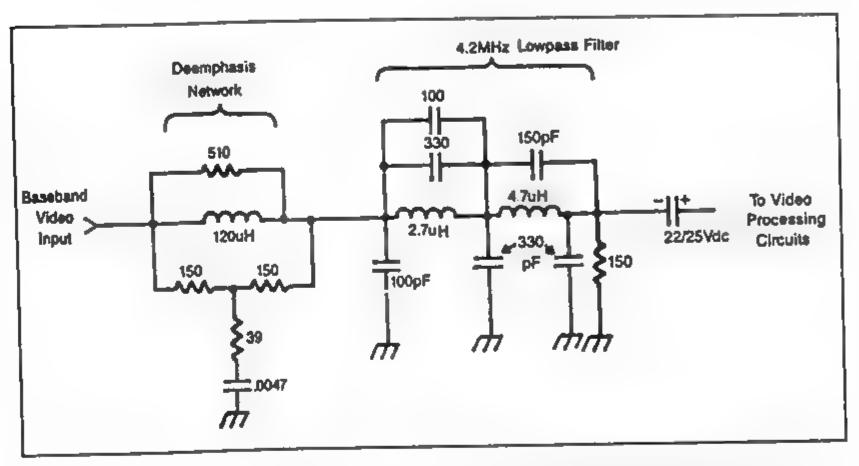إذا لم تكن إحدى الدارات 733 أو 592 مستخدمة. وإن يغنب وجود ترانزستور يقوم بمهمة عكس الدخل قبل وصده إلى أحد أطراف المفتاح. وفي الربط بطريقة الباعث المشترك . تكون الإشارة على الجعمع مختلفة بالطور بزاوية ١٤٥٥ درجة عس الباعث الذنك يتم وصل المجمع والباعث إلى المفتاح ويمكس اختيار قطيسة إنسارة الفيديسو، وهذه الطريقة في الوصل والنصل والنصل عمنية ضبط المستوى إشارة الفيديو.



شكل 9-10 دارة خفض النروة de-emphasis ومرشح تمرير منخفض 4.2 ميغاهرتز من لجل نظام إرسال NTSC. في هذه الدارة تتم عملية خفض الإشارات العالية الستوى التي جرى تكبيرها أنناء الإرسال، ويقوم مرشح تمرير منخفض 4.2 جيغاهرتز بالعمل على تخميد الحوامل الثانوية للصوت بحيث لا تتداخل مع حامل اللون ذو التردد 2.58 ميغاهرتز.

دارات التحديد Clmap circuits


المرحلة التالية لمعالجة إشارة الفيديو هي دارة التحديد. وتستخدم لإزانة الإشارة المثنفية المنخفضة المردد والحي أضيفت لإشارة الفيديو أثنساء الوصيعة الصماعدة. وتضماف إشمارة المبعثرة dispersal waveform لتوزيع الإشارة المرسلة لتحنسب حدوث نقاط حارة "hot spots" على طيف إشارة الحمر من سمرسل. وهذا يؤمن عدم وجود تركيز للإشارة عند أي تردد لأية قنال وبالتاني منع حدوث تداخل من الإرسال الهاتغي.

بعد كشف التعديل، وإذا لم تلغى إشارة البعثرة فإنه ينجم عن ذلك تغيرات في جهد إشارة الفيديو ويترجم ذلك بتغيرات مسربعة في شدة الإفساءة أو حدوث نبضات في العسورة التنفزيونية. وفي معظم المستقبلات التنفزيونية يستخدم عنصر يعرف بثنائي التحديد لإزالة هذه الموجة. وثنائي التحديد ليس عنصراً يمكن تمييزه بواسطة عدد لأنه يوجد الكثير من التنائيات المختلفة والدارات المستخدمة لتحديد الإشارة. وتبين الصورة المختلفة والدارات المستخدمة لتحديد الإشارة. وتبين الصورة المختلفة والدارات المستخدمة لتحديد الإشارة. وتبين الصورة المحتلة المحديد الإشارة.

وبي أنه يوجد من 25 إلى الا إطار الفيديوية، قبان المناسة في المناسة المناسة المناسة المناسة الفيديوية، قبان الإشارة الفيديوية، قبان أردد إشارة البعترة أيصاً هو 25 أو 30 هرتنو، وفي هذه الحاللة فيه بسر مدن قبان الصدف حدوث هذا التضابق، في الوقع المناث نواس بيبهد، وتحقق درات فال التعلية قائدة من فست الصبحتها، وهد سبب تطلب معظم الفلمة قبل التعلية بأن تكون إشارة بدحل الفيديوية غير محمدة، حيث أن همذه تكون إشارة بدحل الفيديوية غير محمدة، حيث أن همذه الإسال وبدئت تقوم داراتها لمعترة لتزامن لدارات فيها منع إشارة المعارمات وهي في الموقع الصحيح.

رد، حسن الديسود في التحديد، فالتبحية هي مسورة بوطندت، ورد حدت فلك، على معصم احالات يكون الديبود عادلا ويشكل دارة مفتوحة، وهناك أنواع عنتمة من الديودات لمستحدمة هذه الغاينة بديا مس الديبود الشالع ١٨٩١٨٨ . إلى ديبودات شوتكي ١٨٩١٨٥ و ١٨٩٥٥ وحتسى ديبودات الحسامل المحار ا

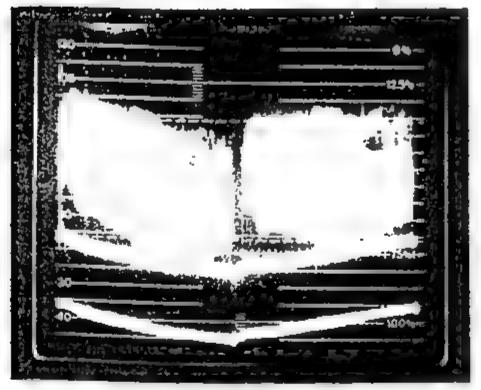منحفظة. إن جميع المستقبلات تقريباً ها الدبعة حرج فيدبوية 75 أوم . وهذا يعني أنه نجب وضع حمس 75 أوم لتوليم إشارة حرج 1 فرلت. وفي معظم الحالات يؤحذ دحل الفيديمو معمد RF مباشرةً من مرحمة القيادة المختامية.



شكل 11-9 إشارة مبعترة 30 هر تز. تضاف إشارة البعثرة 30 هر تز إلى إشارة الفيديو في الحزمة C لمنع التداخل مع الإرسال الأرضي و تقوم دارة التحديد بإزالتها في السنقبل وإذا فصلت دارة التحديد فان الصدورة سوف تنييص بمعدل 30 هر تز.

الإشارة المرئية وإطارات الإرسال التلفزيوني

The video signal and television braodcasting formats

حتوي الإنسارة المرئية على جميع المعومات الضرورية لإطهار الإنسارة على الشاشة التعفزيونية على شكل "صور متحركة ". وهي تتضمن إشارة المتزامن لملاءمة التعفزيون مع البيضات الزمية نحطة الإرسال وتشمل أيضاً معلومات النصوع المسامات النون. في شمال أمريكا وأجزاء من أمريكا الجنوبية واليابان وبلدان أخرى في العالم، يستخدم نظام OTSC في أوربا وأماكن اخرى وهما غير متلالمان مع نطام البث OTSC. وتبحث هذه الأنفسة بالتفصيل في فصل آحر.

إن نظام NTSC هو الأقدم وكان قد طور خصيصاً الإرسال أسود أبيض. وهذا يعني، بأنه ليس النظام الأفضل ونقد تم تطوير نظام قياسي لإضافة معلومات النون في الإرسال مع نهاية الخمسينيات.

وبسبب وجود أجهزة تنفزيونية كثيرة أسود/أيسض، أضيفت إشارة النون إلى إشارة الأسود،أبيسض الموجودة سابقاً

لضمان إمكانية الاستفادة من الأجهزة القنيمة في استقبال البعث المنون وهبده الخنفية تفسير لمباذا تبراكب معبومات النعسوع Luminance (أسود/أبيض) ومعلومسات السون Chrominance وهما لا تزالان إشارتان منفصلتان.

التزامن Synchronisation

لتمثيل الصور المتحركة لفلم أو فيديو ، يتطنب الأسر إرسال سلسفة من الصور المتلاحقة ، وإذا وحدت 30 صورة أو إطار بالثانية. تبدو الصورة تتحرك بنعرمة ومن أجل عدد أقل من 30 إطار بالثانية ينحم فقدان و صبح في النعومة بالإضافة إلى بعض الخفقان في الصورة. وفي أنظمة NTSC و 25 مرة بالثانية وذلك على التوالي.

ولصمان أن لا يسبب الحفقان مشكنة، قرر المصمون أن يكون هناك 60 حقدلاً بالثانية في نظمام الإرسال الأساسي NTSC، وبذلك فإن كل حقيبين يحتويهما إطاراً واحداً، ويتألف ملحقل من 262.5 خطأ وتمسح الشاشة مرتين خلال كل إطار وهذه العسية معروفة باسم المسح المشابك interlacing scanning وهي تقبل من الخفقان، إذ أن خطوط المسح فنحقل الأول تقع بين خطوط المسح للحقل الثاني وهذا يتطب أن تكون شاشة بين خطوط المسح للحقل الثاني وهذا يتطب أن تكون شاشة الإفليار على توافق تام مع إشارة الإرسال، فذلك يوجد نوعان من نبضات التزامن اللازمة لمسح العمورة.

التزامن الأفقى

تقدح نبصة المتزمن الأفقي المديدب الأفقي المتوضع في حهاز التعفاز، وعند همذه المحفلة تقوم إتسارة المذيدب بإعادة حزمة الإنكترونات من الجانب الأيمن إلى الجاني الأيسر لنشاشة دون أن تسترك أشراً عليها، وتسأتي تسمية فاصلحة الإطفساء الأفقية blanking interval لتدل على الزمس المذي تستغرقه حزمة الإلكترونات لنعودة إلى الجانب الأيسسر من انشاشة حيث تبدأ برسم الخط التاني.

إن معدل المسح الأنقسي يساوي عدد خطوط المسح المنتخدمة في الإطار الواحد وهمله العدد يساوي 25، ومعدل تكرار الإطار هو 30 مرة في الثانية وبذلك تحدث نبضات المتزامن الأنقى 15.750 مرة تقريباً في الثانية وذلك في نظام الإرسال NTSC

التزامن الشاقولي

يقوم التزامن العمودي بقدح مذبيذب شاقوني في التنفاز أو في جهاز الإظهار لعودة حزمة الإلكترونيات من أسفل انشاشة إلى أعلاها وذلك دون أثر لخط المسح. إن تردد التزامل العمودي هو نفس معدل عدد الحقول ويساوي (١٥) (في نظام NTSC) أو 50 (في أنظسة SECAMPPAL) مرة في الثانية. ونبطة التزامن العمودي هي أعرض بكثير من نبطة المتزامن الأفقي، ولذلك فهي تستخدم لحمل العديد من المعدمات و منها العناوين والنصوص المرتية، ومنها إشارة احتبار الفاصدة الزمنية العمودية VITS وأيضاً المعطيسات الرقمية وهذه جميعها يتو إرسافا غالبا من خلال فاصنة الإطفاء الشاقونية.


نبضات اللون Colour Burst

يضاف تزامن النون إلى ذيل نبضات التزامن الأفقسي ويتألف من ثمانيسة دورات (أو أكثر) لإشارة بستردد 3.5% ميغاهر تز (أو 4.43 في نظام ١٩٨١) وتقارن هذه الإشارة في قسب الفيديو من جهاز التنفاز مع خبرج مذبذب اللون الذي يهتز أيضاً بؤدد 3.5% ميغاهر تز ونجب أن يكون الطور للإشارتين متطابقاً بدقسة وإلا فملاءمة اللون لا تكون صحيحة ولدى ضبط النون على جهاز التنفاز نقوم عمياً بصبط الطون مع مذبذب اللون في المستقبل.

قياس الإشارة المرئية

تقاس الإشارة الفيديوية NTSC بواسطة نظام صمم من قبل معهد هندسة الراديو IRE. في هذا النظام تقسم الإشارة الفيديوية ذات المطال 1 فولت من القمة إلى القمة إلى 140 وحدة وهذه بدورها تقسم إلى 40 وحدة إطفاء أفقية و100 وحدة لمعومات الصورة فوق مستوى الإطفاء الأفقى.

حين يكون المستقبل مضبوطاً بشكل سليم في نظام NTSC المن خرج إشارة الفيديو يجب أن يكون كما في الشكل 12-9، شيث تمتد نبضات التزامن الأفقى من 40 وحتى الصفر IRE. وتمند ببضات النون بالتساوي بمقدار IRE (12 عنى جاتبي خط ومضات الذي بمشل العبفر المرجعي، إن أعنى نقطة في إشارة الفيديو تكون عند 100 IRE ، هذا المستوى للإشارة يساوي الفيديو تكون عند 100 IRE ، هذا المستوى للإشارة يساوي الفولت من القمة إلى القمة في نظام 75 أوم (ممانعة الحمل). وفي أطلسة على 35 المستوى الإشارة المرادفة فحدة المستوى المنارة المرادفة فحدة المستوى المنارة المرادفة فحدة المستوى المنارة المرادفة المحدورة.

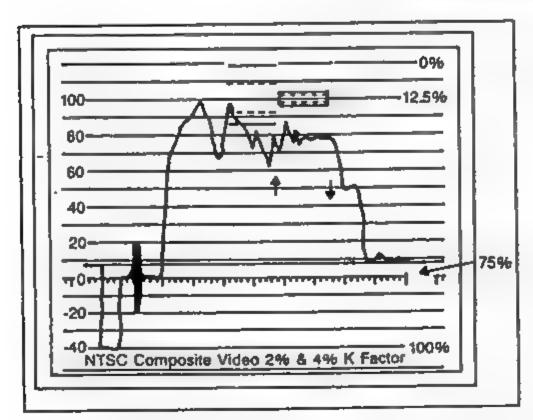

شكل 9-12 رسم لشكل الوجة لإشارة فيديو في نظام NTSC. هذا الرسم يمثل ما يحدث في خط واحد من الإشارة الرئية . مجال التزامن الأفقي من 7.5 وحتى IRE وحتى P20 IRE وتغيرات إشارة الفيديو من 7.5 وحتى IRE وحتى 100 IRE.

الاستجابة الترددية للإشارة المرئية

ترتبط جودة الصورة مشكل مباشر مع الاستحابة التردد. الإشارة الفيديوية. ويمكن مقارضة ذلك مع جودة إعادة تشكيل الصوت حيث يكون مكموماً إذا اختفت إشارات عالية المتردد. كذلك إذا كانت الترددات العالية في الإشارة المرتبة مخمدة ،تعبيح الصورة أقل وضوحاً ويمكن أن تكون ضبابية إذا كان التحميد الماردة أقل وضوحاً ويمكن أن تكون ضبابية إذا كان التحميد المترددات العالية ، ويمكن ضبط الاستجابة الترددية في معطم الأجهرة الشفريونية باستعمال تحكم حاد ،إذ أنه بضغط النهاية العنيا الرمضات الخطية أقل وضوحاً، ويوجد في معظم مستقبلات المكن تخفيض الإشارة التوينية الحاوية علمي الضحيح وجعل الأقمار الفضائية وعند النهاية العائية، عناصر ضبط الاستحابة الترديسة للإشسارة المرئيسة، حيست تستحدم لتعويسض التردديسة للإشسارة المرئيسة، حيست تستحدم لتعويسض التساعات lolerances في قيم عناصر الدارة، وهذه العناصر بمكن صبطها فقط لدى استحدام جهاز إظهار لشكل الموجة.

مستوى الإشارة المرئية

لا تقوم جميع المرسلات بتوليد إشبارة مرقية تسباوي تماماً ا فولت من القمة إلى القمة. بعض المرسلات ببث مستويات أخفض فيلاً لأبها محممة بالعديد من الحوامل الثانوية الأحرى .بعضها مصوت وبعضها الآخر رقسياً والتي يتم بثها مع الإشارة الفيديوية. ويدو أن بعض المرسلات تبث بمستوى أعلى قليلاً وذلك بهدف زيادة نسبة الإشارة إلى الضحيج في الإشارة المرسلة.

من أجل الضبط الدقيق لمستقبل الأقصار العضائية، يستخدم جهار إضهار شكل الموجة لضبط مستوى حرج الإشبارة الفيديوية المستوى الاستحابة الترددية. يمكن بواسطة جهاز إظهار شكل الموجة إجراء العديد من القياسات كقياس الربح التقاضلي المأحير التنوينية بالنسبة للإضاءة chrominance-to-haminance وقياسات خرى ولكن هذه القياسات لا تستخدم عادة أثناء كشف الأعطال في مستقبلات الأقمار الفضائية المنزئية.

نرؤية خرج الإشارة الفيدبوية للمستقبل بصورة حيدة، ينبغي ربط شاشة الإففهار مع جهاز إظهار شكل الموجة وجعل الحمل 75 أوماً. ويمكن التدقيق في دليل استخدام شاشة الإففهار للشأكد من أنها ذات حمل داخمي أم لا.

تفسير الإشارة VITS (Vertical Interval Test Signals)

يتضمن اختبار دارات الفيديو قحص إشارات اختبار الفاصلة الزمنية العمودية VITS. ويتم بث إشارات فحمص


أشكال الموجة مع إشارة الفيديو أثناء فرة الإطفاء العمودية وهذه تتمثل بقضيب أسود أفقي يمكن رؤيته بين الإطارات وذلك حين انضغاط الصورة بواسطة التحكم الشاقول وبفحص هذا الجزء بدقة يمكن استنتاج إشارات الاختبار VITS وقضيان التنوين عند الطرف الأخفض من قضيب المتزامن وقضيان التوين عند الطرف الأخفض من قضيب المتزامن الشاقولي، طبعاً إن النظر إلى VITS بهذه الطريقة ليس مفيدا والأحدى هو استخدام حهاز لإظهار شكل الموجة حيث يمكن رؤية التفاصيل الدقيقة لإشارات الاختبار بشكل فعني،

يمكن تحديد جودة إشارة الفيديو لمستقبل فضائي بفحم من شكل الإشارة بالجهاز الخاص بذلك. والمعاملات الرئيسية هي الاستجابة النزددية والمطال وهذه تتطنب الحتبار وضبط في المستقبل الفضائي. وهناك معاملات أحرى تحادد جودة الإشارة ويمكن قياسها مشل الربح التفاضلي ،الطور التفاضي وزمن تشويه الحفط . ولكن هذه المعاملات لا يمكن تغييرها دون إعادة تصميم كامل لفدارات. وعادة يكون التشويه الحاد مؤشرا نعطل أحد العناصر إذ أنه في معظم الحالات تمر إشارة فيديوية


هنداك شيلات إشهارات ٧١٣٤ عندندة ومستعدمة في مستقبلات الأقمار الفضائية. الأولى عبارة عن تشائي نبضات مضاعنة multiburst والثانية إشارة اختبار مركبة nultiburst والثالثية نبضة مربعة حببية. وهدفه الإسهارات موضحة في الأشكال ١-١٤ وحتى ١٥-١٥. إن الإشهارة المركبة والمتالبة المضاعفة هي الأفضل لضبط مستوى إشهارة الفيديو. ففي الإرسال بنظام NTSC، تستحدم مجموعة النبضات المضاعفة ويمكن إظهارها على الخط 17 من الحقل 1. في حين بمكن رؤية الإشارة المركبة غالبا على الخط 18 من الحقل 1. في حين بمكن رؤية الإشارة المركبة غالبا على الخط 18 من الحقل 1 أو 2.

بما أن بعض مرسلات الأقسار الفضائية ليسب متلالسة مما أن بعض مرسلات الأقسار الفضائية ليسبت متلالسة تماماً مع نظام NTSC فإنها لا تحديداً الما الله الما الله تعليب أن تكون إشارة الفيدينو فيها (100 IRI المديداً).

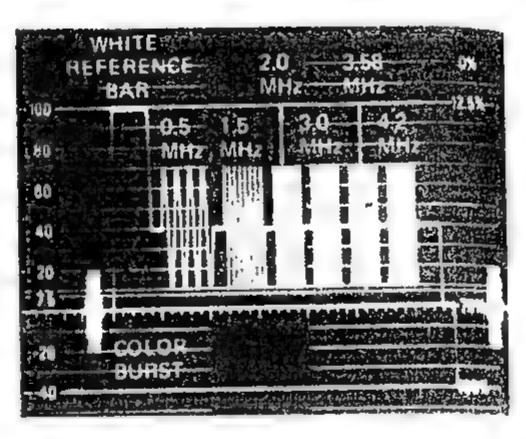يضبط مستوى إشارة الفيديو باستخدام جهاز إفنهار لشكل الموجة والذي يبين وضع المستوى IRE وهذا يساعد على ضغط الترددات العالية، حيث يظهر خط نظيف يعين المستوى. ويجب أن توضع نبضة التزامن عند IOIRE والعدم الأبيض عند TOIRE من أجل الإشارة المركبة و TOIRE لنبضات المتالية المضاعفة. هناك أيضاً بعض الإشارات المتالية المضاعفة يكون فيها العدم الأبيض عند IOOIRE والنبضات المتالية عدم 70IRE.




شكل 13-9. شكل موجة لتنالي نبضات مضاعفة - إشارة اختبار بفاصلة زمنية شاقولية (VITS) في نطام MTSC هذا الجزء من إشارة VITS بتم إرساله عادة على الخط 17. الحقل 1 في الفاصلة الزمنية للإطفاء العمودي ويتالف من سلسلة من النبضات المتالية نات الطال الواحد وتغطي الجالات الزندية 2.1.5.0.5. 3. 42.3.58 ميغاهر تز. إذا تغير مطال الإشارة عبر الطيف الزندي سوف ينعكس ذلك على ارتفاع النبضات المتالية. ويتم أيضا إرسال نبضة فمة بيضاء تعرف باسم "العلم الأبيض white flag "تعتبر كمستوى مرجعي للأبيض. يلاحظ وجود نبضة تزامن تتبعها النبضات التتالية من الصورة.

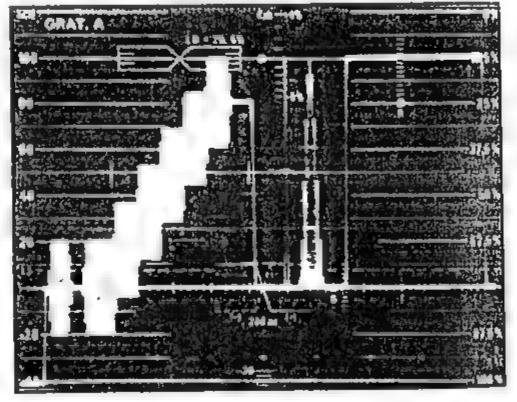


مكل 14.9 إشارة اختبار مركبة composite درجية لنظام NTSC. إشارة الاختبار 14.9 إرسالها عادة الاختبار 14.9 يتم إرسالها عادة على الخط 18 من كلا الحقلين أثناء فيزة الإطفاء الشاقولي وتتضمن على الخط 18 من كلا الحقلين أثناء فيزة الإطفاء الشاقولي وتتضمن عدة عناصر. تسمى الوجة الربعة الأولى بالخط الحاجز وتكون إشارة الاختبار "النافذة" أو العلم الأبيض عند مستوى 100IRE. إن وجود أي ميلان في القمة يشير لاستجابة ضعيفة للمرددات المنخفضة يهرجم كسورة محزرة. إن المبضة الرفيعة spike التي تتبع النبضة الجببية الربعة. أو الإشارة على شكل 2-1 هي اقضل مؤشر لتشوه الطور. أما الربعة التالية الاكثر عرضاً فتعود إلى الشارة اختبار نبضة التلوينية وتوسن طريقة صحيحة لتحديث الربح وقرق الطور بين إشارتي الناوينية الناوينية والإضاءة. وتستخدم للوجة الاخبرة الدرجية لقياس كمية الربح التفاصلي أو تغيرات الربح خلال الطيف الترددي.

تستجدم النبضات المتنائية المضاعفة (multihurst) لضبط الاستجابة الترددية لننظام وتشائف من إشارة العلم الابيص وست نبضات متنائية إإشارات حبية بتردد 500 كيوهرتز. 1. 23 قد 33.38 و 4.2 ميغاهرتز. إن جميع الإشارات متساوية المفال من ناحية مثائية ولكن يوجد عملياً بعض الابضعاط لسترددات الأعلى في أغسب المستقبلات وتستجدم بداية إشارة العلم الأبيص لضبط موقع البترددات المنحفصة. وإذا كانت لمهاية العيا على شكل إشارة مربعة نظيفة فتكون حالة البترددات المنحفضة جيدة، وإذا كانت لمهاية المخفضة جيدة، وإذا وجد تشويه في الإشارة فهناك ضعف في المخفضة حيدة، وإذا وجد تشويه في الإشارة فهناك ضعف في المنخفضة دو مطال مرتمع والشكل (١٥٠٥ يسين المشاكل الترددية المختفة التي يمكن حدوثها.


هناك عموماً ثلاثة أنواع لمعايرة إشارة الفيديو في مستقب الأقمار الفضائية وهي: مستوى الإشارة التي جب ضبطها عبد افولت من القمة إلى القمة والاستجابة عند المتردات العالية التي جب أن تحقيق استجابة مستوية فلإشارات المتنالية والمضاعفة، وأخيراً الاستجابة عند المترددات المنخفضة حيث يجب إظهار بداية إشارة انعلم الأبيض، أحياناً يسمى الفبط ألمترددي بضبط التنوينية والإضاءة حيث تعبر المترددات المنخفضة عن الإضاءة والمترددات العالية عن التوينية (انظر الشكل 17-9).

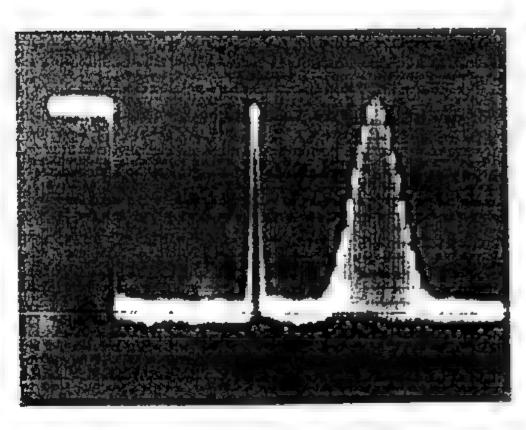

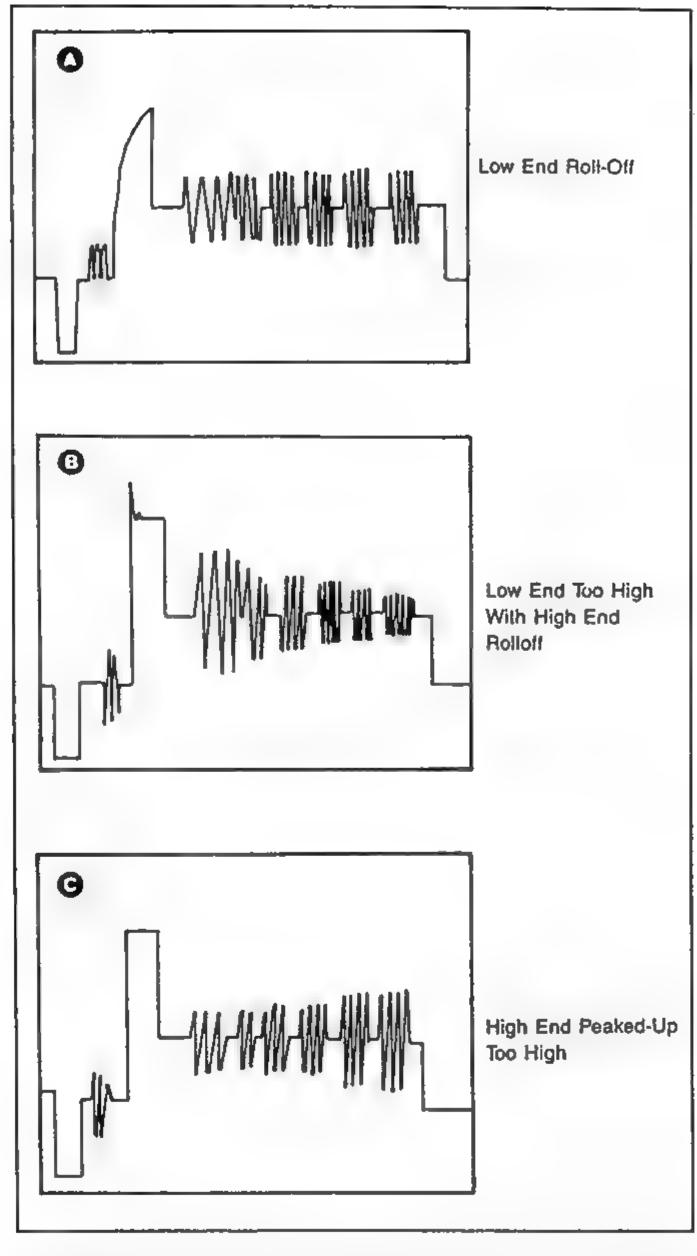شكل9-15. نبضة جيبية مربعة تستخدم لتحديث الطور والربح بين الإضاءة أو بين تفاصيل معلومات الصورة و معلومات اللون. وهي تشكل جزءاً من إشارة الاختبار VITS.



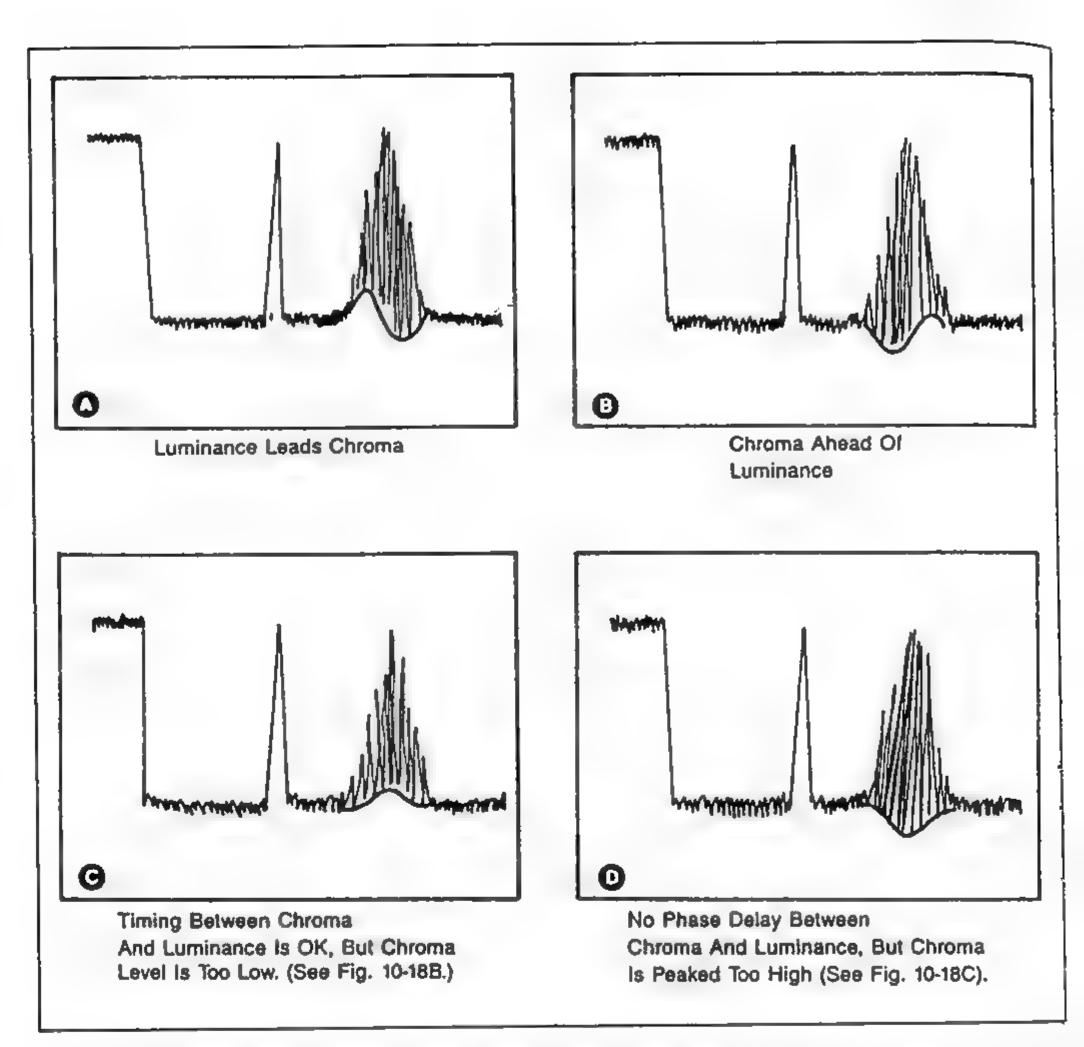شكل9-16. موجة متنالية مضاعفة والاستجابة الترددية. الشكل (A)موجة منتالية مضاعفة مضغوطة عند النهاية النخفضة. وشكل الإشارة (B) يبين نيضة عالية للستوى عند النهاية للنخفضة مرافقة لانضغاط في التربدات العالية والشكل (C) يشير إلى مستوى عالى للإشارة عند النهاية العليا.



شكل 9-17. نبضة جببية - مربعة وتأخير، النبضة الجيبية الربعة في الشكل (A) اللونية متأخرة عن الإضاءة. في الشكل (B) اللونية تسبق الإضاءة. في الشكل (C) تزامن بين اللونية والإضاءة ولكن مستوى اللونية ضعيف جداً. في الشكل (D) تكبير في استجابة اللونية لأن ربح الإضاءة اقبل من ربح اللونية ولا بوجد تأخير في الطور بين الإشارتين.

10

معالجة الصوت

تستخدم دارة كشب تعديل الصوت لفصل معنومات الصوت عن حامل ثانوي الصوت عن حامل ثانوي مضغوط ضمن حامل الإشارة المرئية. هذه الحوامل الثانوية يتم إرسالها على ترددات تقع في أعلى ترددات الإشارة الفيديوية وذلك في المحال السترددي مسن 4.5 وحتى 8.0 ميغاهرتز في الخال من 5.5 وحتى 8.5 ميغاهرتز في أنظمة الإرسال PAL/SECAM وفي المحال من 5.5 وحتى 8.5 ميغاهرتز في أنظمة الإرسال PAL/SECAM .

هناك إشارات كثيرة أخرى للصوت غير تفك المرافقة المعلومات الفيديو الأساسية يمكن إرسافا في بحال الحامل الثانوي. إذ توجد محطات راديو مستقلة FM وشبكات إرسال راديوية وطنية وعلية ،فاكس ،كشوف مخازن للتبادل التحاري وكذلك إشارات تمثيلية ورقمية أخرى. الشكل 1-1 هو صورة لحلل طيف لإشارة فيديوية أصلية (قبل التعديل) base band مسع لأعديد من الحوامل الثانوية لنصوت. وانجال الترددي من اليسار بأن اليمين هو من 4.3 وحتى 9.3 ميغاهرتز، ويمثل كل مستنيمة أفقى (500 كيموهرتز. خط الوسط يعبر عن 6.8 ميغاهرتز.

يمكن تمييز أكثر من 20 حامل ثمانوي مختلف ضمن همذا انحال ، يتوضع حامل الصوت الرئيسي لمحطة الإرسال عند

التردد 6.8 ميغاهرتز وهو معرول عن الحوامل المحيطة به من

الجانبين. وعموماً لحامل الصوت الرئيسي بحال تمرددي أعرض

وكذلك استطاعة تزيد عن بقية الحوامل الصوتية.

شكل 10-1. صورة محلل طيف لرسل يحوي العديد من الحوامل الثانوية للصوت. اختت هذه الصورة عند خرج إشارة الفيديو الأصلية. التردد الركزي هو 6.8 ميفاهر تز الدقة هي 500كيلو هر تزاسم. والستوى الرجعي 20dBm.

مواصفات الحامل الثانوي الصوتي

تكون الحوامل الثانوية للصوت معدلة ترددياً، وهي خُتف عن إشارة الفيديو والإشارات الراديوية القياسية ذات التعديل الترددي FM بانحراف الإشارات فيها، ويستخدم نوعين من الانحراف وهما حوامل صوت عريضة الحزمة مرافقة لقنال صوتية أو لأقنية متعددة في حال الإرسال الستيريو، والنوع الأخر هو صوت ضيق الحزمة ويستخدم لإرسال خدمات الراديو المساعدة، هنالك أيضاً الحوامل SCPC (نوع حامل واحد لكل قنال Single Carrier Per Channel) وهي أيضاً ذات

انحراف ضيق المحال ولكسن تتطلب ناخب تعديل ترددي FM خاص لاستقباغا.

يىزاوح الانحراف في الإرسال عريض المحال عادةً بهين 200 كيلوهر تز كحد أقصى مع مجال ترددي من 50 هر تز وحتى 15 كيلوهر تز و نسبة إشارة إلى ضحيح نساوي 70dB، ويمكن أن يكون الانحراف ضيقاً حتى 25 كيلوهر تز وحتى 7.5 كيلوهر تز أو

الكه كيوهر قد من أجل بحسال قبرددي من 50 وحتى 15 كيوهر قد وتقارب نسبة الإشارة إلى الفنجيج 65dB وحتى 70dB عندما يته صغط وبسط الإشارات Compading حيث يته الضغط أنده الإرسال والبسط عند الاستقبال وهذه العمية بحري عنى معصه الحوامل دات الحزمة الفنيقة وهذا السبب فإل غالبيتها ذات بحال ديناميكي محدود وهناك العديد من الطرق المتبعة لتخفيض الضجيج على الحوامل منها طريقة ™Dolby. المتبعة لتخفيض الضجيج على الحوامل منها طريقة المحال على الستواه بهدف رفع نسبة الإشارة إلى الضحيج وهذه التقنيات سوف تدرس تمزيد من التفصيل لاحقاً.

لا توحد معايم قياسية رسمية دتردد الحامل الثانوي ،بذبك لا بتم إرسال حميع الحوامل الثانوية للصوت باستخدام المدراف يساوي تماساً 200 كينوهرتنز أو 50 كينوهرتر ،إضافسة إلى

وجود حامين ثـانويين اخرافهما لا يتحـــاوز 7.5 كيـوهرتــر يجتمعان أحياناً في الجحــال المحجــوز لقنــال واحــدة ذات اســـــــابة ترددية عــيا تـــاوي 15 كيــوهـرتز.

إن التغيرات في الحراف الصوت والمحال الضيئ للحوامل الثانوية وكذلك استخدام ضغط وبسط الإشبارة companding تمنع الاستقبال الجيد لبعض الأقنية الصوتية حتى في المستقبلات المزودة بمفتاح اختيار (ضيق عريض) للحزمة و الخاصة بالأقمار الفضائية.

يتم إرسال قنال الصوت الرئيسية دائساً باستخدام الانحراف عريض المحال عند تردد 6.2 أو 6.3 ميغاهر تز في أمريكا الشمالية و 6.3 ميغاهر تز في أمريكا الشمالية و 6.3 ميغاهر تز في أوربا. إن الحامل الثانوي للصوت ذو المنزدد 6.5 ميغاهر تز هو الحامل الرئيسي ذلاقمار الفضائية ASTRA لذنبت فإن الأقمار الأوربية الأخرى يمكن أن تعتمد ترددات مختفة أيضاً.

دارات شائعة لكشف الصوت

إن إشارة الدخل إلى دارة كاشف تعديل الصوت، ينبغي أن تكول إشارة الفيديو الأصبية baschand لأن الحوامل الثانوية للصوت متوضعة في تبت الإشارة. وهكذا فإن إشارة الصوت يتم استخلاصها من إشارة الفيديو بعد كشفها في دارة كشف تعديل الإشارة المرئية. وانشكل 2-10 يبين عنطط صندوقي لكاشف صوت شائع الاستخدام حيث يقسم عمرج إشارة الفيديو المكشوفة بالتساوي إلى إشارتين ويتم تمريرهما عمر مرشحين لتمرير الحزمة العالية والمنخفضة وبذلك تبقى إشارة الفيديو الأصنية بعناصرها من حوامل ثانوية للصوت والصورة.

الجزء الأعمى من المعطيط الصندوقي هو دارة الفيديو، ويقوم مرشح التمرير المنخفض بمنع حدوث تداخل التعديل الصوتي الصوتي (intermodulation) مع الإشارة المرئية. كذلك بقوم مرشح تمرير عالي ۱۱۵۴ بضغط جميع الإشارات التي ترددها دون كم ميغاهر تز وذلك لمنع المركبات النونية لإشارة الفيديو من التداخل مع إشارة الصوت. بعد مرشح التمريسر العالي، تقسم إشارة الدخل ثانية بحيث يمكن انكشف آنيا عن قنالين فعصوت استقبال مستقنين عن بعصهما البعسض وهذه التقنية تسمح باستقبال الإرسال ابحسم (سنيريو) وبما أن القنالين متماثنين نكتفي بدراسة قنال واحدة فقط.


إن الجنز، المبين في الشكل من دارة المستقبل تستخدم دارة متكاملة لكاشف تعديل متنوازن يعمل بنزدد متوسط IF متكاملة لكاشف تعديل متنوازن يعمل بنزدد متوسط 10.7 ميغاهر تز . هذا المتردد المتوسط مستخدم في جميع أجهزة راديو اله FM المصنعة في الوقت الحاضر تقريباً. إن هذا المتردد المعياري يعطى إمكانية استخدام الدارات المتكاملة والمرشحات

المصنعة لغاية تطبيقات الراديسو FM. وهمذا يجعس كشمف تعديل العموت عملية بسيطة التصميم والتنفيذ، إضافة لمسهولة الصيانة اللاحقة.

إن استخلاص التردد المتوسط 10.7 ميغاهرتز مين الحامل الشانوي في المحسال مين 5.0 إلى 8.0 ميضاهرتز يتطنيب ميزج الإشارات مع حامل قابل للضبط تردده أعلى بمقيدار 10.7 ميغاهرتز من تردد الحامل الثانوي المرغوب. يطبق جهد معايرة إلى مذبذب مضبوط بالحهد (١٥٠٥) بحيث يكون جهد خرجي عبارة عن موجة جيبية بيردد متغير مين 15.7 وحتى 18.7 ميغاهرتز . وهذا هو الحقن في الجانب الأعلى لنردد أما الحقن في الجانب الأعلى لنردد أما الحقن في الجانب الأعلى لنردد أما الحقن في الجانب الأعلى للردد أما الحقن من الجانب الأخفض فلا يمكن إجراءه عملياً لأن الجال المطلوب لومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل إذا استخدم ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل إذا استخدم الحقن في الجانب الأخفض. ولدى ميزج عبرج المذبذب ٧٢٥ مع إشارة الصوت لحطة الإرسال، فإن الناتج هو الحصول عنى قال الصوت المطلوبة متمركزة عند تردد 10.7 ميغاهرتز.

إن وجود مرشح سيراميكي لتمرير حزمة منخفضة 1314 من النوع المستخدم في راديوات الـ FM يمنع كل الإشارات ذات الترددات العالمية من الدخول إلى الكاشف ماعدا تلث المتمركزة حول التردد 10.7 ميغاهرتز، وتمر إشارات الخرج إلى المرحلة التالية. وهناك العديد من المستقبلات التي يوجد فيها فعلياً مرشحين ترددهما المركسزي يساوي 10.7 ميضاهرتز، أحدهما لتمرير حزمة ضيقة.


معالجة الصوت

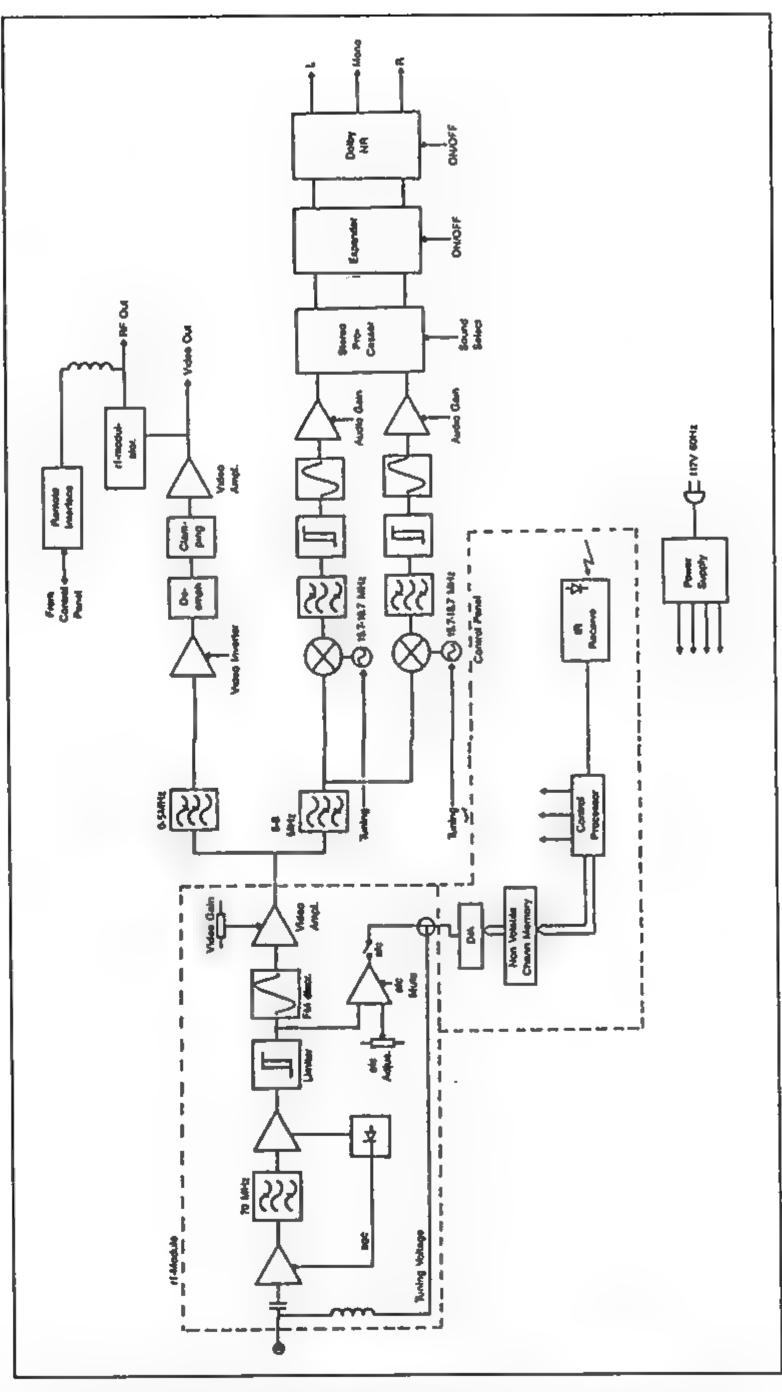

شكل 10-2 مخطط صندوقي لستقبل ستيريو ، يظهر للخطط الكتل الرئيسية للصوت وهي الترشيح. النزج الكشف والعالجة في مستقبل اقمار فضائية.

إن عراج مرشح تمرير الحراسة الضيفلة BPF يحر عبر مكشف ربط بن كاشف التعديل الذي يكون عادة دارة متكاملة وغالباً ما تستخدم الدارة TBA 120T الشائعة الاستخدام في راديو FM ويسين الشكل 10-3 المخطط الصندوقي لهذه الدارة التكامنة حيث تدخيل التغيرات وتتناسب مع تغيرات النزدد الحيامل. وهكذا فبإن الخرج إشارة التوسط 10.7 ميغاهرتز الدارة المتكامنة من السمس 14 - عند المنسس 8 للدارة التكاملة هو تكبرار لإشارة الصبوت المرسية ويتم تكبيرهما بمكبر عميماتي تفاضمي ذو ثمانية مراحمل موصبول لَيْعِمل كمحدد. وللمكبر خرجان بينهما فـرق طور قـدوه ١٨٥٠ - الصوت التي تؤثر على حرج الدارة. فواحدة مــن الإشــارتين تخفـي درجة ومتواجدان عنبد الملامس 6 و10. تعلُّبق الإشارات الباتجة ﴿ الصوت لذي تغيير الأقنية. بينما تستخدم الأخرى عبادة لتعويض عنهما على شبكة إزاحة طور للحصول على إشارتين تاليتين بينهما ﴿ الفرق في مستوى الصوت نتيجة كشـف حـامل ضيـق الحزمـة أو فرق صفحة مقداره ١١١٧ من جديد بالنسبة للإشمارات الأولى. وينجم عن ذلك إشارتين متوارنتين بينهما ١٥١٠ درجية أو في "حالة

قرابع Quadrature" (الشكل 10-4). يجسري سنرج هماتين ابحسوعتمين من الإشارات مع بعضهما في المازج المتوازن واللذي يشكل حزياً من الدارة المتكامنة وينتج عن المزج إشارة جهيد مستسر سبريعة أساساً. ويستخدم الممسان 4 و5 لإشارات التحكم بشدة إشارة عريض الحزمة.

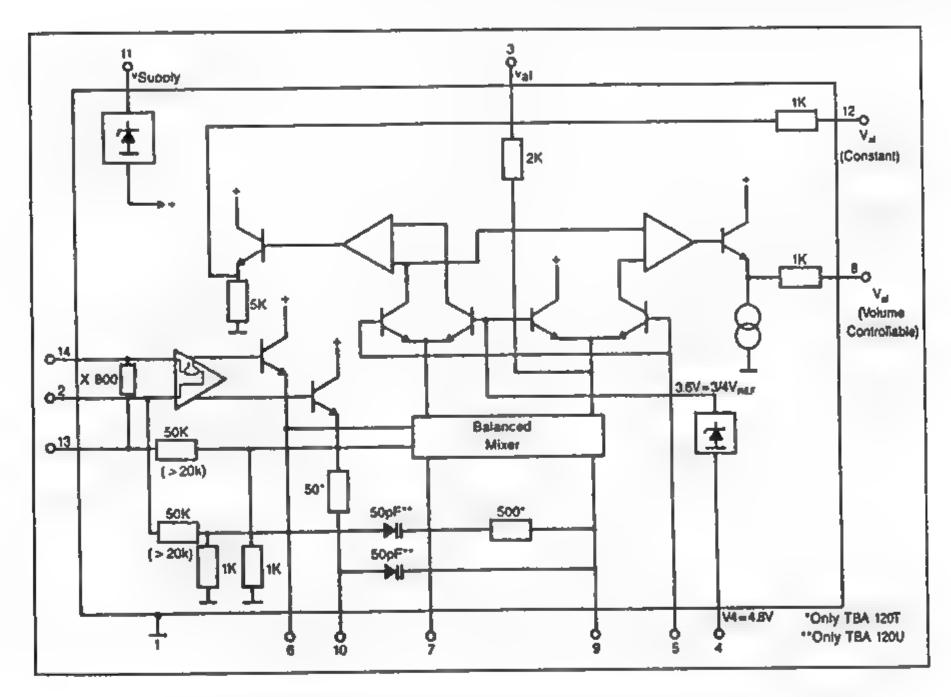

شكل 3-10 مكبر تربد متوسط IF وكاشف TBA 120T . هذا للخطط الصندوقي يبين ملامس الكاشف 10.7 ميغاهر تز،


شكل 10-4 موجة جيبية "في حالية 2nd 180° 270° **Balanced Pair** ترابسع Quadrature ". الإشسيارات °0 و 180° همسا الخرجسان الوجسب والسالب للمحدد بينما الإشسارات One Balanced 90° و270° هما النساتج عسن إزاحسة الصفحة للإشارات °0 و 180° بمقدار ربسع طبول الوجسة. وتستخدم هنده الإشارات لكشف تعديل الصوت.

دارات أخرى لكشف الصوت

في بعض مستقبلات الأقمار الفضائية، يضبط العبوت ويتم كشفه باستخدام دارة متكاممة NES64 PLL والشكل 10-5 يوضح المخطط الصندوقي خده الدارة ويبين مكوناتها الرئيسية. يوجد محدد لمنع الضحيح MA من التأثير عبى الكاشف، وكذلك يوجد مقارن صفحة يقوم بمقارنة الإشارات الواردة مع عبرج البردد الناتج عن مذبذب VCO، ويتم التحكم بالمذبذب VCO عن طريق جهد خرج المقارن الطوو، ويمثل جهد خرج المقارن بمهد الخطأ الذي يعير عن فرق الصفحة أو التردد بمين المتردد المرجعي وانتردد الوارد إلى الدارة، ويجري ضبط المذبذب VCO الموجود ضمن الدارة 450 المدارة، ويجري ضبط المذبذب VCO الموجود ضمن الدارة 450 المدارة، ويجري ضبط المذبذب VCO الموجود ضمن الدارة 450 المدارة، ويجري ضبط المذبذب المدرة الموجود ضمن الدارة 450 المدرة المدرة

عندما يوجد فرق بين إشارة الدخل وإشمارة خمرج المذبذب ٧٥٥. يتولد جهد خطأ في مقارن الطور الذي يعود بتغذية عكسية إلى المذبذب ٧٥٥ ويظهر أيضاً عسى المنمس 14 كجهد مستمر سريع النغير.

بتغيير حهد التلحين بواسطة مقبض التحكم الصوتي عسى الواجهة الرئيسية (أو بواسطة معالج صغري من خلال دارة توليد الجهد) تنغير السعة للتناتي ذو المكشف المتغير varicap وهذا بدوره يبدل تردد خرج المذبذب VCO المذي بؤثر أيضاً على مقارن الصفحة ويسبب تغييراً في التردد الناتج.

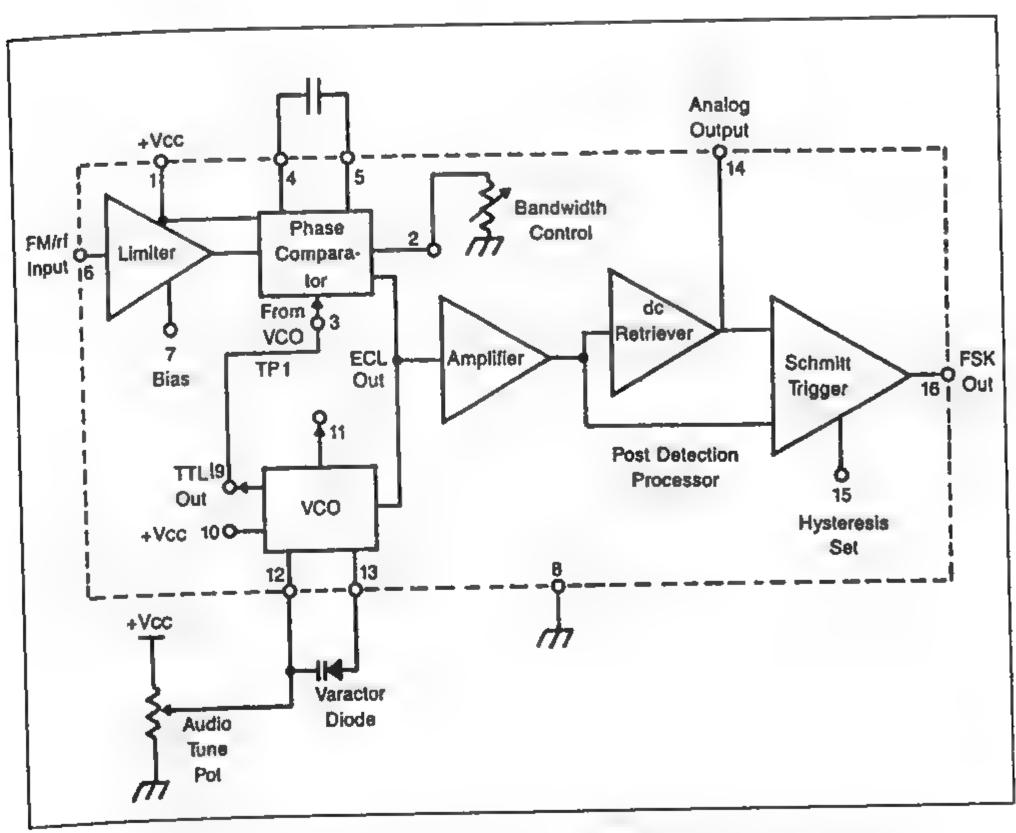

شكل 10-5 مخطط صندوقي لدارة متكاملة NE564 مستخدمة لضبط وكشف الحامل الثانوي للصوت. تثالف الدارة NE564 من محدد، مقارن صفحة مكبر خطأ ومذبذب VCO.

طرق إرسال الصوت المجسم (ستيريو)

هناك ثلاث طرق رئيسية لبث الإشارات الصوتية عبر الأقمار الفضائية. الطريقة الأوسع شهرة بينها هي طريقة الحامل الثانوي الأحادي عريض المحال ذو القنال الواحدة والسذي يتسركز عادة عند التردد 6.2 - 6.6 و 6.8 ميغاهر تز في الإرسال صمن أمريك المسسائية. وهناك أيضاً الإرسال المحسم المنفرد وذلك بالشكين عرييض الحزمة وصيق الحزمة وأخيراً هناك الإرسال المحسم الرقمي والذي يستحدم عادةً في طرق التعمية. وتستحدم بعض محطات الإرسال طرقاً أخرى لبث إشارات الصوت . ولعن طريقة المصفوفة matrix وطريقة التعمده المتقابل على المعارفة المحسمة هما البدائل المعروفة.

إن استقبال كل من البث بطريقة المصفوفة أو البث المنفرد يتطلب قسمين منفصلين للتنحين . وهذا السبب يوجد عسى مستقبلات الستيريو مفتاحي خكم للتوليف الصوتسي، والسوع الوحيد الذي يمكن كشفه مع أنه يحسم بواسطة مفتاح خكم واحد على الواجهة الرئيسية هو الصوت الرقمي.

في البداية اعتمدت بعض مستقبلات الأقمار الفضائية مبدأ ستيريو التعدد الضميني bult-in، حيث افترض المصممون أنها سوف تكون الطريقة الأكثر شيوعاً في الإرسال، ولكن طريقة الستيريو المنفرد هي التي أضحت الطريقة العامة.

الستيريو المنفرد Discrete Stereo

يستعمل الستيريو المنفرد حامين ثانويين منفردين أحدهما يحتوي معنومات انتنال اليسارية والأخر يحتوي معنومات القنال اليمينية، وعادةً يتم إرسال الترددات الأخصيض عنى القنال اليسارية.

في معظم الحالات، لا يتلاءم إرسال الستيريو المنفرد مع المستقبلات ذات مكبر العسوت الوحيد إذ أنها تستقبل فقط القنال اليسارية أو اليمينية ولكن في بعض محطات الإرسال يجري بث قنال ثالثة أو إشارة برنامج صوتمي مفرد أو تراكب قنالين منفردتين وفي هذه الحالة تستخدم الإشارة المفردة لتغذيب معدل RF.

يتم إرسال الستيريو المنفرد عبر شكل انحراف der naton فيق المحالات، وفي أغلب الحالات، يستخدم الانحراف عريض المحال، وفي أغلب الحسال الرئيسي لإشارة الفيديو، في حين يستخدم انحراف ضيق الحزمة من أجل بث إشارة راديو FM، وتُرسل أغلب الأقنية الضيقة الحزمة بحيث تكون مجاورة لبعضها في الطيف الترددي.

الستريو المصفوفي Matrix stereo

تستخدم أنظمة المصغوفات حاملين ثانويين، يحمل الأول السبارة L+R (بسسار زائسد يمسين) ويحمسل الأخسس الله المستبريو السار ناقص يمين) ويتطلب فك ترميز القنالين في السبيريو مصغوفة كاشف ترميز، وفي هذا النظام، تقوم الإشارة الحادية بتغذية معدل RF، وهذا النظام متلائم مسع المستقبلات ذات القنال الصوتي الوحيد في حين تكون الطريقة المنفردة ملاءمة إذا تحقق وحود حامل منفرد بالإضافة إلى الحاملين الأخرين للسبيريو،

يقوم كاشف الترميز المصفوفي بالجمع أو الطرح الجيري للحامنين الثانويين. وهكذا يكون الخرج هو قنال اليمين واليسار. والشكل 10-6 يين دارة كاشف ترميز بسيطة شائعة الاستحدام.

تتألف الدارة من مضخمين op-amps . لكشف ترميز الستيريو المصفوفي بصورة صحيحة، تدخل إشارة (L+R) عبر المكتف (L-R) عبر المكتف 660، بينما تدخيل إشبارة الطمرح (L-R) عبر المقاومة R104 . وإذا انعكس الدخلان، فذلك يبؤدي إلى جعيل

قنال اليمين مختلفة بالطور عن قنال اليسار وبالتالي نحصس عسى صوت أجوف (hollow) وناعم حداً.

يتم الحصول على الخرج الصوتي من الجزء الناني لكل مكبر عملياتي بواسطة مفتاح 56 يحدد الوضع طبيعسي/ستيريو وعندما يكون هذا المفتاح على وضعية ستريو تمر الإشارتان عبر شبكة مقاومات تشكل دارة المصفوفة. ويتم توصيل المكبر كمكبر تفاضلي في حين يتم وصل 2110 ليعسل كمحبر تفاضلي في حين يتم وصل 2110 ليعسل كجامع، وتوصل المقاومات R108.R86.R90.R89 بحالة تصالب (وكل منها 24 كيلوأوم) بحيث تمزج الإشارتان بالتساوي، ويشكل الملمس 5 وهو الدخل غير العاكس لنمكبر 1110 نقطة الجمع للقنالين وبذلك يكون خرج المكبر همو قنال اليسار لأن قنال اليمين يتم إلغاؤها أثناء الجمع .

لفصل قنال اليمين. يطبق الحامل (L+R) إلى الدخل غير العاكس (المسبس ؟ من (110) بينما توصيل الإشارة (L-R) إلى الدخل العاكس (مسس ٥ من (110) ويكون الناتج هو الفرق بين الاشارتين أو قنال اليمين وجبرياً يمكن التعبير عن ذلك كما يعي:

(1.+R) - (1.-R) = 2R

حيث تنغى إشارة اليسار لتعارض الطور بينهما.

إدا وضع المفتاح S6 على الوضعية طبيعي- فيإن القنبال العبيا سوف تخرج من المأحذ RCA اليميني في حين تخرج القنبال السفية من المأحد RCA اليساري متجاوزة شبكة المصفوفة.


رن عمية الصبط الوحيدة تتم بالتحكم بالصفوفة عبر لقاومة المتغيرة (RV10) المستخدمة لموازنة مستوى الإشبارة المالة مع مستوى الإشارة الإشارة (المال) وتضبط هذه المقاومة جيت يكود للقنالين الحامل ذاته، وبتشغيل دارة المصفوفية بتضاعف مطال القنال اليسارية تقريباً وتختفي القنبال اليمينية.

وتُضبط المقاومة "RV10" بحيث يتم الحصول على أقل قدر ممكل من إشارة الصوت عنى هذه انقنال.

الستريو المتعدّد Multiplex stereo

إن نظام الإرسال في طريقة التعدد يشبه النظام القياسي نبست الراديوي السلام الراديوي وحد الراديوي الله المراديوي وحد ومن القنال (١٠٩١) بالإضافة إلى حسامل أخر مع المعمومات (١٠٩١) المحمولة عميه. إنه حامل مضغوط ذو حزمتين جانبين ومعدل بستردد المحمولة رمع إشارة قيادية تساوي 19 كيموهر تز.

الغرق الرئيسي بين الإرسال FM والإرسال انفضائي في طريقة التعدد المتقابل (multiplexing) يكمن في الحراف الإنسارة وطريقة معالجة التعديل. فالانحراف الكنبي هو أكبر بكشم في حالة الإرسال الفضائي ويرتبط بدرجة القصل بين إشارات الستيريو . وهمذا النبوع مسن الانحراف يسمى بساخراف التلاؤم adaptive deviation.

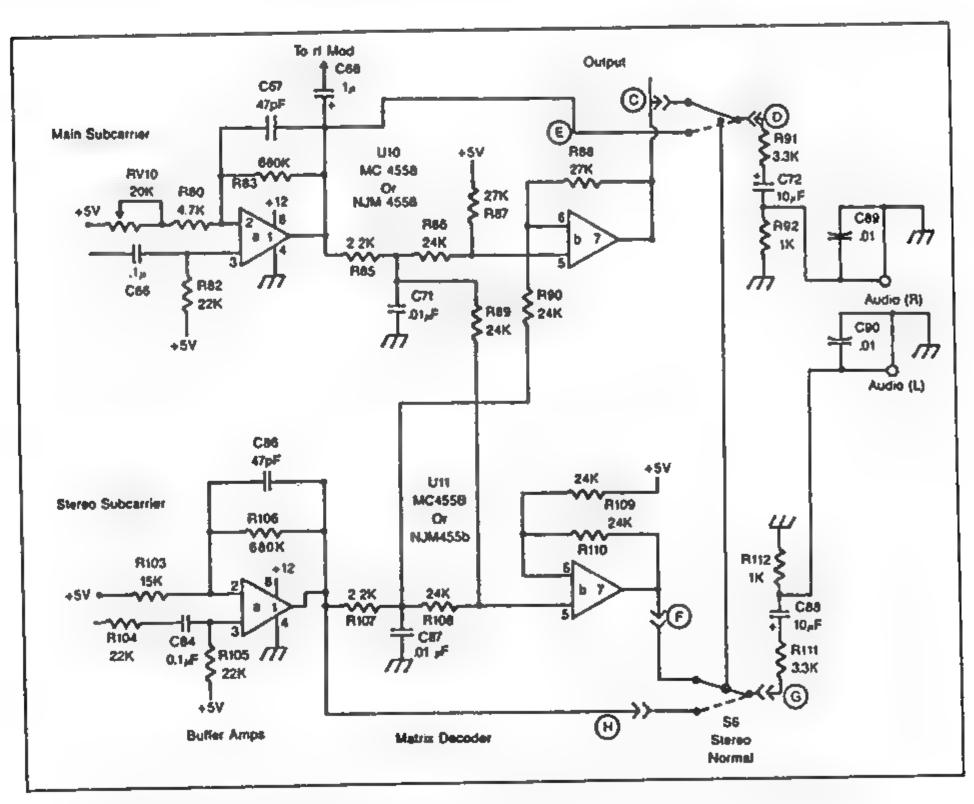

شكل 10-6 كشف الترميز النفرد وبطريقة الصفوفة. هذه دارة الستقبال الستيريو النفرد والصفوفة واسعة الانتشار،

انضغاط وانبساط إشارة الصوت Audio Companding

يُعتمد عدى طريقة انضغاط والبساط إشارة العسوت لنتغب على ضعف مستوى الإشارة إلى الضحيح في الإرسال النغائي للحزمة الضيقة FM، إذ يتم ضغط المحال الديناميكي لإشارة الصوت في الوصعة الصاعدة ومن ثم يعاد بسطها بعد كشف التعديل ويكون للإشارة المنسطة المحال الديناميكي السابق للإشارة الأصية.

تستخدم الدارة المتكامنة NE571 لتحقيق البساط إشارة المتحدم في أغب المستقبلات وهذه الدارة المتكامنة هي ثنائية الأقية لضغط وبسط المحال الديناميكي وتستخدم في هذه الحالة لانبساط الإشارة.

يتم التحكم بالانبساط عبر التغيرات في مستوى الإشارة, فتغير صغير في مستوى إشارة الدخسل يودي إلى انبساط وتغيرات واسعة في مستوى إشارة الخرج, فمثلاً من أحل معدل ثابت 1:2 لنضغط-انبساط وإذا كانت تغيرات مستوى الإشارة مساوية 100 ميلي فولت عند الدخل المضغوط فسوف نكون تغيرات الخرج 100 ميني فولت وبعد الإرسال والاستقبال سوف تنسط الإشارة المضغوطة بحيث تؤدي تغيرات 00 ميني فونت إلى تغيرات إشارة بمقدار 100 ميني فونت

إذا جرى انبساط الإشارة عند الاستقبال ولم يكسن قسدتم ضغطها في الوصلة الصاعدة، فإن الصوت سيعاني مسن حودة "الضخ pumping" لأنه يتم رفع مستوى الإشارة بشكل غير صحيح.

تخفيض الضجيج بطريقة ™Dolby


هناك عدد دارات مستعملة حالياً لتخفيسض الضحيح بطريقة ™Dolby ومّا تسميات ™C، B، ∧ Doiby وتستخدم احدى هذه الطرق في كل نظام تقريباً . في الإرسال الفضائي تستخدم الطريقة ™Dolby (الشكل (1-1)).

تقوم دارة ™Dolby بقسمة طيسف الستردد الصوتسي إلى بحالات ترددية مختلفة وكل قسم يتعرض لكمية مختلفة من رفع الذروة وهذه الزيادة في مستوى الإشارة هي في الحقيقة عبارة عن انبساط للإشارة وعند إعادة ضغط الإشارة إلى المستوى الأصلى، فإن كمية الضحيج المضاف أثناء الإرسال تنخفض.

تستفيد المعالجية بطريقة المصل من حقيقة كون الترددات المنخفضة والتي تشكل الجزء الأهم من استطاعة الإرسال في الإشارة هي ذات ممانعة نسبية عالية للضحيج، إذ أن الضحيج يظهر بشكل أقوى عند الترددات العالية وهكذا فإذا لم تطسراً تسدلات على مستويات الترددات المنخفضة فإن الترددات الأعلى يمكن أن تُضخم بشكل انتقائي لنحصول على انحراف واستطاعة حاهزة أمثلين.

يعقق نظام ™Dolby هذه المهمة من خلال تطبيق كميات متغيرة من رفع (تضخيم) المستوى حسب الجحال الديناميكي والتردد لكل محال ترددي، وتطبق طريقة عكسية في بجهيزات الاستقبال بحيث تعود العلاقات الأصلية بين ترددات الإشارة كما كانت عليه وبذلك يكون الجحال الديناميكي خالة ضبط مستمر حسب مستوى الإشارة وتركيب التردد.

هذه المعالجة الداخلية تجعبل نظام ™كاله حساس حداً لمستوى الإشارة ومن الطبيعي أن يكون الوضع الغير صحيح للنقطة المرجعية سبباً في جعل الدارة تضغط أجزاءاً من الإشسارة بمقدار أكبر أو أقبل من المطلوب وفي الحالتين ينجم تشويها للصوت. وفي الحالات القصوى، يمكن أن يسبب الضبط الضعيف انخفاض في نغمة الصوت كذلك يمكن أن يكون سبباً في تغيرات لمستوى الإشارة تشبه ما ينجم عن دارة بسط تعمل على إشارة غير مضغوطة.

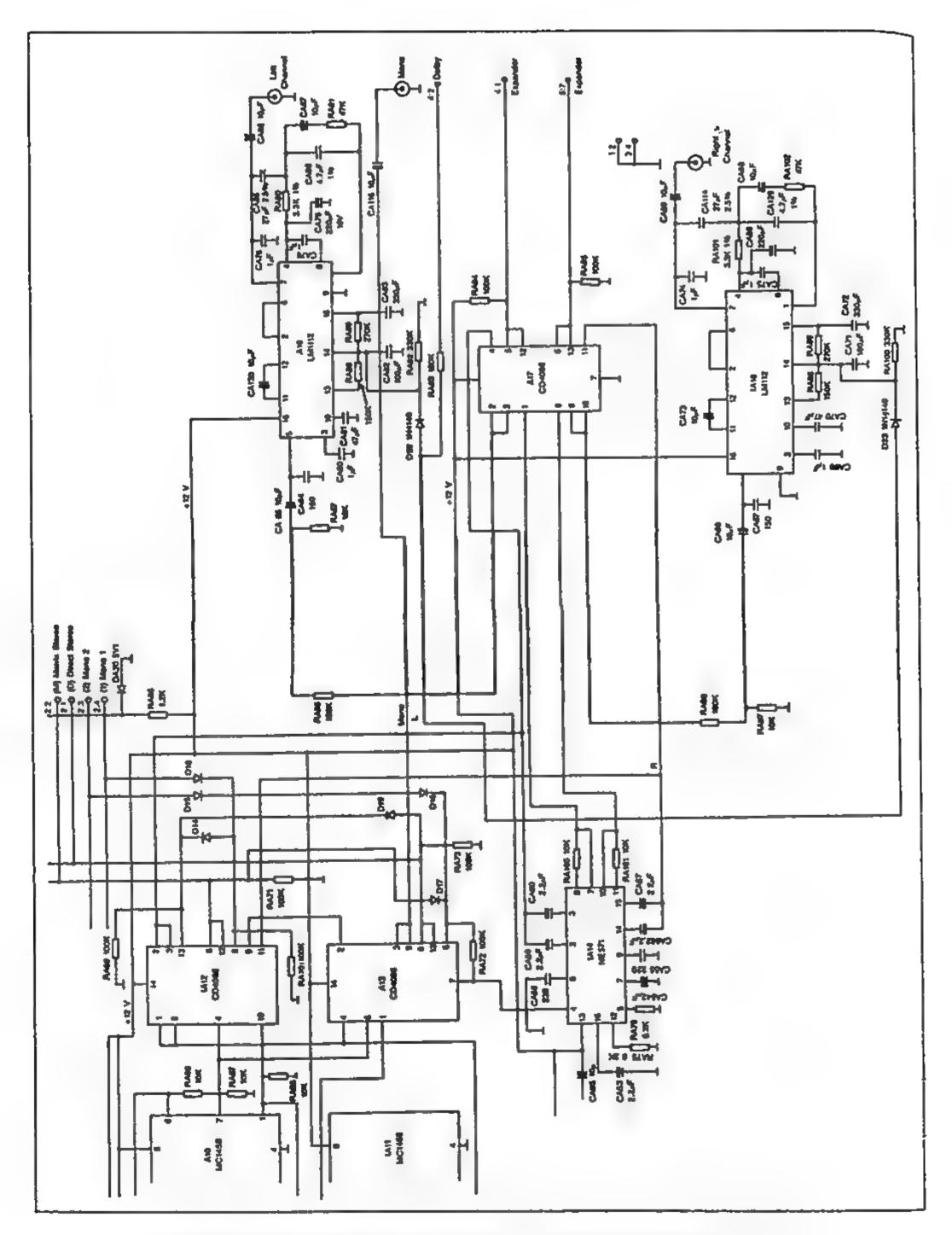

شكل 10-7 دارة معالجة الصوت. تبين النارة التكاملة لبسط الإشارة، دارتين متكاملتين Dolby ومفتاحين 4066 يستخدمان لانتفاء نمط الصوت.

الأعطال في دارات الصوت

A. فقدان إحدى القنبوات الصوتيــة لــدى اســتخدام طربقة المصفوفة :

من اعتمال أن يكون العطل الأكثر شيوعاً هو فقدان إحدى القنوات الصوتية عند اختيار طريقة المصقوفة لنصوت المحسم (ستيريو)، وغالباً ما يعود ذلك إلى الوضع غير الصحيح لتحكم بالانتخاب tuning control فإذا كان كلا المتحكمين مصبوطين على نفس الحامل الشانوي قإن واحدة من أقية الصعوت سوف تغيب عند اختيار طريقة المصفوفة. إذا كان المدخلان فكاشف ترميز المصفوفة هما (L-R) أو (L-R) فإن المنانوي الرئيسي عند تردد إشارة (L-R) وهو عادةً 2.6 ، 2.6 ، 6.6 أو الحامل الثانوي الرئيسي عند تردد إشارة (L-R) وهو عادةً تردد إشارة الاركا) وغائباً ما يكون الارتباطية الستيريو المنفرد ويكون اليمين عنى الوضعية المستيريو المنفرد ويكون الناخب على الوضعية الستيريو المنفرد ويكون المناخب على الوضعية الستيريو المنفرد ويكون الناخب على الوضعية المستيريو المنفرة المستيريو المنفرة ويكون البيون المناخب على الوضعية المستيريو المنفرة المستيريو المنفرة ويكون البين المناخب على الوضعية المستيريو المنفرة المستيريو المنفرة المستيريو المنفرة المستيريو المنفرة المستيريو المنفرة المستيريو المناخب على الوضعية المستيريو المنفرة المستيريو المنافقة الستيريو المنافقة السيريو المنافقة المستيريو المنافقة المستيريو المنافقة المستيريو المنافقة السيريو المنافقة المستيريو المنافقة المستيريون المنافقة المنافقة المستيريون المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الم

B. ضجيج فرقعة popping في الصوت.

يمكن تصنيف مشاكل انصوت في الإرسال الفضائي إلى اربعة أنواع وهي: استطاعة ضعيفة أو إنسارة ضحيحية داخلة إلى المستقبل، عدم ضبط أو إزاحة المتردد المتوسط IF لإشارة الفيديو، دارات كشسف تعديل الفيديو أو كشسف تعديل الفيديو أو كشسف تعديل الصوت، لحسام بارد أو عطل في أحد العناصر مثل مقاومة. ترانزستور، دارة متكامنة أو ثنائي. وأيضاً إزاحة أو تغيير قيمة أحد انعناصر في المعدّل RF لدى الاستماع إلى جهاز التنفاز.

الفرقعة أو الضجيج الساكن همي المكافئ الصوتمي دومضات الفيديو، ووجودها يعمني هبوط الجهد أثناء كشف تعديل الفيديو أو الصوت. وفي معظم الحالات، يكون الصوت أكثر ممانعة لومضات الفيديو، ويمكن أن تكون الصورة غير واضحة ويبقى الصوت بجودة عالية.

إن مشاكل الصوت من النوع الأول يمكن إلغاؤها إذا كانت إشارة الفيديو نظيفة وخالية من الومضات وبالتالي يعمل كاشف تعديل الفيديو بشكل سنيم، وفي معظم المستقبلات يوجد محدد قوي قبل دارة كشف التعديل وبذلك تكون الإشارة ذات مستوى ثابت تقريباً وعند هذه النقطة تنفصل الحوامل الثانوية للصوت من إشارة الفيديو . إذا كان مقياس مستو الإشارة يعمل بصورة صحيحة، فيحب دائماً فحص مفاتيح المستقبل ووضعية التحكم ويشمل هذا الفحص وضعية مفتاح الحزمة العريضة/الحزمة الضيقة، اختيار تحط العموت وضعية التحكم وينبغي التأكد من أن

المُرسلُ بيث الأصوات ذاتها التي تم اختيارها في المستقبل الـذي يجب أن يكون قد تم توليفه بشكلُ حيد.

إذا احتوت إشارة الفيديو عنى الضجيح وأشار مقياس الإشارة إلى مستوى منحفض لإشارة الدخيل (أقبل من ا أو 2 تدريجة من 10) فقد يعني ذلك وجود مشكنة في التردد المتوسط للفيديو أو كتلة الناحب أو كتلة LNB. أو الجاهية قرص افوائي أو حتى الوصلات بين القسرص والمستقبل. وقد تكون إشارة الفيديو "قابلاً للرؤية" ولكن الصوت يحتوي عسى مرقعة وضجيح ساكن لا يمكن إلغاؤه من خلال التعجيز الناعم.

C.غدم ضبط دارات التردد المتوسط Misaligned iF strip

يسبب خطأ الضبط لدارات ١٢ إلى جعل أفضل صوت لا يتزامن مع أفضل صورة، فإذا تحسن الصورت وساءت الصورة أثناء الضبط الناعم لإشارة الفيديو فذلك بعني غالباً غياب الضبط الجيد لدارات التردد المتوسط.

هناك مشكنة أخسرى تنشأ بسبب الضبط الخياضي والانحراف في دارة كشف تعديسل العسوت. وفي الحيالات القصوى، تظهر فرقعة وضحيج ساكن على كل قنال صوتية. إذا كان كاشف تعديل الصوت أو التردد المتوسط محروفا قليسلا فإن الضبط في الحزمة الضيقة للحوامل الثانوية سوف يكون صعباً إن لم يكن مستحيلاً وستكون عملية تنقية الصوت من الضجيج شاقة ولا بد من إجراء ضبط شامل لدارات الصوت في هذه الحالة.

D. ضبيح حراري اوفصل/وصل متقطع للعناصر.

المشكلة الثانية التي تنشأ عن ضحيج العناصر هي الأصعب كشفها، خصوصاً إذا كان العطل غير ثابت أو ذو طبيعة حرارية، قد يساعد استخدام راسم الإشارة في تحديد العطل ولكن ثبات العطل هو المطلوب . إن أفضل مكان لبدء فحص العطل هو خرج كاشف التعديل فإذا كان الصوت واضحاً عند هذه النقطة تكون جميع عناصره سئيمة.

إن العناصر الفعائة مثل المكبرات العملياتية OP-amps والنزانزستورات هي أول ما يشك بها. ويجب التأكد من مختلف الجهود المستمرة التي تقوم بتغذيتها، والطريقة الوحياة لتحديد فيما إذا كان الضحيج ينشأ من دارة متكاملة هو يفحص إشارة الدخل أولاً ومن ثم إشارة الخرج. فإذا وجد الضحيج على الخرج و لم يكن موجوداً عند الدخل فذلك دلالة على عطل الدارة المتكاملة ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن بعيض

الدارات المتكامنة ذات عامل وبعج هنائل لجهند الإشبارة وبيأن الضحيج يمكن أن يوجد عند الدخل ولكن يتم حذفه في السدارة التكامنة.

يمكن وصل مكتف تمرير حانبي بقيسة 1,001 على طرفي أب عنصر مشكون به لمعرفة مدى الخفاض الضعيج في الحرج، وإن المقاوسات الني يمكن أن ينشأ عنها ضعيحا في الداوات للزاوستورية هي مقاومات تحيز القاعدة ومقاومات الباعث الني لا يوصل معها مكتفات تمرير حانبي. إذا ظهر الضعيج بعد مكتف الربط فيحب استبداله، وقيسة المكتف البديل ليست مرحة سالم يكن ذلت في دارات التوليف. إن استخدام وذاذ لتحسيد أو رأس الكاوي لتبريد أو رفع حرارة العناصر غالباً ما يعل العناصر التي تكون في حالة فصل وصل تقدم من حديد. وإن جعل المستقبل يعس جهد أعمى من الجهد الطبيعي يساعد أيضاً في دفع العناصر التي تكون على حافة العطل إلى أن تصبح عاطلة قاماً.

E. ضبيح معدل الترددات الراديوية RF.

إن العنف الأخير الذي يمكن أن ينشأ عنه صحيحا هو المعدّل RF. في هذه الوحدة يمكن أن يكون الضجيج المتولد عس الترانزستور أو الدارة المتكامنة أو المقاومة والمكثف دو صبيعة متشابهة . والطريقة السريعة لفحص المعدّل هي بوصل الصوت مباشرة إلى نظام ستيريو. قبإن ثم توجد مشكمة في الصوت فذلك يدل عبى وجود عطل محتمل في المعدّل.

إن الحالة الوحيدة التي تشير إلى وجود عصل مؤكد في المعدّل هي حين يسمع الصوت كهمهمة تتغير مع إشارة الفيديو . فمثلاً، إذا كان ففهور الحروف أو مشاهد خارجية على الشاشة يترافق مع صدور أصوات حادة من سماعة التنفاز دون صدور هذه الأصوات من نظام الستيريو. عندها يكون مستوى إشارة الفيديو عالياً جداً أو يكون تردد حامل الصوت لمعدّل RF غير مضبوط بدقة .

ضبط دارات الصوت Aligning Audio Circuits

بمكن جعل معظم الدارات مضبوطة باستخدام إشارات موبدة من مولد إشارة مشل wavetek أو avcom ومن الأجهزة انضرورية لتراصف وخيل الأعطال لدارات العبوت مضخم ستريو ومكبرات صوت خودة عالية وكذلك عداد ترددي حتى 20 ميغاهرتز على الأقل وراسم إشارة وكذلك قولت مسترقمي DVM.

تتضمن عمية المراصف: خديد النهاية العليا والسفلى لنقاط التوليف، موازنة مخارج مستويات محط اليسار واليمين، موازنة دارة المصفوفة من أجل مستويات صحيحة، وضعية نشغيل لمسة الستيريو، وضعية تردد المذبيات المورتيز وضعية وكذلك ملفات الردد المتوسط المنقاط القمة الإشارة الصوت.

لتوليف الحوامل الثانوية للصوت بشكل صحيح، يُجب أن تسمح وسائل التحكم بضبط التردد لتغيرات من 5 وحتى 8.5 ميغاهر تز، وإذا تغيرت قيمة العناصر أو كان التوليف ضعيفا فإن بخدل يزداد مسن 4.0 وحتى 10 ميغاهر تز وحينسد تصبيح

عملية الضبط شاقة جداً لنوصول إلى الدقة المطوبة بسبب الحساسية المفرطة لوسائل الضبط والتحكم. وبالعكس، إذا كان المجال من 6.0 وحتى 7.5ميغاهر تز، فإن الحواصل الثانوية ذات البردد 7.8 ميغاهر تز والنهاية العنيا لا يمكن كشفها آنداك. في معظم المستقبلات، هناك توعاً من التحكم الداخسي، وعادة يكون مكثف متغير أو مقاومة متغيرة يمكن ضبطها أتساء قر بة البردد. إن معظم الدارات تعتمد المؤدد المتوسط 70.7 ميغاهر تز بحيث يمكن استحدام الدارة المتكامسة الشائعة نكاشف تعديل بحيث يمكن استحدام الدارة المتكامسة الشائعة نكاشف تعديل المؤددات من 7.51 ميغاهر تز (10.7+7.01) وحتى 19.2 ميغاهر تز المراددات من 7.51 ميغاهر تز (10.7+7.01) وحتى 19.2 ميغاهر تز الساعة وعكس عقارب الساعة أثناء قراءة عداد المؤدد. وإذا الساعة وعكس عقارب الساعة أثناء قراءة عداد المؤدد. وإذا كانت القراءات تزيد أو تنقسص بمقدار 2001 كينوهر تز بكلا الاتجاهين، يصبح ضبط الهزاز ضرورياً

-		

11

معدلات الترددات الراديوية

RF MODULATORS

إن إشارات الفيديو وانصوت يجب تحويدها بحيث يكون جهاز التنفاز العادي قادراً عدى تمييزها ويستخدم عنصسر يسمى "remodulator" لنقيام بهذه المنهمة . تعمل هذه المدارة على تحويل إشارة الفيديو والصوت المركبة composite إلى إشارات الفيديو والصوت المركبة مطالباً في إشارات المنازة الفيديو معدّلة مطالباً في حين تكون إشارة الصوت معدّلة ترددياً . وشاع استعمال حين تكون إشارة الصوت معدّلة ترددياً . وشاع استعمال كنمة معدّل إسارة الصوت معدّلة ترددياً . وشاع استعمال كنمة معدّل استعمال عن remodulator بدلاً عن

تحتوي جميع المستقبلات المنزلية للأقدار الفضائية عنسى معدّلات متكامنة مع المستقبل وتتوضع عموماً ضمن علبة معدئية ثبت على الواحهة الخلفية لنسستقبل. والغاية من وجود العلبة هي حجب المعدّل عن بقية الدارات لمنع تداخل الإشارات.

هناك عدة مداخل لمعدّل تتضمن الصوت؛ الفيديسو والنّدرة وأحياناً مفتاح الأقنية أو مفتاح اختيسار الدخسل وأغب الأنواع مزودة بدخل الفوائي العادي بحيث يوصل إلى جنهاز التلفاز مباشرة عند إطفاء أو عدم استعمال مستقبل لأقمار الفضائية. وفي هذه الحالات. يوجد مفتاح SAT/TV،

هناك خرج 75 أوم غير متوازن للمعدّل موصول مباشرةً إلى حياز التلفاز عبر خط نقل محوري 75 أوم أيضاً. وتستخدم في أوربا ارتسة Belling Lec. في حين تستخدم الوصمة ۴ في أمريكا الشمالية. ويرحد في أجهزة التنفزة الأمريكية القديمة مأخذين يُقرأ على أحدهما

"دخل هوائي" والآخر "دخل 300 أوم" وفي هذه الحالة يتطلب الأمسر وحود "محول متوازن–غير متوازن لتحويل ثمانعة 75 أوم إلى 300 أوم" وذلك لملاءمة ممانعة المعدّل مع جهاز التلفاز.

إن معدّلات RF المتوافقة مع المستقبلات التفازية التي تعمل بنظام NTSC مزودة عادة بنفتاح لاختيار خرج القبال. إن الأقنية VIIF عن 3 · 2 VIIF المعدّل على الرغم من أنها ليست أفضل خيار لكونها متتالية وذلت يعني إمكانية حدوث تداخل بين الأقنية، إضافة إلى أن الأقنية ذات المرددات المنخفضة حساسة لمرددات تصدر عن تشغيل السيارات وتوافقيات الإرسال للهسواة، حنسى إن المردد 170 ميغاهر تز نفسه يقع ضمن حزمة القنال 4.

تتضمن المعدّلات المصممة للعمال في المحال عموماً الأقنية من 30 إلى 40، وتتم المعايرة بواسطة براغمي يمكن الرصول إليها من الواجهة الخلفية للمستقبل. إن المعدّلات UHF المستخدمة في أوربا تضبط مبدئياً على القنال E36 مع ملاحظة أن هذا الاختيار يتم تغييره عند تركيب جهاز الاستقبال.

هناك أنواعاً متعددة من المعدّلات في القارة الأوربية. والأكثر انتشاراً هو Mitsumi. وهي تستخدم في أجهزة القيديم كما تستخدم في مستقبلات الأقمار الفضائية. عند حدوث عطل في المعدّل فإنه لا يتم إصلاحه في أغلب الأحيان وذلت لأسباب تتعلق بصعوبة تأمين قطع تبديلية.


إطارات البث التلفازي Broadcast formats

هناك تلاتـة أنواع رئيسية من إطارات البث التلفـازي مستخدمة عالمياً وهي نظام NTSC ونظام PAL و SECAM . في الأرسال التلفازي العادي. يُجري بـث إشارات بنظام التعديـل


السعوي ٨٨ لإشارات الفيديو والتعديل الـترددي لإشارات الصوت. ويتم تراكب هـذه الإشارات عنـد المرسـل التلفـازي وترحينها كإشارة واحدة. الفشسل المخادي


في انتعديل السعوي، يتمه تعديل حماس ذو تردد ثنابت الفيديو، وحيث أن أنظمة التعديس المؤددي عريضة المؤمن التعديل المستعوب بتعيير لمصل ويكون هذا التعديس حساساً لومضات الضعيج يكن قد تم تطويرها بشكل كمامل، فبإن التعديس السعوب الصدرة عن ادرق أو مجركات السيارات وهذه الومضات تولمد الخيمار الوحيمد ولا ينزال يشكل الطريقة التقييديسة في ذ قعة في الصوت وخطوط أو نقاط سوداه وبيضاه في إشارة التمفازي الأرضي.

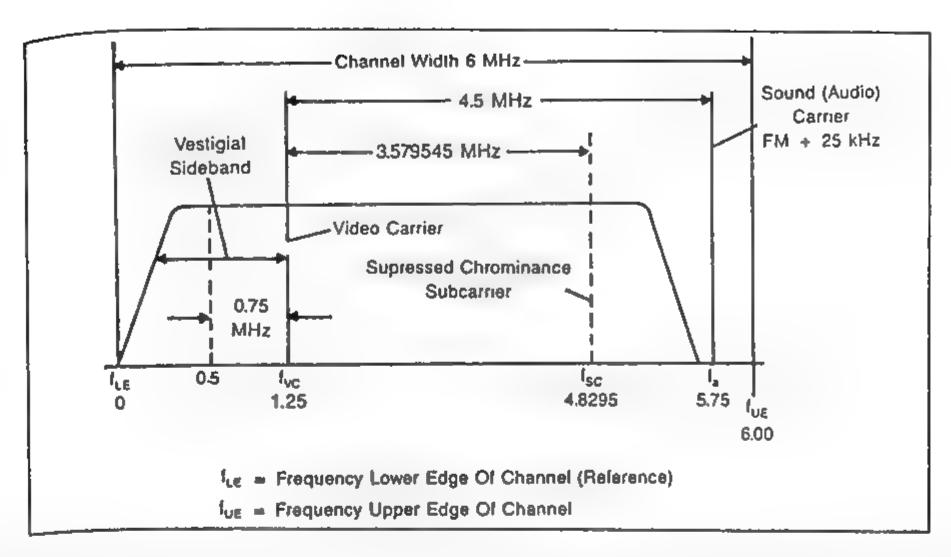الفيديو. وحيث أن أنظمة التعديس المترددي عريضة الحزمة



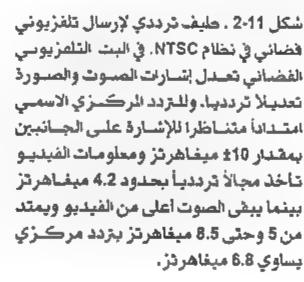شكل 1-11. مخطط ترددي لإشارة في نطام NTSC. نظام بث يعتمد الإرسال بتردد أعلى بمقدار 4.5 ميغاهر ترّ عن التردد المركزي للقنال. ويظهر أيضا حامل التلوينية الضغوط عند تردد 3.58 ميغاهرتز الضروري لتزامن للستقبل مع الرسل.



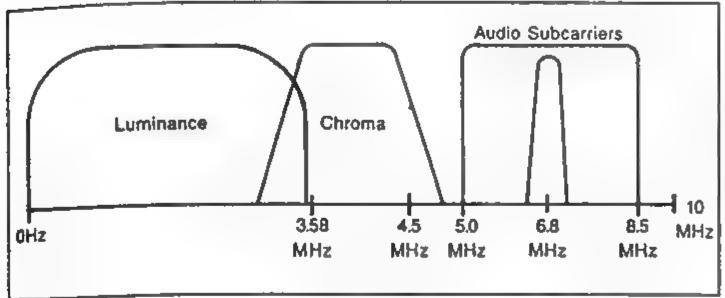



يتم الإرسال في نطام "NTS التلف ازي حيث تكون إشارات الفيديو والصوت محتواة في حزمة عرضها 6 ميغاهرتز. الشكل 11-1 يوضح استخدام تردد القنال لنظام إرسال NTSC ذو حزمة جانبية. يقع حسامل الفيدينو عنىد تردد أعلمي بمقندار 1.25 ميغاهرتز من النهاية السقلية للقنال، بينما يقع حامل الصبوت عنبد تردد أحفيض من النهاية العلوية بمقسدار 0.25 ميغاهر تز أو أعنى من حامل الفيديو بمقدار 4.5 ميغاهر تز. كما أن الحامل الثانوي للون أعلني من حامل الفيديو بمقلدار 3.58 ميغاهرتز أيضا.

يبين الشكل 11-2 وسما لتوزيع الترددات من أجل قنال فضائية. يقوم تردد إشارة الفيديو بتعديـل الحاملِ الـترددي الإسمـي للقنسال وهنساك عمادة حمامل ثمانوي متوضعها عنمد تسردد 6.8 ميغاهرتز،ويكون المجال الترددي للحامل الثانوي من 5.0 وحتى 8.5 ميغاهرتز حيث يمكن ارسال إشارة معلومات أو أصوات متعددة ضمن هذا المحال، والحوامل الثانوية تبدو وكأنها حزمتان جانبيتان على كل حانب من النزدد المركزي. ويمتد تسردد الفيديسو في النظام NTSC من نحو 30 هرتنز وحتى 4.2 ميغـاهرنز. في النظـامين الرئيسيين للارسال التلفازي القياسي تكون مواقع حواسل انفيديو

والصوت مختلفة قليلاً وهما عرض حزمة أوسع. والشكل 11-3 يوضح شكلاً من نظام PAL حيث لكل بلد نظامه الخناص به ولا

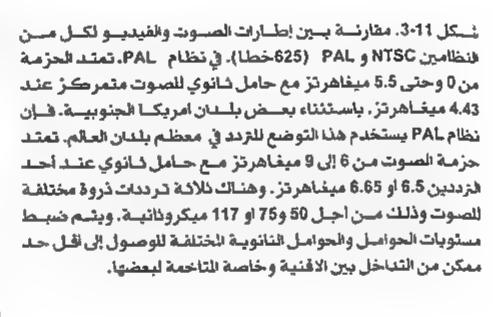يمكن صُنع معدّل KF يستخدم عالمياً، فما يمكن استخدامه في شمال أمريكا لن يعمل بكناءة عالية في فرنسا وألمانيا.



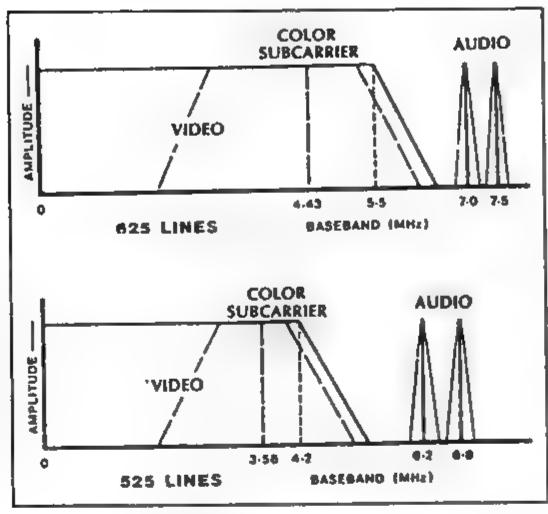

دارات معدَل RF - نموذج أمريكي

لم تستخدم معدّلات RF فقط في مستقبلات الأقمار الفضائية بل استخدمت أيضاً في الحواسب المنزلية، ومستجلات وألعاب الفيديو. ولانتشارها الواسع نظراً لرخص ثمنها في التحكم بألعاب الفيديو. فقد تم تطوير العديد من الدارات التكامنة الخاصة بهذه المعدّلات يمكن تقسيم المعدّلات إلى معدلات ذات تحكم كريسستالي أو معدّلات يتمم توليفها

بعناصر LC (مكثف/ملف). ويستخدم في المعدلات ذات التحكم الكريستالي كوارتز كعنصر تلحين وبذلك يمكن تثبيت المتردد باستقرارية عالية زمنياً وحرارياً. وتكون المعدلات المضوطة بمساعدة LC أقل ثمناً من المعدلات الكريستالية، غير أنها أقل ثباتاً للتردد، خصوصاً مع الزمن.

المعذلات الكريستالية


يبين انشكل 11-4 مشالاً لمعدّل متحكم به كريسبتالياً يستخدم الدارة المتكامنة MC1374. ويمكن اختيار الأقنية بانتشاء حانة مفتاح بين كريستالين موصنين مع الدارة المتكاملة عيو الملامس 6 و7. ويتحقق التلحين الناعم بانضغاط أو امتداد قلب سفيين 9.20 ميكروهسنري، هناك مكشف ربط بقيمة 43 ميكوفاراد يحقق ربط إشارة الصوت مع الفيديو والدحول عير مقاومة 2.2 كينو أوم إلى الملامس 3 و1 للدارة المتكاملة. ويقوم السف المتغير مسن 6.4 إلى 15 ميكروهسنري بضبط مذبدب السف المتغير مسن 6.4 إلى 15 ميكروهسنري بضبط مذبدب السف المتغير مسن 4.5 إلى 15 ميكروهسنري بضبط مذبدب السف المتغير مسن 4.5 الى 15 ميكروهسنري بضبط مذبدب السف المتعدد على التردد 4.5 ميغاهرتز. و قد صمحت الشبكة المؤلفة من مكتف/مقاومة لتحقق المفروة على دخيل الصوت وهي

تَخَمَّدُ (Roll On) ترددات الصوت المنخفضة وبذلك تقوي المركبات النزددية المرتفعة للإشارة.

يشكل المنسف 38 ميكروهمري والمكتسف 18 بيكوف اراد مرشحاً ذو تمرير منخفض على دخل الفيديو بحيث يمنع أي حامل ثانوي للصوت من أن يمزج مع الإشارة المرئية. وكذلك تشكل الملفات الثلاثة بقيمة 0.15 ميكروهمري مع المكفتين 43 و28 يكوفاراد مرشح تمرير منخفض أيضاً من أجل اختيار الأقنية 4 وما دونها، وينجم في الخرج إشارة يحزمتين جانبيتين بدلاً من حزمة جانبية واحدة، وهذا يؤدي إلى تشويه أقل ولكن يسبب تداخلاً مع القنال المجاورة الأقل تردداً وذلك لوجود معنومات التعديل والي كانت صوف تضغط تلقائيا لولا وجود الحزمة الجانبية.

جميع المعدّلات RF المباعبة في الولايات المتحدة يجب أن هذه الهيئة. وعندما "يكون المعدّل مصدقاً، يظهر ذلك برقم الهيئة للمستقبل.

متسئسل خاص بالهيئة FCC على البطاقة البيانية للمعادل. ومع تخضع لمصادقة هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC ولكن لا يقــوم أن معظم المعدّلات قابلة للتبديل غير أن العنصر المسـتبدل يجـب كل آلمصنعين للمستقبلات بمصادقة المستقبل / المعدّل من قبـل أن يكون مماثلاً بدقة إذا كان المطلـوب المحافظـة علـي مصادقـة

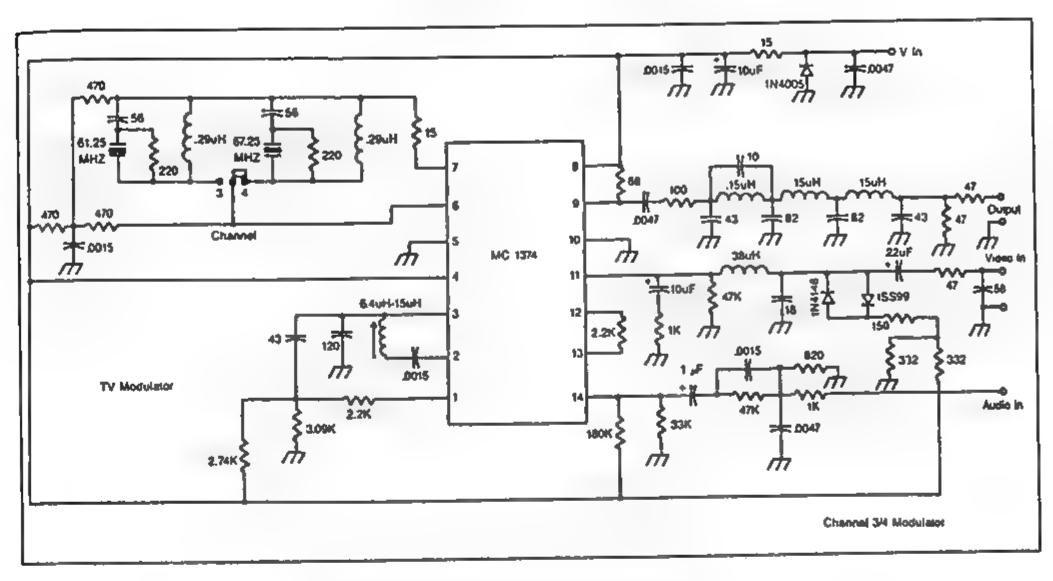

شكل 11-4 معنال RF اعتبادي حيث تستخدم الدارة التكاملة 1374.

تداخل الترددات الراديوية RF Interference

إذا كان خرج المستقبل الفضائي مولفاً على قنال قريبة من ﴿ ظهرت الصورة، قبإن هناك تداخيلاً مع القنبال وقيد يكون قنال محلية أرضية لها ذات التردد، فإنه يمكن حدوث تداخل تحدد لكتلة RF لجهاز التلفاز. فمثلاً، إذا كان هناك محطة أرضية تبث على القنال 2 فإن تداخلاً سيحدث على القنالات 3.2.

> يتم كشف التداخل سريعاً لتحديد فيمما إذا كمان التلفماز يستقبل الصورة من المرسل المحلى دون وصل الموائي، فإذا

التداخل مع القنال الجماورة أيضاً. وفي اغلب الحالات، يمكن نسبته حسب عوامل منها البعمد عن المرسل وحودة التحجيب وؤية التشويه كخطوط وتموجمات رفيعة ببضاء وسوداء على الصورة. وفي حالات التشويه الحاد يمكن رؤية صورة ثانية للمرسل المحلي وهي تطفو على محلفية إشارة القنال الفضائية.

أعطال معدّل RF

إن المعدّلات المعدة لاستقبال الأقسار الفضائية لا يُمكن مهما كمانت الطريقة أن تنقل إشارة مرئية أو صوت بجودة عالية. و ينطلب تحقيق حسرج مناسب وجود معدّل محارجي وهذا ضروري أيضا إذا كانت التمديدات لخبط النقبل تتجاوز 75مراً (250قدماً)، أو إذا كان هناك عدة أجهزة تلفزيونية

مربوطة إلى ذات المعـــدل. ففــي نظــام التوزيــع المشـــترك، ينبغــي استخدام أكثر من معدِّل خارجي لمزج العديد من الأقنية الخارجية يمكن هَا أَنْ تعمل مع أقنية متجاورة شريطة أن يكون هٔا مرشحات ذات حزمة تمرير مناسبة.

إن الصورة المشوهة يمكن أن يكون سببها التداعل مع معنة أرضية أو حدوت عطل في معدل المستقبل لإشارة الأقمار النصالية. إذ أن فقدان الغطاء أو عدم وجود تمرير ملائم المتغذية لكهربائية. يجعل الإشارة ترثله إلى دارات الفيديو مما يسبب حضوف موجية في الصورة. كالمنت فإن الزيادة المفرضة في الطاهرة إلى قرقعة في الصوت والفيديو تؤدي أيضاً لمشل هذه الظاهرة إضافة إلى قرقعة في الصوت.

وإن عصلا في أحد عناصر المعدل يسبب الحالة ذاتها. تعمين تمرير التغذية يجب إضافة مكثمات بقيمة 1.5 إلى به بيكو فاراد بدين خط التغذية والأرضي. وينبغي أن تكون الأرجال أقصر ما يمكن وأن تتوضع المكثفات في أترب نقطة من المعدّل.

إن التعزيبون انستركيبي Synthesized Television يونسف على أقنية معينة لا يمكن تبديلها، إذ لا يمكن لمعدل 1.0 يغذي مثل هذا الجمهاز أن يلائم الترددات المطلوبة تماماً.

ويحتبوي هبذا التنفياز عموماً على مفتساح Cable TV أو معتاج معتاج narrowwide من بين مفاتيح التحكم، ويجب وضعه على النبط wide band ليستطيع أن يقفل على حرج المعدّل.

في هذه الحالة. إن لم تظهر الصورة أو الصوت بوضوح، فإن هناك حاجمة لضبط قلموب المنفسات في دارات الفيديسو والعموت لتحسين الاستقبال. ويتم ذلك بأداة معزولمة كمفت

براغي بالاستيكي، ويجب عده تدوير قسب المنات الأكتر مس دورة كامنة في اتجاه واحد، لأن المستنات قابلة للعطب المسريع الأنها مركبة من بودرة الفريت ويمكن تحطيمها إذا طلعطت عبد أسفل المنف وعدائد من المحتمل أن يتم توليسف الجهاز إلى قساة غير القناة المطوية أو قد يتؤدي ذلك إنى حدوث بحمل ما في دارة الفيديو،

إذا جرى ضبط حامل الصوت عبى تردد غير صحيح عال الصوت قد يرافقه ضجيج أو يبقى خافتا أو حتى يختفسي تمامه، وإن تم الضبط عند ترددات منخفضة كثيرا فسوف يسمع أريز، وخاصة عند ظهور أحرف أو أنوان مشبعة عسى الشاشسة وتحدث نفس الفاهرة إذا كان مستوى إشارة انفيديو عال جدا أو إذا كانت التردات العائية قد تم تكبيرها.

باختصار، إذا حدتت مشكة في الفيديد أو العسوت خرج الإشارة الراديوية الذا، ينبغي دائماً فحص غارج الهسوت والصورة لنتأكد من وجود العصل عند تمث المحارج أيض وي حال كون الإشارات نظيفة على تمك المحارج. هناك احتسال أن يكون العطل في المعمدل. وقبل إخراجه من مكانه، يجب عاولة إعمادة قصدرة الوصلات وخاصة وصلات التأريض وكذلك محاولة فحص توضع أغطية العلب المعدنية، وقبس كل شيء التأكد من العلامات المميزة في أعنى المنفات والتي تشير بأنه قد تم العبث بها.



دارات ومنافذ مختلفة للمستقبل

Miscellaneous Receiver Circuits And Issues

إشارات البيان (الدلالة)، الذواكر والتحكم عن بعد.


إن دارات مستقبل الأقمار الفضائية التي لم تسدوس سابقاً سوف تعاج في همدا الفصل، وهمذه تتضمن دارات التعجين،

دارات البيان Indicator Circuits

دارة البيان الأولى التي تخطر للذهن هي مقياس شدة الإشارة. يستخدم هذا المقياس لانتقاط إشارة قرص الموالي ويساعد عبى طبط وتمحين تردد القنال وكذلث الاستقطاب. وهو يقرأ بوحدات نسبية فتدريجات المستقبل المصنع من قبل وهو يقرأ عوجدات نسبية فتدريجات المستقبل المصنع من قبل وهو يقرأ عندان المستقبلات، ينسب

التدريج إلى مستوى إشارة المتردد التوسط ١٢. فإدا كمانت الإشارة ذات مستوى صحيح فإن المقياس يشير إلى وضع إبرة بين منتصف وكامل الجال. وفي مستقبلات أخرى يمكن ضبط المقياس على وضعية معينة في بحال القياس، والشكل ١-١٥ يبين دارة مقياس شدة إشارة عادي.

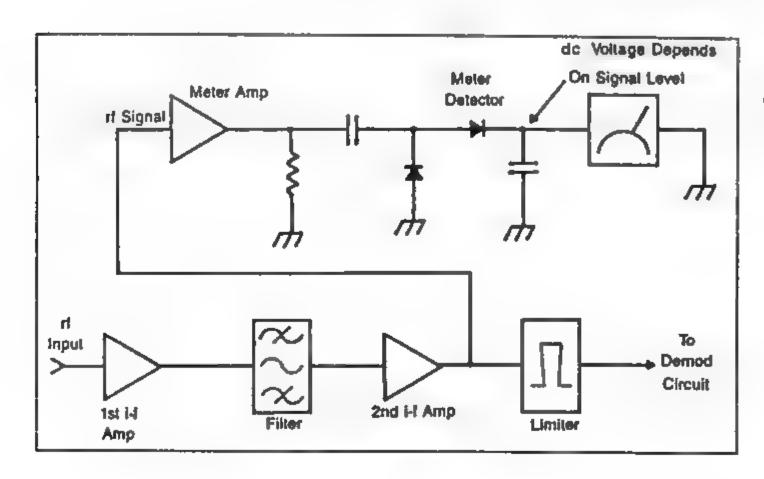شكل 1-12 دارة شائعة لقياس شدة إشارة. في هذه الدارة، يوخذ الدخل من إشارة التردد التوسط قبل التحديد مباشرة.



تستخلص الإشارة المراد قياس شدتها من دارة المتردد المتوسط بعد ترشيحها ولكن قبل دخلوها المحدّد، يتم تكبير إشارة المتردد المتوسط بواسطة ترانزستور ومن شم يشم كشفها


بواسطة ديود. هذه الإشارة المكتشفة يتم تطبيقها عمى المقياس. والمقاييس المبكانيكية مشرحة بالمبكرو أمبير وعندما يكون التيار المار بحدود 50 إلى 200 ميكرو أمبير يشير المقياس عادة إلى

كامل بحال. وإذا كانت القراءة أقل من ذلك فإنها دلالــة عسى وحود مشكنة في كتبة الضجيح المنحفض LNB أو محسط النقسل أو قرص الموائي وهذه الأعراض تظهر أيضاً من مشاكل الـــــردد منتوسط أو تكبير التيار المار في المقياس.

هناك مقياس أخر حيث يكون المؤشر في المركز. وتؤخذ الإشارة من حقة التغذية العكسية لنتحكم الأني بالـترده AFC حيث تستحدم لكشف حالة عدم التوازن في حنف AFC، وإذا كانت قبال القسم العضائي مولفة جيداً قإن الجهد الاسمى AFC بكون بقيمة 1، أو 2، فونت، ويكون المقيس في نقطة المركز.

فإذا المرفت القنال عن وضعها الصحيح. يتغير معها جهد التحكم AFC إلى جهد أكثر إنجابية وهذا يؤثر عمي جهد التحين للمذبذب المحمي 1.0 نحيث يضبط المتردد آليا لإعادة التوازن لدارة التحكم الألى بالمتردد مالاً.

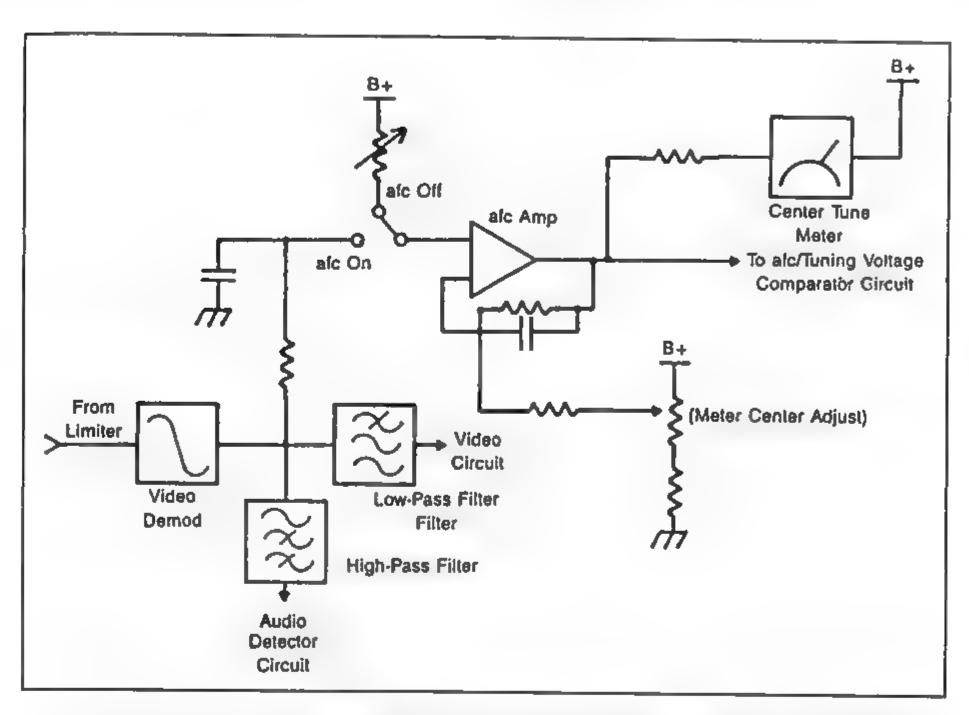وإذا انخفض تردد القنال إلى قيمة دون التردد المركزي الاسمى تصبح الدارة غيرمتوازنة ويكون الجهد ٨٢٥ أكثر سمبية، وذلك حسب الدارة المستخدمة وبذلك يضاف الجهد أو يطرح من جهد التمحين وتعماد القدال إلى نقطة توازن التحكم الألي بالمتردد ٨١٠٠. والشكل 2-12 يوضح دارة قياس عامة لضبط مركزي لمتردد.



شكل 2-12 دارة فياس شائعة لضبط مركزي للتردد. تؤخذ اشارة الدخل من اشارة الفيديو بعد كشفها أو من الكاشف ذاته. ومن ثم يتم تكبيرها لتامين الجهد الصحيح للتحكم الآلي بالتردد AFC. يقود هذا الجهد مقياس الضبط الركزي.

دارات البيان LED Circuits

إن ديود الانبعاث الضوئي Light emitting diode ضوءاً لمدى مرور تيار ضمنه، وتستخدم هذه الديودات في معتلم المستقبلات المضائية لإظهار رقسم القنال، مستوى الصوت، وضعية قرص الموائي، اسم القمر الفضائي، شدة الإشارة وأيضاً كمؤشرات الوضاع أخرى.

تتأنف جميع دارات ديودات الإظهار من جهد استقطاب

صحيح ومقاومة خديد تبار موصولة تسسنباً مع ديود الإضهار LED. هناك دارة تحكم لفتح وإغالاق الجهد وهله عبارة عن ترانزستور NPN أو دارة متكاملة تعمل كمقارن، أو دارة متكاملة تعمل للقيادة ويمكن أن تكون مفتاحاً ميكانيكياً أو إلكترونياً.


يمثل الشكل 12-3 دارة أساسية لديود إظهار مؤلفة من جهد مستمر 12+ فولت ومقاومة 470 أوم إضافة إلى ديسود

الإظهار، ويلاحظ بأن الثنائي 1.151 له قطبية معينة، ويجب أن يتمه توصيمه بصورة صحيحة وإلا فإنه يتعرض لمعطب فديودات الإظهار سماحية بالجهد العكسي أقل بكثير من معظم الديودات الأخرى ومن السهل تحظيمه إذا تم توصيمه بصورة عكسية أو إذا تعرضت مقاومة التحديد للقصر أو كانت ذات قيمة منحمضة جدا أو معصولة.


يعس ديود الإظهار عند أي جهد بدياً من 1 فولت مستمر. و نعاس المقرر هو قيسة مقاومة تحديد التيار. إذ يجب أن تزداد مع زدياد الجهد. فسئلاً من أجسل 115 فونست تكون قيمتهما 680 أوم. ومن أحل 12 - فونت مستسر تصبح 470 أوم. وهي 330 آوم عندما يكون الجهد 5- فونت وهكذا.... إن موضع المقاومة والديسود بالنسبة للجهد والأرضي ليس هاماً. (انظر الشكل 12-13).

بين الشكل 12-4 إظهاراً اعتبادياً لشدة الإشارة . حيث يستخدم جزة من الدارة المتكامنة ، إذا لتعمل كعازل جهد. فهي تستقبل الجهد المستمر الذي يتناسب مع إشارة دخل المردد المتوسط عند المفس 3 ويقوم الديودين ، D و و D و بتقويم

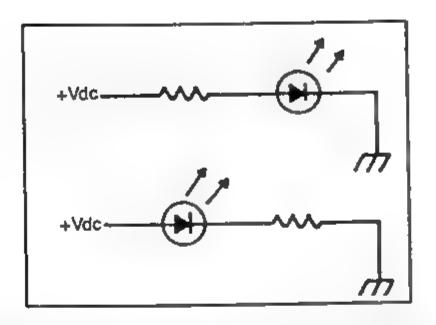الإشارة ومن ثم يضبط مستوى الجهد المستمر بواسطة لمقومت المتغيرة وR2. تؤمن الدارة 11 الجهد الملازم لجميع المدخس العاكسة لبقية الدارات المتكامعة.



شكل 3-12 تحديد سحب التيار لدبود اظهار. تستخدم مقاومة لتحديد تيار السحب واذا كانت القاومة مقصورة أو ذات قيمة غير صحيحة قان ديود الاظهار يمكن أن يحترق، وهو من انصاف النوافل التي تبعث ضوءا لدى مرور التيار في الاتجاه الصحيح. ولإظهار الأحرف الابجدية توصل مجموعة من الصاعد او الهابط لديودات الإظهار بعضها مع بعض

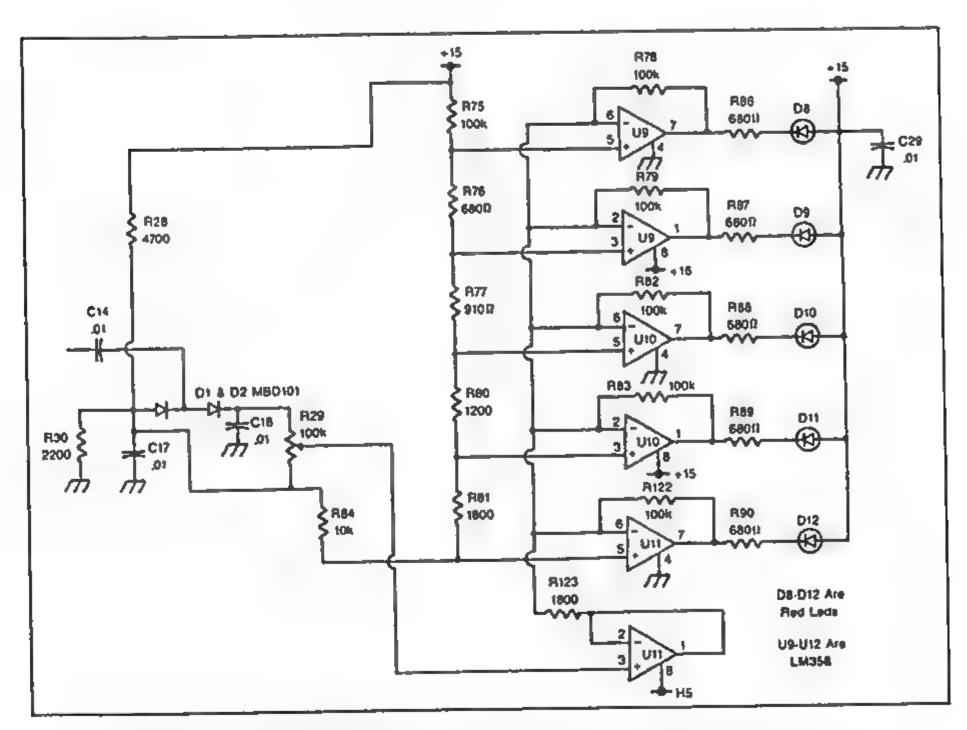

شكل 12-4 إظهار شدة الإشارة باستخدام ديودات LEDs. في هذه الدارة تضيء الدايودات من D8 إلى D12 بمجرد أن يرتفع الجهد عند اللمس 3 من الدارة 41، ويضبط الستوى عن طريق القاومة R29.

يتم توصيل بقية الدارات المتكامنة (كلا الجزأيين بنا وبالا واخزه المتبقى من اله) لتعميل كمكبر عمياتي حامع حيث يكون عرج كل منها ميساويا لجهد الدحل الموجب مطروحاً منه جهد الدحل السالب. ويضبط الجهد الموجب بحيث يكون في أعمى قيمة عند المميس 5 من الدارة بالما، وأقبل قيمة عند المسر 5 من الدارة بالما، وأقبل قيمة عند المسر 5 من الدارة من الدارة الما،

إن حهد الخرج لكل دارة متكامنة هو عالي بشكل كافي ليحافظ على حالة إطفاء لديودات الإفلهار ما نم يأتي جهد من

الممس المدارة وزنا، وحالما يتحاوز الجهد انسالب الدحل الموجب، يهبط حرج الدارة المتكامنة إلى الأرضسي وعسد ذلت تضيء الديودات. وحين يكون الدحل السائب دون جهد الدحل الموجب الثابت فإنه يتم إطفاء الديودات تدريجيا.

يبدأ الديسود وD, بالإضباءة أولاً. ويتبعمه D, اD, الم الديسود وD, الإضباءة أولاً. ويتبعمه الديسود وهده وأخيراً وهكذا يكون هناك خمسة مستويات فقط، وهده النوع من الإقفهار يمكن استخذامه بسهولة لالتقاط وضعية قرص المواتي أو وضع الاستقطاب،


القراءة بديودات الإظهار LED Read - out Displays

عندما يتم وصل عدة ديودات إظهار وبترتيب معين يمكن تشكيل رمز خرف أبجدي أو رقم. واجتماع هذه الرموز يستخدم لدلالة على رقم القنال، تردد الحامل الثانوي للصوت، مكان توضع قرص الفوالي أو اسم القمر الفضائي ورقمه.

يوصح الشكل 12-5 جزأين اعتيادين الإضهار بطريقة القطع السبع (7-Segment) المستخدمة لندلالة على رقسم القنال. الأحرف الصغيرة من (a) إلى (y) ترمز إلى القطع السبع في الخانة الأقل أهمية (LSB) في حين تسدل الأحرف الكبيرة على الخانة الأكثر أهمية

(MSB). فإذا كان المطلوب إفلهار رقبه 1. يضاء العنصريان 11 و؟ فقط، وتضاء جميع العناصر من أجل رقم ١٤. هذا النوع من الإفلهار يناسب الأعداد ويمكن الاستفادة منه أيضاً لإفلهار يعسض الأحرف مثل (٢٠٨). ٢٤ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤ ع وال).

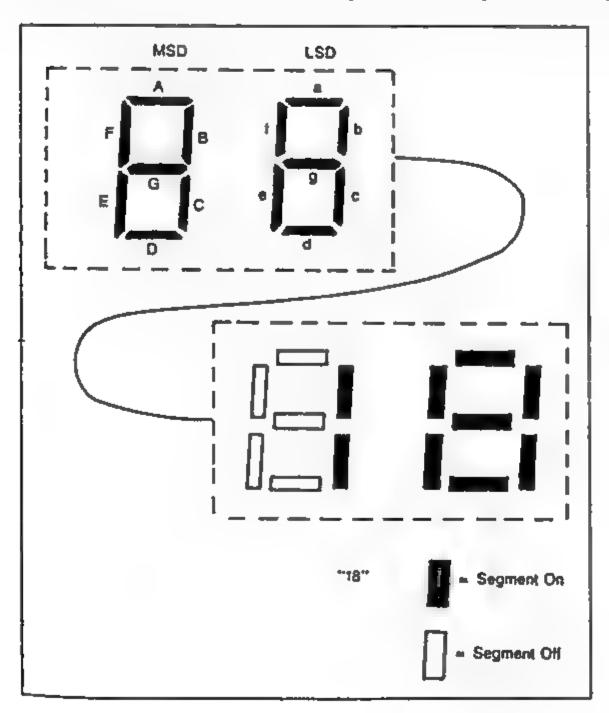إن وحدات إظهار الأحرف الأجدية والأرقام تعمل بدات الطريقة التي تعمل بها ديودات الإظهار. فكل جزء يضيء أو يطفأ بتطبيق الجهد أو وصل الأرضي، وتمكن تقسيم الإظهار بطريقة الديودات LEDs إلى نوعين هما المهبط المشترك والمصعد المشترك.



شكل 12-5 الإظهار بطريقة القطع السبع ويوجد زوج للدلالة على رقمين، والقطع يشار إليها عموماً بالأحرف 8-9 للرقم ذو الوزن الأقوى، ومع ذو الوزن الأقول وبالأحرف 6-A للرقم ذو الوزن الأقوى، ومع ذلك فإن هذا الاصطلاح ليس مطلق الاستخدام، لإظهار الرقم 18 تضاء القاطع C.B ومن 2 إلى 9.


الإظهار بطريقة المهبط المشترك

في هده الطريقة يتم توصيل جميع المهابط لعناصر LED مع بعضها إلى نقطة تربيط مباشرة منع الأرضني. ويوجد بعض الدارات التي تتميز جهسد سالب مشارك حيث تفعل عناصر الإصاءة بتأريض مداحمها.


تستخدم عادة طريقة "التأريض المشترك" في الإظهرار وذلك عند وحود جهود موجبة وسالبة في البدارة, قالتغذية انسالبة عموماً يكون فيها تبار السحب معدوداً بينما التغذية الموجبة تعمل بطاقتها العظمى، وبما أن عناصر الإظهار تحتاج ال كمية تبار لا بأس بها، لذلك فإن سحب الطاقة من التغذية نسائبة يحقق قسمة متساوية لكامل تيار السحب بين منظمات بخهد الموجب والسائب، والشكل 12-6 يسين مشالاً فدارة متكامئة مستعملة للإظهار والمسنك وانقيادة وموصوفة بطريقة المهبط المشترك.

إن قراءة العدد من خانتين والذي يشير إلى رقبه القنائي يتبه بواسطة الدارة MAN74As والدارات المتكامعة (إنا وإنا) هي ادات رمز 4511، هذه الأخيرة عبارة عن دارة (MOS) تعمل كماسك 7 قطع وقيادة لدارة الإظهار، جدول الحقيقة فذه الدارة موضح في المشكل 7-12 حيث يين مختلف الحيالات التي يمكن حدوثها، تقوم الدارة 4511 أو أي دارة مسك 7 قطع وقيادة إظهار بأخذ القيم BCD (0 - 9) على الملامس 1. 2- 0 وقيادة إظهار بأخذ القيم 50 هيث تؤمن الجهد إلى المنس 1. 2- 0

إذا كانت جميع المداخل في حالة صغر منطقي، عند ذلك تكون جهود المخارج تمسوكة عند جهد المدس ١٤. وفي أغسب المدارات يكون هذا المنمس للمدارة المتكامسة ١٥١١ مؤرساً والمنمس ١٥ موصولاً للحهد الموجب. ولكن هنا جرى وصل المنمس ١٤ إلى جهد سالب ١٥ فولت والمنمس ١٥ تم تأريف. وعا أن الملمس ١٥ أكثر إنجابية من الملمس ١٤ (أو أقل سنبية كما هو الحال هنا)، فإن الدارة تعمل جيداً، ولنلاحيظ بأنها ختاج إلى كلمتين BCD لتشكل العدد بنانين.

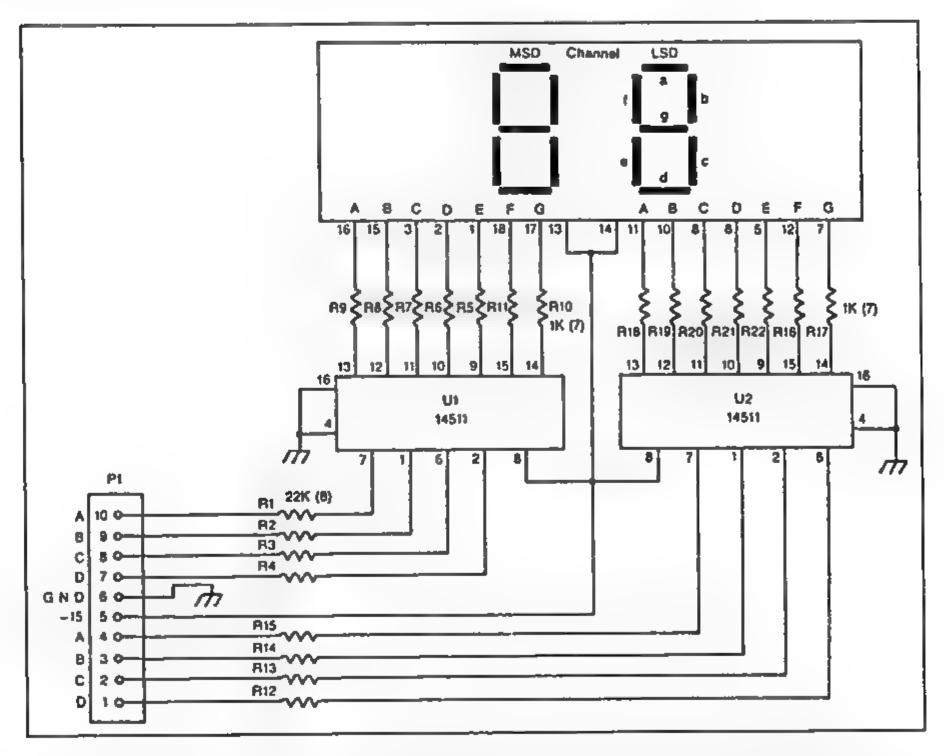

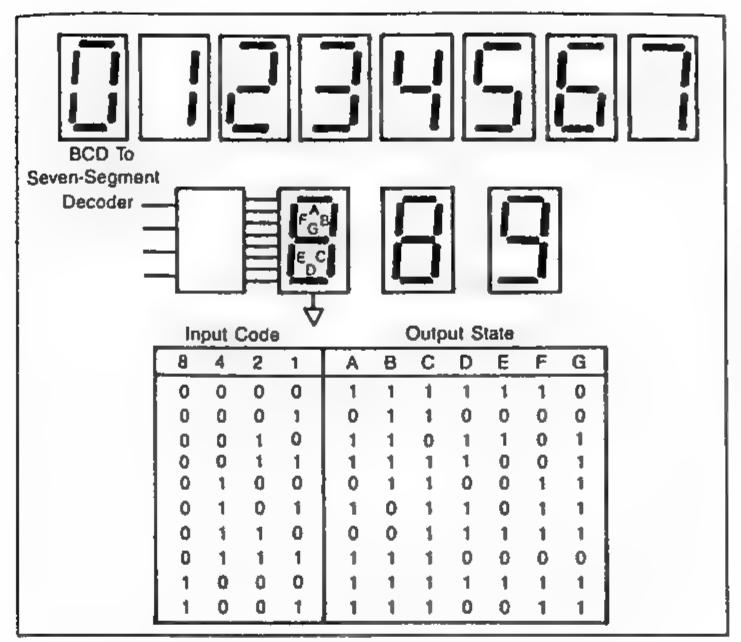شكل 12-6 الإظهار يطريقة الهبط المشرّك. في هذه الحالة تؤمن الدارات التكاملة من نوع 4511 جهد القيادة. وحيث ان النقطة المسرّكة (اللامس 13 و14) موصولة إلى الجهد 15- قولت مستمر بدلاً عن الأرضي كما هو في الحالة الطبيعيــة فإنه من الصعب الوصول إلى هذا الجهد. فكلما تجاوز احد الداخل الجهد الصفري للأرضي لاى ذلك لتفعيل احد القطع السبع.



شكل 12-7. جدول الحقيقة. هذا جدول الحقيقة. هذا جدول الحقيقة للدارة البيئية في الشكل 6-12 والتي مداخلها عبارة عنن BCD (ثنيائي مرميز عشريا) وهي اربعة خطوط ذات وزر 2.1.4 و8 تقوم الدارة 4511 بفيك الترميز ومسك الخارج عند القييم 1 و0 معطقي حسب الجدول.

إن تأريص الملامس من 7 إلى 10 على المأخذ ، 1 (وتعني الناب منطقي في هذه السدارة) مسوف تودي لإضاءة جميع الديودات الضوئية الحله المخصصة لإظهار الأرقام الأكسبر أهمية للوزن الأقرى (MSI كذلك فإن تأريض الملامس من الله سوف يُسؤدي إلى إضاءة الديودات الضوئية الحق المي تضير الأرقام الأقل أهمية.

وجب أن لا يغيب عن الذهن. وخاصة في دارات الجهد السالب بأن "۱" منطقي هو الجهد المسائل لما هو مطبق على المناس 16 لندارة 4511 بينما "0" منطقي هو الجهد المسائل لما هو مطبق على المنس ١٤ لندارة ذاتها.


الإظهار بطريقة المصعد المشترك

في دارة المصعد المشترك، يطبق حهد موجب عنسى النهاية المشتركة وتضاء القطع السبع باختيار المداخل التي يتم توصيلها إلى الأرضي.

يوضح الشكل 12-8 مثالاً لدارة إظهار بطريقة المصعد المشمرة في وهنما تسمستخدم ترانزسمستورات PNP وNPN

لنقل وحدة الإظهار إلى حالة عمل. حيث يطبق جهد ؟! فونت موحب إلى مئمس المصعد المشترك لمديودات الله و Do Di كنسا كانت خطوط MSD و LSD تشير إلى "0" منطقي (نجب الانتباد إلى أن ترانزستور PNP يقتح عند الجهد المنخفض على القاعدة).

وهذا يؤدي لوصول الجهد 15 فولت إلى المنمس 11. وعندما تصبح المخارج من "٨" إلى "i)" بوضع "1" منطقي تفتح الترانز ستورات NPN الموافقة ها وتجعل المجمعات موصولة بمالأرضي وبذلك تضميء القطمع المرتبطة بالترانز ستورات عير مقاومات بقيمة 910 أوم. لنلاحظ بأن هناك دارة واحدة تقموم بقيادة شاشين لعقراءة وليتحقق ذلك، تتقلب المداخل MSD و MSD بسرعة عالية بين حالي الفتح والإغلاق وبنفس الوقت تتقلب المداخل ٨، ١٤.) ولا بين الرقمين المطلوب إظهارهما خيت يتم قصدح الرقم الأكثر أهمية Adigit في الدورة الأولى وقدح الرقم الأقل أهمية عالية بين عالية بين عالية بين عالية بين المناس المعلوب إطهارهما خيت بنم قصدح الرقم الأكثر أهمية Adigit في الدورة التالية ويكون ذلك بسرعة عالية أهمية لا تفحظه العين.

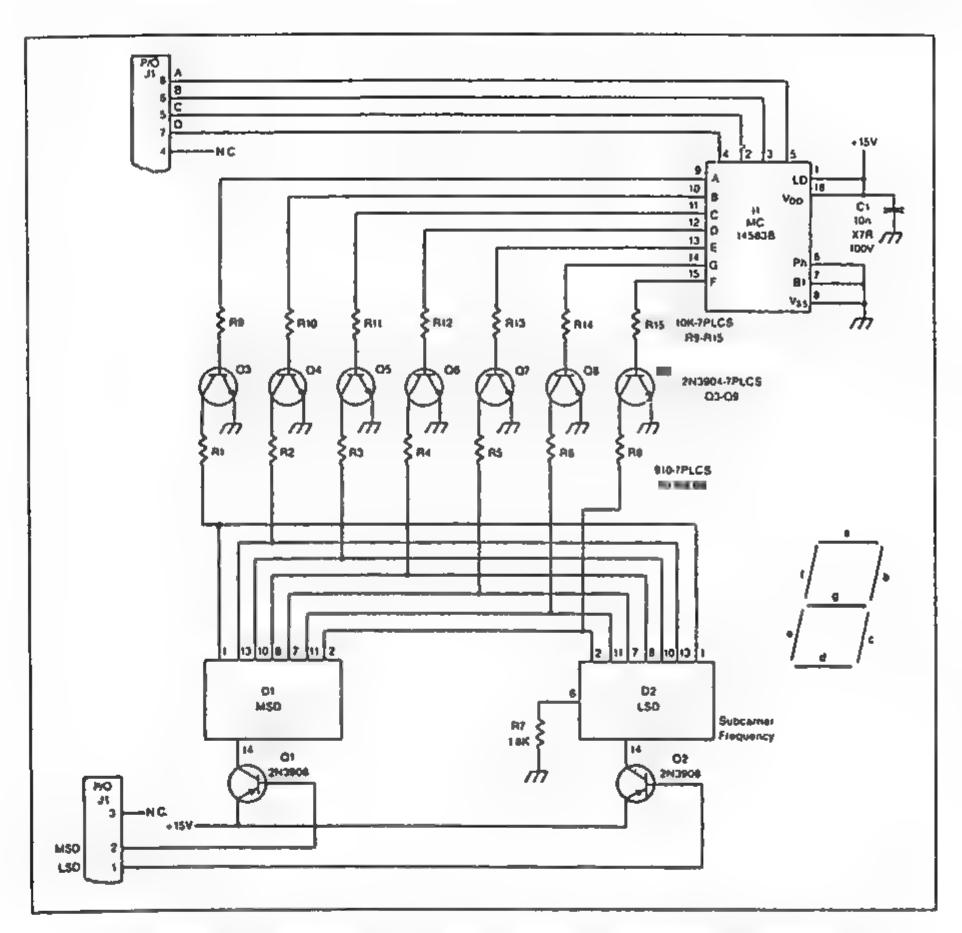

شكل 12-8 الإظهار بطريقة الصعد الشرك في هذا النوع من الإطهار يتم وصل القاطع الفردة الراد إضاءتها الى الارضي ويطبق الجهد الوجب الشرك عليها حميما.


رسومات الاشكال على الشاشة

On-Screen graphics

مع عسالم المستقبلات ذات التحكم بمعالج صغيري، أصبحت الرسومات على الشاشة ضرورية لأي مستقبل مبرمج. إدارة الرسم عسى الشاشة تحتوي الجنزء الأعقد من تصميم أستقبل لأمه قسل توليف الإظهار على الشاشة On-Screen إطاعال display (OSD) بجب تمريز الإشارة الفيديوية عبر عدة مراحل معاجة جعنها متزامنة مع OSD.

مع كل كتنة إظهار هناك ضرورة لوجود الدارات التائية:

- حاذف المتزاهن Sync.stripper وهنو مرشسحات لحدذف معلومات الصورة واللود والإبقاء عنى التزامن الركب لكن من النبضات الأفقية والشاقولية.
- معالج التزامن Sync processor، ويعيند بفصل النبعات الأنقية والشاقولية الواردة عن بعضها ببعض ودليك من أجل معالجتها لاحقاً.
- مولد إعادة التزامن Sync Regenerator. يستطيع استبدال تراسب الخاص عوضاً عن التزامن المفقود أو الواقع صمن الضجيج.
- مفتاح OSD. لوضع الأحرف عسى الشاشة في أماكنين
 العميحة مع كل خط فيديوي.
- مولد الحرف الفردة Character Generator. تتوليد الحروف الفردة على الشاشة من خلال منطح بيني مع الذاكرة أو العالج الصغري.

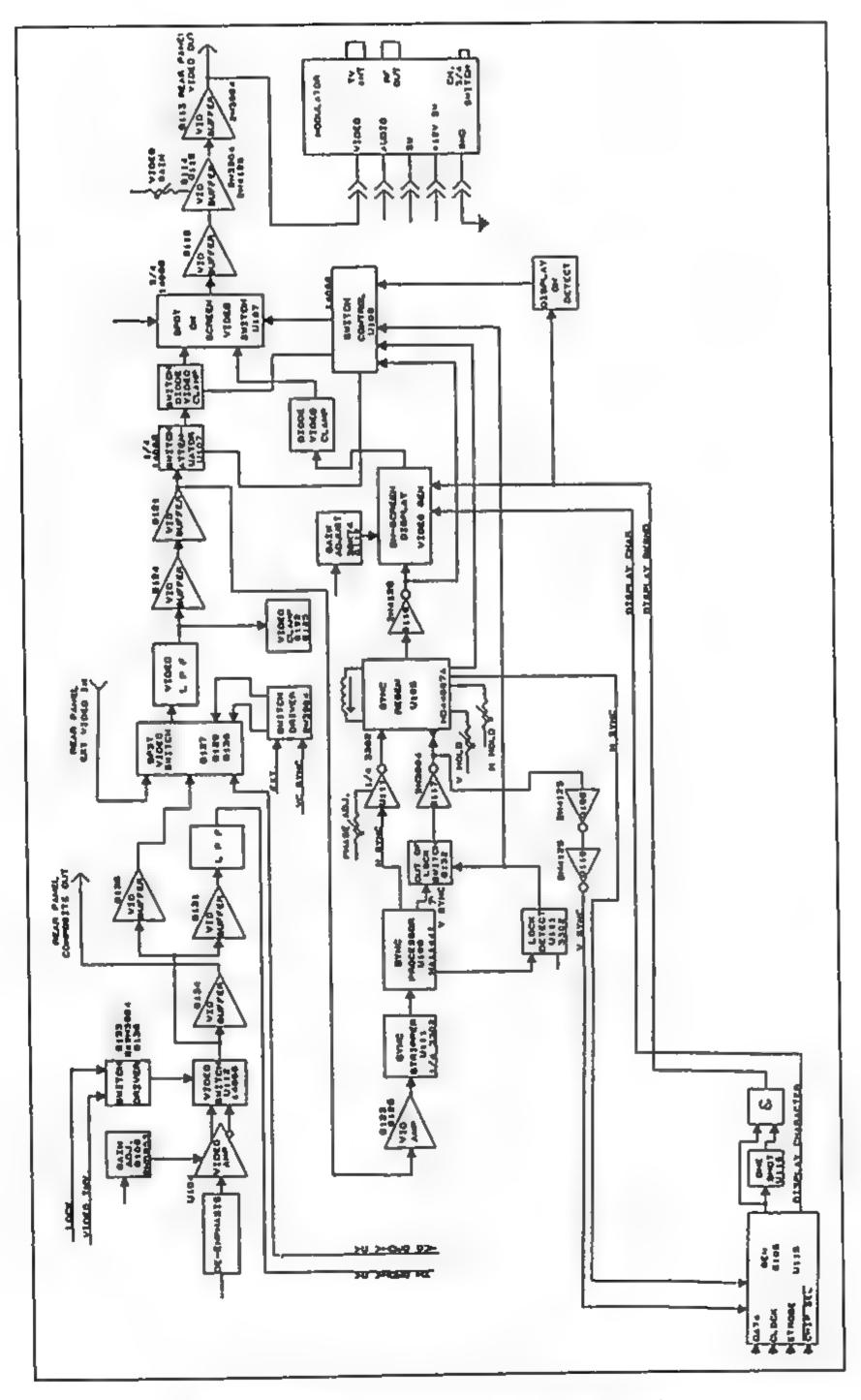

شكل 9-12 مخطط صندوقي لوحدة الرسومات على الشاشة Zenith 28-6000

الرسومات على الشاشة نموذج Zenith ZS-6000-

إن انسوذح Zenth ZS-6000 هو من أكمل التصاميم السيق فهرت حتى الآل في عبام مستقبلات الأقصار الفضائية والميق تمتوي عسى رسومات على الشاشسة. والشكل 9-12 يسين لخطط الصندوقي لدارة (SD) ومعظم دارات الرسم عسى لمائنة متنابهة العناصر ولكن يعضها يسم جمعها على دارة متكامنة بدلاً من بقائها كعناصر منفردة.

يقوم المكبر الفيديوي (Q126-Q123) برقع الإشارة لرئية الركبة خدود RdB لقيادة حاذف النزامن (Lin) ودارة المست المحتواة فنسن عناصر المضاحب. وتشكل مكونات الربط بنين المضاحب الفيديوي وحاذف النزامن درة مرشح لإزالة إشارة النون ذات التردد 3.38 ميضاهر تزانافة إلى معظم معنومات الفيديو ويسمح المرشح بتمرير البطات الأفقية (11) والشاقولية (٧).

يقوم حاذف الستزامن بتنظيف النتزامن ومستوى المحارج النطقيمة مسن (1 إلى 5ء فوئست، كذلسك النبضمات الأفقيمة 11 والشاقونية ١٠ وقم النبضات متساوية المستوى إلى معالج النتزامن (1109)، وهذه الإشارة تسمى بالتزامن المركب Composite Sync

يقوم معالج التزامن بالقفل عنى إشارات التزامن إلى ولا ونصل النبضات المنفردة منها التي تشكل جزءاً من إشارة التزامن المركب عند مدخله وإذا لم يستطع القفل على الإشارة بسبب الضحيج أو التعمية المتعمدة أو أية مشكلة أخرى تتعمق دلاستقرار، عندئذ يغنق كاشف قفل المدارة المتكامنة (1111) .

Q132 لتذهب إلى مولد إعادة التزامن. هذا يجعس مولد إعادة التزامن (1105) يشكل لبضات 11 و١٧ نظيفة وخاصة به ويمكس ضبعد ثردد لبضات التزامن بواسطة مقاومات متغيرة.

إن إشارة افترامن الشاقولي، المولدة من 1/105 أو مس الإشارة ذاتها (عبر الترافز ستور Q117) تؤمن المعمومات الرمية الدارة توليد OSD (الدارة 1/115). كذلت فإن إشارة ستر من الأفقى تؤمن إشارة مرجعية لمدارة 1/115 أيضاً.

تقوم المدارة المتكامعة U115 بتوليد إشارتين همس "أحرف الإفلهار display character" و "خنفية الإفلهار display background". وتستخدم هاتين الإشمارتين سع خرج التزامن المركب لمدارة U115 عبر الترانز سعور U118 عبر الترانز سعور U180.

إن خط إظهار الخنفية يبقى في وضع "ا" منطقي أثناء الجزء من كل خط مسؤول عن إظهار الرسومات (حنفية سوداء). ويكون خط إظهار الأحرف في وضع "ا" فقط لدى إظهار حرف أبيض. ويتم ضبط شدة الإضاءة من خلال الترانزستور (112) عن طريق عنصر ضبط موجود عبى الواجهة الأمامية.

تعمل الدارات 1/107 و 1/10 عنى التحكم بأزمنة فتسع switching الخطوط، وفيما إذا كان التزامن المستخدم هو الأصسى أم الذي تم توليده. وهناك طرق مختلفة لتوليد واستقرار (OSI). فيمكن استخدام التزامن الأساسسي حين يكون نظيفاً لاستقرار العصورة أو استبداله بتزامن مولد داخعياً. ويترافق هذا الستزامن مع معومات الحروف التي يمكن إظهارها عنى شاشة سوداء أو زرقاء كامنة أو عنى شكل مستطيل أسود أو أزرق في وسط انشاشة وكذلك يمكن إظهار خط أسود رفيع يحيط بالحرف.

		•

13

وصف كامل للدارات

لأن وقد ته حت معومات منصبة في عصول السابقة. ومن أحل أربضها وتكمل بعصها مع بعص، سوف يتها وصف الدارات الكاملة شلالة أنواع من مستقبلات الأقسار الفضائية. اتسان منها يعسلان بالنظام الأمريكي ويتردد دحل من 950 إلى 1450 ميغساهر تو هما Eneral instrument 2400R و السائث والسائث

مصمه للعسل بالنقام الأوربي MASPRO SRI-90R سدي يعسل بيتردد دخسل لكتمة 1.818 مسن 150 إلى 1750 ميغساهرتر. همانه للمستقبلات هي من الأجيال السابقة وتكسن دراستها تفييد بإعطاء فكرة جيدة عن طريقة عمل المستقبلات بشكل عام.

المستقبل الامريكي The Chaparral Cheyenne

یجب أن یکون امستقبل cheyenne مصحوباً بجیداز انتحکم عن بعد الحاص به إذ نیس هناك شحکم عسى المستقبل ذاته وانظر شكل 1-13) وهذا المستقبل صحم أساساً نيعمل تابعاً لمستقبل آخر هم chaparral siera نذلت ينقصه التحکم على الواجهة الأمامية.

توليف المستقبل Tuning


يستطبع المستقبل cheyenne استقبال حزمة الوددات من 950 وحتى 1450 ميغاهرتن ككتبة وله تردد متوسط 18 مساوي 70 ميغاهرتز (انظر الأشكال من 2013 إلى 2013) ما ويحتوي على وحدة توليف كامنة يابانية الصنع (DC101) ها دحل 1G11 وخبرج 70 ميغاهرتز، وتعمل وحدة التوليف جبود مستمرة 10- و 2، فولست وتمسرر الجهمد 18- إلى كنتة 188 المخمية بمنصهرة.

يتم التحكم بربح الناخب من خلال جهمد التحكم الآني حربح (١٨٥٢ والمادي يجسع بالدرة التكاممة ١٨٥٥، يمكن استسالتحكم لألي بسالربح يدويساً باسستحدام المقاومسة متعيرة ١٤١٥٥ من أجمل تأمين 5- فولت عند نقطة وصل متحكم الآلي ٨٥٥ عمي وحدة التوليف.

synthesizer تشأنف دارة التحكم بالناخب من مشكل synthesizer الاتانانية ومن مكمر عميماتي 10105 الاتانانية ومن مكمر عميماتي 10105 للمرد وحدة التوليسف. يجب قراءة المتردد 12.8 ميضاهرتو عند

نقطة الاعتبار 10101، ويمكن إجراء ضبط ناعه لهذا الدود المستخدام 10101، تقوم الدارة 10409، بالتحكم بتردد المدرة المتكامنة 10104، وهذه واحدة من دارتين متكامنتين لمستفع البيني interface مع ثمر المعطيات hus في المستقبل ويتم التحكم من خملال المسس 1 ومذهبذب الساعة (مسس 7) وخصوط المعطيات (مسس 7) وخصوط المعطيات (مسس 6)، والدارات مماثلة تماماً فتمت المستخدمة في المستقبل sierra.

إذا تعطنت هذه الدارة فإنها تسبب مشاكل بتوفيف الأقيه لعدم إمكانية ضبط الأقنية في أسفل وأعلى المحال الترددي وفقد.ن الصوت والفيديو بشكل كامل إذ لا يمكن توليف أي قنال.

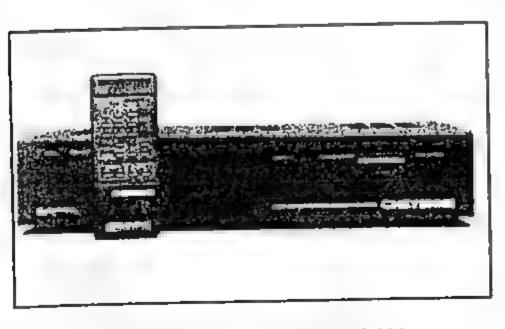

شكل 13-1. مستقبل اقمار فضائية Cheyenne.

دارات التردد المتوسط ۱۶

إن حرج الناحب الكتني مربوط سعوياً إلى وصلات حلقة النودد 70 ميغاهر تزعسي الواجهة الخلفية للمستقبل، ومن هذه للقضة يتبه تكبيرها وترشيحها بوسطة (١٥١٥-١٥١٥ تقيادة مقيال و ١٥١٥-١٥١٥). وتتعرض إشارة للتقطيع عند خرج ١٥١٥ تقيادة مقيال الإنسارة ودارة التحكيد الآني بسائرين (١٥٥٠-١٥٠). تقييرها العناصر (١٥٥٥-١٥١٥) و ١٥١٥٠ بكتيف الإشارة وتكبيرها ويمكن احتيار وضعية مناسبة فريح المؤدد المتوسط من عدلال التحكم بمفتاح على الواجهة الخلفية لنستقبل.

يتم كشف الإشارة الرئيسية باستخدام دارتين متكاملتين من عائدة (Emitter Coupled Logic (ECL) تعملان ككاشف خطي تربيعي Quadrature، ويستخدم العنصر TC301 نضبط الكاشف من أجل استجابة صحيحة والحصول على خط بياني لا عند استخدام مولد مسح 70 ميغاهرتز (مشل الجهاز comtest 1470).

إن خرج الكاشف هو إشارة الفيديسو الأصنية والدي يتسم سوقها إلى دارات معالجمة الفيديسو من خلال المقاومـــة R130 ودارات معالجة الصوت عبر المكثف C201 والمقاومة R201.

معالجة إشارة الفيديو

يتم ترشيح إشارة الفيديو بمرشح تمرير متخفيض وذلك بغية خميد roll off الحوامل الثانوية لإشارة الفيديو. ويتسم ذلك قبل عمنية التكبير التي تتسم في الدارة المتكامنة 10106. تعمل المقاومة المتغيرة VRIOI على ضبط تكبير الإشارة. ويختار المعالج الصغري قطبية الفيديو باستخدام الدارة المتكاملة 10107 وهي عبارة عن مفتاح CMOS. إن إعادة تشكيل إشارة بجهد مستمر للفيديو، أو مسكها Champing لحذت إشارة بمهد مستمر للفيديو، أو مسكها Champing لحذت إشارة D104 (D103) الخاصة بها يتم بواسطة العناصر Q103) وQ104 وQ103.

إن إشارة خرج كاشف التعمية يمكن أن تكون إما إشارة فيديو أولية ومرشحة عبر مرشح حزمة منخفضة ومكبرة بواسطة ومكبرة ومحددة. ويتم اختيار واحدة من الإشارتين بواسطة الد (Jumper Jp101). الأولى واحدة من الإشارتين بواسطة الد (Video cipher Il). الأولى مستخدمة في Video cipher المعتمين يتوم التراتزستور Q109 بوظيفة مضخم عزل للخرج.

تساق إشارة الفيديسو الرئيسية عبر المفتاح 10203 الذي يختار بينها وبين دخل الفيديو لكاشف التعمية، همذا الاختيار متحكم به بواسطة دارة متكاملة وسيطة 10409 (الملمس 4) عبر

التراتز ستور Q317 ومقطع واحد من دارة العزل puffering السناسية C422.

نقوم دارة معالج النزامن ۱۲۱۵ بتقطيع إشارة الفيديو النواردة، وترسال النزامن الأساسي إلى المعالج الرئيسي ۱۲۵۵ (المسل 7) وبذلك يمكن تحديد مدى الحاجة لاستخداء نبضات التزامن المولدة داخعيا، ويقوم مولد الأحرف ۱۲۹۱ بمهمة جعل الشاشة سوداء حين فقدان التزامن من إشارة الفيديو وكذلس برسم الأشكال عليها، يتم تشغيل وإطفاء التزامن الداحسي من برسم الأشكال عليها، يتم تشغيل وإطفاء التزامن الداحسي من برسم الأشكال عليها،


يقود افترانزستور Q105 إشارة الفيدينو من أحس إدعمال عرج مولسد الأحرف. بينمنا يقنوي الترانزستور Q106 إشارة الفيديو المركبة لقيادة المعدل RF.

معالجة إشارة الصوت


يتم كشف الصوت في أغلب مستقبلات الأقمار الفضائية باستخدام عناصر راديو تعديمل تبرددي FM تعمل بمتردد 10.7 ميغاهرتز.

تستخدم الدارة المتكاملة 1C201 ودارة توليد الجهد لتنحين افزاز المشكل من العناصر L206.Q204.Q203 وثنائي ذو مكثف متغير D201 وثنائي ذو مكثف متغير المخلي وذلك لتوليف القنسال المطلوبة. يمكن مراتبة خرج المذبذب المحني (LO) في نقطة الاختبار TP202 وعادةً يتراوح تردد هذا المذبذب بين 15.7 و 15.7 و 15.7

تمر إشارة الفيديو الأساسية عبر مرشح تمرير عسالي وذنبك لحدَّف إشارة الفيديو وتمرير الـترددات مــن 5.0 وحتــي 8.5 ميغاهرتز وهذا يتم بواسطة العناصر المحيطة بالنزانزسستور Q201. وعند مزج الإشارة مع المذبـذب المحلـي في النزانزسـتور Q202 المصنبع بتقنيسة MOSFET يمكن الحصبول علسي إشسارة تسردد متوسط IF بتردد 10.7 ميغاهرتز يحمسل إشبارة القنبال المطلوبية، وتربط هذه الإشارة عبر الملف L204 إلى دارتي ترشييح حزمة. يتم اختيبار مرشبحات تمريس الحزمية باستقطاب الثنبائيينD202 و D203 أو D204 و D205 من خيلال النزانزسيتور Q315 وأحيد الترانزسستورين Q318 أو Q319. ويكشــف تعديـــل الإشـــارة المرشيحة ذات التردد 10.7 ميغياهر تز بالدارة المتكامنية 1C202، وهي عبارة عن دارة تعمل ككاشف تعديل ترددي تربيعي. ريقوم المُلف L208 يتحديد فيما إذا كسانت الاستجابة الترددية على شكل S للكاشف. ويكون الخرج المكشوف للصوت على الملمس 8 حيث يتم تكييره بالترانزستورات Q209 وQ210 .ويتحدد مستوى الصوت بواسطة المقاومة المتغيرة VR201.

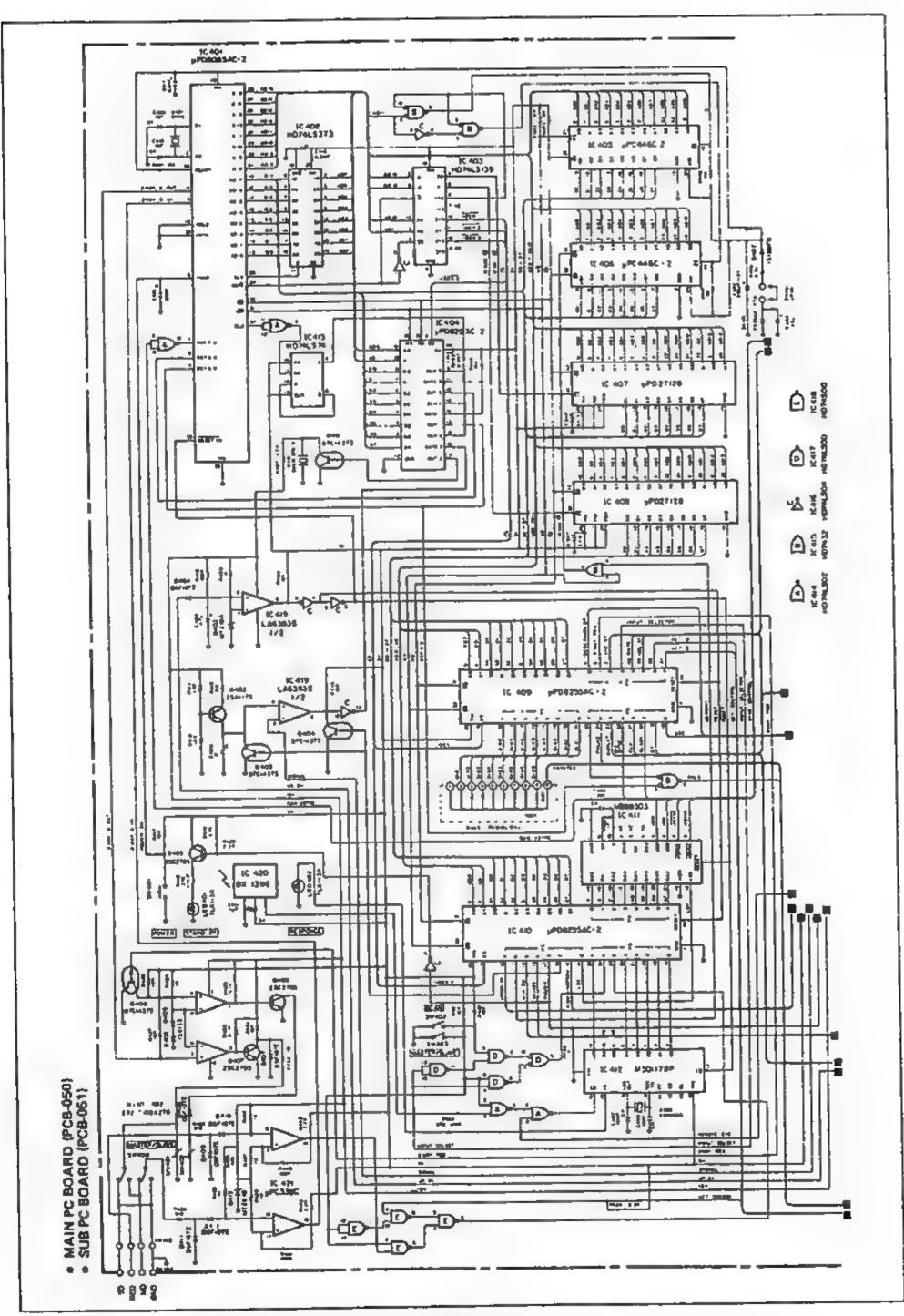

شكل 2.13. يبين الخطط الكهربائي للوحة الرئيسية PCB-050 واللوحة الثانوية PCB-051 للمستقبل cheyenne.

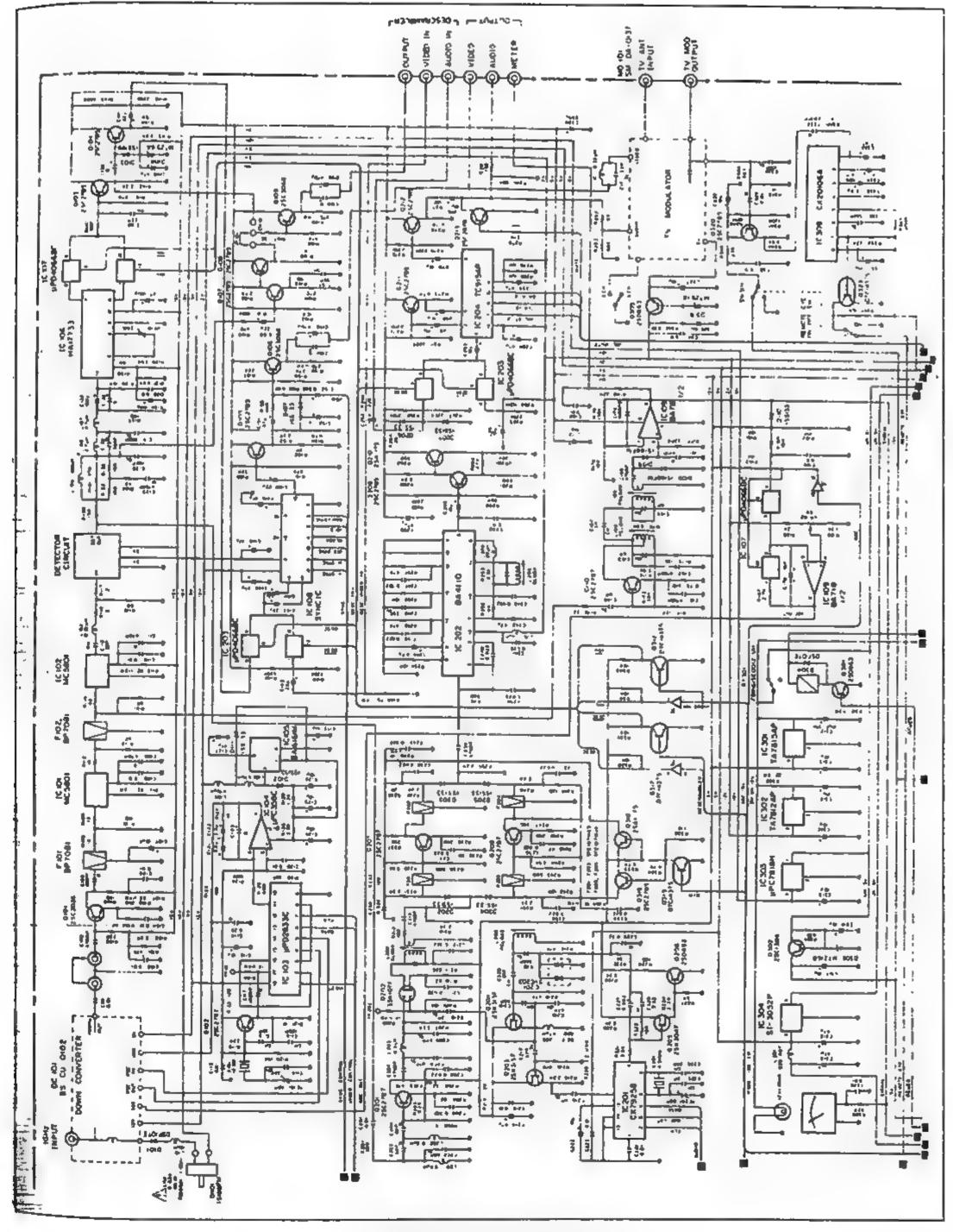

شكل 3.13. الخطط الكهربائي للوحة الرئيسية

تقوم الدارة IC203 بالحتيار حرج التسوت مسن دارة التعمية أو ر الخرج الصوتي المولّف. وتتحكم الدارة IC204 بمستوى الصوت .هذه الدارة ذاتها يتم التحكم بها بواسطة الدارة البينيــة IC409 مــن خلال ثلاثة أحزاء من المدارة المتكامعة 10422. يعمل النزانزستور و21) کمشخے عیزل (buffer amplifier)، بینمیا بعمیس نزانزستور Q213 على كتم الصوت عن طريق قصر إشارة الصوت كنما وحد جهدا عني قاعدته. وهنا يسمح بسماع الصوت أو غابه على الأقنية غير المعماة أو مكشوفة النعمية.

التشابهي الرقمي ٨ (1 عمى البدارة المتكامسة ١٥٤٥١ (الملامس 10-10) و المكبر العمسياتي IC308 وتقوم المقاومة المتغيرة IC308 بضيط جهد الخرج للمحولين T1 وT2 ،

تتحكم الدارة C410 من خلال الذلامس 12 و 13 بمخارج المُفَاتِح 4.12 و ١٤٦٠ من خالال ترانز سستورات القيادة Q314.Q313.Q311 و Q316 ويكون الخرج إما 15 أو صفر مستمر DC،

أينحز التحكم المغناطيسي بالاستقطاب بواسطة البدل

التغذية power supply

هناك محولسين داخسل المستقبل cheyenne. الأول مسن أجل عمل المخدم والأخر لتغذية دارات المستقبل. والتغذية هي من نوع حسر تقويم لموجة كاملة تقليدي منع منظم. نتم الحماية بمنصهرة 2 أمبير للمحدم و 0.63 أمبير من أحل الستقبل وكذلنك 0.63 أمبير لحماية جهد كتلة LNB. مناك بعض الحماية أيضاً من الارتفاع المفاجئ للجهد على شكل ببضات ويتسم تتأمين همذه الحمايمة بواسبطة ملقنات حائقة عبى دخل التيار المتناوب (MVI)، وعنى خطوط الخييسدم (MV303,MV302,MV301) وعليسي خييسرج السيتقطب (MV304,MV305) وعلى خطبوط الاتصبال (MV402,MV401) وبواسطة ثنائيات بمقاومة متغييرة varistor عني خطوط حساس المخدم وخطوط اختيار الوظسائف الأخرى (H/V.4 12.T2.T1).

يؤمن المحدولُ 1771 وجسم التقويم 10301 تغذيبة المحدم جهد £36 فولت عبر LY303، ويقوم المحول PT-2 ذو الحرجمين بتزويد الدارات بههد 20+ فولت عبر D302 و ×+ فولت

يتمسم التنظيم بواسمطة المسدارات المتكاملمة 10301 (15+ فولت)، 1C302 (12+ فولت)، 1C303 (18+فولت)، 1C306 ره مغولت). 10307 (12 مغولت) والترانز ستور Q302 المنذي يعمل كمظم حهد (١٥٠ مونت).

التحكم بالاستقطاب

تتوند نبضات التحكم بالاستقطاب مباشرة ضممن المعالج الصغري ودارات السطح البيني وتربيط بالمستقطب من حلال الترانوستور Q310 وتقطع تغذية 6+ فولت بواسطة السدارة المتكاملة IC409 (ملمس 24) عبر التراتزستور Q309.

التحكم عن بعد

تعمل البدارة المتكاملة 10420 ككاشف ومكبر ذلأشعة خمت الحمراء على الواجهة الرئيسية. تربط نبضمات الخرج مع دارة فئ الترميز IC412 عبر دارة انتخاب منطقية IC414.


يتضاعف خرج المعدّل RF حين دخول الإشارة القادمة من كاشف الأشعة تحت الحمراء وهمذا الأخير يضع النبضات عنبي حيامل 3k كيلوهرقيز ويتم التكبير في الترانزستور (Q320) لقيادة الدارة المتكاملة 10309. هذه الدارة تكشف النبضات التي يكبرها النزانزستور Q323 قبل أن تجتمع مسع الدخمل القمادم مسن حساس نبضات الأشعة تحت الحمراء في الدارة IC414.

المستقبل الأمريكي **General Instrument 2400R**


يعمل مستقبل الاقمار الفضائية الأمريكي تحبوذج ieneral) Instrument 2400R بتردد متوسيط 70 ميغاهرتز، هندا التردد المتوسط صالح للترشيح بواسطة حلقة ١٢ موجودة على الواجهسة الخنفية وهناك ملاءمة احتيارية (option) لتغذية المحدم.

نوحد معظم دارات المستقبل علمي اللوحة الرئيسية التي تحتوي على متحكم صغري microcontroller إضافة لمعالجسة الصوت والقيديسو (انظر الشكل ١٦٠٨). وعلى يسار اللوحة الرئيسية (كما تبدو بالنظر تنمستقبل من الأمام). يوجد معاج التردد المتوسط الذي يضم مكبر التحكم الآني ACiC. مرشح ١٢ وكاشف تعديل إشارة الفيديو. وإلى يمين اللوحة الرئيسية توجد كتلة الناخب مع وحدة تركيب الإشارة synthesizer المرافقة.

تتوضع وحدة التغذية إلى يمين العلبة من الأمام، في حين توجد نوحة التحكم بالمستقطب إلى يسار العلبة من الأمام أيضاً.

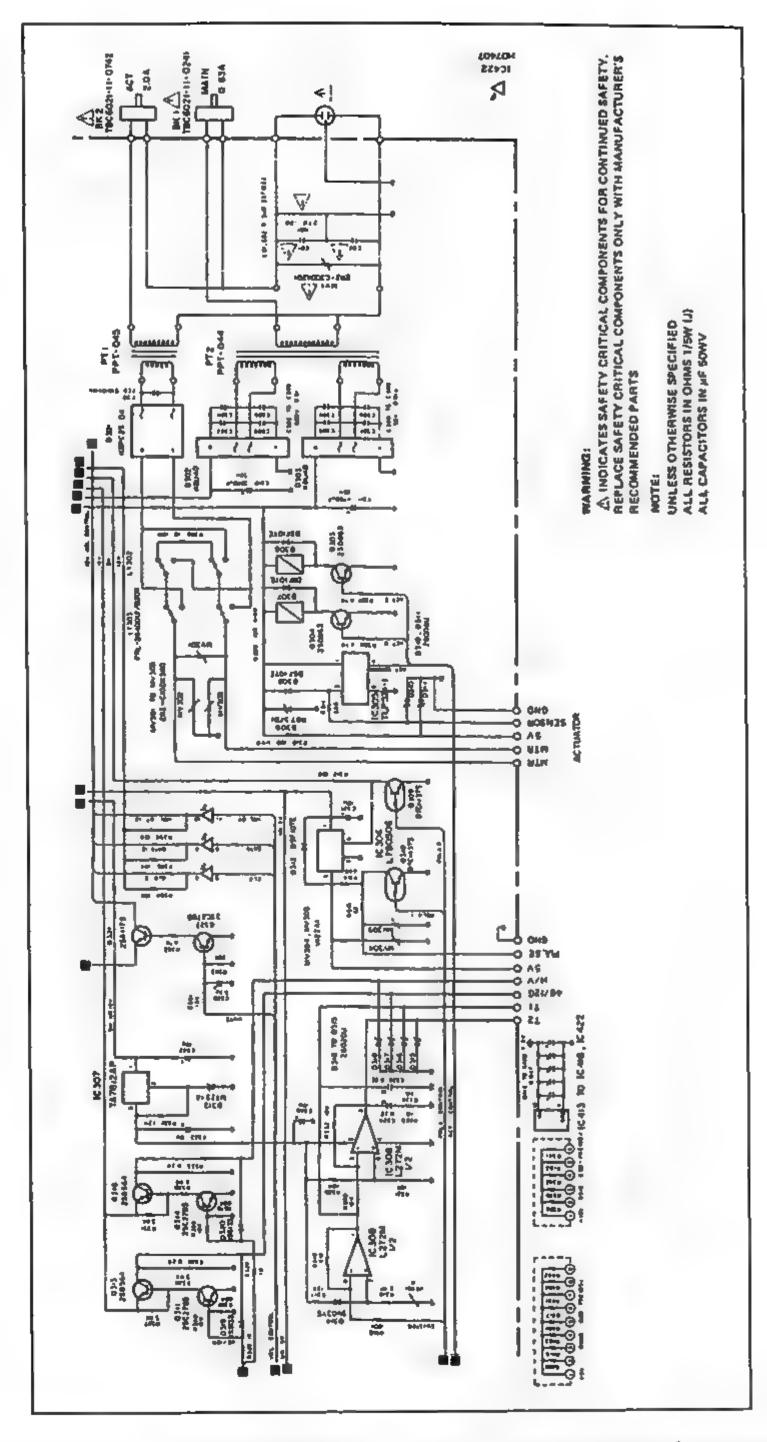

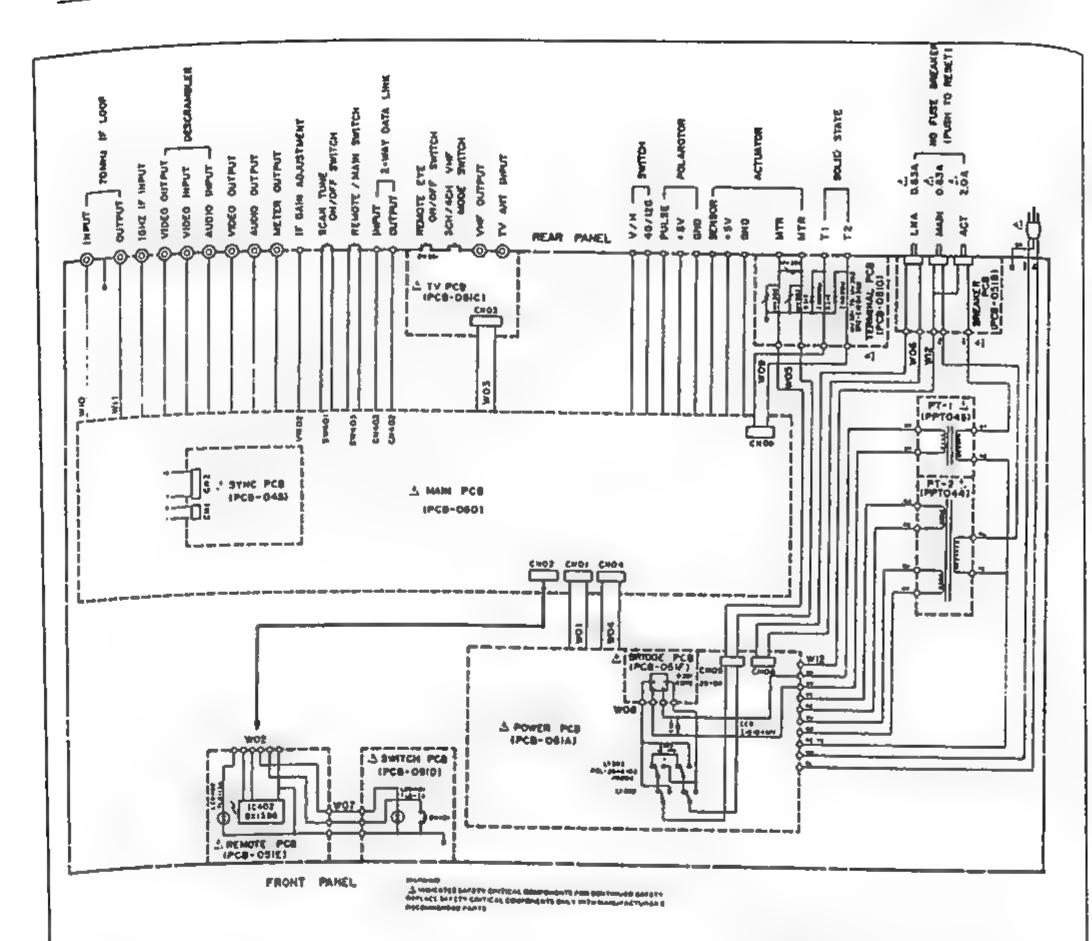الشكل 13-4 للخطط الكبريائي للدارة المطبوعة الرئيسية PCB-050 في المستقبل Chevenne. كذلك الدارة المطبوعة الفرعية PCB-051.



MAIN PCB ~ POWER PCB

MAINP	CB .	POWER PCB				
CNO		WOT				
3 OU AC	VER NAL T 2 T E T W	3 4 6	FOWER SIGNAL OUT 2 ACT E ACT W			


	CN04		W04	
	GND	1,	GND	
1:1	+12V	2	+12V	
2	+15V	c	+15V	
13	UN+5V	4	UN+5V	
1.1	+5V	5	+5V	
5	+30V	6	+30V	
6	SW +12V	7	5W+12V	
121	SW +15V		SW +15V	
	LNA	l e l	LNA	
10	GNO	10	GND	

MAIN PCB ~ REMOTE PCB


	MAIN PCB	REMOTE PCB		
			MO3	
1	GND	1	GND	
2	POWER ON	2	POWER ON	
3	STANO BY	3	STAND BY	
4	+5V	4	+6V	
5	DATA	5	DATA	
6	RESPONCE	6	RESPONCE	

TV PCB ~ MAIN PCB

	TV PCB	MAIN PCB				
	CN03		W03			
ıΤ	+5V	1	+5V			
3	VIDEO OUT	2	VIDEO OUT			
3	+15V	a l	+15V			
4	GND	4	GND			
6	AUDIO OUT	6	TUO OIGUA			
o [SW +12V		5W +12V			
7	REMOTE EYE	7	REMOTE EYE			

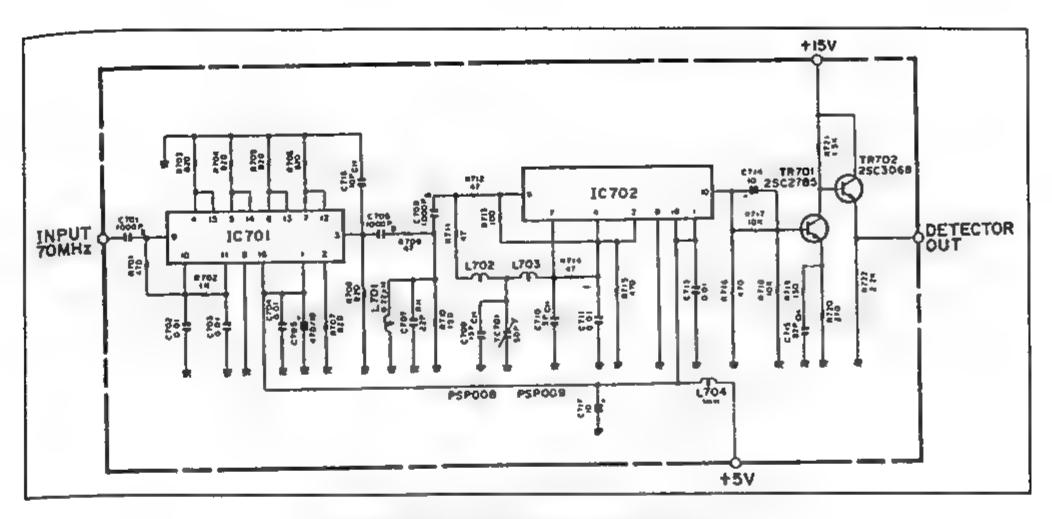

الشكل 13-6. الخطط الكهربائي للكاشف في الستقبل Cheyenne.

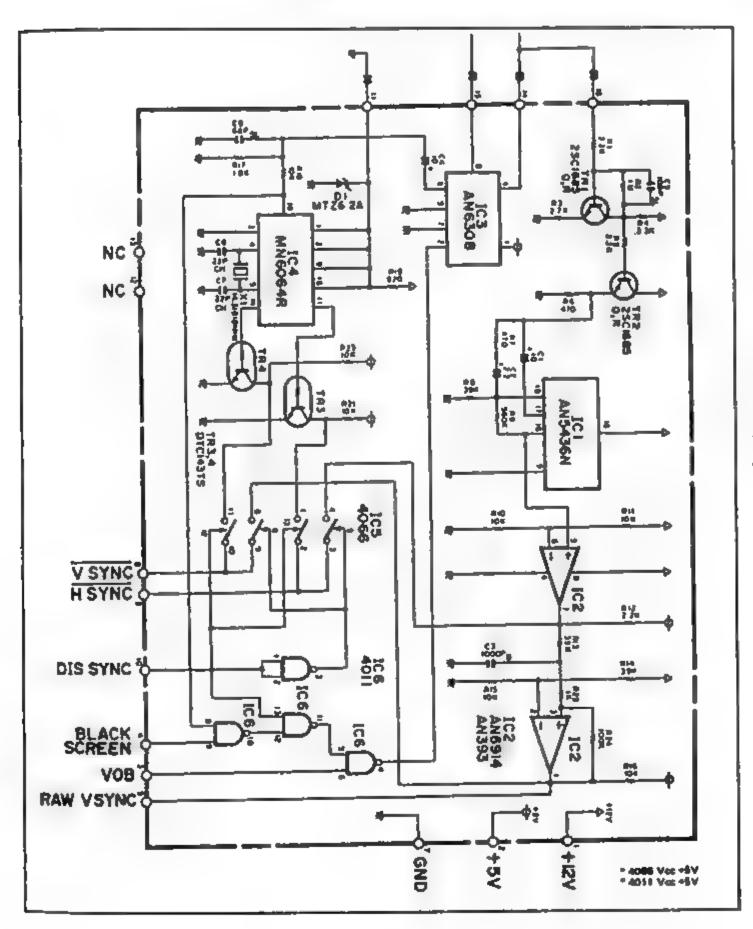

الشكل 7-13 الخطيط الكهرباني للسراة الطبوعية لجيزه الستزامن في السيتقبل Cheyenne

دارة التحكم الآلي بالربح و كشف تعديل الفيديو

بما أنه يحب استبدال الناخب الكتمي كوحدة كاملة. فإن البداية تكون بوصف دارة معاجلة المتردد المتوسط (انظر الشمكل ١٩٠١) وهمي تتسألف مسن مضخسم للتحكسم الآلي بسالربح مرشح ١٨١٧ ذو عرض حزمة 25 ميضاهرتز، دارة قيادة لقياس الإشارة وكاتف تعديل.

لدارة التحكم الآلي بالربح (التراتز مستورات Q104.Q100 مع CR110.CR10x, محال ديناميكي بحدود 50dB، ويتمم الضبط الذاتي مربح المتلق من خلال جهد التغذية العكمية الوارد مسن خدرج المعارة 1910 إلى قماعدة الترانز مستور Q104 ومنبع الترانز مستور Q104 ومنبع الترانز مستور MOSFET ومنبع الترانز مستور MOSFET.

يقوم الترانزستوران Q101 و Q102 بتكبير إشارة التحكم بالربح لقيادة المرشح FL101 SAW. يتمييز هذا المرشح بعامل حودة عالي حدا لإلغاء التداخل بين الأقنية ويكون عرض حزمة التردد المتوسط 25 ميغاهر تز عند نقاط الـ 3dB.

تستخدم النزانزستورات Q106.Q103 لتكبير الإشارة الـتي سبق ترشيحها في مرشيح SAW وذلـك لقيادة ثنائيـات دارة كالـا (U103). يتم تكبير الإشارة مرة أخرى لقيادة ثنائيـات كشف جهد التحكم الآلي بالربح AGC (CR106,CR105).


يقوم المكبر 101 التكبير الجهد المكشوف وذلك لقيادة درة التحكم الآني بالربح ومقياس شدة الإشارة. ويستخدم النصف الأخر من 101 كمكبر ربح متحكم به لمقياس شدة لإشارة. وتضبط المقاومة المتغيرة VR103 للحصول عبى أعلى قراءة من أجل أقوى إشارة يتم استقبالها.

الدارة 103 (NES68) هي تموذج محسن لمدارة PLL القديمة NES64. فهي أسرع وتعمل يسترده 150 ميغاهرتز وذات (20 منمساً عوضاً عن 16 في الدارة NES64 وهي تعمل بتغذيبة خاصة بها، إذ تقوم الدارة 2010 بتزويدها بالجهد كه فولت.

تعمل المقاومة المتغيرة VRIOI على مركزة بحال القفل عند المزدد 70 ميغاهرتز ويمكن استخدام محلل الطيف للتأكد من وضعية التنحين وذلك بإظهار الإشارة على الملمس 4 للدارة المتكامنة 1/103.

يكون خرج إشارة الفيديو الأصلية base band المكشوفة على المنمس 14 للدارة 1003 ويتم تكبيرها بالترانزستور Q203. يؤمن الترانزستور Q204 ممانعة خرج منخفضة الإشارة الفيديو الأصنية. كذلك يعمل الترانزستور Q203 على قيادة دارة قص الذروة لإشارة الفيديو (العناصر بين Q203 و Q202) وقيادة

مكبر الفيديو أيضاً (Q202) ويتم الحتيار الربح باستخداد المقاومة المتغيرة VR102.

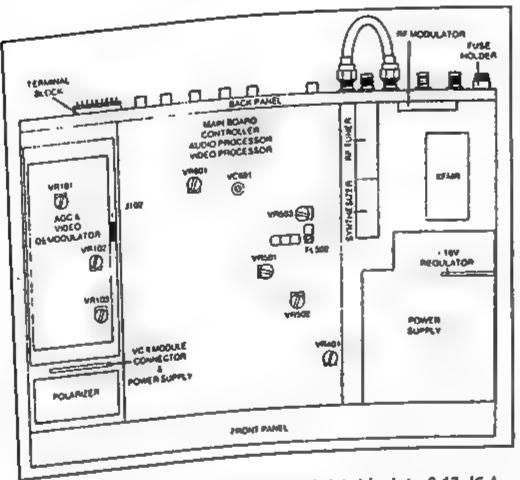


شكل 13-8 مخطيط شامل استقبل الأقميار الفضائية بمبوذج General

معالجة إشارة الفيديو

تغطى دارة الغيديو نحو ثلث مساحة اللوحة الرئيسية (انظر الأشكال 10-13 و 11-13) وهي مرتبطة بلوحة ١٤٠٨٥٢ من خدلال الوصمة 15٠٨٥٤ والتي تحتوي على ستة ملامس تعزود جهد 12 فولت وتقبل إشارة الفيديو الأصلية وإشارات قيادة الفيديو ومقيماس شدة الإشارة . ومن جمانب آخر ، يقوم الموصل 1514 بشأمين إشارة الفيديو والصوت للمعدل 18 ينما يوفر 1500 وصول الإشارات من وإلى الوحدة Video Cipher (أو +11).

يرتبط الدخل الفيديوي عبر المكسف (501) بالمكسر التفاضلي (Q503,Q502,Q501) الذي يعكس إشارات الحزمة ولي فيلائم الطور إشارات الحزمة الدي ويتم وصل المترجين للمكبر التفاضلي مع قيادة التحكم بالربح للحزمتين و Ku والمؤلفة من Q504 و Q505، ويمكن التحكم المستوى إشارة الفيديسو في الحزمة C عن طريق المقاومة المتغيرة Q802.

تعمل مخارج المضحم عنى قيادة ناحب multiplexer تشابهي يعمل كمفتاح للحزمة Ku/C، ويقوم التراتزستور Q506 بعمل مفتاح فعال إذا تم التحكم بفتحه وإغلاقه من قبل المعالي الصغري الذي يفتح ويغلق أيضا التراتزستور Q507 الدي يقود المفتاح Ku/C على الواجهة الخلفية.

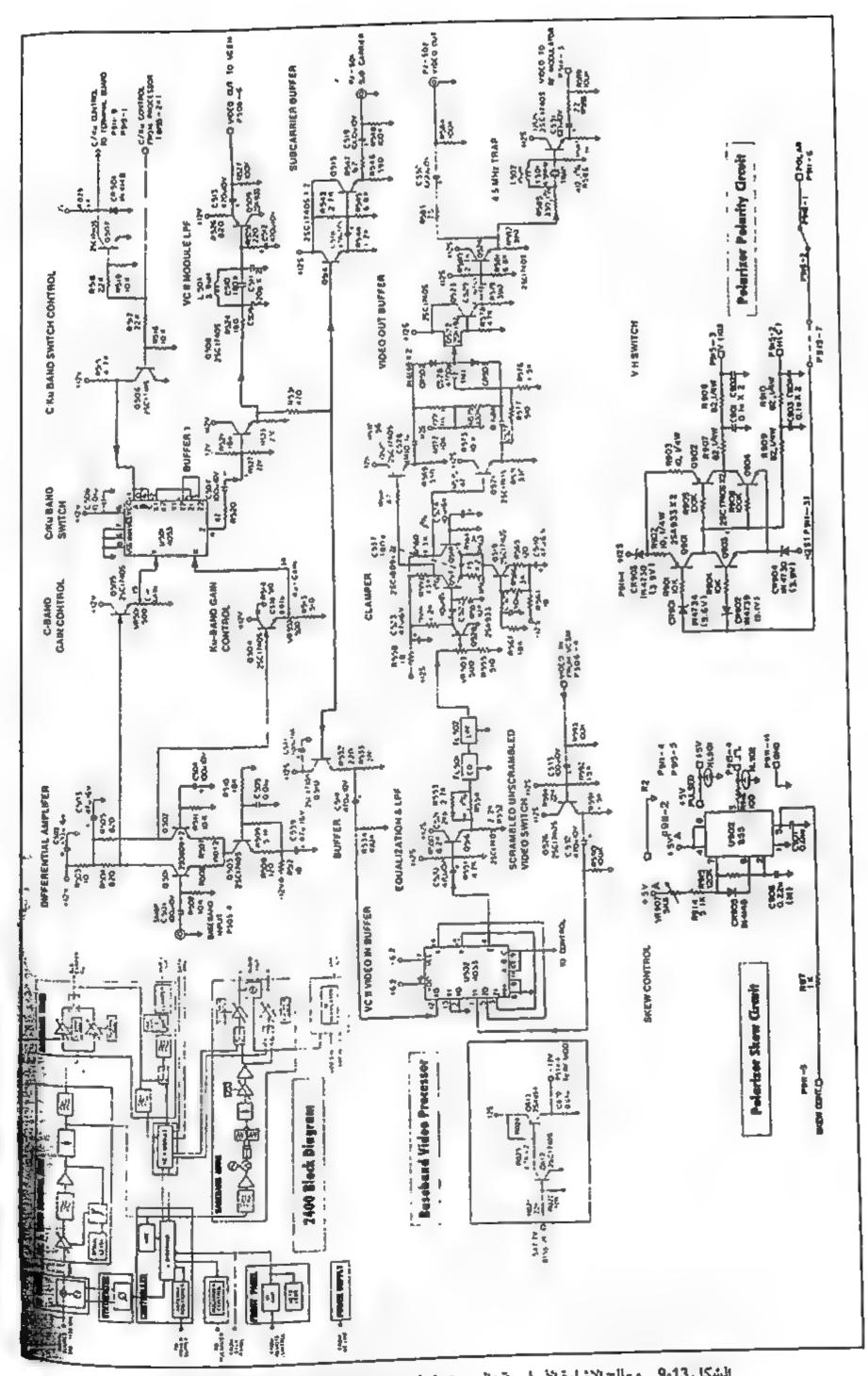

الشكل 9-13 . معالج الإشارة الأساسية والصوت في السنةبل General Instrument 2400R

يظهر الخرح المنتخب عنى المنس 4. عبر المقاوسة (R520 والمكتف (C507) وتمر الإشارة - قبل أن يقوم النوانوستور (C507) بتكبير التيسار وإرساله - بحسر مرشم تمريسر منخفسض (L501.R525.R524) والمكتفات من (C512) المهسة النوانوستور (C512) هي قيادة وحدة فك التعمية.

يعس أيضا مكبر عزل المسانعة لإشارة الفيديو (Q508) على قيادة درة عرج الحامل الثانوي (Q514,Q514) وهساك مكبر تيار آخر (Q510) يقود مفتاح انتقاء الوضعية لإشارة طيديو بين خالتين (نعسية دون تعمية) وذلك مسن خلال الدرة الذكامية (1502).

يته التحكم بمنتاح الانتخاب (دارة متكامنة أخرى الانتخاب (۱۰رة متكامنة أخرى الانتخاب (۷٬۱۱ منطقية ۷٬۱۱۱)، وهمي تحرر إشارات الفيديو حتى تقفل عملى إشارة الواردة مست ذمان، تعمل دارات الفيديو على الإشارة الواردة مست الوحدة ۱۱) دعير التراتزستور ۵۶۵۵.

خرح إشبارة الفيديسو المنتخبة مسن الملمسس 4 ندارة 1:502 ويتم رفع النيار ثانية قبل تمرير الإشارة من خلال مرشح ضحيج ومرشح تمرير منخفس ذو تردد 4.2 ميغاهرتز FL502.FL5011) وتعسل المقاومة المنغيرة PR503 عبى تأمين مستوى صحيح لإشبارة الفيديو في الحالين تعمية ودون تعمية.

تشكل الترانزستورات Q528, Q521,Q517 بالإضافة للتنائيين CR502 و CR503 العناصر الفعّالة لدارة التحديد. ويقود حرج درة التحديد الترانزستور الحقلسي Q522 FET بدي يقوه بملاءمة ممانعته وتكبير تياره الترانزستوران Q523 وذلك لقيادة خرج إشسارة الفيديو والمعّدل RF، ولكن قبل ملعّدل قمرر الإشسارة عبير مرشح notch filter خذف تردد 4.5 ميغاهر تز (Y501.1.502) ويتم رفسع التيار بو سطة Q525.

معالجة الصوت

تربعه إشارة الحزمة الأساسية الأصلية الواردة من لوحة التحكم الآني بالربح AGC إلى دارة الصوت من حال مرشح حزمة جبرى فيطه حدل مرشح من الرق وحتى (9.0 ميغاهر تز. هذه الحزمة بتمرير عزده تد من الرق وحتى (9.0 ميغاهر تز. هذه الحزمة يتم تكيرها بوسطة أنز بزستور (960) ومن ثم يقوم الرق تزستور (960) ومن ثم يقوم الرقائز ستور (960) ترجيا مع إشارة هزاز محني يولدها الزائزستور (960) تشكيل إشارة تسرده متوسط (10.7 ميغاهر تز.


يمر التردد المتوسط عبر المرشحات FL602 أو FL603 وذلك حسب مفتاح تمرير الحزمة (عريضة طبيعية) وتحييز الثنائيسات CR604-CR601 ، ويتب التحيسيز بر سسمة التزائز ستورات Q603 و Q604 المي تولد إشارات منطقية معكوسة وينتخب المرشح عريض الحزمة عند تمريز إتسارة "+1" منطقي إلى قاعدة الترائز ستور Q603.

تعمل مكثقة الربط ٢٥١٥ عبى وصبل إشارة انتزده المتوسط 10.7 ميغاهرتز إلى دارة فيبث تعديس الصبوت (ك601) حيث يخبرح العبوت المكشوف عبى المسس 6 ويضحم ويرفع تياره عبر مرحلتين من مكبر عمياتي رباعي 1602، ويحدد مستوى إشارة الصوت عن طريق المقاومة المتغيرة ٧٨601.


يقود خمرج الصوت مقتاحي الانتقاء(U609.U608) 4053 التي تنتخب آلياً بين الصوت لقنال عامة والصوت VCII (الذي يكون مكمماً إذا كانت القنال غير مسموح بتمريرها). وهما بدورهما يقودان دارة التحكم بمستوى صوت الستيريو U610.

يتم رفع تيار إشارة الصبوت بواسطة الترانزستورين «همع Q609.Q60% قبل قيادة وصلات خرج الصوت ومكبر جممع العموت U611 الذي يقود بدوره المعدّل RF.

مستوى الصوت متحكم به عن طريق المعالج الصغري النائل الذي يولد أيضاً جهد ضبط الهزاز المحني. وهمو مربوط إلى المصر العام bus للمعالج الصغيري وذلت السنقبال المعطيات الضرورية حول إشارات السنزامن والساعة لاعتبار توليف ومستوى الصوت. يتبه التونيف بجمع خرج المزاز المحني (من خلال المكشف (623)) ومن ثم ضبط جهد التلحين (الخرج من المنمس 7 لندارة (1606) حتى تحدث الملاءمة بين المزاز المحلي وطور إشارة مرجعية متولدة داخلياً في الدارة (1603)

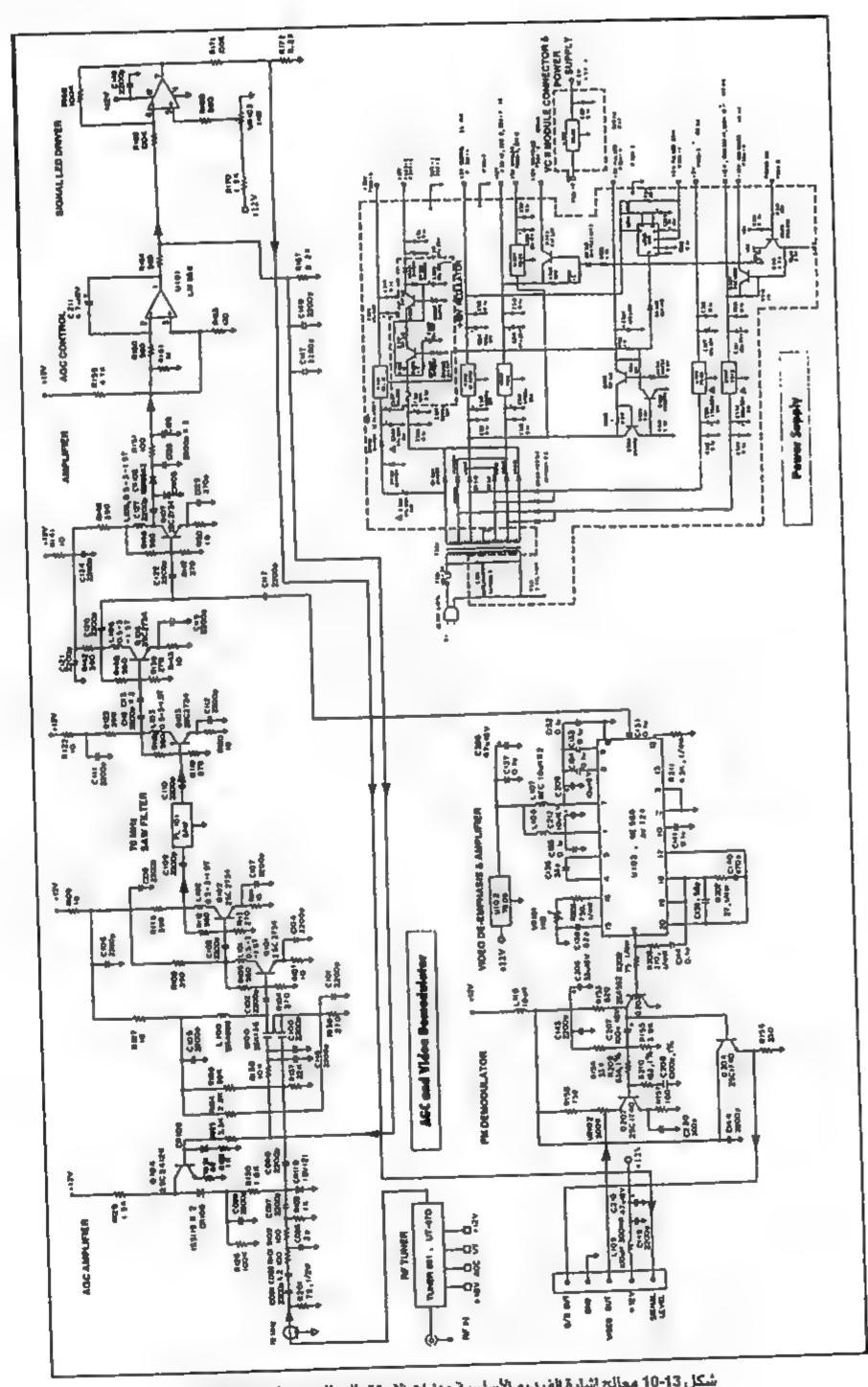


شكل 13-13 معالج إشارة الفيديو الأساسية ودارات الاستقطاب للمستقبل Gl2400R

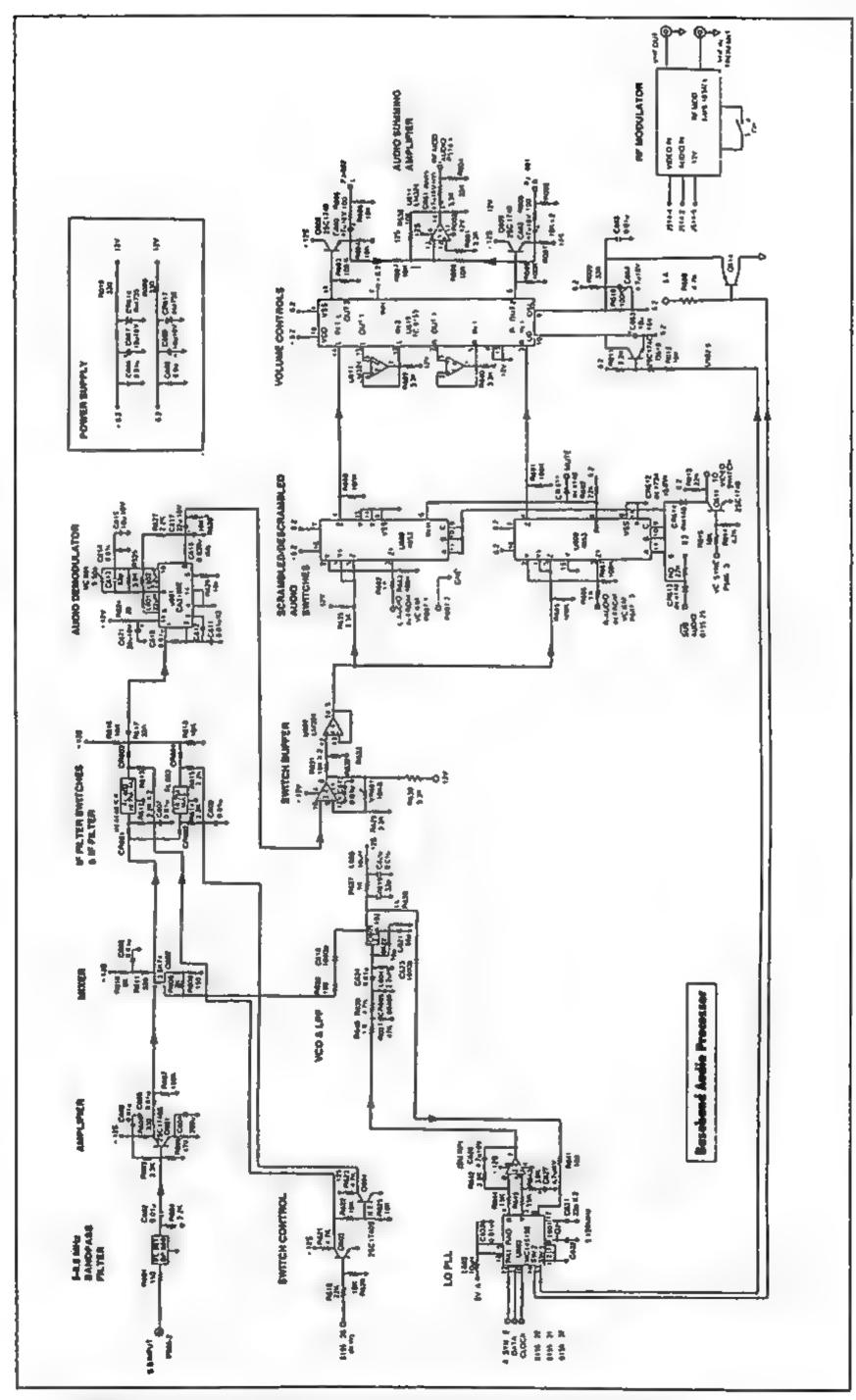

شكل 13-13 دارات التغذية الكهربانية. التحكم الألي بالربح وكاشف التعديل الإشارة الفيديو في الستقبل Gi2400R

المستقبل الأوربي The MASPRO SRE-90R

هو مستقبل بع صبط ترددي، تم تصميمه لتأمين عدمات أنضب لاستقبال المباشر الفضائي للسوق الأورب (الصر الشكل 13) وهو رحيص لكنفذ حسن التعميم، ينزود المستقبل لأساسي فيه بوصمة TRACS لكشف ترميز الإشمارة الفضائية، وداراته تمتل معظم المستقبلات الكثيبة المتوفرة حانيا في الأسواق.

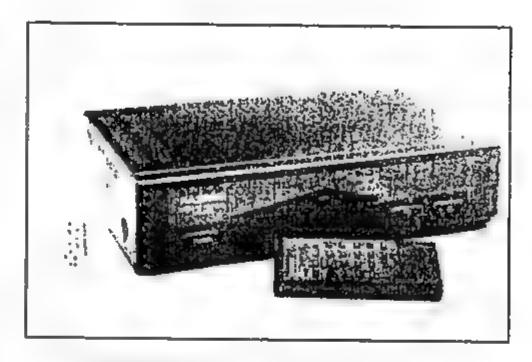

شكل 13-13 مستقبل قمار قصائية نموذج MASPRO SRE-90R .

بعمل هذا المستقبل مع كتبة LNB ذات تردد خبرج 1750-950 ميغاهرتز، يتم تخزين الأقنية بصورة دائمة في ذاكرة المعالج الصغري وذلك من أجل الأقنية الفيديوية للأقسار المعالج الصغري وذلك من أجل الأقنية الفيديوية للأقسار المتعانية ASTRA.Toxal I.BSB.TDF1.ECS-1 والقمريان المتوضعين في المواقع 27.5 درجة غرباً و 60 درجة شرقاً (انظر الجدول المتوضعين في المواقع 27.5 درجة غرباً و 160 درجة شرقاً (انظر الجدول المتعلمة الكهربائي لنمستقبل SRE-908.

الناخب الكتلى The Block Tuner

إن دخل المترددات الراديوية RF إلى الناخب الكتلي يُغطي كامل بحال المترددات الأوربية من (950–1750 ميغاهرتز. هذا الجحال المترددي يتم تحويله إلى تبرددات أخفض وكشفه ضمن الناخب الكتمي كاشف التعديل (المسمى "بالمحول الثانوي 2001 CONV") والدي يضهر في خرجه إشارة الفياءيو وذلك عمى المنمس DIT.

هناك جهد سحكم الآلي بالتردد AFC يصل بالتغذية العكسية إلى المعالج الصغري (IC101) من الناخب الكتفي للتأكيد على أن الانحراف الترددي في كتلة LNB أو كتلة الناخب لم يؤثر على الضبط الترددي فنقنال المطلوبة. إن اختيار القنال يتم من خلال المفاتيح عنى الواجهة الرئيسية التي تعمل بالعد التصاعدي/التنازلي وهذا الاختيار يتحقق من تركيب إشارات المدارة PLL التي تتحكم بها وحمدة

الحساب (PD) من بحالان المداجل التائية نساحب بكتمي: مدحل المعطيات (DATA)، والتأهيل CE) والمعالية نساحة (DATA)، والمعطيات (DATA)، والمتأهيل enable (CE)، والساعة (DATA)، والمعطوب الكتمسي عملي دارة (Phe-Scaler) والمركب تمرددي Synthesizer وكذلت عملي دارات مبازح ومحدد وكشمع تعديل، وهذه جميعها ضمن وحدة متكاملة، ندلك فالأفضل استمال هذه الوحدة ندى المستشر عوضاً عن إصلاحها عند حدوث عشل.

أثناء إصلاح الباعب الكتلي، يجب دائماً الحتبار حهود تغذية والتأكد من أن جهد التمحين يتغير مع تغير القشال، وفي هماد الحالة تتولد الجهود المستمرة ١٥٠ و١٥٠ فرفت، ويتولماد حهد التمحين داحل الناعب الكتبي لدلك يمكن التحقق فقط من وجود ١١٦. فوت عبي المسل ١٤٢.

معالجة الفيديو


تنقسم إشارة النيديو الأصنية بين دارات الصنوت ودارات الفيديو عي طريق مكتفات الربط (C201,C213). و تتم تغذية مكبر العزل (Q312) وهذا بدوره يقود حرج العزل (Q312) بالإشارة المتناوبة عبر (Q319) وهذا بدوره يقود حرج الفيديو والإشارة الأصنية. في المخطط الكهربائي، تمثل دارات الفياديو السفنية دارات معالجة إشارة الفيديو بينما تكون الدارات العوية بمثابة. دارات معالجة وتضخيم للإشارة الأصلية.

يعمل التران سور Q315 كمكبر عزل لإشارة النيديو الأساسية وهو يقود منتاح قص الذروة de-emphasis الذي يعسل جالتين فقط فتسح إغسلاق on off والمسمى SW301. تقسوم التران فقط الأربعة Q303.Q303. تقسوم التران النيديو الأصية الأربعة Q303.Q303.Q302 و Q316 بتكبير إشارات النيديو الأصية (التي تنغير من 50 هرتمز وحشى 10.5 ميغاهرتز). بينما يؤمن الترانز ستور Q305 ممانعة خرج منخفضة (75 أوم) لقيادة وصنة الخرج المراكبة emposite ووصنة الحرج المحتولة المراكبة SCART.


تعمل المقاومات R328,R369 والمكتفات C310,C329 على تغميد المقروة لإشارة الفيديو. ينما يقوم الترانزستور Q306 بدفع إشاره الفيديو إلى مرشح التمرير المنخفض وهذا المرشح يعمل على حذف الحامل الثانوي للصوت من إشارة الفيديو ويسمح فقط تمسرار المترددات من 50 وحتى 5.5 ميغاهر تز. مهمة الترانزستور Q313 هي تحقيق ممانعة خرج منخفضة لقيادة دارة المسك المتران والمشكنة من Q310,D302,SW302 و Q314.

يمر خرج الفيديو عبر مفتاح (IC301) واللذي يختار ما بين ارسال خرج الفيديو إلى مكبر التيار Q311 أو ارسال خرج كاشف ترميز الفيديو إلى مكبر التيار Q317 لقيادة المعلقال الداخلي RF، ويتحكم بالمفتاح عن طريق كاشف المترميد الخارجي ذاته.

Channel Number	VIDEO FREQ. (MHz)	K/A	AUDIO FREQ. (MHz)	W/H	Satel-	Channel Number	VIDEO FREQ. (MHz)	V/R	AUDIO FREQ. (MHz)	W/N	Satellite
1	1317	γ	6.50	w	ASTRA	26	1650	Н	5.65	W	ECS1
2	1376	V	6.50	w	ASTRA	27	975	Н	6.65	//	INTEL27.5° W
3	1435	V	6.50	w	ASTRA	28	1015	Н	6.60	W	INTEL27.5° W
4	1258	V	6.50	W	ASTRA	29	1135	Н	6.60	w	INTEL27.5° W
5	1332	Н	6.50	W	ASTRA	30	1155	V	6.65	w	INTEL27.5° W
6	1391	H	6.50	W	ASTRA	31	974	Н	6.65	W	INTEL60° E
7	1421	Н	6.50	w	ASTRA	32	1010	Н	6.65	W	INTEL60° E
8	1214	н	6.50	w	ASTRA	33	1138	н	6.65	w	INTEL60° E
9	1273	Н	6.50	w	ASTRA	34	1174	Н	6.65	W	INTEL60° E
10	1362	Н	6.50	W	ASTRA	35	1550	Н	6.65	W	INTEL60° E
11	1303	Н	6.50	W	ASTRA	36	1600	н	6.65	W	INTEL60" E
12	1244	Н	6.50	W	ASTRA	37	977	٧	6.50	W	TOF1
13	1229	٧	6.50	w	ASTRA	38	1054	٧	6.50	w	TOF1
14	1288	v	6.50	W	ASTRA	39	1131	٧	6.50	W	TOF1
15	1347	V	6.50	W	ASTRA	40	1208	٧	6.50	W	TDF1
16	1406	V	6.50	w	ASTRA	41	997	Н	6.50	W	TVSAT1
17	987	V	6.50	W	ECS1	42	1073	R	6.50	W	TVSAT1
18	1091	V	6.65	W	ECS1	43	1150	H	6.50	W	TVSAT1
19	1140	V	6.60	W	ECS1	44	1227	Н	6.50	W	TVSAT1
20	1507	V	6.65	W	ECS1	45	1035	V	6.50	W	BSB -
21	1674	V	6.65	w	ECS1	46	1112	V	6.50	W	BSB
22	1008	Н	6.60	W	ECS1	47	1188	٧	6.50	W	B2B
23	1175	Я	6.65	W	ECS1	48	1265	V	6.50	W	8SB
24	1472	Н	6.65	W	ECS1	49	1342	V	6.50	w	8SB
25	1486	н	6.65	w	ECS1	50	1317	T v	6.50	w	FREE

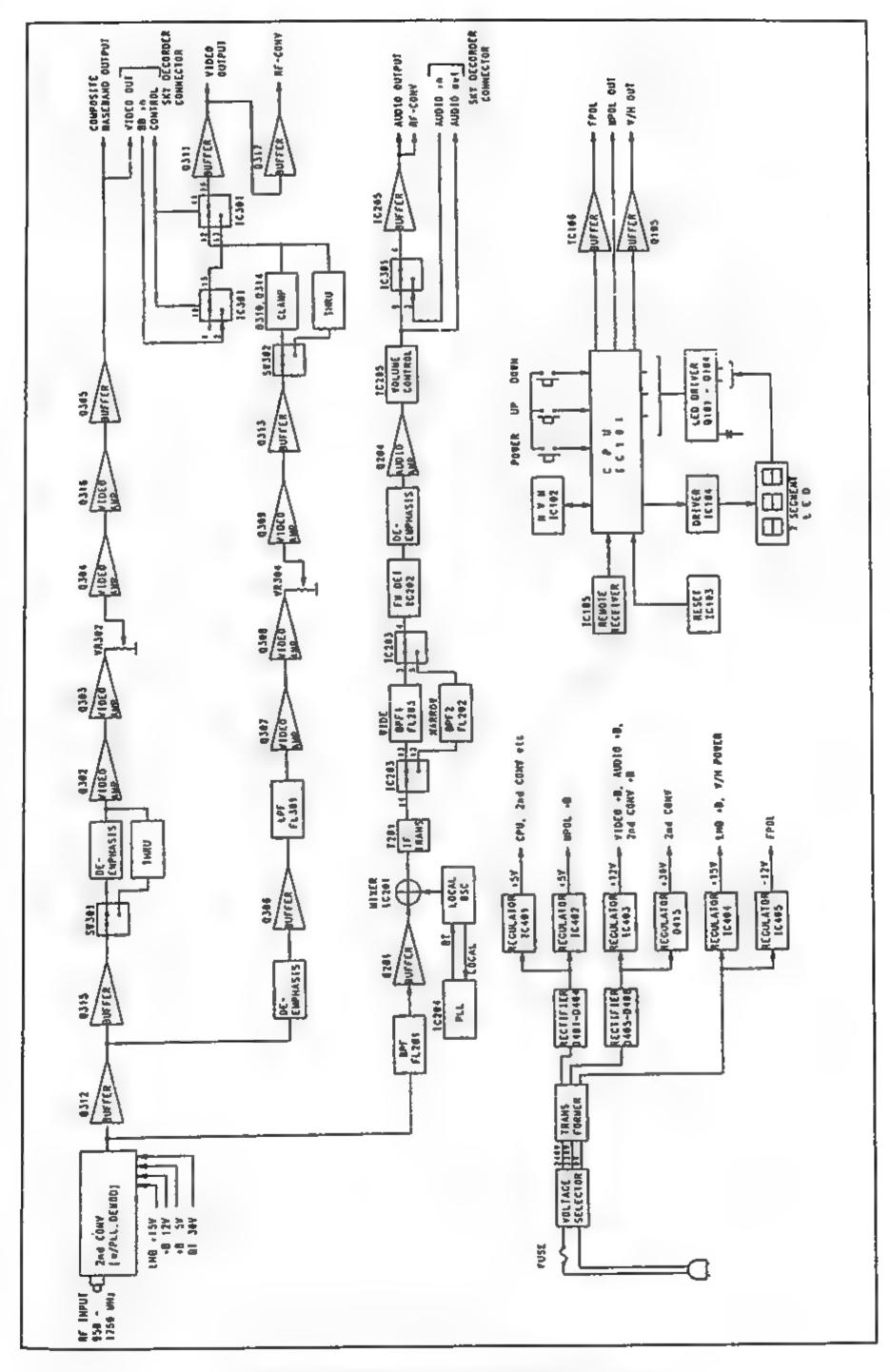

شكل 13-13. للخطط الصندوقي للمستقبل Maspro SRE-90R

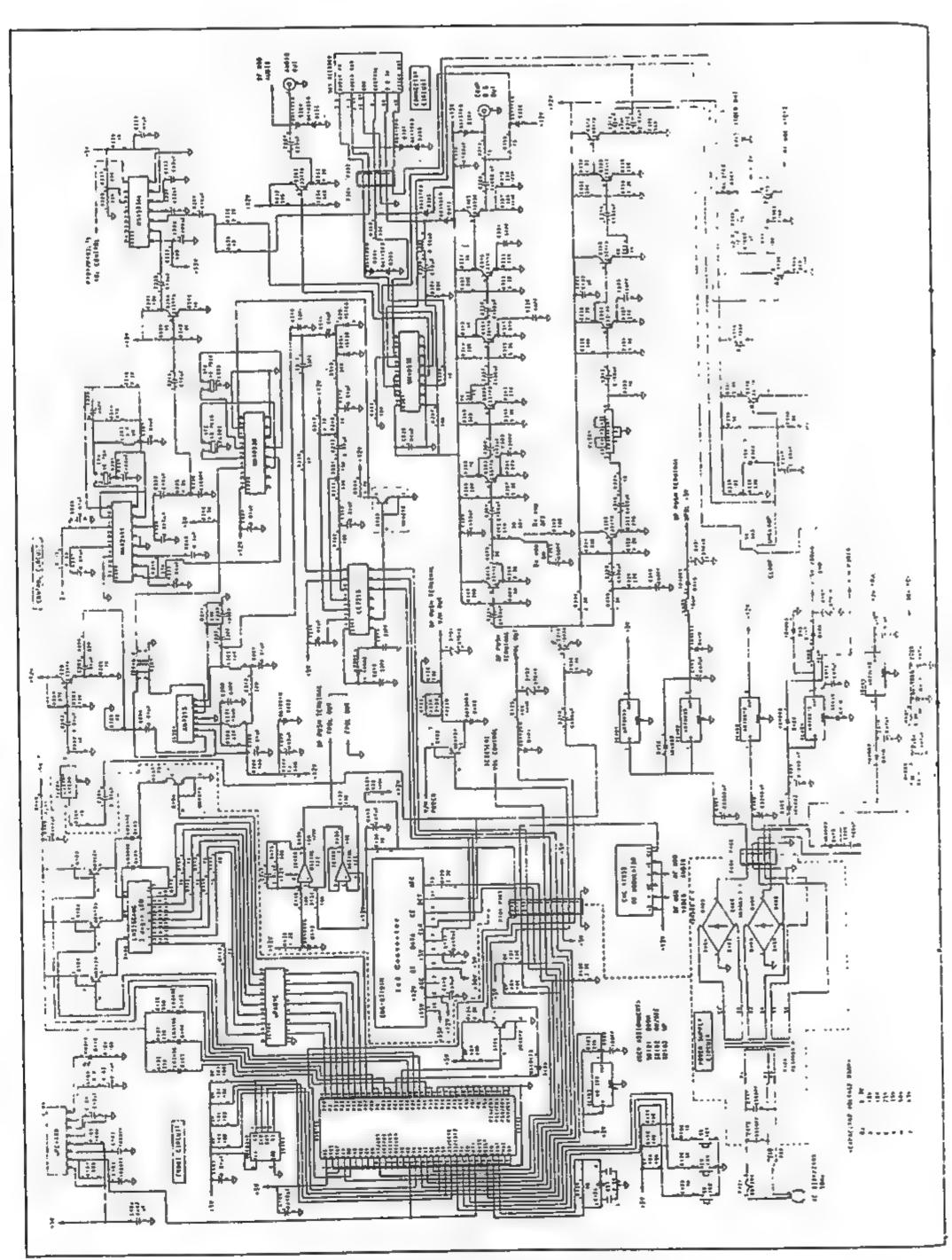

شكل 13-14. الدارة الكهربائية للمستقبل Maspro SRE-90R

معالجة الصوت

يعمل مكتب الربط (201) على الصال إشارة الحزمة الأصلية إلى مرشح تمرير حزمة (١٤١.20٢) اللذي يقوم بتخميد معومسات النيديو دون تردد 5.5 ميغاهرتز سائعاً للترددات من 5.5 وحتسى 8.5 ميعاهرد بالمروروهذه يتم تكبيرها بالترانزستور (Q201).

تعمل الدورة التكاملة 10201 كمازح يقودها حمامل الصوت الدي يصل بني لمسل ا وحرج اهرار المحسي 1.0 الدي يصل إلى الملامس 6 و 7. وتخرج القنال الصوتيمة بمؤدد 10.7 ميضاهرتو عسى المسلس 5 وهذا يقود محول النزدد المتوسط 1201.

إن ضبعد القنال يتم بواسطة المعالج العمقسري المتحكم به على طريق مفتاح رفع خفسض لمستوى الصوب على الواجهة الرئيسية أو بتحكم عن بعد. والدارة (2014) عبارة عن دارة الرئيسية أو بتحكم عن بعد. والدارة Synthesis من وحسدة الدارة DATA المتحكم بها بالحضوط القادمة من وحسدة العاجة الدارة على المعاجة الدارة على المعابدة المعارك وهي خصوص المعضيات DATA. المساعة المتحدود المعضيات المحتيار الدارة على المترتب.

تعدد الدارة ۱۵۵۱ عرض حزمة العسوت (ضيقة أم عريضة) والذي يتم المربوها عبر ١٥٥٥، ١٥٥٥ والرشح ١٤٥٥ (مرشح حزمة ضيقة) و14203 (مرشح حزمة عريضة)، الحزمة العريضة (١٥٥ كيلوهر تن وتبع مرشحات المريس المخزمة حرج عول التوسط ١٤٥ كيلوهر تن وتبع مرشحات المريس

يقود حرج المرشيح المنتقى المدسس إ فدارة كشف تعديل FM (10202). تقبوم هذه افدارة بتحديد وكشف تعديل الإشارات بحيث ينتج إشارة صوت على المنسس 6. وتعمل العناصر 2300. (228.0229 و 2300) على تخميد الذروة لإشارة الصوت.

يقوم التراتزستور Q204 بتكبير إشارة الصوت لقيادة دارة التحكم بالمستوى Volume (C205) وهذا يتم بمعالج صغري عمير الممس لا للدارة المتكامنة. يكون دخل الصوت على الممس 2 وخرج الصوت على الملمس 3.

يذهب خرج الدارة IC205 إلى كسل من الوصلة SCART ومفتاح فث الترميز (IC301) وهذا الأخير يميز بين الصوت المرمز أو الصوت المباشر الذي يتم وصله يمكير تيار Q203 ويعبره إلى خرج الصوت ومعذل التردد الراديويRF

التغذية الكعربائية

يستهنك المستقبل أحو 35 واط ويعمل يجهد 220 أو 240 فوئت متناوب. لنمحول الرئيسي T401 ثلاثة منفات ثانوية الأعنسى منها SI:S2 يقود دارة تقويم جسري لموجة كامنة ويؤمسن 9 فولت

مستمر تقريباً فدارة IC401. وكذلك 5، فولت تستظم الذي ينزود الدارات المنطقية بالتغذية اللازمة وأيضاً الدارة المتكامسة IC402 ومنظم 5+ فولت لسستقطب الميكانيكي.

يؤمن المنتف الشانوي S3 S4 جهند للمنظم +12 فولست (IC403) ومضاعف الجهد (C404.D414.C406.D413) الذي يوقر الجهد المستمر +30 فولت لكتبة الناخب.

أما المنف الثانوي 85 86 فإنسه يقود مقبولم نصب موجئ 154 المنف الثانوي 164 86 فإنسه يقود مقبولم نصب 154 - فونست الاطلم 154 الذي يؤمسن 154 - فونست مستمر الفنسروري لتغذيبة كتسة 158 ومماسات الاسستقطاب العمودية الأفقيلة (11 11) وكذفيك فمدارة التكامية 1405 سي تومن بدورها 12 فولست مستمر فيدرة التحكيم مسيتقصب مغناطيسي فريتي.

الدارات المنطقية و دارات الإظعار

إن دارة الحاسب الصغري ١٢١٥١ هي بمثابة عقل المستقبل وعضلاته ولأن المستقبل SRE-908 يعتبر بسيطاً نسبياً. فإن معظم خطوط التحكم موصوفية مباشرة إلى الدارات المسؤونة عن قيادتها، دون الحاجة لدارات بينية interface كما هو الحال في التصاميم الأكثر تعقيداً. إن السدارة المتكامنة الثالمة هي وحدة معالجمة مركزيمة مسن انتباج شركة مبتسوبيشي مصمحة للاستخدام في أجهزة الفيديو VCR ودارات أخرى نفتحكم الإلكروني للأنظمة الاستهلاكية وهي تستخدم ذواكر قرادة فقط (ROM) لذلك قبان المصدر الرئيسي هذه العناصر هي شركة Maspro.

يتم تخزين الأقنية ومعومات التموت في الدارة 1010 وهسي ذاكسرة غسير تطايريسة non-volatile مسن إنساج شسركة الاكسرة غسير تطايريسة N.Semiconductor وتعمل وحدة المعالجسة المركزيسة بستردد الميغاهر نز. ويقود الكريستال 101 مولد نبضات الساعة. في حين يتم إعادة إقلاع التغذيبة بواسطة الدارة 1013. ويبين الجدول يتم إعادة إلاع التغذيبة بواسطة الدارة 1010. ويبين الجدول المركزية 1000.

تقاد دارة الإفلهار 1008 ذات الخافات الثلاثة بواسعة دارة قيادة واحدة (١٥٠١٥١) وثلاثة ترانزستورات. كم خافة رقمية يتم احتيارها تسسمياً عبر أحد ترانزستورات القيادة Q103,Q102,Q101 الفتح والإغلاق السريع خده الديودات بمعدل أعلى من معدل ارتعاش الرؤيا نبعين البشرية. ويقاد ثنائي الإفلهار للفاصلة العشرية بواسطة الترانزستور Q104) ، بينما تقاد ثنائيات الإفلهار التي تعبر عن حالة الانتفاار من وحدة المعالجة المركزية.

بما أنه توحد ثلاثة مفاتيح فقط عبى الواجهة الرئيسية. إذ يوجد مفتاج انتشغيل off on والتوليف نحو الأعبى والتوليف نحو الأدنى، لذلك فإن معظم الموضائف يجري تنفيذها من حلال لتحكم عبر بعد، إذ يقوم حساس فلأشبعة تحست الحسراء (D110) الا يقيادة دارة الاستقبال 10105 عن طريق الممس الا وهده المدارة ميستها تحسين البطبات المواردة من الحساس وإرساها عبر المسس 2 إلى وحدة المعاجلة المركزية (CP1).

التحكم بالاستقطاب

يستعليع هذا المستقبل قيادة مسستقطب ميكانيكي أو مستقطب فريني أو مغناطيسي أو حاكمة 111 (شاقولية أنقية) أو مفتاح يعسس عسى عنساصر إلكترونيسة نصسف ناقسة (Solid-State Switch).

يشكل الترافزستور Q106 عنصر قيادة لنبعدات مستقفب ميكانيكي، ويعمل ثنائي زينتر D101 عدى الحماية من بخيد الزائد عسن 12 فولست عنسى محسط النبطسات، ينسا يتسرم المنسائي 2102 بالحمايسة مسن ومعنسات لسبرق، ويقسد الترافزستور Q106 مباشرة عن طريق وحدة المعاجلة المركزية.

تشكل البدارة المتكامسة ۱۲۱۵۵ دارة قيدادة لمستقط مغناطيسي ويتم التحكم بهذه الدارة عن طريق خرج الد ۱۳۷۸۱ (تعديل عرض النبضة) لوحدة المعالجية المركزية. خبرج البدارة يتغير من 12- إلى 12- فولت مستمر.

يته الحتيبار وطبع الحاكمة 111 وقيادتها مباشرة عن طويق وحدة المعالجة المركزية عبر الترانزستور Q105. وتتضعن الدارة عنباصر الحماية D102 (ثنائي زينر 20 فولت) و Z101 لمحماية من البرق.

```
PIN NAME I/O
                                                  +BY for A/D refernes volt
                       BY
                    0~5 Y
                                                      select (CS)
(Li[ mode OPEN: U mode)
                     L/OPEN
                     RECYLINE SDOS
                     MEATIVE EDGE
                                 Oscillator output
                                 Not used (GND)
                                 Not used (GND)
 40
                                 Not used (GND)
       P17
                                 Not used (GND)
 41
                                 Not used (GND)
 43
 44
45
      P14
P13
                                 Not used (GND)
                                 Not used (GND)
                                 Stand-by discrete LED (Wired OR) Stand-by discrete LED (Wired OR)
       P 1 2
 4.6
       Pil
 47
                                 LED digit (2nd)
LED digit (MMD)
LED digit (LSD)
Mechanical Polarizer (MPOL) control
       P : 0
                0000
       PO7
       POS
                                 Y/H switch control (H:Horizontal L:Vertical)
Horz discrete LED (Wired OR)
Horz discrete LED (Wired OR)
 51
       POB
       P04
 63
       PO3
 54
       P02
                                 Wide discrete LED
 555759
       201
                                 Wide discrete LED (Wired OR)
       POO
                                 LED segment dp
       P27
       P26
                                  LED segment
       P25
P24
                                  LED segment
                                  LED segment
 6 Q
       P23
P22
                Ō
                                  LED segment
 6 1
                                  LED segment
 62
                                  LED segment
       P21
                                  LED segment
```

مقارنة وفروقات المستقبلات الأمريكية/الأوربية

تظهر الفروقات الأساسية في دارات تخميمه المسدوة لإشارات الصورة والصوت وذلك للاعتلاف في عدد الخطوط من 625 إلى 525 ومن 50 هرتز إلى 60 هرتز من جراء اعتماد أنفنمة الارسال SECAM.PAL في أوربا و NTSC في أمريكا وكندا واليابان. وهنساك اعتملاف في معمدلات RF تتبجمةً لاحتلاف إطارات الارسال.

تحتوي كتل LNB المستخدمة في شمال وجنوب أمريكا على مخارج بستردد 950-1450 ميغاهرتز وهـي مصممـــة لمعمل في الجحال من 3.7 وحتى 4.2 جيغـــاهرتز أو مــن 11.7

وحتى 12.2 جيغاهرتو. وهذه هي الجالات القياسية لحزسة الترددات ٢ و ٢٨ على التسوائي. وبما أنه توجد ثلاثة بحالان ترددية في الحزمة ١٤٠٨ في أوربا تغطي المجال من 10.7 وحتى 12.7 جيغاهرتو، فإن كتل 188 عسمت ليكون ما محارج بسترددات من 950 وحتى 1750 ميغاهرتو. ولدى عمل كتسل 1888 الأمريكية في أوربا فإنها سوف تلتقط فقط الأقنية الواقعة ضمن المحال 11.7 حيفاهرتو. وبالمثل، فيإن الكتسل 11.88 الأوربية والتي تغطي المحال من 11.7 وحتى 12.2 حيفاهرتو قادرة الأوربية والتي تغطي المحال من 11.7 وحتى 12.2 حيفاهرتو قادرة على استقبال أنظمة الارسال المشابهة في شمال أمريكا واليابان والمناطق الأخرى من العالم.



تشغيل التلفزيون

تهدف القصول 15 14 إلى تزويد القبارئ بفكرة عسن التقيبات والتطور التاريخي لأنظمة الارسسال التنفريونسي، ويفيله هذا الفصل بتكوين خلفية كافية من المعلومات الصرورية لفهسم أسب أنطمة التشعيل. ويعتمد جزء من وصف عمسل التنفزيلون

ني المواد اللاحقة على أمشة من لطسام NTSC. إن مبنادئ عمس المستقبلات التنفزيرنية في أنظمة PAL و SLCAM هـي ذاتهـــا تقريباً وثمة فروقات بين أنظمة التشغيل موضحة في الفصار 15.

ألية عمل التلفزيون

الغاية من المستقبل التلفزيوني هي إعادة تشكيل الصورة لأصيبة والصوت المرسنة من الأستديو بأقضل دقة ممكنة. وتكتب الصورة خطأ بعد خط عسى شاشة مطيبة بالفوسفور بواسطة حزمة إلكترونية تسبب لمعان الفوسيفور في نقباط لإضاءة. يتم التحكم خزمة الإلكترونات على صماء التنفزيسون مَلَ خَلَالُ عُسُوعَةً مِنْقَاتَ حَبُولُ عَسَقَ الْعَبْمِيَامَ، وَيُؤْدِي مِسْحَ لشاشبة الشاتج أصللا من الإشبارة التلفزيونية إلى تعليرات في لإضاءة وهذه التغيرات تشكل الصورة.

تتولد الصورة أبيض/أسود (٥٠١٠) من حزمة وحسدة بينما تتولَّد الصورة المونة من مسح ثلاث حزم فوق ثلاث شبكات نوسفورية ذات لون أزرق. أحضر وأخمر متوضعة عسِمي سنطح الشاشة. ويمكن اشتقاق جميع الأنوان الأخرى تقريباً مـن هـذه لألوان الأساسبية لللبث قبإن كثافية الحنزم الحميراء والخضراء و مررقاء خَدَد الإضاءة Lummanee أو السمعان كما تحدّد تدرج

سرب عني الشاشة.

المسم

كان المسح هو الحل لمسألة إعادة توليد مشهد معقد يحدث بأن واحد في نقاط كثيرة من انفراغ و إرساله كسيل متتسالي مــن لعومات. ويتم رسم الصورة عطاً بعد عمل عسى شاشمة شدريون المطلبة بالفوسفور. يبدأ المسح من الزاوية اليستارية معموية لنشاشة كما ترى من الأمام. ويمسح الخط الأول الشائسة

بحيث تنتهي لدى الوصول إلى الجانب الأيمن. ولا يوجمه ارسال أثناء فترة إعادة الخنظ والمسماة بفترة الإطفاء الأفقى حيث تتحرك الخزمة من اليمين إلى اليسار ومسن ثمم يصمار لرسم الخبط الشاتي وهكذا... وعند الانتهاء من رسم الخيط السقني: تُحَدُّف إضايةً الحزمة ثانية أثناء فنرة الإصفاء الشاقولي بينمسا يتوضع الشعاع في أعدى الشاشة. أثناء فترات الإطفاء الأفقي والشاقولي يمكن تحسيس الإشارة التعزيونية بمعومات أخرى متن بص مرني، صوت رقمي أو معلومات عنونة لأنضمة تعمية.

الدقة الشاقولية Vertical Resolution

تتحدد الدقة العمودية لنصورة بعدد الخطوط المستخدمة لمسحها. وكلما ازداد عدد الخطوط كلما أصبح النظام قادراً عمي إظهار تفاصيل أكثر دقة لممشهد. وقد استخدم في بدايات ظهرو التعفزيون عدد قليل من الخطوط وصل إلى 405 خطأ وعدد كبسير من الخطوط بمع ١١٧ خطأ لكن إطار. ومن الطبيعي أن ينجم عن العدد القبيل من الخطوط صورة ذات دقة شاقونية ضعيفة تبده عمى شكل حبيبات عني الصورة. بيتما يتطلب العدد الأعنى مسن الخطوط استعمال عبرض حزمنة ترددينة واسعة وغبير مقبولية لارسال الكمية الفائمة من المعومات. وفي الوقمت الحاضر أصبح كلاً من عدد خطوط المسح 525 و625 هـي القباييس المقبولـة فيُّ الأنظمة التنفزيونية عبر العالم.

لا تستخدم جميع الخطوط سواءًا في نظام 525 أو625 خطأً لارسال معلومات الفيديسو. ببل أن بعضها محجوز لمعلومات

النص المرئي أو إشارات فحمص فنزة لإطفاء العمودية، وهمذه الإشارات مصممة لتسمح للمهنسلس بالتساكد من حسودة الاستقبال وحسن أداء الأجزاء المحتلفة من المستقبل التلفزيوني.

معدل المسح والدقة الأفقية

إن اختيار معدل المسح يتضمن البحث عن حمل مشائي، حيث تتشكل الصورة أو الإطارات بسأعلى سرعة ممكنة لكي تبدو الحركة المستمرة و متقاربة إلى أبعد ما يكون. ولكن عند سرعة مسح عالمية، تتناقص كمية الإضاءة الناتجة على سطح الثماشة من حسراء التحديد الضمني لاستحابة الطلاء الفوسنوري؛ إذ تبقى الحزمة في مكان واحد لفترة زمنية قصيرة وبذلك يضعف تأثيرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى أعلى للإطارات يتطلب حزمة ترددية أعرض لأنه ينحم عنها تغيرات لإطارات يتطلب حزمة ترددية أعرض لأنه ينحم عنها تغيرات كلما كانت تبدلات الجهد للإشارة أقبل حدة وبذلك يكون عدد تغيرات الإضاءة المكن ارسالها على كل خط أقبل. و غدد حودة الشاشة الفوسفورية مقدار استحابة التلفاز لتغيرات خرمة الإضاءة الموسفورية مقدار استحابة التلفاز لتغيرات حزمة الإضاءة الموسفورية العسورة الأفقية يحددها عرض حزمة الإرسال وكذلك تصميم وصناعة الجهاز التلفزيوني.

معذل الإطار واستقرار الصورة

ينبغي أن تتم عملية رسم الصورة أو الإطارات على الشاشة بسرعة كافية لتمثيل الحركة المستمرة. في البداية، كان الارسال الأسود والأبيض يعتمد تردد إطار مساوياً لمتردد التغذية الكهربائية في البلد المعنى، وبذلك فإن التلفازات الأوربية والأمريكية توميض بمعدل 50 و60 صورة في الثانية على المترتب، ولكن اختيار معدل إطار كهذا استدعى استعمال عرض حزمة إشارة غير مقبول. لذلك اختارت الهيئات الهندسية تردد إطار يساوي نصف المتردد السابق أو 30 صورة في الثانية وذلك في شمال أمريكا. أما في أوربا، فقد اختير إطاراً من 25 صورة في الثانية (إن هذا الاختلاف في معدل الإطار كان أحد الأسباب الرئيسية لإدخال نظام HDTV، و الأنظمة الحديثة الأوربية مثل نظام MAC تستخدم 50 هرتز بينما هناك أنظمة أخرى قوية تعتمد التردد 60 هرتز).

إن التشابك كان الطريقة الذكية لحملف الرحمان الناتج عن استخدام تردد منخفض للإطار. فقد قسم الإطار إلى حقلين حيث يتم مسح نصف الصورة في الحقل الأول والباقي في الحقل الثاني. مثلاً، المستقبلات التلفزيونية الأمريكية تستقبل 60 حقلاً في الثانية ولكن هناك 30 صورة كاملة أو إطاراً أثناء هذا الزمن. وأيضاً تستقبل الأنظمة الأوربية 50 حقالاً في الثانية مع 25 صورة كاملة فقيط والنتيجة في الحالتين هي حدف الرحفان بينما يبقى عرض الحزمة عند قيمة معتدلة نسبياً.

إشارة تلغزيونية للأسود والأبيض


بتغير مطال الإشارة المرئية في حزمتها الأساسية تبعا لنموذج الإضاءة في كل خط مسح ناتج عن الكاميرا التلفزيونية. وفي حال عدم وجود إشارة فيديو يظهر على الشاشة شكل عشوائي متحانس من النقاط المتدرجة من الأسود إلى الأبيض ويسمى هذا الشكل (raster). عندما توجد إشارة فيديو فإنها تزيد أو تنقص من كثافة حزمة الإلكترونات وكثما زادت كتافة الحزمة كلما ازداد لمعان الإضاءة والعكس بالعكس.

هناك مستويين مرجعيين في إشارة الفيديو الأصلية هما المستوى المرجعي للأسود (انظر المستوى المرجعي للأسود (انظر الشكل ١-١١). من أجل جهود عند المستوى المرجعي الأبيض تكون كثافة حزمة الإلكترونات بأعلى مستوى شا والشاشة الفوسفورية بلمعان أعظمي. ومن أجل مستويات دون المستوى المرجعي الأسود لا توجد إضاءة بتاتاً.

لاعادة تكوين الصورة التلفزيونية، يجب أن يكون هناك تزامن مطلق بين المسح في الكاميرا التلفزيونية والمسح في جهاز المستقبل التلفزيوني. ويتم ادخال نبضات الستزامن لتوقيت دقة المسح في الأحزاء التي لا يوجد فيها معلومات صورة في إشارة النيديو. إن نبضات التزامن الأفقية و الشاقولية تحدد بداية رسم الشعاع الأفقي والشاقولي على الترتيب، وإذا لم يحدث المتزامن الشاقولي فإن الصورة التلفزيونية سوف "تندحرج Roll" وإذا التنامن التزامن الأفقي أو حدث خطأ فيها فإن الصورة الفيرة المناقولية لقطع الجزمة بحيث لا تظهر خطوط عودة شعاع المسح إذ تفصل حزمة الإلكترونيات بواسطة عودة شعاع المسح إذ تفصل حزمة الإلكترونيات بواسطة نبضات الإطفاء التي تتكون بسياطة من جهود دون المستوى المرجعي للأسود.

إن الإشارة التلفزيونية العادية المرسلة يافواء مؤلفة من حاملين منفصلين أحدهما معدّل بمعلومات الفيديو والآخر بمعلومات الصوت، حامل الصوت معدل تردديا لخفيض الضحيح، وحامل الفيديو معدل سعوياً لجعل عرض الحزمة المستخدمة أصغر ما يمكن. إن حامل الفيديو ذو التعديل السعوي معدل بمهد يتناسب مع تغيرات الإضاءة لكل خط مسح ناتج عن كاميرا التلفاز، ويلتقيط جهاز التلفاز كل من إشارات الصوت والصوت في نفس الوقت، يتم تكبير هذه الأمواج لتحسين الاستقبال ومن ثم يكشف التعديل للحصول على المعلومات الصوتية والمرثية المركبة المرسلة، إنها تضم كل المعلومات، وخصوصاً إشارة الصورة والصوت بالإضافة إلى البضات الضرورية للتزامن والإطفاء المطلوبة لاعادة تشكيل الصورة والصوت الأساسين.

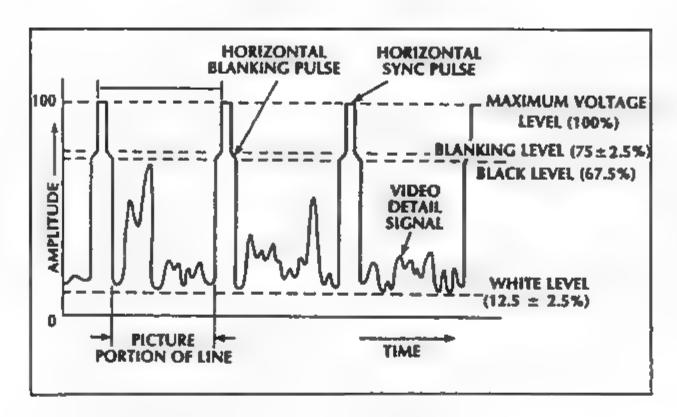شكل 1-14 إشارة تلفزيونية. هنا الشكل التوضيحي يبين مكونات نلائمة خطوط لإشارة فيديو تلفزيونية. عند مستوى اعلى من مستوى 67.5% والنذي يمثل مستوى الأسود يتم إطفاء الحزمة. ويقع مستوى "أسود من الأسود" بين 67.5% و وتتوزع معلومات الصورة بين مستوى الأسود والأبيض. لذلك فانناء فيرات الإطفاء الافقيمة المتي تحتوي نبضات الإطفاء ونبضات التزامن لا توحد إضاءة على الشاشة.



إشارة التلفاز الملون

تتركب الإشارة الملونة من حامل صوت معملل تردديا ٢٨٨ وحامل فيديو معدل سعويا ٨٨٨ قتريهما حزمة ترددية بعرض ٥ ميغاهر تز في نظام ٢٨١ (انظر الشكل ميغاهر تز في نظام ٢٨١ (انظر الشكل ١٤٠٤). إن حزء الفيديو ينبغي أن يُعتبوي ذات المتنابع لفترات الإطفاء ونبضات التزامن. هذا التشابه هام وحيوي لأن الإشارة الملونة يجب أن تعيد تشكيل صورة تلفزيونية بالأسود والأبيض. وبلغة فنية، يجب أن يكون هناك تلاؤم بين إشارة التلفزيون الأسود والأبيض.

مع ذلك، تكون الإشارة اللونة أكثر تعقيداً من إشارة الأسود والأبيض ١٥/١٠. إن تغيرات المطال لإشارة الفيديو ١٥/١٠ تمثيل تغيرات من الظلام المطلبق إلى بياض لامع للصورة. ولكن تغيرات المطال لإشارة الملونة هي تمثيل معقد لكل من الإضاءة والألوان للصور الماخوذة بالكاميرا التلفزيونية. إضافة لذلك فإن إشارة اللون تتضمن بضات تزامن حاصة تدعمي رشقة تزامن لونية "color sync burst" بضام وهي مؤلفة من 8 إلى ١٤ موجة حيية بتردد 3.85 ميضاهر تز (في نظام PAL و \$4.43 ميغاهر تز في نظام الماشرة بعد

تعلل الكاميرا الملونة المشهد المصور إلى ألوان ثلاثة أساسية هي الأحمر، الأخضر والأزرق ومنها يمكن تشكيل جميع الألوان الأخرى. إشارة الإضاءة (٢) التي تناسب مع مستويات الإضاءة للصورة الأصلية تتشكل من تراكب إشارات الألوان الثلاثة ومنها تشتق الصورة ١٥/١٠، عندما تتراكب الألوان الرئيسية وبنسب صحيحة يتج عنها اللون الأيسض، ونسب الحصول على ضوء أيبض هي 30% أخمر، 30% أخضر و 18% أزرق. ويعبر عن ذلك يما يلى:

نبضات الترامن الأفقى على نبضات الإطفاء الأفقية وتفيد للتأكد مس

أن الألوان المعاد تشكيلها على الشاشة تتوافق مع المشهد المصور في


الاستدير. يؤدي أي تغيُّر في نظام NTSC إلى حدوث تغيُّر في اللون

المكشوف. ويستخدم في نظام PAL تبدلات الطور بمين خط وأخر

وبذلك يمكن فصل واستبعاد الأخطاء التي تحدث للطور.

الضوء الأبيض: C.11B + 0.59G + 0.3R = Y

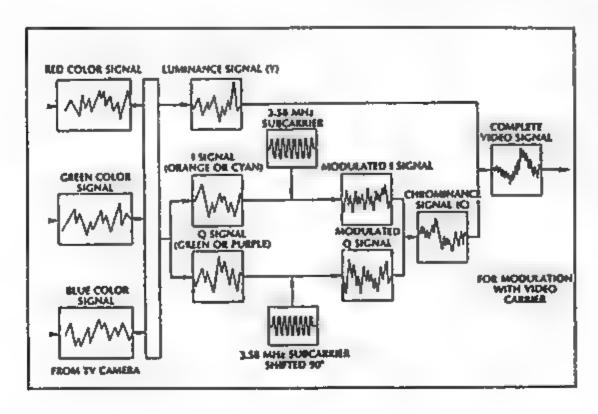من هذه المعادلة يمكن استنتاج بأن أي تغيير في مستويات اللون يؤدي إلى تغيير في مستوى الإضاءة. وهذا يمكن إظهاره على العورة السوداء والبيضاء كتبديل في مستوى شدة الإضاءة أو مستوى الرمادي.




شكل ١٩٠٩ إشارة تلفاز ملون NTSC. الإشارات الشالات الأساسية هي الأحمر، الأزرق والأخضر، وهي تتراكب من الكاميرا التلفزيونية لتوليث إشارة الإضاءة (٧) و إشارتين تباين (٩٠). معلومات الإضاءة لتوليث صورة أسود وأبيض. ويتم تعديل إشارتي التباين على حاملين بتردد 3.58 ميغاهرتز مختلفتين في الطور بمقطارة وشارة درجة ومن ثم إعادة تركيبهما لتشكيل اللون أو إشارة التلوينية معاً في إشارة الفيليو للركبة على الإضاءة والتلوينية معاً في إشارة الشابوي ذو المتردد 3.58 ميغاهرتز ويجب أن يرتبط الصامل الشانوي مع الإشارة للركبة بحيث يمكن الحامل المتخلاص إشارات اللون الأصلية من إشارات التباين.

لا ترس الإنسارات في رضار الأسواد الانسادة لا ورشارتين نفسرة دارة مصفوصة ينتج عنها وتسارة الإنسادة لا ورشارتين نفسرة الأقوان هما الأحمر ناقص الإضادة لا-لا السماة أيضاً Q أو نا. والأزرق ناقص الإضادة لا-لا المعروفة باسم 1 أو لا. وتشتق إشارة الدون الأحصر في جهار الاستقبال التنمزيوسي. إن كمية لأخضر في الإشارة هي أساساً ١٢-١٤١٤ أو بالأحرى هي كمية لإضادة الذي لا تتوزع إلى أحمر وأزرق.

إن شارتي قرق شول يتب تعديبها معاً مع وجود قرق صنحة ١٥٠ درجة بينها و يكول التعديس خامل قالوي دو تردد عدد ١٥٨١ ميغاهرتز في نظام ١٨٦٥). او ١٨٦٤ ميغاهرتز في نظام ١٨٨١). هذا النوع من التعديل هو شكل وحبد الحالب "sideband" حيث يخذف الحمل بعد التعديس، وينبغي على جهاز التنقاز إد إنعادة

توليد تردد الحامل و نصور بخيث يكشف نعديل معلومات الموق وخذ السبب أدعمت نبضات السون على موجعة نفيديو. تسمع نبضات اللون للمستقبل التلفزيوني بجعل مذيدب السون الخاص بالجهاز بالبقاء بحالة قفل على طور وتردد اشارة لدحل الفيديوية

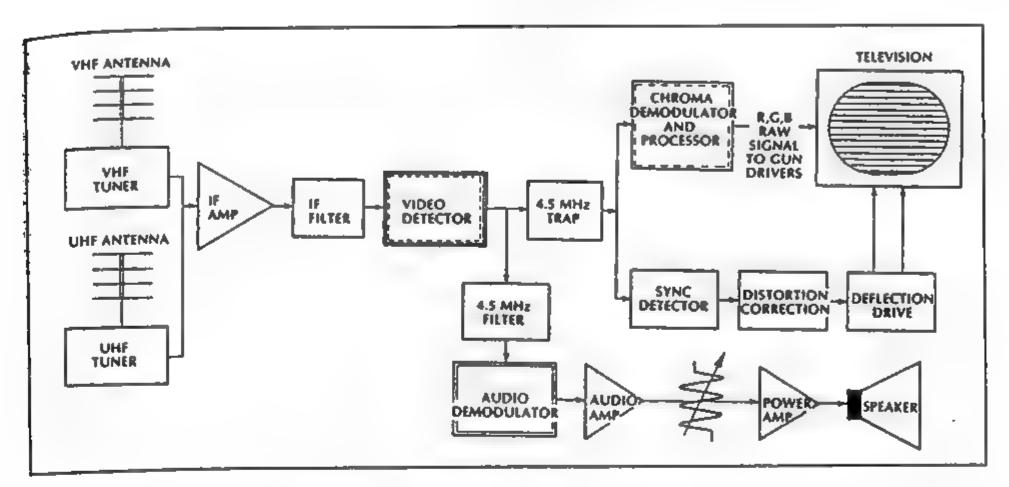تتراكب اشارتي الإضاعة Luminance و المولية المساوة معا أو تدعل الاشارتين إلى multiplexer ترددي تشكيل إشارة فيديوية مركبة لإشارة الارسال الأصلية. هذه الاشارة تعدل مطالباً في النهاية على حامل لتبث أخو أجهزة الاستتبال (انظر الشكل 11-3). يستخدم المستقبل التنفزيوني نبضات اللون السق مهمتها الحصول على تردد مماثل لتردد الحامل الشائري لمون ودنث كمرجع لاعادة تشكيل اشارتي 1 و 0 من لاشارة م



شكل 1-14 الخطط الصندوقي الاساسي لستقبل تلفزيوني. تدخل الاشارة من احد الناخبين VHF اوVHF إذ ان الناخب VHF يجب ان يميز قنال أو حزمة ترددات ضمن المجال من 54 وحتى 216 ميغاهرتز او من 54 وحتى 456 ميغاهرتز في مستقبلات الخط المحوري. ويقبل الناخب UHF المترددات في 700 ميغاهرتز من 740 وحتى 800 ميغاهرتز ان خرج احد الناخبين هو تردد متوسط 45.75 الميغاهرتز متمركز عند اينة قنال منتقاة بعرض حزمة 6 ميغاهرتز وتمر اشارة التردد المتوسط عبر مرشح تمرير حزمة لإزالة اينة شارة غير مرغوب بها من قبال مجاورة. تغذي الاشارة كاشف تعديل ليشتق منها الاشارة المرسخية للرسخية للرسخية للرسخية المرسخة ويولد الكاشف ايضا اشارة تغذية عكسية للتحكم الآلي بالربح (AGC) بحيث تحافظ على مستوى مناسب لربح الناخب ليومن جهذا صحيحاً للكاشف. ترشح الاشارة بعد ذلك لإزالة الحامل الثانوي للصوت ذو التردد 4.5 ميفاهرتز، ويصار لكشف التعديل يجري ترشيحه وتكبيره الفيديو وترسل إلى دارة كشف الصوت. وحائا يشم عزل الحامل الثانوي ذو المزدد 4.5 ميفاهرتز، ويصار لكشف التعديل يجري ترشيحه وتكبيره وهناك العديد من الخمدات الستخدمة للتحكم بالجهد الذي يغذي مكبرات الصوت. تدخل اشارة الفيديو الركبة "النظيفية" بعد ذلك إلى كاشف وهناك العديد من الخمدات الستخدمة للتحكم بالجهد الذي يغذي مكبرات الترامن إن نبضات التوقيت التي تشكل جزءاً متكاملاً مع الاشارة يشم إزالتها لصمام الشاشة وتظهر الصورة. تغذي عينة من اشارة الفيديو ليضاً دارات الترامن إن نبضات التوقيت التي تشكل جزءاً متكاملاً مع الاشارة يشم إزالتها لعسمام الشاشة وتظهر الصورة. تغذي عينة من اشارة الفيديو ليضاً دارات الترامن إن نبضات التوقيت التي تشكل جزءاً متكاملاً مع الاشارة يشم إزالتها لبدة الصمارة.



أنظمة الإرسال

BROADCAST FORMATS

NTSC, PAL, SECAM and MAC

SECAM, PAL, NTSC

مناك ثلاثة أنظمة قياسية للارسال التلفزيوني هي .SECAM بال APAL المحاور SECAM بالله وصيكام SECAM ويعتبر النظامات .PAL المدي مستقيما ولكن جميع هذه الأنظمة عسائلة في طريقة المستح وتختلف في علد محطوط كنل إطار وفي ثمط ترميز معلومات اللون و قد اعتمد في تطويرها أساساً عنى تردد التغذية الرئيسية وموقع القنال المعتمد في كل بلد وهناك تلاؤماً بسين هذا المؤدد (عموماً 50 أو 60 هرتز) وتردد الحقل الذي يشكل ضعف تردد مسح الصورة.


في نظام .PAL هناك تعديلاً طفيفاً على طريقة إرسال اللون المتبعة في النظام الأساسي NTSC وذلك لجعل تأثير تشويه الطور على دقة اللمون أصغريا. إذ عند حدوث خطا في الطور، هناك بعض الصعوبات العملية في اعادة تشكيل اشارات اللون الأصلية من اشارات الغرق. في النظام PAL ينشأ قلب لطور اشارة اللون من خط إلى خط ومن هذا التعديل حاءت تسمية النظام PAL من خط إلى خط ومن هذا التعديل حاءت تسمية النظام PAL يؤدي إلى نسوء تأثير عكسي على تتالي الخطوط وسوف تقوم عين الرائي بالحذف التنقائي لقيمة وسطية معتدلة من تشويه النون.

في نظام SECAM يتم ارسال اشارة فرق واحدة لكل خط ويتطلب هذا النظام وحود عطين لاستعادة معنومات اللون بحيث بحصل بعض الاعتدال، وتسمية "sequential color with memory" تعكس الطريقة المستخدمة في المعالجة. وكذلك في نظام MAC يُعتمد الإرسال المتحول للخطوط لنقل إشارتي فرق اللون. وترسل معلومات اللون في نظام SECAM ينظم المنوي كما في المرد وليس بالتعديل السعوي كما هو الحال بالنبة للأنظمة الأخرى.


تتغير حوامل التزدد وعرض الحزم النزددية من نظام إرسال لأخر. قمثلاً، يعين 6 ميغاهرتز كعرض حزمة في النظام NTSC. ولحيامل الصنوت المعبدل ترددياً FM تبردداً مركزياً يقبع دون النهاية العليما للقنبال بمقدار 0.25 ميغاهرتز وقع عبرض حزمة نعدود 50 كيلـو هرتـز وبدّلك يبقـي 5.7 ميغــاهرتز كحــامل الفيديو. يتنمركز حامل الفيديو عند تسردد 1.25 ميغـاهرتز أعسى من النهاية الصغرى للتنال، لذلك فإن حسامل الصبوت يتوضع عند تردد أعلى من تردد حامل الفيديو بمقدار 4.5MHz. وبما ان معظم معلومات الفيديو عتواة في الترددات التي تزييد عمن 1.25 ميغاهرتز، لذلك نإن حوامل الصوت والفيديو لإشارة الارسال المركبة تحتل بحيالاً ترددياً مسن 1.25 ميغساهراتز وحتسى 5.75 ميغاهرتز، إضافة إلى 50 كيلوهرتز، وهذه الاشسارة المركبة تحتوي على اشارة الفيديو، معلومات الإطفاء ونبضات التزامن الأنقية والعمودية. ويعود السبب في تركيز هذه الاشارة في وسط محال الحزمة التي عرضها 6 ميغاهرتز إلى جعل التداخل بين الأقنية المتحاورة في حدوده الصغري.

تستخدم أيضاً أقنية بعرض حزمة 7 أو 8 ميغاهرتز في أنظمة الارسال التلفزيونسي في العالم. يوضح الشكل 1-15 إطارات فلارسال في الجالين VHF و VHF و مستوى الجهد والمستود المستخدمين في مختلف الأنظمة. إن معظم الدول تستخدم واحدا من خمسة تماذج تعتمد الأنظمة الثلاثة الأساسية المستخدمة في إطارات الفيديو وهي PAL-N,NTSC,SECAM,PAL-B أو PAL-N أو PAL-M أو المريكا إن النظام PAL-N هو ما تعتمده الأرجنتين وبعض دول أمريكا اللاتينية، بينما اعتمدت الموازيل النظام PAL-M المذي يستفيد من المرات نظام PAL العادي مع عرض حزمة فيديو 2.2 ميغاهرتز أما شكل فبضات اللون وعدد خطوط للسح فيسو كما في نظام NTSC ولا يُخطف PAL-M عن PAL-M سوى أنه يستخدم نظام NTSC ولا يُخطف PAL-M عن PAL-M سوى أنه يستخدم

إطاراً يحتوي على 625 خطاً. للأسف فإن كثيراً من أجهزة التنفاز متعددة الانظمة وأجهزة الفيديو المتوفرة في الأسواق ليست قادرة على تحصيل إشارة حيدة تعود لأحد النظامين PAL-M و PAL-N، ونتيجة لذلك تظهر الصورة بالأسود والابيض.

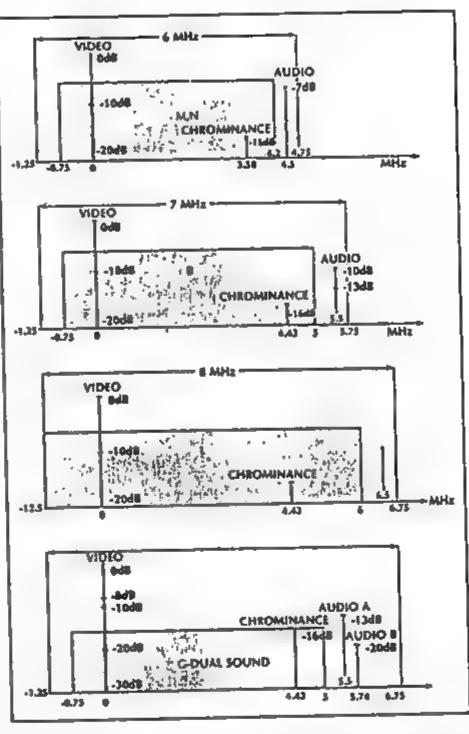

شكل 1-15. مركبات ترددية لقنال منتشرة عالياً حيث تضبط مستويات الحوامل والحوامل النانوية الختلفة في الإطارات الأساسية 7.6 و8 ميغاهر تز لجعل التداخل بين الأفنية المتجاورة في حده الأدني.

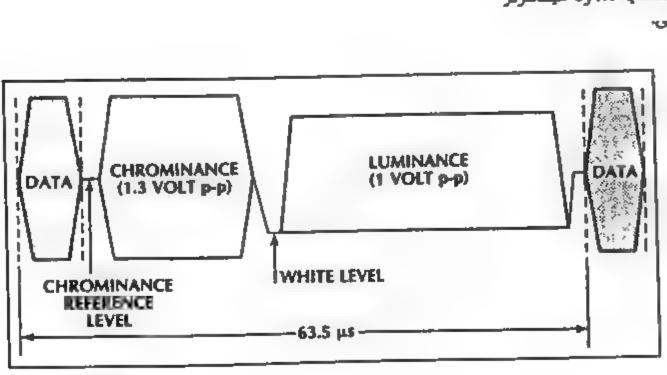

شكل 15-2 إطار ارسال في نظام MAC. ترسل اشارات للعلومات واللون والإضاءة بالتقالي و بالشكل للضفوط ضمن خط مسح افقي. هذه التقنية تجنب بعض تشوهات الفيديو التي تظهر منع نظيم الارسال التقليدية.

يعتبر نظام PAL هو الأوسع انتشاراً في أوربا. بينما تبت دول أوربا الشرقية والدول المتفرعة عن الاتحاد السوفيتي السابق ارسافا معتمدة نظام SECAM ولكن لاعتبارات انتاجية وكنفسة تصنيع أدنى فإنهم بيحثون عن امكانية التحويل إلى نظام PAL. إن معظم أجهزة التلفاز المباعة حالياً في أوربا هي متعددة الأنظمة ويمكنها استقبال النظامين PAL وSECAM وليست هناك صعوبات عارمة في التصميسم لأن الدارة المستخدمة لكشف ترميز اللون هي متعددة الاقنية وهناك حاجة فقيط لإضافة بعض العناصر لجمل الجهاز قادراً على استقبال النظامين.

نظام MAC

يعتبر نظام MAC وعتلفاً عن الأنظمة السابقة. فنى من الأنظمة الحديثة تماماً وعتلفاً عن الأنظمة السابقة. فنى أنظمة الحديثة تماماً وعتلفاً عن الأنظمة السابقة. فنى المتقلمة المحرب والمسال المتردد بحيث تكون إشارات معلومات الصوت واللون (chrominance) والأسود والأبيض (luminance) جميعها مرسلة بإشاراة واحدة بطريقة "multiplexing". وعلى حهاز التلفاز أن يقسوم باستخلاص المركبات الأصلية منها. إن هذا التصميم يعتبر ناجحاً غير أنه عرضه لأنواع عتلفة من تشويه الصورة. في نظام ناجحاً غير أنه عرضه لأنواع عتلفة من تشويه الصورة واللون ناجحاً غير أنه على خط الشارات معلومات الصورة واللون على عند مسح كل خط (انظر الشكلين 15-2 و 15-3). وترسل والإضاءة ومن ثم تعاد هذه الإشارات على التوالي والدن على خطبن متناويين. وتجنب هذه الطريقة إشارتي فرق اللون على خطبن متناويين. وتجنب هذه الطريقة المتعدم عنها المتدادة تشكيل للصورة بحالة أفضل.

هناك بعض الزايا الأخسري لنظمام MAC؛ إذ تتطلب معدومات التزامن (2.2%) فقط من الزمن الكلى للارمسال مقارقة مَا يزيم عن ١٥٠٠ في الأنظمة التقليدية ويستفاد من الفراغ وعرص اخزمة الحرار بمثلته بمعلوميات وقميلة أعبري. ونبطيات لتراس القوية جدا تعني بأن نقطة قدح الخبط لايمكن تجاهلهما وبالندي فإنه نادراً ما يُعدث أن "تدمع" الصورة الأفتية، وكذلت فإن تشويه اللون يصبح في حده الأدنى وينزداد عنرض بحال المحصص الإشبارة اللمون و بميا أن الحواميل الثانويية غتير مستحدمة في نظام MAC فإن نسبة الإشارة إلى الضميم لإشارة الفيديو الرسعة تصبح أعلى ومستقبلات الاقمار الفضائية تعمل تستوي مسك منحفض وبأداء أفضل. كذلك فإن المواليات تصبح أصغر بنسسية 201 مقازنية بالسطح المطلوب لاستقبال الارسال بالأنظمة الأخرى وقمد تم التصميم الالكتروني لمستقبلات النظام MAC بحيث تؤمن إشارات الفيديو للألوان الاساسية الأحمر، الاختصر والأزرق القابلة للإظهار على أحدث أنواع الشاشات وأكثرها تطوراً.

تصمم أقنية الصوت في نظام MAC لتكون متلائمة مع مكبرات الصوت عالية الحساسية إذ يتبع أسلوب ضغط الاشارة وتوسيعها companding مسع دارات تقويمة للمذروة (Pre-emphasis نبث يكون ضحيج القنال في حدوده الدنيا.

مناك عدة أشكال من أنظمة MAC جرى تطويرها (انظر المحدول 1-15) تتنف عن بعضها في طريقة ارسال المعنوسات والعسوت. فمثلاً، في نظام C-MAC يكون حامل الستردد الراديوي RF متفرعاً زمنياً C-MAC القنسوات الصوتية على الحسامل انتعددية الزمنية تتحميل القنسوات العبوتية على الحسامل الزديوي أثناء فترة الإطفاء الأفقية. ويمكن ربط ما يزيد عن المنية أفنية صوت عالية الحساسية، وفي نظام B-MAC الذي تم نشره في استرائيا وشبكة فنادق (holiday Inn) للاصطباف في أمريكا الشمائية، فيان المعلومات متفرعة زمنياً أيضاً بالنسبة أمريكا الشمائية، فيان المعلومات متفرعة زمنياً أيضاً بالنسبة نفسوت. حائياً، ثم تطوير أنظمة AAC ليسمح بيث ست أفنية نفامي الإرسال الأصلية وهذا ما يسمح بيث ست أفنية نفامي الإرسال 525 خطأ و 625 عطاً أي كما هو الحال في نفامي الارسال 525 خطأ و 525 عطاً أي كما هو إطار مرمز وقادر على التعامل مع أي معدل لخطوط المسح.


تقسيم زمني	تقسيم ترددي	
B-MAC	A-MAC	إثارة أساسية
C-MAC	D-MAC	Baseband RF

جدول 1-15 إطارات الصوت في نظام MAC.

في أوربا، من المحتمل أن يحل نظام ١٨٨٠ الجديد محل نظام ١٩٨٠ الحالي خلال العشر سنوات القادمة ويداً هذه التحول في البث الفضائي. وكانت الدارة المتكامئة ١١٠٥ ماملاً مساعداً على ادخال نظام ١٨٨٠. يمكن ترميز إشارة اللون التقليدية ضمن اشارة الفيديو المركبة قبل تحويلها إلى اشارة رقمية وبذلك يمكن استخدام هذه الإشارة كإشارة دخل لنظام ١٨٨٠ عند هذه النقطة. وهكذا يصبح بالإمكان تصميم وتصنيع أجهزة تلفزيونية اقتصادية متعددة الأنظمة (٢٨٤١٥٤٥٨١١٨٥٠).

يوجد لنظام MAC ميزة أخرى هي أنه يستطيع أن يرتقي إلى التلفزيون عالي الدقية (HDTV). وعدى النفيسس من الأنظمة الأخرى عالمية الدقة، فإن نظم NIAC لا يتطلب من المشتري دفع قيمة جهاز تنفاز جديد من المحتمل أن يكون غالي الثمن، إذ أن معظم أجهزة التنفزة الأوربية قادرة الآن على استقبال الأنظمة المتعددة، وإن الارتقاء إلى نظام MAC يتطلب فقبط إضافة لوحة دارة الرقمية، فإنه أصبح ثمكناً ادخال نظام HDTV الرقمي على المعالجة الرقمية مع كواشف الترميز MAC المتوفرة حالياً.

إذ نظام MAC يتلمح ليصبسح النظمام التلفزيونسي الاوربي وقد يكون العالمي للارسال وقد تم ادخالـ، فعليـاً. وبما أنه حرى تطويره في أوربها الستي لتمسنك بزمسام معظسم أنظمة الارسال، قبإن المصنعسين الأوربيسين قسد سبقوا الشركات الأمريكية والشرق أسيوية ووجد الدافع لصانعي سياسة التسويق أن يجعنوا من MAC نظاماً قياسياً أوربياً. وبما أن أوربا الشرقية ودول الاتحاد السوفيتي السابق تعتمد حكومات جديدة وسياسات ونظم اقتصادية متغيرة، فإنها سوف تتأثر بقوة يتقنيات السوق الأوربية ومن المكن أن تحد نفسها مضطرة لاختيار نظام MAC. لذلك نهناك جانب اقتصادي للموضوع، وعلى كتلة أوربا الشرقية السابقة أن تدخل في سباق التقنيبات الحديثية وهمذا يعيني تأخيراً لمدة خمس سنوات على الاقل في اعتماد تظام ١٨٨٠. في المستقبل القريب يبدو أن نظام PAL سوف يبقى الأكثر استخداماً ولكن انتشار ١٨٨٠ في أوربا قد يُبعسل الأسواق الامريكية واليابانية بحبرة لاعتماد هذا النظام. وهدده السلسلة من الأحداث قد ينجم عنها فعلماً بأن يصبح نظام MAC هو النظام العالمي. وبالطبع، سوف تبقسي الأنظمة المألوفة PAL,NTSC و SECAM مستخدمة كبدائسل متحفضة الكلفة مقارنة بالأنظمة الحديثة.

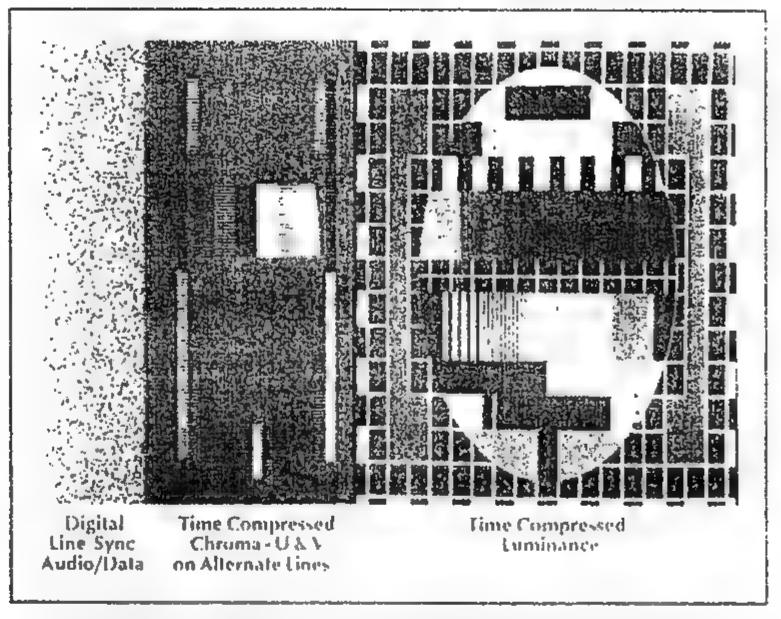

شكل 3-15 لوحة اختبار لنطام C-MAC جرى إظهارها على شاشة تلفزيونية تعمل بنظام PAL مع تزامن خارجي. إن الصورة لنطام C-MAC لن تبدو طبيعية على جهاز تلفزيوني عبادي لان MAC يعمل بتزامن رقمي. لدلك كان ضروريا استخدام ترامن خارجي لإطهار الصورة.

الصوت الرقمي

نظام NICAM

إن NiCAM هسسي الأحسسرف الأولى مسسن الاستمام وتعني Near Instantaneously Companded Audio Multiplace فنغط وامتداد الصوت المنتخب بشكل آني تقريباً، وهو نظام تعديل يعتمد التقنيات الرقمية الخفض كمية المعطيات المطفوبة لارسال المعنومات الصوتية، ويعني مصطلح companding تسيات الفنغط والامتداد compansion and expansion إذ أنه يتم ضغط إشارة الصوت عند المرسل وبقوم المستقبل لاحقاً بإعادة الإشارة إلى حالتها الأولى،

تم تصميم نظام NICAM لنقبل قنائين للصوت بعيرض حزمة 15 كينوهرتز لكل منهما. وعادةً يكون تردد أخية العينات أكبر من ضعيف أعلى تردد موجود في الإشارة، أي حواني المالة. هناك 14 خانة لكل عينة، وهذا يجعل سيل معطيات المعلمة عالياً جيداً ولا يمكن استخدامه مع عرض حزمة محدودة كما هو الحال في نظام PAL الأرضي. للتغلب عي ذلك تضغط العينات المؤلفة من 14 جانة إلى 16 خانات وذلك يطرق رقمية تختفف قليلاً عن المعالجة بطرق الضغط

التشابهي التي تستخدم في نظم خفص الصحيح عمرتي.

وتعتمد طريقة الضغط على مبدأ تقسيم عيدات العموت الرقمية إلى كتل مؤلفة من 32 خالة. ويتشكل إطار العينات بطريقة ترميز من المناتي المناتي المنات ويتم دلمث بقنب الخالات في الكلمة الرقمية وإضافة واحد. إن حالة اخالة الأكثر أهمية الهمية على العدد سالباً أم موجباً.

يتم بعدئذ اختيار أعرض عيسة في الكننة وتسمنحده هده العينة لتحديد الطريقة التي يتم بها معالحة الكتمة.

بالرجوع إلى الشكل 15-4، هناك خمسة بحمالات نسترمير مسموية إلى مطال أعطمي يساوي 1 وهي:


1 : من 1 إلى 0.5

2 : من 0.5 إلى 0.25

3 : من 0.25 إلى 0.125

4 : من 0.125 إلى 0.0625

5 : من 0.0625 إلى صفر.

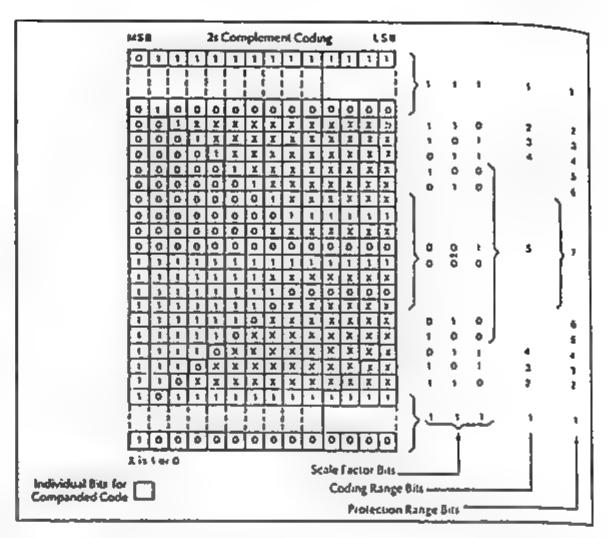

شبكل 4-15. شبكل السترمين الإنسارات صوتيسة مضغوطية البطريقة NICAM

إن بحال الترميز الواجب استخدامه لكل كتلة يحدد كلمة عامل التدريج Scale factor word المؤلفة من شلات خانات. إذا كانت كتنة العينات في بحال الترميز 1 فعندئذ، تسقط الخانات الأربع ذات الوزن الأقبل من كبل عينة. وإذا كمانت كتلة العينات في بحال المترميز 2 تسقط الخانات ذات الوزن الأقبل والتي تلى الخانة ذات الوزن الأعلى.

يتم ارسال نظام NICAM على شكل سيل من الخانات بإطار مؤلف من 872 خانة، ويلزم إ ميلي ثانية لإرسال كل إطار. يجب الانتباه إلى أن كلمة إطار الصورة فتنزيرنية وينبغي عدم الخلط بينهما. في هذا النظام يكون معدل تدنق المعطيات مساويا 728000 خانة/ثانية أي 728 كيلوخانة/ثانية.

كلمة ضبط الإطار


هي كلمة مؤلفة من 8 خانات، 01001110، مرسلة مع بداية كل إطار. الغاية منها هي تمكين كاشف الترميز في نظام NICAM من ضبط تزامن الإطار. إذا اختلفت الخانات في هذه الكلمة، قبان

كاشف الترميز يصبح غير قادر على خقيق التزامن. ويمكن أن تشكل هذه الظاهرة طريقة معقدة في التشفير.

معلومات التحكم

ترسل معلومات التحكم بكلمة من 5 خاندات. الخانة الأولى 20 هي خانة عَلَم الإطار وتساوي "1" منطقي من أجل الإطارات الثمانية الأولى و"0" منطقي للثمانية التائية. وتستخدم الخانات الثلاثة الأخرى C1.C2.C3 للإشارة إلى انتطبيسق ويضق عليهم تسمية خانات التحكم بسالتطبيق. يستفاد من خانة للدلالة على الحاجة لمعالجة إضافية للصوت أو منعصيات. بدين يمكن استخدامها للتحكم بدارة كشف التعمية مندلد يقوم كنسف كانت هذه الخانة بحالة "1" منطقي، فعندللذ يقوم كنسف التعمية بقفل حرج الصوت.

إن بنية معطيات التطبيقات همي كما في القائمة التالية. وتستخدم الخالة الخامسة كعلم إغلاق احتياطي للصوت.

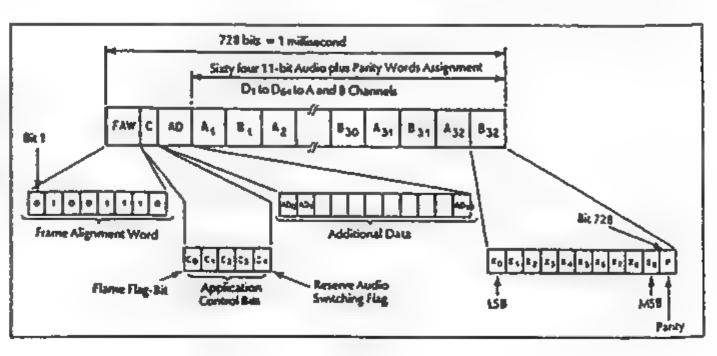

شكل 15-5 بنية إشارة ستيربو في نظام 728 NICAM. هذا الشكل يوضح مركبات إطار مؤلف من 728 خانة تحتوي إشارة ستيربو NICAM.

خانات معطيات إضافية

يوجد أحد عشر خانة إضافية للمعطيات، ولكن استخدام هذه الخانات لم يتم تحديدها بصورة نظامية. ويمكن الاعتماد عينها لتعريف المهام، إذ نستطيع هنا إدخال رمز تعريف لمهمة معينة وهذا يعني بأن نظام NICAM يمكن استخدامه للتحكم بالعنونة الثانوية للنص المرئي.

إن طريقة التعديل المستحدمة للارسال الأرضي لنظام NICAM هي انحراف الطور التربيعي المرمز تفاضلياً NICAM ويعتبر هذا التعديل متطوراً إلى حد ما إذ أنه يقلل من عرض الحزمة المطوبة لارسال المعطيات، وحالات الراحة لحامل الطور تباعد بزاوية (90 درجة ويبقى حامل الطور في واحدة من حالات الراحة حتى يودي زوج من الخانات إلى تغير حالته وينتج عن ذلك تغير في الطور بمقدار محدد مسبقاً.

ن الحالة التي يكون فيها الحامل في الوضع المستقر 1، يؤدي زوج الخانات 10 إلى تغير في الصفحة بمقدار 270- درجة ويضع طور الحامل في الحالة المستقرة 4. وبتطبيق زوج خانات لاحق ال. يحصل انزياح في الصفحة بمقدار 180 درجة ويستقر في الحالة 2.وكذلك عندما يطبق زوج خانات 01، فينتج انزياح في الطور بمقدار 100 درجة وحالة مستقرة 3. وعلى عكس الاتجاه العام، فإن الانزياح السالب يكون مع دوران غقارب الساعة.

إن التعديل واضح ولا يحبط به غموض، فكل زوج خانـة يمكن دائماً كشفه من مقارنة الطـور الحالي للحـامل مـع حالـة الطور السابقة مباشرة.

قبل غويل الإطار المكون من 728 خانة إلى أزواج من الخانات، بخرى عملية تعبية على تدفق المعطيات وذلك للسأكد من أن المعطيات تبدو كالضجيج وتسبب حداً أدنى من التلاخلات مع إشارة الفيديو أو مع حامل العسوت، وهناك مولد تسابعي شبه عشوائي Pscudo Random (PRSG) يُعطى خرج يتم إدخاله مع المعطيات إلى دارة EXOR، هذا المولد مشكل من تسع مراحسل وتكون كلمة البدء المالمال التي تفضع للتعمية هي الخانة الأولى التي تفضع للتعمية هي الخانة التي تلي مباشرة كلمة ضبط الإطار، إن الخانة الأولى التي تفضع للتعمية هي الخانة التي تلي مباشرة كلمة ضبط الإطار (FAW) وآخر خانة بخرى عليها التعمية هي التي تسبق مباشرة كلمة الضبط التالية، ويجب أن تزال التعمية للإطار في المستقبل قبل التقسيم في دارة multiplexer.

بما أن المعلومات تكون بشبكل رقمي، فإنه من السهل تشفيرها. والطريقة البسيطة هي بتشفير كلمة ضبط الإطار .FAW وبذلك لا يستطيع كاشف التعمية NICAM القفل عند الإطار. وتدخل الإشارة الرقمية NICAM مع مولد PRSG لسيل من الخانسات إلى دارة EXOR وذلسك بهدف التقليسل مسن الضحيج. ولهذا المولد إشارة بدء ثابتة وإذا استخدمت إشارة

بدء متغيرة، فإنه يكفي نظام تشفير بسيط ليكون فعالاً إذ يمكن أن يتم تخزيل مفاتيح نظام التشفير في كاشف التعمية أو ترسس مع الخانات الغير مخصصة في إشارة NICAM .

ترميز NICAM لإشارات MAC

يمكن استخدام نظام NICAM أيضاً مع ارسال القمر الفضائي الذي يعمل بنظام MAC ويكسون معدل تدفق الحانات في هذه الحالة أعلى من ذلك المخصص للاستخدام الأرضي، ويمكن تحقيق معدل معطيات 1.2 ميغاخانة/ثانية بنظام الأرضي، ويمكن تحقيق معدل معطيات 2.1 ميغاخانة/ثانية بنظام معطيات 3 ميغاخانة/ثانية. هذه الزيادة يعود سببها إلى الطريقة المستخدمة لنقل المعطيات الرقمية محمولة على حامل منفصل في خين تكون المعطيات الرقمية في نظام MAC مغصورة في النبضات الحاوية على المعطيات الرقمية معطيات اللون.

يتكون الإطار المستعمل في تطبيقات النظام MAC من 751 على عانة وتشغل المعطيات 720 عانة إضافة إلى رزمة تحشوي على مميز يدل على تعريف القنال المي ينتمي إليهاالإطار. يمكن استخدام الرزمة لارسال صوت ستبريو عالي الحساسية. وبما أن الخنانات الست عشرة الأولى من المعطيات غير مستخدمة لذلك فالنظام متلائم مع NICAM728.

تعديل دلتا Delta المتلائم

تم تطوير نظام تعديل دلتا المتلائم (ADM) من قبل مخابر Dolby وتستخدم حالياً مع نظام B-MAC وهمي مستعملة للإرسال الفضائي المباشر في استراليا عبر القمر AUSSAT. •

يستخدم الرمز اليوناني △ أو كلمة دلتا في الرياضيات للدلالة على التغيير. ففي نظام تعديل دلتا، تشير إحدى الخانات إلى انحاه تغيير التعديل. فمثلاً، هل المطال يرداد أو ينقص وهذا يجعل من الأسهل أخذ عينات بردد أعلى. تستخدم خطوة متغيرة ورضع ذروة متغير للتغلب على الحمل الزائد والذي يحصل في نظام تعديل دلتا عندما يتغير مطال إشارة الصوت بمقدار أكبر من خطوط التكميم. ومع استمرار قياس إشارة الصوت يمكن للمرمز الخياد أفضل قيمة للخطوة وأفضل أداء لرفع الذروة.


يستعمل نظام ADM لارسال الصوت الرقمي بمعدل من 200 إلى 300 كيلوخانة/ثانية, ويتم ارسال معطيمات حجم الخطوة وبيانات رفع المذروة بمعدل أخفض وهذا يجعل من السهل تصنيع كاشف الترميز.

إن السبب الرئيسي لاستخدام رافع ذروة هو لجعل كمية الضحيح المرسلة عند أحد الترددات العالية في أدنى مستوى لل

ورفع المذروة يقلل من الضحيج الموجود في دارة الارسال والذي يؤدي إلى ضعف أداء النظام. وتجري عملية كشف المنطوة في المرمز بعد تطبيق رفع الذروة ويعتبر ذلك هاماً لأن المطال لبعض مركبات المزدد في إشارة الصوت سوف يتغير بعد رفع الذروة. وإذا جرى كشف الخطوة قبل رفع المذروة، فإنها مرف تدفع المرمز للإشباع لمدى تغير المطال أو حين تصبح الدلايا في بعض الحالات أكبر من الخطوة التي تم احتيارها.

إن عمل كاشف الترميز ADM يجري بشكل مباشر (انظر لشكل 15-6). إذ يشم ترشيح معطيسات الخطوة الأخفسض

ومعطيات رفع الذروة من تدفق الخانات بواسطة مرشحات ترير منحقضة. وتتحكم معطيات حجم الخطوة بالضارب وتتحكم معطيات رفع الذروة بالدارة المخصصة لخفض الذروة. ويُطبق خرج القلاب Flip-Flop على الضارب، بينما تستخدم معطيات الخطوة لتحديد عامل الضرب و يغذي خرج الضارب بعدئد دارة مكامل الضرب و يغذي خرج الضارب بعدئد دارة مكامل على تنعيم الخرج الحاد للضارب. ويؤخذ بعد الكترونية تعمل على تنعيم الخرج الحاد للضارب. ويؤخذ بعد ذلك خرج المكامل إلى دارة خفض ذروة، وتنتج إشارة صوتية يجري تكبيرها وايصالها إلى مخرج الصوت أو معدّل التنفاز.

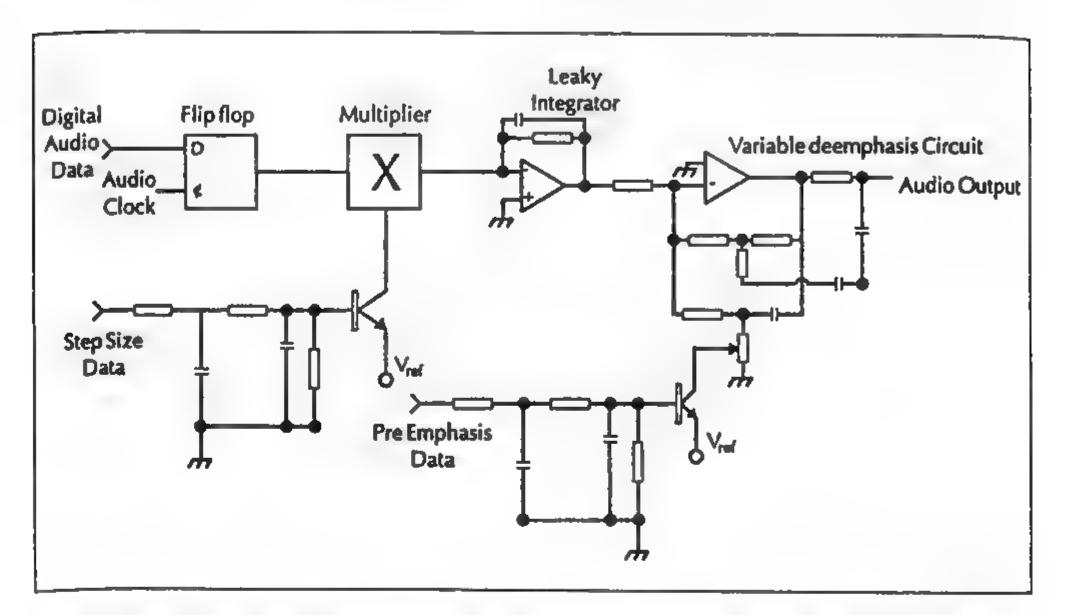

شكل 15-8 كاشف ترميز ر Adaptive Delta Modulation Detector) مبسط. يستخدم كاشف الترميز البسط ADM مرشحات تمرير منخفضة لفصل معطيات حجم الخطوة النخفضة ومعطيات رفع الذروة من سيل خانات الصوت الرقمي. وهذه العلومات تستخدم بعد ذلك للتحكم بنارة الضارب ودارة خفض الذروة.

يوجد كاشف النزميز ADM على شكل دارة متكاملة وشركة Signetics هي واحدة من الشمركات الدي تنتجها مالرمز NE5240 وهي ثنائية الأقنية الصوتية (سمتريو). وإن استخدام هذه الدارة المتكاملة يتبح للمصمم أن يسني كاشف نرميز ADM بعدد قليل نسبياً من العناصر.

من السهل جداً تمويه هذا الشكل من الصوت الرقمي، وأبسط الطرق تقوم على تمويه عرض خطوة المعطيات. بالمقابل، فإن معطيات الصوت الرقمي يمكن تشفيرها عن طريق دارة EX-OR مع نتابع نبضات شبه عشوائية ثنائية pseudo random binary sequence .

نظام الاستقبال التلفزيوني الرقمي Digit 2000

إن المستقبل التلفزيوني الرقمي Digit 2000 هـ و تطبيق توري للتقنيات الرقمية في الاستقبال (انظر الأشكال 15-7 و 8-15). وقد جرى تطويره في بدايـة الثمانينيـات مـن قبــل


شركة TTT وأصبح الآن في موقع متميز بين أكثر المستقبلات التلفزيونية الحديثة. يمكن للنظام الرقمي Digit 2000 أن يتعامل بسهولة مع الصوت ثنائي الأقنية (ستيريو)، وكذلك التعامل مع

صوت أحادي أو تُنائي اللغة. ويستطبع أيضاً فسك رموز أنظمة PALSECAM و NTSC ويستخدم كجزء رئيسسي في بعض كواشف الترميز لنظام MAC الذي دخل السوق في أوربا.


يتم التحكم بعمل النظام بواسطة معالج صغري. وتسمح مجموعة الدارات المتكاملة الرقمية بتخزيين الإطارات وصورة بعد صورة لإظهارها على الشاشة. وتتم برجحة جميع معطيات الضبط والتوليف في المصمع على ذاكرة PROM قابلة للمحي كهربائيا وهذا يبعل المنتجين الأجهزة التلفزيون التي تعتقد النظام الرقمي Digit 2000 يلائمون منتجاتهم مع المتطلبات الخاصة لجميع الأسواق، ويتم كشف ترميز إشارة اللون في إشارة الفيديو المركبة قبل التحويل إلى إشارة رقمية، لذلك فمن

المكن حقن إشارة أي نظام معين عند هذه النقطة، وهكذا أصبح ممكناً بناء مستقبل تلفزيونسي يعمسل مسع الأنظمة MAC/SECAM/PAL.

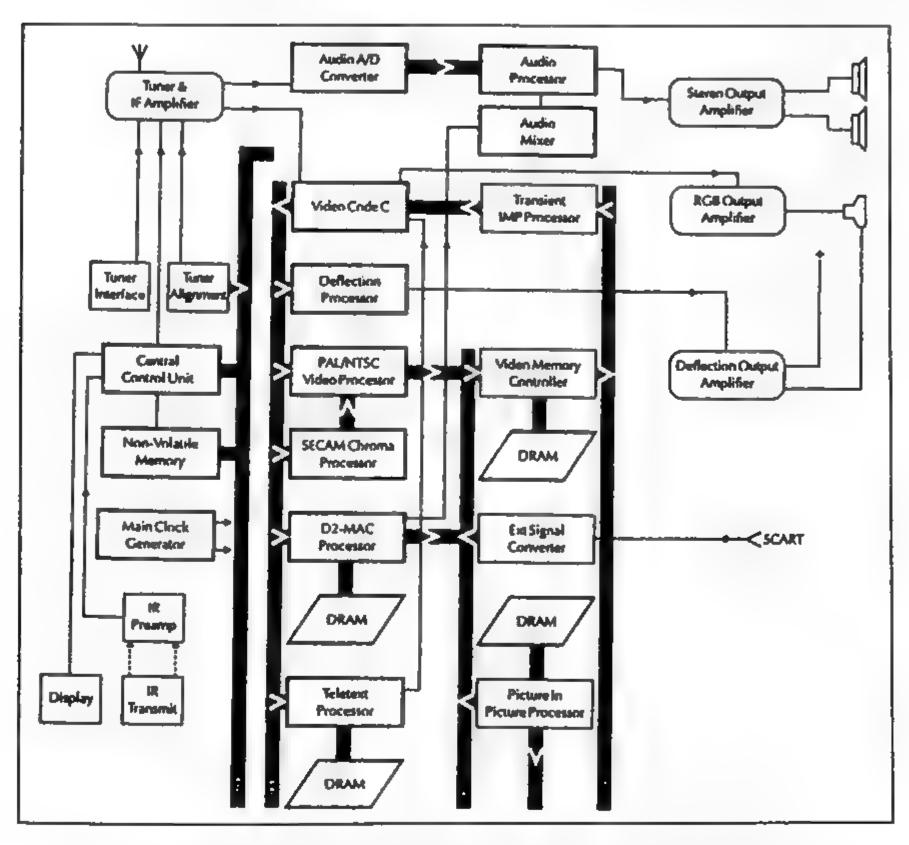تتحول إشارة الفيديو إلى شيفرة رقعية تعرف بشيفرة وتعلا منا وفيها تتحول حالة خانة واحدة فقط عند كيل خطوة متالية. هذه الخانة هي عموماً الخانة الأقبل أهمية. ويهدف استخدام شيفرة وتعلا للتقليل من تأثيرات الضحيح في إشارة الفيديو التي تتحول رقمياً إلى صيغة ٧٧٧. غرج إشارة الفيديو لكل خط على شكل عينات مؤلفة من ٧٧ و ها و ٧٧ وها في بعمل في المحصلة عدد العينات بالخط الواحد 720 ، 180 ، 180 ، 180 ، 180 ، 720



شكل 15-7 للخطط الصندوقي للمستقبل التلفزيوني الرقمي لللون من شركة 171 . تتضمن العالجة الرقمية العديد من الزايا: (1) حنف ضجيج أكثر فاعلية، ثبوتية أعلى للصورة وفصل اقضل للون. (2) تثبيت اقضل للصورة وأمكانية نقلها عبر شبكات خطوط الهاتف. (3) إمكانية تراكب الصور وتقريب الصورة وتيعيدها (Zooming). (4) تخزين النصوص الرسلة عن بعد مع الوصول إليها آنياً. إن طبيعة الإرسال التلفزيوني التنابعي تسمح باستخدام عناصر ارخص ثمناً واصغر حجماً من الذواكر RAMs غير أنها اقل سرعة.

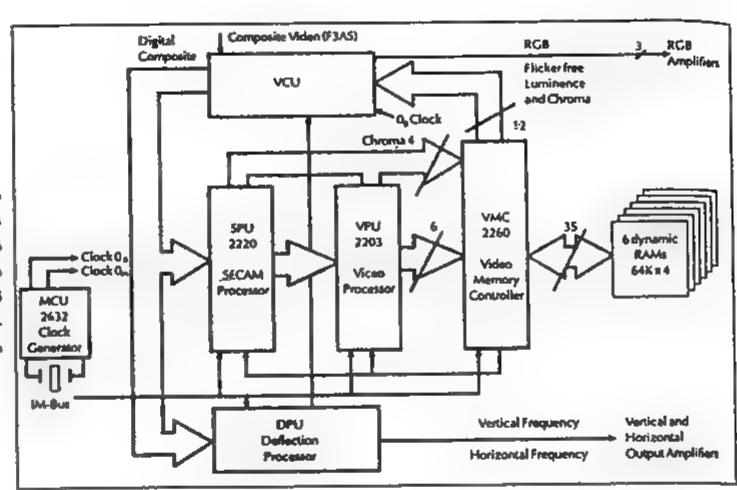

شكل 15-8. دارة تحكم بذاكرة فيدبو مسن شسركة TT اذات رقسم تصنيف VMC2260. هذا العنصر بشود ذاكرة فيديو مؤلفة من خمس ذواكر 256 كيلو DRAMs وتكون الصورة خالية من الرجفان، لأن شردد الإطار مضاعف.

نص مرسل عن بعد teletext

أضحى إرسال نص عن بعد من الخدمات الشائعة التي نقدمها التلفزيونات الأوربية. فالمعلومات المنقولة عبر إشارة التلفزيون يمكن للمشاهد تحصيلها بضغطة مفتاح وغالباً مايكون بتحكم عن بعد.


في المواصفات FCC، يخصص السطر 21 لمن يعاني من نقص في السمع، وتؤمن الخدمات ذاتها عطات الإرسال للتلفزة الأرضية في أوربا، ويمكن الوصول إليها عموماً باستدعاء المصفحة 888 مسن النسص المرئسي، وقسد حجيزت الخطوط المستدعات المائمة و20 في نظام الارسال NTSC لأجل تطبيقات المتصوص المرئية، أن لكاشف المترميز للنص المرئبي وظيفتان رئيسيتان. إذ ينبغي عليه قراءة المعطيات الرقمية في الإشارة بضريفة ومن ثم إظهار المعلومات على شاشة التلفزيون بطريقة مفهومة.

يتألف خط النسص المرئي من صف من الأحرف. وفي السوذج الأوربي. هناك 40 حرفاً في الخط الواحد. وتحتل هذه يُحرف 40 مبكر أنية من مركز المنطقة الفعالة لإشارة الفيديسو وهي بعرض 52 ميكرو ثانية لخط واحد من النص المرئي. وهيذا بدع 6 ميكرو ثانية عبى كل جائب من كتلة الأحرف.

بما أن هناك (قد حرفاً تمر خلال 40 ميكروثانية، قبإن كل حرف يحتل ا ميكروثانية، وهنا يساوي معدل أحرف ا ميذهر تز. وتتشكل الأحرف من مصفوفة مؤلفة من 6 نقاط عرضية و 8 نقاط طولية وكال نقطة تسمى عنصورة pixel. بدلك يكون معدل اليكسل 6 ميغاهر تز.

يتم ارسال صفوف الأحرف من نص مرئي بشكل تتابعي. لذلك فإن الزمن السلازم لارسال وإظهار صفحة من نص يعتمد على عدد الخطوط المرسلة مع كل حقل للإشارة التلفزيونية. فالصفحة مؤلفة من 24 صف متتالي وتستخدم 240 خطأ من مركز الشاشة، وكل صف مشكل من 10 خطوط على شاشة التلفزيون ونتيجة ذلك، فإن الإظهار أقرب إلى شاشة الحاسوب الشخصي منه إلى صورة تلفزيونية. فتقنية شاشة الحاسوب الشخصي منه إلى صورة تلفزيونية. فتقنية الإظهار في الحاسوب هي ذات تكوين ممائل وهذا الشبه تم استثماره من قبل بعض الشركات الحدمية لنقل المعطيات.

يحتوي الصف الأول من كل صفحة على رقسم الصفحة، الزمن الحقيقي والرمز المميز لقنال الإرسال، وهاذا الخط الأول يسمى عموما بالترويسة، تستعمل رموز ASCII من 32 وحتى 127 لترميز الأحرف، والقراء المتمرسين بالحواسب لن يجدوا صعوبة بالتعرف على رموز ASCII، وهذه نفة بثمانية خانات ثكن من نقل إشارات التحكم والأحرف الأبجدية وكذلك عندما يتعلق الامر بإشارات التحكم والتوزيع وتلك رموز غير قابلة للطباعة بمعنى أنه لا يمكن إظهارها على الشاشة. إن تكوين الصف الأول والصفوف التي تليه لصفحة النص المرئي تكوين الصف الأول والصفوف التي تليه لصفحة النص المرئي موضحة في الشكل 15-9 . الثمانية (البايت) الأول والثانية من كل خط هما 10101010 وهذا الشكل معروف باسم Clock مغاهرتز كل خط هما 10101010 وهذا الشكل معروف باسم Ascii الشمل مع معدل تدفق المعطيات وهذا التزامن بين عداد توقيت النظام مع معدل تدفق المعطيات وهذا الترامن هام جداً لعمل النظام.

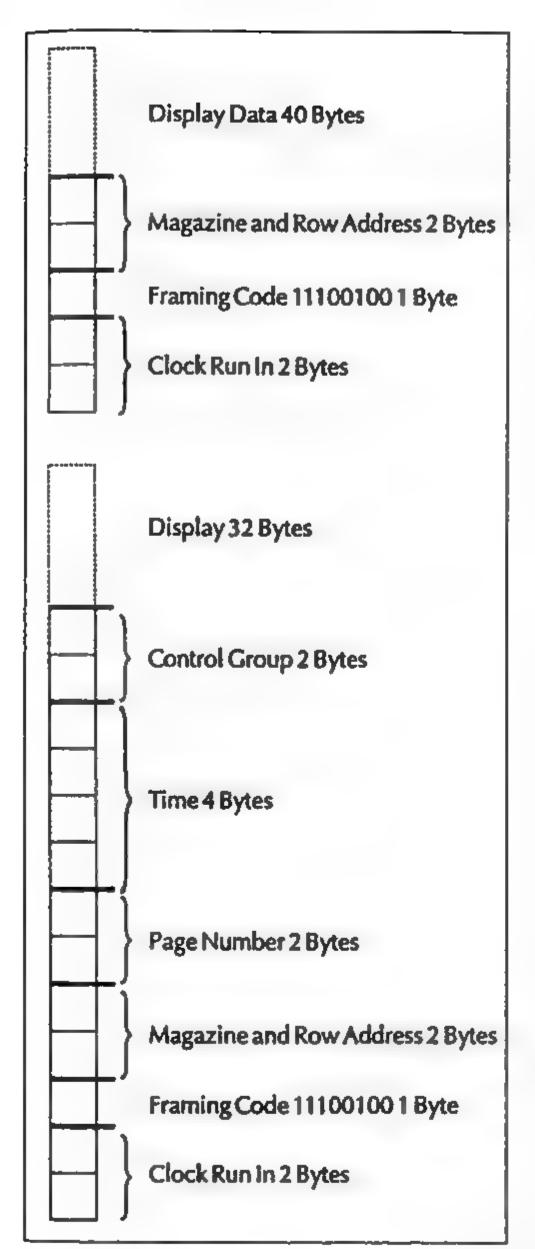

شكل 15-9. مكونات الخط الأول وخطوط الإظهار الأخرى لنسص مرئى. تستعمل الثمانيات الأولى والثانية من الخطوط للقفل على الساعة. وتسمح الثمانية الثالثة لكاشف التعديل بالتمبيز بين بناية ونهاية الثمانيات لبقيــة للعطيات.

تشكل الثمانية الثالثة رمز الإطار وهي 11100100. والغاية من هذه الرسالة هي السماح لكاشف الترميز بالتمييز بين بدايــة ونهاية كل ثمانية من ثمانياتِ المعطيات.

تؤنف الثمانيات الرابعة والخامسة رموز العنوان للصفوف وللمجلة الدورية magazine وتستخدم هذه الرموز للتأكد من أن صفوف كل صفحة من النص قد تم إظهارها بالترتيب الصحيح على شاشة التلفزيون.

تحمل الثمانية السادسة رقم الصفحة عندما تكون الأولى نقط ومن ثم تحمل معلومات الإظهار في الخطوط الأخرى.

هناك نموذج مبسط مستخدم هنا كمثال لشرح عمل فاك ترميز لنص مرئي من شهركة Mullard (انظر الشكل 10-15) وهو يعتمد على أربع دارات متكاملة خاصة بالنص المرئي ويتطلب بعض الدارات المتكاملة الأخرى لأغراض تتعلق بالذاكرة. وفيما يلي شرح موجز لعمل كل من الدارات المتكاملة.

معالع دخل الفيديو (VIP) SAA5030

يعتوي VIP على دارات تكييف المعطيات، مولد نبضات الساعة للنقاط المضيئة Pixel، وكشف تزامن الخطوط والحقول للصورة وكذلك مولد ساعة تردد الخانة 6.9375 ميغاهرتز.


إن دارة تكييف المعطيات هي عبارة عن وسيلة ملاءمة تسمح بتحسين الوضع عند استقبال إشارات تحتري على ضحيح وهذه تقنية مشابهة للتحديد في التعديل الزددي FM. إنها تستخدم التقريم لضبط مستوى التقطيع لكل قطبية عند منتصف الارتفاع للقطبية المعاكسة وبذلك يمكن أن تتغلب على إشارات الضحيح بشكل أفضل من عدد عادي قاسى التحديد.

إن المعطيات التي تم تحديدها تغذي دارة التحكم واكتساب النص المتكاملة acquisition and control (TAC) SAA5040 وهذه تغذي أيضاً مولد نبضات الساعة للخانة الذي يستحدم شبكة منفصلة من الملفات والمكثفات والمقاومات.

وتستعمل المعطيات التي تم تحديدها لتوليد خانة الساعة التي تتكون أساساً من دارة ذات عامل حسودة عالى مؤلفة من شبكة LCR إضافة إلى مكبر، ويعمل تردد الطنين لدارة على توليد سلسلة من الاهتزازات المتخامدة حتى وصول النبضة التالية من نبضات الساعة.

إن دارات كشف التزامن أساسية لعمل كاشف المزميز في النص المرئي. ويستخدم تزامن الحقل لإعادة إقالاع الدارات المتكاملة الأخرى في كاشف التزميز وكذلك يستخدم المتزامن الأنقى لقفل مولد تبضات الساعة للمتزدد 6 ميغاهر تز للنقاط

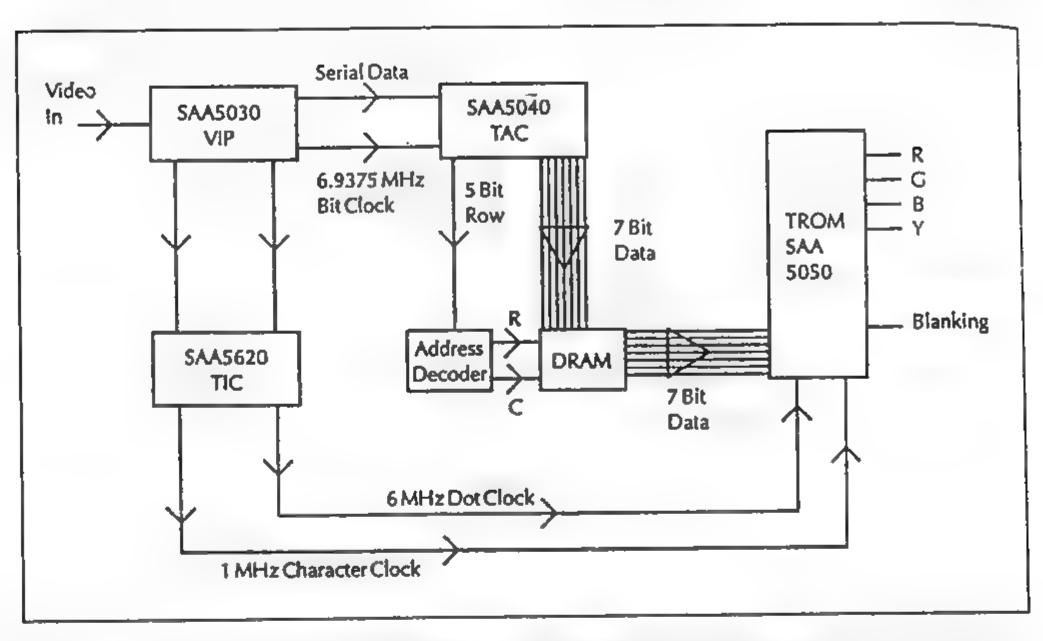المضيئة. ويوجد في هذه الدارة هزاز كريستالي يتحكم به ديسود ذو مكثف متغير varicap في حنقة القفل الطوري PLL خيبث يبقى قابضاً علمى إشارة الفيديو. هذه الحالمة تسمح بإظهار معلومات النص المرئي على شاشة المستقبل التنفزيوسي.



شكل 10-15. كاشف ترميز للنص الرئي من شركة Mullard. يوضح الخطط الصندوقي، الكونات الأساسية لأي كاشف ترميز لنص مرئي وهو يعتمد على أربع دارات متكاملة لتامين الوظائف الهامة وهذه الدارات هي، TROM,TAC,VIP و Tic. إن البساطة النسبية تسمح ببيسه بسمر منخفض اقبل من 50 جنبه استرئيني عموماً.

دارة تحكم باكتساب النص SAA5040 (TAC)

هي دارة متكاملة رقمية تجمع وظائف نحو ثلاثين دارة منطقية متكاملة في دارة واحدة. تحتوي هذه الدارة على كاشف ترميز للإطار يسمع بتجزئة صحيحة لمعطيات للنص الرئي وتحويلها إلى نمانيات (بايت). وتقحص هذه الثمانيات في بادة الدقة من خلال نظامي فحص، الأول للمشابهة parity بادة الدقة من خلال نظامي فحص، الأول للمشابهة من المخطوط، وهذا النظام الأخير يستخدم لفحص وتن معطيات الخطوط، بينما نظام المشابهة هو لكشف الأخطاء وخنا ما المشابهة هو لكشف الأخطاء وخنا ما يتم المخمع بين النظامين لتحسين دقية الإشارات ذات المنجيج المرتفع إن نظام maming هو الأكثر فعالية لكشف وتسحيح الأخطاء لذلك فهو المستخدم من أحل المعطيات المعطيات الصقوف، إذ أنه عند

حدوث خطأ في هذه المعطيسات تصبيح معطيبات الصورة غير صحيحة ويمكن أن ينجم فقدان لبعيض الخطوط. إن معطيبات الإظهار هي أقل أهمية لأن الخطأ هنما يؤثر فقط على حرف بعينه وليس على خط بأكمله.

في نظام Hamming هناك أربع خانات مخصصة للمشابهة من أصل ثمانية هي والخانات الأربعة المتبقية من أجل المعطيات وبذلك تنفذ أربع عمليات جمع على كل ثمانية byte، وعمليات الجمع هذه تصيب خانة معطيات واحدة وخانة مشابهة واحدة. على إشارة نظيفة، تكون تتبحة الجمع مفردة، إذا كان الخرج مزدوجاً فإن خانة المعطيات ذات الصلة يتم قلبها لتصحيح الخطأ ويرفض النظام الثمانية كاملة إذا كان هناك أكثر من خانة تغشل في الاختبار.

يستعمل فحص المشابهة الخانة الثامنة في كمل ثمانية لتحديد فيما إذا كان عدد الخانات العليا في كل منها زوجياً أو فردياً وهذا الأختبار يسمى المشابهة المفردة odd parity إذا كان العدد مزدوج تكون الثمانية مشتبه بها.

إن عنارج انتحكم لتحصيل النص TAC هي عبارة عن 7 حانات معطيات للنص و5 خانات معطيات لعنونة الصفوف. والدارات المتكاملة المستخدمة كذواكر هي من نوع DRAM حيث تنزن المعلومات في هذه الدارات على صفوف باعتماد العنونة العمودية ويتم تحويل معطيات عنونة الصفوف إلى شكل مصفوفة بواسطة عدد من الدارات المتكاملة من تقنية TTL.

دارة التوقيت الزمني SAA5020

هذه الدارة هي دارة متكاملة رقمية تولد الأزمنة لعمليات النص المرئي، وهي تعتمد على عداد الساعة ذو التردد 6 ميغاهرتز لمنقاط المضيئة pixels و تولد أيضاً إشارات التحكم لذاكسرة ROM لننص المرئي بتردد 6 ميغاهرتز وا ميغاهرتز وكذلك نبضة الإطفاء الأفقية وذلك بالمقارنة مع فصل المتزامن في دارة حلقة قفل الطور PLL عند دخل معالج الإشارة الفيديوية.

ذاكرة ROM لنقل النص SAA5050:

تقوم همله الذاكرة المخصصة للقراءة نقط بتغيير رموز ASCII إلى شبكة نقاط مضيئة pixels قابلة الإظهار على شاشة تلفزيونية. كل نقطة معرفة بألوانها وهي نسبة الأحمر، الأخضر والأزرق وكذلك اللمعان brightness.

تتم قراءة رمبوز ASCII من ذاكرة DRAM وتستعمل هذه الرموز لعنونة الذاكرة ROM في الدارة المتكاملة TROM. تقسوم ذاكرة ROM بتحويل شيفرة الـ ASCII إلى بحموعة من العنصبورات واكرة Pixels إذا كان الحرف قابل للطباعة، وتتم عملية تنعيم المعطيات من الذاكرة ROM في دارة خاصة لتوليد الأحرف وينحم عن ذلك صورة أكثر وضوحاً على الشاشة. وهناك مسحل إزاحة في الخبرج يقوم بعدئذ بتحويل معطيات الحروف من الشكل المتوازي إلى شكل تسلسلي قابل للإظهار. إن خرج هذا المحول يحتوي إشارات الإطفاء.

عمل فاك الترميز Decoder

حالما يتم فهم وظائف الدارات المتكاملة ذات الصلة، يبدأ عمل فاك الزميز، وتفصل دارة المعالج لدخل الفيديو معطيات النص المرئي التسلسلية من إشارة التلفزيون الواردة، ومن شم تعالج المعطيات التسلسلية للنص المرئي في الدارة المتكاملة المخصصة للتحكم وتحصيل النص وتقوم الدارة VIP بتأمين إشارة توقيت الخانة 6.9375 ميغاهر تز وإشارة الساعة للنقاط المضيئة 6 ميغاهر تز.

تولد الدارة TIC إشارات الزمن الضرورية لعمل فاك الترميز. وتشكل دارة VIP منبع ترددات التحكم للدارة TIC

وإشارات التحكم هذه هي تزامن الخطوط، تزامن الإطار وتردد الساعة للنقاط المرئية 6ميغاهرتز.

تنحكم الدارة TAC بعنونة الذاكرة وعمليات تخزين المعطيات، فهي تغتار عنوان الذاكرة لتخزين معلومات النص المرئي، ويظهر عنوان الذاكرة عند خرج دارة TAC على شكل خط لنص مرئي. وهناك دارة رقعية تعرف بفاك ترميز خط/عمود تقوم بفك الترميز المعطيات النص الواردة على شكل خطوط وتحويلها إلى عنساوين الخطوط وأعمدة قادرة على التحكم بالذاكرة الديناميكية DRAM المستخدمة لتخزين معطيات النص.

تحول الدارة TRON1 معطيات النص المرئي إلى شكل قابل الإظهار على الشاشة، وهي تحتوي على ROM ومولد أحرف ومحول تفرعي تسلسلي الالا وتكون مخارج TROM عبارة عن إشارات الألوان RGB إضافة إلى الإشارة ٢ وإشارات الإطفاء حيث تعمل إشارة الإطفاء على التحكم بطريقة إظهار النص على الشاشة.

هناك طريقتان لإظهار النص المرئي: الطريقة التركيبية، حيث يظهر النص فوق الصورة، وطريقة النص المرئي بمفرده، في الطريقة الأولى يمكن رؤية الصورة الخلفية وتستخدم لإطهار معلومات مثل موجز الأخبار ونتائج السباق، في حين لا توجد صورة خلفية في الحالة الثانية وتظهر فقط معلومات النص المرئي مثل معلومات الأسعار وإعلانات رسمية، إن معظم خدمات النص المرئي تتضمن ملخص عن الخدمات المتاحة وما يمكن أن تحتويه صفحة واحدة وهذه الخدمات تعود إلى الشعبة التحارية للمحطة التلفزيونية حيث يستفاد من الوقت الضائع أثناء فحص المرامج ولا تترك الشاشة سوداء عاتمة.

ارسال معطيات النص المرثي

ارسال المعطيات هو استخدام الخطوط في فترات الإطفاء العمودية لارسال المعطيات لأغراض تجارية. والمشاهد العادي لا يلاحظ عادة وجود هذه الخدمة.

إن عدمة ارسال المعطيات تقدمها شركة البث التلفزيوني البريطانية. وإن التجهيزات الأولى المصممة لتقديم خدمات تجارية دخليت العمل في 10 آذار 1986 وذلسك في مركز التلفزيون البريطاني BBC.

في المواصفات الأساسية للنص المرئي، كسانت خطوط المعطيات ذات العناوين للخطوط من 24 وحتى 31 مهملة من كاشف الترميز العادي وقد تغير ذلك فيما بعد وأصبحت عناوين الخطوط 24 و 25 محموزة للاستخدام مع صفحة النص المرئي.

يختلف خط إرسال المعطيات من حيث البنية عن خط اللنص المرئى العادي. وهو يختلف عنه من حيث أن المعلومات

يمكن تفسيرها دون الرجوع إلى خط آخر، في حيث يأتي النص المرئي العادي على شكل صفحة. إن الجنزء الأساسي لخط الفطيات يشبه خط النص المرئي العادي وفيما يلي ذلك فهو عنك (انظر الشكل 11-15).

	Cyclic Redundancy Check 2 Bytes
	28 to 35 Bytes of User Data
	Data Length 1 Byte
 	Packet Continuity indicator 1 Byte
	Packet Repeat Indicator 1 Byte
	Packet Address Up to 6 Bytes
	Packet Address Length 1 Byte
[]	Format type 1 Byte
	1111 Data Channel Group Row Address
	Framing Code 1110 0100 1 Byte
	Clock Run In 2 Bytes

تَكَرِ 15-15. بنية خط إرسال العطيات. وهو يختلف عن خط النص الرثي المستعلق بالصفحة بل هو مجرد تغيير معطيات يتم ارسالها إلى كاشف من بير المستقبل ويمكن توليد الصورة الخلفية على الشاشة بواسطة من سريّة النظام.

مع تدفق نبضات الساعة، ولجعل استخدام دارات نقل النص المرئي القياسية ممكناً في كواشف الترميز للمعطيات، فإن ترميز التأطير framing هو نفسه بالنسبة لمعاملات نقل الخط العادي. كذلك الثمانيات الثالثة والرابعة المستعملة للتخزين ولعناوين الصفوف في النص العادي تستخدم هنا للتعرف على حزمة معطيات حزمة الأقنية والتعرف أيضاً على الخطوط المستقلة. فالثمانية الثالثة تبين أصل خيط نقل المعطيات، بينما تمدل الثمانية الرابعة على استقلالية الخيط من خيلال نقل المعطيات المعطيات المعطيات المعطيات مرميزة حسب المعطيات المائيات المعطيات مرميزة حسب نظام Hamming لتشكيل الثمانيات.

ثمانية شكل الإطار(الثمانية 5)

الثمانية الخامسة تتعلق بمعلومات التحكم بالإطبار؛ حيث يوجد أربع خانسات مخصصة للمعطيبات والباتي هي خانسات ترميز نظام Hamming. فالخانة الأولى تكون صفرا إذا كان الخط عبارة عن معطيات مرئية، والخانة الثانية هي في حالة واحد منطقي إذا كانت الثمانية المي تشير إلى تكرار الرزمة المحصوف تستخدم لاحقاً. الخانة الثالثة هي في حالة واحد منطقي أيضاً إذا كانت الثمانية التي تشير إلى استمرارية الرزمة سوف يكون لها استخدام لاحق، بينما تكون الخانة الرابعة في حالة واحد منطقي واحد منطقي إذا كانت الثمانية التي تشير إلى استمرارية الرابعة في حالة واحد منطقي إذا كانت الثمانية التي تدل على طول المعطيبات واحد منطقي إذا كانت الثمانية التي تدل على طول المعطيبات

ثمانية طول عنوان الرزمة (الثمانية 6)

تدل الخانات الثلاثة الأولى من معطيات هذه الثمانية على عدد ثمانيات العناوين اللاحقة المتعلقة بعنونة الحزمة. ومسن جديد، يستخدم نظام Hamming للترميز من أجل تصحيح الأخطاء.

ثمانيات عنوان الرزمة (الثمانيات 7,8,9,10,11,12)

هذه الثمانيات تحدد عنوان الرزمة وهي محمية بنظام Hamming لذلك فإن عرض العنوان الأعظمي يكون 24 خانة.

الدلالة على تكرارية الرزمة (الثمانية 13)

توجد هذه الثمانية فقط إذا كانت خانة PRI في وضع واحد منطقي في ثمانية شكل الإطار والغاية الأساسية منها هي السماح بإرسال معلومات الرزمة كل ساعة أو كل يـوم. والخانـة الأخيرة هي في حالة صفر منطقي إذا لم توجد رزم أخرى للارسال.

الدلالة على استمرارية الرزمة (الثمانية 14)

توجد هذه الثمانية أيضاً إذا كانت خانة PRI في وضع واحد منطقي في نمانية شكل الإطار. وتتكون من نمانية خانات، ولا تتغير إذا كانت نفس الرزمة تتكرر، بينما تزداد عنسد استقبال رزمة جديدة.

ثمانية طول المعطيات (الثمانية 15)

توجد هذه الثمانية فقط إذا كانت الخانة DL في وضع واحد منطقي في ثمانية شكل الإطار. والخانات السنة الأولى تحدد عدد الخانات التالية المخصصة للمعطيات والتي يستطيع المستثمر التعامل معها. والاستخدام الرئيسي لهذه الثمانية هو الاقتصاد في الارسال، حيث لا حاجة لملء الرزمة بشكل كامل لدى ارسالها.

ثمانيات معطيات المستثمر (المستخدم) User Data Bytes

هناك من 28 وحتى 35 ثمانية معطيات في كل رزمة. وهذه المعلومة يمكن تشفيرها لأغراض أمنية وذلك من حراء التطبيقات المتعددة لارسال المعلومات. ويمكن استخدام ضغط المعطيات.

كشف الأخطاء

تستخدم آخر ثمانيتين في كل رزمة من أجل التفتيش الدوري عن الأخطاء. هذه طريقة حيدة لكشف العيوب أثناء ارسال المعطيات.

امن نظام ارسال المعطيات

إن نظام ارسال المعطيات هو نظام ذو انتشار محدود. وإن السبب الرئيسي لعدم انتشاره حتى الآن هو طبيعة المعلومات المنقولة، فهي محمولة في إطار غير قياسي. وإن انتشار النظام يحصل عموماً عندما ترصد اعتمادات مالية مناسبة.

إن تقنية ارسال المعطيات هي في الأساس ارسال نصوص؛ لذلك فإن دارات ارسال النصوص الحالية يمكن الاستفادة منها لارسال المعطيات وإن BBC البريطانية هي التي ساهمت في تطوير النظام من خلال استخدام حاسوب صغري مع مستقبل نصوص ملائم، وإن قسم التصميم والتجهيزات في الحيئة البريطانية قد طور تصميماً لنقل المعطيات ويمكن للمصنعين أن يقوموا بإنتاجه بترخيص منها.



ضغط إشارة الفيديو الرقمية

Digital Video Compression Overview

إن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في نطاق وصول البرامج التلفزيونية التي تنقل عبر الأقمار الصنعية إلى المنازل قد تمت بفضل تقنية ضغط الإشارة الرقمية، حيث تبث البرامج التلفزيونية على شكل إطار مختزل يجعل عرض حزمة الترددات صغيرا جداً دون أن يؤثر ذلك على حودة الصوت والصورة المستقبلة. وكان لإدخال هذه التقنية دوراً هاماً في عفض كلفة التشغيل للتلفزيون القضائي بصورة ملموسة، مما أدى إلى انتئار واسع في أعداد الحطات القضائية التي تغطى عنتلف الأنشطة الثقافية من أحبار ورياضة، وأفلام سينمائية وبرامج تعليمية، إضافة إلى برامج خاصة تهدف إلى الوصول إلى فئة معينة من المشاهدين.

تستخدم الحواسيب الشخصية تقنية الضغط الرقمي لخفض كمية تخزين المعطيات وبذلك يتم توفير ملفات Files الحاسوب، كذلك في العقد الأخير، استخدم الضغط الرقمي في المقاسم الهاتفية لخفض حزمة التمرير وبالتائي كلفة إنشاء خط هاتفي وقام مهندسو الاتصالات أيضاً بتطوير دارات متكاملة وبرامج عالية المسترى تمكن من ضغط الإشارات المنقولة بما في ذلك الإشارة الفيدبوية.


من التلفزيوني التشابعي إلى الرقمي

تتألف الإشارات الراديوية و التلفزيونية من أصواح كهرطبسية يتغير ترددها وشدتها بصورة مستمرة، وهي شارات تشابهية تمثل المحال العريض من التبدلات التي تحدث على الإشارة أثناء الإرسال.

في أنظمة الاتصالات الرقمية، يسم تحويل المعلومات المراية والسمعية إلى سيل من الأرقام الثنائية أو الخانات، وهذه مجموعة من

الأصقار والواحدات التي تمثل حالات منطقية لـدارات الحواسيب، ويستطيع نظام الاستقبال أن يحوّل رموز الكلمات المستخدمة إلى معلومات، وهنـاك معايير رقمية مستخدمة في العالم مثل ASCII للرسوم. هـذه المعايير تحـول المعلومات إلى سلامل رقمية تستوعبها جميع أنظمة الاستقبال الإلكترونية.


لإدراك طريقة ضغيط معلومات الفيديو الرقمية، ينبغي أولاً معرفة العناصر الأساسية لتقنية التلفزيون التشابهي، فإشارة الفيديو في أنظمة PAL و SECAM تحتوي 625 خطاً في كل إطار، وتتكرر بمعدل 25 إطاراً في الثانية. ويتألف الإطار الواحد من حقلين متشابكين، يتكون كل منهما من 312.5 خطاً، حيث يظهر الحقل الأول الخطوط المفسردة و الحقال الشاني الخطوط المزدوجة (الشكل 1-16). يحدث المسلح بصورة منشابكة للحقلين بسرعة كبيرة بحيث لا تدرك العين انفصالهما بل ترى صورة كاملة أو "إطار" واحد.

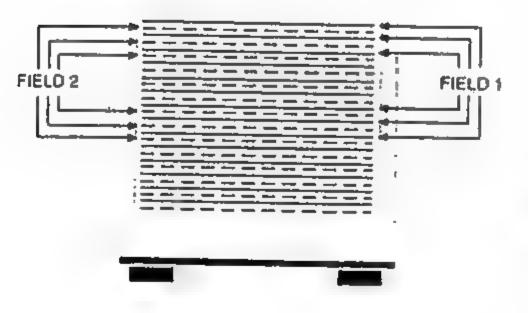

شكل 16-1 بتكون الإطار في نظام PAL، من حقلين متشابكين، يحتوي كل منهما على 312.5 خطأ. وهما يتناوبان بمعدل 50 مرة بالثانية أو 50 هرتز.

لا تظهر جميع الخطوط المرسلة فعلياً في كل إطار على الشاشة، ففي نظام PAL، هناك 576 خطأً فعالاً فقط من بحموع 625، وكذلك في نظام NTSC، يوجد 488 خطأً فعالاً من أصل 525خطاً.

يعتوي صمام الأشعة المهبطية المستخدم لإظهار الصورة التلفزيونية، على مدفع إلكتروني يشع باتجاه الطبقة الفوسفورية التي تغطى الوجه الداخلي للشاشة. وعندما تصل الالكترونات إلى نهاية أحد خطوط الفيديو، تقدح نبضات تزامن بحيث توقف سيل الالكترونات و تسمح لها بالحركة من يمين الشاشة إلى يسارها لتبدأ بمسح خط فعال آخر، وتسمى الفترة التي يتم خلالها إيقاف المدفع الالكتروني عند نهاية كل خط بفترة الإطفاء الأفقى (شكل 2-2).

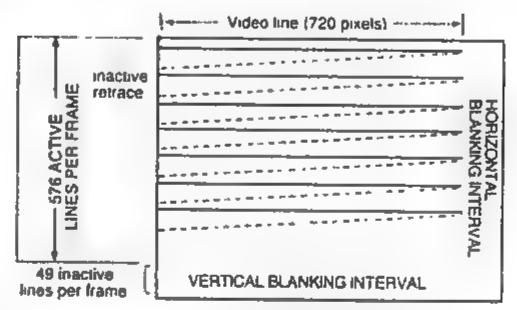

PAL 625 LINE VIDEO

شكل 18-2 خلال فترة الإطفاء يتوقف النفع الالكتروني بحيث تتحرك الحزمة الإلكترونية عبر الشاشة لتبدأ بمسح الخط التالي.

عند نهاية الحقل، تصل الحزمة الإلكترونية إلى الخسط الأحير من الجزء الفعال لإشارة الفيديو، وهنا ينبغي حجبها من جديد بحيث تتحرك من أسسفل يمين شاشة التلفزيون. لأعلى يسارها لتبدأ برسم الخط الأول من الحقل التالي على شاشة التلفزيون. وتسمى هذه الفرة بفرة الإطفاء الشاقولي.

تستخدم فترات الإطفاء الأفقى و الشاقولي في إرسال معطيات لا علاقة لها بمعلومات الصورة التلفزيونية، فمثلاً تبث نصوص مرئية، أو إشارات اختبار أو معلومات أخرى.

ويتكون الخيط الفيديوي الواحد في نظمام PAL أو pixels الفياسي والتشابهي من 720 نقطة مضيئة أو SECAM وهناك 576 خطأ فعالاً في إطار واحد من نظام PAL، وبذلك يوجد 720 × 576 أو pixels 414.720 في الإطار الواحد، وبما أنه يوجد في نظام PAL 25 إطماراً في الثانية، لهمذا ترسل أنه يوجد في نظام PAL 25 إطماراً في الثانية المواحدة.

معدل الخانات Bit Rates

تسمى كمية المعلومات المرسلة في كل ثانية بمعدل المعطيات، ويعبر عنها بخانة / ثانية (b/s)، وهناك المضاعفات كيلو خانة Kb/s و ميغاخانة Mb/s و أيضاً حيغا خانة Gb/s في كل ثانية.

إن 200 Mb/s مو ما يلزم لتحويل إشارة تلفزيونية إلى إشارة رقعية وذلك لإرسالها واستقبالها دون تشويه، وهذا يتطلب استخدام العديد من الجيبات transponders الفضائية لتأمين نقل إشارة فيديوية رقعية غير مضغوطة. لذلك فمن المهم أن يتم ضغط الإشارة الخفض عدد الخانات بصورة ملحوظة.

فريق خبراء الصورة المتحركة (MPEG)

في عام 1988 أو جدات منظمة التقييس العالمية (ISO) للاتحاد العالمي للاتصالات ما يسمى بفريق خيراء الصورة المتحركة (MPEG) Moving Picture Experts Groups على وضع معيار عالمي لتمثيل الصورة المضغوطة والأشكال و النصوص، بحيث يكون بسيطاً نسبياً، وقليل التكلفة، إضافة لمرونة تسمح بوضع معظم الوظائف المعقدة في المرسل بدلاً عن المستقبل.

ن عام 1991 وضع المعيار IMPEG-1 للتعامل مع التمثيل الرقمي المضغوط لمنابع إشارة غير فيديوية للوسائط المتعددة ذات مستوى خانات أصغر أو يساوي 1.5 ميغا خانة/ثانية، ومع ذلك، يمكن ملائمة IMPEG-1 لإرسال إشارات الفيديو بعد تحويلها أولاً من المسمع التشابكي الأساسي إلى شكل لمسح تدريجي ومن ثم إرسالها بنصف معدل تردد إرسال الحقل العادي. وغالباً ما يمكن إظهار ملفات I-MPEG على شاشات الحواسيب IBM والأجهزة المتوافقة معها باستحدام الملفات ذات الامتداد gmg. وهناك عدد قليل من المبريجين التلفزيونيين، ممن اختاروا استخدام الشكل المعدد ل القضائية لأن هيئة MPEG-1. وهناك عدر تظاماً معياريا الفضائية لأن هيئة MPEG-1 قدد طورت نظاماً معياريا استخدام المسح التشابهي، وقدد ثم تكييف، من أحمل استخدامه في تطبيقات مختلفة، تنضمسن إرسال المجامح التعليمية والترفيهية.

أقرت لجنة MPEG المواصفات النهائية للنظام القياسي الجديد 2-MPEG وذلك في عام 1994، يتمتع هذا النظام الذي يتغلب على كثير من المسائل التي واجهت 1-MPEG بدقة أفضل، وإمكانية معالجة لإشارات الفيديو المتشابكة، كما يسمح للأقنية المتعددة للصوت والصورة وللمعطيات ذات مستوى تدفق خانات مختلف بأن تتوحد في مستوى تدفق واحد، وهناك تشابه واسع بين 1-MPEG و 2-MPEG، ويجب أن ينظر إلى الأول على أنه المنطلق لوضع مواصفات الآخر،


تقنيات ضغط 2 – MPEG

يوحد أربع تقنيات لضغط MPEG هي: المعالجة الأولية، التوقع المؤقت، التعويض الحركي والـتزميز التكميمي. تعتمد المعالجة الأولية على ترشيح واستبعاد المعلومات غير الضرورية للرؤيا في إشارة الفيديو، ويكون الترشيح عادة غير حطي.

و تأخذ تقنية التعويض الحركي مزاياها من حقيقية الارتباط الوثيق زمنياً لإشارة الفيديو، بمعنى آخر، كل إطار غالباً ما يكون كثير الشبه بالإطار الذي يسبقه و الإطار الذي بليه، ويتحقق الضغط من خلال ترميز الفروقات بين الإطارات بدلاً من ترميز كل إطار بمفرده، ويتم ذلك بتحزئة الصورة إلى مقاطع تدعى macroblocks وتعيين الإحزاء الثابئة والتي لم يطرأ عليها تغيير من صورة إلى صورة تالية.

يتنبأ المرمز أيضاً بالمقاطع التي تتحرك من المشهد حيث بسجل اتجاه وسرعة الحركة. والفرق البسيط نسبياً بين المقطع المتنبأ به والمقطع الفعلي هو ما يتم إرساله إلى المستقبل / كاشف المتزميز المتكامل IRD. هذا الأخير يقوم بتخزين المعلومات التي لم تتغير من إطار إلى إطار يليه وذلك ضمن ذاكرة فعالة، ويتم هذا التخزين حسب (الشكل 16-3) حيث تستخدم المعلومات للئ الفراغات.

إن السيئة الرئيسية في استخدام تعويض الحركة تكمن في حدوث حركات خلية motion artifacts، كلما كان هناك عدد غير كاف من الخانات لتشكيل مشهد تفصيلي أو سربع الحركة، وهذه تظهر بوضوح لدى مراقبة الأحداث الرياضية، والطريقة الوحيدة للتغلب عليها تكون بزيادة معدل تدفق الخانات bit rate المخصصة لنقل وقائم الرياضة.

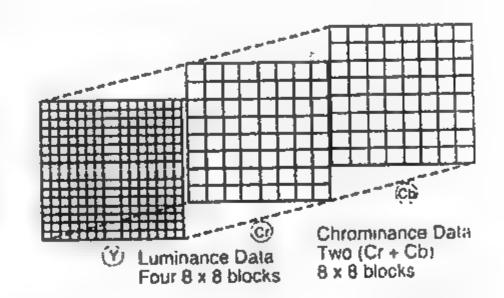

شكل 16-3 مقاطع على شكل عينات 4:2:0 مؤلفة من اربع قطع تحتوي كل منها على 8×8 نقاط مضينة لحمل معلومات الإضاءة وقطعتان 8×8 لحمل معلومات اللون.


هناك خوارزمية رياضية تدعى بتحويل التحب المنفسرد discrete cosine transform (DCT) وذلك للنعرف على الفرق بمين الإطارات من "المحال الفراغي Spatial" وتحويل تلك الفروقات إلى سلاسل مكافئة لها من الأمثال العددية في "المحال المترددي" والمتي

يمكن إرسالها بصورة أسرع. إن التحويل DCT هـ و علاقة مثلثية مشتقة من نظرية تحويل فوريه التي تقلل من فرص تكرار المعطيات في كل صورة. في الجحال الـ ترددي، يتم تمثيل معظم عناصر الصورة ذات الطاقة العالية بواسطة ترددات منخفضة متوضعة في الزاوية إلى أعلى يسار المقطع، والمعلومات المرئية الأقل أهمية تمثلها ترددات أعلى و تتوضع في أسفل اليمين.

يقوم الترميز التكميمي بتحويل مجموع الأمثال العددية الناتجة إلى أعداد مضغوطة أكثر وذلك بتقريبها ضمن حدود معينة كما في الشكل 16-4، فمثلاً، تتم عملية التكميم بحيث تقل أهمية مناطق الـترددات العالية التي تكون العين أضعف حساسية لرؤيتها، هذه العملية تؤدي لتشكيل إشارة أقرب ما تكون إلى الإشارة الأصلية القابلة للرؤيا في العين البشرية.

إن تدفق الخانات الرقعية للنظام MPEG-2 و كانتها المتحدد وعددها 64 بأسلوب المنعطفات (zigzag) و دلك من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين كما في الشكل (6-5). وينجم عن ذلك وجود متزايد للمناطق المي تشغلها المرددات العالية والمتمثلة بالأصفار، يتحقق ضغط المعطيات برميز هذه الأصفار يدلاً عن ترميز كل صغر بمفرده (الشكل 5-16) يتم الأصفار يدلاً عن ترميز كل صغر بمفرده (الشكل 5-16) يتم مسح الثوابت DC بأسلوب zigzag بحيث ترتب النتائج حسب قيمها تنازلياً من أعلى اليسار إلى أسغل اليمين)، و هذه قيمها تنازلياً من أعلى اليسار إلى أسغل اليمين)، و هذه العملية تسمى " run – length coding ".

يتم الترميز أيضاً باختيار كلمات النرميز التي تناسب كل بحموعة من للعاملات. و هذه الطريقة يمكن مقارنتها بنرميز المورس، حيث يتم تمثيل الحرف "E" وهو الأكثر تكرارية في اللغة الإنكليزية المكتوبة بالرمز المختصر (.)، بينما الرموز الطويلة تخصص لأحرف مثل Q (...) وهي قليلة للصادفة. إن عملية التكميم يتبعها ترميز بكلمات قصيرة للحوادث التي تتميز باحتمال كبير الوقوع وبكلمات طويلة الترميز للثوابت الأقبل احتمال كبير الوقوع وبكلمات طويلة الترميز للثوابت الأقبل احتمالاً. تدعى هذه العملية "Variable length coding".

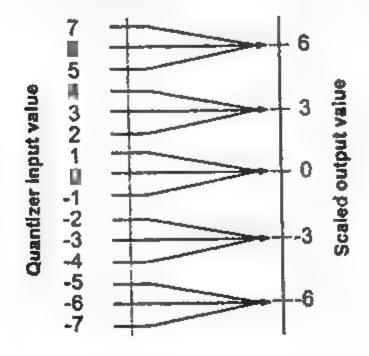


شكل 16-4. يقوم التزميز التكميمي بتقريب جميع الأمثال ضمن حدود معينة إلى فيمة وسطية واحدة

HIGH FREQUENCIES LOW FREQUENCIES

شكل 16-5. يتم مسح الأمثال DC بطريقة "Zig Zag" بحيث ترتب الأمثنال حسب القيم التنازلية من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.

مجموعة الصور Group of picture

تقوم عملية الضغط بتقسيم كل مجموعة من الصور المشكلة لمشهد مرتي إلى مقاطع أصغر، ويتسم بعد ذلك ترميز هذه المقاطع (الشكل 16-6). يجري أولا تقسيم المجموعة إلى إطارات فيديوية منفصلة، وبذلك يتوفر للمبرمج خيارات لإطارات متعددة، ففي نظام PAL عالي الدقة هناك 720 نقطة مضيئة في كل حط فعال وعددها 576 خطاً، بينما يوجد 720 أو حتى 360 نقطة مضيئة في نصف عدد الخطوط السابقة أي 182 خطاً فعالاً و ذلك في الأنظمة الأقل دقة مجيث ينقص عدد الخانات اللازمة لنقل الإشارة الفيديوية.

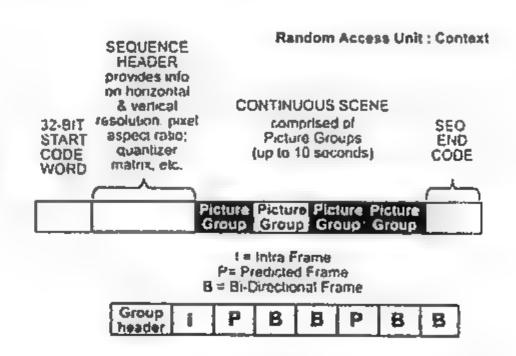


شكل 16-6 مجموعة الصور هي تتابع مرئي مكوّن من سلسلة من الإطارات الترابطة.

إطارات I , P و B

للتقليل من تكرار المعطيات المحتواة في أي بحموعة من الصور، تستخدم ثلاث أنواع من الإطارات المتباينة وتسمى ، p . و B كما في الشكل (16-7).

يشكل الإطارات التالية، وهو يتكرر بمعدل مرة واحدة كل 10 إلى 15 بالإطارات التالية، وهو يتكرر بمعدل مرة واحدة كل 10 إلى 15 إطار، ويعتبر ضرورياً للحفاظ على استمرارية البرنامج، و إن الضغط الذي يحدث خلال إطار يتعلق بالمعلومات المحتواة فقط ضمن هذا الإطار، إن كل مجموعة من الصور يجب أن تبدأ بالإطار 1، و تضبط عملية النزرع المنتظمة للإطارات ا ضمن تدفق المعطيات بواسطة المرمز،

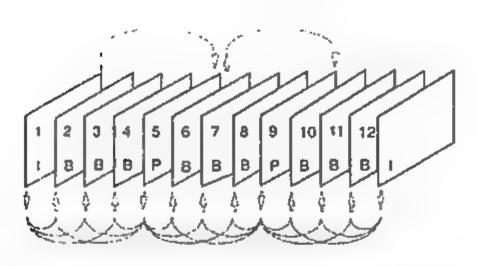

شكل 16-7 بسبب الستوى العالي من التكرارية بين إطارات كل مجموعة من الصور، فإن العلومات التغيرة من الصورة من إطار الآخر هي ما نحتاج فقط الإرساله.

إن الإطارات "P" يُتنبأ بها من المعلومات المتواحدة في أقرب إطار 1 أو P سابق، و يحدث الضغط بسبب احتواء الإطار "P" فقط لمعلومات الصورة التي تغيرت عن أحد إطارات أو P سابقة، و توجد ذاكرة Buffer في كاشف الترميز لسأمين المعلومات المفقودة في إطار سالف 1 أو P.


إن الإطارات ثنائية الإتجاهية bidirectional أو "B" بهم ترميزها باستخدام المعطيات المتبأ بها من أقرب إطار "I" أو "مابق أو لاحق، و يختار المرمز عدد الإطارات B الواجب زرعها بين الأزواج I أو إ المرجعية، كما يقوم باختيار المرتب وتوالي الإطارات الكلي الأكثر كفاءة لتحقيق أعلى مستوى من الضغط، ويحتاج المستقبل / المرمز المتوافق إلى ذاكرة Buffer إضافية تزيد من كلفة المرمز.

الشرائح Slices


يقسم كمل إطار فيديوي إلى شرائح تسمى slices (شكل 8-16)، ففي نظام PAL، هناك 576 خطاً فعالاً تقسم إلى 36 شعر

تضم كل منها 16 خطأ و كل خط يعاد تقسيمه أيضاً إلى 45 قطعة (16 % 720 منها 16 خطأ و كل خط يعاد الشكل 16 و 9-16).

Random Access Unit : Video Coding

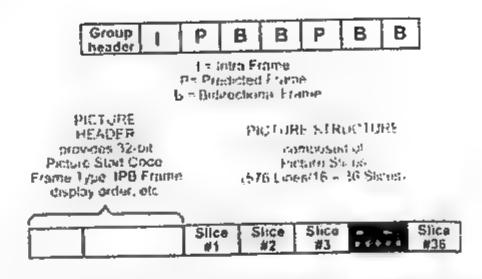

شكل 16-8 أنناء الترميز MPEG لإشارة فيديو، يقسم كل إطار إلى وحدات تسمى شرائح Slices.

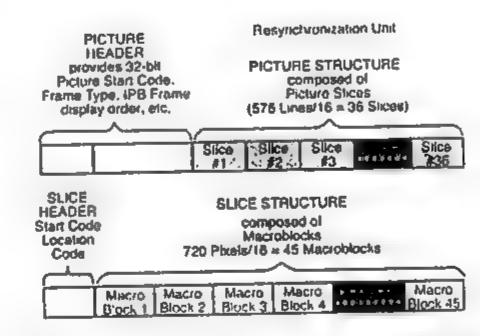


شكل 9-16 تقسم الشرائح بدورها إلى وحداث أصغار تسمى macroblocks تجرى عليها عمليات رياضية معقدة.

MACROBLOCKS


يتولد عن الكاميرات التلفزيونية التشابهية الملونية إشارات التي الإضاءة ٢ واختلاف اللون (٣-٣, ٣-١) و هذه المركبات التي تحمل على ثلاث خطوط نقل محوري BNC، معرضة للتداخل، إن كل macroblocks للنظام 2-MPEG مؤلفة من أربع مقاطع لمعلومات اللمعانية أو الإضاءة (٢) تشكل معاً مصفوفة مؤلفة من 16×16 نقطة مضيئة، إضافة إلى مقطعين أو أكثر 8×8 تمثل إشارات اللون أو فرق اللونية ، إضافة إلى مقطعين أو أكثر 8×8 تمثل إشارات اللون أو فرق اللونية . Cr, Cb هناك أربعة مقاطع لمعلومات الإضاءة و أربعة مقاطع لمعلومات الإضاءة و أربعة مقاطع بعلومات الإضاءة و أربعة مقاطع بوحد شكل التقطيع ٤٠٤؛ 4 الذي يحتوي أربعة مقاطع إضاءة و ثمانية و محاطع عصاطع خاصة باللون، أربع منها تمثل ٥٠ و أربعة تمقاطع إضاءة و ثمانية مقاطع خاصة باللون، أربع منها تمثل ٥٠ و أربعة تمقاطع إضاءة و ثمانية

الكتل Blocks

توجد عملية وياضية معقدة تدعى تحويل التحب المنفرد ي (DCT تقوم بإزالة التكرار الفراغي الذي يحدث ضمن كل كتلة. وتطبق أمثال التحويل DCT على كل كتلة لتحويل معلوميات الإضاءة واللون للصورة من الشكل الفراغي إلى الجحال الـزددي (شكل 16-16) و هذا التحويل ينجم عنه تشكيل مصفوفة مؤلفة من الأمثال العددية لعملية التحريل DCT التي تمثل فعلياً الكثافية ضمن الكتلة. تخضع هذه الأمشال بعدئذ للتكميم، حيث تصبح واحلة من قيم محلودة صحيحة يمكن إرسالها باستخدام أقبل عدد عمكن من الخانات (شكل 16-11)، يستفيد التكميم من طبيعة العين البشرية التي تستحيب لمحموعة محمدودة من القيم تنتج عن سلاسل لا منتهبة تستخدم بعد ذلك طريقة معالجة غير خطية لتحديد كيفية تكميم كل من الأمثال، و تعتمد عملية التكميم على تحويل عدد غير محمدود من القيم إلى بحموعة معينة تتناسب مع استحابة العين البشرية، بنتيحة التكميم، تصبح معظم أمثال التحويل DCT مساوية إلى الصفر، و يقوم المسح التشابكي (zigzag) برتيب الأمثال بدلالة الزدد من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.

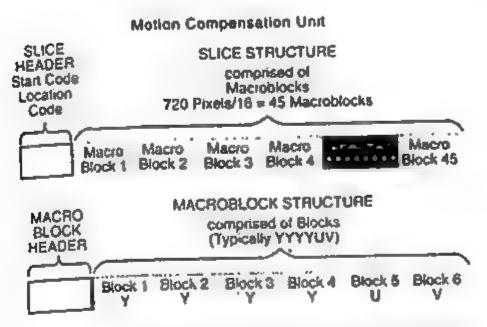

شكل 10-16. كل كتلة ضمن القطع تخضع إلى التحويل DCT وهو عملية رياضية للانتقال من الجال الفراغي إلى الجال الترددي.

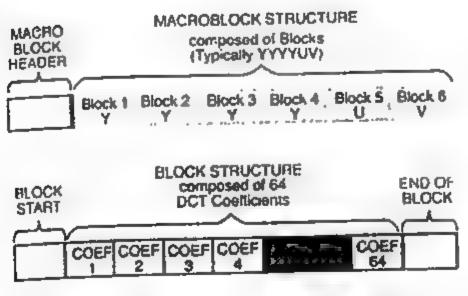

شكل 16-11. يقلب التحويل DCT الكتل 8×8 إلى مصفوفات مؤلفة من 64 من الأمثال العددية.

التوضيب الأولي و تدفق المعطيات

يقوم مرمز 2-MPEG بضغط إشارة الفيديو و الصوت ضمن بحموعات مختلفة الطول، ويستخدم المرمز حقل زمين بسمى ساعة البرنامج المرجعية (PCR) لضبط التزامن أثناء تدفق هذه المجموعات، يقوم المرمز بعدئلاً بتحميع المعطيات، لتشكيل حزمة موحدة مؤلفة من رزم ذات طول ثابت (188 ثمانية) وتشترك بتعليمات النظام وعناصر النص المرئيي ويمكنها أن تحتوي على برامج متعددة. كل منها يعسل بقاعدة زمنية مستقلة و هي مسبوقة بعنوان للتعريف.

شكل MPEG -2 المستويات والطبقات

إن معيار الضغط MPEG-2 هو في الحقيقة عائلة من الأنظمة، فهناك أربع مستويات مختلفة: العالي، العالي -1440 الرئيسي والمنخفض (شكل 16-12). المستويان العالي والعالي -1440هما المستخدمان في التلفزيون عمالي اللقة (HDTV) و التلفزيون متطور الدقة (ADTV). ويتألف كل منهما من 1.920 × 1.152 و 960 × 576 نقطة مضيئة على الترتيب، كذلك المستويين الرئيسي و المنخفض يمكن فما تخديم التلفزيون المعياري المؤلف من 720 × 576 أو 352 × 288 نقطة مضيئة. توجيد طبقتان فراغيتان تسمى الأولى طبقة التقويسة (base layer).

Note: DVI the SNR	8 does not support & Spatial Profites		MPEC	3-2 PROF	ILES:	
MPEG-2 LEVELS:	Spatial Resolution Layer	Simple	Main	SNR	Spatial	High
HIGH 80 Mbit/s maximum	Enhancement Base Layer		1920x1152x25 1920x1080x30			1920x1152x25 1920x1080x30 960x576x25 960x480x30
HIGH-1440	Enhancement		1440x1152x25 1440x1080x30		1440x1152x25 1440x1080x30	1440×1152×25 1440×1080×30
60 Mbil/s maximum	Base Layer				720 x 576 x 25 720 x 480 x 30	720 x 576 x 25 720 x 480 x 30
MAIN	Enhancement	720 x 576 x 25 720 x 480 x 30	720 x 576 x 25 720 x 480 x 30	720 x 576 x 25 720 x 480 x 30		720 x 576 x 25 720 x 480 x 30
15 Mbit/s maximum	Base Layer					352 x 288 x 25 352 x 240 x 30
LOW	Enhancement		352 x 288 x 25 352 x 240 x 30	352 x 288 x 25 352 x 240 x 30		
4 Mbit/s maxlmum	Base Layer					

شكل 16-12. ملفات 2- MPEG. المستويات والطبقات.

إن تدفق الخانات الرقمية مصنفة أيضاً حسب معدل إطارات الفيديو، سواءً 25 أو 30 هرتز وفق أنظمة التشغيل في البلدان المحتلفة.

هناك خمسة أشكال عنلفة لنظام 2-MPEG و هي :
البسيط، الرئيسي، المتدرج في نسبة الإشارة إلى الضحيج (SNR)،
المتدرج الفراغي والعالي المستوى كما في (الجدول 16-1)، يتألف
كل شكل من بحموعة من أدوات الضغط، فمثلاً يمكن استخدام
720 نقطة مضيئة في الخط عند المستوى الرئيسي أو حتى 1920
نقطة عند المستوى العالي. تستخدم أغلب أنظمة الإرسال
التلفزيوني التقليدي الشكل الرئيسي مع المستوى الرئيسي
التلفزيوني التقليدي الشكل الرئيسي مع المستوى الرئيسي
العالي مع المستوى العالي أو العالي-1440.

يستخدم أقل ما يمكن من الأدوات،	الشكل البسيط
يضاف إلى الأدونت الستخدمة في الشكل البسيط	الشكل الرئيسي
إمكانية تفسير الإطارات 8 من أجل التنبؤ النائع	
الاتحاشة.	
تضاف أدوات تسمح بتحسين دقية الفيديو أو نسهة	الشكل التسدرج
الإشارة إلى الضجيج SNR و ذلك من خالال تجزئه	SNR والتسدرج
العمارات إلى عدة مليقات.	الفراغي
يحتوي جميع الأدوات للستخدمة في الأشكال الأخرى	الشكل العالي
مضافاً إليها ترميز إشارات اختلاف اللون في الخط	


جدول 1-16 اشكال 2- MPEG

يتميز نظام MPEG -2 بأنه يحقق أعلى مستوى من المرو بتأمين إشارات مناسبة للتلفزيون العادي و التلفزيون عالى الله فه و ذلك بكلفة مناسبة و يتم هذا التكييف من خدلال استخدام الطبقة الأساسية ذات الدقة المنخفضة لتأمين إشارة التلفزمون

النياسي، وبذات الوقت: تستخدم طبقة تقوية أو أكثر لجعل نصورة أكثر وضوحاً. و إن المعلومات التي تقدمها الطبقة الاساسية مع ثلث التي تقدمها طبقة التقوية هي مما يحتاجه التافزيون عالي الدقة في حين تهمسل المعطيات المحتواة في طبقة فنقوية بالنسبة للتلفزيون العادي.

معدلات الترميز في نظام MPEG-2

يمكن أن يحتوي نظام MPEG-2 الرقصي على ثمانية أتنية ننزيونية أو أكثر إضافة لأقنيسة العسوت المرافقة شا. كذلك يشمل حدمات صوتية إضافية، و معطيسات إضافية كالنص المرئي أو الانزنيت. إن إشارة فيدبوية وحيدة ضمن هذا السيل من تدفق المطات سوف يكون شا معدل أحفيض للحانات. فمثلاً يمكن المطات سوف يكون شا معدل أحفيض للحانات. فمثلاً يمكن برسال فيلماً سينمائياً VHS . بمعدل 1.5 ميغاحانة/ثانية، كما يمكن برسال برنامج أخبار أو تسلية عامة بمعدل 3.4 إلى 4 ميغاحانة/ثانية، وبرنامج رياضي بمعدل 4.6 إلى 6 ميغاحانة/ثانية (انظر الشكل وبرنامج رياضي بمعدل المترميز المطلوب لأي إرسال 2- MPEG يتغير حسب قرار يتخذه من يقوم بإعداد البرنامج و تهيئته.

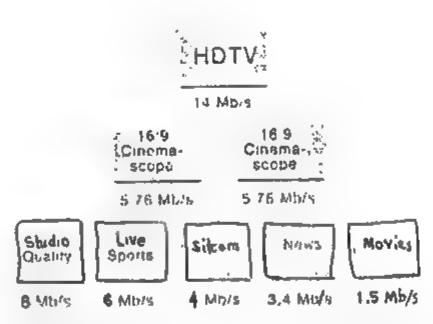

شكل 18-18. معدل إرسال MPEG-2 مهداراً بميغاخانة/ثانية.


خدمات الفيديوية	معدل للعطيات
غزيون عالي الد قة (HDTV)	ا 14 ميغا خانة/ذانية
نامج استديو عالي الجودة CCIR 601	8.064
الله عرض سينمانية 9:16	- 5.760
اطات رياضية	4.608
لم الفزيوني	3.456
Pay/view pl	1.152
فدهات الصوتية	
ادي	
يريو	128 كيلوخانة/ثانية
يتريز زوجي	e= 512
طيات رقمية	9.6
خریات تحکم	e= 30.72

14-16 أقل معدل معطيات واجب تأمينه لنظام 2- MPEG .

إن هناك زمناً قصيراً أمام مرمز MPEG-2 للوصلة الصاعدة في القمر الصناعي قبسل اتخساذ قسرار السترميز (الشسكل 14-16) إن النشاطات الرياضية تتطلب معدل غالي لتدفق المعطيات لأنه ينبغي للمرمز اتخاذ قرار الترميز لحظياً و يجب أيضاً إرسال تغيرات حركية سريعة و معقدة دون تشويه حاد لها.

إطارات إرسال للقمر الاصطناعي

إن أغلب الأقنية التلفزيونية الرقمية المرسلة إلى المنازل عبر الأقمار الاصطناعية تستخدم إطاراً للإرسال -يسمى (MCPC) الأقمار الاصطناعية تستخدم إطاراً للإرسال برنابجين أو أكثر Multiple Channel Per Carrier على الحامل الواحد بحيث يمكن الاستفادة من نفس نظام المقاطعة في على الحامل الواحد بحيث يمكن الاستفادة من نفس نظام المقاطعة في التحكم و تصحيح الأخطاء و من هنا يتم توفير في الجال الترددي الكلي و متطلبات سرعة إرسال المعطيات (شكل 16-15).

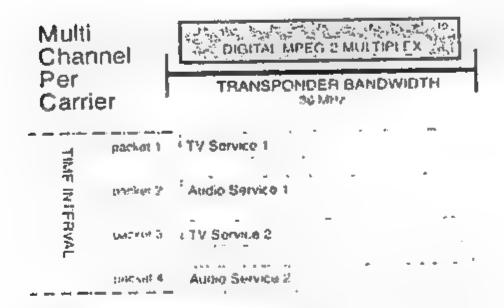


سُكل 16-15. يقوم نظمام MCPC بتوحيمُد إنسارات الفيديم والصبوت والعطيمات، و يشم إخراج جميع العطيمات بتسلسل زمني على شكل مجموعات موحدة الحجم.

يستخدم نظام MCPC تقنية إرسال تعرف بتعددية التقسيم الزمني (TDM) حيث يخصص لعدة برامج أمكنة معينة ضمن الإطار الزمني ويتم إرسالها بوتيرة عالية من تدفق الحانات و يقوم المرمز / المستقبل (IRD) باختيار جموعة المعلومات المولسف من أجل استقبالها بينما يهمل المجموعات الأخرى. و بذلك يستفيد البرئامح المطلوب من كامل استطاعة المرسل و عرص حزمته.

إن أكبر مساوئ نظام MCPC، هني ضرورة توفر جميع معذومات الفيديو و المفتوت والمعطيات الأخسرى المراد إرساها لدى المحطة الرئيسة لموصنة الصاعدة التي يتوفد فيها حس MPEG، و قد تم التغلب عنى هذه المسألة في الأقسار السي أطلقت حديثاً مشال Bird 4 باحتوائه على نواحب شعلة.

هناك نظاماً بديـلاً يستخدم على نطـاق ضيــق كنــل المعلومات الرقمية و يسمى (SCPC) single channel per carrier


ويسمح بصعود المعلومات من أماكن متفرقة (شكل 16-16). وغالباً ما يستخدم هذا النظام لتطبيقات محددة مثل جمع الأخبار و لأغراض تعليمية حيث من الصعب إن لم يكن مستحيلاً إرسال المعلومات من مكان واحد. و هنا يستفاد من حزء من الحزمة المزددية، و عندما يشترك أكثر من مستخدم لنظام الحزمة المزددية، و عندما يشترك أكثر من مستخدم لنظام بإرسال برنابحه على حامل خاص ضمن محال ترددي ذو حزمة بإرسال برنابحه على حامل خاص ضمن محال ترددي ذو حزمة ضيقة. وينبغي وجود محالات ترددية ضيقة تعمل كحزام حول القنال وتفصل بين الحوامل SCPC لمنع حدوث التداخل بين الموامل بين الحوامل SCPC لمنع حدوث التداخل بين المرامج.

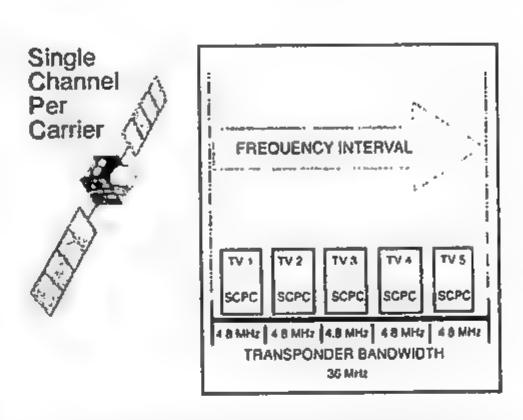


شكل 16–18. نظام SCPC الذي يوضع الفيديو و الصوت والعطيات لكل قناة تلفز بونية على حيّز مستقل من الحزمة الترديية.

تقنیات تعدیل MPEG-2

يستخدم نظام 2-MPEG تقنية تعديل رقمية تسمى MPEG و يتطلب هذا التعديل معالجة آنية لحنانتين من المعلومات بحيث يتضاعف فعلياً معدل المعطيات دون زيادة في حزمة التمرير (الأشكال 16-11 و 18-16).

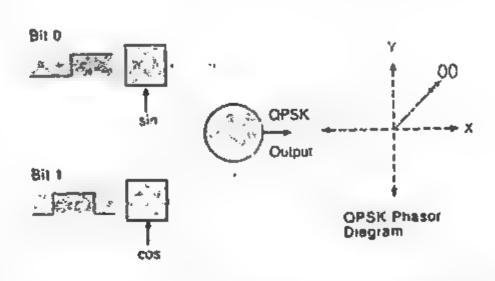

شكل 16-16 يستخدم التعديل الرباعي QPSK، حيث تاخذ كل حالمة خانتين و يكون لها رمز Symbol خاص.

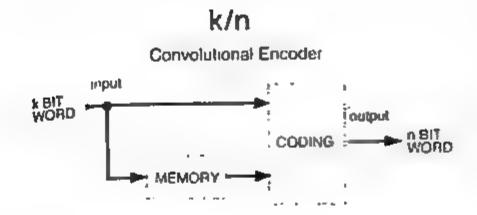

شكل 16-16. إن معدل تصحيح الأخطاء الباشر FEC هو نسبة الخانات الداخلة K إلى الخانات الخارجة الصحيحة n من الرمز.

في نظام تعديل بسيط مثل (BPSK)، يتغير النزدد الحامل بين حالتين متباينتين للطور موافقتين للوضع الثنائي (ON) او (OFF) مغير أنه في التعديل QPSK تستخدم أربع حالات عوضاً عن اثنتين ويتم اختيار حالة من الحالات الأربع حيث ممثل كل حالة بخانتين يجري إرسالهما معاً و يسميان بالرمز ممثل كل حالة بخانتين يجري إرسالهما معاً و يسميان بالرمز الرقمي بالوصلة الصاعدة بتحويل أزواج الحانات والتي تسمى (di-bits) إلى رموز ثنائية الخانات ويعير معدل تدفق هذه الرموز بالميغا رمز بالثانية (Msy m/s).

إن معدل تدفق الرموز يتغير من تعديل QPSK إلى آخر و كاشف الترميز الرقمي IRD ينبغي أن يكون مبربحاً لدى تصنيعه ليولف آلباً على معدل تدفق الرموز المستخدم من قبل معد المادة التلفزيونية. وهكذا ينبغي على المشاهد الدي يرغب باستقبال حزم متعددة أن يقوم بتغيير معدل الرموز بكاشف التعديل (IRD) كلما انتقل من حزمة إلى أخرى.


نظام البث القياسي الرقمي للصورة

Digital Video Broadcasting standard (DVB)


إن أغلب أنظمة البث للتلفزيون الفضائي الرقمي في الوقت الحاضر تعتمد أحد غاذج 2-MPEG الذي يتوافق مع المعاملات المعتمدة من الفريق الأوروبي للبث الفيديوي الرقمي (DVB) المعتمدة من الفريق الأوروبي للبث الفيديوي الرقمي (Main Profile at. Main Level (Mp@ML) وقد تم اختيار النموذج (Mp@ML) (Mp@ML) مع مستوى تدفق معطيات أعظمي مساوياً و 15 Mb/s كأساس لنظام الضغط الرقمي (الأشكال 16-19 و 16-20). يقوم المرمز 2-40 MPEG محيع المعطيات ضمن رزم packets كل منها يحتوي على محانية واحدة كترويسة و 187 محانية كرسالة، وتنزود الترويسة المني تحوي تعريب الرزمة كرسالة، وتنزود الترويسة المنزميز (PID) بالتعليمات التي يحتاجها لمعرفة ما سيفعل، فمثلاً، على كاشف المترميز أن يعالج فقط الرزم التي تضم معلومات عن الأقنية التي تم برجته من أحلها وإهمال الرزم الأخرى. تتوقر أربعة أنواع من كواشف تعريف الرزم الأول لمعلومات الفيديو (VPID) و النوع الثاني المرزم الأول لمعلومات الفيديو (VPID) و النوع الثاني

العلومات الصوت APID، أما التالث فمهمته إرسال نبضات المحاومة المرامعية للبرنامج (Program Clock Reference (PCR PID) المامين تزامن رزم الفيديو و الصوت، و هناك النوع الرابع و الأحير لكشف تعريف المعطيات (DPID) ولتمييز الرزم السي ينوي على معلومات التشغيل و التحكم conditional access يمنوي على معلومات التشغيل و التحكم و معطيات النص المرئي مثل ترددات إرسال الرزم، رقم النال و معاملات التعديل.

يكون كاشف الترميز IRD ميربحاً لدى المصنع بحبث يلتقط إشارة أول مرسل لتابع صنعي، بعد ذلك يصبح قادراً على تحصيل كل معاملات الإرسال بشكل آلي حتى إذا تحت بربحته بشكل عنلف عن برنامج المصنع لاحقاً فإنه لا يتأثر من خلال برنامج بصل من الوصلة الصاعدة و يسمى Electronic Program guide بصل من الوصلة الصاعدة و يسمى آورد المستثمر بمعلومات متنوعة تتضمن اسم الفنال، عنوان لبرنامج، وصفه، و معلومات عن البرنامج اللاحق.

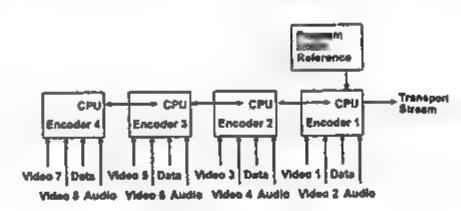

شكل 18-16 مخطط صندوقي لرمز 2- MPEG.

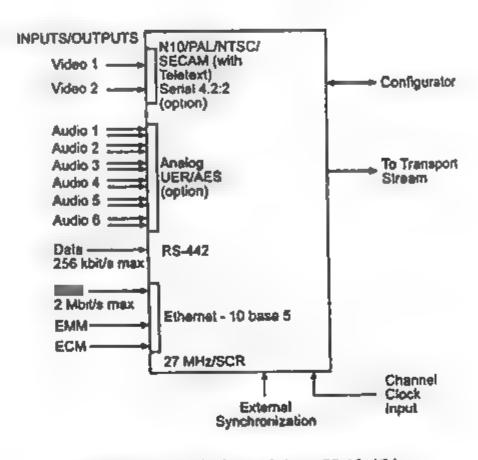

شكل 16-20 مخطط تقصيلي لرمز 2- MPEG.

تنضمن معلومات التشغيل جدولاً مرافقاً للبرنامج تنضمن معلومات التشغيل جدولاً مرافقاً للبرنامج IRD قائمة Association Table (PAT) قائمة Program Map Table (PMT) التي جدول خريطة البرنامج (MPEG-2 المشارة ضمن MPEG-2) قابل للإظهار.

PAT (PID 0000) = 0100, 0200, 0300, 0400

PMT 1 (PID 0100) = Video PID 0101, Audio PID 0102, Audio PID 0103, PCR 01FF

PMT 2 (PID 0200) = Video PID 0201, Audio PID 0202, Audio PID 0203, PCR 02FF

PMT 3 (PID 0300) = Video PID 0301, Audio PID 0302, Audio PID 0303, PCR 03FF

PMT 4 (PID 0400) = Video PID 0401, Audio PID 0402, Audio PID 0403, PCR 04FF

جدول 16-3

يستطيع كاشف الترميز IRD أن يتبين وحود أربع أتنية فيديوية و أربع أزواج الأصوات ستيريو مرافقة ها، إضافة إلى معلومات زمنية منفصلة تتعلق بكل معلومة، يؤمن الجدول (PAT) أيضاً معلومات إضافية مثل الاسم ومدة عرض كل برنامج وأية معلومات مساعدة تشكل حزءاً من المعطيات الرقمية.

يوجد أيضاً جدول شبكة معلومات (NIT) بتائمة المستحببات Information Table المرتبطة معاً على ذات القمر الاصطناعي مع عناصر ومعاملات الإرسال لكل منها. إن بعض أنظمة الاستقبال الرقمية تكون بجهزة بهوائي متحرك يسمح لكاشف الترميز IRD باستقبال إشارات من أكثر من تابع صنعي وفي هده الحالة يمكس المستقبل/الكاشف اله الا المتعرف من جدول NIT على موضع المرسلات على توابع صنعية أخرى.


يرجد ضمن عناصر (Service Information) جدولاً بدعى جدول الرزمة (Bat) Bouquet Association Table (BAT) يؤمن لكل كاشف ترميز IRD معلومات كافية حول منشأ البرامج المحتواة في معطيات 4. MPEG فمشلاً، يمكن لجدول BAT المعتواة في معطيات 4. MPEG وهناك التعنيف أو الموضوع. وهناك التعرف على البرامج من خلال التعنيف أو الموضوع. وهناك جدول معلومات الحوادث (EIT) خدول معلومات الحوادث الرياضي الذي يحتوي على معلومات حول زمن وقوع الحدث الرياضي مثلاً وفترة استمراره، كذلك يؤمن جدول التوقيت والتاريخ مثلاً وفترة استمراره، كذلك يؤمن جدول التوقيت والتاريخ الترميز.

تصعيم الأخطاء المباشر Forward Error Correction

تحتوي الإشارة المعدلة QPSK على رمز خاص يستخدمه كاشف النزميز IRD لفحص فيما إذا كانت جميع الخانات المرسلة قد تم استقبالها فعالاً، هذه التقنية أدت إلى وجود إشارة قوية مقارنة بإرسال معلومات رقمية أخرى تحتوي نفس المعلومات وقد أثبتت التحارب

بأن هناك تحسناً في الأداء يصل إلى 3.3 ديسيبل حين تعطي على ذات الإشارة من نحوذج مرمز لنفس الرسالة . استخدمت تقنية التصحيع المباشر للأخطاء (FEC) وهذه يعني الرقمية باستخدام قرص هوائي ذو قطر أصغر بكثير. ولقد بأن وصنة الاتصالات مع التابع الصنعي التي تحتاج إلى هوائبي وجد القنيون أن استخدام تقنيتين متعاقبتين للترميز قد أضاف بقطر 1.8 متر لاستقبال إشارة وقمية غير مرمزة، يمكن أن تحسيناً في الأداء.

MSD

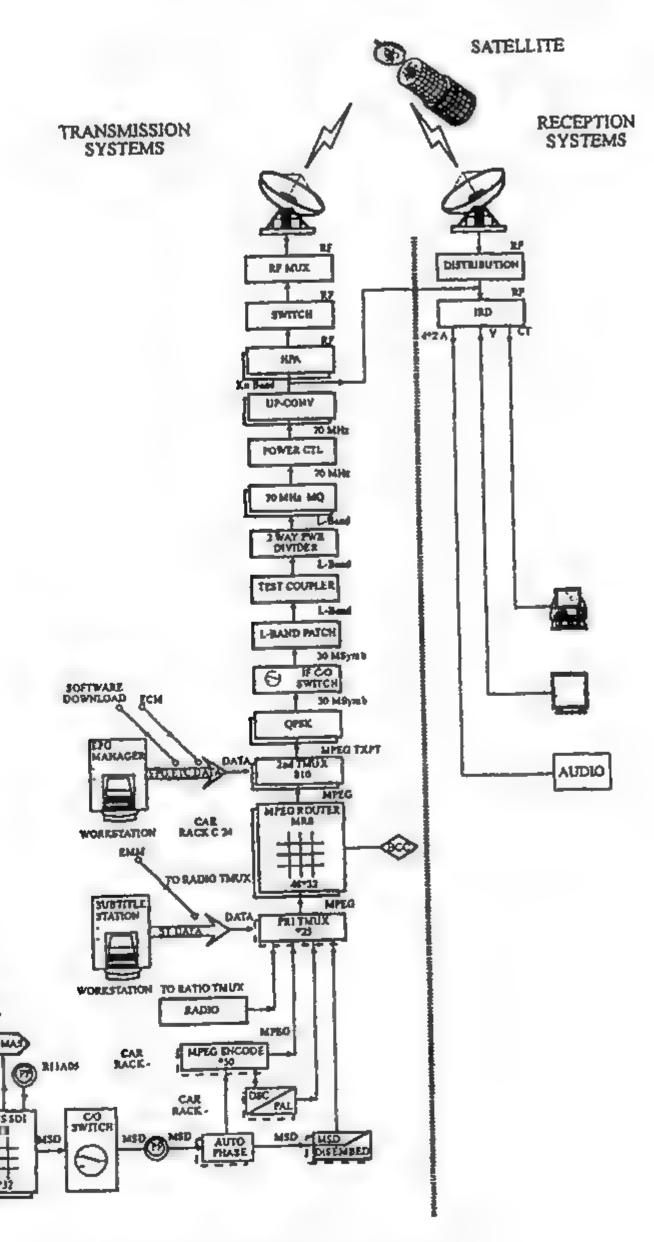

شكل 16-21 مخطط صندوقي التجهيزات وصلة صاعدة رقمية DTH

تقوم تقنية (FEC) بإضافة رموز زائدة إلى الرسالة الأصلية، وعلى الرغم من أن ذلك يزيد من معدل الإرسال وعرض الحزمة، غير أن الربوز المضافة تمنع ضحيج القناة من إضافة رموز أخرى بحيث تقضي على "وحدانية uniqueness" الرسالة. ويستخدم كاشف الترميز رموز FEC إعادة تشكيل المعطيات بعد استقباغا.

يعبر عسن النوع الأول من المترميز FEC ويدعى Verbiti ويدعى FEC ويدل الرقم في الصورة على code كنسبة مثل 3/4.1/2 أو 7/8، ويدل الرقم في الصورة على عدد الرموز الأصلية التي تدخل إلى المرمز بينما يشير الرقم في المخرج إلى عدد الرموز المصححة الخارجة من المرمز. وهكذا فإن FEC ذو 7/8 يعني بأن هناك رمزاً واحداً للتصحيح خارجاً مع كل ثمانية رموز.

قي النوع الأحسر من ترميز FIC اللذي يسمى blocks تتم بإضافة رموز عشوائية إلى كتل Reed-Solomon أو سلاسل مستقلة من أرقام ثنائية، ويقوم المرمز بهذه المهمة وذلك بالنظر فقط إلى الرموز التي تشكل سلاسل منفردة من خانات رقمية وتستخدم تقنية (Reed-Solomon) 188 أغانية من كل كتلة تحتوي على 204 أغانية من أجل إرسال معلومات الإشارة الأصلية. ويستخدم كاشف المتزميز لهذه الطريقة خوارزمية لحل محموعة من المعادلات الجبرية تعتمد نحص التشابه لكتلة مسترجعة. وهذه الطريقة جيدة لكشف نصحيح خانة خطأ مولدة من ضحيح يمكن أن يكون ناشئ عن ضحيح الاحتراق في السيارات أو أفران الأمواح الميكروية التي تعمل قريباً من المستقبل,

إن أنظمة تصحيح الأخطاء مشل Verbiti التي تقارن الكتل المرسلة إلى المستقبل/الكاشف IRD والكتل المستقبلة فعلياً للمساعدة في تصحيح أي من الأخطاء المرسلة تسمى بأنظمه المسترميز الملتف المرسلة تسمى بأنظمه المسترميز الملتف عزل Convolutional Coding. حيث يحتوي المرمز على دارة عزل Buffer تقوم .عسك الرسالة التي تم ترميزها ضمن ذاكرة لتكون .عثابة معطيات مرجعية، وهذا النوع من الترميز فعال بشكل خاص لتصحيح الأخطاء الناجمة عن المنجيح الحراري.

لدى الحديث عن أنظمة تصحيح الأخطاء، وفي حال مرحود أكثر من مرمز حيث خرج المرمز الأول يربط إلى المرمز اسمى الأول بالمرمز الداخلي inner code حدي، عند دلك يسمى الأول بالمرمز الداخلي outer code عند المنازجي ما مستخدم نظام PEG-2 منبخ منائل ما يستخدم نظام 8/7 كرميز خريز عند الماء 6/5 أو 8/7 كرميز خارجي. Reed-Solomon كترميز خارجي.

الموازنة Trade-off في الإرسال الرقمي

كما ورد سابقاً فإن معدل تدفق الرموز، ومعدل تصحيح الأخطاء غالباً ما يتبدل من مجموعة رقمية إلى مجموعة تلبها، السؤال هو كيف يتم ذلك؟ إن المعدل الأعظمي لتدفق الرموز هو تابع لعرض حزمة الجيب transponder على التابع الصنعي.

يتم حساب ذلك من العلاقة التالية:

المعدل الأعظمي لتدفق الرموز = BW/1.2 عرض الحزمة

فمثلاً، من أجل عرض حزمة بجيب 33 ميغـاهرتز يكـون المعدل الأعظمي لندفق الرموز 33/1.2 = 27.5 ميغا رمز/ثانية.

لنفرض بأن المبرمج يستخدم معدل تصحيح أخطاء مباشر FEC مساوياً 3/4 ، ويكون معدل الخانات الرقمي:

27.5 Msy m/s \times 2 = 55 Mbit/s

2 خانة لكل رمز في التعديل QPSK

وبفرض أن الترميز الداخلي FEC من توع 3/4 يكون:

41.25 = 55×3/4 ميغاخانة/ثانية

والترميز الخارجي (Reed-Solomon(FEC

30.015 = 188/204 X 41.25 ميغاخانة/ثانية

في مثال آخر، سوف نستبدل فقط معدل FEC من 3/4 إلى 1/2 لإظهار كيفية تأثير ذلك على الخانات المتوفرة لإرسال الإشارة.

27.5 = 1/2 × 55 ميغاخانة/ثانية.

25.343 = 188/204 × 27.5 ميفاخانة/ثانية.

على الرغم من أن معدل تصحيح الأخطاء حين يساوي 1/2 يؤدي إلى إشارة متينة جداً، غير أنه سوف يقلل وبشكل حاد من عدد البرامج التي يمكن إرسالها على الجيب، وعلى صانع القرار أن يوازن بين الرغبة في الحصول على إشارة متينة والحاجة لإرسال أكثر ما يمكن من البرامج لاستثمار أمثلي من الناحية الاقتصادية.

معدل خطأ الخانة Bit Error Rate والنسبة والنسبة والنسبة والنسبة


إن معدل خطأ الخانة (BER) يقدر كمياً مستوى الأداء في الإرسال الرقمي، فحين يكون BER مساوياً 1000×1 فذلك يعني احتمال حدوث خطأ في خانة واحدة من بين 1,000 خانة، وعندما يكون معدل الخطأ 5 × 100 فهو أفضل من 9 × 100 لأن احتمال حدوث الخطأ أضعف في الحالة الأولى. ويمكن

أيضاً التعبير عن مستوى الخطأ على الشكل 4-5E أو 3E-3 وهذا يكافئ تماماً كتابة 5 × 10⁻⁴ أو 3 × 10⁻¹.

إن القياس الكمي للوصلة الرقمية للأقمار الصنعية هي النسبة ولاستعيام وتشير إلى نسبة طاقة الخانة إلى كثافة الضحيج

شكل 22-22

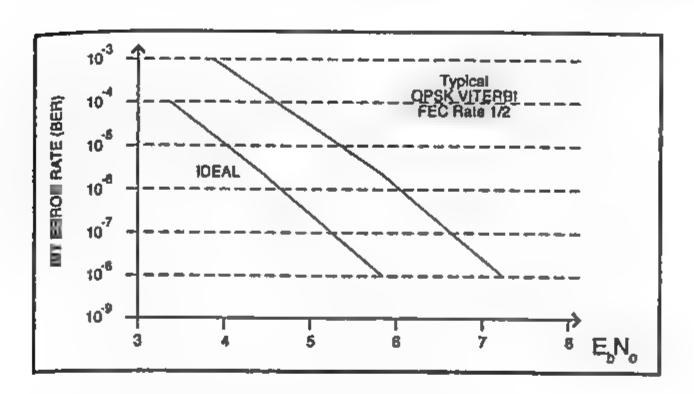(شكل 16-22). للتعديل QPSK ميزة هامة إذ أنه يُعقين معدلاً معيناً لخطأ الخانة (EPR) عند مستوى E_b/N₀ ضعيف نسبياً وذلك لدى استخدامه في الحزم الترددية العريضة كما هو الحال في الاتصالات الفضائية.



إن النسبة والحرب التي يعير عنها بالديسييل، تمثل نسبة الإشارة إلى الضحيح في نظام الاستقبال، لتقدير أهمية هذه النسبة بطريقة أخرى، يمكن القول أنه كلما زادت النسبة والخطأ كلما نقص عدد خطأ الخانة، ويستخدم تصحيح الخطأ للحصول على BER) Bit Error Rate) معين من أحل أدنى قيمة للنسبة والدي النسبة والدي النسبة والدي قيمة النسبة والدي الدي النسبة والدي النسبة والدي النسبة والدي النسبة والدي النسبة والنسبة والدي النسبة والدي النسبة والدي النسبة والدي النسبة والنسبة والنسب

إن المواصفات المطلوبة في أنظمة DVB هي أن لا يتحاوز خطأ الخانة في أسوأ حالة القيمة IE-II وهذا يعني قبول خطأ في خانة واحدة على الأكثر في تدفق معطبات 38 ميغاخانة/ثانية وذلك خلال 45 دقيقة، أو ليس أكثر من خطأ في خانة واحدة في برنامج تلفزيوني رقمي 8 ميغاخانة/ثانية وذلك كل 3.5 ساعة.




المستقبل/كاشف الترميز المتكامل (IRD)

هناك تمايز كبير واختلاف هام بين التلفزيون الفضائي المرسل بنظام تشابهي وذلك المضغوط رقمياً. فإشارات الاتصالات التشابهية هي أمواج كهرطيسية ذات طاقة تنغير شدتها (في التعديل السعوي ٨Μ). في حين السعوي ٨Μ) و أو ترددها (في التعديل المترددي ۴Μ). في حين يرسل التلفزيون الرقمي الإشارات وفق نظام بديل، مؤلف من سلاسل من الأعداد الثنائية أو الخانات التي تتوافق مع حالات (۱) On و (۵) Off (۵) للدارات المنطقية للحاسوب.

هناك منتج وحيد حالياً استطاع تقديم مستقبل تلفزيرتسي

فضائي يجمع الإشارات التشابهية والرقمية، إنه المستقبل 4DTV والذي يمكنه General Instruments والذي يمكنه أيضاً التعامل مع نظام التعمية النشابهي Video Cipher RS ونظام التعمية النشابهي Digi Cipher ونظام التعمية الرقمي

لفهم النقلة النوعية المني أحدثتها المستقبلات الرقمية في طريقة رؤية التلفزيون الفضائي، لا بد من المقارنة بمين كاشف المترميز /المستقبل الرقمي IRD وأجهزة الاستقبال التشابهي لتوضيح مزايا المستقبل الرقمي (الأشكال 1-1 و 2-17).

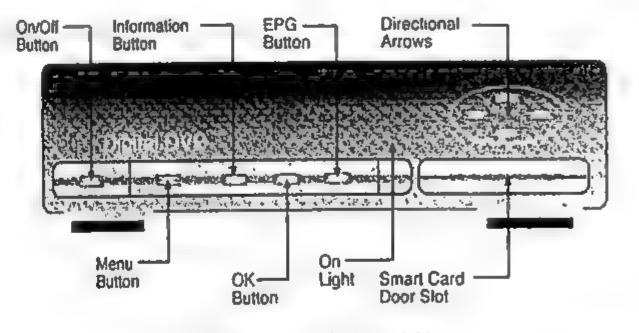

شكل 17-1 مستقبل/كاشف ترميز متكامل RDا

المستقبلات التشابعية للتلفزيون الفضائي

إن ما يحدد قيمة مستقبل تشابهي للتلفزيون الفضائي هو ما يقدمه من مزايا للمشاهد. فبعض المستقبلات على الرغم من رخص ثمنها تمكن من إظهار صورة تحاثل في جودتها إن لم تكن أفضل ثلك التي توفرها أغلى أنواع المستقبلات شريطة أن يتذكر المشاهد ويقوم بتنفيذ عدد من الخطوات الصغيرة الضرورية لتوليف المستقبل لالتقاط إشارات لقنال معينة من تابع صنعي معين.

ويمكن النظر إلى جهاز التحكم عن بعد للمستقبل على أنه يشبه لوحة المفاتيح في الحاسوب، إذ يستطيع المساهد

استخدامه ليحقق رغبته في مشاهدة ما يشاء. في الحقيقة يجب اعتبار المستقبل الفضائي بمثابة حاصوب ذو مهمة خاصة، إذ يحتوي على معالج متطور ودارات حفظ في الذاكرة، وكل مستقبل يحمل ببرنامج لدى تصنيعه بمكنه من استقبال مختلف الأقنية المتوفرة على التوابع الصنعية في حينه.

تعمل جميع المستقبلات الفضائية على الحصول على أكبر قيمة ممكنة للإشارة القادمة من القمر الفضائي بينما تقوم بتخفيض كمية الضحيج المتولدة عن مصدر محارجي أو ذاتية المنشأ، أي من الدارات الإلكترونية المكونة للنظام.




شكل 17-2 تحكم عن بعد يعمل بالأشعة الحمراء

يعرف رقم الاستحقاق figure of merit لمستقبل تلفزيوني فضائي بأنه نقطة عتبة Threshold يعبر عنها بالديسيبل (dB) من أحل نسبة حامل إلى ضحيح C/N معينة (شكل 3-17). وكلما اقتربت هذه السبة لنظام الاستقبال من نقطة العتبة، كلما ظهرت ومضات عنى الصورة. ويكون المستقبل ذو أداء أفضل من أجس الإشارات الضعيفة عندما تكون نقطة العتبة أعفض.

يمكن إنباد العلاقة الرياضية بين C/N و اذا تم تحويل C/N المقدرة بالديسيبل إلى C/N (كثافة اسستطاعة الضحيسج مقدرة dB/MHz).

$$C/N_0 = C/N - 10 Log/B_n$$
 حيث $B_n = 2$ حرض حزمة التردد المتوسط في المستقبل $S/N = C/N_0 + 22.6 (dB)$

بال بقطة العتبة في المستقبل تتراوح من 65 إلى CN 10dB وحكن لا يمكن لا يمكن لاعتماد على هذه لحاصبة لنقبيم المستقل إد أن المصنعين لا يعتمدون جميعهم نفس الطريقة في قياس هذا المعمل وبائشائي فود أفضل صريعة لمعرفة أداء المستقبل تكون بربط الجهاز إلى هوائي له نفس قطر هوائي المشاهد ورؤية الصورة الملتقطة مباشرة من العديد من الأقمار الاصطناعية.

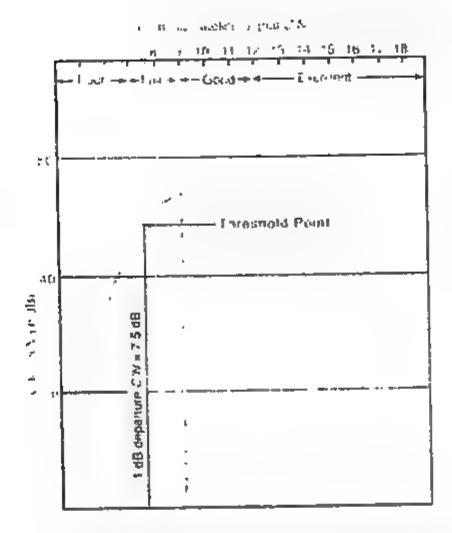

شكل 3-17. نقطة العتبة في للستقبل التشابهي للتلفزيون الفضمائي هي النقطة التي تصبح عندها العلاقة بين S/N و C/N غير خطية.


المستقبل/كاشف الترميز الرقمي IRD

على النقيض من الأقنية التشابهية التي تحتل كل منها بحبب ransponder بمفردها، تشكل الأقنية الرقمية جزءاً من بحموعة برامج تؤلف بحموعة موحدة تنتج عن ضغط إشارات الصورة والعبوت وتشترك جميعاً بدليل بربحي إلكتروني (١٩٥١) وبمعلومات تشغيل؛ إضافة لتشغير موحد، هذه المحموعة الموحدة يتم إرسافا عبر بحب أو أكثر على نفس التابع العنعي. إن وجود عناصر مشتركة بسين الأقنية التلفزيرنية الرقمية هو ما بشكل حزمة "bouquet" رقمية موحدة.

بعض الحزم تبث حرة في الهواء، بينما يتم تشفير بعضها لمنع استقبالها دون ترخيص، ولالتقاط الأقنية المشفرة، يجب توفر مستقبل كاشف ترميز رقمي IRD (تسكل 17-4)، واشتراك ساري المفعول وغالباً بطاقة smar.

إن الأنظمة MPEG-2 و DVB لا تقدم أية معنومات حسول الوصول الشنرطي (Conditional access (CA): دكس مبرمج لنه حرية اختيار نظام CA الذي يبني حاجاته.

ونكن هناك ما يمنع IRD من استقدن بحسرتمات رقميه تشترك بنظام CA، وذلك بسبب الاختلاف في معمدل الإرسال بسبا، إضافة إلى التغيرات في شكل الترمير MPTC، المذي يتم اختياره حسب رغبة المبرمج.

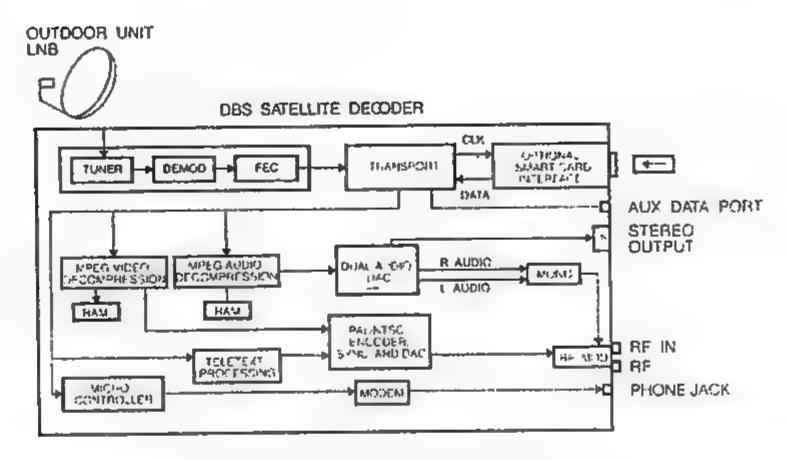


شكل 4-17 مخطط صندوقي لكاشف ترميز/مستقبل متكامل رقمي


قبل الإرسال عبر التابع الصنعي، يتم تحويل الخانات إلى رموز، حيث تشترك كل خانتين لتشكيل رمز، ويتراوح معدل الرموز في الإرسال DVB من عدة ملايين إلى 30 مليون رمز كل ثانية وذلك حسب عدد الأقنية في المحيب الواحد. وينبغي على IRD الرقمي أن يكون قادراً على التوليف على معدل الرموز المستحدم تماماً من أجل إرسال DVB معين ليستطيع كشف ترميز الإشارة. فمشلا لا يمكن لجهاز IRD منص الحال من 15 إلى Msym/s 30 كشف ترميز إشارات رقمية مرسلة بمعدل رموز أدني.

من جهة ثانية، تستخدم كبل مجموعة رقمية تصحيح أخطاء مباشر (FEC) ذو قيمة معينة لتحسين الإشارات الخاصة بها، وتستخدم المعدلات 1/2 ، 2/3 ، 3/4 ، 3/4 و 7/8 و 7/8 و 1/2 والتنخدم المعدلات 1/2 ، 2/3 ، 4/5 ، 4/5 ، 5/6 و 7/8 في الأنظمة الرقمية المختلفة في العالم، ويجب على المستقبل/كاشف الترميز IRD أن يكون قادراً على التوليف أو الاختيار الآلي للمدل تصحيح الأخطاء الذي يسعى لاستقباله (شكل 17-5).

هناك فروقات كبيرة بين IRDs التشابهية ونظائرها الرقمية، فمعظم الأجهزة الرقمية مبربحة في المصنع لاستقبال بحموعة أقنية رفعية من تابع صنعي واحد، وهذه البربحة تتضمن التردد المركزي لمحيب، وشكل الاستقطاب، إضافة لمعدلات الرموز ومعدل تصحيح الأخطاء الحاصة بالأقنية، لذلك فإن الانتقال من قمر إلى تحديد أو تغيير الجحيب أو الاستقطاب كلها أمور لا معنى لها، إذ أن تندر المحيى هو أشبه بتشغيل التلفزيون العادي، حيث تشخدام IRD رقمي هو أشبه بتشغيل التلفزيون العادي، حيث بكني انتقاء القناة والاستمتاع بها لا أكثر.

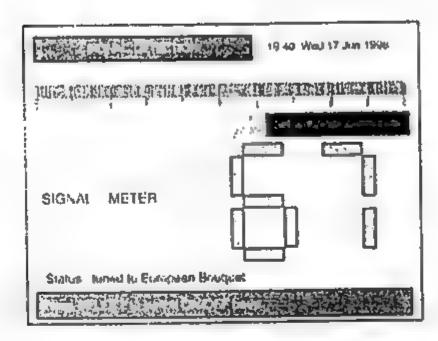حالما يتم التركيب، سوف يضبط جهاز IRD آلياً على الجيب الحديد المرابع من قبـل المصنع "default transponder" ويصـل إلى Electronic المنابع معلومات التشغيل ومعطيات CA التي يحتاجها ومن تم يداً بتأمين الإشارات إلى جهاز التلفزيون.



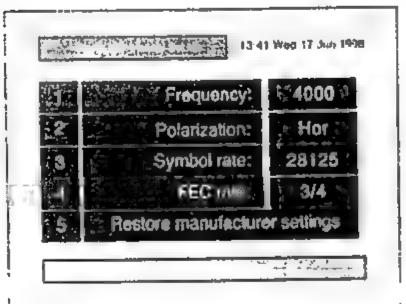

سُكُلُ 17-5 يجب أن يكون التردد المركزي للمجيب، الاستقطاب، معدل الرموز، معدل تصحيح الأخطاء (FEC) لمجموعة الأقنية الرقمية موضوعة عند القيم الصحيحة قبل أن يتمكن IRD من استقبال القناة الطلوبة. كذلك يجب برمجة تردد التبلب الحلي (LO) لكتلة LNB سواة في الصنع أو من قبل الفني الذي يقوم بالتركيب.

إن معلومات التشغيل تتضمن معطيسات عن تعريب السورة (PID) وتعريف الصوت (SID) المنقولة عبر التابع الصنعي بحيث تساعد جهاز RD! بتحديد كل قسال على المحموعة الرقمية. وليس على المشاهد صوى اختيار القنال ويقوم

جنهاز IRD بالباقي. وإنه إذا حدث تغير لموقع القنال في المجموعة لأي سبب كان، فإن المعطيات عن معلومات التشغيل المرسلة عبر التأبع الصنعي إلى جهاز IRD سوف يعلن عنها آلياً وأي تغير من هذا النوع سوف يظهر للمشاهد.

لا يوجد في جهاز IRD الرقمي أي دارة مد بحة لخفض الضحيج أو مرشحات للتداخلات الأرضية ينبغي على المشاهد ضبطها. وذلك يعود للفروقات الكبيرة بين الإرسال التشابهي والرقمي. إن تقليص عرض الخزمة في التلفزيون التشابهي يجعل الصورة أفضل لتحسين نسبة الحامل إلى الضحيج C/N . لكن لا يمكن اعتماد هذه الطريقة في الإشارة الرقمية دون فقلان عناصر هامة من الإشارة.


إن العتبة التشابهية (شكل 17-6)، إذ أن النسبة C/N في الإشارة العتبة التشابهية (شكل 17-6)، إذ أن النسبة C/N في الإشارة التشابهية بمكن أن تكون أقل من نقطة العتبة وتصبح الصورة سريعاً قليلة الوضوح ولكنها تبقى قابلة للرؤيا، أما الصورة الرقمية فهي إما أن تكون ممتازة أو لا توجد صورة على الإطلاق.

إن من أهم مزايا تقنية النظام الرقمي أنه يقدم دليل برنامج إلكتروني (EPG) لجهاز IRD، ويستطيع المشاهد بسرعة معرفة ما سوف يعرض على الأقنية في الجموعة الرقمية وسوف لن يحتاج إلى المحلات الورقية التي تعلن عن البرامج سوى إن أراد معرفة ما ستقدمه المحطات على مدى أسابيع قادمة.

هناك العديد من أجهزة IRD الرقمية التي تسمح للمشاهد بتغيير معاملات التشغيل المبرمحة في المصنع، لكن ذلك يتطلب كثيراً من المهارة، خصوصاً إذا احتاج الأمر لتغيير الحزم الترددية. قليل من المشاهدين الهواة يستمتعون بممارسة هذه الهواية ويسعى المصممون لجعل ذلك ممكناً في الأجهزة المستقبلية، بانتظار ذلك يجب التركيز على أن IRD الرقمي متلائم فقط مع مجموعة الأقنية الرقمية التي سعى المشاهد للاشتراك بها.

إن ما يقيم قناة تشابهية هو نسبة الحامل إلى الضحيح أو در CN ويمكن استخدام محلل الطيف لقياس النسبة CN لنظام استقبال فضائي. وهذه تمثل الفرق بالديسييل بين قمة الحامل ومتوسط مستوى الضحيح المختفي تحت الإشارة. ولتقدير ذلك، يقوم الفني بقياس شدة الحامل ومن ثم يتم استبعاد الهوائي لإظهار الضحيح فقط وقياسه، وينبغي الأحدة بالاعتبار عوامل تتعلق بعرض الحزمة للإشارة الفضائية إضافة لعرض حزمة المرشح في محلل الطيف وإحراء التصحيح الحسابي الناجم عن هذه المعاملات. فمثلاً وكما يمكن رؤيته على شاشة محلل الطيف، يكون مطال إشارة الحامل Bb 46-، بينما مستوى الضجيج هو Bb 7- ولحساب عامل التصحيح بالنسبة لمحلل الطيف المدين بؤخذ حاصل قسمة عرض الحزمة الترددية للمرشح في محلل الطيف

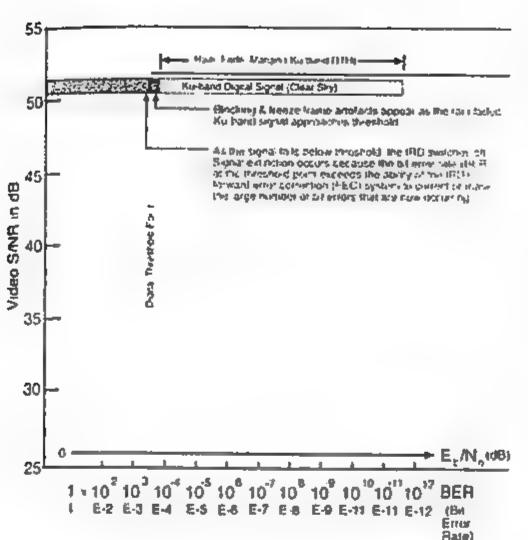وتضرب بالعامل 1.5. (لكل محلل طيف طريقة قياس ٢٨٨ خاصة به، وأبضاً يختلف عرض حزمة المرشح وعامل التصحيح.) فإذا كان عرض حزمة الجيب 36 ميغاهر تز، وعرض حزمة المرشح لمحلل الطيف 8 ميغاهر تز، حينشذ يكون عامل التصحيح مساوياً (36/8) × 1.5 أو 6.75.



شكل 6-17 ثمرُف العتبِية في الستقبل الرقمي للتوابع الصنعية من أجل معدل خطا خانة (BER) معين. وإن خفض مستوى الإشارة الواردة (Eg/No) لا يؤثر على نسبة الإشارة إلى الضجيح (S/N) لإشارة الفيديو بل إن معدل تدقيق الخانات هو الذي يحدد جودة هذه النسبة. كذلك تتحدد دقية الإظهار لكل قناة تلفز يونية بمعدل تدقق الخانات ووضوح الإطار للخصيص لكل حزمة تلفز يونية منفردة ضمن الـ MPEG-2 الرقمي، ويحدث تجميد الإطار حين تقترب إشارة التابع الصنعي من نقطة العتبة قبل القطع النهائي لعمل RD وذلك الناء الخفوت الناتج عن ناطر في الحزمة عبل القطع النهائي

الضحيج الحقيقي يساوي حاصل المحسوع الحجري للضحيج الأرضي المقاس مضافاً إليه عامل التصحيح (12 dB) - 72 dB + = 65.25 ، وتكون النسبة C/N هي الحامل منقوصاً منه الضحيج الحقيقي.

C/N : -65.25 dB - (-54 dB) = 11.25 dB

القياس الكمبي لقناة رقمية هو نسبة طاقة الخانة ولالهام الكمبي لقناة الضحيح noise density إلى كثافة الضحيح وهذه تمثل نسبة الإشارة إلى الضحيح الذي يحققه نظام الاستقبال. وبطريقة أخرى يمكن تقدير أهمية Eb/No بمعرفة أن عدد أعطاء الخانة (BER) يصغر كلما كبرت هذه النسبة. وإن تصحيح الخطأ المباشر هو المستخدم لتحقيق BER معينة من أجل Eb/No أصغر ما يمكن.

إن النسبة الحيامل على حاصل قسمة استطاعة الحيامل على معدل تدفق المعطيات (م) Data rate (م) وعما أن ما وعلى معدان مع بعضهما لذلك فسوف يتضمنان معا أو يستبعدان معا تصحيح الخطأ المباشر، وهكذا فإن عملية طرح بسيطة يمكن أن تحل المسألة حين تكون القيم محولة إلى الديسيبل:

 $E_b/N_0 = C (dBm) - No (dBm/Hz) - 10 log f_b$

إن التداخل الأرضى الذي ينشأ من محطات الإرسال الهاتفية، المطارات، وأيضا الرادارات العسكرية، يمكن لن يعيق أو حتى يمنع الاستقبال من التوابع الصنعية. وتظهر إشارة التداخل على شاشة عنل الطيف حين يتم توجيه كتلة LNB باتحاه محطة هواتف مبكروية محلية. في بعض المواقع، تكون إشارة التداخل وكأنها قناة ذات حزمة تمرير ضيقة، في هذه الحالة، يمكن إزائمة التداخل باستخدام مرشمحات تمرير حزمة خاصة ضمن المستقبل،

وفي حالات أخرى، قد يكون التداخل أكثر تعقيداً بوجود حوامل متعددة ومتداخلة بعضها بيعض.

يفضل دائماً مسح أي موقع يتم اختياره مبدئياً لـتركيب النظام وذلك بالاستعانة بمحلل الطيف، وهكذا ننتبه مبكراً إلى مسائل التداخل المحتملة والتي يصعب معالجتها أحياناً فيما بعد. وأيضاً نستكشف النقطة التي يكون فيها التداخل أقل ما يمكن. فمثلاً أسطحة المنازل تكون أكثر حساسية لتداخل الأمواج الميكروية من الأرض المحيطة بها.

يختار بعض الفنيون، استخدام فاحص هواني محمول مع محلل طيف للتأكد مسن قوة الإشارة وحاهزيتها قبل تركيب قرص الهوائي لدى الزبون، وبعضهم الآخر يعتمد على الجرائط المتوفرة لتغطية المواقع من إشارات الأقمار الفضائية لتحديد قوة الإشارة في الموقع المختار، ويمكن الحصول على المعلومات المفيدة حول الأقمار الفضائية من شبكة الإنترنت.

		•
	•	



الطرق الأساسية في التعمية

إن الغاية من هذا الفصل هي تزويد القارئ بفهم التقنيات الإساسة المستخدمة في التعمية والتشفير. وإن كل من هذه التقنيات مستقلة بذاتها. وليست أغلبية أنظمة التعمية المتوفرة في السوق سوى تداخلاً بين هذه التقنيات. ففي حين تقوم أنظمة النشفير والتعمية بذات المهمة مسن حيث جعل الإشارة التلفزيونية غير صالحة للاستخدام، غير أنهما مختلفان تماماً. إن التشفير يقوم على تغيير عناصر الإشارة أو استبدالها بقيسم أخرى، في حين يتم إعادة ترتيب هذه العناصر أو عكسها فقط في عملية التعمية، وفي الحالتين لا يستطيع المستقبل التلفزيوني عرض إشارة فيست لها شكل قياسي.

إن الأنظمة الرائدة في شمال أمريكا كانت تستخدم طرق تعمية بسيطة و ضعيفة الأمان نسبياً، حيث كان القراصنة قادرين على فك هذه الطرق بعناصر قليلة وغير مكلفة. و لكن إدخال أنظمة Video Cipher و Oak Orion جعل طرق التعمية أكثر ضماناً وبذلك انتشرت المنتجات في الأسواق.

لم ولن توجد نهايسة قريبة لعمليات فلك التعمية، فهذه الأنظمة ولدت "حرباً" جديدة بين القراصنة والمصممين. وكثير من المدراء من غير التقنيين تنتابهم المفاجأة وأحياناً الصدمة حين يبينوا اندحار التقنية العالية بسهولة نسبية.

حتى بضع سنوات مضت، كانت أغلب الأنظمة في أوربا نعتمد طرقاً بسيطة للتعمية. وقد كانوا عموماً يقومـون بعكس

مكونات الإشارة التلفزيونية مشل الـتزامن أو قطبية الفيديـو. ولكن إدخال أنظمة معالجة مثل MAC,Video Crypt جعل الأمر أكثر تعقيداً.

بدأت القضية في أوربا وانتقلت إلى العديد من الدول كوميلة للكسب المادي، والحقيقة أن أوربا التي تضم مناطق تخضع لقوانين مختلفة قد زاد المسألة تعقيداً. فمشلاً، من غير المشروع في أيرلندا فك التعمية لقنال مرسلة فضائياً أصلها أيرلندي، في حين يعتبر الكثيرون أن ذلك مقبولاً إذا كانت القنال الفضائية تعود لبلد آخر.

إن أنظمة التعمية سوف يتم اختراقها دائماً والقرصنة ستوجد باستمرار. وفي حين ترفضها الأخلاق غير أنها من قوانين الحياة. لذلك يتم ادخالها في كلفة الاشتراكات. وإن الدفاع الرحيد ضد الاختراقات هو في البنية المرنة التي تسمح بالتعديل. فالأنظمة التي تعتمد نظام Smart هي خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن تم اختراقها على الرغم من إدعاء البعض بأنها تؤمن الحماية النامة ويقى هذا الكتاب تقنى وليس لتهذيب الأخلاق.

من الطبيعي أنه لن توضع نهاية للقرصنة حتى باعتماد أفضل التصاميم، فلا يوجد نظام غير قابل للاختراق. ولكن وجود تطبيق عملي لا بأس به مع حلول تقنيسة رفيعة المستوى تضاف إلى قواعد قانونية يجعل المبرجين يحصلون على حقوقهم وتعويضاتهم المستحقة.

تقنيات التعمية لإشارة الفيديو

1- قلب إشارة الفيديو.

المبدأ: قلب كلى لشكل موجة الفيديو والتزامن.

إن استخدام طريقة قلب إشارة الفيديو كطريقة من طرق التعميـة بـدأت أساسـاً في أنظمـة التعميـة للتلفزيـون

الموزع بخط النقل المحوري وهو من الأشكال المعقدة نسبياً (انظر الشكل 18-1). وقد كان فعالاً في تأمين الحماية من الاختراق لأن حهاز الاستقبال التلفزيوني يجب تعديل الاستقبال إشارة فيديو ذات قطبية معكوسة نما يجعل الإشارة غير مشوهة.


شكل 18-1. قلب إشارة الفيديو. يتم قلب إشارة الفيديو للخط بشكل كامل وبذلك تصبح نبضات التزامن غير قابلة للمسك و تبدو معلومات الصورة سالبة. إن إشارة اللون تكون معكوسة ليضاً وهي مزاحة 180° درجة في الطور. هذا الشكل من التعمية سهل الاختراق لأن الكثير من مستقبلات الأقمار الفضائية تمتاز بوجود مفتاح على الواجهمة الخلفيمة لقلب

2- إزاحة الموجة الجيبية للتزامن.

المسدأ: إضافة موجمة حيبيمة لإشارة الفيديمو عنـد تردد الخط أو أحد مضاعفات تردده.

هناك شكلان أساسيان غذه التقنية: تردد الموجة الجيبية للخط ومضاعفات هذا الزدد. وتكون طريقة العمل بسيطة في الحالتين، إذ يدفع جهد الموجة الجيبية المضافة نبضات التزامن إلى منطقة الفيديو في الإشارة، وينجم عن ذلك بأن يصبح المستقبل غير قادر على القفل أو التزامن وبالتالي تدمع الصورة أو تصبح غير ثابتة (انظر الشكل 18-2).

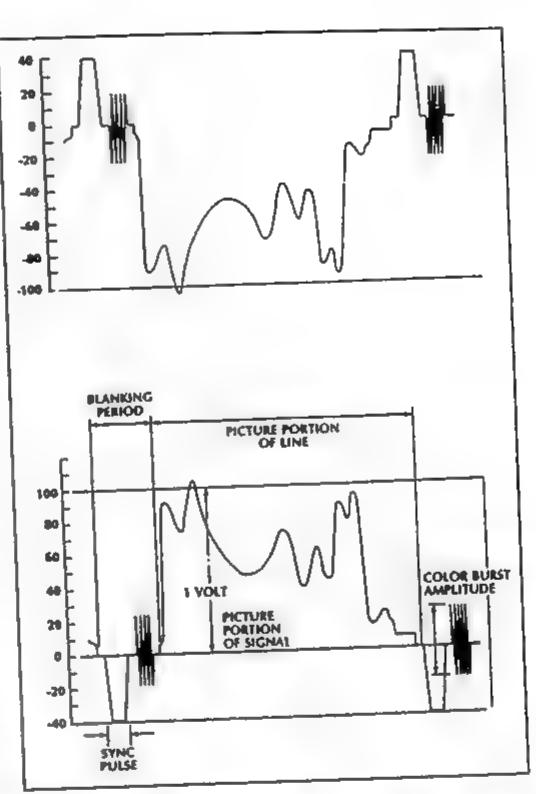هذه الطريقة غير فعالة للتعمية في الارسال الفضائي حيث يكون عرض الحزمة محلوداً. إذ أن إضافة موجة جيبية يزيد من مطال إشارة الفيديو، وما لم يتم تضعيف الإشارة قبل التعمية لضمان بقائها في مستوى قياسي فإن إضافة الموجة الجيبية سوف تؤدي إلى زيادة في الانجراف Overdeviation و بذلك يتم تشويه الصورة.








شكل 2-18 إزاحة التزامن بالموجة الجيبية. يتم إزاحة نبضات التزامن الأفقية والشاقولية إلى الأعلى وتدخل النطقة الفعالة لإشارة الميديو. والإشارة الجيبية تقوم أيضاً بتعديل إشارة الميديو وهذا يعني بأن مطال إشارة الفيديو يجب أن يتم تخميده قبل التعمية بحيث تقع الإشارة العماة صمن حدود جهد الارسال ولا تستطيع دارة فصل التزامن في المستقبل التلفزيوني التمييز بين إشارة الفيديو ومعلومات التزامن.

3- إزاحة نبضة التزامن

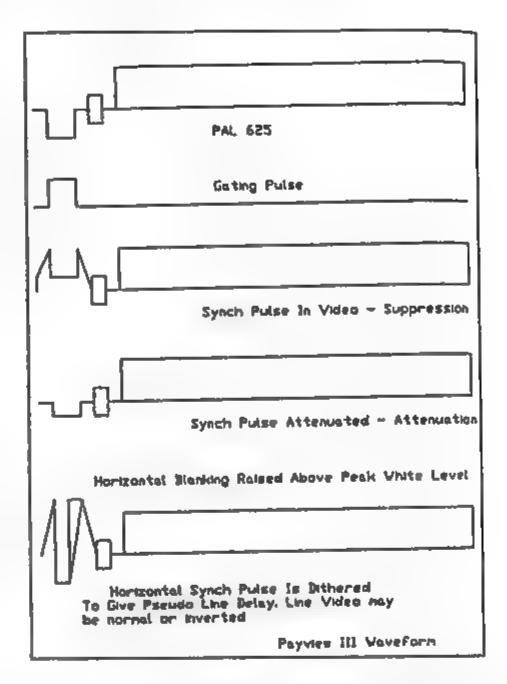المبدأ: تدفع نبضات التزامن في منطقة الفيديو من الإشارة. ويمكن تطبيق هذه الطريقة على التزامن الأفقى و/أو التزامن الشاقولي (انظر الشكل 16-3).



شكل 18-3 ضغط نبضات التزامن. في طريقة التعمية هذه. يتم إزاحة نبضات التزامن الأفقية والشاقولية نحو الأعلى إلى النطقة الفعالة من إشارة الفيديو وذلك بواسطة نبضة التيويب. وبذلك لا تستطيع دارة قصل التزامن في المستقبل من التعبير بين إشارة الفيديو ومعلومات التزامن.

إن إزاحة نبضات الترامن يمكن أن تمنع فعلياً المستقبل التلفزيوني من القفل على الصورة. وبخلاف إزاحة الموجه الجيبية للترامن فإن فترات الترامن هي فقط التي تتأثر في هذه الطريقة، وإن شكل الموجه التي تضاف إلى إشارة الفيديو للتعمية هي أساساً عبارة عن قطار نبضات ومن هنا حاءت التسمية بإزاحة نبضة الترامن.

عندما يتم ارسال قطار النبضات الضروري لإزالة التعميمة عمى حامل ثانوي منفصل، حينئذ يستخدم تعبير إزاحة مُبُوبة لمتزامن Gated Sync Shifting.

4- استبدال التزامن

المسدأ: يتم استبدال التزامن الأفقي و/أو العمودي بموجعة غير قياسية (انظر الشكل 18-5).


استخدمت هذه الطريقة في التعمية في أمريكا الشمالية وأوربا. وهي واحدة من الطرق المستخدمة في أنظمة Oak وأوربا. وهي واحدة من الطرق المستخدمة في أنظمة Orion و Video Cipherll نفي نظام Sync Burst تتضمن فسترد التزامن الأفقي بحموعة نبضات تزامن تزامن Sync Burst ذات تردد 2.5 ميغاهر تز متبوعسة بمحموعسة نبضسات معطيسات وفي نظام Video Cipher يتم استبدالها بالتزامن. إن معلومات المتزامن الضرورية متضمنة بنبضات المعطيات.

و إن هذه التقنية ليست ذات وثوقية متميزة، حيث أن نبضات التزامن وحتى نبضات المعطيات يمكن كشفها بواسطة هواة كشف التعمية. وإن الحلول الأقل كلفة تعتمد على هذه الإشارة المكتشفة لتشكيل إشارة تزامن باستخدام قلاب أحادي الاستقرار Monostable. ينما الحلول المكلفة تعتمد على توليد إشارة تزامن كاملة في دارة تستخدم إشارة اللون أو بعض الإشارات الأخرى للقفل.

5- القلب الفعال Active Invertion

المبدأ: القلب الفعال لمعلومات الفيديو (انظر الشكل18-4).


إن قلب معلومات الفيديو خطأ بعد خط يمكن أن يكون طريقة للتعمية ذات وثوقية عالية. ولكن في أغلب الحالات، فإن إشارة الفيديو يجري قلبها بالتناوب، وهمذا يقلل من الوثوقية. وفي بعض الأنظمة يتم قلب الحقول بصورة متعاقبة، وهمذا شكل ضعيف من أشكال التعمية.

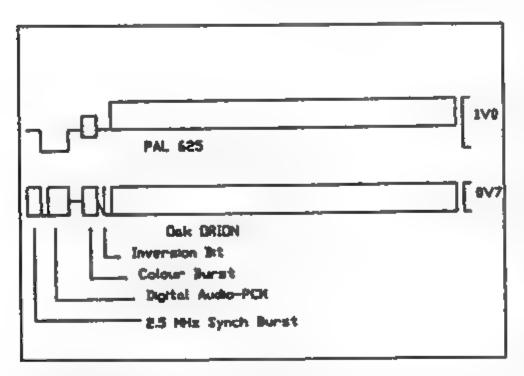

شكل 18-4 القلب الفعال لإشارة الغيديو. طريقة التعمية بالشكل القطبي هي الأسهل لأنها تحتوي على نبضة تشير إلى قطبية إشارة الفينديو لكل خط. نظام Oak Orion للوضح هنا هو مثال للقلب القطبي.


هماك شكلان للتعمية بالقلب الفعال، الشكل القطبي وغير القطبي. الشكل الأول أقل وثوقية حيث توجد نبضة في فنرة الإطفاء الأفقى تدل على قطبية الفيديو. والاختراق

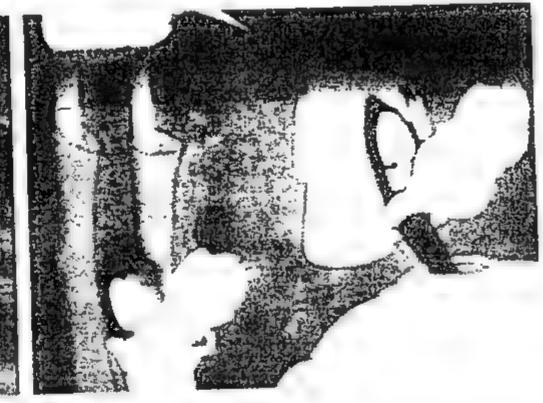هذه التلريقة، يكفي كشف هذه النبضة المفتاحية. النظام غير المفتاحي يختلف تماماً، إذ لا يوحد في بنية الخط ما يدل على قطبية الفيديو.





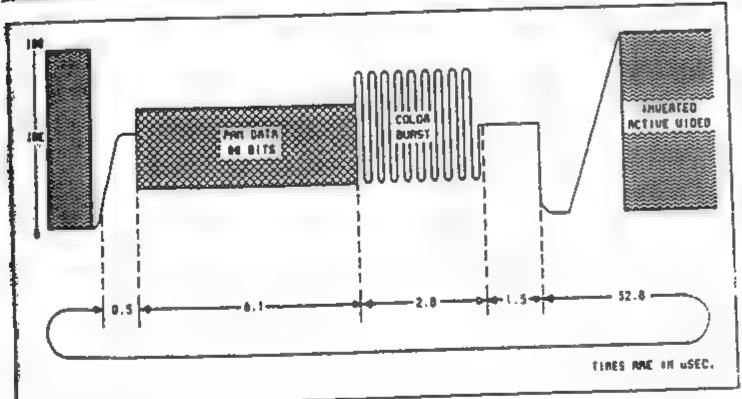
الشكل 5-18 استبدال التزامن. يستخدم في نظام Video Cipheril، حيث تستبدل منطقة التزامن كاملة بمعطيات رقمية. ذلك يصني عدم وجود نبضيات تزامن نشابهية يمكن فصلها في السيتقبل التلفزيوسي. يمكن استبدال الستزامن الشاقولي ايضاً. ونتيجة لذلك تصبح الصورة مطموسة تماماً. الصورتان في الأعلى، احداهما واضحة والأخرى معماد.



6- القطع والقلب.

المبدأ: يقسم خط الفيديو إلى عدة قطع وتقلب قطبية إشارة الفيديو لعدد من القطع حسب ترتيب معين (انظر الشكل أ18). في حين يصعب تطبيق هذه الطريقة في الدارات التشابهية،


غير أنها ثلاثم التصميم الرقمي. والعديد من الأنظمة الأورية تبنت هذا المبدأ مع اختلاف في نسبة النجاح. فإذا تم تحديد عمد القطع للخط الواحد، فإن نقاط القلب يمكن تعيينها.

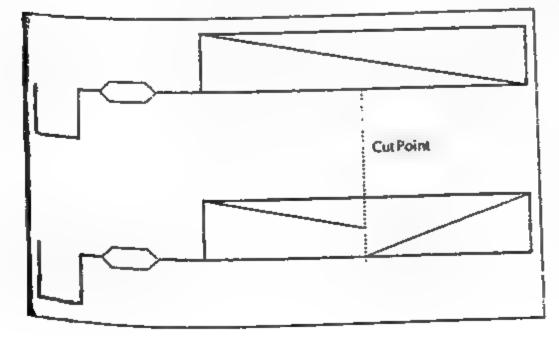

شكل 6-18 القطع والقلب. تقطع اشارة خط الميديو عند نقطة معينة وتقلب قطبية بقية الإشارة اعتباراً من هذه النقطة. هذه الطريقة في التعمية لها عيوب تتمثل في إزاحة الجهد بين اشارة الفيديو القلوبة والعادية.

7- القطع والتدوير

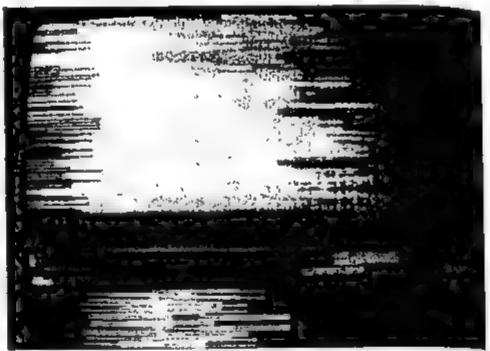يهم تدوير حزمة قطع من نهاية "الخط إلى بدايته (انظر الشكل 18-7).





شكل 18-7. القطع والتدوير. هذا النظام ذو ودوقية عالية حيث تقطع إشارة الفيديو عند نقاط معينة وتندور الإشارة حول هذه النقطة وهناك صعوبة في كشف هذه النقطة التي يتم عندها القطع، إذ يوجد العديد من الطرق لإخفاء هذه النقطة عن القراصنة الذين يحاولون اختراق النظام.

المهدأ: يقطع خط الفيديو إلى عدد معين من القطع، ومن ثـم


8- خلط الخطوط Line Shuffle

هذه الطريقة في التعمية شائعة الاستخدام في أوربا وهي عالية

الوثوقية، ويوحد عموماً 256 عينة تقطيع وهذا يعني بأن نقطة القطع

محدة ككلمة مؤلفة من ثمانية خانات أو ثمانية واحدة.

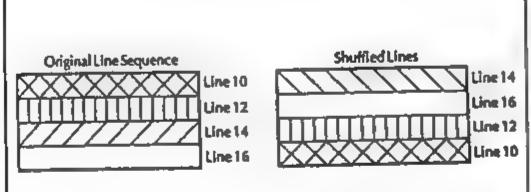المسدأ: يتبدل موضع الخطوط في حقــل أو إطــار بحيـث يتــم ارسالها بطريقة غير صحيحة. فمثلاً، يرسل الخط 15 بدلاً من الخط 211 (انظر الشكل 18-8). تتطلب هذه الطريقة في التعمية تخزيناً للحقل والإطار وبالتالي دارات رقمية جديدة. إنها واحدة من أكثر طرق التعمية وثوقية، لذلك فهي تحوز على اهتمام المبرمجين.



سُكُلُ 18-8 خَلَطَ الْخَطُوطَ. في هَذَه الطريقة بِعاد ترتيب خطوط الفيديو للرسلة. وإن الدارات للعقدة المالوبة لتخرين حقل أو إطار تقضي بأن لا تتم معالجة العند الكامل من الخطوط في كل عملية.

تقنيات التعمية للصوت.

1- صوت FM.

مبدأ: تعدل إشارة الصوت ترددياً على حامل فوق صوتى بزدد 30 أو 70 كيلوهرتز.

هـ ذه التقنية الشائعة في أمريكا الشمالية هـ نادرة في أوربا. وتستخدم الحزمة النزددية من صفر وحتى 11 كيلوهرتمز المحصصة أصلاً للقنال الصوتية لأغراض أحرى مثل "قنال النداء" لإعلام المشاهد بأمر يخصه.

إن هذا النوع من التعمية ليس بالصعب احتراقه لذلك تنقصه الوثوقية. فمتى عُلم تردد الحامل يكون من السهل بناء كاشف تعديل مع حلقة قفل طوري (PLL).

2- قلب الطيف Spectrum Invertion

المبدأ: يتم تدوير الطيف الصوتي للتردد من صفر وحتى ا كيلوهرتز حول النزدد الحامل وبذلك يصبح النزدد المنخفض تردداً عالياً والعكس بالعكس.

استخدمت هذه الطريقة في أمريكا الشمالية وأوربا، حيث يصبح الصوت مشوهاً وغير قابل للفهم. ويتم اختيار تردد الحامل بحيث يكون أعلى من أعلى تردد في بحال حزمة تمرير الصوت وهو عادة 12.8 و15 كيلوهرتز.

إن استخدام هذا الشكل من تعمية الصوت يجعل تستحيل الإرسال على شريط فيديو أمراً صعباً. إذ أن عرض الحزمة على قارئ الفيديو لا يتجاوز عموماً 15 كيلوهر تز وبذلك فإن التستحيل سوف يؤدي إلى فقدان الجزء الأخفض من حزمة تمرير الصوت.

3- الصوت الرقمي Digital Audio

إن بحرد ذكر الصوت الرقمي يثير الرعب في قلوب البعض من هواة فلك التعمية، ذلك أنها من الطرق عالية الأمان في ارسال الصوت ولكنها أكثر كلفة من طرق تشابهية أقبل تعقيداً. وهذه التقنية هي جزء منضمن في نظام MAC وقد استخدمت في أنظمة التقنية هي جزء منضمن في نظام Oak Orion و Video Cipher II و Oak Orion في أمريكا الشمالية. يستخدم تعبير التعديل بالترميز النبضي (PCM) لوصف تقنية خُويل جهد تشابهي إلى قطار من النبضات، ومن شم إلى عدد رقمي، وهناك صبغ أخرى للأشكال الرقبية للتعديل مثل تعديل عرض النبضة (PWM)، تعديل مطال النبضة (PWM)، وتعديل موضع النبضة (PPM).

تعديل عرض النبضة

بحدث قطار النبضات بمعدل ثابت ولكن يتوافق عوض النبضة مع قيمة الجهد التشابهي. وكلما كانت النبضية عريضه كلما كان الجهد الموافق لها كبراً.

تعديل مطال النبضة

تؤخذ عينات من الإشارة التشابهية بفترات زمنية منتظمة وترسل نبضات يوافق ارتفاعها ارتفاع المطال هذه العينات.

تعديل موضع النبضة

هذا التعديل يشبه تعديل عرض النبضة ولكن يولمه مذبذب الساعة نبضة يتوافق موضعها مع مطال الإشارة التشابهية، وكلما كان الفراغ بين النبضات أعرض كلما كان الجهد الموافق لها أكبر.

طرق رقمية وتشابعية

ثمثل الإشارة التشابهية بتغيرات مستمرة لمستويات الجهد، بينما تتألف الإشارة الرقمية من مستويين فقط هما الصغر أو الواحد. هذه البساطة تجعله أسهل لتطبيع خوارزميات معقدة على إشارات منطقية بالمقارفة مع الإشارات التشابهية. ومن الصعوبة اختراق إشارة مشفرة رقمياً.

يزداد باستمرار احتواء المستقبلات التلفزيونية على التقنيات الرقمية. ولسنوات قليلة مضت، كان الفيني أو مهندس التلفزيون يستطيع ععارف أساسية للمنطق العددي وتطبيقاته أن يتدبر أمره، أما اليوم فيلزمه أيضاً التآلف مع المعالجات وداراتها المحيطية.

للتقنيات الرقعية مزاياها الخاصة. فبعض الأعطال يمكن تحديدها، لأنه غالباً يكون من الضروري التعرف على المنطق العالي والمنخفض بدلاً من قياس بحالاً من القيم المتغيرة باستمرار للجهد. ويجب الإشارة إلى وحدود أنظمة حديثة لتحليل الأعطال مبنية حول عناصر تعتمد على المعالجات ولكنها يمكن أن تكون عديمة الجدوى أحياناً.

على الرغم من التقدم التقني فلا تزال معظم الإشارات في الارسال التلفريوني هي بالشكل التشابهي. لذلك قمن الطبيعي البدء بشرح تبديل الإشارة التشابهية إلى ما يعادلها رقمياً.

التبديل التشابهي الرقمي

عما أن الإشارة التشابهية تنغير باستمرار ضمن حدود معينة، فإن عملية تحويلها إلى شكل رقمي ينبغي أن يبدأ بتعريف حدود الجهود وترددها الأعظمي. هذه المقادير هي مداحل أساسية لعملية التبديل وتحدد المعاملات المطلوبة لمبدل تشابهي رقمي (ADC).

معاملات التبديل ADC (ADC Conversion Parameters)


حدود الجهد

يجب أن يقع مطال الإشارة التشابهية بين حدين، معرفان برقمين عددين. فمثلاً، من أجل مبدل تشابهي رقمي بدقة 8خانات، يوافق الجهد صفر القيمة الثنائية 0000 0000 ، ومستوى الجهد الأعظمي 10 فولت يمكن تمثيله بالقيمة 1111 1111.

الزدد الأعظمي

إن التردد الأعظمي في الإشارة التشابهية له تأثير مباشر عسى تردد أخذ العينات للمبدل. فتردد العينات يحدد النافلة الزمنية التي يشم خلاها قياس جهد جزء من الإشارة التشابهية (انظر الشكل ١٤٠٤). وكلما كان تردد أخذ العينات كبيراً، كلما كانت الفترة الزمنية لأخذ العينات صغيرة. من الناحية النظرية، فإن تردد أخذ العينات للمبدل يجب ان تساوي ضعف التردد الأعظمى للإشارة التشابهية.

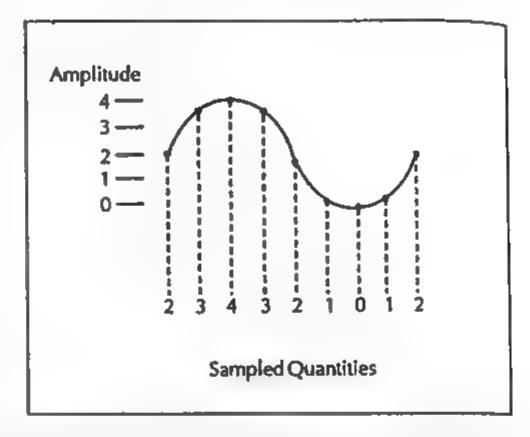وهذا ضروري للتأكد من إعادة تشكيل الإشارة التشابهية بصورة صحيحة عندما يعاد تحويل للعلومات الرقمية لاحقاً إلى الشكل الثنابهي. عملياً، يحاول أكثر المصممون استخدام تردد أخذ العينات ساوياً ثلاثة أضعاف التردد الأعظمي للإشارة التشابهية.



شكل 18-9 أخذ عبنات لوجة جببية. إن قيمة العينة رقمياً تكافئ الإشارة التشابهية، من الواضح بأنه ينبغي أن يكون تردد أخذ العينات لحكم من تردد الإشارة الجيبية للحصول على الحد الأدنى من الدفعة حين يعاد تشكيل الإشارة في البدل الرقمي التشابهي، حيث يجب الترشيح لإزالة التدرج في الجهد المتوك عن عملية اخذ العينات.

المجال Range

المحال لمبدل تشابهي رقمي، هو عدد الخطوات المكنة بالصيغة الرقمية. لإيضاح ذلك، يستخدم في مبدل ADC ذو لمانية خانات 256 مستوى تتغير من 0000 0000 إلى 1111 1111.

عرض الخطوة Step Size

عرض الخطوة هي كمية الإشارة التشابهية المطلوبة للتأثير على مستوى واحد أو لتغيير عدد في الخرج الرقمي. ففي المحال من 0 وحتى 10 فولت مع دقة 8-خانات، هناك تغيير مقداره 0.0390 فولت مع كل خطوة.

في أغلب الحالات، تكون استحابة المبدل التشابهي الرقمي التشابهي ADC خطية وتسمى بنتعبير التقني Monotonic.

هناك طرقاً عديدة لتبديل إشارة تشابهية بقيمة رقمية مخافئة. وأكثر التقنيات استحداماً لتبديل إشارة الفيديو معروفة السم التبديل الومضي (Flash Conversion).

التحويل التشابعي الرقمي - المحول الومضي

Flash Converter

يستخدم المبدل الومضي طريقة سريعة حداً لتحويل إشارة فيديو تشابهية إلى إشارة رقمية (انظر الشكل 18-10). يعتمد هذا المبدل على سلسلة من المقارنات. فعندما يتحاوز دخل الإشارة مستوى جهد مرجعي معين، تتغير حالة خرج المقارن من المنخفضة إلى العالية. ويتحدد المستوى المرجعي لكل مقارن بواسطة سلسلة من المقاومات المتغيرة ويمكن للمصمم ضبط الجهد المرجعي الرئيسي ومن ثم جهد الدخل لكل مقارن. يتم تبديل الجزء الخاص بالإشارة الفيديوية من كل خط وذلك يسمح بدقة أفضل للمبدل لأنه بذلك يهمل نبضات التزامن التي يسمح بدقة أفضل للمبدل لأنه بذلك يهمل نبضات التزامن التي ميلي فولت ويخصص كامل المجال لعملية تبديل 700 ميلي فولت ويخصص كامل المجال لعملية تبديل بكون تأثير الضحيح في حده الأدنى في هذا النوع من المبدلات لأنه تحري تكبير للإشارة قبل بدء عملية التبديل.

يغذي خرج المقارن مرمز أفضلية بحيث تمر القيمة الثنائية binary للمقارن ذو المستوى الأعلى إلى الخرج وذلك عندما يكون دخل المرمز في حالة تهيؤ.

التبديل الرقمي التشابعي DAC الرقمية

إن عملية تبديل الأرقام إلى جهد تشابهي هي عملية بسيطة نسياً. فلكل خانة في العدد الرقمي قيمة معينة يمكن تمثيلها بجهد يتناسب مع هذه القيمة، فإذا ثم جمع جهود المحارج فتكون النتيجة هي جهد تشابهي يتناسب مع كل عدد رقمي.

معاملات التبديل DAC


هناك عدداً من التسميات المستخدمة في التبديل الرقمي التشابهي كما هو الحال بالنسبة للتبديل التشابهي الرقمي.

الدقة Accuracy

تحدد دقة النبديل الرقمي التشابهي عقارنة الخرج الحقيقي مع الخرج النظري، ويعبر عنها بنسبة منوية من قيمة حهد الخرج الأعظمي، ينبغي أن لا يتجاوز الخطأ نصف قيمة الخانة ذات الوزن الأدنى LSB. فمثلاً من أجل مبدل DAC (8 خانة)، يكون LSB مساوياً 1/256 من قيمة جهد الخرج الأعظمي. وهذا يساوي %0.39 أي الخطأ أقل من %0.195.

خطأ الإزاحة Offset Error

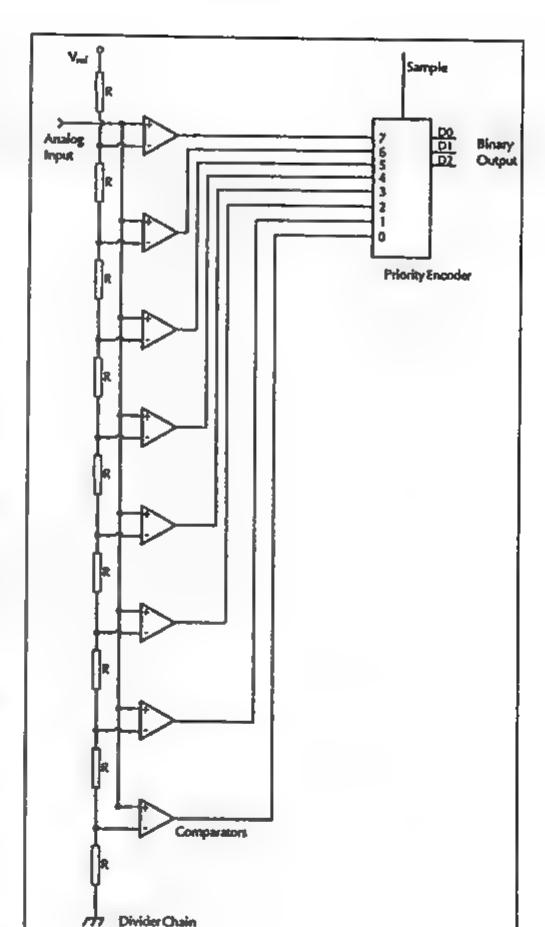يعرف خطأ الإزاحة بأنه مستوى الجهد المتولد حين تكون جميع المداخل الرقمية مساوية للصفر. ويمكن إلفاء أي جهد لا يساوي الصفر باستخدام دارة خارجية.



شكل 10-18. للبدل الومضي التشابهي الرقمي، تستخدم مجموعـ همن القارنات لتحديد مطال إشارة الدخل التشابهي، وعندما تتجاوز الإشارة احد الجهود للرجعية للمقارن يتحول خرج المقارن إلى الحالة 1 منطقي، يقوم ناخب الأفضلية باختيار اعلى القيم لخرج للقارن الذي يشكل خرجا المرمز لنائياً أخر.

زمن التركيز Settling Time

هو الزمن الذي يستغرقه المبدل التشابهي الرقمي لياخذ قيمة تقع ضمن بحال يتأرجح حول القيمة النهائية بمقدار ±0.5 LSB وذلك حين يتغير الدخل الرقمي. وهذا عامل أساسي يقيد الردد الأعظمي المكن استخدامه للتحويل.

الدقة Resolution

إن دقة المبدل التشبابهي الرقمي هي مقلسوب عبدد الخطوات المنفردة معبراً عنها بنسبة متوية. للإيضاح، في محول 8DAC-نحانات، تكون الدقة مساوية (256-1)/1 والتي تساوي 0.392 أي تقريباً %0.39. وعموماً، يكون عبدد الخطوات المنفردة مساوياً القيمة: 1-2°


حيث n ترمز إلى عدد الخانات المستخدمة.

الخطية Linearity

في أغلب المبدلات الرقمية النشابهية، يجب أن يستحيب جهد الخرج بصورة خطية إلى الدخل الرقمي، وأي اختلاف مكن أن يؤدي إلى أخطاء حدية.

الرتابة Monotonicity

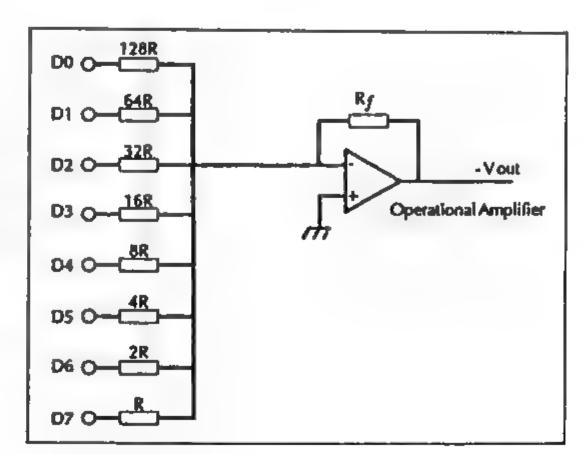ينبغي أن يتغير جهد الخرج في المبدل الرقمي التشابهي DAC خطوة واحدة في لحظة معينة استجابة لتغير مشابه للدخل الرقمي. وأي اختلاف يؤدي لاستجابة غير خطية.



شكل 18-11. مبدل رقمي تشابهي DAC ذو الدخل الوزون النائياً. حيث توجد مجموعة من القارنات ذات القيم الوزونة لتحويل العند الرقمي إلى جهد تشابهي، ويكون التيار المار عبر كل مقاومة خاضعاً لقانون أوم. ويستخدم ذات القانون لحساب جهد الخرج من حاصل مجموع ثيارات الدخل ومقاومة التغذية العكسية.

التبديــل الرقمــي التشــابهي -- المبــدل DAC ذو الدخــل الموزون ثنـائيـا (Binary Weighted Input)

ربما يكون المبدل ذو الدّخل الموزون ثنائياً هو أبسط المبدلات الرقمية التشابهية. يستخدم هذا النوع شبكة من المقاومات ذات ثيم تتوافق مع الوزن الثنائي للخانات لكل عدد رقمي.

بالعودة إلى الشكل 18-11، تمثل المقاومة R الأقل قيمة الخانة ذات الرقيم الأعلى مرتبة، القيسم الأخسرى للمقاومسات هي مضاعفات R وتتوافق مع الأوزان الثنائية الأخرى 20, 21, 22. إن جهد دخل المقاومات هو 5 فولت أو صفر. لذلك فهذه الدارة هي أساساً دارة لتوليد التيسار. يما أن للمضخيم العملياتي ممانعة دخل عالية، لذلك يبدو الدخل السالب كأرضي افتراضي،

يتناسب خرج المضخم العملياتي مع التيار المار بمقاومة التغذية العكسية Rf. وهذا التيار هو بحموع تيارات الدخل، ونظراً لكون الدخل المعكوس للمضخم العملياتي يمثل الأرضي الافتراضي، أي 0 فولت، لذلك فإن الجهد الهابط عبر المقاومة Rf يساوي جهد الخرج، ويمكن اشتقاق هذا الجهد من قانون أوم. وبما أن تيار الدخل سالب يكون جهد الخرج سالب أيضاً.

إن السبب الرئيسي لعدم انتشار هذا النوع من المبدلات هو قيم المقاومات العديدة المطلوبة. فلتحقيق مبدل DAC بثمانية خانات، يتطلب ذلك قيم مقاومات تتغير من R وحتى 128R. ويجب أن تتوفر هذه المقاومات أيضاً بدقة لا تنقص عن %0.5.

تقنية التشفير الرقمي Digital Encryption Techniques

طرق التحكم بالبعثرة

يوحد طريقتان أساسيتان للتحكم بنظم التعمية: الوصول المحكوم (المتحكم به) والوصول المفتوح Open Access يستطيع مالك النظام في الوصول المحكوم أن يتحكم بكاشف التعمية لدى الزبون أما في أنظمة الوصول المفتوح فليس له أية سلطة على الكاشف. لذلك فإن الأنظمة المفتوحة تتصف بكونها انظمة ذات حماية ضعيفة، وعلى النقيض، في أنظمة الوصول المحكوم يمكن أن يتم تعطيل نظام كشف النعمية لدى الزبون والتحكم بدرجة التعمية في بعض الحالات.

الخوارزميات

الخوارزمية عبارة عن بحموعة من التعليمات التي تقود المعالج الصغري لتشفير وفك تشفير المعطيات وليس هناك أية صلة بين مدى تعقيد الخوارزمية وأمن المعلومات المشفرة، فقي كثير من الأحيان تكون المعلومات أكثر أمناً وهي مشفرة بواسطة حوارزمية بسيطة.

تعتبر الخوارزمية (Data Encryption Standard) من الخوارزميات المعروفة حيداً والتي تعتمد على مبادئ بسيطة موضوعة بطريقة معقدة. قد تظهر الطريقة وكأنها معقدة وصعبة في حين أنها من أعمال الحاسوب البسيطة، فالخوارزمية كما نرى عبارة عن حل رياضي وليست دارة متكاملة مجردة أو نظام حاسوبي، والخوارزمية التي تشفر رسالة بأبسط أشكالها تنطلب عنصرين: الرسالة والمفتاح.

الرسالة قبل التشفير تسمى Plaintext نص صريح وعندما تشفر نطلق عليها اسم النص المعمى Cipher text ويمكن أن تمشل

الخوارزمية بصندوق ذو مفتاح، فالتشفير هو العملية المكانفة لإغلاق الصندوق بالمفتاح حيث يستلم المستقبل الصندوق ويستخدم نفس المفتاح لفتح الصندوق والحصول على الرسالة من داخله.

هناك نقطة ضعف أساسية في هذه الطريقة، إذ أنه يوجد مفتاح وحيد في حين تكون الأطراف المستخدمة له كثيرة. و عندها ستبدأ المشاكل بالظهور لدى تناقل هذا المفتاح، وعندما يقع هذا المفتاح في يد طرف أجنبي فإنه سيتمكن من قراءة الرسالة.

يتعامل التشغير في أنظمة البث التلفزيوني عبر التوابع الصنعية مع معلومات رقمية. فهناك حالة من اثنتين لكل خانة من المعلومات (واحد أو صفر). لذلك يمكن استخدام تابع بسيط وقوي في خوارزمية التشغير كالتابع Exclusive OR بسيط وحوي في خوارزمية التشغير كالتابع:

A	В	A⊕ B
0	0	0
0	1	1
1	0	
L	1	0

من الجدول فرى بأن الخرج يكون مساوياً للصفر عندما يتساوى الدخلان ويكون مساوياً للواحد عندما يختلفان. لنأخذ مثالاً على ذلك: الكلمة "DOG" ولنحاول تشفيرها مستخدمين المفتاح "CAT" بواسطة خوارزمية EXOR. فإذا كتبنا الرسالة "DOG" بالرمز ASCII وكذلك المفتاح و أجرينا بينهما عملية EXOR فإننا سنحصل على:

Plaintext (DOG) - Key(CAT) = Cipher text				
DOG = 68 79 71	01000100	01001111	01000111	
CAT = 67 65 84	01000011	01000001	00001011	
Cipher Output=07 14 11	00000111	00001110	00001011	

من الواضح أنمه لا توجد علاقة خطية بين النص المشفر والنص الأصلي. ونستطيع بواسطة المفتاح أن نستخلص الرسالة بتطبيق نفس التابع EXOR مرة ثانية على النص المشفر. إذا فبلا بمد للمرسل والمتلقي من استخدام نفس المفتاح حتى يعمل هذا النظام.


Ciphertext	00000111	00003110	00001011
CAT	01000011	01000001	01001100
DOG	01000100	01000111	01000111

كما نلاحظ فقد تم استخلاص الرسالة الأصل بتطبيـق EXOR على النص المشفر.

غالباً ما تستخدم هذه الطريقة ولكن بتطبيق مفتاح ذو طول كبير وهذا ما يجعل هذه الطريقة مستعصية على القرصنة. تولد هذه المفاتيح من سلاسل شبه عشوائية بواسطة مولدات المصفوفات الثنائية الشبه عشوائية. وهذه الطريقة مشروحة بالتفصيل في الفقرة التالية.

الذاتية Identity

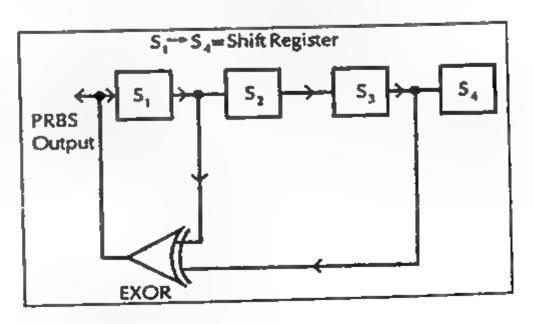في نظام التعمية ذو الوصول المحكوم يوجد رقم خاص بحهاز فاك التعمية، وهو يشبه أرقام الهواتف فهي وحيدة ومعروفة فقط بالنسبة لمالك النظام. في هذه الحالة يستخدم مالك النظام هذا الرقم لتشفير الرسالة التي قد تحمل المفتاح لهذا الزبون من أجل الشهر القادم. فالقرصان يستطيع -بالطبع إذا



اكتشف الخوارزمية - إلغاء تعمية الرسالة ومن ثم كشف المعطيات وتشغيل فاك التعمية الخاص به "Pirate". عادةً ما يخزن الرقم الخاص للحهاز ضمن ذواكر وصول عشوائي RAM مزودة بالطاقة من خطوط تفصل عند فتح غطاء الجهاز مما يعني ضياع المعلومات الموجودة ضمن الذاكرة. وهذه الطريقة شائعة ومعروفة كتطبيق وقائي ضد القرصنة.

المفاتيج Keys

يجب أن تبقى معرفة المفاتيح حكراً على مالك النظام من أجل أمن المعطيات. ولذلك فهمو ينزود الجهماز بمفاتيح ثانوية تبقى ضمن الجهاز للقيام بتشفير وحماية المفتاح الأساسي.

مولدات السلاسل الثنائية الشبه عشوائية PRBSG (Pseudo Random Binary Sequence Generators)

الهدف من هذه المولدات هو الحصول على سلسلة رقمية بحيث لا يوجد أي ارتباط واضح بين أرقامها. أي بمعنى آخر يجب أن تظهر السلاسل على أنها عشوائية.

من الأفضل بالطبع استخدام سلاسل عشوائية حقيقية. ولكن المولد في هذه الحالة يكون معقد تكنولوجياً إذ لا يمكن تسامين الإنتاج الكمي كما أنه لا يعمل في الزمن الحقيقي، إضافة إلى أن استخدام برنامج لتوليد هذه السلاسل يُلغي عشوائية هذه السلاسل. لهذا فمن الحكمة استخدام السلاسل الشبه عشوائية لسهولة توليدها من معادلة غير خطية أو من إجراء بسيط.

تستخدم مسجلات الإزاحة ذات التغذية العكسية الخطية كمولدات شائعة الاستخدام للسلاسل شبه العشوائية (انظر الشكل 18-12). القيمة البدائية للسُّحِل تدعى "Seed". يتم إزاحة الخانات بعدت في مُسحِّل إزاحة إلى اليمين ومن ثم يجري إدخال خرجين منها إلى دارة EXOR الذي يغذي مُسحِّل إزاحة في أقصى اليسار.

شكل 12-48. شكل يوضح مولدت PSBSG باستخدام مسجلات إزاحة ذات تغذيبة عكسية. بطريقة خطية، مع كل نبضة ساعة، تتحرك للعطيات في مكل مسجل إزاحة إلى مسجل إزاحة آخر نحو اليمين.

التحقق، المطابقة والتوقيع

Authentication, Signatures, Verification

إن تحقيق المطابقة (التعرف على الهوية) أسر همام حداً في أنظمة التشفير، لأن القرصان إذا استطاع الحصول على مفتاح أي مستخدم للنظام فإنه سيتمكن من قراءة جميع وسائله المشفرة بذلك المفتاح، وكان ذلك سبباً في فشل نظام التعمية VideocipherII ، إذ أن المفتاح الشهري يمكن كشفه مين خالال مفتاح مرخص به، وليس مهماً أن يكون المقتاح بخصصاً لكاشف تعمية معين، بل يمكن أن يكون لأي كاشف تعمية آخر.

من جهمة أخرى يجب أن يؤمن نظام التشفير إمكانية تسمح بتعرُّف المستقبل على الطرف المرسل من خالال الرسالة المستقبلة، وهذا ما يدعى بخاصية التوقيع. خاصية التوقيع تمنع الآخرين (كالقرصان مثلاً) من التدخل برسائل النظام مما يخفض من مستوى أداله.

خاصية التوقيع يمكس تحقيقهما بسمهولة ضمن خوارزميمة RSA فالمرسل يرفع النص للقوة (S) ثم يأخذ باقي قسمته على (N) ويعمل المستقبل على رفع النهص المشفر للقوة (P) ويأخذ باتي القسمة على (N)، وبذلك نحصل على النص الأصلي.

يمكن أن تكون الرسالة عبارة عن مقطع من معلومات عشواتية أو قد يكون شيئ آخسر يشبه التاريخ الزميني أو رقمم القنال، فليس هناك نقل حقيقي للمعلوميات بين المرسل والمستقبل.

للحيلولة دون استخدام كاشف التعمية المعدل والذي يعتمد نظام الكشف "Mc Cormac" فإن الزمن المعصص للإطار والذي ينبغي على كاشف التعمية أن يؤكد خلاله صحة التوقيع بجب أن يكون محدوداً. وهذا يعني أنه من المطلوب إعادة معطيات صحيحة ضمن زمن معين، فإذا استغرق كاشف التعمية زمناً يزيد عن ذلك فإنه بطفئ نفسه.

إن زمن الإرسال الفعلي قد يكون الخيار المثالي لأنظمة الاتصال المباشر. فقياس الزمن من الوصلة الصاعدة وحتى المستقبل وتحديد الإطار الزمني المطلوب للتوقيع يمكن الاستفادة منه لمنع إعادة استخدام المقتاح.

إن طريقة التوقيع تتم على النحو التالي: من أجل المرسل تكون المعطيات المعروفة (المنشورة) هيي

(P,N) وتسمى الرسالة Plaintext. للتشفير:

النص للشفر Plaintext(S) ModN = Ciphertext يستخدم المستقبل بعدالة قيم المرسل N و P لإيجاد أو استعادة الرسالة المشفرة حسب ما يلي:

النص الأصلى Ciphertext(P) ModN = Plaintext

الخوارزمية RSA

RSA عبارة عن خوارزمية تشفير وأسعة الاستخدام لأنها الأكثر أمناً ضمن أنظمة الخواسيب وتأتى تسميتها من الأحرف الأولى لواضعي الخوارزمية، إذ وضعت الخوارزمية عام 978! من قبل ثلاثة علماء هم: Adlemam, Shamir, Rivest.

هذه الخوارزمية تعتمد على مبدأ للفتاح العام وهمو عبارة عمن , قمين صحيحين(N.P) للتشفير ورقمين صحيحين(N.S) لفيك التشفير. P هو المفتاح العام N ،Public Key هو العنوان، S هو المفتــاح السري Secret Key. و يتم الحصول على هذه الأرقام باستخدام رتمين أوليين مساعدين (X,Y) وحاصل ضربهما N يكون معروفاً كاي رقم هاتفي. نختار S كعدد أولى(العدد الأولى يقبل القسمة على نفسه وعلى الواحد فقط)، ونحصل على P من العلاقة:

P = [(X-1)*(Y-1)+1]/S

ونحصل على N من: N = X*Y

لتشفير نص RSA ، نرفعه للقوة P ثم نأخذ باقى القسمة على القشفير نرفع النص للقوة ي وناحذ باقى القسمة على ١٠.

> X=Prime Number 1 S=Secret Key = Prime Y=Prime Number 2 P=Public Key N=X * Y

Pchosen so that P * S Mod[(X-I)*(Y-I)]#1 and P=[(X-L)*(Y-1)+1]/S

> Encryting (P) Ciphertext=(Plaintext)Mod N

Decrypting (S) Plaintext=(Ciphertext) Mod N

مثال: إذا رمزنا الحرف برقمه الأبحدي، فلنفرض لدينا النص 'AT' ذو الرمز 120، لنحتار الأرقام الأولية:

S=97 X=47 Y=79 N = 47 * 79 = 3713P = [(47-1)*(79-1)+1]/97 = 37

نحصل على النص المشفر عندها من العلاقة:

Clphertext = 12037 Mod 3713 = 1404

ونحصل على النص الأصلي من النص المشقر

Plaintext = 140497 Mod 3713 =120

تعتمد السرية في الطريقة RSA على حجم الأعداد الأولية المستخدمة. وتستخدم عادة أعداد ذات طول أكبر من 100 رقم. هناك خوارزميات بسيطة مفيدة في ايجاد أرقام كهذه. وعند الحصول على الأرقام X, Y, S نحصل على نظام RSA.

طرق التشفير القياسية DES نمط ترميز الكتاب الإلكتروني

Data Encryption Standard- Electronic Code Book Mode

لمحة تاريخية

نشأت خوارزميات DES عن طريق شركة IBM لتأمين الحماية لنقل المعلومات المالية بين البنوك. حيث أصدرت أول نسخة باسم Lucifer. عام 1971 لم تكن هذه الخوارزمية منيعة ومع ذلك لم يستطع أحد من اختراقها لأن الحواسب السريعة لم تكون متوفرة بعد. في عام 1974 اقترح مكتب القياس الوطني NBS وضع نظام قياسي للتشفير، مما دعى إلى صدور نسخة المدافة حيث هبط طول المفتاح من 128 خانة إلى 64 خانة. من جهة أخرى، وضعت هذه النسخة كنتيجة لضغوطات وكالة الأمن القومي لتتمكن من المراقبة والتحسس. فخبراؤها أكدوا استحالة فك الشيفرة 128 خانة، بينما يمكن الوصول إلى الرسالة المشفرة بمفتاح 64 خانة خلال عدة ساعات.

من جراء هذا التخفيض حصل احتماع بين وكائمة الأمن القومي NSA وشركة IBM من أجل تعزيز خوارزمية التشفير المستخدمة، وأقرت عندها النسخة المعدلة من Lucifer عام 1977. وهكذا انخفض عدد المفاتيح المحتملة من 212 أو 103×34 إلى 26 أو 184×10.

يوجد العديد من الطرق لتحقيق النشفير القياسي DES ومن بينها طريقة ECB mode التي صممت لتوليد رسالة مشفرة 46 خانة، انطلاقاً من رسالة أصلية 64 خانة بتحكم من مقتاح بطول 64 خانة أيضاً. وكل كتلة من الرسالة المشفرة بهذه الطريقة هي وحدة مستقلة عن بقية الكتل الأخرى.

التشفير بواسطة التبديل والقلب

يُستخدم في هذه الطريقة شكلان أساسيان للنشفيرأولهما التبديل بين الخانات، أي بعثرة خانات الكلمة الواحدة وتدعى هذه التقنية دامة الخانات على حالتها المنطقية (0 أو 1) ويتبدل موضع الخانة فقط. أما الشكل الثاني فيقضي بتغيير قيم الخانات من الكلمة. وهناك شكل من التشفير يستخدم فيه التبديل والقلب معاً. وبما أن العملية تتم على مقاطع بطول محدد من الخانات فقد سميت بالتشفير الكتلي مقاطع بطول محدد من الخانات فقد سميت بالتشفير الكتلي بتطبيق الإجرائيتين معاً.

توليد المفتاح

أن أول مرحلة في تطبيق خوارزمية DES هي توليد المفتاع (انظر الشكل 18-13)، وتستخدم لذلك كلمة بطول 56 خانسة، وانظر الشكل 18-13)، وتستخدم لذلك كلمة بطول 56 خانسة، حيث تبقى الخانات الثمانية (58،48,40, 32, 24, 16, 8) والكلمة الأصلية المؤلفة من 64 خانة مخصصة لكشف الأخطاء الكلمة الأصلية المؤلفة من 64 خانة مخصصة لكشف الأخطاء ولا يستفاد منها في توليد المفاتيح. وهذا يجعل بحموع الواحدات لكيل ثمانية خانيات في كلمة المفتياح عددا فرديا، وبذلك ينخفيض عبدد المفياتيح المتاحية إلى 50 فقيط، أي وبذلك ينخفيض عبدد المفياتيح المتاحية إلى 50 فقيط، أي

نوضع كلمة المفتاح منقوصاً منها خانات كشين الأخطاء على شكل مصفوفة مؤلفة من خط واحد و 56 عموداً. يتم تقسيم هذه المصفوفة بعدالة إلى مصفوفتين تحتوي كل منها على 28 عموداً. يطلق على المصفوفة العلوية تسمية ي وعلى المصفوفة السفلية ي 0.

هذه المصفوفة هي مصفوفة التبديل الأولى PC-1، حيث تمشل الحانية 57 الحانية الأولى في Co والحانية 36 همي الحانية الأخيرة. كذلك الحانتين 63 و 04 بالنسبة للمصفوفة DO.

PC-1	(Permutated Choice-1)
Co	57 49 41 33 25 17 09
	01 58 50 42 34 26 18
	10 02 59 51 43 35 27
	19 11 03 60 52 44 36
D ₀	63 55 47 39 31 23 15
	07 62 54 46 38 30 22
	14 06 61 53 45 37 29
	21 13 05 28 20 12 04

للحصول على المفاتيح، يتم إحراء 16 خطوة حيث يطبق دوراناً يساوي على خانات Co و Do مرة واحدة أو مرتين حسب الجدول التالي. فمثلاً بتطبيق الدوران على Co يتحرك الرقم 57 ليصبح في الموقع الأخير من المصفوفة ويأخذ الرقم 49 المكان الأول.

يمكن إبجاد عناصر المصفوفات (C16..C0) و [D16..D0) و إحراء سلسلة من عمليات الدوران. يشير الجدول السابق إلى أنه يمكن الحصول على العناصر C8 و C8 من تدوير C7 و D8 و C8 من تدوير C8 و D8 و C8 من تدوير ك و D8 و لمرتبن يساراً، بينما نحصل على C9 و D9 من تدوير الاقابيق في لمرة واحدة فقط. إن عملية الدوران هذه سنهلة التطبيق في معظم لغات البربحة عالية المستوى، إضافة إلى إمكانية تحقيق ذلك بالدارات العملية. ويمكن إحراء بعض التحسينات على سرعة التنفيذ للبرامج الموضوعة بلغات عالية المستوى وذلك من خلال تعريف المفتاح لمصفوفة بمعات عالية المستوى وذلك من خلال تعريف المفتاح لمصفوفة بمعات عالية المستوى وذلك من

Step Number	Number of Left Shifts
01	1
02	1
03	2
04	2
05	2 2 2 2 2
06	2
07	2
80	2
09	1
10	2
11	2
12	2
13	2
14	2 2
15	2
16	1

تتولد المفاتيح من مقاطع Cn و Dn حيث تأخذ n القيم من 1 إلى 16 وتدل الأرقام الموجودة ضمن مصفوفات التبديل على مكان الخانة النسبي. توضع هذه المقاطع على شكل مصفوفة تبديل PC-2 بطول 48 خانة كما في الجدول التالي:

PC-2 (Permutated Choice - 2)
14 17 11 24 01 05
03 28 15 06 21 10
23 19 12 04 26 08
16 07 27 20 13 02
41 52 31 37 47 55
30 40 51 45 33 48
44 49 39 56 34 53
46 42 50 36 29 32

KEY
PC-1
LEFT SHIFT LEFT SHIFT
Ci Di
PCS KI
LEFT SHIFTS LEFT SHIFTS
C15 D15
PC2 K15
LEFT SHIFTS LEFT SHIFTS
C16 D16
PCS K16

شكل 18-13 مخطط خوارزمية DES لتوليد الفاتيح. يستخدم لتوليد الفاتيح الوسيطة من مفتاح مصدر Source Key. إنها اساساً عملية تدوير يساري لرة واحدة أو مرتين لعناصر الصفوفة.

IP.


58 50 42 34 26 18 10 02

إجرائية التشفير في DES.

إجرائية التشفير DES معقدة وغير خطية (انظر الشكل 14-18). فالنص الأساسي المؤلف من 64خانة على شكل مصفوفة والمسماة IP، يخضع أولاً لعملية تبديل شم لعملية مفتاحية غير خطية وأخيراً نطبق على النص الناتج عملية تبديل هي مقلوب لعملية التبديل الأولى. إن الدافع لهذه العملية المعقدة مو رفع الوثوقية، إذ ينبغي أن لا يكون هناك علاقة بين المعطيات المشفرة.

يتم تحزئة المصفوفة IP إلى قسمين Ro. Lo يحيث تحتوي كل منهما على 32 عنصراً كما في الشكل التالي:

	60 52 44 36 28 20 12 04
	62 54 46 38 30 22 14 06
	64 56 48 40 32 24 16 08
	57 49 41 33 25 17 09 01
	59 51 43 35 27 19 11 03
	61 53 45 37 29 21 13 05
	63 55 47 39 31 23 15 07
Lo	58 50 42 34 26 18 10 02
	60 52 44 36 28 20 12 04
	62 54 46 38 30 22 14 06
	64 56 48 40 32 24 16 08
Ro	57 49 41 33 25 17 09 01
	59 51 43 35 27 19 11 03
	61 53 45 37 29 21 13 05
	63 55 47 39 31 23 15 07

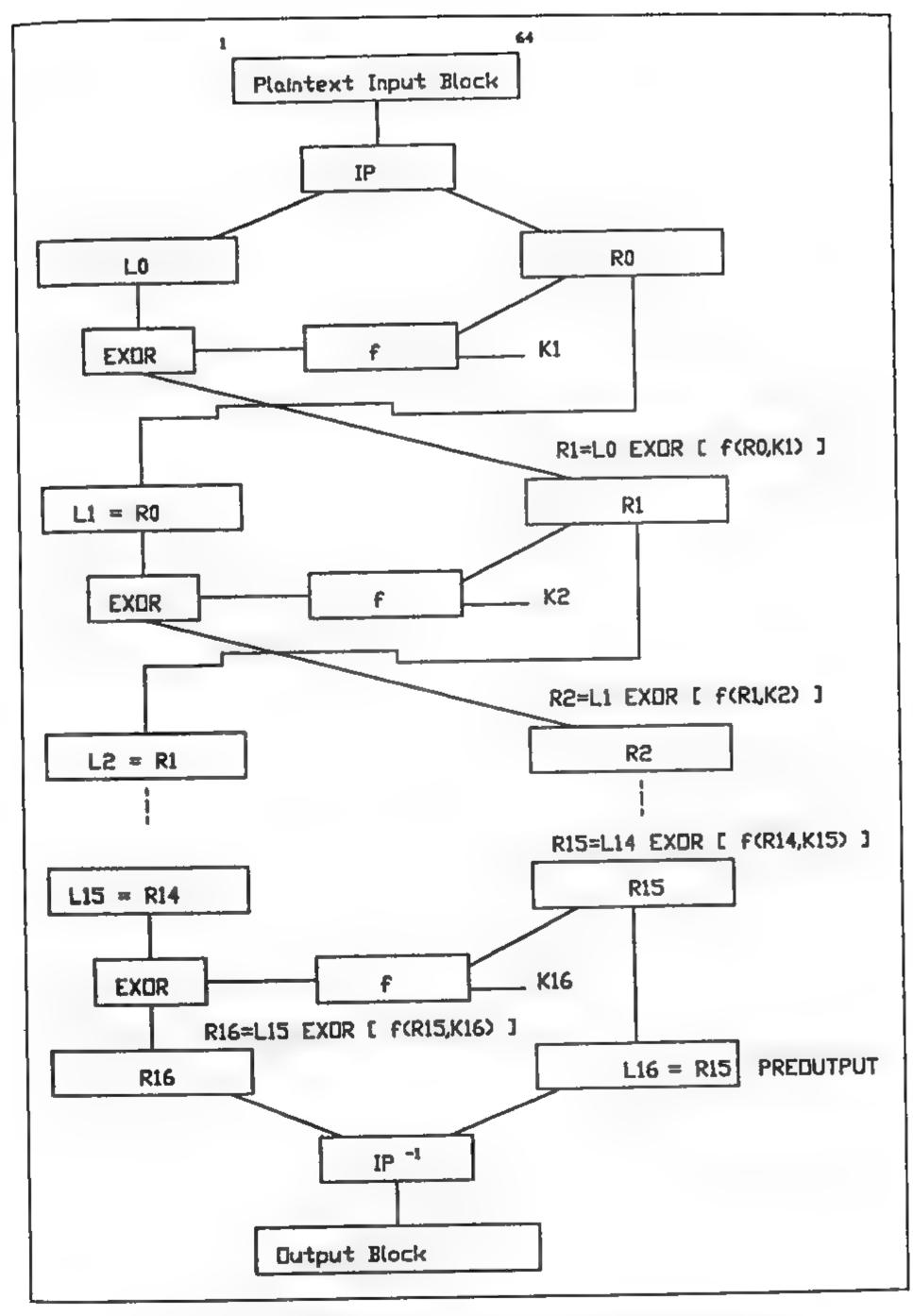

شكل 18-14. إجرائية التشفير DES. تبدو هذه الإجرائية معقدة ولكنها سهلة التنفيذ ومباشرة على الحاسوب.

يمكن اعتبار الخطوة الأساسية في إجرائية التشفير هي تشكيل المصفوفات.

يكون البدء بالزوج (RO,LO) ويشكل المفتاح الأول KI مع RO مدخلاً لتابع التشقير /فك التشفير F. يخضع محرج هذا التابع لعملية EXOR مع المصقوفة LO وهذا الخرج هو RI. تتحول المصفوفة RO إلى L1 وتستمر العملية حتى الوصول إلى RO و RIS.

تسمى المصفوفات L16 و R16، بخرج منا قبل الأخسير Pre-Output حيث يخضع L15 لعملية EXOR مع خرج التابع ¿ المدخلين R15 و K16.

وبالنهاية يتم تطبيق مقلوب عملية التبديل الأولى لنحصل عندها على نص مشفر بطول 64 خانة.

تابع التشفير/فك التشفير ٢

هذا التبابع بسيط بالنسبة للحاسوب لأنه يعتمد على مفاهيم بربحية بسيطة (انظر الشكل 15-18 والجدول 2-18). وبما أن الكتلة R مؤلفة من 32 خانة فيحب أن يتم توسيعها إلى 48 خانة ويكون ذلك بمساعدة مصغوفة تسمى حدول اختيار الخانة ويكون ذلك بمساعدة مصغوفة تسمى حدول اختيار الخانة فيها على موقع الخانة في الكتلة R.

E 32 01 02 03 04 05 04 05 06 07 08 09 08 09 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 32 01

بعد الحصول على الكتلة R الموسعة، نطبق عليها التابع EXOR مع المفتاح K لنحصل على خرج كتلة عريضة بطول 48 خانة تجزّأ هذه الكتلة إلى 8 أجزاء بطول 6 خانات. نطبق على كل جزء تابع اختيار S8..S1 لانتقاء كتل بطول 4 خانات.

وبما أن إجرائية التشفير تعتمد السترميز التسائي، فمسن الضروري أن يكون هناك سطراً يأخذ الرقم 0 وعموداً يأخذ اترقم 0 أيضاً.


إن الخانة الأولى والأخيرة من كتلمة ذات 6 خانمات ترمز إلى رقم السطر والنزاكيب الممكنة هي 00 , 01 , 10 , 11 الحي تساوي0 , 1 , 2 , 1 في النظام العشري.

للإبضاح، إنا كمان دخل الكتلة SI هـو القيمة 010111 فـإن الخانـات الأولى والأخـيرة تـدل علـى السـطر أي 01 وتعـــني السـطر الأول. والخانات المتبقية 1011 ترمز إلى العمود 11 في النظام العشري.

تسم هذه العملية على الكتل الثمانية (S8...S1) وتوابع الاختيار أو المصفوفات الخاصة بكل منها ويجري جمعها بعدلذ ضمن كتلة بطول 32 خانة.

إن مخارج وحمدات الاختيار من SI إلى S8 وعددها 32 خانة تشكل مداخل إلى مصفوفة تبديل P حيث يدل الرقم العشري على عرج التابع F.

P 16 07 20 21 29 12 28 17 01 05 23 26 05 18 31 10 02 08 24 14 32 27 03 09 19 13 30 06 22 11 04 25

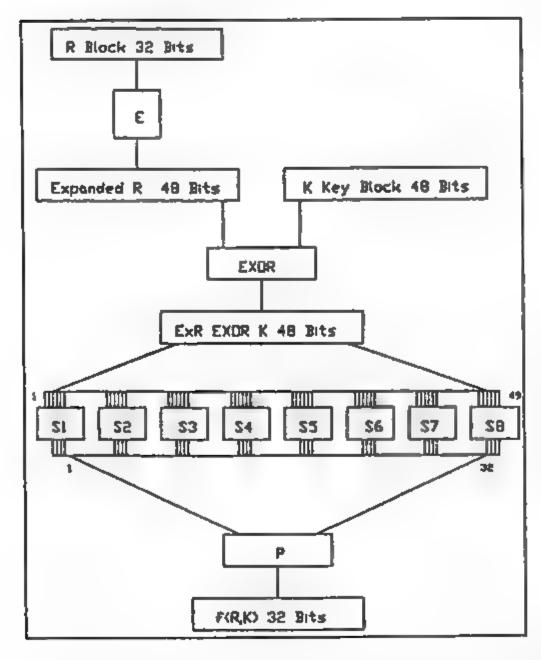

شكل 18-18. مخطط صندوقي ثلثابع (R,K) 1. هذا للخطط يمثل عمل خوارزمية التشفير/فك التشفير DES. للصفوفات 5 هي أساس التوابع F.

\$1	S5
14 04 13 01 02 15 11 08 03 10 06 12 05 09 00 07	02 12 04 01 07 10 11 06 08 05 03 15 13 00 14 09
00 15 07 04 14 02 13 01 10 06 12 11 09 05 03 08	14 11 02 12 04 07 13 01 05 00 15 10 03 09 08 06
04 01 14 08 13 06 02 11 15 12 09 07 03 10 05 00	04 02 01 11 10 13 07 08 15 09 12 05 06 03 00 14
15 12 08 02 04 09 01 07 05 11 03 14 10 00 06 13	11 08 12 07 01 14 02 13 06 15 00 09 10 04 05 03
S2	56
15 01 08 14 06 11 03 04 09 07 02 13 12 00 05 10	12 01 10 15 09 02 06 08 00 13 03 04 14 07 05 11
03 13 04 07 15 02 08 14 12 00 01 10 06 09 11 05	10 15 04 02 07 12 09 05 06 01 13 14 00 11 03 08
00 14 07 11 10 04 13 01 05 08 12 06 09 03 02 15	09 14 15 05 02 08 12 03 07 00 04 10 01 13 11 06
13 08 10 01 03 15 04 02 11 06 07 12 00 05 14 09	04 03 02 12 09 05 15 10 11 14 01 04 06 00 08 13
\$3	57
10 00 09 14 06 03 15 05 01 13 12 07 11 04 02 08	04 11 02 14 15 00 08 13 03 12 09 07 05 10 06 01
13 07 00 09 03 04 06 10 02 08 05 14 12 11 15 01	13 00 11 07 04 09 01 10 14 03 05 12 02 15 08 06
13 06 04 09 08 15 03 00 11 01 02 12 05 10 14 07	01 04 11 13 12 03 07 14 10 15 06 08 00 05 09 02
01 10 13 00 06 09 08 07 04 15 14 03 11 05 02 12	06 11 13 08 01 04 10 07 09 05 00 15 14 02 03 12
S4	S8
07 13 14 03 00 06 09 10 01 02 08 05 11 12 04 15	13 02 08 04 06 15 11 01 10 09 03 14 05 00 12 07
13 08 11 05 06 15 00 03 04 07 02 12 01 10 14 09	01 15 13 08 10 03 07 04 12 05 06 11 00 14 09 02
10 06 09 00 12 11 07 13 15 01 03 14 05 02 08 04	07 11 04 01 09 12 14 02 00 06 10 13 15 03 05 08
03 15 00 06 10 01 13 08 09 04 05 11 12 07 02 14	02 01 14 07 04 10 08 13 15 12 09 00 03 05 06 11

الجدول 2-18. قيم تابع التشفير للرجعية.

إجرائية فك التشفير DES.

يستخدم نفس الإحراء لفك التشفير ولكن بقلب ترتيب استخدام المفاتيح أي يصبح المفتاح الأول هـو Ki6 والمفتاح الأخير هو Ki.

هناك العديد من المفاتيح الستي يشتق منها مفاتيح أخرى، وينتج عنها أصفاراً أو واحدات أو سلسلة متكررة من الواحدات أو الأصفار بعد الخطوة الأولى في إجرائية توليد المفتاح.

أنماط أخرى من DES

إن محددات DES غير مقصورة على نمط ترميز الكتاب الإلكتروني. فهناك نمط التشفير الرجعي Cipher Feeback ونمط تشفير الكتل المترابطة Cipher Block Chaining.

أخمط تشفير الكتل المترابطة CBC

في هذا النمط يطبق التابع EXOR عنى الكتنة المشفرة مع الد 64 خانة التالية من النص الأصلي، وهذا كثير الشبه بمولدات السلاسل الشبه عشوائية. في مشل هذا النمط نحتاج إلى كتلة بدائية أو ما يعرف بشعاع التهيئة النمط يمكن أن يستخدم نواة لتوليد الأرقام الشبه عشوائية. هذا النمط يمكن أن يستخدم في المستقبل ضمن نظام EuroCypher كوسيلة حماية مزدوجة.

ب نمط التشفير المرجعي CFB


يطبق هذا النمط في الأنظمة التي يؤدي التعمامل فيها مع 64 خانة إلى مشاكل عدة. حماء هذا النمط ليحدم أنظممة الحواسيب بشكل أساسي والمتي تتعامل مع محمارف ASCII القياسية ذات الطول 7 خانة، وكتلة النص الأصلي هي بعرض 64 خانة.

كما في نحط تشفير الكتل المزابطة، يستخدم شعاع التهيئة ويجري التشفير بتطبيق التابع EXOR على الخانات الموجودة في أقصى يسار خرج عملية التشفير الأولى وعدد من خانات النص الأصلي، يتم إرسال هذه الكتلة منقوصاً منها الخانات غير الضرورية. يساوي عدد الخانات المستخدمة عدد خانات النص الأصلي وتهمل بقية الخانات في الكتلة المشفرة. وتستخدم كتلة النص المشفر لتوليد الكتلة المشفرة التائية.

تشفير نظأم MPEG

يتألف نظام MPEG-2 الرقمي من بحموعة أتنية قابلة للعنونة وخاضعة لخوارزميات وأساليب أكثر تنوعاً ثما هي عليه في المحال التشابهي. فمثلاً لا يتعرض نظام الوصول الشرطي Access (CA) Access في الإرسال الرقمي إلى ضغوط تتعلق بعرض حزمة التمرير كما هو الحال في أنظمة التشفير التشابهية، حيث ينبغي عنونة كل IRD بواسطة معطيات مزروعة في فترات الإطفاء الأفقي أو الشاقولي الإشارة التلفزيونية.

في النشفير التشابهي (شكل 18-6) يرى المشاهد عموماً المكالاً هندسية غير محددة المعالم على الشاشة قدل على وجود إشارة مشفرة. في حين تبدو إشمارة 2-MPEG لجهاز IRD بدون عنوان مثل ضحيج عشوائي غير مميز. ويمكن استخدام جهاز تحليل طيف لكشف وحود إشارة. ولكن لا توجد طريقة للتأكد نيما إذا كانت الإشارة الرقمية تحتوي على معلومات فيديوية أم لا سواء من إظهار الطيف أو من قراءة مستوى الإشارة.

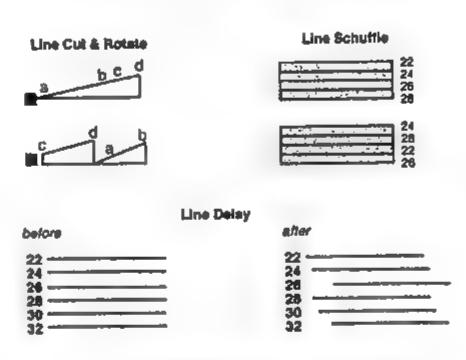

شكل 18-61 تقنيات التشفير التلفزيوني الفضائي التشابهي

تشترك مسالك التحكم لأنظمة 2-MPEG بكئير من الخصائص الهامة لمثيلاتها التشابهية، فمثلاً تستخدم مولدات التراليات الثنائية شبه العشوائية لتوليد مفاتيح الكترونية، و إن التزامن الدقيق بين المرمز وكاشف الترميز هو من متطلبات النظام الهامة. وكذلك بطاقات smart إضافة للقارئ الحناص بها (المسمى أيضاً بوحدة الوصول الشرطي iconditional access) بها (المي تشكل حزءاً من أجهزة IRDs الرقعية، هي أيضاً مركبات متممة لأنظمة التشغير الرقمي.

في الحقيقة، تستخدم بعض الأقنية الرقمية أنواعاً خاصة من أنظمة الوصول (مسالك التحكم) التي سبق أن استخدمت في التشفير التشمابهي للإرسال التلفزيوني. فمثلاً Video Crypt CA التي طورتها شركة اعتمد أحد أنواع أنظمة Video Crypt CA التي طورتها شركة كذلك أوروبا، كذلك

النظمامين Video Cipher RS (التشمابهي) و DigicipherII أما (الرقمي) الذيس حرى تطويرهما من قبل شركة GE أمما العديد من المزايا المشتركة.

إن أنظمة التشقير الرقمية لها مفاتيحها الخاصة، مع ذلك فإن نقاط تطبيق التشقير الرقمي ليست محدودة بنقاط واقعة على خطوط الفيديو. بل إنها تقع ضمن مربعات مؤلفة من 8 × 8 نقطة مضيئة تشكل في مجموعها كتل النظام MPEG-2.

يمكن تشبيه الوحدات الستة (أربعة للإضاءة و اثنتين للألوان) ضمن التركيب 0: 2: 4 بمالوجوه الستة للأحجية للألوان) ضمن التركيب 1970 تحت اسم مكعب "Rubik" واللعبة تقوم على تحريك المربعات من نفس اللون حتى تشكل أحد وجوه المكعب الستة. و كل من حاول أن يفعل ذلك يعلم بأنه يحتاج لبضعة أيام قبل أن يصل إلى الحل. و لنتخيل أنه في منتصف الطريق إلى الحل، قام أحدهم بتغيير الألوان عشوائياً لجميع المربعات، و يكون في ذلك نقطة الرجوع للبداية. و هذا الحميع المربعات، و يكون في ذلك نقطة الرجوع للبداية. و هذا ما يحدث فعلاً عندما يقوم المرمز بتغيير المفتاح الالكتروني ما يحدث فعلاً عندما يقوم المرمز بتغيير المفتاح الالكتروني

إن جميع أنظمة التشغير التشابهية محدودة في فاعليتها لأن التقنيات المستخدمة ذات طبيعة قراغية. ويتم معالجة الصورة بإعادة ترتيب محطوط الفيديو أو أجزاء الخطوط، و تكون النتيجة هي ظهور صورة مرئية على الشاشة، في حين ينجم عن تحوير المصفوفة المكممة إشارة يستقبلها الجهاز IRD الغير مرخص له بالكشف وكأنها ضحيج عشوائي. و بدلاً من إظهارها كإشارة معماة على الشاشة، سوف تبدو كرسالة على خلفية سوداء تبين للمشاهد بأن IRD الرقمي لا يملك بطاقة على علفية موداء تبين للمشاهد بأن IRD الرقمي لا يملك بطاقة على علفية موداء تبين للمشاهد بأن IRD الرقمي لا يملك بطاقة على الشارة.

إن الطرق المستخدمة لترميز كل مصفوفة مكممة هي طرق وحيدة و مخصصة للوصول إلى كل نظام، و لكن جميع أنظمة الوصول CA تعتمد خوارزميات رياضية لتحوير كل مصفوفة بطريقة أكثر تعقيداً من الطرق المحققة في أنظمة التشفير التشابهي.

البطاقات الذكية Smart Carts

تشكل البطاقات الذكية جزءاً أساسياً في أنظمة التشفير المستخدمة في أوربا. وهي تختلف عن البطاقات المعنطة وبطاقات الائتمان بنزكيبها ومعالجتها.


شكلت هذه البطاقات جدلاً واسعاً حول هوية عناصرها الأساسية. في اختبار إتلافي تبين وجود بعض الدارات تحت

الواصلات الذهبية Connector Pad. في الحقيقة يوجد نوعان من البطاقات الذكية:

1. البطاقات المتصلة وهي التي تحتاج إلى اتصال مباشر مع دارة كاشمسف التعميسية كمسما في بطاقمسات .SKY, France Telecom Visiopasse

واقتصر استخدامها في بعض البنوك وعمليمات التصنيع في واقتصر استخدامها في بعض البنوك وعمليمات التصنيع في المعامل. إنها تستخدم مهتزات لتوليد العديد من المترددات اللازمة لتأمين النغذية اللازمة للبطاقة. وتتكون الدارة الكهربائية فيها من مرشحات ومقومات لكشف الإشارة القادمة من كاشف التعمية وتحويلها إلى جهد مستمر. هذا النوع من البطاقات غير واسع الانتشار بسبب ارتفاع كلفته.

للبطاقات الذكية ثمانية مداخل، يستخدم ست منها فقط وهي مستخدمة بشكل واسمع في الهوانيف العمومية وبطاقات البنوك (شكل 17-18).

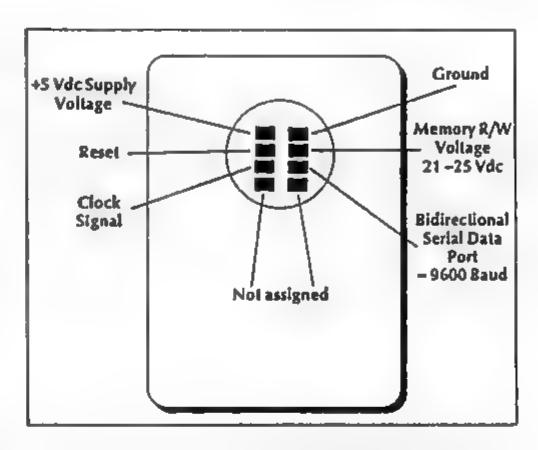

الشكل 18-17 وظانف الوصلات في البطاقات النكية حيث تستخدم ست مناخل فقط من أصل ثمانية مناخل.

بنية البطاقة

تتألف البطاقة بشكل رئيسي من معالج وذواكر على أنواعها (RAM, EEPROM, EPROM, ROM) "الشكلين 18-18 أنواعها (RAM, EEPROM, EPROM, ROM) لا يمكن تبديلها، في حين يمكن مسح المعلومات الموجودة في ROM لا يمكن تبديلها، في حين يمكن مسح المعلومات من الذاكرة EPROM عن طريق أشعة فوق بنفسجية، وتستخدم الذواكر EEPROM على نطاق واسع في البطاقات الذكية، لأنه يمكن بربحتها كهربائياً. وهي أكثر استخداماً من EPROM كما في بطاقات SKY.

المعالج هو راتبة Microcontroller من نوع 6805 وتتميز بطاقة Visiopasse بالمعاملات التالية:


RAM: 128 Byte

ROM: 6144 Byte


EEPROM: 8192 Byte

يتم تخزين البرنامج الرئيسي وخوارزميات فال التشفير في الذاكرة ROM، أما EEPROM فتحتوي على معلومات خدمية خاصة هي: رقم التصريح، رقم البطاقة، رقم المشترك، وتاريخ البطاقة. وتستخدم الذاكرة RAM كمناطق تخزين مؤقت تفيد في عملية فال التشفير. وبما أن كل هذه الذواكر موجودة ضمن قطعة واحدة التشفير. وبما أن كل هذه الذواكر موجودة ضمن قطعة واحدة Electron في عكن قراءتها. وإذا حاول أحدهم استخدام Microscope فوراً.

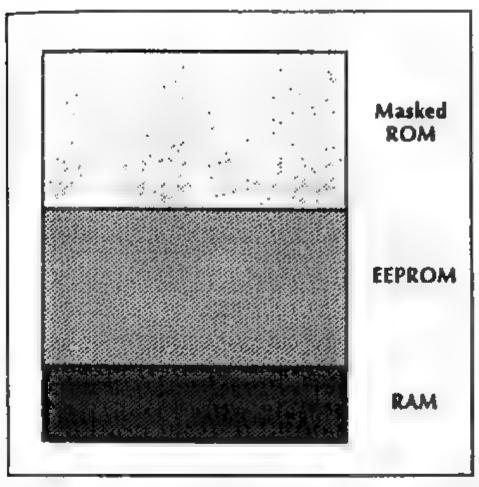يمكن أن تحتوي ذواكر EEPROM على تصريح استخدام لكل قناة مع مدة التصريح.



شكل 18-18. مخطط الذاكرة للبطاقية الذكية. تتكون من ROM. EEPROM على برامج تشغيل البطاقية وخوارزمية فك التشغير لجميع الأقتينة، وتتضمن الذاكرة EEPROM معطيات عن رقم التصريح، رقم الشترك، رقم البطاقية وشاريخ انتهاء الاشتراك، وتستخدم RAM كمنطقة تخزين مؤقتة.

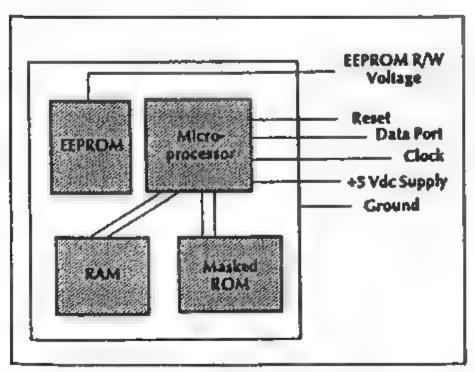

شكل 18-19. البنيسة الناخليسة للبطاقسة النكيسة. الراقبسة والبطاقسة النكية مصنوعة على جنانة وحيسة ولا يمكن فحص العلومات التي تنتقل من ناكرة إلى أخرى مباشرةً لأن البنية الناخلية لا تسمح بنلك.


النصميم والتصنيع

يتطلب تصميم البطاقات الذكية عدة شهور حيث أن الذاكرة ROM الموجودة في البطاقة يتم بر مجتها بطريقة القناع بميث تصبح البرامج حزءاً من الدارة. ولكتابة وفحمص البرنامج يُستخدم نظام معالج صغري يماثل البطاقة الذكية موصول إلى حاسوب شخصي.

يقوم مطور البرنامج يكتابة واختبار البرامج. فإذا تم تشغيلها بنجاح فإنها تحمل على مقلد البطاقة الذكية، ومن ثم يتم وصلها مع كاشف الترميز للتأكد من أداء جميع البرامج.

في هذه المرحلة، ترسسل البرامج على أقراص مرفة إلى المصنع، ويتم بربحة الترميز على الذاكرة EPROM وإرسالها إلى المستثمر ليصار إلى اختبارها. ثم يتم تصنيع عينات من البطاقة وتفحص للتأكد من أدائها قبل التصنيع الكمي.

يتم تثبيت الدارة المتكاملة على حامل الدارة المطبوعة بواسطة مادة الإيبوكسي، وتوصل نقاط النحاس بأسلاك إلى الحامل ومن ثم إلى شبكة النوصيلات. تتوضع الدارة المتكاملة ضمن قالب بلاستيكي يحمل البطاقة الذكية (شكل 20-18)

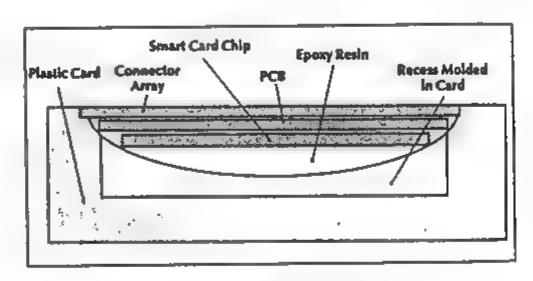

الشكل 18-20 مقطع عرضي في البطاقة الذكية.

عند هذه المرحلة، لا يوجد ضمن EPROM أية معطيات خدمية وتضاف هذه المعطيات إلى البطاقة بعد التأكد من صلاحية البرنامج.

التشغيل

تعتبر البطاقة بمثابة حاسوب جزئي لأنها تتطلب دارات أخرى ومداخل لتعمل بشكل صحيح. ولا تستطيع البطاقة العمل بمفردها فلا بد من تزويدها بساعة خارجية وتغذية كهربائية 5 فولت، وإشارات التحكم الخاصة بها (تصفير، إشارة قراءة / كتابة).

يستخدم أمر التصفير لتهيئة البرامج ضمن البطاقة. وليتم يرجحة EEPROM ، يستخدم جهد عالي 20 فولت والأجزاء من الألف من

الثانية وذلك كل ثلاث ثوان لتفادي التسحين في البطاقة.

تستخدم البطاقة ارسالاً تسلسلياً لنقل معطيات RAM مستخدمة لذلك معدلاً للارسال 9600 خانة/ثانية.

بعد ادخال البطاقة ضمن كاشف التعمية يعطى أمر بالتصفير حبث تفرغ RAM ويقوم معالج البطاقة بتنفيذ برنامج الاقلاع الذي يفحص صلاحية البطاقة. عندها تصبح البطاقة جاهزة لتلقى المعطيات من كاشف التعمية Descrombler حيث يفك شيفرتها باستخدام البرنامج الموجود ضمن ROM وذلك بوجود معطيات التشغيل الواردة من المناكرة ROM وذلك بوجود معطيات التشغيل الواردة من المناكرة MEPROM ثم يعاد ارسالها إلى كاشف التعمية. إن المعطيات التي تتناقلها البطاقة وكاشف التعمية مشفرة أيضاً، حبث يستخدم معالج عنفي AC404047 أو AC404047 لكسر الشيفرة والحصول على المفتاح المصادر (البائرة). يستخدم نظام البطاقة الذكية والحصول على المفتاح المصادر (البائرة). يستخدم نظام البطاقة الذكية من الوحدات (PPV) عدت وعادة تكون 99 وحدة. يتم بربحة البطاقة الذكية ليقرأ عداد الوحدات 99. وعندما يريد المشاهد رؤية برتابحاً معيناً كنيلم مثلاً، فإنه يضغط على زر الدفع Pay Pay الموجود في كاشف التعمية وينقص الرصيد بمقدار الكلفة المكتوبة على المشاشة.

إن عملية العد (PPV) معقدة للغاية وليست بهذه البساطة، لأن القرصان يستطيع تثبيت قيمة الرصيد عند الحد الأعظمي وهو أمر معروف في بحال قرصنة الألعاب ويدعى "Infinite Lives Joke".

العنونة والسرية

تستخدمة في نظام SKY Movie حيث تكون البطاقات صالحة للعمل بمحرد الخروج من مركز الاشتراك وعلى جميع أجهزة للعمل بمحرد الخروج من مركز الاشتراك وعلى جميع أجهزة SKY لكشف التعمية، ولكن يتم تعطيل البطاقات من خلال رسائل ترسل عبر الهواء، هذه الرسائل جزء من الذاكرة EEPROM بحيث لا يمكن للبطاقة تشغيل كاشف التعمية. ولكي يعاد تفعيل البطاقة تقوم SKY بإرسال تعليمات إلى كاشف التعمية لإعادة برجمة الجزء المكتوب من الذاكرة.

والطريقة الثانية، تأتي البطاقة عاطلة عن العمل حتى يشم وضعها في الجهاز وتلقي أمر التشغيل من مركز الانستراك عن طريق العنوان. تتصف هذه الطريقة بأنها تستغرق وقتاً أطول للعنونة لذلك فهي أعلى كلفة.

هل نظام البطاقات الذكية منيع على القرصنة

بكل بساطة الجمواب هو لا. لأن هناك دائماً نقطة (أو نقاط) ضعف يمكن استغلالها. فنظام Video Crypt تحت قرصنت باستخدام نظام Mc Cormac Hack وباستخدام تقنية الهندسة العكسية. ولكن نظام التشفير السابق أمكن تعديله بما يتلاءم والرد على نظام القرصنة الذي يتمتع بمروتة عالية واحتراق النظام من نقاط مختلفة في كاشف التعديل.

أما بالنسبة لنظام Video Cipherll فهو يعاني من الحسراق مكتف في أمريكا الشمائية، لذلك لم يعتمد في أوربا. كما أن خوارزمية DES التي كانت تعتبر إحدى المزايا لم تكن مرمزاتها تصدر خارج الولايات المتحدة إلا بسترخيص، وإن سعرها المرتفع (الذي يزيد ثلاث مرات عن سعر النظام Video Crypt) قد حد من انتشار هذه التقنية في أوربا.

عند تطبيق نظام القرصنة، تم التعرف على واجهمة الاتصال ين المرمز D-MAC ووحدة التحكم بالوصول VCII التي تعتبر شكلاً معدلاً وربما محسناً لنظام VCII.

هل يمكن هزيمة Mc Cormac Hack

تتعرض النظم ذات "الهيكلية الجاملة" للقرصنة بسهولة.

ولقد أخطأ للصممون لأنظمة كشف التعمية النظامية حين اعتقدوا بأنه يكني لتحنب الاختراق زرع دارات متكاملة مخصصة تحتري مفاتيح قابلة لإعادة البرجحة. إن تشغيل نظام Mc Commac Hack المرجحة إن تشغيل نظام المحب إنجاد وسيلة يزود القراصنة آنيا بالمفاتيح الجلديلة . وإنه من الصعب إنجاد وسيلة لمرقف الاختراقات مع الاحتفاظ بالطبيعة الجامدة للنظام. والحل الأمثل يكمن بالبحث عن بنية مرقة ذات تدفق معطيات مخفية وسريعة. إن البطاقات الذكية البطاقات الذكية كمانت الخطوة الصحيحة الأولى في هذا الجمال ولكنها تحت قرصنتهما باستخدام المنتصرين يتجهون نحو البطاقات الذكية حلاً Super Smart Cards الذكية حداً حداً



أنظمة التعمية الرائدة

استخدمت العديد من النقنيات لتعمية الارسال التلفزيوني الفضائي في أمريكا ولكن هذه الأنظمة الأولى لم تكن على درجة عالمية من الوثوقية. لذلك اتجه معظم مالكي الأقنية لاحتيار تقنية Video Cipher II وهو نظام صعب الاختراق وقد انتشر في الولايات المتحدة أما في أوربا فقد استخدم نظام وقد مريكا أيضاً.

Telease/SAVE

هذا النظام المعروف أيضاً باسم Sat-Tel SAVE وقد يكون واحد من أفضل الأمثلة لتوضيح العلاقة بين الكلفة والوثوقية، نينما يبدو هذا النظام قليل الكلفة ظاهرياً وبأنه مقاوم لأعمال القرصنة، غير أن المستخدمين لهم رأي مختلف و كانت الحجة بأنه نظام مرحلي، استخدم هذا النظام في البداية لحماية عدد من الأقنية الرياضية والأقنية المخصصة لتسلية الكبار وذلك في الولايات المتحدة، وقد استخدم في أوربا من أجل تعمية أقنية بنث أفلاماً حديثة الإنتاج وللأقنية الوربا من الاختراقات، وقد القارين تتعرض الأقنية المعماة لعدد كبير من الاختراقات، وقد أونف العمل به ولكن لا زالت بعض الأقنية الأوربية تستخدم شكلاً معدلاً من هذا النظام، ومع ذلك يتم اختراقه ومن هذه الأثنية المولندية,

تقنية عمل النظام

إن عمل نظام Telease/SAVE سهل نسبياً، إذ يتم تخفيض طال إشارة الفيديو وعكسها من ثم مزجها مع إشارة تداخل جيبة ذات تردد 94 كيلوهرتز تقريباً و هنذا التردد قريب من التوافقية السادسة لتردد مسح الخط، ينحم عن ذلك تداخل بين الإشارات وصعوبة في الترشيح، كذلك يتضمن نظام MAAST أعمية إضافية للصوت.

إن المحاولات الأولى لاختراق نظام SAVE كانت تعتمد إما على شبكة ترشيح مؤلفة من مكثف و ملف أو على مكبر عملياتي. والمبدأ يقوم على إزالة الموجة الجيبية من إشارة الفيديو، ولكن على الرغم من حودة التصميم نظرياً، غير أنه فشيل من الناحية العملية. إذ أن المرشحات كانت ذات بحال غرير عريض بحيث تزال الموجة الجيبية المتداخلة بالإضافة غرير عريض بحيث تزال الموجة الجيبية المتداخلة بالإضافة لموجات أخرى، وهكذا تضعف إشارة الفيديو في كاشف التعمية ولا يمكن تسويقه.


إن استخدام طريقة عكس الطور أو دارة إعادة تركيب الإشارة الجيبية الإشارة الجيبية المتداخلة، حيث يقوم مرشح LC أو مرشح فعال بتخليص الإشارة الجيبية من إشارة الفيديو. تعكس الإشارة الجيبية بعد ذلك، و هكذا يجب أن تلغى نظرياً حين مزجها مع إشارة الفيديو المعماة. إن المبدأ جيد، غير أن عرض حزمة تمرير المرشح تحد من استخدامه من حديد، غير أن عرض حزمة تمرير المرشح تحد من استخدامه من حديد، ومع ذلك فإن النتائج كانت حيدة بحيث يمكن بيع كاشف التعمية وكان هذا أول نظام اختراق وقرصنة ولكنه كان يتطلب عملية ضبط طويلة ليعمل اختراق وقرصنة ولكنه كان يتطلب عملية ضبط طويلة ليعمل بأداء حسن، إضافة إلى أن القراصنة كانوا يجدون صعوبة في يأداء حسن، إضافة إلى أن القراصنة كانوا يجدون صعوبة في كسب وفير نظراً لأن الصورة لم تكن واضحة تماماً.

إن كاشف التعمية المبين في الصورة 19- ايوضح المبدأ العام المستخدم في نظام SAVE، حيث يستخلص مرشح فعال الموجة الجيبية من إشارة الفيديو المعماة و يتم تغذية هذه الموجة مع إشارة الفيديو إلى مضخم فيديو تفاضلي يقوم بتكبير الإشارات المختلفة بالطور و يخمد بشكل حاد الإشارات المتخلصة المتشابهة في الطور عند الدخل. وبما أن الإشارة المستخلصة والإشارة الجيبية في إشارة الفيديو المعماة لهما نفس الطور، فإنهما ستنعدمان وتنتج إشارة فيديو صافية من الناحية النظرية. إن إشارة الفيديو الكنها مقبولة وتتطلب ضبط للحصول على أداء أفضل.

المرحلة التالية في تطور كشــف التعميـة هــي إدخــال دارة

حنقة قفل الطور PLL التي تسمح باستخدام هنزاز متحكم به بالجهد VCO (انظر الشكل 19-2) وذلك لتحسين استقرار

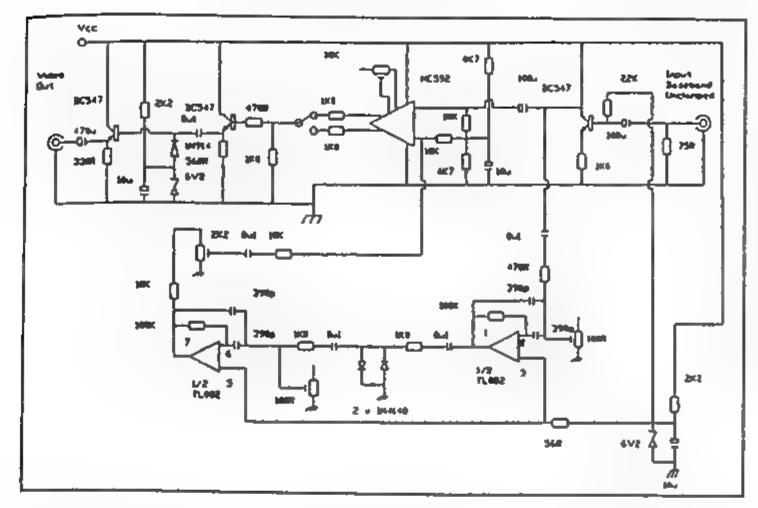كاشف التعمية ومتى تحت عملية الضبط الأساسية؛ فإن الكاشف يعمل لفترة تزيد عن عام دون ضبط.



شكل 1-19 كاشف تعمية مع مرشح فعال. يقوم الكاشيف MAAST/SAVE برشيح الوجة الجيبية للتداخلة من إشارة الفيديو العماة. ويتم عكس هذه الإشارة وإصافتها إلى إشارة الفيديو الطلوب كشفها لإلفاء الوجة الجيبية. وبما أن للرشح يمرر أيضاً التوافقية السادسة لجهد الشبكة، لذلك قبان الصورة ليست ممتازة. هذا التصميم يعمل أيضاً مع نطام هذا التصميم يعمل أيضاً مع نطام .MAAST

هذه البدارة هيي شكل محسن لدارة ظهرت أولاً في كتاب Pink&Brown الذي يعتبر مصدراً أساسباً للقرصنة إذ يعتري على تصاميم للعديد من أنظمة كشف التعمية، وقد ظهرت أيضاً هذه الدارة بشكل آخر في بحلة الإلكترونيات والراديو الأمريكية، وكانت تضم أخطاءً واضحة، كان ذلك تبعاً لقاعدة غير مكتوبة تقضي بأنه عند نشر دارة لفك التعمية فيجب أن تحتوي على خطأ أو اثنين للحد من انشار الطريقة واقتصادها على من لديه القدرة على فهم انشار الطريقة واقتصادها على من لديه القدرة على فهم وتصحيح الأخطاء. إن دارة الحسزاز VCO في المرجعين السابقين قمد سببت الكثير من المتاعب و تم استبدالها في التصميم اللاحق.


تتكون الدارة من جزأين، مكبر الفيديو وحلقة قفسل الطور. المكبر الفيديوي هو مكبر من الصنف B ويستخدم مقاومات بقيم قياسية 23 وترائز ستورات NPN وPNP. أما دارة الحزاز المتحكم به بالجهد VCO فهي تحتوي على كريستال لتأمين النزدد وتتطلب فقط ضبط مقاومة متغيرة لتعمل بصورة جيدة, عمليات الضبط الأحرى تكون بهدف تنقية الموجة الجيبية ومن ثم إزالتها ولتحديد مستوى إشارة الفيديو.

يعمل هزاز ٧٥٥ في بحال المزدد 6 ميغاهرتز، ويتحدد المولوب حسب القنال المراد رؤيتها ولذلك تلزم عدة كريستالات إذا كان المطلوب هو ضبط كاشف التعمية للعمل مع عدة أقنية أو إذا كان يعمل مع ترددات متعددة كما هو الحال بالنسبة لاستخدامه في قنال BBC. إن بناء

نموذج من الكاشف يعمل على عدة ترددات أمر مكلف ولكنه يؤمن جماية أفضل نسبياً. يتم تقسيم تردد الهزاز VCO على 16 للحصول على موجة مربعة ببتردد 376 كيلوهرتز، وهذا البتردد يقسم بدوره على أربع ليعطي إشارة ببتردد 94 كيلوهرتز ودارة التقسيم على أربع تؤمن طررين للإشارة ويختلفان بزاوية 900 درجة وهذا يعوض الانزياح في الطور لدي استخدام حلقة القفل الطوري ويسمح بإلفاء الإشارة شكل جيبي للموجة المربعة، ويتم وصل خرج أحد المرشحين إلى كاشف تزامن حيث تجري مقارنته مع الخطأ الناتج واستخدامه للتحكم في الهزاز VCO.

إن كاشف التعمية هذا قد حقبق انتشاراً واستخداماً واستخداماً واسعاً في الولايات المتحدة وأوريا غير أن الدارة كانت مكلفة وذلك بسبب استخدام كريستالات أخرى من نوع خاص حيث أن ثمن الكريستال يسماوي ثمن باقي العناصر الأحدى.

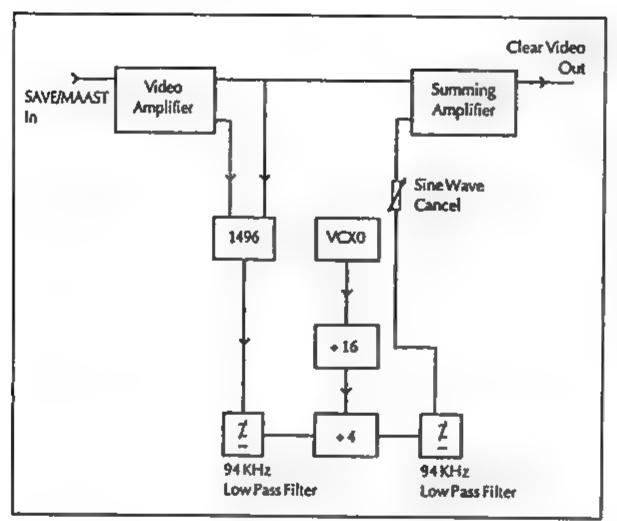
جرى تطوير نموذج آخر لحلقة القفل الطوري وذلك بهذف تخفيض الكلفة من خلال جعل الدارة أقل تعقيدا (انظر الأشكال 19-3 و 19-4) وفي أحد النماذج، يمكن بناء كاشف تعمية باستخدام أربع دارات متكاملة فقط ويؤمن صورة واضحة للرؤية تماماً. وقد تم استبدال الكريستال لاحقاً في الفزاز VCO بطنان سيراميكي تساوي قيمته واحد الله عشرين من نمن الكريستال.



شكل 2-19 مخطيط صندوقي لكاشيف تعميسة باستخدام دارة PLL، إن عصل الدارة PLL الستى تشكل أساسناً لكاشيف التعميسة SAVE/MAAST ى تبط بالهزاز الكريستالي VCXO الذي يهتز بتردد 64 مرة من تردد الوجة الجبيسة التداخلية. إن العردد 6 ميفا هر تاز يشم تقسيمه والحصول على إشارة تلفى إشارة الوجة الجيبية في إشارة الفيديو

لأنها تتطلب كريستالاً أو طناناً سيراميكياً من أحل كـل قنـال. بحال التوافقية السادسة، وهذه الدارة لا تستحدم كريسـنالاً بـل وهكذا فإن نظاماً متعدد الرود لن يكون بحدياً من الناحية . يستبدل بنقنية تصميم رفيعية المستوى، ولكونيه لا يحتياج الماديـة لمصنعـي كواشـــف التعميــة. فمثــلاً في نمــوذج SAVE كريستالات فإن ذلك يجعل إنتاجه قليل الكلفـة. (ولكـن قنـالُ المستخدم لدى قنال BBC، يتطلب سبعة كريستالات تقريباً. مع ذلك فإن الجلة Elektor قد نشرت تصميماً لكاشف تعمية

إن كواشف التعميمة السابقة كمانت محدودة الاستخدام ﴿ في عددها الصادر في آذار 1990 وهو صالح لكافئة الـترددات في BBC بحدث في إثناع Elector بسحب هذا العدد).

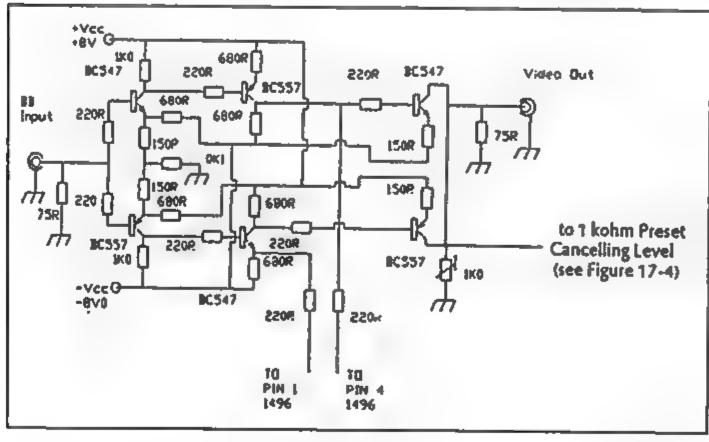

شكل 19-3 دارة فيدينو ف كاشف تعمية MAAST/SAVE. تتكون أساساً من مكبر من الصنف B ويتم ضبيط مستوى الإنسارة لإلغساء للوجة الجيبهة من مفتاح على الواجهة الأعامية.

تاريخ مضطرب


تعرض نظام Telease إلى علم استخلام نسبي في أمريكا الشمالية ولكنمه استمر في أوربا حيث تولت الشركة البريطانية Sat-Tel تصنيع الشكل الأوربي SAVE. هـ نما الكاشيف التعمية ذو الصبغة الرسمية كان حيد هندسياً ولكنه أغلى لمناً من كاشف

يصنعه القراصنة، وكان ذلك خطأً فادحاً في للعركة ضد القراصنة.

لقد اعتمدت BBC مبدئياً نظام SAVE لحماية ارسال عدماتها عبر شبكة خطوط كوبنهاكن KTAS. وقد استخدم تردداً ثابتاً دون تعمية للصوت. ولكن النظام تم اختراقه بشكل واسع، للستخدم التالي لهذا النظام هي قنال Premiere، حيث كانت الاستراتيجية ترتكز على استخدام هذا النظام كنظام تعمية مؤقت ريثما يتم تطوير نظام MAC أكثر وثوقيةً وأقل قابلية للاختراق.

للأسف فإن قنال Premiere لم تتمكن من البقاء حتى يصبح نظام MAC حاهزاً ولم يكن ذلك بعود كلياً لأعمال

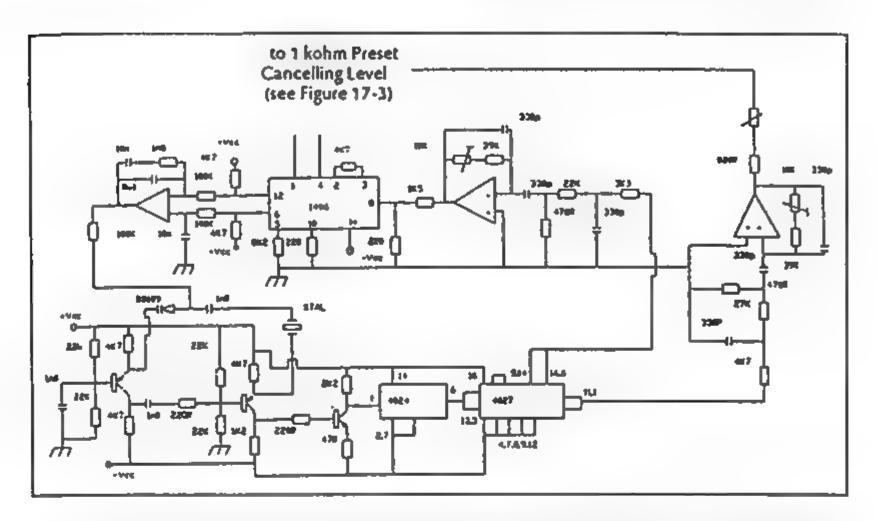القرصنة بل لأن اعتماد تقانة SAVE كان ذو طبيعة بعيدة عمن الاحتراف. وقد استخدم نظام SAVE أيضاً في القنال 10 الإسبانية، والميني داست بضعة شهور فقط وكان اختفاؤهما لأسباب لا علاقة لها بالاختراق.



شكل 19-4 دارة PLL، تعتمد جلقة الفغل الطوري في كاشف التعمية SAVE على هزاز VCO يعمل بـــــردد 6 ميضاهر تز، تؤمــن الدارة 4027 بُشارتين مختلفين بالطور °90 درجة، وهذا يعوض انزياح الطور بمقدار °90 درجة في حلقة القفل الطوري.

في شهر آذار من عام 1989 قدر المخللون عدد أجهزة كشف التعمية الغير مرخص بها لاستقبال BBC و Premiere بحيث تزيد عن الأجهزة المباعة رسمياً، ومع ذلك، وبما أن BBC كانت خطط لإطلاق قمر فضائي لحدمة الاتصالات عبر أوربا بكاملها، فإنها كانت تبحث عن نظام أكثر وثوقية، ولهذه الغايمة فإن Sat-Tel قد صممت لها كواشف تعميمة تعمل مع حوامل متعددة وأضافت إمكانية لتعمية الصوت، وكانت جميع النماذج السابقة من SAVE

في معرض Cable&Satellite المقام في لندن عام 1989، أعلنت BBC عن نظام يمكن استخدامه لحدمة المشتركين في استقبال أتنية الأقمار الفضائية، وكان النظام متوفراً في بداية أيار حيث كان الجديد فيه بالنسبة لأنظمة SAVE السابقة هو استخدام تردد مختنف.

هذه الخطوة في دعم الوثوقية أدت إلى بالملة بسين مستخدمي الأجهزة الغير مرخص بها وكان عليهم إعادتها لمصنعيها لتحديثها. والعقبة الرئيسية التي واجهت القراصنة همي عدد الترددات التي أدخلتها Sat-Tel في التصميم، وحالما توفرت كواشف التعمية المرخص بها، تم إيجاد الحل حيث لوحظ أنه

بمحرد تغذية كاشف التعمية وقبل أو بدون تطبيق إشارة دخيل عليه فإنه يمر بكل ترددات التداخل المكنة بخطوة ثابتة وهذا الاختبار البسيط أشار إلى أن كاشف التعمية المرخص بمه يضم سبع ترددات فقط.

إن أغلب المصنعون القراصنة أدخلوا تحسينات على منتجاتهم التي احتوت على مجموعة من الكريستالات وكان لبعضهم تصاميم رفيعة المستوى، محصوصاً الشركة البريطانية Hi Tech Xtravsion التي أدخلت كاشف تعبية مع مشكل ترددات Synthesiser إضافة إلى إمكانية لكشيف تعبية الصوت، عما استدعى قنال BBC لإقامة دعوى قضائية ضد الشركة الإنكليزية.

في المحكمة أشار القاضي إلى أن القوانين الحافظة للحقوق لا يمكن تطبيقها لأن المستفيدين من الخدمة هم خسارج المملكة المتحدة، لذلك يمكن لشركة Hi Tech الاستمرار في تصنيع وتصدير منتجاتها. و قد وضع هذا القرار سوق الاشراك SKY التلفزيوني في بريطانيا موضع الشك. وقد أحجمت قنال SKY التلفزيوني في بريطانيا موضع الشك. وقد أحجمت قنال Movies الممشركين، لأنه من غير الطبيعي أن يكون مسموحاً للزبون بشراء كاشف التعمية من مصدر غير منتجه المرخص له.

ربما كان من قبيل الدعابة أن تحدث معظم القرصنة على إشارات لأقنية بريطانية في أماكن خارج نقبوذ القوانين البريطانية, لذلك كانت الرسالة واضحة، ينبغي على أصحاب الأقنية عدم الاعتماد على القوانين لحماية أنظمتهم من الاختراق.

لقد أصبح نظام Tclcase/SAVE الآن نظاماً متقادماً، فهو ضعيف الأمان رقعد تجاوزته التقنيات الأكثر حداثة ولقد أدى استخدامه في أوربا إلى كارثة، وهذا يوضح الفرضية بأن النظام الذي يعمل في الولايات المتحدة بشكل حيد لا يرجى منه أن ينتقل مع ذات النحاح إلى السوق الأوربية ما لم تدرس الوثوقية بدقة، وهذا لا يعني بأن القراصنة في أوربا يتفوقون على نظرائهم في أمريكا، ولكن لديهم للعرفة بما يكتبه الأمريكيون عن المنتج للذي بين أيديهم وهذا ما حدث بالنسبة لكاشف التعديل للوصلة الذي بين أيديهم وهذا ما حدث بالنسبة لكاشف التعديل للوصلة نشرت في الكتاب الأمريكي تصميمه من دارة MAAST و التي نشرت في الكتاب الأمريكي Pink And Brown و المتا

حتى شهر أب 1993 بقي هذا النظام يستخدم في مناطق منفرقة في أوربا وقد كان لاستخدامه من قبل قنال Red Hot الهولندية مهرجاناً صغيراً في مبيعات كواشف التعمية غير النظامية.

نظام Zenith SSAVI

إن تسمية نظام SSAVI (المحتصار للأحرف الأولى من المحترال الترامن وعكس الفيديو "Sync Suppression And Video Inversion")، وقد تم تطويره انطلاقاً من تقنيات التعمية للنقل التلفزيوني الأرضي عبر الكبل. مع ذلك فهو يمثل التقنيات المستخدمة في أنظمة التعمية الفضائية. ويوجد بعض الشبه بين هذا النظام وأنظمة أحرى لا زالت مستخدمة في أوربا (هناك تشبابه في القواعد التصميمية مع نظام مستخدمة في أوربا (هناك تشبابه في القواعد التصميمية مع نظام Pilm Net).

يعتمد نظام SSAVI على عدد من التقنيات لتأمين الحماية من الاختراق. فالتزامن الشاقولي و كذلك الخطوط في فـترات الإطفاء العمودية لا تتغير، في حين تطبق التعمية علمي الخطوط من 27 وحتى 262. حيث يتم حـذف فـترات الـتزامن الأفقية

وتعكس إشارة الفيديو إطاراً بعد إطار.

لا يتم إلغاء التزامن لجميع الخطسوط، وبذلك يمكن لكاشف التعمية النظامي القفل على مولد تزامن الخطوط، وهذه تقنية شائعة في أنظمة التعمية الأرضية الأخرى، ولكنها أيضاً وفي أغلب الحالات سبباً رئيسياً في احتراق النظام.


يعتمد نظمام SSAVI علمي الاستخدام الدينساميكي للإمكانات المتوفرة لجعل النظام أكثر أماناً. وهناك خمسة مستويات للأمان يمكن اختيارها من قبل عامل النظام أو عن طريق التحكم بواسطة الحاسوب وهي:

- إلغاء التزامن وعكس إشارة الفيديو بشكل عشوائي.
- إلغاء النزامن وأخذ المتوسط لمستويات القمسم للفيديو
 المعكوس.
 - إلغاء التزامن والحفاظ على إشارة الفيديو طبيعية.
- الحفاظ على تزامن طبيعي وعكس إشارة الفيديو بطريقة عشوائية.
- الحفاظ على تزامن طبيعي وأخذ المتوسط لقمم الفيديو
 المعكوس.


في حين تبدو هذه المواصفات ظاهرياً كافية لتأمين درجة عالية من الأمان، غير أن هناك ثمة محلل قاتل في التصميم يجعل من السهل اختراق هذا النظام. إذ أن إشارة الفيديو يتم عكسها إطاراً بعد إطار، لذلك فإن خطوط المستوى المرجعي للأبيض والأسود في فترات الإطفاء العمودية يمكن استحداثها من قبل القراصنة للتأكد من قطبية إطار الفيديو.

تستخدم أنظمة كشف التعبية الغير نظامية الخطوط الأولى من كل حقل للقفل على حلقة قفل الطور والتي تعذل بردد يساوي 32 ضعف التردد الأفقي، إن استقرار حلقة الغفل الطوري PLL يصبح مضموناً بعدئذ لدى إلغاء التزامن الأفقي ويستخدم مقسم مع كشف ترميز للحالة State Decoding وذلك لتوليد فترات الإطفاء الأفقية من أجل الخطوط المعماة.

يحوي الخط 19 في فيترة الإطفاء العمودية على مستوى مرجعي أسود وأبيض (انظر الشكل 19-5). إن الستزامن الأفقي طبيعي فمنا الخط و يعكس هذا الخط إذا كانت قطبية الغيديو في الإطار معكوسة. تستحدم في كاشف التعمية النظامي ذات التقنية المطبقة في دارات كشف التعمية التي يصنعها القراصنة من أجل كشف قطبية إشارة الفيديو. ولدى عكس تطبية الفيديو، ولدى عكس تطبية الفيديو، يتحم عن ذلك عكس حزء الفيديو من كل خط في حين تبقى نبضات اللون والتزامن طبيعية. وينبغي على كاشف التعمية حينئذ تبديل القطبية لمنطقة الفيديو للخط المعمى.

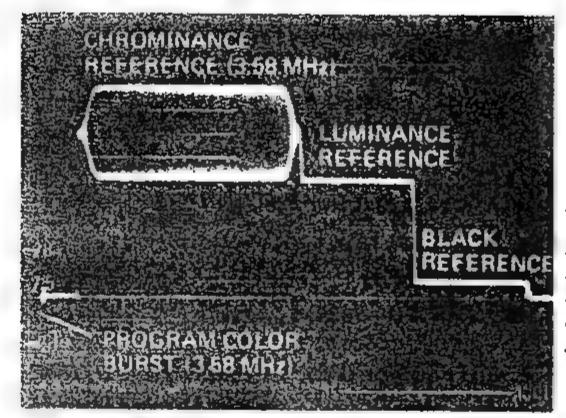

شكل 19-5 إشارة مرجعية للون للفترة الشاقولية. إشارة الاختيار هذه تحتل عموماً كل من الحقلين للخط 19 في فترة الإطفاء العمودية. وهي تثالف من موجة مرجعية للون عند تردد نبضات اللون بالإضافة لمستوى الإشارة الرجعية لكل من الاسود والابيض. هذه تشير إلى أن مستوى اللون أو إشارة اللون في حالة عدم توافق في الطور أو ذات مطال منخفض تماماً. وإن تشويه الصورة دليل مرني على هذه النفيرات في الطور أو في مستوى إشارة اللون.

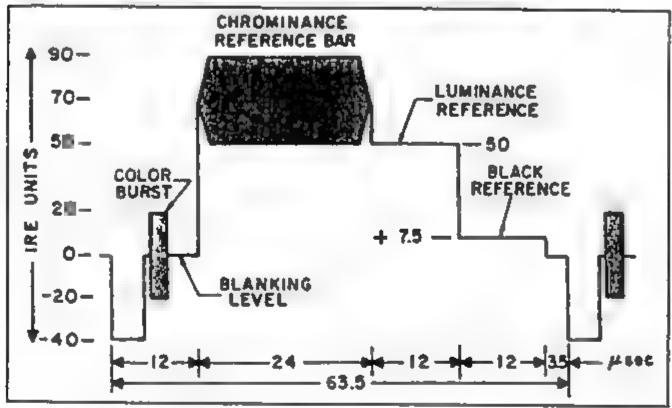

يتم تعمية الصوت في نطام Zenith SSAVI بتعديل ترددي على حامل ذو تردد 39.335 كيلوهرتنز وهنذا الشكل للتعميمة حرى إيضاحه سابقاً.

كاشف التعمية غير المرخص

إن الدارة الأساسية لكاشف التعمية غير النظامي (انظر الشكل 19-5) هي دارة PLL تعمل بنزدد 504 كيلوهر تز ومغذاة بفاصل تزامن. تقفل الدارة على التزامن الأفقي قبل أن تصادف التعمية على الخط 27.

يغذي خرج دارة PLL عداداً يستخدم ليقود فترة الإطفاء الأفقي، هذه الفترة تعذي دارة توليد تزامن مهمتها رفع سوية التزامن الأفقي المضغوط، وتستخدم فترة الإطفاء الأفقي أيضاً لقدح عداد آخر، الذي يؤمن من خلال دارات منطقية "واحد" منطقي على الخط 19. وتستخدم نبضة الحقل لتصفير هذا العداد.


يستخدم الخط 19 بحالة "واحد" منطقى لتفعيل دارة أحسة العينات، فإذا كانت قطبية الفيديو في الحقل النالي طبيعية تكون فترة الفيديو 12 ميكرو ثانية للخط 19 في مستوى الأسود. وإذا كانت قطبية الفيديو معكوسة، تكون في مستوى الأبيض. تولد هذه الدارة لأخذ العيشات حرجاً بحالة "واحد" منطقى حين تكون إشارة الفيديو معكوسة وبحالة "صفر" منطقيي من أحمل إشارة فيدبو طبيعية. هذه الخانة العينة يتم تغذيتها لدارة قالاب أحادي الاستقرار يتحكم بقطبية الفيدينو في منطقة التعمية في كل حقل. تمازاكب هذه الإشارة لعكس القطبية مع شكل معكوس من نبضات الإطفاء الأفقيمة الموجمة المتوثدة من دارة PLL ومن العداد والسدارات المنطقية ومن إشارة حرء الحقيق المعمى والذي يساوي "واحد" منطقي من الحضر 27 وحتى الحض 260. وهناك بوابة AND يسيطة تسمح بنفعيل برابة لعكس إشارة القيديو أثناء الجزء المعمى من الحقل وذلك عندما تكون إشارة القطبية في حالة "واحد" منطقي وكذلنك نبضة الإطفاء الأفقية المعكوسة. هذه العملية تؤكد على أن منطقة الفيديو

للط معكوس هي فقط التي يتم عكسها من خلال بوابة عاكس كاشف التعمية.

هذه طريقة بسيطة وفعالة لكشف التعمية لإشارة معماة بنظام SSAVI، وتعتمد النماذج الأولى لهذه الدارة على استخدام ناخب كبل Zenith الذي يحتوي على دارة PLL مع خرج لفترة إطفاء أفقي وخرج لإشارة فيديو مركبة أصلية (bascband). يعمل المزاز في دارة PLL بتردد 504 كيلوهرتز وإن اختيار هذا المتردد

ليس عشوائياً بل همو تردد السماعة للمعطيمات من أجل عنونة معلومات عن المشترك بالخدمة على الخطوط من 10 وحتى 13.

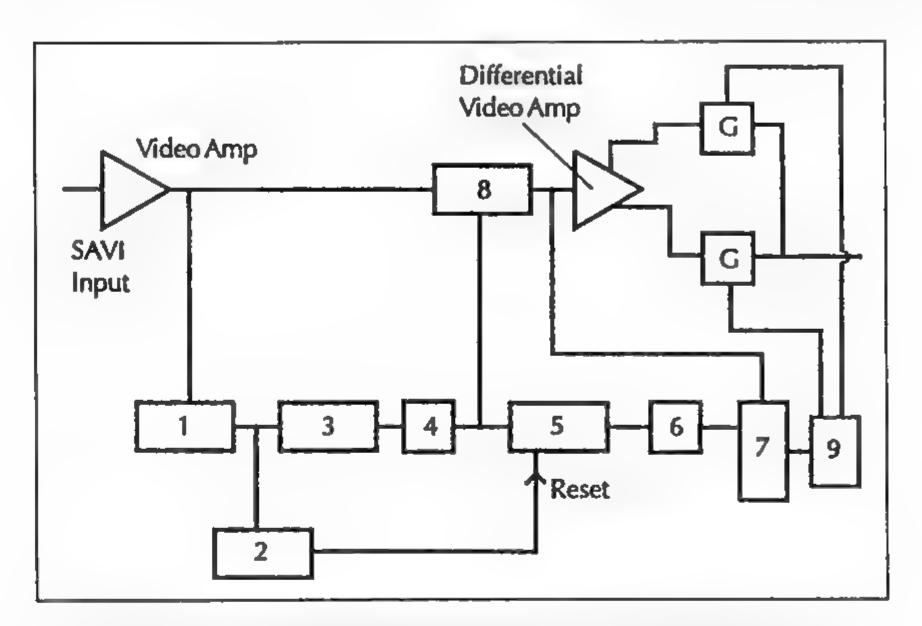إن وحود ناخب Zenith قد سبب المتاعب لبعض القراصنة لذلك فقد صمموا كواشف تعمية باستخدام دارة متكاملة PLL. وفي أوربا صممت الكواشف لتعمل موصولة مع مسجل فيديو حيث تتوفر إشارة الفيديو الأصلية على الواجهة الخلفية للمسجل.



شكل 6-19 كاشف تعمية SSAVI غير مرخص. يستخدم دارة PLL لتوليد التزامن الأفقي للضغوط. يتم أخذ عينات من الخط 19 لتأمين قطبية صحيحة لإشارة الفيديو وذلك للجزء العمى من الحقل، والخطوط من 27 وحتى 260 هي فقط الـتي تطبـق عليها التعمية.

- 1. فاصل التزامن.
- فاصل نبضة الحقل.
- اللا تعمل بتردد 504 كيلو هر تز/عداد.
 - 4. دارة منطقية.
 - 5. عداد خط.

- دارة منطقية –واحد منطقي على الخط 19.
 - 7. دارة اخذ العينات للخط 19.
 - دارة إعادة توليد التزامن.
 - 9. دارة منطقية لانتخاب قطبية الفيديو.

	•		•
			1
			!
			;



دراسة أمثلة عملية CASE STUDIES

هناك الكثير من الأنظمة التي سوف تعرض في هذا الفصل هي من أنظمة التعمية المستخدمة في الارسال الفضائي. و من الطبيعي أن يستطبع البعض تقديم الدليل على ضرر هدده الدراسة، وهم محقون من بعض الجوانب، ولكن هذا التحليل ببين المآخذ التي استطاع البعض من خلاضا الاختراق ولعل المصممون يتحنبون مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.

إن دراسة هذه الحالات تأتي من مصادر النشر المختلفة وبشكل خاص من Hack Watch News وأيضاً من النشرات القنية للمصنعين. وهناك البعض ومعظمهم من غير التقنيين ممن يحتج على نشر هذه المعلومات مع أن العكس هو الصحيح، إذ أنه يجب إلقاء اللوم على سوء التصميم قبل أن يكون على القراصنة.

من المهم أن يفهم الفني الذي يتعامل مع نظام كشف التعمية بطبيعة النظام، وخاصة أثناء التركيب. فمثلاً، يجب معرفة فيما إذا كمان المطلبوب إشمارة الفيديسو الأساسسية أو إشمارة الفيديسو الممسوكة Clamped Video وذلك ضروري جداً للتركيب.

إن الهدف من هذا الكتاب ليس لتشجيع القرصنة، ولكن وتراوح بين تنفيذ بعض الدار لدفع حرية التفكير. إن محاولة قبك التعمية، عندما تكون وتصنيع كاشف ترميز متكامل.

دوافعها فكرية فهي مبررة، ولكن حين يكمون هدفهما الكسب المادي، فإنها تصبح قرصنة.

إن نظام الارسال التلفزيوني الملائم لكل نظام تعمية هو من ضمن الحسالات بمكن من الحسالات بمكن استخدام نظام التعمية مع النظامين PAL أو NTSC مع ضرورة إجراء بعض التعديلات.

إن بنية أنظمة التعمية التي تعتمد نظام MAC مختلفة.عن الأنظمة السابقة من حيث أنها تعتمد على التشفير أكثر من التعمية وخصوصا من ناحية الصوت فهو رقمي ويمكن أن يطبق عليه برنامج تشفير ذو وثوقية عالية حداً، ومع ذلك تبقيى هذه الأنظمة غير محصنة تماماً.

هناك ثلاث حالات، تحقق فيها تطبيق الصوت الرقمي بشكل واسع على الأنظمة التي تعتمد PAL وNTSC وهذه الأنظمة هي Oak Orion, Video CipherII والأنظمة هي Audio وقد تم المعتراق الأنظمة الثلاثة ولكن بدر حات متفاوتة وتراوح بين تنفيذ بعض الدارات إلى هندسة عكسية كاملة وتصنيع كاشف ترميز متكامل.

دراسة حالة: نظام RITC Discret 1

تقنية الفيديو: تأخير إشارة الفيديو.

تقنية الصوت: قلب الطيف.

المستثمرين: قنال Pulls الفرنسية، قنال EBU و TV-5.

نظام الإرسال: SECAM, PAL.

تعمية الفيديو: يتم تأخير معلومات الفيديو في كل خط بمقدار

0.902 أو 1.84 نانو ثانية. يطبق التأخير بشكل عشوائي وبذلسك يفترض أن تكون إشارة الفيديو المعماة ذات شكل مشوه بحدة.

لمحة تاريخية

إن كاشف التعمية غير النظامي والمشهور منذا النظام هو ما نشر في بحنة Radio Plan الفرنسية عام 1984. وقد أقامت ما نشر في بحنة Canal Plus دعوى ضد الجحلة الفرنسية منعها من توزيع إصدارها لشهر كانون الأول من عام 1984 السذي يحتوي على تفاصيل لكاشف التعمية فذه القنال و قررت الحكمة بأنه على الرغم من أن التصميم مختلف تماماً عن نظام كشف التعمية النظامي فإنها أوقنت توزيع المجلة لأنه فيه تشجيع للسرقة. ولكن ذلك أصبح بمثابة دعاية للمحلة لم تكن لتحققه لو لا هذا الحكم.

عمل كاشف التعمية غير النظامي

تمر إشارة الفيديو عبر ثلاثمة مضخمات، خطين للتأخير وموزع أتنية Multiplexer وكذلك تستحدم دارات منطقيسة لحفظ إشارات التزامن وإشارة اللون، ويتم تغذية إشارة الفيديس إلى دخل كاشف القيديو. هذه الدارة تكشف الجبهة الصاعدة من مستوى الأسود عند بداية معنومسات الفيديو وحرج هـذه الدارة يغذي دارة منطقية تسمى كاشيف التأخير. وباستخدام سلسلة من وحيدات الاستقرار Monostables التي يتم قدحها بنبضة تزامن الخط. يقاس التأخير من تحديد نقطة البداية لإشارة الفيديو. ويكون عرض نبضة وحيد الاستقرار 902 نــانو ثانيــة. يتحكم خرج هذه الدارة يموزع الأقنية Multiplexer. قسإذا كانت الإشارة بدون تأخير، فإنها تصل إلى الموزع بعند المرور بوحدتين للتأخير. وإذا كانت الإشارة بوحدة تأخيرمفردة، فإنها تصل إلى الموزع بعد المرور بوحدة تأخير واحدة أي 902 نانو ثانية. وأعيراً، إذا كانت الإشارة مؤخرة بوحدتني تأخير، فإنها تعبر مباشرة إلى مموزع الأقنيمة، وبذلك يضمن كاشف التعمية بأن جميع الخطوط لها وحدتي تأخير. وينحسم عـن هـذه العملية تشكيل خط أسود على الحافة اليسرى من كل إطار.

يتميز تغلم فنك التعمية كما نشر في بحنة Radio Plan يتميز تغلم فنك التعمية كما نشر في بحنة الصعود من بضعف في البنية من حيث اعتماده على كشف الصعود من مستوى الأسود لبدء إشارة الفيديو في كل خط، فإذا أمشاخ التأخير بمستوى غير الأسود فإن كاشف التعمية غير النظامي لا يعمل، وهذا تحديثاً منا نفذته حديثاً قنال Canal Plus.

معلومات اخرى

يوجد تموذج من هذا النظام يعمسل مسع نظام PAL تستخدمه القنال الطبية البريطانية يعرف باسم Discret 12 وهسر يستخدم أزمنة أقل للتأحير.

إن هذا النظام هو نظام رقمي. يتم تحويسل إشارة الفيديم إلى إشارة رقمية قبسل التعميسة ويدخسل التأخسير باسستخدام مسجلات إزاحة رقمية أيضاً.

في التصميم غير النظامي يتم تحويل الإشارة إلى إشارة رقمية بذات الطريقة التي تتبع في الكاشف النظامي. إذ يجري تقطيع الجزء الفيديوي من كل خط إلى العديد من العينات وعرض كل عينة يساوي أصغر زمن تاخير. إذا كانت الثمانية byle لا تتفق مع مستوى الأسود الناتج عن التحويل، وهمو عمرماً 0000 0000 فإن الفيديو يبدأ مباشرة. وهمذا يتم فحصه بواسطة بوابة NAND بثمانية مداخل.

مناك طريقتان تمكنان نظام كشف التعمية من ضبط تزامن إشارة الغيديو الرقبة، إما أن يتم تأخير الخط الجالي ليتوافق مع الخط الأكثر تأخيراً كما هو الحال في كاشف التعمية Discrett أو يتم تأخير الفيديو حتى فترة الخط التسالي ومن ثم يدء الخط وتحويله إلى تشابهي في الزمن المناسب.

اعتمدت قنال Plus هذا النظام باعتباره كثير الوثوقية ومسوف يستمر استخدامه في بعض التطبيقات ولكن نظراً للضعف النسبي في حصانته فإنه لن يكون مستخدماً على نطاق واسع.

دراسة حالة: نظام Oak Orion

تقنية الفيديو: استبدال المتزامن. عكس الفيديسو المتسالي والعشوالي.

تقنية الصوت: صوت رقمي.

نظام الارسال: PAL, NTSC.

مستخدمون: شبكة Carcom التي تحوي 8 أقنية كندية وعدد من الشبكات الخاصة.

تعمية الفيديو: استبدال النزامن الأفقى والعمودي، عكس الحفل أو الخط المتنالي أو العشوائي.

تُزال نبضات الترامن الأفقية والعمودية الاعتيادية من إشارة الفيديو المعماة ويستعاض عنها بنبضات ذات تردد 2.5 مبغاهر تز، ويمكن عكس قطبية إشارة الفيديو أو إبقاؤها طبيعية، حيث تشير النبضة الواقعة تماماً قبل بداية الفيديو في كل خصط إلى القطبية، وإن العكس يمكن أن يتسم على مستوى الخنط أو الحقل أو حتى الإطار.

تعمية الصوت: صوت رقمي مع إمكانية تشفير.

يحوّل الصوت إلى رقمي ويضغط. يتم إدخال العينات الرقمية للصوت بعدئذٍ إلى ما يمكن أن يكون فترة الإطفاء الأفقى.

لمحة تاريخية

إن نظام Oak-Orion للتعبية هو من أكثر الأنظمة وثوقية وذلك على عكس اعتقاد الكثيرون، وكانت SKY في أوربا هي القنال الوحيدة التي استخدمت هذا النظام. وبما إن SKY ليست محطة تلفزيونية بحارية بالمعنى الحقيقي، لذلك طبقت أدنى مستوى حماية للنظام من الاختراق، فلم تستخدم إمكانات الصوت عنى الرغيم من وجود حامل ثانوي للصوت المغرد و آخر للصوت المزدوج الستيريو مع الإشارة.

هناك ستة أنماط للقلب مستخدمة في هذا النظام. يمكن استخدام نحط واحد من أربعة أنماط عكس لإشارة الفيديو في كل حقل. فيمكن قلب الخطوط الفردية أو الزوجية، ويمكن قلبها بأكملها أو عدم قلبها بتاتاً، وإن جدة التحكم بهذه الخيارات موجودة على الخط 22 من الارسال. ولهذا النظام براءة اختراع مسحلة في أمريكا تحوي أيضا خبارين إضافيين هما إمكانية إزاحة مستوى الجهد للعينات الرقمية في كمل خط أو تغيير مستواها بواسطة إشارة حيبية وذلك لتبديل المستويات في فترة الإطفاء الأفقية.

عمل كاشف التعمية غير النظامي

يقوم كاشف النعمية بكشف نبضات التزامن 2.5 ميغاهرتز وتتولد إشارات تزامن الخط والإطار باستخدام عدداً من مذبذبات وحيدات الاستقرار.

يتألف كاشف التعمية غير النظامي من الكتل التالية: مكبر فيديوي عاكس، كاشف نبضات تزامن 2.5 ميفاهرتز، مكامل، قوادح شميت عاكسة Schmitt Trigger Inverters وحيدات استقرار لمتزامن الخيط ووحيدات استقرار لمتزامن الخيط ووحيدات استغرار لمتزامن الإطار وهناك العديد من المدارات يمكن استخدامها لكشف نبضات 2.5 ميفاهرتز وهذه ختلف بين ديود كشف وكاشف تعديل فيديوي على شكل دارة متكاملة تعميل بهزدد 2.5 ميفاهرتز، أما دارة إعادة حقن التزامن فيمكن أن تكون مفتاح ميفاهرتز، أما دارة إعادة حقن التزامن فيمكن أن تكون مفتاح ميفاهرتري عادي.

لكل خط، هناك خانة لعكس القطبية تسبق المعلوسات الفيديوية. فإذا لم يعد ممكناً استخدام إمكانات العكس، يقوم حينئة كاشف الترميز بمساعدة Multiplexer بالتحويل بين القطبية الموجبة والسالبة لإشارة الفيديو، وذلك قبل دارة إعادة التزامن.

إن كاشف التعمية لهذا النظام بغطيه كتاب Pink And وهذه طريقة متقدمة لكشف التعمية باستخدام مولد ترامن، ولكن هذا النظام للأسف لم يعد مستخدماً في أوربا وكان من السهل على قنال SKY أن تحد وسيلة لرفع مسترى التعمية لأن التصميم غير النظامي لم يكن على درجة عالية من التعقيد.

لا تتوفر معلومات بأن الصوت الرقمي قد تم اختراف في أوربا، والسبب يعود أساساً لوحسود حامل ثانوي للصوت لم يخضع للتعمية.

دراسة حالة: نظام IRDETO

تقنية الفيديو: استبدال النزامن. عكس إشسارة الفيديو بشكل منتالي وعشوائي.

تقنية الصوت: صوت رقمي.

نظام الارسال: PAL.

مستخدمون: Tele-Piu.

تعمية الفيديو: استبدال التزامن الأفقى والشاقولى، عكس الخط أو الحقل بصورة متالية وعشوائية. تزال نبضات التزامن الأفقية والشاقولية الاعتيادية من إشارة الفيديو ويستعاض عنها بنبضات ذات تردد 5.752 بيغاهرتز. وتكون قطبية إشارة الفيديو في كل خط طبيعية أو معكوسة ويجري عكس القطبية على مستوى الخط أو الحقل أو الإطار (انظر الشكل 1-20).

تعمية الصوت: صوت رقمي مع إمكانية للتشفير.

يتم تحويل الصوت إلى إشارة رقعية ومن ثم يتم ضغطها وإدخالها لتأخذ مكان فترات الإطفاء الأفقية. ويستخدم فقط المانيتين للصوت الرقمي من أصل ثلاثة مخصصة لرشقة النبضات Burst، أما الثالثة فتستخدم لمعلومات الترامن أو ربما لتحديد قطبية الخط.

لمحة تأريخية

إن نظام Orion هو أساس نظام IRDETO والفرق بينهما هو غيساب النبضسات ذات الستردد 2.5 ميفاهرتز في النظمام IRDETO، وهذا يعني بأن كاشف التعمية Orion لن يعمل علمى هذا النظام دون تعديل.

إن المستحدمين الهامين لنظام IRDETO هما قنال M-NET في جنوب أفريقيا التي يزيد عمدد المشتركين فيها عن 600.000 والقنال Telupiu الإيطالية والتي تتوقع أن يصل عمدد مشتركيها إلى بد منيون مشترك.

إن حدوث ظاهرة عكس القيديو يمكن أن تعتمد على كمية الأبيض والأسود في المشهد، ويعرف هذا النوع من عكس القطبية بما يسمى بمتوسط مستوى القمة APL وتلفظ "APPLE" وخدث عملية عكس القطبية هذه كل ثلاث ثوان.

تم إدخال APL في بداية عام 1990. وكان تأثيره واضحاً على القراصنة، فقد تسبب في تأحير تسليم أنظمة فـنـُ النعمية غيرالنظامية لقنال RTL-4V النرويجية التي تستحدم نظاماً معـدلاً يعرف باسم Luxcept وذلك فبضعة أشهر عنى الأقل.

طريقة عمل فاك التعمية الغير نظامي

إن أبسط فاك تعمية غير نظامي يكشف نبضات التزامن 4 ميغاهر تز ويستخدم عدداً من المذبذبات وحيدة الاستقرار لإعادة توليد تزامن الخيط و وتزامن الإطار، وهناك أشكالا أخرى تكشف تبضات الذون في كل خط وتعد النبصات اللازمة منها لقدح نبضات الحقل.

إن قاك تعمية متوسط الجسودة يتألف من الكتل التالية: مكبر إشارة مرئية، كاشف نبضات تزامن 5.752 ميغاهرتز، عواكس من نوع Schmitt Trigger، وحيدات استقرار لتزامن الخط، مكامل، وحيدات استقرار لمتزامن الإطار و دارة إعادة إدخال التزامن (انظر الشكل 2.20). هناك العديد مسن الدارات يمكن استخدامها لكشف نبضات التزامن 5.752 ميغاهرتز، وتنفاوت هذه الدارات في نسبة تعقيدها، فبعضها عبارة عن ديود كشف وأخرى تتكون من دارة متكاملة لكشف تعديل الفيديو وتعمل عند تردد 5.752 ميغاهرتز، وكذلك دارة إعادة ادخال المتزامن، فهني عكن أن تكون مغتاح CMOS أو دارة نعتمد المزانزستورات.

شكل 1-20 شكل لأوجهة لنظام تعميهة IRDETO، يشبه عمل هذا النظام Oak Orion والاختلاف الأساسي بينهما هو غياب نبضات التزامن 2.5 ميغاهر تز.

```
PAL 625

Colour Burst
Bigital Audio-PCH
```

شكل 2-20 طريقة استرميز إنسارة النظمام IRDETO.

ه كاشف معطيات 4 ميفاهرتز،

ه مكبر تفاضلي لإشارة مرتبة.

ث مفتاح لإشارة مرتبة طبيعية.

ث مفتاح لإشارة مرتبة بقطبية معكوسة.


ق دارة إدخال تزامن.

ه كاشف قطبية.

ه كاشف قطبية.

اد فاصل خما.

اد فاصل إطار.

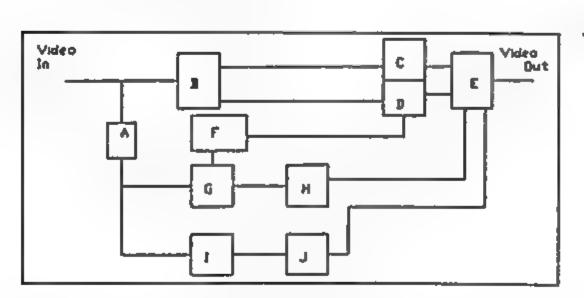

إذا كانت إمكانات عكس القطبية قد استنفذت، عندها يتعبن على كاشف الترميز الغير نظامي أخد عينات لمستوى الأبيض/أسود في إشارات اختبار الفئرة الشاقولية، وتشير حالة الخط إلى قطبية الحقل، يستفاد من عينات القطبية بعدئمة للتحكم بدارة Mukiplexer التي تتنقل بين القطبية الموجبة

والسالية للإشارة المرتبة قبل دارة إدخال المتزامن. و همذا يمكن تحقيقه باستخدام ثمانية من المعلومات الرقمية للتحكم بتحويل قطبية الخيط. وذلسك على الرغسم من أن النموذج RTL- 4Veronique قد لا يحقق هذه الميزة الإضافية.

دراسة حالة: نظام Sound In Sync EBU

تقنية الفيديو: Sound In Syne.

تقنية الصوت: صوت رقمي.

نظام الارسال: PAL.

مستخدمون: الاتحاد الأوربي للارسال EBU.

تعمية الفيديو: إن إشارة الفيديو لا يتم تعميتها فعلياً في هـ قا النظام، ولكن يحصل تشـويه للصـورة التلفزيونيـــة ذلــك لأن الصـوت الرقمي يدخل في فـترة الإطفـاء الأفقـي وينتــج عــدم استقرار للخطوط.

تعمية الصوت: الصوت في هذا النظام يكون رقمياً ومشفراً، وفي بعض الحالات لا يتم تشفيره ولكن يتطلب وحود كاشف تعديل رقمي.

لمحة تاريضة

جرى تصميم نظام EBU بحيث يحقق أفضل مردود الاستطاعة الارسال القيمر الفضائي. ففي الارسال الطبيعي، تكون إشارة الصوت محمولة على حامل ثانوي في الجال المترددي من \$ إلى 8 ميغاهر تز. وهذا يستهلك بعن الاستطاعة، ويقتصد نظام EBU بحمل الصوت ضمن إشارة الفيديو وينتج عن ذلك بأن يكون الارسال هو موجة فيديو فقط وبالتالي تحسين نسبة الحامل إلى الضجيج C/N.

طريقة عمل كاشف التعمية غير النظامي

كاشف التعمية لهذا النظام غير مطلوب بكثرة، فمعظم العاملون في حقل تشفير الصوت لا يرغبون يبذل جهود دون أن يكون هناك أمل بتسويق المنتج. بالنسبة لإشارة الفيديو، فإن كشفها يقتصر على استبدال تبضات التزامن الأفقية في الإشارة المعماة بأخرى صحيحة.

دراسة حالة: Standard Electric Lorentz PCM2

تقنية الفيديو: تقصير زمن نبضة التزامن.

تقنية الصوت: صوت رقمي.

نظام الإرسال: PAL.

مستخدمون: I-SAT.

تعمية الفيديو: إن إشارة الفيديو لا يتم تعميتها بشكل فعلي لا نظام SEL، بل يقتصر الأمر على جعل نبضة التزامن بعرض امبكرو ثانية. وهذا يسبب فقدان دارة التزامن في التلفزيون قدرة القفل على الخط. ولا تمس تبضة تزامن الإطار وبالتالي يمكن للصورة القفل شاقولياً ولكنها لمن نكون متزامنة أفقياً.

تعمية الصوت: تتوضع حزمة صوتية واحدة فقسط بعد نبضة الترامن القصيرة مباشرة، أما باقي الحيزم الصوتية فتتوضيع بعيد نبصات اللون.

لمحة تاريخية

يختلف نظام SEL PCM2 عن النظام EBU بفارقين، الأول

هو توضع حزم الصوت الرقمي في فرات إطفاء الحسط في نقطتين قبل وبعد نبضات اللون، و غالباً ما تحذف الحزمة الثانية، أما الفرق الثاني فيكون بتقصير نبضة تزامن الخط لتكون الميكرو ثانية تقريباً.

طريقة عمل كاشف التعمية غير النظامي

من السهل فك التعمية عن حزء الفيديو في نظام SELم وهو أقل تعقيداً من نظام EBU SIS.

تستخدم النبضة القصيرة في كاشف التعمية غمير النظامي لقدح نبضة التزامين الأفقي ذات العرض الطبيعي، وهذه الأخيرة يتم إدخالها عوضاً عن النبضة القصيرة.

يمكن استخدام فاصل تزامن معياري، حيث تغذي نبضات التزامن المزالة هزاز وحيد الاستقرار لتشكيل نبضة بعرض 4.7 ميكرو ثانية. كذلك تستخدم نبضة التزامن القصيرة 1 ميكرو ثانية لقدح بجموعة من وحيدات الاستقرار لتمرير الصوت الرقمي لكاشف التعديل، ويكون مستوى الصوت الرقمي بين مستوى الأسود والأبيض،

وهذا يتطلب أن تكون الإشارة محددة قبل فلك التعميم، فإذا كانت دارة التحديد سيئة التصميم، ربحا أدى ذلك إلى التأثير سلباً على النبضة القصيرة.

معلومات أخرى

لا يستخدم نظام SEL PCM2 في أنظمة الارسال والاستقبال النضائية في أوربا، وحسب للعلومات المتوفرة لم يتسم كسر الصوت حتى الآن.

دراسة حالة: نظام Film NET

تقنية الصوت: حزيران 1991.

تقنية الفيديو: إزاحة التزامن، قلب قطبية الفيديو،

المستخدمون: Film NET.

نظام الارسال: PAL, NTSC.

تعمية الفيديو: إزاحة التزامن. عكس قطبية الخط أو الحقسل أو الإطار (بشكل تسلسلي أو عشوائي).

تعمية الصوت: NICAM مع تشفير.

لمحة تاريخية


بدء باستخدم نظام 1986 المؤوره. إن نظام 1986 المؤوره. إن نظام 1986 المؤوره وقد تم اختراقه خلال ساعات من ظهوره إن نظام Film Net كان قد حظي باهتمام القراصنة في أوربا، و ذلك يعود للانتشار الواسع هذه القنال، وهي من بين الأقنية التي تميزت بعرض الأفلام الناطقة بالانكليزية الأمريكية (Amglish) وبترجمه على الشاشة إلى لغات أوربية متعددة بحيث يستطيع المشاهد أن يختار اللغة المناسبة. ورافق السعر المتدني لكاشف التعمية الذي ساعد على زيادة الطلب على هذا الكاشف.

لقد كانت قنال Film Net تملك حق نشر الأفلام في عدد عدود من البلدان الأوربية، لذلك لم تستطع توزيع أجهزة فك تعمية نظامية حارج هذه البلدان، مما سهل مهمة صانعي الأجهزة غير النظامية لتوزيع منتجاتهم على المشاهدين الراغبين ناقتناء هذه الأجهزة، وهناك عامل آخر لشعبية قنال Film Net في بريطانيا، هو بث أفلام منافية للآداب في أيام السبت والأربعاء من كل أسبوع.

إن نظام Film Net هو من أقدم أنظمة التعمية لأنه طوّر في بداية الثمانينات ويعكس التقنيات المتوفرة في ذلك الحين. لقد كان يحقق التعمية من خلال التداخل بين قطبية إشارة الفيديو ومستوى فترات الإطفاء الأفقية، ولم يكن مسموحاً لنقسل الإشارة عبر شبكات توزيع الارسال في بعض البلدان الأوربية الني عملك شبكات ذات تقنيات متطورة.

مع ذلك، فإن نظام Film Net للترجمة هو من أرقى الأنظمة في أوربا. إذ يمكن للمشاهد باستخدام إمكانات النص المرئي المتوفرة في النظام اختيار اللغة الأوربية الستي يرغب قراءتها. وهذه تشبه، ولكن أفضل بكثير، الإمكانات المناحة في الولايات المتحدة.

استخدم النظام الأول من 1 أيلول 1986 وحتى 23 آذار 1987 وكان من السهل اختراف مما خلق سوقاً واسعة للأجهزة غير المرخصة. وبعد ذلك تحققت قفزة في المستوى حين تم عكس قطبية الفيديو وكان لهذه الخطوة تأثيراً مدمراً على سوق القرصنة، خاصة وإن هذا التعديل قد تم قبل بضعة أيام من افتتاح أحد المعارض الهامة وأصبحت الأجهزة غير صالحة للاستخدام.

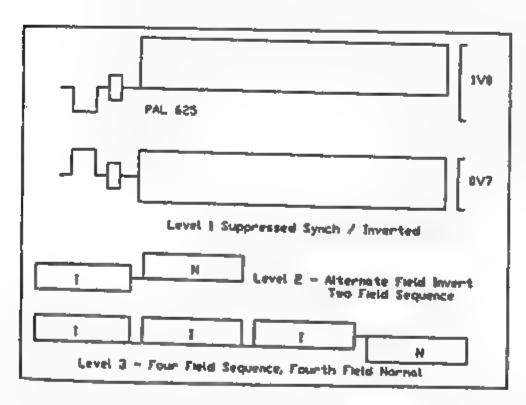


شكل 3-20 شكل الإشارات الوجية في نظام 3-20 شكل Film Net # Matsushita

جرى تطوير نظام Film Net ثانية خلال أعياد المسلاد من نهاية عام 1989 وذلك بعكس قطبية أربع حقول متتالية ولكن لم يكن لهذا التعديل الأثر السابق، حيث استغل الهواة عطلة رأس السنة لتعديل أجهزتهم ولم يدم التأثير أكثر من أسبوعين لتصبح الأجهزة غير النظامية تعمل بشكل حيد.

مع نهاية كانون الثاني 1990، عادت Film Net للنظام السابق بعكس قطبية حقلين متسالين مما خلق بلبلة لدى مصنعي أنظمة كشف التعمية غير النظامية والذين كانوا قد أحرو! تعديدلاً على أنظمتهم لأربعة حقول متوالية. وقد وصل بعضهم خالة الإفلاس.

طريقة عمل كاشف التعمية غير النظامي

استخدمت تصاميم متعددة لكشف التعمية لإشارة Film وأكثر الطرق شيوعاً هي (1) إعدادة تشكيل المتزامن المتخدام قدح وحيدات الاستقرار، (2) إعادة تشكيل المتزامن باستخدام دارة حلقة القفل الطوري PLL. (3) توليد المتزامن من جديد، وسوف يتم مناقشة تصميم قمدح وحيدات الاستقرار (انظر الشكل 4-20).

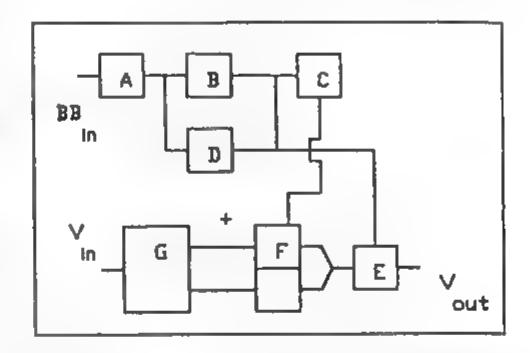

شكل 4-20 مخطسط صندوقسي لكاشسف تعميسة لنظلسام Flim . Net/Matsushita

ه- كاشف تعديل 7.58 ميغاهر تز. • دناني استقرار Flip Flop. نا-مكامل (إطار). • طائل خط Line Locker.

كان التصميم الأول لنظام Film Net يقوم على عكس قطبية الخط وحذف فرة الإطفاء الأفقى. يتم ارسال إشارة النزامن المركبة في نظام Net Film Net على حامل 7.56 ميفاهرتز، ويكشف هذا الحامل بكاشف تعديل عادي. وتتفرع إشارة النزامن المركبة بعدئذ إلى تزامن إطار (باستخدام مكامل) وتزامن خط و يقوم وحيدي الاستقرار للخطين الأولين بتوفيس الطور لتزامن الحظ مع تزامن إشارة الفيديو المعماة.

تستخدم بوابة ضحيج Noise Gate بعد ذلك لكشف فيرة التزامن الأفقي في إشارة الفيديو المعماة حيث يصل حرج هذه البوابة إلى دارة AND مع نبضة تزامن الخط المتزامنة معها طورياً وينتج عن ذلك نبضة تزامن صحيحة لقدح الخط.

تغذي نبضة القدح مذبذبين وحيدي استقرار، يقوم الأول منهما بتأخير النبضة بمقدار 52 ميكرو ثانية. وتستخدم النبضة بعد تأخيرها لقدح وحيد الاستقرار الثاني الذي يولد نبضة بعرض يساوي تقريبا فترة الإطفاء الأفقي. هذه النبضة تفيد في إزاحة فترة الإطفاء إلى الخلف حتى مستوى الإشارة غير المعماة.

المرطة 1-23 أذار 1987.

جرى عكس قطبية الإشارة المرئية لكل حقل بشكل متناوب، وقد استخدم قراصنة فك التعمية تصميماً بحوي متناوب، وقد استخدم قراصنة فك التعمية تصميماً بحوي Multiplexer للبديل بين مخرج المكبر التفاضلي للإشارة المرئية الطبيعية ومعكوسة القطبية، وكذلك تتفرع نبضة الإطار إلى حزأين اعتمادا على قلاب Flip-Flop وهذا يعني بأن خرج القلاب يغير القطبية كلما تغير الحقل، ولكن لا يقوم القلاب بنيديل قطبية إشارة الفيديو من الوضع الطبيعي إلى الوضع المعكوس عند نهاية الحقل تماماً. لذلك يجب تأخير نبضة الإطار قليلاً. مساعدة وحيد استقرار قبل وصولها لقدح القلاب.

المرطة 2-24 كانون الاول 1989.

لم يكن التطوير في هذه المرحلة يرقى إلى المستوى الذي يصعب التغلب عليه، إذ كان مبنياً على تتابع أربعة حقول، ثلاثة منها معكوسة القطبية، والرابع بحالة طبيعية. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام قلابات وبوابة AND. يعمل القلاب الأول على تقسيم تردد الحقل على اثنين ليعطي موجة مربعة ذات تردد 25 هرتز. ويقوم القلاب الثاني بقسمة التردد للحصول على موجة مربعة أيضاً ويتردد 2.5 هرتز، وبإدخال الموجتين إلى بوابة مربعة أيضاً ويتردد 2.5 هرتز، وبإدخال الموجتين إلى بوابة الحقل على إشارة عستوى واحد منطقي مع وصول الحقل الرابع. ويمكن أن تحصل على النتيجة ذاتها باستخدام بوابة NAND.

المرطة 3-11 ايار 1990

أدخلت قنال Film Net نبضة المتزامن الأفقي، بحيث يكون مطال منخفض إلى نهاية نبضة المتزامن الأفقي، بحيث يكون المتزدد قريباً من حامل إشارة اللون. وكان لذلك تأثيران، إذ أصبح كاشف النعمية غير المرخص يقفل مرتبن على نبضات اللون لأن كاشف الترميز يلتقطها ويؤثسر أيضاً على كواشف التعمية التي تعتمد على تجديد قطبية الفيديو من خيلال مقارنة أعلى مستوى الإطفاء الأفقي. وقد أعلى مستوى الإطفاء الأفقي. وقد كان لهذا التطوير تأثيراً واسعاً للحد من القرصنة.

المرطة 4-كانون أول 1990

بدأت قنال Film Net في هذه الفترة بتغيير مطال نبضات الترامن الأفقى وذلك بتعديلها مطالياً بموجة ذات تردد منخفض جداً، 1 هرتز، وكانت الفكرة ذكية، إذ أضيف إلى دارة المقارن في معظم كواشف التعمية مكشف ذو قيمة صغيرة جداً في معظم كواشف التعمية مكشف ذو قيمة صغيرة جداً (100PF). وذلك لترشيح نبضات اللون من أعلى نبضة المتزامن، ولكن بعد الترشيح يبقى التردد المنخفض الذي يشكل تغييراً في

المستوى، ثما يؤدي إلى بلبلة في عمل المقارن الذي يفسر بعض الإشارات على أنها معكوسة القطبية مع أنها طبيعية.

المرحلة 5- كانون الأول 1991

كان نظام Film Net في المرحلة الأولى يقوم بإلغاء المتزامن دون عكس لقطبية الفيديو. وبما أن هناك الكشير من كواشف التعمية تعتمد على نبضات تزامن معكوسة للقدح، لذلك فإن غياب هذه البضات، يفقد كاشف التعمية القدرة على استخلاص الإشارة.إن كواشف التعمية التي تتأثر بهذه العملية يكون من السهل إعادة تشغيلها بصورة طبيعية.

المرحلة 6- أذار 1991

في هذه المرحلة، تم وضع سلسلة من نبضات اللون على نبضات التزامن، هذا الامتداد لنبضات اللون يولد تشويشا لدارة عد النبضات في كواشف التعمية التي تقفل على نبضات اللون ونتيجة لذلك لا يتمكن كاشف التعمية من معرفة موضع إدخال التزامن الشاقولي. وتكون الصورة على الشاشة بحالة دوران رأسي مستمر.

مرطة الصوت الرقمي – حزيران 1991

حين أد يحلت قنال Film Net تقنية الصوت الرقمي، اضطر العديد من المصنعين القراصنة للعمل بالهندسة العكسية لكاشف

المزميز الرقمي للصوت، وكان هناك فشل و أجاح مما خلق حالة عدم استقرار في تحديد زمن تسليم المنتج وتسعيره. وكانت المهمة شاقة إذ أن الهندسة العكسية الكاملة لكاشف المزميز تنطلب دارات متكاملة مصنعة حسب الطلب. لقد استعانت قنال Film Net باستشارة خارجية لتطوير وتصميم النظام، وكان ذلك إيجابياً على الرغم من أن كلفة التطوير وإنتاج دارة متكاملة تستخدم نظام ارسال غير قياسي قد قدرت بثمانية مليون جنيه استرليني.

لقد أنفقت شركة Hi Tech Xtravision ما يزيد عن ربع مليون حنيه واحتاجت إلى تسعة أشهر للحصول على الدارة المتكاملة الخاصة بالزبون، وبلغت كلفة العملية كاملة حوالي مليون حنيه.

في معرض Cable & Satcllite لعام 1992 عرضت شركة المناح ألموذ الكاشف ترميز للصوت الرقمي خاص بنظام Film Net . لقد انتاب المشاهدون الدهشة لسماع صوتاً نقياً و لم يكاد يصدق المسؤولون في Film Net بأن كاشف المترميز غير النظامي يعمل بطريقة أفضل من الجهاز الأصل المرخص به.

في أيلول عام 1992، اتخذت Film Net قراراً بوقف التعمية على الإرسال بنظام PAL عبر التابع الصنعي ASTRA، وانتقلت إلى نظام D2-MAC EuroCrypt.

دراسة حالة: Telease SAVE

تقنية الفيديو: تداخل الموحة الجيبية. عكس قطبية الفيديو وتخفيض المطال.

تقنية الصوت: عكس الطيف.

مسيتخدمون: BBC (الآن D2-MAC)، BBC الأمريكية.

نظام الارسال: PAL, NTSC

تعمية الفيديو:

يخفيض مطال إشارة الفيديدو بمقدار 3dB (6dB في أوربا) وتعكس قطبيتها وتمزج مع موجة جيبة للتداخل. تردد الموجة الجيبية هو 93.75 ميغاهرتز. ويساوي تقريباً ست أضعاف تردد المسح الأفقى (6×2565 = 93750 هرتز).

الصوت: يستخلص الحامل من تردد الموجمة الجيبية المتداخلة، حيث يقسم تردد الموجة الجيبية على ستة لتوليد الحامل.

لمحة تاريخية

تم تطوير النظام من قبل Telease في كاليفورنيا، وحرى تصنيعه وتسويقه في أوربا من قبل Sai-Tel البريطانية، وهو نظام ضعيف الحماية.

يقوم النظام بتخفيض مطال إشارة الفيديو وعكس قطبيها ومن ثم إضافة موحة حبيبة بزدد يساوي التوافقية السادسة لزدد الخطوط. وهذا يؤمن تردد خفقان beat frequency على إشارة الفيديو لدى محاولة ترشيح الإشارة الجيبية وإلغاءها. ويعود السبب لهذا التأثير إلى إزالة التوافقية السادسة أيضاً لتردد الخط أثناء المترشيح.

يختلف مستوى تخفيض إشارة الفيديو، ففي أمريكا يكون التخفيض بمقدار 3dB وهو 6dB في الأنظمة الأوربية. ويعود هذا الاختلاف أساساً إلى عرض حزمة المرسل والمستقبل للقنال الواحدة وهو 36 و30 ميغاهرتز على الترتيب.

على الرغم من توقف استخدام هذا النظام نسبياً في أمريكا الشمالية، فإنه لا ينزال يعمل به في أوربا. وقنال Priemere لا زالت تعتمده، أما BBC المنقولة عبر Intelsat VA-FIL بزاوية 27.5° غرباً فتعتمد شكلاً أكثر تطوراً حيث هناك تشكيلة من المترددات التي يمكن اختيارها عشوائياً. وهذا النظام ضعيف الحماية لأن هناك عدداً محدوداً من المترددات يمكن استخدامه.

طريقة عمل كاشف التعمية النظامي

يستخدم كاشف التعمية مذبذب كريستالي متحكم به عن طريق الجهد VCO يعمل بردد يساوي (64 مرة تردد المرجة الجيبية). وهو أساساً عبارة عن دارة حلقة قفل طوري. إن استخدام المذبذب VCO يرقع من كلفة كاشف التعمية، وهناك تصميم أوربي يعتبر الأفضل من نوعه، يعتمد على طنان ميراميكي بتردد 6 ميغاهرتز.

هناك إمكانية تعمية الصوت في نظام Telcase/SAVE، وقد استخدمت هذه الإمكانية في أمريكا وليس في أوربا نظسراً لانتشار الحسامل الشانوي لأقنية الصوت المتعددة Stereo. يتم تدوير طيف الصوت حول حامل بستردد 15 كيلو هرتز بحيث

تصبح المترددات الأعلى هي الأخفض والعكس بسالعكس. ويكون تردد الحامل المستخدم للتدويس عموماً يساوي سدس تردد الموحة الجيبية المتداخلة.

إن شكل النظام الذي اعتمدته BBC يمكن من انتخاب تردد من مجموعة ترددات لموجة التداخل الجيبة وخدت التحويل عموماً في الوقت الذي لا يوجد فيه حامل فيديو في إشارة الارسال، وتنظلب معظم أنظمة كشف التعمية غير النظامية المعدة لكشف الإشارة الأساسية تعديماً بإضافة كريستالاً ومقتاحاً، ولكن الأجهزة الأرخص تكلفة تعتمد على استخدام طنان صبراميكي. وجد هذا النظام إقبالاً مؤتباً حين استخدمته القنال الهولندية Red Hot التي تبث برايماً منافية المتردب، وقد ارتكبت الشركة خطاً حسيماً حين اعتبارت المردد 60 كيلوهر تز للموجة المتداخلية والدي يتولد عن المردد كويستال 1944 ميغاهر تز، مما جعل في متناول أي كان بناء كريستال 1944 النظام بصورة مؤقتة، كانت قنال Red Hot وحتى (من 1992 وحتى 1993) وذلك باستخدام وذلك باستخدام الذي المنظام المورة مؤقتة (من 1992 وحتى 1993)

دراسة حالة: Teleclub PayviewIII

تقنية الفيديو: تبديل في التزامن، تأخير عشوائي للخط، عكس تطبية الفيديو.

تقنية الصوت: رقمي.

الستخدمين: Teleclub, Canal 10.

نظام الارسال: PAL.

تعمية الفيديو: يتم رفع مستوى فترة الإطفاء الأفقي إلى أعلى من مستوى القمة للأبيض، وبذلك يحصل التباس بين عمل درات التحديد والتحكم الآلي بالربح، وعندما يتم إظهمار النيديو على الشاشة، تبدو الصورة مظلمة وتكون نبضة الترامن الأفقي مزاحة زمنيا، وهذا يسبب تأخيراً عشوائياً للخط المعمى، والذي يمكن عكس قطبيته بصورة متتالية أو غير منتظمة.

تعمية الصوت: رقمي (ليس عبر القمر الفضائي).

لمحة تاريخية

تم تجريب هذا النظام عبر الارسال الفضائي من قبل محطة اسبانية هي القنال 10، ولم تعتمده بعد ذلك.

Teleclub اختبرت النظام بعد ذلك في عام 1988 واعتمدته عام 1989 في شكله الأصلي. حيث تعكس تطبية الخطوط بالتبادل دون تأخير زمني عشوائي. وقد اخترق هذا النظام وتوفرت أجهزة غير نظامية لفك التعمية. ولكن مع استخدام عكس قطبية الخطوط بطريقة عشوائية، فإن كثيراً من أجهزة فك التعمية تصبح عديمة الفائدة، إذ أن رفع مستوى الإطفاء الأفقي يسبب إشكالاً في بعض مستقبلات الأفمار الفضائية وخاصة تلك التي لا تملك عرض حزمة مناسب. إن Teleclub تستخدم بحيباً Transponder ذو عرض حزمة مناسب. إن ASTRA ذو البعض حاول استقبال الإشارة باستخدام مستقبل ASTRA ذو نبضات اللون التي بدت مضغوطة أو مخمدة.

دراسة حالة: Video Crypt

تقنية الفيديو: قطع حط الفيديو وتدويره.

تقنية الصوت: لم يستخدم حتى الأذ.

مستخدمون: SKY Movies (منذ شباط 1990).

نظام الارسال: PAL.

تعمية الفيديو:

يتوم نظام Video Crypt بتعمية إشارة الفيديو فقط. فكل خط فيديموي يتم قطعه في واحدة من 256 نقطة محتملة، وتعلور الإشارة حول هذه النقطة. وعلى الرغم من وجود 625 خطأ في نظام PAL غير أن هناك 585 خطأ فقسط معدة لنقبل معلومات الفيديو، والباقي مخصص لمعفومات أخرى مثل إشارات الاختبار والنص المرئي. لذلك يجب تعمية 585 خطاً فقط.

يمكن تعريف نقطة القطع على كل خط بكلمة مؤلفة من شمانية خانات، أي بثمانية (Byte). وتشتق نقاط القطع العشوائية من مولمد أرقام متنالية عشوائية وغير متكررة خلال زمن كاف. يتم خديد نقطة البدء لكل متنالية بإرسال Sout عبر المواء والتي يمكن تغيرها مع كل إطار أو حقل أو حتى مع كل عدد قليل من الخطوط.

تعمية الصوت: لم يستخدم حتى الآن.

لمحة تاريخية

يعتبر نظام Video Crypt من أكثر أنظمة التعمية مناعة ولكنه لا يتمتع بحصانة مطلقة لأنه لم يوجد مثل هذا النظام. مع ذلك، فإن طرق التشفير المتبعة لحماية المضاتيع ونقل المعطيات عبر الهواء هي على درجة عالية من التقدم. وتعتمد المعالجة على خوارزمية (RSA) و RSA همي الحروف الأولى من أسماء واضعيها. تستخدم هذه الخوازمية مضاريب بحموعتين من الأعداد الأولية لتشفير المعطيات. وتأتي قوثها في الواقع، مسن صعوبة إيجاد عامل الضرب وبالتالي تحديد الأعداد الأولية.

يتم التحكم بكاشف تعمية النظام Video Crypt من خلال بطاقة SMART والتي تصل بريدياً إلى كل مشترك مع مرور ثلاثة أشهر بشكل دوري. وغنلف بطاقة SMART عن بطاقات المنارة اشهر بشكل دوري. وغنلف بطاقة Automatic Teller Machine (ATM) من حيث أنها تعنوي الدارة الخاصة بها. خنزن بطاقة ATM المعطيات على سطح شريط مغناطيسي في حين تحتوي بطاقة SMART على مفاتيح لفك الشيفرة لمعطيات منقولة عبر الهواء.

كل كاشف تعمية لا يحتوي على رقم خاص أو رمز مدمج معه، ولكن البطاقة الأولى خشوي على برنامج يعطى خصوصية لكاشف التعمية بحيث تحافظ البطاقات اللاحقة على هذه الذاتية المرمزة ضمن ذاكرتها لتأمين عدم تشغيل البطاقات المسروقة على أجهزة فك تعمية أخرى. هذا الرمز الذاتي يمكن أيضاً وضعه على شريط مغناطيسي أسوة ببطاقات ٨٦٨.

طورت الشركة الفرنسية Thomson نظام كورت الرقمي وهو نظام عصري للتعمية ويستخدم تقنية النففزيون الرقمي وكان لذلك مزايا هامة. وإن أغلب أنفلمة التعمية غير الرقمية المطروحة في السوق لها تأثير على نبعنسات المتزامن الإشارة الفيديو وبالتالي لا يمكن تسجيلها على قارئ فيديوي في حالتها المعماة، وليس هناك ما يؤكد إمكانية تسجيل ذلك باستعمام نظام Video Crypt.

المنتقدون لنظام Video Crypt ، أطلقوا عليه تسمية "نصف التقيني" ذلك أن نظام التعمية المنافس له D-MAC يستخدم قطعين للإشارة وليس قطعاً واحداً. ويتم ذلك بقطع إشارة اللونية Chrominance وإشارة النصوع Luminance وهكذا يكون D-MAC أكثر حصانة وبضعف مناعة نظام Video Crypt .

الاختراقات The Hacks

تتالت الاختراقات لكسر مناعة النظام. والعديد منها تحت معالجتها سريعاً ولكن الاختراق الأخير Ho Lee Fook كان الأخطر، فبينما استطاعت SKY إنقاذ الوضع بإجراءات مضادة ادعى القراصنة إنهم اخترقوا النظام بزمن قياسي. لقد وجمد أحدهم طريقة لوقف SKY من إلغاء البطاقات وتعتمد الطريقة على مقاطعة وإعادة توجيه البرنامج. ويتحقق ذلك من خلال الجاد دارة بين البطاقة والقارئ.

إن مبدأ الاختراق يقوم على محاولة التشويش على كاشف الترميز بأن البطاقة المدخلة إليه ذات رقم ذاتي مختلف.

كان من السهل على شركة SKY تعداد هذه المحاولات وكانت هذه الشركة تقوم بمنع وصول المعطيات والتعليمات إلى البطاقة المشتبه بها.

تمديد زمن صلاحية البطاقة Infinite Lives Hack

هناك ثغرة هامة في بطاقـة SMART لنظـام Video Crypt إذ أنها تحتاج إلى جهد يزيد على 17 فولت لإعادة الكتابة على الذاكرة EPROM الموجودة على البطاقة. وبــدأ التفكـير بطريقة

يمح بتعديل كاشف الترميز بحيث يمكن جعل البطاقة تنقد رنهها الذاتي وتصبح صالحة للاستعمال دوماً. كانت العملية ننتصر على نزع عدد من الخطوط وإجراء اللحام لعدد آخر رئيت ديود زينر مع مقاومة.

إن أساس الفكرة هو ما يحصل في ألعاب الحاسوب، حين يتم إدخال بعض المعطيات على العنوان قبل إقلاع اللعبة، ويمكن أن تتكرر اللعبة لعدد غير نهائي من المرات.

تعتمد فكرة الاختراق على تحديد الجهد الواصل إلى مربحة البطاقة، بما أن الجهد يُجب أن يكون بحدود 21 فولت لكتابة على البطاقة، وبما أنه لا يمكن قطع الجهد نهائباً، لأن البطاقة لا تعمل في هذه الحالة، لذلك تم تحديد الجهد عند 15 فولت. هذا الجهد يسمح بعمل البطاقة ولا يسمح بالكتابة عليها. وتحديد الجهد يفسر الحاحة لثنائي زيتر.

إن الاختراق الذي حصل يؤكد وحود خطأ في التصميم إذ أن هناك إمكانية لفحص الجهد على بطاقة SMART، وكان للكنا التأكد من أن الجهد هو ضمن الحدود اللازمة لعملية الكتابة. ولو ثم هذا الاختبار لتحقق منع البطاقة عن العمل، ولكن من الواضع أن هذه الميزة لم تستخدم. و هكذا لم يمكن الكتابة على ذاكرة البطاقة وبالتالي فإن SKY لم تستطع أن وفف العمل بها.

هذه الحالة دفعت SKY لأن تعالجها بإصدار بطاقة جديدة هي النموذج 06 وقدرت النفقات لاستبدال البطاقات . يما يزيد عن 7 مليون جنيه اسماليني. لقمد أثبتت بطاقة SMART ناعليتها، وعلى الرغم من إمكانية تقليدها بهندسة عكسية، غير أن ذلك لا يتم إلا بكلفة عالية وجهد كبير مما أعطى للنظام قدرة على الاستمرار.

إن ما يثير الدهشة، هو أن SKY لم تستفد من الفرصة الناحة لتقدير الاختراقات التي تحت على البطاقات، ولو أنهم أضافوا برنابحاً خاصاً إلى الإصدار 60 لاختبار جهد الكتابة للذاكرة EPROM، لكان ممكناً وقسف تشغيل البطاقات في كاشف الترميز المعدّل. وكان المستخدم سيضطر للاتصال مع SKY لإعادة تشغيل بطاقته بعد أن يقرأ على الشاشة "اتصل مع SKY من فضلك" وبهذا يمكن لقنال SKY تكويسن قاعدة معطيات عن كواشف الترميز غير النظامية.

هناك من يزعم بأنه يمكن إجراء تعديل آخر لتحنسب وقف عمل البطاقة وذلك بواسطة مكثف يعمل على حرف المعطيات.

إن معالج Crypto مزود بتعليمات لقراءة بعض العناوين في ذاكرة البطاقة وتخزين النتيجة التي تمثل (A). ثم تكتب المعطيات الجديدة (B) على العنوان. والخطوة التالية هي قراءة المعطيات بعد تعديلها من العنوان وتخزين النتيجة على شكل (C). ويكون

الاختبار على هيئة سلسلة من المقارنات:

ا- (A) يجب أن لا تساوي (C).

2- (B) يجب أن تساوي (C).

إذا أخفق أي اختبار فإنه لا يمكن الكتابة على البطاقة. وبالتبالي يتم تعديل كاشف المترميز لتحديد زمن صلاحية البطاقة، أو من خلال وقف الرموز المرسلة إلى البطاقة بطريقة Kentucky Fried Chip.

طريقة اختراق (KFC) طريقة اختراق

شكلت هذه الطريقة خرقاً حقيقياً في جدار حماية كاتعمية. وربه وشككت في قدرة النظام على البقاء كوسيلة للتعمية. لقد تواترت أنباء تفيد بخرق النظام مع نهايية صيف 1992. ثم جاء النبا الأكيد، حين وصل مغلف إلى مكاتب Hack Watch وعند فحصه، تبين أنه يعمل ويلغي ما كان يعتبر من أهم مزايا نظام التعمية وهو إمكانية العنونة عن بعد إن هذه الطريقة تعمل بوقف الرموز المرسلة إلى البطاقة بحيث لا يمكن التحكم بوقف عمل البطاقة. وذلك يتم بتعديل برنامج الكتابة على البطاقة أو إزالته نهائياً. وهذا يعني بأن البطاقة لا تصبح مؤهلة للعمل مع أقنية أخرى طالما طريقة KFC هي بحالة العمل.

إن تسمية هذه الطريقة فيها بعض الدعابة فهي تحمل اسم المدير المسؤول عن حماية نظام التعميسة وهمو Ken Crouch وقد عرف بنحاحه في عمله، لذلك فقد كرمه مخترقي النظام بإطلاق اسمه على عملهم.

إن الخطأ القاتل في كاشف ترميز Micrcontroller 8052 هو عدم هماية عنصر التحكم 2052 Micrcontroller 8052 الذي يضبط عمليات كاشف الثرميز من الداخل ويتحكم بالدارة البينية Interface مع البطاقة. إن الأسلوب التقليدي هو صهر فيوزات القراءة على عنصر التحكم مما يمنع رؤية البرنامج المخزون والغير مرخص برؤيته.ولكن الغريب بأن الفيوزات على المعالج 2052 النظامي غير قابلة للانصهار. و باستثناء وحدة التغذية، فإن العنصر الأكثر تعرضاً للأعطال في كواشف ترميز الصيانة، هناك خياران، إما استبداله بمعالج 2052 من كاشف ترميز لا أمل في إصلاحه، أو استبداله بمعالج 2052 من كاشف ترميز لا أمل في إصلاحه، أو المبب اختارت 8052 عدم تفجير فيوزات القراءة.

لقد نجحت SKY بالتغلب على نمسوذج 1.0 من SKY وكان النموذج 1.1 جاهزاً للتوزيع عندما أصدرت SKY البطاقات 70 SMART 07، و لقد كانت البربحيات في النموذج الحديث مختلفة عنها في النموذج السابق، و باختصار فسإن النماذج 1.0 و 1.1 من KFCs لم تكن تعمل بكفاءة عالية.

طريقة اختراق Ho Lee Fook

ربما كانت هذه الطريقة للقرصنة هي الأخطر على نظام video Crypt؛ لأنها تهدف لاستبدال بطاقة SMART، والبطاقة الجديدة تسمح بالدخول إلى جميع أقنية SKY.

إن بطاقة SMART غير النظامية هي أطول بمقدار 16 ملم مسن بطاقة SKY النظامية، وهي دارة مطبوعة زرقاء اللون، العساصر بحمعة على سطح واحد بتقنية التحميع السطحي، وها خمس نقاط لحام نواقل. وقد مسحت الرموز للعناصر الإلكترونية.

يكون الاختبار التقليدي لبطاقة من هذا النوع بالبحث عن حذاذة من بطاقة SKY سارية المفعول. تزال الطبقة البلاستيكية الواقية عنها وتوضع على حامل DIL ومن ثم تغطس في مادة راتنجية Resin سوداء لتأخذ شكل الدارة المتكاملة.

وكما هو الحال في الطريقية السابقة KFC، ينزع عنصر التحكم 8052 من مكانه في كاشف التعديل؛ ويتم قصدرة الحامل DIL الحاوي 40 رجل في النقاط الفارغة على الدارة المطبوعة وبدلاً عنه تركب الدارة 8752 المكافئة لعنصر التحكم المعلوعة وبدلاً عنه تركب الدارة "Magic Chip" تعبيراً عن أهميته.

إن وجود المدارة 8052 والمدارة 404047 على بطاقة Smart هو من الأمور الحيوية الميني ساعدت على تطوير نظام قادر على كسر الحماية والذي يتطلب إجراء بعض التعديدلات على كاشف المترميز دون المساس بالبطاقة المني تحتوي على معطبات وحوارزميات ضرورية لكشف تعمية الإشارة.

دراسة حالة Video Crypt-S

شاركت بتطوير هاذا النظام الشركات .Thomson و BBC و كانت BBC هي أول من استثمره من خلال برامج طبية وتجارية.

إن الوقت الذي خصص لإرسال الأقنية المعماة كان يحمل متاعب خاصة، إذ أن البث يبدأ مع انتهاء الأقنية الرئيسية. وهكذا فإن أغلب المشاهدين يكونوا قد سكنوا إلى النوم، ومسن الضروري أن يكون هناك دارة زمنية بحيث تسجل المرامج لرؤيتها لاحقاً.

إن ضعف نظام قطع الإشارة وتدويرها يأتي من عدم تعقيق ملاءمة نقاط الربط في إشارة كاشف التعمية بالشكل الأمثل. وهذا يؤدي إلى ضحيج عاني للتردد المنخفض ووميض عبى الشاشة. وإن عدم الخطية في نظام النقسل عبر الكبل يزيد من حدة هذه المسألة. لكن نظام اكثر نقاوة نسبياً.

طريقة عمل النظام

يتوم نِظام Video Crypt-S على تعمية الكتـل. كـل كتلـة مؤلفة من 47 خطاً و هناك ست كتل بـالحقل الواحـد. وتحجز بقية الخطوط في الحقل لنقل النصوص ومعطيات التحكم. هناك ثلاثة أنماط للتعمية:

- خلط الخطوط بأكملها وهي 282 خطأ.
 - خنط تصفي للخطوط.

● تأخير كتل من الخطوط.

إن الخلط الكامل والخلط النصفي يؤديان إلى تشويه الصورة وإن تأخير كتل الخطوط لا تؤمن حماية كبيرة ضد الاخستراق كالطرق الأخرى التي تعتمد التأخير أسلوباً للتعمية. لكن استخدام الطرق الثلاثة معاً يجعل التأثير قوياً على الصورة. وتساعد عملية تأخير الكتل بفرزها جانباً وبالتالي سهولة تحليل ما يحدث.

التحكم بالوصول Access Control

ترتكز معابر التحكم على النظسام Video Crypt، أي أنها تعتمد بطاقات Smart، ويتحكم بالتعمية مولمد دوران. إن نواة المولد هي كلمة ذات 20 خانة مشتقة من المعطيات المرسلة عجر الأثير في شكل مشقر.

تحمل بطاقة SMART المعطيات الرئيسية ومعلومات عن المستثمر وخوارزمية فك التشفير اللازمة لكشف معطيات منقولة عبر الهواء وهي ذاتها بالنسبة لبطاقة SMART لنظام Video Crypt

دارة فك الترميز

إن الفرق الأساسي بسين Video Crypt والنظام العادي الأصور (S) يكمن في ثقنية التعمية، إذ تستخدم طريقة خلط الخطوط في Video Crypt وبالتالي يحتاج الأمر لذاكرة RAM أكثر اتساعاً للتخزين، ويتم التحكم بخلط الخطوط عن طريق دارة متكاملة ASIC جرى تطويرها من قبل شركة Thomson.

هذه الدارة المتكاملة هي بمثابة قلب النظام، فهمي تتحكم بفصل المعطيمات وحجز الذاكرة وكذلك بتوليد المدوران للخطوط. تشتق المعطيات من الخطوط VBI وتعالج، ثم تغذى إلى ممر Bus للتحكم بكاشف النزميز.

إن العنصر الأساسي في كاشف ترميز النظام Video و DAC هي الدارة 2052. إن مراحل الفيديو DAC و DAC هي ذاتها كما في نظام Video Crypt العادي.

هل يعمل كاشف التعمية غير النظامي؟

إن بعض النصاذج التي تعمل لفك نظام Video Crypt، تعمل أيضاً لفك Video Crypt، وإن جهد الكتابسة على الذاكرة EPROM يجب أن يكون متوافقاً مع البطاقة المستخدمة.

وقد اضطرت SKY لإصدار بطاقات حديدة لوقف عملية اختراق النظام.

بما أن معظم تعليمات البرنامج في دارة التحكم 8052 هي ذاتها في نظام Video Crypt العادي. لذلك بمكن أن يعمل بشكل جيد، ويبقى أن تختار BBC بطاقات Smart من مسترى رفيع مثل إصدار SKY07. ولكن إذا وقع اختيارها على بطاقات الإصدار 06، عندئذ سوف يعمل نظام الاختراف KFC.

ترتبط مسألة اختراق النظام بمدى الطلب على رؤيمة البرامج. وبرامج BBC ليست واسعة الانتشار لذلك فإذ هذا العامل سوف يحميها من الاختراقات الجديّة.

دراسة حالة Nagra Kudelski Syster

تم تطوير هذا النظام للتعمية في سويسرا ليحل مكان نظام Discret المخترق تماماً. وكانت شبكة Canal Plus هي من أكثر القنوات الأوربية استخداماً لهذا النظام حيث بلغ عدد المشتركين ما يزيد عن ثلاثمة ملايين مشترك. ولكن كانت التحاوزات كثيرة جداً، واستخدم الكثيرون فاك تعمية غير مرخص به.

استخدم هذا النظام حتى الآن من قبل الأقنية Teleclub, استخدم هذا النظام حتى الآن من قبل الأقنية Premiere و Canal Plus الأسبانية، وسوف يصبح نظام التعمية الأكثر انتشاراً في ألمانيا. ولأن Canal Plus قد اعتمدته في قرنسا نقد أضحى النظام الأول للتعمية في أوربا.

إن تقنية خلط الخطوط اعتمدتها قنال Premiere التي تبث برامجها عبر القمر ASTRA، بينما اعتمدت اسبانيا تقنية الخليط مع القطع والتدوير.

إن أحد نقاط قوة النظام تكمن في إمكانية الحفاظ على نوع من التحكم والرقابة من قبل محطة الارسال على النظام، وعندما يسمح باستخدام Irds فإن هذه الميزة تفقدها المحطة وتصبح عملية القرصنة ممكنة. ولعل تجربة Video Crypt و SKY و ترضح بجلاء هذه الحقيقة.

تعمية الفيديو

يعتمد نظام Syster على خلط الخطوط بالإضافة لقطع خطوط الفيديو وتدويرها. وتوحد إمكانات أحرى أيضاً مشل التأخير، وهذا يجعل النظام من أعقد الأنظمة للكسر والاحتراق.

هناك شكلان لعملية خلط الخطوط، الشكل الثابت حيث يقسم الحقل إلى عدة قطع يحتسوي كبل منها على نفس عدد

الخطوط. و الشكل الآخر يكون بتغيير موقع القطع من حقل إلى آخر، وهذا يضعف من فرصة النجاح لاختراق النظام أثناء أخذ عينات من الحقل ومقارئتها في عملية الترابط Correlation.

إن عملية كشف التعمية لإشارة الفيديو، تعتمد مشل أغلب الأنظمة، على الدارة المتكاملة ASIC القادرة على التعامل مع الخطوط التي أجريت عليها عمليات قطع وتدوير، وهي الأعلى تقنية في أي كاشف ترميز.

إن بنية كاشف التعمية للفيديو تشبه، من بعض الوجوه، حالة Video Crypt-S؛ إذ يقوم محول ADC بتحويسل إشبارة الفيديو المعماة إلى إشبارة رقمية. وتقوم الدارة ASIC بتمرير الإشارة الرقمية إلى ذاكرة الفيديو ومن شم يتم إعادة توليد الخطوط المتتالية وترتيبها من دون تدوير عند الحاجمة، أي حين تكون الخطوط قد تم تجزئتها وتدويرها.

يعمل المحول DAC بعد ذلك على إعادة الإشارة الرقمية المطلوب كشف تعميتها إلى إشارة تشابهية، حيث يتم ترشيحها قبل أن ترسل إلى المستقبل SCART.

نظام التحكم بالوصول Access Control System

إن نظام التحكم بالوصول في نظام Syster هو نظام أسائي dual. إذ يستخدم العنونة المباشرة بالإضافة إلى بطاقة SMART ، حيث يكون عنصر التحكم على شكل مفتاح منفصل ويسمى "مفتاح منفصل في النشرات الدعائية.

يمكن إعادة يربحة المفتاح على الهواء مباشرةً لدى السماح لمشترك مرخص له. وعلى المشترك الطلب من مركز الترخيص

بفتح كاشف الترميز.

يعمل النظام بساعة توقيت Clock سبريعة لنقبل المعطيبات وهي بحدود 4 ميغا هرتز. وهذا يعطي النظام قدرة كبسيرة علمي التعامل السريع مع المعطيات المتغيرة زمنياً.

إن ضرورة السماح للمقتاح أن يصل إلى كاشف

دراسة حالة: Cryptovision

مناعة للاختراق في أوربا.

هذا النظام هو واحد من أحدث الأنظمة التي دخلت سوق التعزيون الفضائي في أوربا، وقد استخدم منذ منتصف الثمانينات في مناطق أحرى من العالم وذلك كنظام تعمية لنقل القنوات الأرضية.

على خلاف معظم الأنظمة الأخبرى، لم يتم اختراقه، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى التصميم عالي الكفاءة لنظام مسالك التحكم فيد. ولأنه لم يستخدم على نطاق واسع في التلفزيون الفضائي.

تم تصنيع النظام من قبل شركة Tandberg ، وهي من الشركات الأولى التي أطلقت المرمزات MAC وكواشف التزميز ما. تستخدم النظام حالياً قنال الخدمات البريطانية BSC المتي تبث برابحها عبر التابع Intelsat عند المتزدد 27.5° غرباً. في البداية، اعتقد الكثيرون بأن القنال تستخدم نظام Video Crypt بعتمد ذات التقنية، على الرغم من أن مسالك التحكم تختلف تماماً.

لا يستخدم هذا النظام فقط لتعميمة الإشارات الفضائية، فشبكة Cablelink تستخدم النظام لتعمية الأقنية الأرضية وهسي تخدَّم 260 ألف منزل في أوربا وتأتي في المرتبة الثانية للشبكات الأرضية. إذ يتوزع المشتركين بين الدول الاسكندنافية وايرلندا.

تعمية الفيديو

يستخدم نظام Cryptovision أسلوب القطع والتدويس، حيث تتم تجزئة خطوط الفيديو ومن تسم تدويرها حول نقطة القطع. ويكون معدل أخذ العينات أعلى من نظام Video Crypt وبنتيجة ذلك تكون نوعية الصورة المعماة أفضل قليلاً.

يتم إخفاء نقطة القطع في كل خط بحيث لا توجمد دلالة على النقطة. والمحاولات الأولى لاختراق نظام Video Crypt كانت باستخدام وشيعة للتركيز على نقطة القطع وإظهارها.

تشير المواصفات الأساسية إلى وحدود محوّلات ADCs ويستعاض عنها الآن باستخدام DACs من العائلة Digital 2000. ويستعاض عنها الآن باستخدام المدارات المتكاملة TDA8702 و يكون تردد أخذ العينات مساوياً 17.73 ميغاهر تز وهو يمثل أربع أضعاف تردد

الحامل الثانوي لللون في نظام PAL، وهذا يسؤدي إلى وضوح في الصورة. وكما هو الحال في نظام Video Crypt، هناك 256 نقطية قطع في كل خط، وهذا العدد هو جزء مسن عدد كني للعينات الممكنة يساوي 128 عينة وهكذا يكون بعضها غير مستخدماً. مما يُجعل كشف نقاط القطع صعباً في تعمية الفيديو.

الترميز، يبدو بأنه إشارة إلى أن لكل مشترك رمنز معين

وبالتالي يمكن منابعة أي كاشف ترميز يشمحن إلى خمار ب

المنطقة المسموح بها، وهكذا، يبقى النظام هو الأكثر

نظام التحكم بالوصول Access Control

يصمم نظام التحكم بالوصول ليكون مرناً بحيث يمكن أن يحتمل عدداً من الطرق، بدءاً من العنوفة المباشرة عسر الهواء ووصولاً إلى بطاقات Smar.

إن فنرة الإطفاء العمودي تحمل المعطيات الضرورية للتشفير ومستويات التفعيل على شكل إطار مشفر، وتكون المعطيات على هيئة نص مرئي بحيث لا تستخدم خطوط نقل النص، وتعتنبر هذه ميزة، إذ تمكن من استخدام دارات متكاملة رخيصة الثمن لأنها تسمح بالتعامل مع النص المرئي على أنه معطيات.

يمكن لمستخدم النظام تشغيل كاشف النزميز مباشسرة، وهمذه الإمكانية تشكل صعوبة بالغة في اختراق النظام، حيث تختزن المعلومات الهامة في ذاكرة ROM و RAM، وأية محاولة لفحسص محتويات الذاكرة RAM تودي إلى عطب لمفتاح المعطيات.

إن نظام التشفير المستخدم لترميز المعطيسات نحسير معروف ثماماً، ولكن من الممكن أن يكون على شكل معروف ثماماً، ولكن من الممكن أن يكون على شكل (Data Encryption Standard) DES بالوصول استطاع المحترقون أن ينفذوا عبره، وقد درس المطورون لنظام المحماية ضد المخترقين.

تعمية الصوت

توجد إمكانية لتعمية الصوت في كاشف ترميز Typto ولكنها لم تستخدم بعد. و هناك بحموعة من الخيارات تتضمن تعديل Delta، تشفير NICAM وقلب الطيف.

دراسة حالة: Video Cipher -II and +II

تقنية الفيديو: استبدال النزاين، عكس قطبية الفيديو. تقنية الصوت: تشفير الصوت الرقمي بطريقة DES.

المستخدمون: De Facto بالمقياس الأمريكي.

نظام الارسال: NTSC.

تعمية الفيديو: تزال نبضات السنزامن الأفقى والعمودي ويستعاض عنها بمعطيات رقمية. تعكس إشارة الفيديو وتوضع نبضات اللوذ بمستوى جهد غير قياسي بغية وقف قفل بعض أجهزة الاستقبال التلفزيونية التي تعتمد على نبضات اللون.

تعمية الصوت:

لمحة تاريخية

قد يكون Video Cipher II أو اختصاراً (VCII) من أكثر أنظمة التعمية أهمية في تاريخ إخفاء الإشارة. فلقد مسحل المحاولة الأولى ليصبح النظام المقبول عالمياً لتعمية إشارة الفيديو. فهو نظام حيد ويعتمد على تقنية الثمانينات وحظى بتعديلات متواكبة وسريعة لتحسين الحماية.

يستخدم نظام VCII طرقاً تشابهية متنوعة لتعمية إشارة الفيديو، تتضمن حذف التزامن الأفقي والعمودي، عكس قطبية الفيديو وتغيير في مستوى تزامن اللون ليصبح غير قياسياً.

يعتمد نظام VCII أيضاً تقنيات متطورة للتشفير الرقمي للعبوت وذلك بتطبيق خوارزميات تشفير المعطيات القياسي (DES) التي تجمع بين الصوت وعنونة المعطيات في تدفيق معطيات مؤلف من 88 خانة يتم ارساله خلال الفترات المنتظمة لنبضات التزامن الأفقى أو التزامن العمودي في نظام +VCII. تحتوي الخانات 88 على الصوت الرقمي المضاعف (ستيريو)، ترميز برنامج التحكم، معلومات لإعادة توليد المتزامن وإمكانات أخرى للحماية تشمل 56 مفتاحاً.

هناك نظام Video Cipherl الذي يطبق فيه التشفير الرقمي للفيديو والصوت وهو مكلف ولم يثبت حدوى اقتصادية ليصبح نظاماً شائع الاستخدام. من الضروري معرفة خوارزميات DES المستخدمة للتشفير الرقمي لتدفق المعطيات في نظام VCII وذلك لفهم نظام Video Cipher وأنظمة Euro Cypher.

تُستخدم في الجزء الخاص من التحكم بالوصول في نظام VCil خوارزمية تشفير المعطيات القياسية DES لتشفير مفاتيح الأقنية المتاحة، ويشفر المفتاح الشهري بالمفتاح المخصص لكل كاشف ترميز، فإذا لم يدفع المشترك اشتراكه يكون من السهل

إبطال تفعيل كاشف الترميز. يتم فك الشيفرة الشهرية في فاك الترميز لكشف الأقنية المرمزة وإظهار الإشارة المعماة. ولا يسزال هناك عدداً من السلبيات في النظام تقود إلى كسر حمايته ومن ثم إعادة الحماية، وتبقى المعركة مستمرة.

بوجد نظام VCII والنظام الأحدث منه +VCII على شكل وحدة معلبة بلاسنيكياً و متوضعة في IRD أو على شكل بطاقة ذات 44 نقطة وصل على الجانبين، وفي أغلب المنتجات، يمكن إضافة هذه الوحدة أو حذفها من الواجهة الخلفية.

إنه من الهام حداً أن يكون الجهاز مغذى كهربائياً أثناء إضافة أو إزالة وحدة VCII. وإن أي خطأ في الاستعمال يكون بكلفة عالية، لأن ذلك يستدعي إعادة كاشف التعديل إلى الشركة المصنعة (General Instrument) لإجراء الإصلاح دون أن يكون ذلك مغطى بالضمان.

عمل كاشف التعمية للنظام ٧٥١١

يعلم القراصنة بأن برنامج التحكم مكتوب على ذاكرة EPROM، وقد حرى إخراج البرنامج وتخليله، وهنو مكتوب بلغة الآلة أي بمعطيات Binary، وبالعودة إلى شكل Minemonic، يمكن فهمه.

في البداية كان الاختراق لنظام Video Cipher يتضمن فقط تكرار البرنامج بحيث يمكن للمشترك في قنال واحدة أن يشاهد بحموع الأقنية. وعرفت الذواكر EPROM التي تحتوي عدة برامج باسم "Musketee Chip"، حيث يترفر في كاشف الترميز عدداً من المسحلات تحمل ترميزاً لكل قنال، فعندما يتم تفعيل كاشف الترميز من أجل قنال معينة، يقوم المسحل باحتواء ترميزاً صحيحاً وتسمع دارة فك التعية بإظهار باحتواء ترميزاً صحيحاً وتسمع دارة فك التعية بإظهار الإشارة، أي أن الاعتراق كان برجمياً Software أكثر منه دارات

نظام +Video CipherII

تم تطوير +VCII لأن نظام VCII ثم المحراقه أولاً ولأنسه الأكثر شعبية في أمريكا الشمالية ثانياً. فعلى الرغم من استخدام مادة كتيمة للتغليف ومحاولات أخرى لحماية التصميم، غير أنه تم كسر حصانته، وأدخلت الشركة المصنعة النظام الجديد +VCII في عام 1990.

إن الميزة الهامة في نظمام +VCII همي الزيمادة في عمده الخانات المتاحة للبربحة، حيث تمثل كل خانة قنال أو بحموعة

أننية إذ يوجد 256 خانة في +VC!۱ بدلاً عن 56 خانة فقط في VC!۱ إضافة إلى إمكانية تفعيل +VC!۱ بطريقة أسرع. وكذلك هناك خيار إمكانية وحود وحدة Video Pal للدفع مع كل مشاهدة (Pay-Per-View) الذي أعطى أهمية كبرى لهذا النظام.

إن الاختلاف في التوضع الفيزيائي للصوت والمعطيات الرقمية تجعل كتل VCII غير قادرة على استقبال الصوت للأقنية المخصصة لارسال برامج +VCII، وهذه حالة قنال Spice والأقنية الأخرى للدفع مع كل مشاهدة (PPV) في أمريكا الشمالية، وتكون جميع الأنظمة الغير مرخصة صامتة لدى استقبال أقنية VCII.

إن معظم الخبراء ظنوا بأن VCII لم يكن سوى نموذج مؤقت ريثما تنتهى شركة GI من تطوير مساسمي MOM مؤقت ريثما تنتهى شركة GI من تطوير مساسمي (Modem On Module)، حيث يحتوي كاشف الترميز على وحدة PPV ضمنه، ثما يجعل تركيبه سهلاً، ويحذف العلبة الإضافية التي توضع قرب جهاز التلفزيون، وتحتوي MOM أيضاً على قارئ بطاقات مغناطيسية إضافي. وقد وزع MOM عام 1991 بكلفة 1691 دولاراً.

يمكن أن تحدث إزاحة من السوق للأنظمة VCII+, VCII مع موديم MOM ويحل محلها جميعاً DigiCipher، و ذلك تبعاً لعوامل متعددة أهمها صمود نظام VCII ضد الاختراق، وهذه رغبة الشركة GI في مواجهة الصعوبات الناجمة عن التغير.

الوسيط Interface في نظام Video Cipher

على الرغم من أن الوصلة تحوي علمى 44 نقطة، غير أن النقاط المستخدمة منها هي 17 نقطة فعالة فقط وهناك 18 نقطة موصولة مع الأرضى، والنقاط الفعالة مدرجة في الجدول 20-1.

إن منتحى IRD لا يحصلون على ترخيص من شركة GI المستخدام VCII و VCII إلا في حال إمكانية تحكم وحدة Video Cipher بإشارة الصوت والصورة وكذلك ضبط الأقنية حين يكون IRD في وضع Stand-By.

عند إطفاء المستقبل IRD، يلزم وجود معالج لمسمح جميع الأقنية للبحث عن القناة المعماة بنظام Video Cipher، وحين يجد القناة الحاصة بالنظام VCII فإنه يطلب من المعالج الوقوف عندها و يستدعى الاستقطاب مع إظهار آخر قنال كانت تشاهد على الشاشة في الحال.

عند تمييز قنال تعمل بنظام Video Cipher أثناء العمل الطبيعي للنظام، فإنه يتم ارسال إشارة تحكم (VC Syne) لفتح مستقبل الفيديو وإشارة الصوت.

يقوم خبط المعطيات التسلسلي بنقل وضعيات مفساتيح

التحكم لنظام VC الموجودة على وحدة التحكم عن بعد و/أو على التحكم عن بعد و/أو على الواجهة الرئيسية Setup, Help. View. Text, Message, Next إضافة للأزرار الرقمية). ويتحكم خط المعطيات هنا بالمعالج أثناء وقف التوليف وخلال عملية كشف التزامن لنظام VC.

الإشارة	المقطة
خرج PPV إلى الوصلة IPPV	1
50 فولت مستمر للدارات النطقية	24/2
دخل للعطيات التسلسلي لوحدة VC) Video Cipher)	5
تحكم بالتزامن لفتاح الفيديو والصوت لنظام VC	6
5٠ فولت مستمر للدارات الرقمية	10
خرج لقنال الصوت اليمنى	12
خرج الفيديو من وحدة VC	16
دخل الفيديو لحطة الارسال لوحدة VC	18
124 قولت مستمر للدارات التمثيلية	20
معطيات إضافية للخط لوصلة المعطيات	23
خرج للعطيات التسلسلية من وحدة VC	27
5- قولت للدارات الرقمية	31
خرج الصوث الأحادي	33
خرج الصوت اليساري	35
-12 هولت للدارات التمثيلية	42

النقاط الحجوزة لاستخدام مستقبلي، 4. 7. 21.21، 26. 28. 29، 44. 43. 44. منتقبلي، 4. 7. 21.21، 26. 28. 29، 44. 44 تقاط ارضي الدارات النطقية، 3. 9، 25، 30. تقاط ارضي الصوت، 11، 13، 14، 32، 34، 36. نقاط ارضى الفيديو، 15، 17، 19، 37، 38، 39، 41، 41.

جيدول 1-20. النقباط الفعالية للسيتخدمة في كاشيف التعميسة Video +!/Cipheril/II.

تحليل الاعطال الطارئة على مسح المعطيات

لا يوجد ذكر للأعطال التي تحدث أنساء مسح المعطيات في تعليمات استخدام نظام Video Cipher ولكنها هامة لتقييم عمل هذه الوحدة وإصلاحها. وللوصول إلى مسح الأعطال، يجب وضع الوحدة على أية قنال معروفة ويمكن تعمينها في نظام VC أو VCII. وباستخدام مفاتيح التحكم فقله، يتم الضغط على SET UP ومن ثم على المفتاح 0. عند ذلك سوف يظهر على الشاشة تحليل لنظام VCII و+VCII بمعزل عن الأقنية المسموح إظهارها.

تنقسم شاشة +VCII إلى ثمانية خطوط معارمات مرقعة، وهذا يعني بأنه من الأسهل تقييم هذا النظام مقارنة بالنظام الذي يظهر فقط أربعة صفوف من الأرقام. إن تحليل الأرقام الحق تظهر على شاشة نظام +VCII تفسر كما يلي: حيث يدل Vixx على ثموذج البرنامج الحناص بالنظام، و يحتوي الحنط 1 على الرقم الدال على 1D و الحقل Pal Video Pal. إذا تغير رقم ID للوحدة فإن

ذلك يدل على عطل في الذاكرة. وإذا ظهر على الشاشة 0000 0000 0000 فذلك يعني بأن الكتلة قد تعرضت إلى تغذية كهربائية عالية القيمة أو بأن بطارية حفظ الذاكرة قد استهلكت. ويمكن الاستنتاج أيضاً بأن الحقل Video Pal يعمل بصورة حيدة إذا تم ايصاله إلى الوحدة Module.

بوجد على الخط 2 قائمة بمعلومات عن تنسيق البرنامج. وليس هناك معلومات على الخط 3، في حين يحوي الخط 4 على قائمة برموز تتعلق بالمكان (Zip Code) والزمان المخصصين لعمل الوحدة. والخط 5 محفوظ لاستخدام مستقبلي. يحوي الخط 6 عنى بعض المعلومات المفيدة، فالزوج الأول من الأحرف الرقمية يبن فيما إذا لم تستخدم الوحدة من قبل، 2) تعني بأن النظام لم يعمل مسبقاً، بينما 20 تدل على أنه سبق أن رخص لمه. ويشير الزوج التالي إلى الشهر، أما الزوج الأخير في المجموعة الأولى فهسو يدل على رمز القنال. يوحد البرنامج في أقصى اليمين من الخط 6 يدل على رمز القنال. يوحد البرنامج في أقصى اليمين من الخط 6 ويظهر أيضاً الأخطاء الملتقطة للتزامن، و عداد محطة الارسال ومؤقت زمني يعتمد على تعداد الإطارات.

يحتوي الخط 7 على ثمانية خانات، الأربعة الأولى منها خصصة لتعداد مرات تشغيل الوحدة، والأربع خانات الأخرى تدل على عدد مرات عمل الحاسب المركزي. ويمكن تصفير هذه الأرقام، أي تصبح بالوضع 0000 عند الضغط على المفتاح الأرقام، أي تصبح بالوضع المتبقية في هذا الخط تشير إلى الارسال (نوعه مشلاً، غير مرخص، مقفول، بحاني...ألخ) والرقم الأخير هو عداد تنازلي إلى نهاية البرنامج المشاهد.

يبدأ الخط 8 بعددين مؤلفين من ثلاث خانات تنتهي بالرمز E-00. ويدلان على حودة الإشارة لنظام +VCII، إذ تنفاوت بين قصيرة (5 ثوان) وطويلة (45 ثانية) وينبغي أن يكونا في الوضعية O.00E-00/0.00E ويعتبر الرقم الأعلى من ذلك خطأ في الإشارة.

ترمز الخانتان اللاحقتان بالأحرف العددية إلى الصوت وتدلان بصورة خشنة على الأخطاء في تلفق الخانات، وحين بكون الاستقبال مرخص به ينبغي أن تبقى الخانتان في الحالمة 00. أما إذا كانت الإشارة مصحوبة بضحيج فالعداد يتغير صعوداً وهبوطماً ويتضمسن أعداداً في النظهام السست عشهري

(F=15....B=11. A=10). يشير الحسرف الأخسير في الخسط 8 إلى شكل الإشارة وحالة النظام، S تدل على أنها معماة، F تشير إلى ثبات للفتاح، T للفحص وP للمعالجة مع إمكانية الرؤية أيضاً.

يرجمد خلمف العمسود عسادةً NS لعسدم الاشستراك، و S للموافقة علمى الاشستراك، CB إلى التعتيسم (حسسب قرانسين المنطقة)، MP تدل على عدم عنونة الوحدة OC ، Module تشمير إلى وضعية قديمة (عدم تغيير في عداد الأشهر).

معظم المعلومات على شاشة +VCII تظهر مع بعض الاختصارات على شاشة VCII؛ الخط الأعلى من شاشة VCII يظهر رقم الوحدة ID.

الخط الثاني، وفي العمود الأول، يظهر عداد يبزداد مرتين في اليوم. العمود التالي يئسير إلى عداد أخطاء لإطار الصوت والذي يجب أن يبقى في الحالة 0000. العمود الأخير يبين صحة عداد الإطارات. الخط الثالث يدل على رمز محطة الارسال. الخط السفلي يبين حالة الصوت (العمود الشاني)، حالة الترخيص (العمود الثالث)، رمز زمن البرنامج (العمود الأخير).

عموماً، يجب أن يزداد عداد الإطارات بنفس مسرعة تناقص رمز زمن البرنامج، وإذا لم يزداد عداد الإطارات بصورة ثابتة وناعمة فذلك يدل على أن الإشارة لا تصل بصورة صحيحة. وهذا يعني وجود ضحيج مع الإشارة أو وجود إشارة أخرى التقطها المستقبل أو كاشف التعمية لنظام Video Cipher.



شكل 5-20 شاشة تحليل نظام +Video Cipheril.

نظام الارسال MAC Multiplexed Analogue Component

يتبح نظام MAC استخدام أفضل لعرض الحزمة الزددية المخصصة للارسال التلفزيونسي مقارنة بالأنظمة الأخسرى للارسال PAL, SECAM, NTSC. وقد قامت بتطويره في بداية

الثمانينات وكالة الارسال المستقلة في بريطانيا (IBA).

في نظام MAC، ترسل عناصر النصوع Luminance واللون Chrominance بصورة مستقلة باستخدام التقسيم الزمسني وذلـك

مقارنةً بأنظمة الارسال PAL. NTSC وSECAM، حيث يتم ارسال هاتين الإشارتين معاً باستخدام التقسيم الترددي.

في نظام MAC، تضغط إشارتي النصوع واللون زمنياً، ومن تم ترسلا تتابعياً، يتم إعادة العناصر إلى قيمها رقمياً على التواني وتجتمع في المستقبل لتشكل حسرج ۱۷۷۷ أو RGB، يسمح ضغط معلومات الفيديو يتمكين إشارة الصوت والنص المرئي من أخذ عمل أكبر.

يتم ارسال تزامن الخط في نظام PAL على شكل نبضات و هو يُعتل جزءاً معتبراً من الزمن الفعلي لارسال الخط. في حين بشتق تزامن الخط في نظام MAC من كنمة مؤلفة من 6 خانات في كنعة المعطيات.

لنظام MAC ميزة هامة مقارنة بأنظمة الارسال الأخرى، إذ أنه في أنظمة التعديل الترددي، يكون لمستوى جهد الضحيح إلى الاستحابة الترددية شكل مثلثي، ويزداد جهد الضحيح بصورة خطية تقريباً مع التردد. وتتوضع معلومات اللون بشكل رئيسي في الجنزء الأعلى مسن إشارة الارسال الأصلية، أي في الجال من 3.5 إلى 5.5 مبغاهر تر. لذلك فإن أعلى مستوى لجهد الضحيح يظهر مع إشارة النون وينجم أدنى معدل إشارة/ضحيح. ويمكن لمدارة رفع مستوى القمة Pre-Emphasis من هذا التأثير، ولكن بالمقابل، فإن خفض مستوى القمة De-Emphasis لإشارة في نظام المدأ وهناك ومضة قرب نقطة المستوى تنجم عن الدارة.

يوجد عدد من الأشكال لنظام MAC، و لم تعتمد جميعها عنى نطاق واسع، ويكمن الفرق الرئيسي بينها في الطريقة المتبعة لنقل معلومات الصوت.

أشكال نظام MAC

يستخدم نظام A-MAC حامل ثسانوي منفصل لنقسل معنومات الصوت، في حين يكون مع إطار الخسط في الأشكال الأخرى لنظام MAC.

يعتمد نظام C-MAC على ناخب راديـوي RF-Multiplex حيث يعدل الحامل ترددياً من أجــل معلومــات الفيديــو ورقميــاً لمعنومات الصوت.

أما في نظام S-MAC أو Studio-MAC، فإن عناصر ٢ تضغط بنسبة 1:2 وعناصر لا و٧ بنسبة 1:4، وهذا يسمح للعناصر الثلاثة بأن تكون محمولة على الخط العادي مع نبضات التزامن القياسية. وتستخدم هذا النظام شركات التلفزة الخاصة الأمريكية، إذ أن عرض الحزمة المطلوب يجعله غير قابل للاستخدام العادي.

دراسة حالة النظام B-MAC :MAC

تعمية الفيديو: تأخير خط عشوائي، لا يوجد نقاط تزامن قابلة للاستخدام في الإشارة بالنسبة لمستقبل تلفزيوني يعمل بنظام PAL أو NTSC، وهذا يؤمن عدم قفل على الخط. وفي أغلب الحالات عدم قفل شاقولي.

تعمية الصوت: تشفير رقمي حاد للصوت بطريقة التعديل دلتا وباستخدام خوارزمية DES.

لمحة تاريخية

تم اختيار نظام B-MAC للشبكة الخاصة الأرسيع انتشارا في أوربا وهي قنال Racing، حيست زودت شركة الاتصالات البريطانية المشتركين بكاشف التعمية المناسب وتستخدم هذه الأجهزة مترافقة مع مستقبل يتمتع بمحال تمرير عريض واستحابة ترددية بحدود 10 ميغاهرتز لكل قنال. كذلك يتوفر كاشف ترميز مع مستقبل متكامل مع (Integrated Receiver Decoder) IRD)

تم تطوير نظام B-MAC من قبل B-MAC التي تملكها الآن B-MAC ويمكن للنظام أن يؤمس قناة فيديوية معماة، وست أننية صوتية، وأيضاً قناة فسص مرئي، إن النظام كما تم استخدامه من قبل Racing Channal يؤمن أربع أننية صوتية فقط، إضافة إلى قناتي الصورة والنص المرئي،

تقنية عمل النظام

يعمل النظام بنفس طريقة عمل باقي أنظمة MAC الاختلاف في بنية المعطيبات. فالتقسيم الزمني يعمل بعينات عرضها 47 نانو ثانية، وهذا يعسادل تقريباً 1365 عينة مأخوذة على خط يشغل 64 ميكرو ثانية (انظمر الشكل 20-6). توضع العينات لكل خط يشم على النحو التالي:

الإضاءة: 750 عينة -- 35.25 ميكرو ثانية.

اللونية: 375 عينة - 17.625 ميكرو ثانية.

الفرّة الانتقالية بين الإضاءة واللونية: 6 عيسات -- 0.2 ميكرو ثانية.


المعطيات: 234 عينة - 11 ميكرو ثانية.

ويستخدم نظام التعديل (QPSK) لنقل المعطيات، حيث يكون كل رمز من المعطيات مؤلف من ثلاث عينات ثما يجعل المعطيات تتوزع على 78 رمز في كل خط. وهذا يعطي معدل رموز مساوياً (455 × تردد الخط) أو 7.11 ميغا رمـز/ئانية، إن متوسط معدل الرموز هو 1.22 ميغارمز/ئانية.

الأقنية الصوتية الستة ونبضات الساعة المرجعية يتم نقلها إنها، فترة إطفاء الخسط. إذ إن الرصوز الثمانية والسبعون تحسل الزمن (11 مبكرو ثانية) المذكور أعلاه.

كل رمز مؤلف من خانتين في نظام الأربع مستويات أو ما يسمى Duer-Binary حيث يكون عرض الحزمة المطلوب هو النصف من اجل مستوى معين للخانة وذلك باستخدام ثلاث مستويات للإشارة بدلاً من الصوت الرقمي، ويخصص عشرون رمزاً لنبضات الساعة المرجعية، وهذا يكسون بإشارة ذات مستويين و10 دورات تعادل 277.5 مرة تردد الخط. إن المستوى المتوى المعطيات يجدد مستوى الصغر لإشارة اللونية.

تتألف كتنة المعطيات من رمزيــن للفصــل: 45 رمـزاً. رمزيــن تنفصل 20 رمزاً للساعة المرجعية، رمزين للفصـل، وأخيراً 6 رموز.

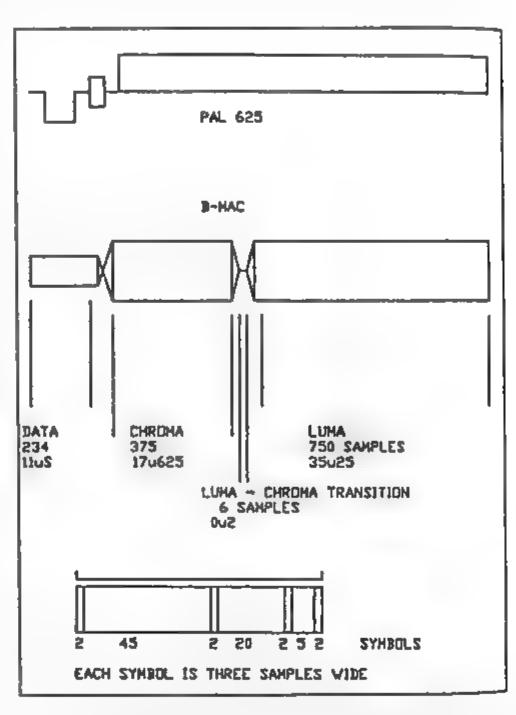

شكل 6.20. شكل الوجة في نظام B-MAC. هذا الشكل يوضح شكل موجة الفيديو لخط في نظامB-MAC. ويتغير طول جيب العطيات بين 45 رمـزاً و 78 رمزا مما بسبب تعمية للخط التالي نتيجة التأخير.

النص المرثي

ينقل النص المرئي خلال فترة إطفاء الحقىل، وهمي بطول 25 خط، وهذه الفترة تحتلها رزم معطيات كل واحدة منها بطول 377 رمزاً. وتحمل الخطوط من 9 إلى 13 النص المرئي،

في حين تحمل الخطوط من إلى 8 عنوان الحامل الشانوي و معطيات التزامن. ينقل النص المرئي بلغـة ASCII خيـث تشكل 40 حرف في كل خط، و تكون معطيات النص مشفرة.

التشفير

يولد مرمز B-MAC مخطط التشفير الذي يرتكز على نسواة يمكن تغييرها كل ربع ثانية. نرسل مخطط التشفير في إحدى رزم المعطيات أثناء فترة إطفاء الحقل. وتشفر النواة المي تسمى أحياناً بالمفتاح كما تتغير المعطيات للمحافظة على السرية. إذ يمكن أن يقوم بالتشفير عامل النظام باستخدام لوحة المفاتيع للمرمز. ترسل النواة الجديدة لكل مشترك على حدة عنى شكل رزمة معطيات معنونة إفرادياً.

بما أن المرمز B-MAC يستخدم خوارزمية مخصصة، نمن الطبيعي أن يستخدم أيضاً دارة متكاملة خاصة. ولفك تعمية الصوت والنص المرابي، ينبغي عمل المخترقين أن يقوموا بهندسة عكسية وتصنيع الدارات المتكاملة، وهذه مهمة ليست سهلة التنفيذ.

الصوت

تنقل الأقنية الصوتية باعتماد نظمام Dolby Deltalink!! الفترة حيث تحتل كل قناة صوتية 13 عينة وخانة تحكم واحدة أثناء الفترة المخصصة لكل خط. وتتحكم الخانة بعرض الخطوة وبتخفيض الذروة. كل قناة تحتوي عل خانتين لتصحيح الخطأ إضافة لخانة المشابهة Parity لفحص الأخطاء في كل كنلة معطيات. وتستخدم خانتان في كل كتلة معطيات. وتستخدم معطيات الصوت 204 كيلو خانة في الثانية.

دراسة حالة EuroCypher :MAC

تعمية الفيديو: قص وتدوير مضاعف. حيث يتم قطع رزمة اللونية وتدويرها حول نقطمة القمص كما هو الحال في رزمة الإضاءة. وتستخدم عدة نقاط قطع لكل رزمة.

تعمية الصوت: يُجمع الصوت الرقمي مع تنابع ثنائي عشوائي. يتم تهيشة (إعداد) البرنامج PRBS بكلمة نواة، تكون هذه الكلمة والبرنسامج والمعطيسات الأخسرى مشفرة باستخدام خوارزمية DES.

لمحة تاريضة

إن EuroCypher هو الشكل الأوربي من Video Cypher ولكنه أفضل وثوقية لأنه يعتمد على تقنية أكثر حداثة. إضافة إلى أنه جرى تطويره كرد على اختراق Video Cypher، لذلك يحيطه الغموض النام.

إن نظام الارسال EuroCypher همو D-MAC. وهملنا يعمين بأنه حتى في حالته غير المعماة فلا يمكن إظهاره بشاشة تعمل بنظام ٢٨١. ولكي يتم التقاطم، يجب أن يكون الجهاز التلفزيوني مزوداً بـدارة خويـل مــن MAC إلى RGB أو PAL وهذه العملية تسمى عادة Transcoder.

إن نظام D-MAC يسمح بنقل 16 قنال صوتية بجودة عالية، إضافة لإشارة فيديوية أفضل. وتكون مركبات اللونية والنصوع لإشارة الفيديو منفصلتان عن بعضهما البعسض ومضغوطتان زمياً. يتم ارساهما بالتنابع بعد ذلك مع المعلومات الرقمية للصوت. هذه المعلومات تحتل الجزء الأعلى من الخط وهمو الجرء اللذي كمان يفترض أن يخصص لفترة الإطفاء الأفقى للخط في نظام ٢٨١، ويتم ضغط معلومات النون فيما بعد و يستمر ذلك لفترة 17 ميكرو ثانية، وتتبعه رزمة النصوع بطول 35 ميكرو ثانية. يستخدم في نظام EuroCypher نوعين من التعميسة: تعميسة الفيديسو بسالقطع والتدوير المضاعف وأيضاً التعمية بتشفير الصوت. إذ يتم قص وتدوير اللونية و الإضاءة في نقاط منفصلة لا تربطها أيــة

الصوت مشفر رقمياً، حيث يتم تحويل الصوت إلى إشارة رقمية أولاً، ومن ثم يتراكب مع مولك أعداد عشوائية PRNG يماثل تماماً المولمد في كاشف المترميز. وتكون الكلمة النواة مشفرة باستخدام خوارزمية DES. وهناك مفتاح شهري لعملية التشفير هذه؛ حيث يتغير المفتاح مع نهاية كل شهر. ويرسل المفتياح الجديد بعدلة إلى كاشف المتزميز باستخدام المفتماح الخاص به، وهذه الإمكانية تتيح لمالكي النظام وقبف تشغيل كواشف الترميز التي لم يدفع المشتركون فيها رسوم الاشتراك. Encoder Unique Decoder Key (Key) Alporithe

علاقة. وهناك 256 نقطة قطع في كل رزمة، ويستخدم موليد

أعداد عشوائية 16 خانة لتشكيل نقاط القطع على كل خط.


حيث يمكن نظرياً العمل خارج نقطة القطع في إشارة اللون

وذلك بمقارنة إشارة اللون المعماة مع إشارة مشتقة من إشارة


الإضاءة غير المعماة. انظر الأشكال (20-7 و20-8).

تعمية الصوت

إن القطع والتدوير المضاعف ضروري في نظام MAC.

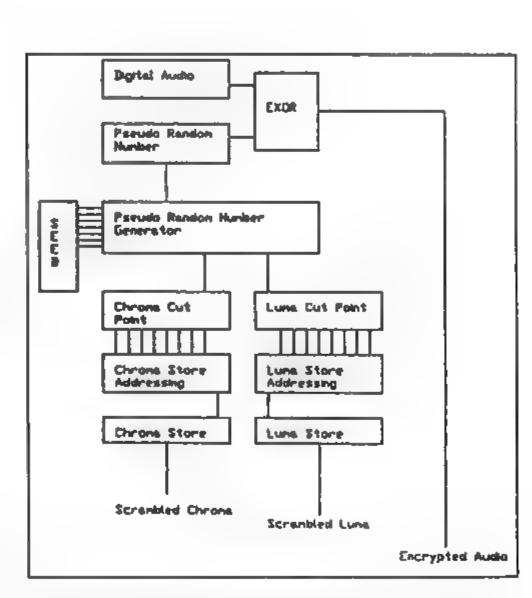

شكل 8-20. مرمز فينيو وصوت BSB. يوضح كيف يتم توليد نشاط القطع لإشارة اللونية والنصوع. إنه يستخدم أيضاً لتشفير للعطيات الرقميــة للصوت.

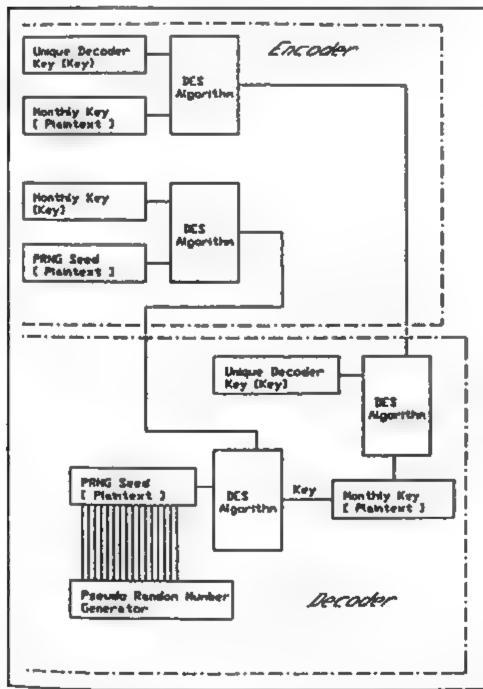

شكل 20-7. بنيـة تشفير وكشف تشفير BSB. هذا شكل مبسط، و ^{لكـن} فعلياً تكون البنية أعقد ومضمونة تماماً. يستخدم هذا النظام تقنية تحكم الوصول للستخدمة في الـ EuroCypher.

D2-MAC

إن نظام D2-MAC هو أحد أشكال MAC الني وحدت صدى واستحابة في معظم البلدان الأوربية (انظر الشكل 20-9 والجدول 20-20). إن غذا النظام المزايا المعروفة لأنظمة MAC، إذ يكن من ارسال الصوت الرقمي والمعطيات الأحرى، وتحسن من نسبة إشارة اللون إلى الضحيج. وكذلك تزيل التشوهات النائحة عن تداخل إشارات اللونية والمصوع. من المزايا الرئيسية غذا النوع مقارنة بالنظام D-MAC بأنه يقع ضمن عرض الحزمة المخصصة لإشارة النظام PAL والتي تنقل عبر الكبل الأرضي، حيث تكون الإشارات التمثيلية للقيديو و الإشارات الرقمية للصوت والمعطيات قد تحت معالجتها بالتقسيم الزمني في محطة الارسال قبل تعديلها على حامل RF. ومع ذلك فيان D-MAC المرسال قبل تعديلها على حامل RF. ومع ذلك فيان D-MAC بانية فقط.


625	عبدالخطوط فيالإطار
1 إلى 615	خطوط مع معطيات
336 .310-24 إلى 622	خطوط مع اشارة فيديو
سکل خط	خطوط مع إشارة إضاءة (Y)
U في الخطوط الفرديـــة. ٧ في الخطــوط	خطوط مع إشارة لونية
الزوجية	
1:2	نسبة التدهخل
(33, 3:5) 3:4	نسبة الطول إلى العرض
1:3/2:3	معدل ضغط الإضاءة/اللونية
20.25 ميغاهرتڙ	تردد الساعة لأخذ العينات
1296	عدد العينات في كل خط
697/349	عدد عينات اللونية/الإضاءة
10.125 ميغاهرتز	معدل الخانات اللحظي
105 خانة	عدد الخانسات في حزمسة
8 للتزامن الأفتى	العطيات
99 للمعطيات	
105 خانة بالإضافة للمرجع التمثيلي	الخط 624
648 خانة معطيات	الخط 625
6 للتزامن الأفقي	
32 للساعة	
64 للتزامن الشاقولي	
546 للتعرف على القنال	
546 تشعرف على الفتال	

جدول 2.20 خصائص D2-MAC.

في العديد من البلدان الأوربية تتوزع شبكة نواقل في معظم مدنها، إذ تعتمد عل الكابل لنقل الارسال أكثر من الارسال الهوائي المباشر ولهذا يعود القبول المتصاعد لنظام D2-MAC في هذه البلدان.

بحساج D2-MAC إلى عسرض حزمة للقنال بحسدود 8 ميغاهرتز وذلك بسبب احتوائه على ترميز Duo-Binary وتقسيم زمني متعدد Multiplexing. ويمكن الوصول إلى معدل معطيسات لحظي 10.125 ميغاخانة كل ثانية. كذلك فإن عرض حزمة النصوع يساوي 4 ميغاهرتز أما عرض حزمة اللونية فيساوي 1.6 ميغاهرتز.

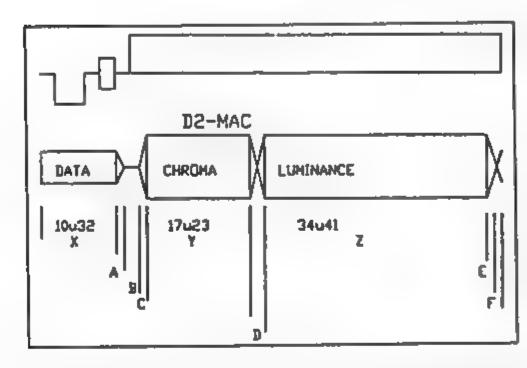إن D2-MAC يعتمد على التعمية بطريقة القطع والتدوير المضاعف وهي الوسيلة المعتمدة في D-MAC. وهو يسمح أيضاً بتشفير الصوت الرقمي كما هو الحسال في D-MAC (انظر الأشكال 20-10، 20-11 و20-12).



شكل 20-9. شكل الإشارة الفيديوية في نظام D2-MAC. يبين هذا الشكل بان نظام D2-MAC يختلف عن D-MAC لانه يحمل أربع اقنية صوتية فقط. في حين ينقل الأخير ثمانية. يمكن نقل D2-MAC عبر شبكات ارضية تعمل بنظام PAL، بينما لا يسمح D-MAC بذلك.

x • معطيات – 209 نبضة ساعة – 10.32 ميكرو ثانية.

A - الانتقال من للعطيات - 4 نبضات ساعة - 197.53 مبكرو دانية.


B - فترة الربط – 15 نبضة ساعة – 740.74 ميكر و ثانية.

الانتقال الفعال إلى اللوئية – 10 نبضات ساعة – 493.82 ميكرو ثانية.


Y - اللونية - 349 نبضة ساعة - 17.23 ميكرو نانية.

الانتقال الفعال إلى الإضاءة - 5 نبضات ساعة - 246.9 ميكرو ثانية.


Z - الإضاءة - 697 نبضة ساعة - 34.419 ميكرو ثانية.

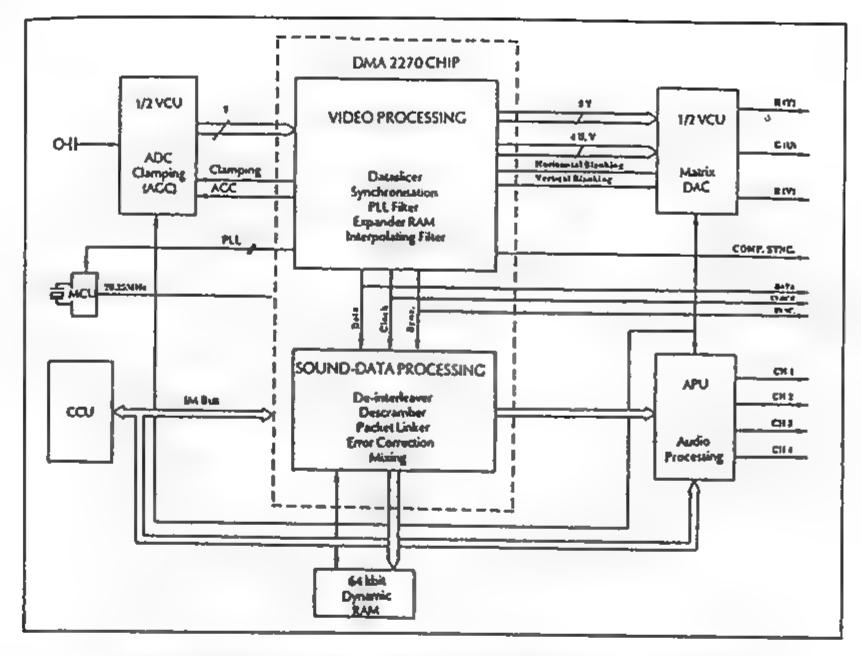

شكل 20-10، مستقبل أقمار فضائية يستخدم DMA2270 IC لكشف الترميز للنظام D2-MAC.

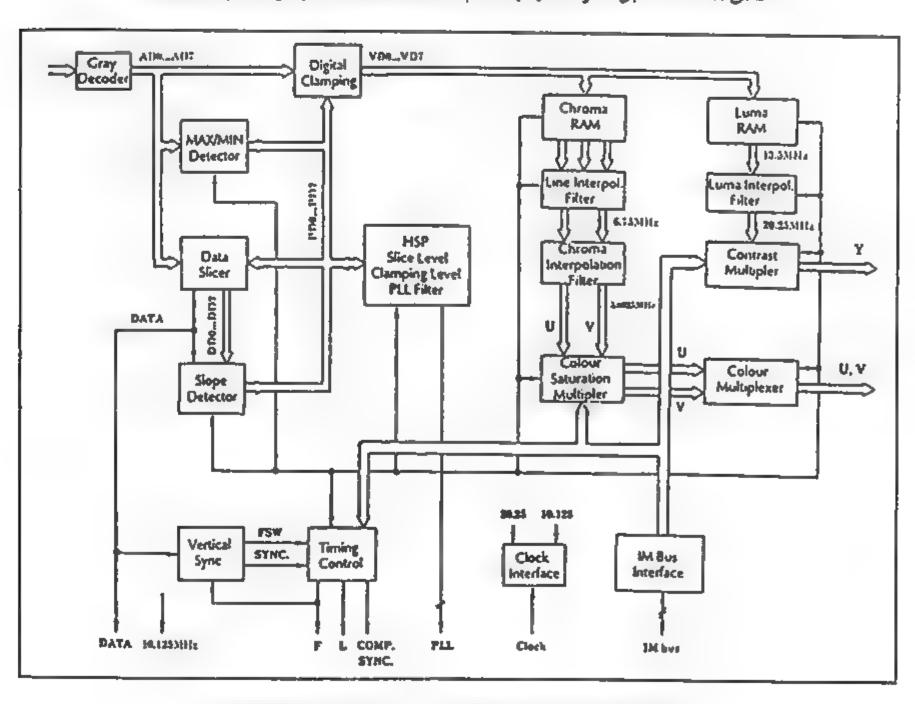

شكل 18-11. كتلة الفيديو لكاشف الترميز - للعارة للتكاملة DMA2270.

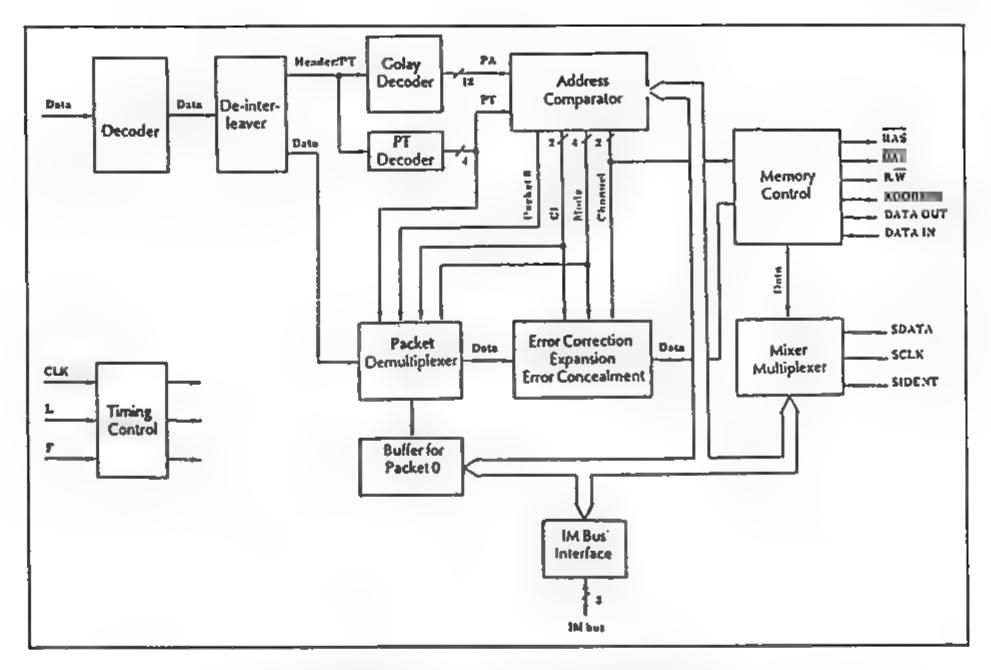

شكل 12-20. كثلة الصوت لكاشف الترميز - للدارة التكاملة DMA2270.

نظام الترميز Duobinary

هو نظام بسبط نسبياً لترميز المعطيات المستخدمة في الأنظمة 'DAMC و D-MAC. إنه يسمح ببعل تصميم كاشف الترميز سمهلاً للغاية. وهو نظام يحمل المعطيات في الإشارة الأصلية على مستوى لموجة ذات ثلاثة مستريات. وهذا الشكل الشبيه بالتشابهي يعني بأنه يمكن تعديل الموجة ترددياً لأغراض الارسال التلفزيوني عبر الأقمار الفضائية مصحوبة بإشارة رقمية D-MAC. إن السيئة في نظام C-MAC، أنه كان يتطلب الجزء الفيديوي من الخط لبتم تعديله ترددياً، وجزء المعطبات الجنم تعديله بأساوب 2-4PSK. و هذا يعني بأن هناك حاجة لكاشفي تعديل وتعقيداً في دارات الترميز.


في نظام D-MAC يوجــد 209 خانــة لمعطيــات الصــوت في كل خط، وفي نظام D2-MAC هناك 105 خانة فقط.

يمكن اعتبار المرمز Duobinary على أنه مشكل من ثالاث مراحل. وتتم عملية الترميز بمزج التقنيات الرقمية مع تقنية الصوت (انظر الأشكال 20-13 و 20-14).

تكون الخطوة الأولى بسترميز أولى لتدفيق الخانسات Bit كون الخطوة الأولى بسترميز أولى لتدفيق الخانسات Stream عصم الخانة التي تسبقها مباشرةً وتغذي الخانات الجديدة دارة إزاحة مسترى لينشأ عنها مستويين للخانات 1+ و1-.

الجزء الشاني يشكل المرمز، حيث تتعرض الخانات إلى تأخير بمقدار خانة واحدة وتضاف إلى نفسها خطياً. ينتسج عن ذلك إشارة ذات مطال يتم تحديده بحيث لا يتحاوز المستوى الأعظمي لإشارة الفيديو.

المرحلة الأخيرة هي مرشيح تمرير منخفيض. وهمذا ضروري لمنع تشكيل توافقيات من تدفق الخانات. والسبب الأخر لوجود المرشح، هو تضييق عرض الحزمة المطلبوب للصوت ورزم المعطيات لنظام D2-MAC ليكون بحدود 5.026 ميغاهر تز. في نظام D-MAC، يقوم المرشح بتحديد عرض الحزمة المحصص للصوت ورزم المعطيات إلى 10.5 ميغاهرتز تقريبا...إني مستويات الإشارة المرمزة هيي 40.4 ، 0 ، 4.4- فولب ويمثل المنطق 1 الجهدان 0.4 و 0.4- فولت، في حين يمثل المنطق 0 الجهد 0 فولت. إن عمل كاشف الترميز لنظام Duobinary سهل للغاية، و هو يتألف من مقارنين، بوابة EXOR وبوابة عاكس. يتم تغذية الإشارة المرمزة Duobinary إلى المقارنين، حيث يقوم أحدهما بقطع الإشارة ذات المستوى الأعلى، ويقوم الآخر بقطعها حين تكون في المستوى الأدني، ومن ثمم يوصل خرج المقارنين إلى برابة EXOR المبتى يعكس خرجها أبعد ذلك للحصول على الإشارة الأصلية. إن استخراج المعطيات يتم بواسطة دارة متكاملة وليس بدارات ذات عناصر منفردة.

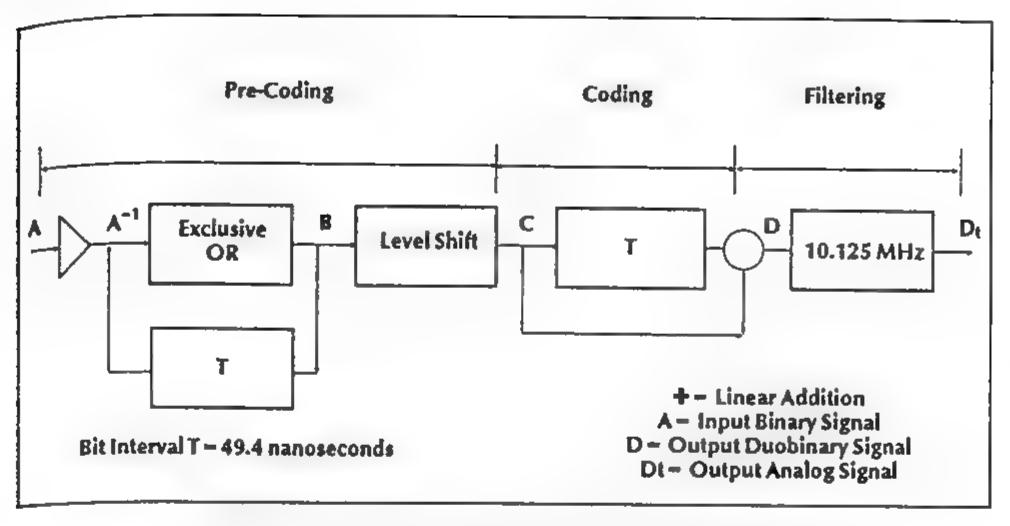

شكل 13-20. تحويل العطيات الثنائية إلى معطيات Buobinary ذات ثلاث مستويات. إن أشكال الإشارات للرموز من A إلى D ممثلة في الشكل 20-14.

نظام مستوى الحماية Mc Cormac

هذه الفقرة هي محاولة لوضع حماية الأنظمة في إطار منسق. إذ أنه من الصعب قياس وثوقية نظام معين بالمقارنة مع الأنظمة الأخرى، ويزعم المصنعون دائماً بأن حماية أنظمتهم هي الأفضل.

يعتمد نظام مسترى الحماية Mc Cormac على ثلاثة مناطق في النظام وهي تعمية الفيديو، تعمية الصوت وتعمية نظام خُكُم الوصول. إن كل خاصة من خصائص النظام تقترن بترميز معين، الأول حرف والثاني رقم، ويدل الحرف على نوع التعمية فهو (0) للتعمية الرقمية و(٨) للتعمية التشابهية.

الجزء الآخر من الترميز هو رقم يأخذ القيم من 1 إلى 9، وكلما كان الرقم أصغر كلما كانت حماية النظام أضعف. إن نقطة الكسر على التدريج هي الرقم 5. فعند هذه النقطة، ينبغي أن تكون دارة كاشف التعمية مطابقة للكاشف النظامي. ومن الرقم ثلاثة إلى واحد، لا يمكن استخدام سوى كاشف التعمية النظامي. وفي هذه الحالة يكون من غير الجدي اقتصادياً تقليد كاشف التعمية، ولكن من أجل معدل أعلى من خمسة، يكون من غير مكاشف النظامي.

تعمية الفيديو

إن درجة الأمان لنظام تعمية الفيديو تتدرج من 1 إلى 9 (انظر الجدول 18-38). كلما كان الرقم أعلى كلما كانت الحماية أقل، ومتى زاد عن خمسة، كان تمكناً عند تند تصميم

كاشف تعمية بكون بديلاً للكاشف النظامي والذي لا بعد من اعتماده من أجل قيم أدنى من خمسة. وعندما يزيد الرقم عن 7 فذلك يعني بأن نظام التعمية مخترق بشكل كامل وينبغي إعادة النظر في جدوى استخدامه.

تعمية الصوت

يقوم تدريج أمان الصوت أيضاً على قاعدة الأرقام من 1 إلى وتنطبق ذات الاعتبارات في تعمية الفيديو والتي ذكرت أنفاً.

```
الأحرف:
A: تشابهي.
```

۰۰۰ D،رقمي.

الأرقنام

1- محمى تماماً حتى تاريخه.

2 - جيد الحماية.

3-هناك هندسة عكسية كاملة للنظام.

١- ختراق لكاشف التعمية باستخدام دارة خارجية.

5- هناك حاجة لكاشف تعمية نظامي من أجل تسهيل عملية الاختراق

6- مطلوب هندسة عكسبة لجزء من كاشف التعمية النظامي.

7- كاشف التعمية النظامي أكثر تعقبناً ولكنه قابل للأختراق،

8- سهل الاختراق.

9- مخترق تماماً.


جبول 20-a3. نظام مستوى الحماية Mc Corma للفيديو وللصوت،

نظام تحكم الوصول

تعتمد رموز الحماية لنظام تحكّم الوصول على نفس مبدأ التدريج (انظر الجمدول 20-63). في هذه الحالة، يدل الحرف على تحكم الوصول التحكم المستخدم فالحرف (٥) يرمز إلى التحكم المباشر بالارسال الهوائي الأرضي والنظام المدّي يعتمد نقط على بطاقة Smart يرمز له بحرف (٥) وحين يمكن التحكم

بالوسيلتين معاً يرمز لنظام التحكم بالحرف D.

حين يتم اختراق نظام الفيديو والصوت المعمى، لا توجد حاجة لاختراق نظام تحكم الوصول وهذه هي حالة نظام التعمية Discret من الطبيعي أن يكون العكس صحيحاً أيضاً فمن المكن أن يكون للفيديو والصوت المعمى درجة عالية من الوثوقية ويكون نظام التحكم قدد تم اختراقده تماساً.

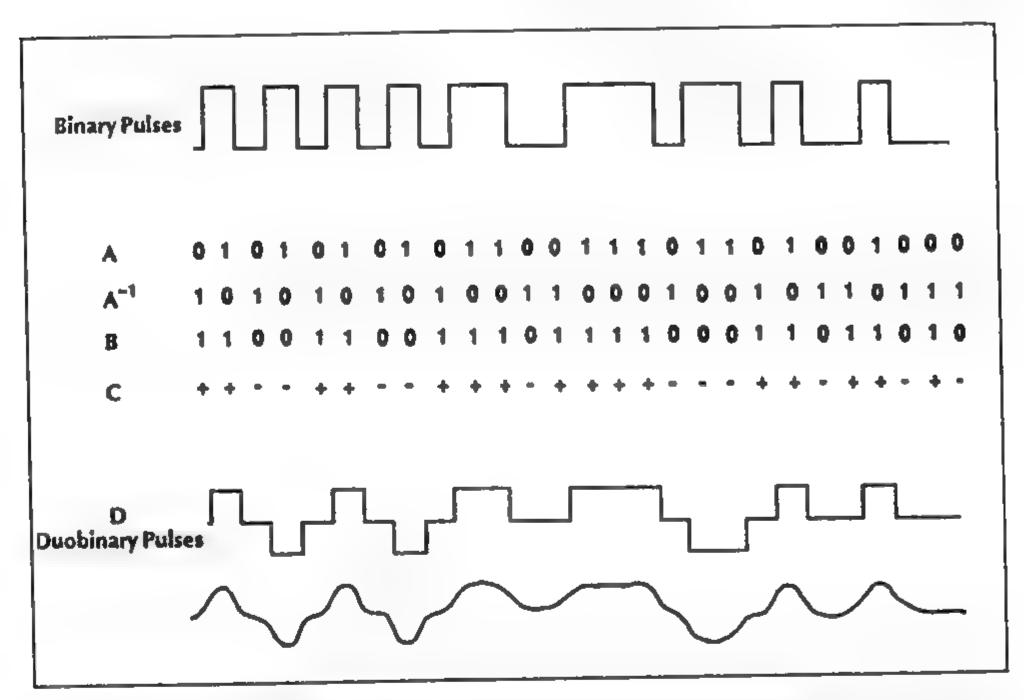

شكل 20-14. التحويل من شكل إشارة بالترميز الثنائي إلى الترميز الثلاثي وبالعكس. في الشكل 20-13 يُعطى للخطيط الصندوقي لهذه الطريقة في التعمية.

		·
		!
		,
		•
		١
		!




شبكة الإنترنت والأقمار الاصطناعية


إن الالتقاء بين تقنية الأقمار الاصطناعية و الانتزنت هي أخد أهم و أمتع مظاهر التطور في مضمار ثورة الاتصالات اليوم. لقد برهنت التوابع الصنعية على مقدرتها بأن تكون وسيطاً عالي الفاعلية لإيصال المعلومات بمستوى عالي التدفق إلى أي نقطة من العالم.

إن الوسيط المتعدد المهام bouquets الذي تحققه الأقمار الصنعية يشترك بحزايا متعددة مع الجموعات bouquets التي تقوم بنقل الإشارات التلفز بونية للمنازل، فيمكن أن تشترك عدة عدمات على حامل واحد، ومن المزايا أيضاً، إمكانية استخدام عرض حزمة محدد لنقل معلومات خاصة، وبالاستعانة بعنوان معين يمكن إيصال هذه المعلومات إلى نهاية مشترك، كما يمكن نشفيرها لحجبها عن من لا يملك الترخيص باستقبالها.

تعتمد جميع أنظمة الأقمار الفضائية /الانترنت على نمط النقل غير المتزامن (Asynchronous Transfer Mode (ATM)، و السائي المستخدم وصلة موديم ذات سرعة منخفضة (أقل من المحدم وصلة موديم ذات سرعة منخفضة (أقل من المحدم من أجل طلب المعلومات من المشترك، و قنال فضائية ذات سرعة عالية لإيصال المعلومات المطلوبة لمه. فمثلاً، تكون سرعة نقل المعطيات 400 kb/s عبر الأقمار الفضائية و هنا يزيد عن ثلاثة أضعاف سرعة الموديم Dintegrated Services Digital Networks (ISDN) و المفاف عن سرعة الموديم baud عبد الموصلة عمع الموديم، بينما تتحقق الوصلة المفاف الأرضي لإجراء الوصلة مع الموديم، بينما تتحقق الوصلة الصاعدة من قرص صفيم للأقمار الصنعية و بطاقة ملايمة على الصاعدة من قرص صفيم للأقمار الصنعية و بطاقة ملايمة على الصنعي المستخدم وحيد، و تكون الحزمة المرددية للتابع الصنعي ليست حصرا المستخدم وحيد، بل مشتركة مع جميع المستثمرين للنظام.

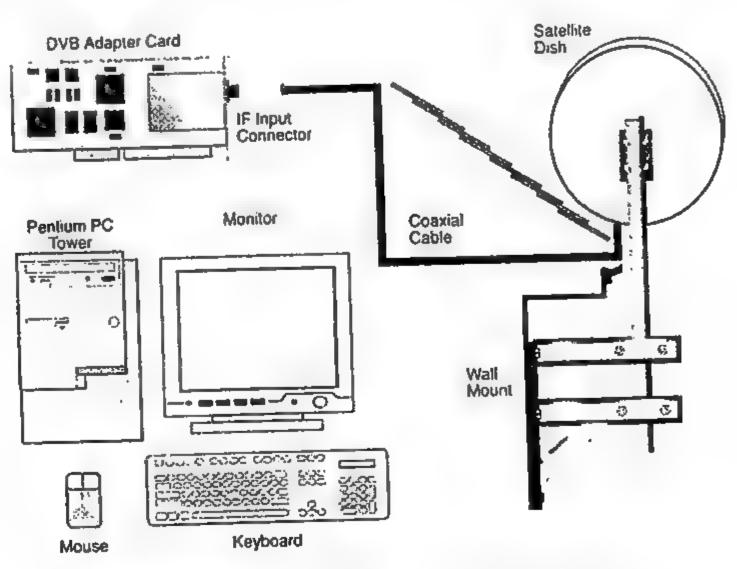

شكل 1-21 مخطط صندوقي لحطة عمل متعددة الوسائط مع نقل معلومات بالتابع الصنعي

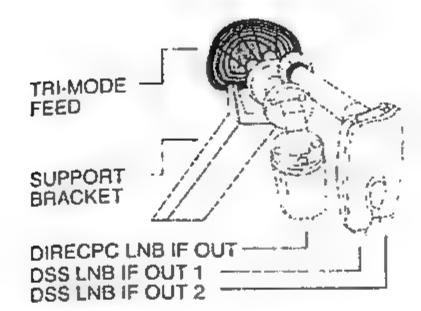

شكل 2-21 مغذي ذلائي الأنماط DirecDuo مع وحدتين LNB.

Windows 95 /98 ; Windows NT 4.0	نظام،
معالج بنتيوم 90 ميغاهر تر على الأفل	حاسوب
16 ميذابايت لنطام 95/98 Windows 32.Windows	ناكرة RAM،
ميغابايت لنظام NT4.0	
20 ميغابايت مخصصة للتطبيقات	قرصصلب
9.6 K baud و يطلب 9.6 K baud	موديم،

جدول 1-21 للتطلبات الأدنى لنظام DirecPC.

ينطلب تشغيل نظام DirecPC برناجحاً خاصاً لعرض الانترنيت، وقد اتفقت شركة Hughes و Microsoft على تطوير برجيات عرض، Netscape Navigator و Netscape المشترك أحد البرناجين وهو مشاكد من حودة أداءهما لأنهما متلائمان مع نظام DirecPC.

علك جميع المشتركين في نظام DirecPC حق الوصول إلى الانترنيت من خلال (Internet Service Provider (ISP)، والشركة أو المؤسسة هي التي تؤمن الوصلة المحلية مع شبكة الانترنيت سواءً بخطوط أرضية أو بوصلة رقمية. وهناك إمكانية للاشتراك بعدد غير محدود من الساعات أو لساعات معدودة في الشهر. ويمكن للمشتركين حجز (ISP) حاص بهم واستلام قسيمة مدفوعة القيمة من DirecPC.

تنصح شركة Hughes المشتركين بضرورة إجراء الـتركيب خاصة الخارجي- من قبل فني متمرس، وهذا يوفر فرص عمل مناسبة للمحترفين.

خدمات DirecPC

تقدم شركة Hughes خدمات مختلفة للمشتركين في DirecPC و DirecDuo. فهناك خدمة يوفرها Turbo انتزنيت يسمح بالتخاطب في الجاهين مستخدماً وسائل العرض المي يمنحها Navigator أو Explorer Web لتأمين المعلومات المطلوبة عبر وصلة موديم إلى خط هاتقي عادي، ويقوم DirecPC باستقبال الطلبات في مركز العمليات لديه، ومن ثم يُحصل على المعطيات

أنظمة DIRECPC و DIRECPC

في عام 1995 ، أدخلت شركة Hughes في عام 1995 ، أدخلت شركة بومن لنمشتركين في أمريكا الشيمالية تفريخ الرسائل http://www.direepe.com) من الشيكة العنكبوتية الشيمالية تفريخ الرسائل down loads من الشيكة العنكبوتية Hughes olivetti telecom العنبوان المنافق أوروبا استخدمت http://www.direepe.co.UK الموجود عند خط الطول 13درجة شرقاً لتسأمين خدمسات Direepe في أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسيط حيث يقدم htot من أوروبا الغربية و الوسيطى و الشرقية، إضافة للشرق الأوسيط و شمال أفريقيا. في أوروبا الغربية الشرقية، إضافة للشرق الأوسيط و شمال أفريقيا. في أوروبا الغربية والراديو و ذلك باستخدام قرص هوائي لا يتجاوز قطره 60 سم.

في عمام 1997، أطلقت شركة HNS نظم متعمد الوسمائط في عمام 1997، أطلقت شركة HNS نظم متعمد الوسمائط (http://www.direcDuo.com) DirecDuo أمكانية للدخول إلى إنترنت عالمية - السرعة، وكذلك الدخول إلى خدمة الاستقبال المباشر للبث التلفزيوني الرقمي DTH TV المي تصل إلى المنازل ودلك باستخدام قرص هوائي ثابت واحد.


يمكن لنظام الاستقبال DirecDuo تأمين خدمة إنترنت بسرعة عكن لنظام الاستقبال DirecPC وخدمة الأقنية التلفزيونية الرقمية الفضائية (AUOKb/s من Digital Satellite System (DSS) و يتألف هذا النظام من ثلاثة عناصر أساسية: بطاقة ملاءمة DirecPC تتوضع في الحاسوب الشخصي للمشترك، مستقبل DSS يتم وصله إلى جهاز التلفزيون، ووحدة خارجية يتم تركيبها على السطح أو في فناء البناء أو على جداره.

تنضعن الوحدة الخارجية قرص هوائي ذو أبعاد 36× 20 بوصة له شكل إهليلجي منزود بمغذي خاص منخفض الضجيج بوصة له شكل إهليلجي منزود بمغذي خاص منخفض الضجيج LNF (شكل 2.21) ، بالإضافة إلى الحامل. لقد طورت شركة Hughes للشبكات هوائي ثابت قادر على استقبال إشارات من قمرين اصطناعيين بنفس الوقت، إذ أرفق بافرائي مغذي منخفض الزدد (LNF) ذو ثلاث أنماط "Tri-mode" يمكنه التقاط نوعين من الاستقطاب من نظام فضائي رقمي (DSS) في الجحال المترددي 2.21 احبغاهر تز و اتجاه واحد للاستقطاب من تابع صنعي يعمل في بحال الطيف المترددي من 11.7 و حتى 12.2 جيغاهر تز .

يتطلب تشغيل نظام DirecPC برجميدات مساعدة وحاسوب شخصي متوافق مع IBM بحهز بمعالج بنتيوم و يختوي على برامج Windows 95/98 أو Windows NT 4.0 و يختوي على برامج 16 MB على الأقبل، و MB ذاكرة MA ذات سعة 16 MB على الأقبل، و MB فارغة على القرص الصلب، إضافة لموديم ذو سرعة أكبر أو تساوي على القرص الصلب، إضافة لموديم ذو سرعة أكبر أو تساوي 9600baud . Wacintoch و اشتراك بخدمات انترنت (حدول 1-1). لا يعمل مع نظام DirecPC حواسيب أخرى مثل Unix أو DirecPC مواسيب

من البوابة IP الخاصة به إلى الشبكة Web، ويرسل المعطيمات إلى المشترك عبر وصلة التابع الصنعي. وتسمى هــلــه بنمـط ســحب العطيات"pull mode" (شكل 21-3). يستخدم هــذا النـوع مـن الإنظمة عادة لتأمين وصل المشتركين بمواقع الشبكة للصحافة


والبربحيات Software. وهناك الإنترنيت السريعة Turbo التي تؤمس الدعم للإمكانيات الأخرى للإنترنت والتي تتضمن خدمة ربط النصوص Gopher، برونوكول نقل الملفيات (FTP)، السيريد الإلكتروني e-mail وشبكة الاستثمار Usenet.

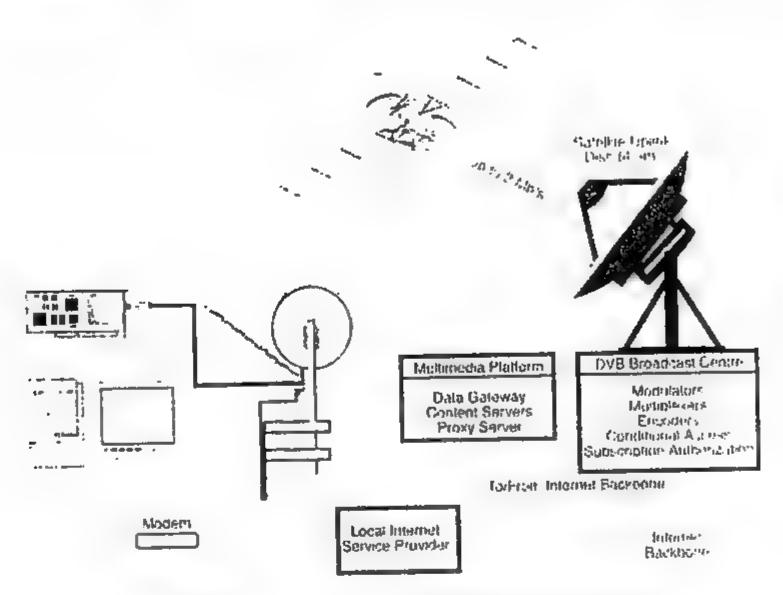

شكل 3-21 نظام متعدد الوسائط عالى السرعة بنمط السحب "pull mode"

multimedia إلى مشتركيها في منا يسمى بنمط دفع المعطينات لذلك لا حاجة لوجود وصلة إعادة.

تقوم شركة HNS أيضاً بإرسال محتويات متعددة الوسائط "pull mode"(شكل 21-4). وهي مسؤولة عن اختيار المحتويات.

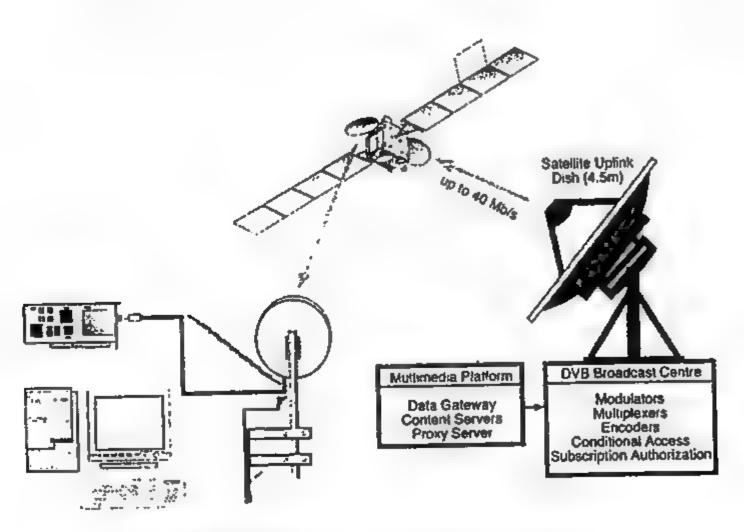

شكل 21-4 نظام متعدد الوسائط عالي السرعة بنمط الدفع "push mode"

يستطيع المشتركون بخدمة DirecPC وبالاعتماد على المتعلق المنتقاء من قائمة لأكثر المواقع شهرة على الإنترنيت، ونقل هذه المراقع آلياً إلى القرص الصلب لديهم بواسطة وصلة فضائية عالية السرعة. ولأن المعلومات تنقل مباشرة إلى الحواسيب الشخصية لذلك يصبح الوصول إليها لحظياً، وهناك ميزة إضافية، وهي أن عملية نقل المعلومات تتم فقط عبر قرص الهوائي في DirecPC، وبذلك يبقى الخط الهاتفي للمشترك شاغراً لمكالمات منزلية أو لأعمال بخارية.

يسمح Turbo Newscast للمشتركين بنظام Turbo Newscast باختيسار موقسع أخبسار مسن أكستر مسن 30 ألسف Senet Newsgroups والحصول على ما تحتويه هذه المواقع آنياً على القرص الصلب عن طريستى وصلة التابع الصنعي، ومن جديد يبقى الخط الحاتفي حراً.

يتم الوصول إلى برامج Turbo Webcast و Turbo Newseast من خلال دليل بربحي إلكتروني (EPG) يعمل كوسيط Interface سهل الاستخدام من أجل تأمين جميع خدمات DirecPC إذ يسمح EPG للمشتركين باختيار مواقع Web وبحموعات الأخبار التي يرغبون الاشتراك بها، وبذلك يتم استقبال المعلومات الهامة والاحتفاظ بها على ذاكرة الحاسوب الشخصى تحت سيطرة المستخدم.

يستفيد Turbo Newscast و Turbo Webcast التقنية لنحزم العريضة بترزيب المعلومات على المشركين في التقنية لنحزم العريضة بترزيب المعلومات على المشركين في DirecPC عبر الولايات المتحدة، ففي حال DirecPC بقوم القمر الفضائي DirecPC بتوزيع كمية هائلة من المعلومات الرقمية ولمرة واحدة على الأقبل يومياً على كافة المشركين ويلتقط كل حاسوب شخصي في الولايات المتحدة الأقنية المختارة والتي سبق الاشتراك بها من خلال Web Cast الاشتراك بها من خلال التحارية وبرامج أخرى تلفزيونية.

كل قنال من Turbo Webcast تحتوي على حزء (من 10 إلى 30 ميغابايت) من محتويات موقع Web الأساسية. وجميعها مخفية, إذا ما نقر المستخدم على Link ضمن موقع Webcast غير المختفي فإن البرنامج Turbo Internet سوف يقلع حالاً.

بالمقابل، يقوم Turbo Newscast بتقديم خدمة مستمرة للمعلومات التي تتجدد على شبكة الإنترنيت، ويستطيع المشتركون اختيار سعة الأقراص الصلبة التي يرغبون بتخصيصها كما يحددون فترة صلاحية المعلومات ومن ثم تجديدها، أو يتم ذلك من خلال config. utility التي تشكل جزءاً من DirecPC.

ترکیب نظام DirecPC

يتم تركيب هوائي DirecDuo والمستقبل Dss بنفس الطريقة التي يجري قبها تركيب أنظمة الاستقبال الرقعية للتنفزيون المنزلي الفضائي مع استثناء واحد يتمثل في أن معظم الهوائيات في أنظمة التلفزيون المنزلي الفضائي الرقمي ذات الشكل الإهلينجي يتم تركيبها بحيث يكون المحور الأكبر عمودياً على المستوى الشاقولي لموقع التركيب والمحور الأصغر موازيا للمستوى الأفقي له. في حين ينبغي أن يكون الهوائي الذي له شكل قطع ناقص والمصمم من قبل شركة Hughes وأبعاده 20×36 بوصة في وضع يصبح فيه المحور الأكبر في المستوى الأفقي حيث تكون الفصوص فيه المخافة.

إن هوائي النظام DirecDuo هو قرص قليل التقعر لم خاصية تشكيل عدة نقاط محرقية على محوره الموازي لقوس المدار الثابت. وبسبب هذه الخاصية، يستطيع قمع التغذية "ثلاثي الأنحاط" استقبال إشارات من التابع الصنعي المحاور للتابع الذي توجّه إليه حزمة الإشعاع الرئيسية للهوائي.

تحضيرات تحميل البرمجيات


يتطلب تحميل بربحيات DirecPC وجود قرص ليزري CD-ROM أصلي 95/98 Windows أو أقبراص مرئة للذات البرجميات، وفي حال غيابها، ينبغي على المبرمج معرفة أمكنة ملفات Windows على القرص الصلب.

لإيجاد مكان وجود الملفات، يجب تشغيل برنامج Windows والضغيط على زر "Start" واختيار "Find" ومسن تسم أمسر "Name & Location" واختيار "Files or Folders" يتم إدخال النص "Ame & Location" يضغيط أخيراً النص "CAB"، في الفراغ الأبيض للسمى "Named: يضغيط أخيراً على الزر "Find Now" فتظهر على الشاشة قائمة بجميع المنفات التي على الزر "Find Now" وتكون الملفات للطلوبة قد أخذت تسمية مثل تحمل الامتداد Back وتكون الملفات للطلوبة قد أخذت تسمية مثل "windows95_02.CAB" "windows95_01.CAB" مثلاً وليكن تسميل الدي يسمح بالوصول إلى هذه الملفات وليكن مثلاً (e:\windows\options\cabs).

تركيب بطاقة الملاءمة وتحميل البرمجيات Software Installation

إن تركيب بطاقة الملاءمة لنظام DirecPC (انظر الشكل 15-2) وتحميل البربحيات هي من الأمور العادية بالنسبة لأشخاص لديهم الخبرة في تركيب طرفيات على الحواسيب

الشخصية، وينبغي على من يقوم بذلك الخروج من برنامج Windows ومن ثم إطفاء الحاسوب، يجب الانتباه إلى أنه قبل إخراج بطاقة الملاءمة من الحافظة، يجب التخلص من أية شحنة كهربائية ساكنة بلمس السطح المعدني للحاسوب، تفصل التغذية الرئيسية ومن شم يرفع الغطاء المعدني للحاسوب للحاسوب الشخصي.

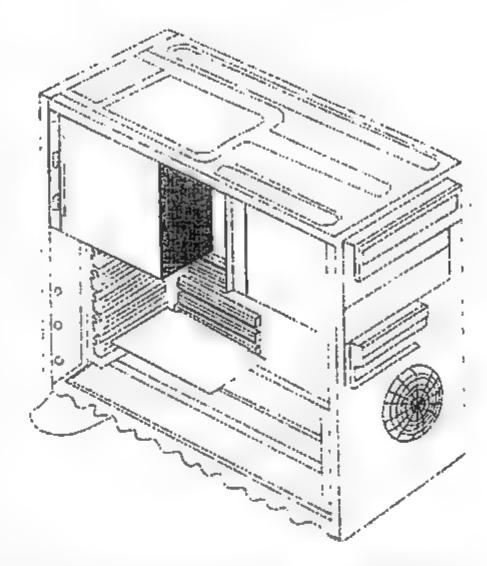

شكل 21-5 منظر داخلي لحاسوب شخصي بمعالج بنتيوم وتبدو الناخذ PCI و ISA لبطاقات التوسع كما تظهر بطاقة موديم وقد ثم تركيبها.

إن بطاقة الملاءمة DirecPC مثل أي دارة أخرى تضيف المحانات حديدة للحاسوب، وإن برنابحاً مثل "plug-and-play" الذي يعمل مع Windows قادراً على الكشف آلياً عن الطرفية الجديدة المركبة على الحاسوب ويقوم البرنامج "Installation" بربط الطرفية والتخاطب معها.

تحوي الحواسيب الشخصية بمر محلي المدوات المحلوات الحاسوبية بين الأجهزة – ويربط هذا المر فتحات التوسيع Expansion Slots مع وحدة المعالجة المركزية (CPU) الربطة مع اللوحة الأم Motherboard وهذا الممر يسمح بتبادل المعطيات وفق معدلات سرعة عائية. وهناك نوعين من فتحات التوسيع، الأول Peripheral Computer Interconnect (PCI) وقد تم نظريره من قبل شركة اما له الطرفيات التي تتطلب سرعة عائبة في نقل المعطيات والتخاطب مع اللوحة الأم، إذ تبلغ 133 مينابايت/ثانية والنوع الثاني عدل نقل المعطيات فيها من 3 الله المعطيات المنابية النها المعطيات التها مع الله المعطيات فيها من 3 الله المعطيات المنابية الله 10 ميغابايت/ثانية.

ينبغي ربط بطاقة الملاءمة DirecPC على أحد وصلات الامتداد PCI الفارغة الملاءمة تكون أقصر كثيراً من الرصلات ISA ويوجد في الحاسوب ثلاث تفريعات PCI مقابل اثنتين ISA ويتم تركيب البطاقة برفع القطعة المعدنية التي تغطي مكان الوصلة الخارجية على الجانب الخلفي من الجاسوب، ويتم زلى بطاقة الملاءمة في الوصلة PCI حتى تأخذ مكانها، ويجري تثبيت البطاقة على حسم الحاسوب بواسطة براغي تثبيت القطعة المعدنية التي تم إزالتها. يعاد بواسطة براغي تثبيت القطعة المعدنية التي تم إزالتها. يعاد غطاء الحاسوب وتوصل التغذية. لدى تشغيل الحاسوب سوف يكتشف نظام التشغيل التعامية وحسود بطاقة الملاءمة على وصلة جديدة PCI آلياً وحسود بطاقة الملاءمة على وصلة جديدة PCI.

أدخل القرص الليزري CD-ROM ومن ثم اضغط على "Next" من نافذة التخاطب "Next" عكر شم اضغط على "Next" يمكن أن يطنب التخاطب "New Hardware Found" وإن لم يتوفر قرص إدخال القرص ROM CD-ROM وإن لم يتوفر قرص خاص بالجهاز، يجب العبور إلى الملقات CAB. والضغط على النافذة "OK" عند ذلك سوف تفتح نافذة جديدة للتخاطب وتسأل عن مكان الملف "biendis.sys" وإن لم يكن قد وضع القرص الليزري CD_ROM DirecPC في السواقة فيحب حينئذ إدخاله، وبالضغط على "OK" سوف يقوم والمنابع عملية تحميل الملفات الضرورية لتشغيل البرنامج من القرص الليزري DirecPC إلى القرص المساب للحاشوب.

قبل تحميل بربحيات DirecPC، ينبغي الخروج من جميع التطبيقات المفتوحة، وإعادة إقلاع الحاسوب بعد وضع القرص الليزري في السواقة، حينئذ سوف تظهر على الشاشة إشارة الترحيب، يتم اختيار النافذة "Next" ومن ثم نتبع التعليمات لإنهاء عملية تحميل البرنامج.

من مزايا برنامج DirecPC، وحود شاشة "DirecPC، وحود شاشة "Antenna pointing، والتي تحدد خصائص قرص الهوائي وهي الارتفاع clevation، زاوية الميل المغناطيسي magnetic azimuth، والاستقطاب polarization. وتستخدم هذه القيم للانتهاء من ضبط الهوائي. يضغط على زر "Finish" ومن ثم "Yes" لإعادة إقلاع الحاسوب.

يستفاد من المعطيات السابقة لتوجيه الهوائي، ومن ثم يعطى الشكل العام configure لبرنامج DirecPC حسب التعليمات التي تظهر عل الشاشة. وتتضمن الخطوات تسحيل اسم مستخدم DirecPC والإعدادات الأولية initial setup لخدمة اسم مستخدم Turbo Webcast والإعدادات بيكن للمشترك استخدام الدليل البريجي الإلكتروني (EPG) الخاص بالنظام DirecPC وذلك للوصول إلى خدمات Turbo Internet . Turbo Newscast (Turbo Webcast

التوزيع الشامل للحزم الرقمية (GDPD) DirecPC Global Digital Package Delivery

إن توزيع خدمات Internet إلى رحال الأعمال حول العالم تقوم به الأقمار الاصطناعية، فالشركات التي مراكزها في سان فرانسيسكو، مكسيكو، طوكيو، ونيودني أصبحت قادرة على توزيع كمية كبيرة من التقارير المحتوية على رسوم بيانية وفيديو ومواد دعائية إلى جميع عملائها خلال ساعات.

لقد أطلق نظام DirecPC محدمة جديدة باسم GDPD يستطيع من خلافا المستثمر إرسال أي نوع من المنفات: من الأشكال المعقدة والنصوص إلى الفيديو المصور وذلت من أي موقع في العالم إلى عدد لا محدود من المواقع بمحرد أنها مجهزة بنظام استقبال DirecPC.

لقد منحت شركة Hughes الترخيص لعاميلن في كندا، المكسيك، أوربا الغربية والشرقية، شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الهند، كوريا، تايوان، اليابان ولدول أخرى في الحيط الهادي وذلك لتكويس شبكة أكملت أعمالها التأسيسية مع نهاية 1998.

إن ما يسمى بمركز عمليات الشبكة Center (NOC) هو الذي يقوم بالإتصال مع التابع الصنعي دون اعتبار لموقع هذا المركز في العالم وهو بمثابة القلب لكل عملية اعتبار لموقع هذا المركز في العالم وهو بمثابة القلب لكل عملية (DirecPC) حقيقة، لابد من ربط جميع المراكز NOC الحالية والمستقبلية بنظام اتصال عملياتي، يحبث تشترك هذه المراكز بالدفع ويتحدد معيار للأفضلية.

من خلال بطاقة الملاءمة DirecPC، يمكن لرجال الأعسال الاستفادة من ثلاث خدمات رئيسية. إذ يؤمن Turbo Internet الوصول إلى شبكة الإنترنيت حتى معدل 40 كيلوخانة أثانية ويسمح GDPD بتوزيع المعطيبات من موقع إلى عدة مواقع بتدفق معطيات يصل إلى 3 مبغاخانة أثانية وأخيراً الاستفادة من خدمة برنامج DirecPC متعدد الوسائط Multimedia الذي يعمل عنى توزيع فيديو بجودة عانية وعلى كامل الشاشة حسب نظام وذلك من أي موقع إلى مواقع متعددة أيضاً.

أنظمة متعددة الوسائط DVB-Compliant Multimedia System

ينسبوي القسائمون علسسى تسسبويق القسائمون علسمى تسسبويق ASTRS (http://www.astra.Lu) و (http://www.entclsan.org) منصات Platforms جديدة متعددة الوسائط للتواسع الصنعية لأوروبا، شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتعتمد هذه المنصات على

البنية المفتوحة ذلانظمة الرقعية DVB و MPEG-2 وسوف تؤمن وصفة إنترنيت عالية السرعة بمعدل تدفق معطيات يصل إلى 2 ميغاخانه/ثانية لكل مشترك (انظسر الشكل 2-3) أو 40 ميغاخانة/ثانية في حال توزيع المعطيات من مراكز إرسال (انظر الشكل 4-21).

لقد اختسار فريستن العمسل الأوروبسي للنظلسام DVB المواصفات DSM-CC من MPEG-2 وهي الحسروف الأولى من DigitalStrong Media-Command and Control لتعمل كأساس لإرسسال معطيسات DVB وذلسسك بالتنسسيين مسمع (Service Information) DVB-Si

إن كل مؤسسة لحدمات multimedia تمنك مركز مراتبة شبكة (Network Control Center (NCC) يقسوم بنفس دور محطة ارسال DVB، وكل مركز مراقبة يتكون من معدلات، نواخب الوصول «multiplexers» مرمزات، نظام مراقبة، إضافة ليرامج الوصول المشروط (CA) ونظام إدارة المشتركين.

هناك مجموعة من الاتفاقيات (protocols) التي تسمع بالتخاطب بين منظومة حواسيب غير متشابهة ومختلفة المنشأ، Transmission Control Protocol/Internet تسمى هذه الاتفاقيات Protocol (TCP/IP) هو اتفاقية تستخدم لسوق حزمة المعطيات المسماة "Datagram" من مصدرها إلى وجهتها عبر الإنترنيت.

إن العاملين في بحال الحزم الرقمية سوف يجنون أرباحاً من إمكانية المزج المتعدد multiplexing للمعطيات الرقمية مع الحدمة التلفزيونية الرقمية DTH، إن الوكلاء سوف يقدمون خدمة شبكة الإنترنيت إضافة للبرامج التلفزيونية وهذا ما يحقق هم موارد حديدة.

توسع الإنترنيت في أسيا

إن نقل معلومات الإنترنيت عبر الأقعار الاصطناعية تمثل الاستخدام الأكثر نمسواً في منطقة آسيا والمحيط الهادي، نقوم حالياً منظومة أقسار عالمية مشل INTELSAT و PanamSAT و rainty منظومة الانترنيت (ISP) المحلى أو الوطني بحيث يكون القاعدة الأساسية للتخاطب السريع بين آسيا وأمريكا الشمالية.

إن الاتصال المتبادل غير متنهاظر، إذ أن المعلومات الرقمية تعير من أمريكا إلى أسيا بسرعة أكبر من الاتجاه المعاكس وذلك لأن %70 من المواقع الموجودة على الإنترنيت هي في الولايات المتحدة.

خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت بحموعة من الشركات الآسيوية بتقديم خدماتها على توابع صنعية خاصة

بها لاستخدام World Wide Web فعشلاً DirecPC اليابان بعتمد على التابع الصنعي SuperbirdC لتأمين خدمة الإنتزنيت الأعمال التحارية اليابانية، ومع ذلك يستطيع المشتركون اختيار برامج فيديو تصل سرعتها إلى 3 ميغاخانة/ثانية.

لقد أطنقت شركة تابلاندية للاتصالات وهي أحد فروع بموعة shinawatra مشروعاً جديداً للأعمال التحارية في الريف بحبث تؤمن اتصالاً مباشراً مع شبكة الإنترنيت عبر النابع الصنعي Thaicom الذي يعمل بالحزمة الا والحزمة الجديدة تضمن وصفة اتصالات مع قرص هوائي وبربحيات لحدمة الإنترنيت وهذه الوصفة سوف تؤمن ربط مواقع سياحية لم يسبق أن تم خدر عها.

بدأت شركة استثمار محلية Zaknet بتقديسم محلمات انترنيت عبر التبايع الصنعي Asiasat2 حيث يستطيع المشترك الحصول على معلومات من الـ 300 موقع الأكثر شهرة على شبكة ولانقارير الاقتصادية، ولا شبكة والتقارير الاقتصادية، ولا يستخدم الخط الهاتفي لأن Zaknet هي من يقوم باختيار ما يتم إرساله عبر الإنترنيت وجميع المواقع Web المختارة يجري تحديث المعلومات التي تحتويها باستمزار، كذلك يتضمن الاشتراك بخدمة مشل CNN المعلومات التي تعتويها باستمزار، كذلك يتضمن الاشتراك وغيرها، ويتم تسويق خدمات هذه الشركة في العديد من الدول الآسيوية وذلك باعتماد وكلاء يضيفون أرباحهم على الدول الأسيوية وذلك باعتماد وكلاء يضيفون أرباحهم على قيمة الاشتراك.

الخيارات المتاحة امام المشتركين بالإنترنيت

لدى المستثمرين في بحال التلفزيون المشترك عبر الخط المحدري أو الهوائي الرئيسي (SMATV) خيارات متعددة في تقديم خدمة سريعة بواسطة الإنتزنيت للمشتركين وهذا ما يوفر لهم موارد إضافية من حذب زبائن حدد. في عام 1998، أدخلت شركة scientific-atlanta نظاماً حديثاً مسمح بإظهار صفحات شبكة الإنتزنيت على شاشات التلفزيون العادي وذلك من خلال بربحيات وعلية توزيع للتلفزيون المشترك SMATV.

في نظام Worlgate، استبدلت الطريقة التقليدية في تخزين الحجز بالعنونـة والــــــق يــــــتحدمها المشـــــــــــرك عــــادة لطلــــب

الأفلام أو لرؤية الأحداث الرياضية أو الثقافية بطريقة pay-per-view واستعيض عنها بشكل يسمح للمشترك باختيار ما يشاء وبالزمن الحقيقي وذلك باستخدام أداة التحكم عن بعد الخاصة يجهاز التلفزيون، يستفيد المشتركون من وجود لوحة مفاتيح على الشاشة وأداة إدخال تمكن من إرسال البريد الإلكتروني e-mail وهناك لوحة مفاتيح رخيصة الثمن، تعمل عن بعد لمن يُحتاج للتعامل باستمرار مع بريد نظام Worlgate والاستفادة من إمكاناته.

يستطيع المشترك بخدمة توزيع التلفزيدون بالناقل المحموري بنظمام Worldgate أن يدخمل إلى الإنسترنيت خمالال الحظات، ويقوم بتقريخ الصفحات من Web بسبرعة تعادل ثلاث أضعاف سرعة أفضل موديم هاتفي وذلك حين يكون المشترك بحهزاً بعلبة تشابهية sct-top-box أو بسرعة تزيد 1000 مرة في حمال وحمود علمة رقمية. وباعتبار أن الناقل يؤمس الوصلة بالاتخاهين (ذهاب-إياب) فالاحاجة لوجود خط هاتفي -لكن مع كلفة إضافية وتحديد في سرعة نقل المعطيسات- أو لوحسود (ISP) Internet Service Provider خمارجي، والأفضل من ذلك، همو أن بربحيمات النظمام Worldgate تسمح للمشتركين في الناقل بالانتقال لحظياً من أي برنامج تلفزيوني إلى موقعه الأساسي علسي شمبكة الإنترنيت ويعمل مركز حدمة المشتركين بنظام Wordgate عند نهاية الكبل المحوري على ملاءمة القسال، التوقيت ومعطيات البرنامج مع القيم المرادفة عنمد الموقع الأساسي على الشبكة، وبذلك لا توجد ضرورة ليقوم المشترك بإدخال عنوان موقع القنال التلفزيونية.

يتكون نظام Worldgate من مخدم نهاية الرأس worldgate مصمم ليعمل في الجماه واحد أو اتجاهين مع قالبة تشابهية أو رقعية قياسية من إنتاج شركة Scientific-Atlanta. يؤمن المخدم الوصلة بين المشترك والانترنيت، ويمكن للعامل على تشغيل نظام الناقل المشترك للتلفزيون اختيار وصلة التابع الصنعي ليتم الاتصال وبسرعة عالية مع الإنترنيت أو اختيار وصلة أرضية ذات مرعة تدفق معطيات عالية أبضاً باشتخدام الألياف البصرية. يمكن تخزين المواقع الشهيرة مسن Wob أو إخفاؤها عند مخدم نهاية الرأس لنظام الكابل التلفزيوني بحيث يمكن للمشترك الوصول إليها وتحميلها بسرعة أكبر.

	•	



التلفزيون عالي التعريف HDTV

في المسح التلفزيوني عالى التعريف High-TV definition ضعف عدد الخطوط تقريباً مما هو عليه في التلفزيون التشابهي ضعف عدد الخطوط تقريباً مما هو عليه في التلفزيون التشابهي (1080 مقابل 625)، كما إن صورته تقترب في حدتها من صورة فيلم 35 منم، ويتم إظهارها بمساحة عرض سينمائي ذات نسبة (16:9) نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها - وهي تختلف عن مساحة المعرض في التلفزيون التقليدي التي تساوي (4:3). للإرسال عالي التعريف في التلفزيون التقليدي التي تساوي (4:3). للإرسال عالي التعريف للرسلة، ورغم وجود كل هذه المزايا فقد تقرر إرجاء استخدام هذا المرامع النظام إلى أوائل التسعينات حيث ظهرت تقنيات الضغط الرقمي، النظام إلى أوائل التسعينات حيث ظهرت تقنيات الضغط الرقمة لبث معلومات الصورة الرقمية وبذلك تم التغلب على السلبية التي ميزت معلومات الصورة الرقمية وبذلك تم التغلب على السلبية التي ميزت أنظمة الإرسال التقليدية (NTSC, SECAM, PAL) لأربعة عقود.

البحث عن نظام رقمي شامل

في 30 أيار 1997، أصدر الاتحاد العالمي للاتصالات (١٢١١) نظاماً شاملاً حديداً للإرسال التلفزيوني الرقمي الأرضي (٢٦١٥) يسمح بالحصول على صورة عالية الجودة، ويُوحد أنظمة الإرسال العالمية، إنه يشكل نموذجاً يتاقلم مع التلفزيون الرقمي والتقليدي بآن معاً. إضافة لقابلية نقل الإشارة الفضائية، والتوزيع بالكابل المحوري وملاءمة الطرفيات.

لقد وافق الاتحاد بالإجماع على نظام قياسي وحيد للتلفزيسون خالي الجودة يعنمد على إطار مشترك للصورة (High (HD-CIF) الجودة يعنمد على إطار مشترك للصورة وحيدة من العينات definition common image format ذات مصفوفة وحيدة من العينات (1.920 نقطة ضوئية في كل من 1.080 خطاً) دون اعتبار لمعدل الجفول والإطارات، وهذا ما أعطى مصنعي الأجهزة التلفزيونية في الخفول والإطارات، وهذا ما أعطى مصنعي الأجهزة التلفزيونية في المنالم إشارة البدء في الإنتاج الكمي، وفتح أفاقاً واسعة للمبيعات.

الإطار المشترك للصورة عالية الجودة (HD-CIF)

كان من توصيات الاتحاد العالمي 170 دمج النظامين القياسيين المتنافسين الأمريكي (ATSC) والأوربسي (DVB) وإيجاد نظام وحيد يحقسق المتطلبات الفيزيائية العملية للتلفزيون الأرضى، إضافة لدعم الإرسال المتعدد الأقنية لتقنية الإرسال الرقمي المضغوط.

إن من خصائص نظام التلفزيون الأرضى التشابهي، أنه يترك أقنية متحاورة غير مشغولة تجنباً للتداخل اللذي يمكن أن يحدث بين برامج تغطي منطقة حغرافية واحدة. ويستطيع النظام الرقمي الجديد الاستفادة من هذه الأقنية دون التأثير على الأقنية التشابهية المجاورة، وبهذه الطريقة، تم استخدام كامل المجال الترددي بفاعلية كبيرة. إن في خطة الاتحاد العالمي للاتصالات، إخراج التلفزيون التشابهي الحالي من السوق في المستقبل (عشر صنوات في أمريكا و مدة أطول السوق في المستقبل (عشر صنوات في أمريكا و مدة أطول الأجهزة التلفزيونية بعلب تمكنها من كشف الترميز ومعالجة الإشارات الرقمية الجديدة.

لقد أعلن المنتجون للدارات التكاملية عن حاهزيتهم للبدء بالإنتاج الكمي لدارات ضرورية لكشف الترميز، وذلك بهدف مكاملتها مع الأجهزة التلفزيونية الحديثة. وهناك 1.288 مليون جهاز تلفزيوني في العالم ينبغني استبدائه، ويمكن أن نتصور الفرصة الذهبية لمن يعمل في بحال الصناعات الالكترونية الاستهلاكية.

نظام MPEG-2، اشکاله، مستویاته و طبقاته

إن نظام الضغط MPEG-2 هـ و مفتاح الأنظمة القياسية للتنفزيسون الرقمسي الجديد واللذي تبساه الاتحساد العسالمي للاتصالات. في الحقيقة؛ إنه عبارة عن مجموعة من الأنظمة المرتبة بطريقة منسجمة و متلائمة بعضها مع بعض.

يوحد في نظام MPEG-2 أربع مستويات، العالي، العمالي 1440، الرئيسي و المنخفض. وتنتف هذه المستويات حسب مصفوفة العينات بعدد النقاط الضوئية في الخبط الواحد. وتستخدم طبقتين الأولى مسرعة و الثانية أساسية، و هذه الأخيرة هي المي تخسوي المعطيات الضرورية للتلفزيون العادي (SDTV) الفرورية في يتطلب التلفزيون عالي الدقة standard definition (SDTV) الذي يعمل بنسبة 16 : 4 الطبقتين معاً للحصول على


المعلومات اللازمة لتحقيق صورة رفيعة المستوى.

يوجد أيضاً في نظام MPEG-2 خمسة أشكال و قد تم مناقشة ذلك في فصل سابق.

لقد عملت مئات الشركات و المنظمات الدولية في الفرق من عام 1987 وحتى 1995 على تطوير أربعة أنظمة رقمية (الشكل 22-1).

Horizontal Pixels	Vertical Lines	Aspect Ratio	Picture Rate (Fields/sec)
640	480	4:3 4:3	60 60 P 30 P 24 P
704	480	16:9 4:3	60 60 P 30 P 24 P
1,280	720	16:9	60 P 30 P 24 P
1,920	1,080	16:9	801 30 P 24 P

شكل 22-1 إطارات الإظهار في نظام التلفزيون الرقمي في الولايات التحدة

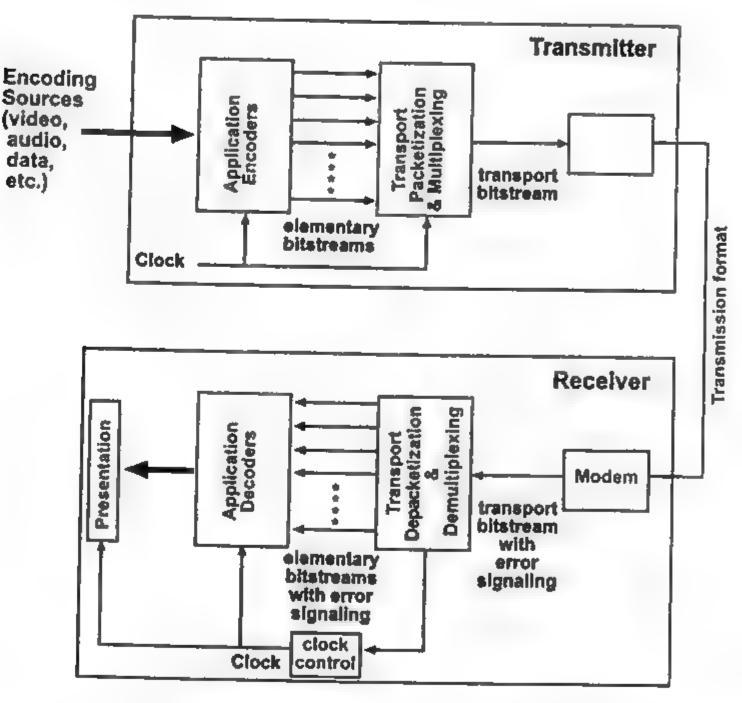

شكل 22-2 مخطط صندوقي وظيقي للمرسل والستقبل في التلفزيون عالي الدقة (HOTV)

التعديل في التلفزيون الرقمي

يقوم نظام التلفزيون الرقمي على تقنية ضغط المعطيات السيّ تعتمد على MPEG-2 بالشكل الرئيسي main profil والمستوى العالي MP (MP (HL) High) و يتضمن استخدام تقنيات

تعويض حركة الإطار باتجاهين Bi-directional Frame التي ترفع جودة الصورة. و يعتمد التعديل الرقمي للبث التلفزيوني الأرضي على تقنية الإرسال (8-VSB Vestigial Side Band) التي تؤمن تغطية جغرافية واسعة، و تقلل من التداخل مع الإشارات التشابهية الحيطة بها، إضافة إلى مناعتها من التداخل مع

الإشارات الرقمية. إن الإرسال الأرضى يتم بتدفق أعظمي للخانات يساوي 19.28 ميغاخانة/ثانية و هنذا يعادل إرسال تنال رقمية واحدة HDTV أو خمس أقنية تلفزيونية عاديةSDTV ذات صورة أفضل من نظام NTSC التشابهي.

في التوزيع التنفزيوني عبر الناقل، يمكن إرسال الإشارات المستوى تدفق أعلى يساوي 38.56 ميغاخانة/ثانية وذلك يعتمد نقنية 887-16 التي تسمح بنقل قناتين HDTV عبر ناقل لقناة بخزمة 6 ميغاهر تز. وقد أصبح استخدام هذا المعدل الأعلى لتدفق الخانات أصبح ثمكناً بسبب مناعة الإشارة أثناء نقلها سلكياً مقارنة بالمناعة أثناء انتقال الإشارة عبير الغلاف الجوي المحيط بالأرض.

نظام الضغط في التلفزيون الرقمي

الضغط هو عنصر أساسي في الإرسال التلفزيوني عالي النعريف، فبفرض أن إشارة النصوع Luminance تجتاج إلى 8 خانات و 4 خانات لكل من إشارتي فرق اللون (Cb, Cr)، نرى أن إرسال 60 صورة في الثانية يتطلب ما يعادل تقريباً 2 جيغاخانة/ثانية لمعلومات الفيديو الفعالة فقط:

1080 خطاً × 1.920 نقطة مضيئة × 60 إطاراً في الثانية × 16 خطاً × 1.990 ميغاخانة/ثانية.


من هنا، تظهر بوضوح ضرورة إجراء ضغط بمعدل 50:1 لإرسال قنال تلفزيونية عالية التعريف ضمن حزمة الـ6 ميغاهرتز المحصصة لإرسال قنال تلفزيونية أرضية.

المرونة في التلفزيون الرقمي

إن النظام القياسي الجديد للتلفزيون الرقمي، مشل MPEG-2 يتميز بخصوصية حزم المعطيات المرئية والصوئية. بخبث يسمح بإرسافا على أشكال مختلفة، إضافة إلى إمكانية اختيار طريقسة الدميج أو التداخل فيما بينها. وهدا يمنح مرونة عظيمة للعاملين في حقل البراميج التلفزيونية الأرضية باحتيار طيف واسم من تشكيلات الإشارة الفيديوية، الصوئية ومعطيات الوسائط المتعددة. فبعضهم يختار براميج تنفزيونية عالية التعريف HDTV أثناء ساعات الرؤيا المفضلة في المساء "prime time" بينما يتم إرسال خمس براميج معا عادية التعريف SDTV في الأوقيات الأخرى، وقد يتضمن باطقس أو حتى أسعار المواد في المحازن.

كل إطار في التلفزيون الرقمي يتضمن طول ثـــابت مخصـص لنقــل المعطيــات "payload" يســبقه عنــوان للتعريـــف

header يتضمن طبيعة المعطيات التي يحملها ويحتوي على طبقة بطول ثابت أيضاً وأخرى بطول متغير للتلاؤم (شكل 22-3). تؤمن المركبات الأخيرة الثابتة والمتغيرة المرونة المطلوبة لنقبل نوع معين من المعلومات واختيار المرئية منها والصوتية إضافة للمعطيات المساعدة.

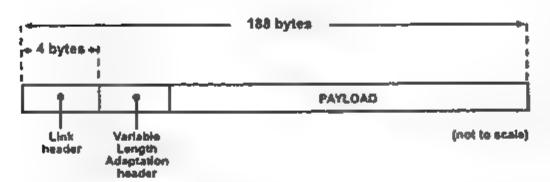

شكل 22-3. يتكون إطار نقبل العطيات من طول شابت لنقبل العطيات ومركبات نابتة ومتغيرة الطول لعنونة الحقل.

يوجد أربع - ثمانيات (4-Byte) في الطبقية ذات الطول الشابت، تبدأ بشمانية خاصة بالتزامن "sync-byte" والتي يستخدمها كاشف الترميز لفك الإشارة وهناك 13 - خانة هامة تسمى PID وظيفتها تأمين آلية اختيار تدفق المعطيات الرقمية.

يقوم المرمز بتوليد نسخة ثانية من الرزم التي تتضمن المعلومات الضرورية لاستمرار عمل النظام، ويسمح عداد الاستمرارية "continuity-counter" لكاشف التزميز بالتعريف على تلك الحزم، ومن ثم يستفيد من المعلومات أو يهملها بعد مطابقتها مع النسخة الأولى المستقبلة، كما يمكن من ترويسة الرزمة معرفة فيما إذا كانت المعلومات المحملة payload مشفرة أم لا. وإن كانت كذلك، يكون العنوان متضمناً الخوارزمية أو المفتاح الإلكتروني "Key" الذي يجب على كاشف التزميز أن يستخدمه لفك الشيفرة ومعالجة المعلومات المحتواة.

إن طبقة الملاءمة ذات الطول المتغير تتمامل مع التزامن الحقيقي لكشف ترميز ومعالجة كل برنامج لقنال محتواة ضمن سبل المعطيات الرقمية. ويتم إرسال المعلومات الزمنية اللازمة لكاشف الترميز ليحافظ على التزامن. وهناك حقالاً للساعة المرجعية (PCR) "Program Clock-Reference" ختوي عنات من نبضات الساعة 27 ميغاهرتز، وهذا يشير إلى الزمن المتوقع لينتهي كاشف الترميز من قراءة المعلومات. ويقوم الكاشف بمقارنة المطور بين نبضات الساعة المتولىدة محلياً الكاشف بمقارنة المطور بين نبضات الساعة المتولىدة محلياً ويستفاد من تلك القيمة لضبط الساعة لتحديد المتزامن بينهما ويستفاد من تلك القيمة لضبط الساعة المتزامن بينهما

تقوم طبقة الملاءمة أيضاً بالتعرف على نقاط ثابتة في سيل المعطيات مسموح عندها بإدخال معلومات محلية لا علاقة لها بالبرنامج العام.

نظم مسح التلفزيون الرقمي DTV

لا يتطنب نظام DTV استخدام إطار مسح معين، أو نسبة طول صورة إلى عرضها أو عدد خطوط إشارة الفيديو بالمقابل، يقدم النظام خيارات متعددة تتضمن نظم الفيديو المتوفرة إمكانية مسح إطارات بمعدل 24 ، 30 و 60 إطارا بالثانية حيث يوجد 1.280 نقطة مضيئة X 720 خطأ و 24 ، 30 إطارا بالثانية بالتلفزيون عالي التعريف HDTV (4.280 X 1.920) بالثانية بالتلفزيون عالي التعريف DTV إطاراً متداخد لا بالثانية ورهمة وقات DTV أيضاً توليد 60 إطاراً متداخد لا بالثانية ورهمة وقات 1.080 X 1.920 متى كان ذلك ممكناً فنياً.

إن معدل الإطارات 60 أو 30 بالثانية هو الملاءم أكثر لمعدات الفيديو التي تعتمد المسح التشابكي، في حين يتميز المعدل 24 إطاراً بالثانية من أجل إرسال جميع الأفلام.

تتوفر أيضاً المصفوف ال 480 × 640 و 704 و 480 × 704 لنتلفزيون ذو التعريف القياسي SDTV، كذلك يوجد خيار مناسب لنظام NTSC بعطاً في كل منها 756 نقطة مضيئة، ولكن 483 خطاً فقسط تعتبر فعالة والباقي من الخطوط محنواة في فئرة الإطفاء الشاقولي. تستطيع أجهزة التلفزيون الرقمية الحديثة التعامل مع الحواسب المسخصية لأن فيها مسح متدرج، وتقوم شركات مثل Zenith و يعسم بتطوير بطاقات لكشف تعديل PCl وسوف تسمح للحواسب الشخصية باستقبال التلفزيون الرقمي.

نظام الصوت المعياري في التلفزيون الرقمي

الفرق الرئيسي بين إشارتي الفرق الرئيسي بين إشارتي PEG-2 DVB-compliant والتلفزيون الرقمي DTV ذلك أن الأول يستخدم تموذجاً معدلاً من MUSICAM من أجل توليد الصوت الرقمي MUSICAM من أجل توليد الصوت المصفوط CD-quality يعتمد التلفزيون الرقمي على نظام الصوت المصفوط AC-3 وهو أحدث الأنظمة المستخدمة في المسارح العالمية.

يقوم نظام AC-3 باخذ عينات لإشارة الصور بعدل 48 كيلوهر قرز الذي يتلاءم مع عداد الساعة الرئيسي للتلفزيون الرقمي DTV والذي يساوي 27 ميغاهر تز، وذلك بعدل تدفق أعظمي قدره 384 كيلو خانة النانية، وهناك هي أقنية لتشكيل الصوت (CM) اليسار، المركز، اليمين، المحيطي اليساري والحيطي اليمين، ويوجد أيضاً التردد المنخفض (LEF) لجال استحابة من 3 إلى 120 هر تز، تنوفر خدمة خاصة للموسيقي والتأثيرات (ME) تعطي إمكانية تحميل صوت بلغة ثانية، كذلك والتأثيرات (Dolby AC-3) خدمات إضافية تنضمن التعليق على المشاهد والإرسال في حالة الطوارئ وغيرها.



نظام العوائي الرئيسي في التلفزيون الرقمي SMTV

إن نظام (SMATV) المنتفعين هو نظام استقبال تلفزيوني مشترك يسمح للعديد من المنتفعين برؤية ذات البرامج الفضائية والأرضية. ومن مزايا هذا النظام أنه يعمم استخدام قرص هوائي مشترك وشبكة توزيع بناقل محوري لمجموعة من المنتفعين مما يساهم في خفيض كلفة التجهيزات الخاصة بكل منزل بشكل ملموس,

إن نظام SMATV هو النمط الأفضل من حيث مقارنة الكلفة بالمزايا لتغطية المجمعات السكنية. ويقوم الهوائي المشترك باستقبال البرامج الفضائية الرقمية من قمر اصطناعي أو أكثر، إنه يبدأ بتحويل الإشارات إلى شكل قابل للنقل على ناقل محوري لتصل إلى كل مشترك بمفرده. ويمكن أن يتضمن النظام هوائي للتلفزيون الأرضي الاستقبال الاقنية بمضمن النظام هوائي للتلفزيون الأرضية والقضائية لتتوزع على الأرضية، أحتمع الإشارات الأرضية والقضائية لتتوزع على بناء أو عدة أبنية متلاصقة.

يقدم نظام SMATV مزايا متعددة مقارفة بأنظمة الاستقبال الفضائية الأخرى، فاستخدام قرص هوائي وحيد بلغي مشهد الأقراص المتعددة على نفس البناء، إضافة إلى أن نظر قرص هوائي وحيد يكون عادة أكبر مما يوفر إشارة أقوى، والميزة الأهم في نظام SMATV هي إمكانية جمع الأقنية الأرضية والفضائية بصورة حيدة بحيث يستطيع القاطنين في جمع سكني والفضائية بصورة حيدة بحيث يستطيع القاطنين في جمع سكني والفضائية المرامج المتاحة باستخدام وصلة خط نقل محوري.

مكونات نظام SMATV

مثل نظام الاستقبال الفضائي المنزلي الحناص، يستخدم نظام SMATV هوالي إهليلجي لاستقبال الأقنيمة المتعددة التلفزيونية والأقنية الصوتية من قمر اصطناعي وحيد، أو كوكبة

من التوابع الصنعية التي تؤلف منظومة، وإن الفرق الأساسي يكمن في قطر الهوائي الذي يكون عادة أكبر مما يتطلبه نظام الاستقبال الخاص. (شكل 1-23). الغاية من ذلك، هي توليد إشارة قوية عند رأس النظام "head end" لتعويض الانخفاض الذي يمكن أن يحصل من المعالجة اللاحقة للإشارة بالإضافة إلى ناقل التوزيع بحد ذاته.

52	50	48	44	dBW
60	75	90	120	
75	90	120	150	
90	120	150	180	
	60 75	60 75 75 90	60 75 90 75 90 120	60 75 90 120 75 90 120 150

شكل 23-1 قطر الهوائي الطلوب لنظام SMATV في الحزمة Ku

إن رأس نظام SMATV هو موقع المعالجة المركزي لجميع الإشارات الواردة إلى الهوائي القضائي، إضافة إلى هوائي واحد أو أكثر للتلفزيون الأرضي. يقوم رأس النظام إما بتحويس الأقنية الفضائية والأرضية إلى شكل آخر للتعديل وتوزيعه لاحقاً بالناقل المحوري أو يعمل كمضخم أولي للإشارة الواردة من التابع الصنعي دون تبديل في شكل التعديسل. في كلتا الحالتين، يوجد ناخب muhiplex عريض الحزمة في نهاية رأس النظام يقوم بحمل جميع الأقنية التلفزيونية والصوتية المرغوبة، ويجب أن يتعرض الكابل المحوري الحامل لهذا المزيج من الأقنية لعدة عمليات تقميم قبل أن يصل إلى كل جهاز تلفزيوني في المحدة عمليات تقميم قبل أن يصل إلى كل جهاز تلفزيوني في المحدة عمليات المعويض الفقدان الناتج عن انتقال الإشبارة عم


الكابل. تضاف مكبرات عند النقاط الحساسة على طول خط النقل لتقوية الإشارة وإعادتها للمستوى المقبول.

ينبغي وجود علب توزيع عند كل موضع استقبال ضمن نظام SMATV الرقمي، والغاية منها هي فرز بحموع الأقنية الرقميمة المرسلة على الكبل إلى أقنية مرئية و/أو صوتية خاصة بكل منتفع.

أنظمة DVB-Compliant SMATV

يوجد العديد من الخصائص التي تحكم استخدام معايير الضغط الرقمية للنظام MPEG-2 لأغراض الإرسال، فالنظام DVB-C

النقل المحوري القياسي يستخدم التعديل المطالي المتعدامد (QAM)، وهو شكل من أشكال Amplitude Shift Keying أشكال من أشكال وQAM)، وهو شكل من أشكال الأساسية لمحطة الإرسال لتمثيل الرسالة (شكل 2-2) وقد اعتمد هذا النوع من التعديل لأنه أكثر ملاءمة من QPSK فيما يتعلق بالاستفادة من عرض الحزمة المحدود للخط الحوري، فيمكن مشلاً تعميل معطيات بمعدل 38.5 ميغاهر تز /ثانية لقنال تنفزيونية أوربية واحدة ذات حزمة لا ميغاهر تز على ناقل محوري عادي إذا ما استخدم التعديل AMP-64. والرقم 64 يدل عنى عدد حالات مطال شعاع الإشارة التي يمكن أن يحتويها التعديل QAM، وهناك مستويات أخصري بمكن استخدامها أيضاً مشل مشاك مستويات أخصري بمكن استخدامها أيضاً مشل

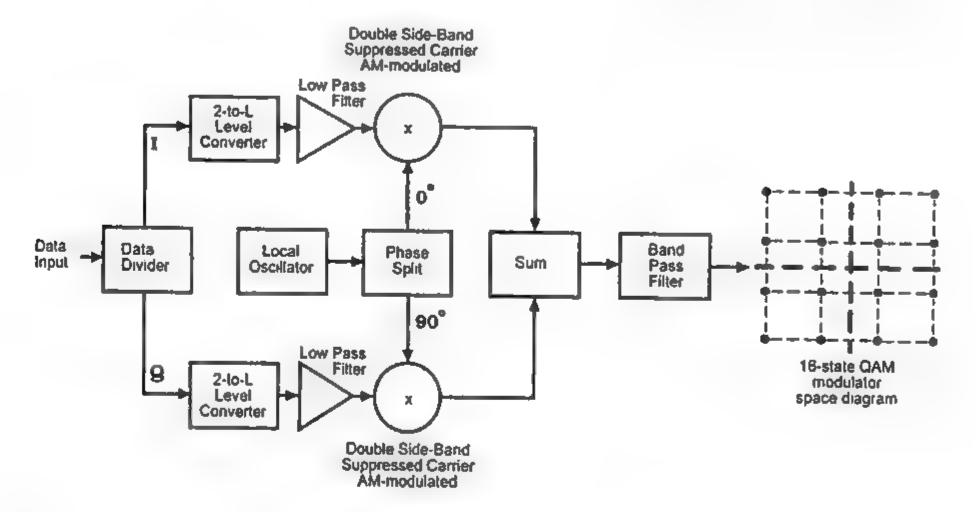

شكل 2-23. مخطط صندوقي لتعديل مطالي متعامد تقليدي

هناك أيضاً النظام DVB-CS حيث تدل ') على (Cable) و على (SMATV بالناسب للاستخدام في تطبيقات (Satellite) ذلك أنه اعتمد طرقاً مختلفة لملاءمة الإشارة الرقمية وتوزيعها عبر نظام الموائي الرئيسي مع الأخد بالاعتبار محدودية حزمة التمرير للأقنية SMATV.

نظام التعديل الرقمي SMATV-DTM


يستخدم النظام (DTM) Digital Trams Modulation طريقة التعديل QAM يدلاً من QPSK ويمتاز بعدم الحاجمة لبطاقمة ملايمة Interface من أجل تحويل الإشارات الرقمية للقمسر الاصطناعي والمعدلة QPSK إلى إشارات مكافئة لها معدلة QAM

ه وتسمى الوحدة التي تقوم بهذه الوظيفة في نظام Fransparent Digital Transmodulator بالمعدل الشفاف الرقمسي Transparent Digital Transmodulator ويمكن للقنال التلفزيونية المنقولة بالكابل المحوري بعرض حزمة 6 ميغاهرتز (أمريكا الشمالية) أو 8 ميغاهرتز (أوربا) أن تحمل هفا النوع من الإشارات المعدلة، وينبغي لكل بحمع سكني موصول إلى نظام SMATV أن يزود بعلبة خاصة لمعالجة هذه الإشارات الرقعية.

في حين تستخدم أنظمة SMATV المعددة الأقنية التعثيلية كاشف ترميز IRD ومعدل RF ملحق به، وذلك من أجل كل قنال فضائية، فإن SMATV الرقعية تحتاج فقط إلى وحدة TDT لاستقبال الإشارات المعدلة QPSK السيقبال الإشارات المعدلة أو العدد البرامج المرثية أو الصوتية أو العوتية العطيات التي يحملها ذلك المحيب.

يستطيع بحيب واحد ذو عرض حزمة قضائية 27 ميغاهر تز أن يُحمل موزع رقمي يحتوي على ستة أقنية رقمية أو أكتر، إضافة لأقنية الصوت المرفقة بها، وبذلك يمكن لرأس SMATV يحمل عشر وحدات من TDT فقط أن يؤمن ما يزيد عن 60 برنابحاً تلفزيونياً رقمياً مختلفاً، إضافة لبرامج صوتية ومعطيات أحرى.

إن استخدام وحدات TDT هو الاختيار الأمثل من حيست الكلفة لمجموعة أبنية وتجمع سكني يزيد عن ثمانين منزلاً، إذ أن كلفة البنية التحتية لنظام SMATV-DTM لا يناسب عدداً من المنازل يكون أقل من ذلك. وفي هذه الحالة، يُجب اختيار أحد الأنظمة SMATV-IF أو SMATV-IF (شكل 3-23).

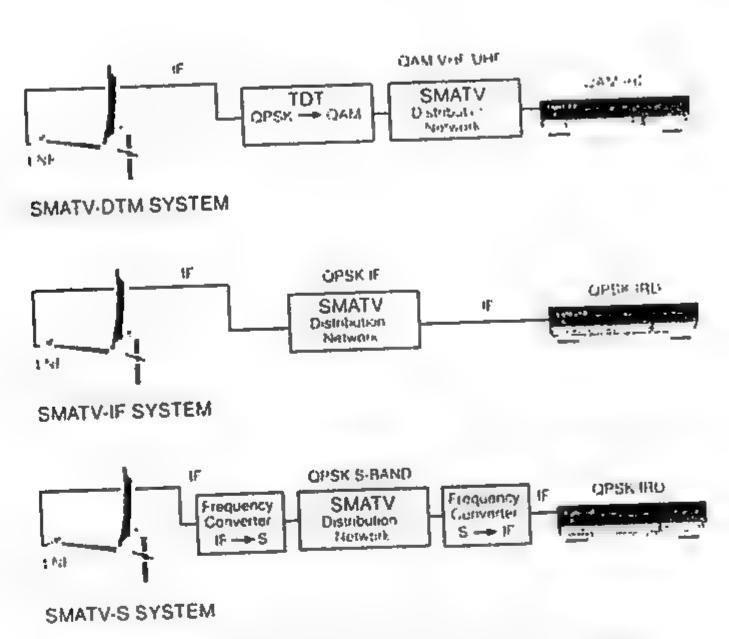


شكل 3-23 طرق توزيع الإشارة بالانظمة SMATV-IF ، SMATV-DTM و SMATV-S

إن الأنظمة الرقميسة المعتمدة للبث التلفزيوني في الولايات المتحدة وأوربا قد أتاحت لمحطات التلفزة الأرضية إمكانية بث خمس أقنية على الأكثر للتلفزيون ذو التعريف التقنيدي (SDIV)، كذلك التقنيدي (SDIV)، كذلك بمكن للرأس SDATO استقبال إشارات بعدلة MATV استقبال إشارات معدلة MATV من الحواء مباشرة وإرسالها إلى المشتركين مباشرة دون إجراء أي تغيير في شكل التعديل. والإشارات التي يتم تحويل تردداتها فقط إلى ترددات ملاءمة لنقلها عبر الناقل يمكن فك ترميزها بواسطة علبة متوافقة مع التعديل الناقل يمكن فك ترميزها بواسطة علبة متوافقة مع التعديل مرقع سكني من النظام. في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم تعديل رقمي باستخدام BV-8 من العالم تعديل رقمي باستخدام SMATV من العالم تم اعتماد نظام تعديل رقمي باستخدام SMATV حيث تتحول الإشارات إلى QAM عند رأس النظام VSB حبلة متوافقة مع QAM في كل موقع مشاهدة.

نظام التوزيع SMATV-IF

يعتمد كل مسن SMATV-IF و SMATV-IF استخدام التعديل OPSK حيث يتم استقبال الإنسارات الرقعية الفضائية ومن ثم يتم تحويلها إلى تردد متوسط IF الرقعية الفضائية ومن ثم يتم تحويلها إلى تردد متوسط SMATV و كسا هنو الحنال في نظام SMATV-DTM فإن الرأس في النظامين IF و S لا يطرأ فيه أي تبديل على الخصائص الأساسية (أي قبل التعديل أو بعد الكشف) للإشارات الرقعية الفضائية. إن جميع العلب في النظام تكون موصولة إلى هوائي وحيد عند الرأس وموجه النظام تكون موصولة إلى هوائي وحيد عند الرأس وموجه تحو القمر الاصطناعي المطلوب. وكذلك فإن إنسارات التفزيون الأرضي يمكن توزيعها بناقل محوري باستخدام ترددات VHF و UHF أقبل من 950 ميغاهر تز وهنو التردد الذي يبدأ عنده توزيع الإشارة الفضائية.

إن التوزيع SMATV-IF عبد خرج وحدة التوسط المعدلة بطريقة QPSK عند خرج وحدة التوسط المعيارية بطريقة QPSK عند خرج وحدة التوسط المعيارية (950 - 2050 ميغساهرتز) للكتلة LNF للهوائسي SMATV. الميزة الرئيسية فذا النوع من التوزع هو أنه لا يتطلب وجود عناصر مثل المستقبل، كاشف الترميز والمعدل RF المرافق وذلك لأنها موجودة في السرأس SMATV. بالمقابل، هناك نظام توزيع لإشارة المتردد المتوسط تتم فيه المراسلات للقمر الاستقبال حيث يتم تحويل تردد بحموصة المرسلات للقمر الاصطناعي أو حتى منظومة الأقمار ومن تم توزيعها عنى خط نقل محوري مشترك (شكل 4-23).

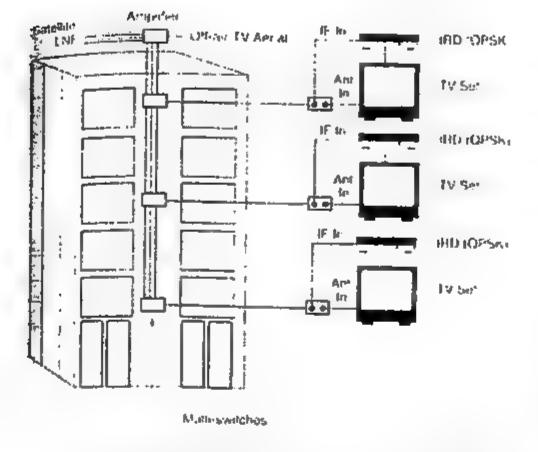

وهذا يرفع كلفة التحهيزات الأولية لكل مشرك. ونكن بالنسمة

فإن كل مأخذ يكون موصولاً إلى صورة تنفزيونية رقمية عالمة

الجودة إضافة للخدمات الصوتية.


شكل 23-5 مخطط صندوقي لنظام SMATV متعدد للخارج multiswitch IF

نظام التوزيع SMATV-S

إن أهم المساوئ لنظام التوزيع SMATV-IF هو حاجته المضخمات ومقسمات إشارة ذات كلفة عالية لأن عليها أن تغطي حزمة عريفة مسن المسترددات المتوسسطة الآومن 950 - 2050 ميغاهرتز). إن التخميد في الناقل المحسوري سوف يزداد مما يقرض استخدام نواقل ذات خميد منخفض، وربما عدداً من المضخمات على طريق سير الإشارة وذلك حسب المسافة التي على الناقل المحوري أن يقطعها.

إن الحل البديل همو نظام التوزيع SMATV-S الذي يقوم بتحويل الإشارة الفضائية الرقمية إلى إشارة تسردد متوسط ضمن الجمال المترددي 230 470 ميغاهر تز في أوربا، والتي يمكن إرسالها عبر شبكة توزيع التلفزيون الأرضي ذو المتردد المتوسط المنخفض وبطريقة الهوائي الموحد الرئيسي SMATV. وهكذا ينبغي تجهيز كل مسكن بقالب تردد يقوم بتحويل المتردد المتوسط المنخفض إلى تردد متوسط قياسي ضمن الجمال المستخدم عموماً في كاشف الترميز IRD للإشارة الفضائية الرقمية.

IF: Dual Polarisation, Single Output

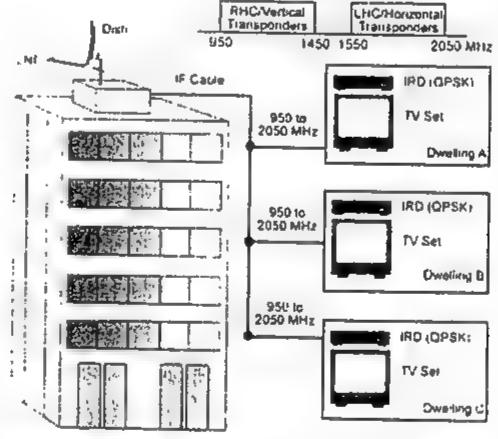

شكل 23-4 مخطط صندوقي لنظام SMATV-IF يوضح الاستقطاب الثناني. وخرج التردد التوسط الوحيد من نهاية رأس الاستقبال.

هذه الطريقة "لتوزيع التردد المتوسط المعالج" تعتبر مثالية الإنبية سكنية جديدة يقل فيها عدد المنازل عن ثمانين، وإن ما تسمى كتلة LNF المتراصة الطبقات "stacked" هي التي تولد خرج IF العريض الحزمة والذي يحتوي على إشارات تستخدم كلا الاتجاهين للاستقطاب الشاقولي الدني يعتمده القمر الاصطناعي المرغوب. ويعتوي الجال الأدنى من 950 وحنى المحافظات معافرة على جميع الإشارات من استقطاب معين، في حين يضم المحال من 1550 إلى 2050 ميغاهرة باقي الإشارات فات الاستقطاب المعاكس، وينبغي على كل مسكن موصول ذات الاستقطاب المعاكس، وينبغي على كل مسكن موصول إلى نظام SMATV الرقمي أن يكون بحهزاً بكاشف ترميز رقمي المحال من 950 ميغاهرة.

يُعتاج كل مشترك أيضاً لشراء كاشف ترميز رقمي واحد أو أكثر حسب عدد الأجهزة التلفزيونية في منزله (شكل 5-23)

طرق التوزيع متعدد المخارج

توزيع متعددة المآخذ multiswitch لكل طابق في البناية، و هناك ناقل محوري وحبد للنزدد المتوسط يقوم بوصل علبة multiswitch في كل طايق مع كاشف الترميز الرقمي IRD الموجود في كـل مـنزل (شكل 23-6).


إن أنظمة الأقمار الاصطناعية مثــل Astra و Eutelsat الـــــيّ تؤمن عدمة الاتصالات لأوروبا حالياً، تعتمد ترددات الحزمــة Ки لنقل البرامج التلفزيونية الفضائية و ذلك ضمن المحال الـترددي مـن 10.7 و حتى 12.75 جيفاهرتز. هذا السبب، لا يمكن استخدام بعدى الطبرق السبابقة مسواءً SMATV-IF. أو SMATV-S لإرمسال جميع الإشارات المتوفرة ضمن ناقل محوري وحيد. بدلاً عن ذلك، يجبُّ أنْ يكونُ الهُوائي الرئيسي SMATV مـــزوداً بكتلـة LNF عامــة الاستخدام و غنا أربعة مخارج ١٦. كسل زوج من المخسارج ١٢ مخصص لمحال ترددي معين من الحزمة Ku. فهمو ممن 10.7 و حتمي 11.7 جيغاهرتز (للحزمة المنخفضة) أو مسن 11.7 و حتى 12.75 جيفاهرتز (للحزمة العالية). جميع الإشارات عنمد مخارج IF يكون لها أحد شكلي الاستقطاب الشاقولي.

يتم وصل مخارج المتردد المتوسط IF لكتلة LNF إلى علبة


في بعض الأنظمة، يستطيع كاشف الترميز الرقمي تمييز الحزمة النزددية لحرج IF من كتلة LNB ر ذلك من خـلال توليد و إرسال إشارة بتردد 22 كيلوهرتز عبر الناقل انحوري إلى علبة anultiswitch، كذلك يمكن اختيار الاستقطاب المناسب من حملال إرسال جهد مستمر إلى العنبة يتبدل بين 17 و 13٪ فولست. إن هذه الطريقة ملائمة لتجمعات سكنية حديثة، تضم أقل من 20 منزلاً ويتوقـر فيهـا إمكانيـة لتمريس الكابلات ولستركيب العلسب متعمددة المفساتيح emultiswitches هناك مآخذ حائطية تسمح بوصل كس جهاز تلفزيونسي أو كاشت ترميز لكل مشترك في النظام خبث يستقبل جميع الأقنية التلفزيونية الأرضية و الفضائية المتوفرة في الموقع السكني.

عكسن أيضاً باعتماد همذه الطريقة في توزيع الإشمارة التلفزيونية، استقبال الإشارات الرقمية من أكثر من قابع صنعي متوضع على أكثر من مدار، و يستخدم في هذه الحالة هواتي عنمي شكل قطع ناقص بحهز بأكثر مسن مغذي بوقي أو عدة وحدات LNFs، و هكذا، يمكن لهوائي واحد استقبال الإشارات من قمريـن متحاورين في نفس الوقت و أحياناً ثلاثة أقمار.

إن أي هوائي على شكل إهليلجي ذو تقعر بسيط نسبياً، يمكن أن يشكل عدة نقاط محرقية، تستقبل كل نقطة محرقية ثانوية الإشارات السواردة بزواينا تنحىرف عبن المحسور الرئيسي للتناظر (شكل 7.23).

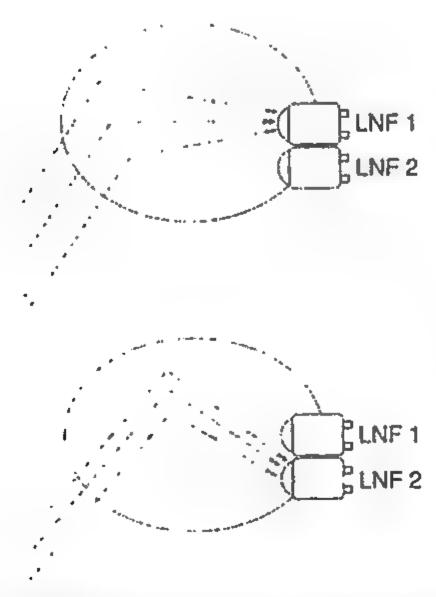

شكل 7-23 هواني SMATV يعتمـد فكرة وجود عدة وحدات LNF و ذلك من أجل استقبال إشارتين من قمرين اصطناعين في الوقت ذاته.

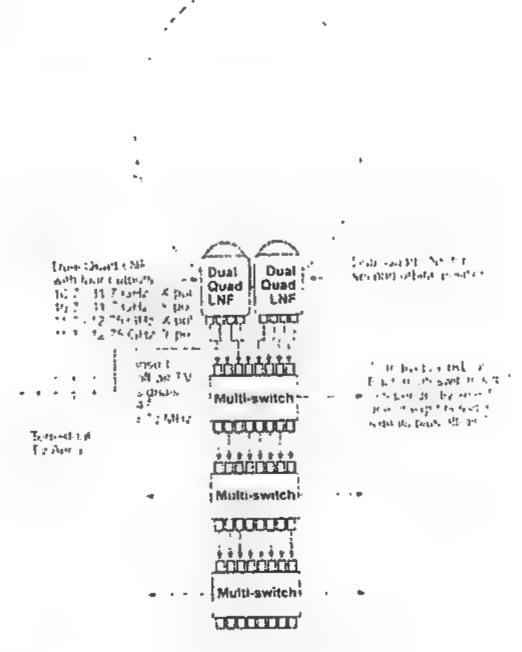

شكل 6-23. مخطط صندوقي لنظام متعدد للخارج لتابعين صنعيين

أنظمة SMATV التي تعتمد الألياف البصرية

تتوفر إمكانية وصول الأقنية الرقمية إلى عدد كبير من المشتركين بهوائي واحد باستخدام الألياف البصرية، و يعتبر ذلك حلا مقبولاً من الناحية الاقتصادية لأن أنظمة توزيع الإشارة بواسطة الناقل المحوري هي صعبة التحقيق و مكلفة في الأبنية الضخمة.

في هذه الحالة، يعتمد نظام SMATV مرسلاً للحزمة للمستخدام الأنساف البصريمة و مستقبلاً مصمماً خصيصاً لتطبيقات المآخذ المتعددة (MDU). يقرم

مرسل وحيد منصص للعمل مع الألياف البصرية بإرسال كلا النوعين من استقطاب الحزمة ١٠ و يمكن لمستقبلات مترافقة معه مترضعة في نقاط توزيع ثانوية التقاط الإشارات الرقمية المرسلة. وتتميز نواقل الألياف البصرية بإمكانية نقل الإشارة لمنات الأمتار دون تغميد يذكر، و هو عموماً أقل من ١٥٥ من أجل ترددات تصل إلى 2.050 جيغاهرتز، و يمكن أيضاً استعدام بحمعات ثنائية Diplexers لتحميع إشارات القمر الاصطناعي مع الإشارات القمر الاصطناعي مع الإشارات القمر الاصطناعي مع الإشارات القمر الاصطناعي مع الإشارات المقدينة المتفرقة.

24

إنشاء طاولة اختبار

بالرغم من محاولة الهواة استخدام طاولات المطبخ، وطاولات النزهة، أو أرضية غرفة المعيشة، وأسرة غرف النوم في إصلاح التجهيزات، فإن التجربة بينت بأنه لا شيء أفضل من طاولة خدمة مصممة خصيصاً للاختبار، حتى لو كانت بسيطة.


في الجقيقة، يمكن لطاولة الاختيار أن تسدر نفعاً كبيراً إذا كانت منظمة بشكل صحيح، حيث يمكن نزع الغطاء العلوي عن مستقبل الأقمار الفضائية و وصل الوحدة المختبرة إلى عدة الاختبار في أقل من دقيقة واحدة.

طاولة الاختبار

في الحد الأدنى، ينبغي أن تحتوي طاولة الاختبار على مساحة واسعة وكافية لتلائم وبشكل مريح أضخم المستقبلات التي تحتاج للإصلاح. إن مساحة العمل المثالية هي بحدود 56 سم عمق و 76 سم عرض (22×30 بوصة). في هذا الحجم، تكون عدة الاختبار الأكثر استخداماً في مثناول اليد مع أقل جهد مُكن.

ينبغي ترك حيزاً ممن الفراغ للوحدة الموضوعة تحت

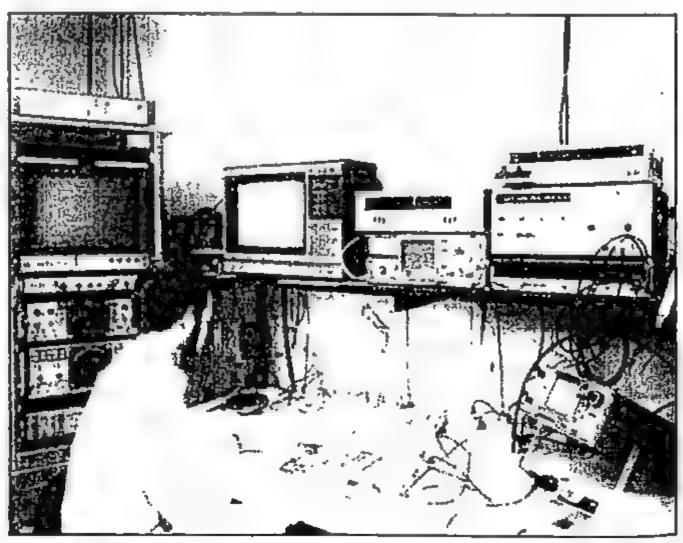الاختبار UUT (Unit Under Test). هذا القراغ هو ما ختاجه عدة الاختبار لأداء وظائفها. كقاعدة عامة، يجب أن يكون عمق الرف العلوي لطاولة الاختبار 61 سم (24 بوصة). و يجب ترك فراغ حول UUT في كل الاتجاهات بمقدار 76 سم. عندما يتم تأسيس طاولة العمل من نقطمة الصفر، فإنه يجب قياس أبعاد أجهزة الاختبار ومن ثم تصميم فراغ العمل طبقاً لذلك.



شكل 1-24. طاولة اختبار. طاولة الاختبار الرئبة بشكل جيد يجب أن تحتوي مقياس جهد رقمي DVM. راسم إشارة ثنائي الأقنية، تلفاز، شاشة إظهار قيديو، شاشة إظهار شكل الوجة. نظام ستيريو، مقياس استطاعة، عداد تردد. مقياس سعة مكثف، ماسح ترددي Sweeper و مخمد 4 جيفاهرتز مع نظام تغذية.

يفضل العديد من الفنيين أن تكون طاولة الاختبار على شكل زاوية. يمكن أن تكون هذه الزاوية أكثر فاعلية عندما يتم تخزين عناصر مثل ، ديودات، ترانز ستورات، دارات متكاملة ومكتفات ومنصهرات في أماكن مخصصة على يمين الطاولة.

ليبقى حاضراً في الذهن، أنه عنمد تنظيم طاولة الاختبار يجب إنشاؤها بحبث يكون كل شيء في متناول اليد. إن معظم الناس يصلمون بسهولة لمحيط يبعد عنهم حوالي 70 سم/(28 بوصة). و فذا السبب فإنه يجب إنشاء الطاولة بحيث تقمع كل القطع والقواطع المستخدمة في عدة الاختبار على بعد 70سم من منتصف الواجهة الأمامية للطاولة.

من أجل الأشخاص اليمينيين، يجب أن تقع جميع العناصر التي يُعتاجونها أو يضبطونها بشكل متكرر في المنتصف أو على الجهة اليمني والعكس بالعكس.

إن الارتفاع العادي للطاولة هو حوالي 80 سم (32 بوصة). عند هذا الارتفاع، يمكن استخدام كرسي سكرتارية أو مكتب. مسن الأفضل امتلاك كرسي دوار وأيضاً يمكن استخدام كراسي مطبخ وحتى الصناديق الخشبية المعدة للشحن يمكن استخدامها.

سطح منطقة العمل

في حال شراء أو إنشاء طاولة الصيانة، ينبغي أن يكون مطح منطقة العمل ناعماً بحيث لا يخدش الوحدة أو الجهاز الموضوع تحت الاختبار. إن السطح الجيد هو السطح المفروش بغطاء بأبعاد 60×76 سم مثبتة في المكان ومشدودة إلى الحافة الأمامية من الطاولة بحيث تحمي الوحدة الموضوعة تحست الاختبار من الانزلاق عن الطاولة، كما تحفظها من الخدش عندما توضع بشكل جانبي أو بشكل مقلوب (السطح العلوي إلى الأسقل). و يمكن استخدام فرشاة شعر جافة رخيصة لتنظيف بقع القصدير والغبار المتجمع على السطح.

الإضاءة

يجب بحنب أضواء مصاييح النيون (الفلوريسانت). هذه الأضواء تضعف الرؤية على التلفازات وشاشات الإظهار وبحعل محال قراءة مقاييس الجهد الرقعية ذات شاشسات الإظهار ومظهرات شكل الموجة أكثر صعوبة. إن الخيار الأفضل للضوء هو الضوء غير المباشر و المنعكس من فوق أو من جانب منطقة العمل. يمكن اعتماد الضوء المباشر باستخدام لمبة ذات حمالة دوارة أو مكرة، هذه الطريقة في الإضاءة تقلل من فرص الحول وخفيف الرؤية.

التغذية الكهربائية

إن منبع الطاقة المتناوب يجب أن يكون عبارة عن ثلاثة مآخذ مؤرضة تغذى من قاطع تفاضلي مخصص للمحل. إن لوحة واحدة بعشرين أمبير كافية من أحسل تامين كافة احتياجات الطاقة لطاولة اختبار نموذجية.

يجب أن تكون مآخذ النغذية متوضعة إلى الخنف وعنى امتداد الطاولة وذلك لتغذية جميع أحهزة الاختبار إضافة إلى الوحدة الموضوعة تحت الاختبار (UUT).

إن وجود مرشح الدخل المتناوب والواقيات من الصواعق بالإضافة إلى مرشح الضحيج، هام من أجل جهاز الاختبار، إن كل مرشحات التغذية لها تيار أعظمي ويجب اختيار المرشح الذي يسمح بمرور تيار أعلى من التيار الأعظمي المترقع في المناطق التي يتغير فيها جهد التغذية باستمرار، تستخدم محولة آلية لتزود أجهزة اختبار وUUT بالطاقة حيث يتم ضبط جهد التغذية بواسطة Variac لتثبيته عند الجهد الإسمي.

تجهيزات الاختبار

لفحص وإصلاح جميع أنواع المستقبلات الفضائية وعناصرها، هناك حاجة لاستثمار رأس مال ضخم لتأمين أجهزة الاختبار. غير أنه يمكن إنقاص القائمة التي تحتاج إليها وخفض النفقات المرتبطة بها بشكل كبير إذا كانت، عناصر الأمواج المبكروية مثلاً هي فقط التي سيتم فحصها وإصلاحها.

إن قائمة تجهيزات الاختبار الموحودة في الجملول 24-ا والفهم الجيد لإلكترونيات المستقبلات التلفزيونية ينبغي أن تمكن التقني من فحص وإصلاح معظم المستقبلات وعناصر التحكم.

من الواضع أنه ليس بوسع كل شخص إنفاق من 6 إلى 12 ألف دولار على تجهيزات الاختبار، ولكن أي شخص حاد في إصلاح مستقبلات الأقمار الفضائية وملحقاتها يجب أن يملك على الأقل فولتمتر رقمي، راسم إشارة بسرعة مسح 35 ميغاهر تز على الأقل، محلل طيف، جهاز تلفزيوني قابل للتوليف الآلي. هذه التجهيزات مقرونة بخلفية إلكترونية حيدة تسمح يتشخيص معظم المشاكل التي يمكن أن تحدث في مستقبلات التوابع الصنعية،

Test Equipment	Examp	le /	Approx. Price
(in order of importance)	Company	Model	🤏 (US\$)
1. Multimeter	Numerous	manufacturers	20.00
2. DMM (Digital Multi-Meter)	Beckman	DM25	90.00
3. Oscilloscope	Ramsey	3500	500.00
3. Oscilloscope	Hitachi	V-422	690.00
A Smootrum Analyses	Avcom	PSA-35	1970.00
 Spectrum Analyser 17" or 19" Synthesised tuning TV 	RCA, Zenit		300.00
5, 1/ Of 19 Sylithesised turning 14		d" 35W/side	300.00
6. Stereo Amplifier and Speakers	Ramsey	CT-901	50.00
7. Frequency Counter	Comtest	1470	3400.00
8. Signal Generator	Comtest	1470	3400.00
9. 70 MHz Sweeper	Avcom	IFSG-70	932.00
40 Turnista Charles	B&K	510	132.00
10. Transistor Checker	Leader	5860 A	1850.00
11. Waveform Monitor	Leader	LDM-1706	_
12. Distortion Analyser			
ACCESSORIES FOR THE FULL	YEQUIPPED	TEST BENCH	Drice
Component Description	Model	Approx. (US \$	
Standard dish			
Feedhorn			
50 dB gain LNA			
Standard receiver/downconverter			
Actuator			• •
4 GHz 2-way splitter/power inserter	Avcom 50	_	
the design	Avcom WCA-4 78.00		
4 GHz waveguide adapter	/ (COIII)		

جدول 1-24. ببين قائمة نوعية -بحسب الأهمية- لتجهيزات الاختبار التي يحتاجها الفني لفحص وإصلاح انظمة الأقمار الفضائية النزلية، إن قائمة الأسعار تم عرضها فقط من اجل القارنة.


يظهر الشكل 2-24 رسماً تخطيطياً لإنشاء طاولة خدمة شاملة (انظر أيضاً الشكل 2-3-3). لاحظ توفير إشارات 4 جيغاهر تز كإشارات دخيل و هذا ضروري لكي يتم فحص الكتل LNCs, LNBs, LNAs، إضافة إلى كتل خفض الزدد التي يمكن اختبارها داخلياً وتجنب حمل العنصر المشتبه يه للخارج من أجل وصله بقيرص الهوائي، إن العنصر الميكروي الوحيد الذي من الضروري إخراجه من أجل اختباره عند الهوائي هو كتلة LNB ذات المرودي إحراجه من أجل اختباره عند الهوائي هو خط نقل من النموذج RG-214. إذ أن نقل الإشهارة LNB في خط نقل من النموذج RG-214 ليس حلاً مناسباً.

حسب حجم الهوائي، فإن إشارة الحزمة C ذات المستوى 50dB تقريباً يجب أن تستقبل عند قمع التغذية. و إن ربح 90dBm بكلة 100 يعزز إشارات ترددها 4 جيفاهر تز إلى حوالي 6,71dB لكل عند هذا المتردد سيكون الفقدان 214-RG حوالي 6,71dB لكل 100 متر. وهكذا بعد انتقال الإشارة مسافة 300 متر فإن المستوى صيهبط الى 60,1dB عند مدخل الاستطاعة على الواجهة

الخلفية للمستقبل. هذا المستوى يكون مقبولاً لمعظم كتـل خفيض النزدد، بالرغم من أن الصورة لن تكون صافية كما هـو الحـال حـين يكون الدخل أعلى قليلاً (نموذجياً حولي 50dBm.).

هناك حاجة لمستوى أعلى للإشارة من أجل القيادة المناسبة لبعض كتل خفيض المتردد. و يمكن تحسين الوضع عن طريق تحقيق وصلة قصيرة باستخدام الناقل RG-214. إذا كانت هناك حاجة لاستخدام وصلة RG-214 بطول أكبر من (50 قدم، فإن وجود مضخم للإشارة 4GHZ سوف يحسسن مستوى هذه الإشارة. إذا لم يتوفر المضخم فإنه يتعين استخدام قاعدة ملاءمة مع دليل موجة ومن ثم كتلة LNA ثانية لتحسين هذه الإشارات.

إن استخدام LNA ذو حرارة ضحيح 60K° رخيص الثمن كد LNA يعتبر كافياً، لأن رقم ضحيحه ليس له أي تأثير تقريباً على رقم ضحيج النظام.إن ضحيج النظام يتوقف بشكل رئيسي على مساهمة ضحيج قرص الهوائي وحرارة ضحيج LNA الأول.

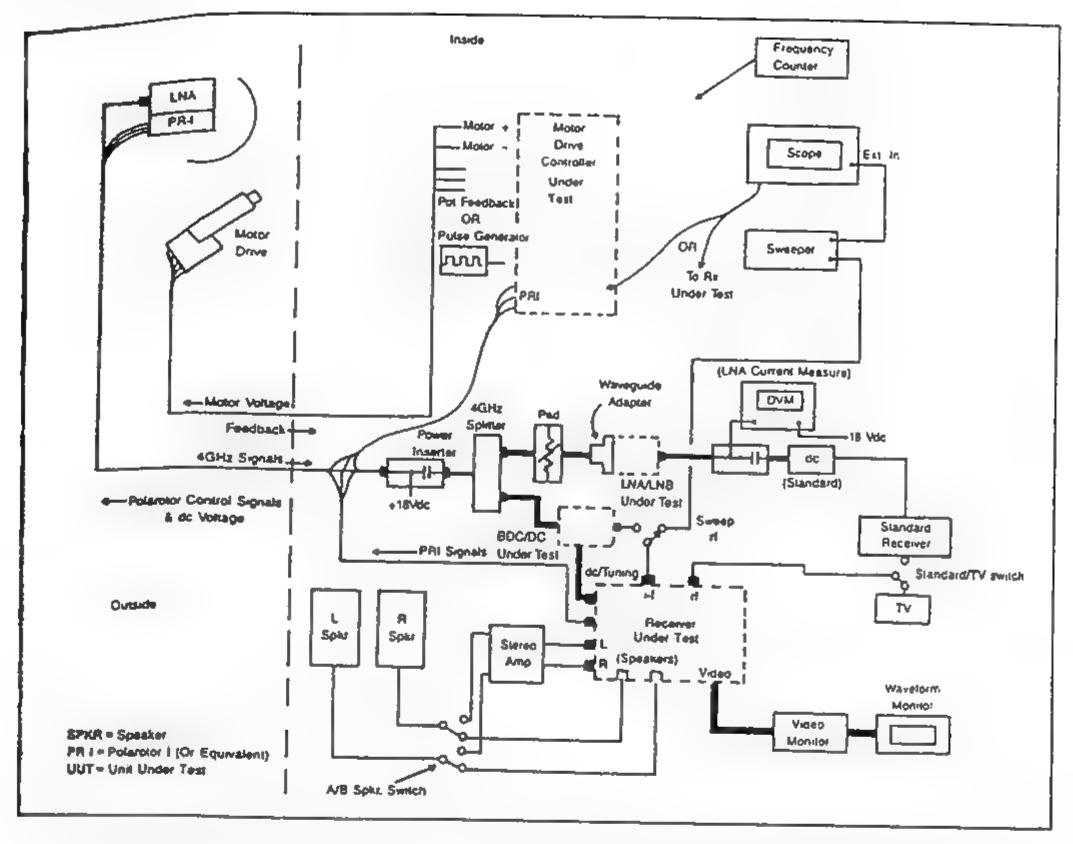

شكل 24-2. مخطـط لطاولـة اختبـار مرتبـة جيـداً. طاولـة الاختبـار هـذه مصممـة لاكتشـاف الأعطـال وصيانتهـا في وحـدة فيـادة المحـرك. مضخمات الضجيج النخفض. خافضات التردد. والستقبلات من أي نوع مصنع.

عند استخدام LNA كمضخم خط أو عند اختبار كتلمة LNA سوف تحدث ومضات تعبر عن جالة انتقالية لتشغيل أو وقف تشمغيل المضخم LNA. إن مخمدات AGHz محسن استخدامها لتحديد نقطة العمل إذ تستطيع هذه المحمدات إحداث تضعيف لخرج مقسم الاستطاعة 66dBm - تقريساً ليصبح بين 70 و 80dBm - .


إذا سمحت الميزانية أو إذا كانت الأفضلية هي احتبار LNA، فإنه يُستخدم مخمد خطوي 4GHz متدرج. هذا المخمد يتألف عموماً من عشر مخمدات في علبة واحدة ويمكن اختيار المخمد المناسب حسب الحاحة. إن التقيد باستخدام مثل هذه العلبة مكلف جداً حيث تبلغ كلفة النموذجين المتوفريين من العلبة مكلف جداً حيث تبلغ كلفة النموذجين المتوفريين من لكل منهما. إن كلاً من الشكلين 10dB/Step و 4-24 يظهر إجراءات بسيطة لاختيار الكتل 1NBs والمستقطبات.

محدد تيار رخيص الكلفة

أحد أدوات عدة الاختبار هو محدد تبار رخيص ذاتي العمل. هذا العنصر له أهمية للتقنيين الذين لا يرغبون باستبدال المنصهرة عند أي زيادة للتيار نتيجة دارة قصر في منبع التغذيبة الشكل 6-24 يبين رسماً تخطيطياً لهذا المحدد.


إن محدد التيار الرخيص هو عبارة عن مصباح 40 وات و مقاومة 1 أوم، 10 وات موصولة على التسلسل مع أحد السلكين لناقل تيار متناوب. تستخدم المقاومة مع مقياس الجهد لحساب التيار المار عبر الوحدة تحست الاختبار UUT؛ إن التيار المار بالأمبير يساوي هبوط الجنب، عنى المقاومة في علبة بلاستكية يحيث يتسم عزلها وتزويدها بماخذين عموديين على طرفيها نسهولة وصل مقياس الجهد.

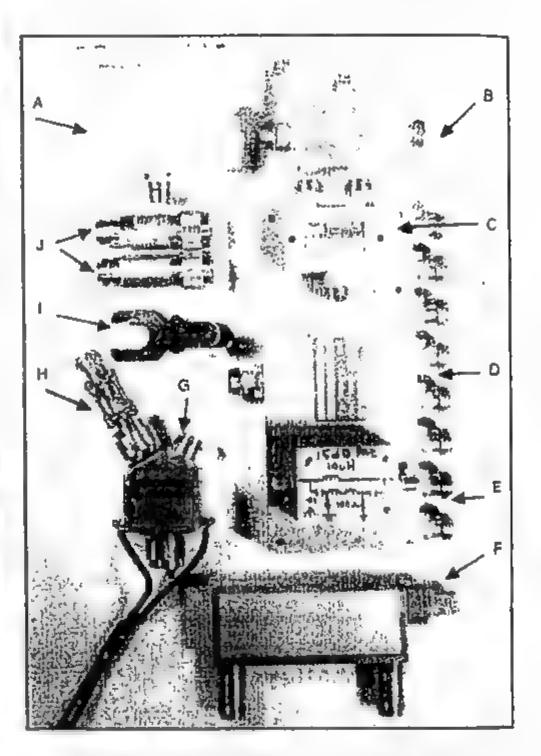إذا لم تحدث حالة قصر في وحدة UUT، فإن المصباح بالكاد يتوهج لأن معظم المستقبلات تمرر تيار صغير، إلا أنه إذا حدث قصر داخلسي في وحمدة UUT، فإن المصباح سيتوهج بشدة وببريق أكبر بسبب مرور تيار أكبر.




شكل 24-3. مجموعة ملاءمة. هذه المجموعة لربط انماط مختلفة من مركبات الأقمار الفضائية وهي تتضمن ملائم دليل موجة. مآخذ تغذية. مقسم استطاعة من 2-8 مناهذ، مسند 70MHz، مغمد خطوي 4GHz، مغتاح محوري، كتلة DC، كلاب لتثبيت LNB ومخمنان.

بدون المصباح الذي يمتص الزيادة في التيار فيان المنصهرة متحرق، عند عمل المصباح، يكون الجهد الهابط في المستقبل منخفضاً حداً بسبب هبوط الجهد على المصباح المضاء. وهكذا، يمكن إجراء مقارنات للجهود لتحديد مكان القصر. بشكل عام، فإن انصهارالفاصمة سيكون مبيه شيء ما (عطل أو قِصر) في المحول أو في دارة التقويم. في كل مرة يتم فيها اكتشاف العنصر المعطوب واستبداله يتم بعدها وصل UUT مرة نأنية مع محدد التيار لاستكمال عملية الإصلاح. إذا أضاء المصباح بشكل خافت، فإن القصر يكون قد جرى تصحيحه. المصباح بشكل خافت، فإن القصر يكون قد جرى تصحيحه.

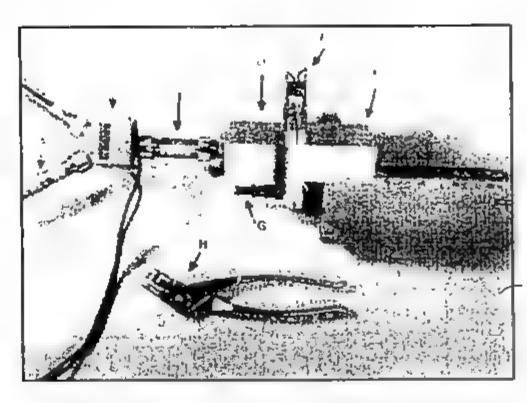

شكل 4-24، عملية اختبار من أجل مضخم ضجيج منخفض. تتم هذه العملية بوجود دخل شاقولي و ودخل افقي، مفتاح 4GHz، مخمد وملائم دليل موجة، يمكن مشاهدة نموذجين من مثبتات دليل الوجة، نموذج ملقط الثياب (E) والنموذج النابضي (G). يحتاج الأخير إلى أداة خاصة.

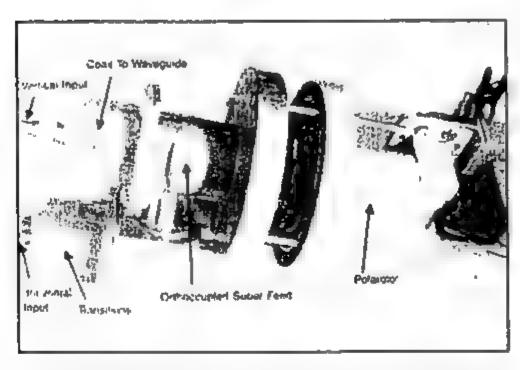


شكل 24-5، طريشة لاختبار عملية الاستقطاب. هذه الطريقة توضح تصميماً لاختبار كلاً من مستقطبات الإشارة ودارة تحكم للاستقطاب اليكانيكي.

استعمال المقياس الرقمي DMM

إن القاعدة الأولى في إصلاح الأعطال هي القحص الدائم لنبع التغذية. إن المقياس الرقمي متعدد الأغراض DMM أو مقياس الجهد الرقمي DVM يمكن استخدامه لقياس منبعي التغذية المتناوبة والمستمرة. فمعظم هذه الأجهزة تستطيع قياس كلا التيارين المتناوب والمستمر. بعض الأجهزة DMM لها إمكانية فحص المكثفات والديودات.

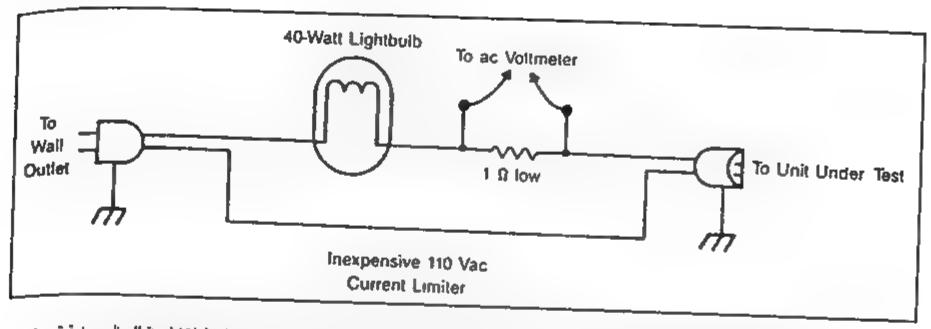في المناطق الريفية، هناك إمكانية لحدوث تغيرات كبيرة في جهد الشبكة وهذا يختلف حسب ساعات النهار والوقت من السنة كذلك يعتمد على الطقس. إن الجهد المنحفض بجعل المستقبلات تعمل بشكل متقطع أو تتوقف عن العمل نهائياً، كذلك يمكن أن تفقد الذاكرة أو تعمل بطريقة غير عادية.



شكل 24-6. محدد ثيار رخيص بثالف هذا المحدد البسيط من مصباح 40 وات بربط على التسلسل مع خط التغذيبة إلى الوحدة تحت الاختبار. إذا حدثت حالة قصر، فإن الصباح سوف يمتص التبار، وفي الحالات العاديبة افإن اللمينة تضيء بالكاد مشيرة إلى أن الوحدة لا تمرر تيارا متزايداً. إذا وصل مقياس جهد على طرفي القاومة 1 أوم فإن التيار الكلي المار عبر الوحدة يمكن فياسه.

لتحديد فيما إذا كان المحل يواجه مشاكل انخفاض الجهد، فإن جهد الشبكة AC يجب أن يناس عدة مرات خدلال اليوم. إذا هبط الجهد حوالي 10% من 10% من جهد الشبكة الأسمي، فإنه يمكن استخدام Vaiae أو محمول أو توماتيكي، يسمع هذا العنصر بضبط الجهد يدوياً (عموماً من 0 فولت إلى 240 فولت)، بخيث يبقى جهد تغذية المستقبل يتراوح من 205 إلى 225 فولت متناوب عندما يكون جهد الشبكة 220 فولت.

يعمل المحول الآلي على تثبيت جهد الشبكة عندسا تكون تغيرات الجهد 25 فولت مستمر زيادة أو نقصاناً وبالتسالي يبقى جهد الخرج عند الجهد الأسمي.

يمكن وصل الوحدة UUT عندما يكون جهد التغذية مستقراً. إن الخطوة الأولى يجب أن تكون بقحص المخطط الكهربائي من أجل نقاط الجهد الاختبارية. بمدون المخطط الكهربائي، فمإن المكان الأول الواحب فحصه هو خرج جسر التقويم.

معظم المستقبلات تستعمل مقوم موجة كاملة جسرية وفي بعض الأحيان يتم استخدام أربعة ديودات بدلاً عن شريحة جسرية. النتيجة هي نفسها، إن خرج المقوم الجسري المستمر يساوي 1.4 ضرب جهد الدخل المتناوب. وهكذا إذا كان خبرج المحولة 14 فولت متناوب، فإن خبرج المقوم الجسري يجب أن يكون حوالي 19.6 فولت مستمر. هذا الجهد الغير منظم يتم تنظيمه بعنصر يدعى بمنظم الجهد. يأخذ منظم الجهد خرج المقوم الجسري والذي يحتوي على بعض تموجات خط التغذية عند تردد الجسري والذي يحتوي على بعض تموجات خط التغذية عند تردد صفرية. هناك شرط واحد فقط يجب تحقيقه وهو أن يكون فسرق الجهد بين الدخل والخرج يساوي على الأقل 3 فولت.

تستخدم منظمات الجهد لتنظيم الجهد المستمر في جميم مستقبلات الأقمار الفضائية تقريباً. هذه المنظمات رخيصة وفعالة وتستخدم عدداً قليلاً من العناصر. لسوء الحظ، فإن المطلوب هذه

المنظمات أن تمرر كل التيار اللازم لعمل المستقبل. وهكذا كلما كان فرق الجهد بين الدخل والخرج أكبر كلما أصبح المنظم أكثر حرارة. في الحقيقة، إن حرارة العلبة لمعظم المستقبلات ناتجة عن منظمات الجهد التي يهبط عليها جهد مقداره 10 فولت أو 12 فولت عوضاً عن 3 أو 4 فولت.

إن المقايس DMM/DVM تستخدم أيضاً لقباس جهود الضبط الآلي للربح AFC وجهودا أخرى. هذه القابلية هي ميزة مقارنة بمقايس الجهود التشابهية أخرى. هذه القابلية هي ميزة مقارنة بمقايس الجهود التشابهية (Vtvms أو Voms). كمثال، عندما يقرأ المقياس OM جهدا يزيد قليلا عن 9 فولت، فإن المقياس الرقمي سوف يعطي قيمة دقيقة للجهد تساوي 9.235 فولت.

راسم الإشارة Oscilloscope

هناك اختلاف حول الجهاز الأكثر أهمية، هل هو راسم الإشارة أم مقياس الجهد الرقمي DMM كأداة القياس الأهم في عملية اكتشاف الأعطال. في الواقع، كل منهما له استخداماته الخاصة إذ يقوم راسم الإشارة بقياس الجهد مثل DMM لكنه يظهر الجهد كتابع للزمن. لهذا، فإن موجة متناوبة تكون قيمتها ك فولت في الواقع حوالي 7 فولت من القمة إلى القمة. وصوف تظهر الموجة الكاملة على شاشة الإظهار،

برؤية شكل الموحة على الراسم، يكون ممكناً رؤية مطالها وترددها. وكذلك يمكن رؤية أي ضياع، أو انزياح ترددي، أو إشارات ثانوية أو أنواع أخرى من الضحيج.


في الرواسم ذات مسرعة المسح 35 ميفاهرتز وأكثر، يمكن ملاحظة شكل الإشارات المرئية. كمثال على ما يمكن أن يشاهد عند عرض الإشارة المرئية يمكن أن بوحد في أية بملة تقنية حول المستقبلات. و تظهر عادةً صورة للإشارة VITS وهي إشارة اختبار المجال الشاقولي. إن أحد مكونات

إشارة الـ VITS يتألف من خمس رشقات متزايدة التردد. إن أعلى الرشقات (بالنسبة لبعضها البعض) تشير إلى الاستحابة الترددية للمستقبل.

مطل الطيف Spectrum Analyser

يشبه محلل الطيف راسم الإشارة من ناحية وجمود شاشة يظهر الجهد بدلالة السردد، بينما يظهر راسم الإشارة الجهد بدلالة الزمن (انظر الشكل 24-7). لهذا، فإنه يمكن مشاهدة الطيف الكلى للترددات على شاشة المحلل.

كمثال: إذا تم وصل محلل الطيف إلى خرج الكتلة، تم ضبطه بحيث يكون التردد المتوسط ١٤ في مركز الشاشــة، فـإن مطال أية إشارات تقع في الجال 30 ميغاهر تز زيادةً أو نقصانـاً سوف يكون ظاهرا. إذا ظهرت ومضات عريضة عند 10 ميغاهرتز زيادة أو نقصاناً فهي ستكون مؤشراً واضحاً على وجود التداخل الأرضى TI. إن كشف التداخل الأرضى هـو أحد الاستخدامات الرئيسية لمحلل الطيف. يستخدم المحلل إظهار لشكل الموجة. و الاختلاف بينهما همو أن محلل الطيف _ أيضا لفحص مستويات الخرج للكتــل LNCs, LNBs, LNAs، ولفحص خافضات التردد الكتلية وخافضات المتردد. ويمكس بواسطة المحلل فحص الهزاز المحلى أيضاً هٰذه المكونات.

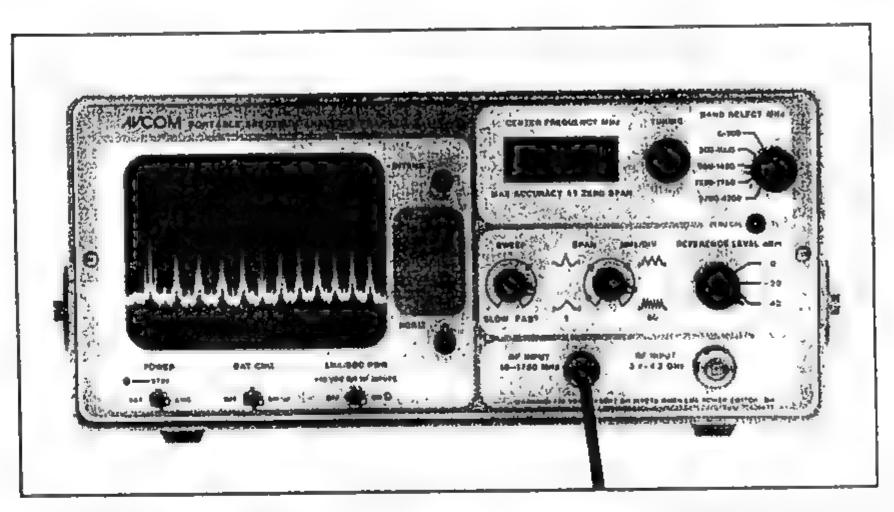


الشكل 7-24 يبين محلل طيف Avcom PSA-37D. هذا الحلل يقبل إشارات دخيل من مرتبة 10 إلى 1750 ميغاهرتز ومن 3.7 إلى 4.2 جيغاهرتز في خمس حزم ترددية. وهو مزود بشاشة رقمية وبوحدة تغذية للكتل LNAs وLNBs مدمجة مع الجهاز.

إن محلل الطيف هو الجهاز الوحيد الأكثر قدرة على مستقبل خاص يمسح باستمرار بحال ترددي معين و يظهر الخرج على شكل مطال إشارة مرئية بدلالة التردد. كما إنه يُعطى منظر بانورامي لمطالات و ترددات جميع الإشارات المتواجدة في الحزمة النزددية المقاسة.


> يظهر محلل الطيف المحمول مطال الإشارة بقيم تصاعدية من الأسفل إلى الأعلى و يمسح التردد من اليسار إلى اليمين. يينما يقوم العامل الفني بتحريك قرص الهوائمي حسب قوس التابع الصنعي، يستطيع التقاط أعلى قيمة من أحل كل إشارة و من ثم يمكن ضبط الدليل marker على التردد المركزي و قراءته رقمياً. يستطيع الفين أيضا ضبط حزمة التمرير لمحلل الطيف بحيث تظهر جميع التزددات لإشارات التابع الصنعي أو تضييق الحزمة لإظهار إشارة واحدة.

إن شكل الإشارة الستي ترسم على شاشة محلل الطيف ذات الشكل التشابهي لها حصائص معينة، و الإشارات الرقمية التي تتضمن إشارات مرئية مضغوطة لها خصائص معينة أيضاً و شكل آخر. (شكل 24-8).

يعتبر محلل الطيف من أفضل الأجهزة للفصل بمين نوعمين متعامدين من الاستقطاب، و يبين الشكل 24-9 حوامل متعددة عالية الشدة، كما يبين حوامل أضعف في يسمار الشاشة، وقد تحاوزت قليلاً عتبة الضحيج، و أثناء ضبط وضعية استقطاب المغذي، يمكن للعامل الفني التأكد من صحة عملية الضيط و ذلك بإلغاء كل إشارة مستقطبة دائرياً و غير مرغوب بها.

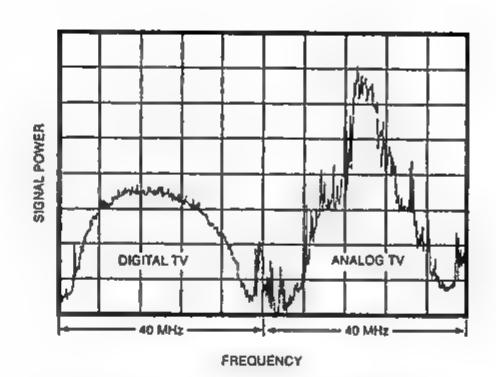

شكل 8-24 مقارنة الطيف لإشارات تلفزيونية تمثيلية و رقمية.

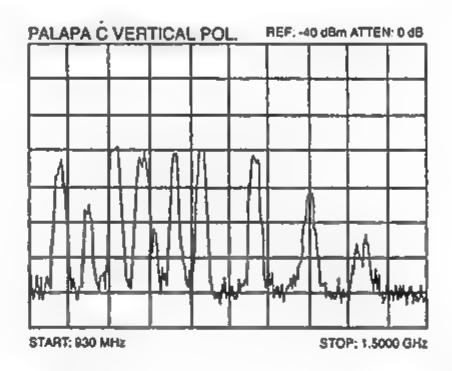

شكل 9-24 طيف عريض المجال لمجيب في حزمة C دو استقطاب شاقولي على التابع الصنعي palapac 2

توجد ميزة إضافية لمحلل الطيف، إنه يسمح بقياس الفصوص الثانوية لقرص الهوائي، وفي ذلك دلالة على

تعرجات السطح ووضعية قمع التغذية. إن لجميع الهوائيات فصوص ثانوية تقوم بتكبير الإشارات على جانبي حزمة الإشعاع الرئيسية و الواقعة على بعد عدة درجات منها. إن مستوى الإشارة للقصوص الجانبية يجب أن تكون أقل بمعدل 15- إلى 18d8 من الجزمة الرئيسية و ذلك لتحنب حدوث تداخل الأقنية، و يكشف محلل الطيف عن مقدار الانخفاض في مستوى الفصوص الثانوية، إضافة إلى بعدها عن حزمة الإشعاع الرئيسية.

يمكن أن يستخدم محلى الطيف أيضاً لتحديد الموقع في المستقبل الذي تتوضع فيه إشارة مرئية غير مرشحة، ويستفاد من هذه الإشارة في كواشف ترميز السنيربو وبعض كواشف التعمية باستخدام محلل موضوع على الجحال من (إلى 10 ميغاهرتز، فإن الحوامل الفرعية المرئية والصوتية يمكن أن تظهر ويمكن إيجاد نقطة مناسبة توقف عمل الدارة.

عند شراء محلل طيف، من المهم التأكد من قدرته على إظهار كل حزم الطيف الضرورية.

إن الحزم الأكثر أهمية هي:

- 0 إلى 10 ميغاهرتز لرؤية الحوامل الفرعية الصوتية والمرئية ضمن الحزمة الأساسية لإشارة محطة الارسال.
- 40 إلى 600 ميغاهرتز لرؤية إشارات النزدد المتوسط IF من وحدة تحويل النزدد الأحادي أو خافض كتلة النزددات.
 وكذلك لضبط بعض معمدلات RF في نظام الإرسال NTSC.
- من 950 إلى 1750 ميغاهرتز لرؤية الخرج من كتل خفض
 النزدد للحزمة C والحزمة Ku. وأيضاً LNBs.
 - 3.7 إلى 4.2 جيغاهرتز لرؤية خرج Lnas للحزمة -C

اجهزة التلفاز ذات التوليف المركب Synthesized Tuned TV

إن تلفزيون الضبط المركب ليس لمه تحكم ضبط دقيق. ومثل هذا التلفزيون مثالي لاختبار وضبط معدلات RF الرخيصة من أجل الأداء المرئي والأداء الصوتي المناسب.

في معظم الحالات يتم ضبط المعدلات أثناء التصنيع على القنال 3 في أمريكا الشمالية وعلى القنال 536 في مستقبلات DBS الأوربية. إذا تم ارسال القنال المحلية 3، فإن المعدل يجب أن يُحَوَّل إلى أحد القنالين 2 أو 4. ولكن إزاحة التردد في معظم المعدلات رخيصة الثمن ليست دقيقة. وهنا

يبرز دور استخدام تلفزيون الضبط المركب إذ نضعه على القنال 4 مع وقف عمل جميع دارات التصحيح التلقائي، التحكم الآلي بالزدد أو دارات التصحيح اللوئي. إذا لم يكن المعدّل قد تم توليف بصورة صحيحة فإن شكل كهيكل سمك الرنجة، أو ضعف اللون أو اختفاؤه تماماً، وأيضاً تمزق نقطي وضعف صوتي هي بعض مظاهر المعدّل المضبوط بشكل خاطئ.

الإصلام و الخدمة – منظور أوربي

إن الأساليب الأمريكية والأوربية لحدمة أجهزة تلفزيون الأقمار الفضائية تختلف في بعض النواحي. في أمريكا الشمالية، تجرى الإصلاحات في مكان تصليح مختص بذلك. في أوربا، يشبه الموقع مكان تصليح تلفزيونات محلى.

إن خدمة الأجهزة التلفزيونية للأقمار الفضائية تقسم إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى هي فحص المرقع وهذه المرحلة تغطي الأخطاء في الموقع. إن تشخيص وإصلاح مشاكل الموقع تأخذ عادةً بضع دقائق.

المرحلة الثانية هي الإصلاح على طاولة الاختبار وفيها تؤخذ المكونات من موقع الزبون إلى محل الحدمة. إن الأعطال الأكثر شيوعاً و التي تنتمي لهذه المرحلة هي: فشل ملاءمة المستقطب ومشاكل عامة تتعلىق بمنابع التغذية. يستطيع تقني متمرس عادة إصلاح مثل هذه الأعطال في أقل من ربع ساعة. هذا النبوع من الخدمة بشكل لب العمل في محل الإصلاح.

المرحلة الثالثة هي الإصلاح التخصصي. عندما يحدث عطل معقد في المستقبل ويكون إصلاحه بنجاح غير اقتصادي من قبل التقني، فإنه يتم استبدال المكون أو ارساله للإصلاح في مركز مختص. تدار هذه المراكز عادةً من قبل فريق عمل تابع للمصنعين. و في حال وجود كفائة، فإنه من الأفضل استبدال الجزء المتعطل وإغادته إلى الموزَّع أو المُصنَّع.

طاولة الاختبار The Test Bench

طاولة الاختبار المستخدمة في الإصلاح تكمون عمادةً واحدة ومشابهة لتلك المستخدمة في إصلاح أي شيء ممن

التلفزيونات إلى الستيريوهات. إن طاولة اختبار ضيقة المساحة ومزودة بأقل قدر من التجهيزات هي المتوفرة غالباً. إلا أن بعض أجهزة الاختبار تكون رئيسية.

نظام الاختبار للاقمار الفضائية

من المهم توفر نظام اختبار تلفزيوني للأقمار الفضائية في متناول البد. من أجل أعمال تصليح ASTRA، هذا النظام مؤلف من مستقبل بسيط، LNB وقرص هوائي، يتم تركيبه بحيث يكون من السهولة تبديل الكتل LNBs عند الهوائي. ينبغي توفر نموذجون من LNB هما Marconi الذي يستخدم مفتاح استقطاب بثنائي PiN ونموذج Maspro الذي يستخدم مستقطب فيريق.

مقياس شدة الإشارة الرقمي

Digital Signal Strength Meter

في حين يعتبر محلل الطيف حزءاً ممتازاً من أجهزة الاختبار والتي يرغب أي تقني تلفزيوني للأقمار الفضائية بامتلاكه، فإنه يوجد خيار آخر اقتصادي أكثر هو مقياس شدة الإشارة الرقمي مثل SAMM الذي يستخدم لقياس خرج التردد المتوسط IF لكتلة دالله عند استخدام أداة ذات خرج سمعي، فإنه من المهم عدم تفعيل الدارة السمعية وإلا فإن الضحيج سيصبح مزعجاً.

المقياس المتعدد الأغراض Multimeter

إن أغلب الجهود المعينة على مخططات الدارة الإلكترونية يمكن قياسها بهذا المقياس. ويمكن استخدام مقياس متعدد المهام تشابهي إذا كان ضرورياً. هذا الأخير يعتبر جزياً رئيسياً من عدة الاختبار عند إصلاح دارات AFC. بينما يشير المقياس الرقمي إلى معدل الجهود اللحظية، فإن المقياس التشابهي يظهر التغيرات الترددية المنخفضة جداً لحظة حدوثها.

		,
		ļ



الكشف عن الأعطال

إن بعض الأعطال التي تحدث في المستقبلات التلفزيونية المني تتعامل مع الأقمار الفضائية يمكن تشخيصها من خلال مكالمة هاتفية مع الزبون. فمثلاً، في العديد من مستقبلات الأقمار الفضائية يوجد مفاتيح وصل اقطع متوضعة على اللوحة الخلفية والتي يمكن أن تكون مصدر العطل. عموماً، فيان معظم حالات الكشف عن الأعطال تتطلب زيارة منزلية. ذلك أن القليل من الزبائن قادرون على تحديد العطل وفك القطعة المعطوبة وجلها إلى ورشة الإصلاح. وحتى إذا تمكن الزبون من تحديد العطل فإن الأمر غالباً ما ينتهي بزيارة ميدانية

لإعادة نصب النظام حيث أن طبيعة الأجهزة التي تتعامل مع الأقمار الفضائية تتطلب أن يتم نصبها من قبل حرفيين.

معظم الزبائن هم من الذين يرغبون بالحصول علمى مساعدة أو هم قادرون على نصب أجهزة استقبال الأقمار الفضائية بمفردهم. هؤلاء الذين يحاولون ذلك بمفردهم غالباً ما ينتهون إلى طلب المساعدة أثناء عملية التركيب، وبما أن أساكن نصب الأجهزة هي على بعد يصل أحياناً إلى 100 كم من ورش الإصلاح فإن الزيارات تكون غالباً مضيعة للوقت.

اختبار العناصر الميكروية

أثناء التركيب (النصب) فإنه من الحكمة قياس وتسحيل مقدار سحب التيار الأولي للكتلة LNB والاحتفاظ بها كقيمة مرجعية للمستقبل في حال حدوث خلل في النظام. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء ليس ضرورياً في العادة وذلك لأن كل كتلة تعمل بشكل أولي ضمن نسبة 10% من المواصفات المحددة بالنشرة المرفقة، فإن الأعطال غالباً ما يمكن أن تشخص بشكل مبكر عن طريق قياس سحب التيار لكتلة LNB. وإن مقارنة القيمة الأولية المأخوذة عند التركيب مع القيمة المقاسة أثناء الحدمة تعكس مدى سلامة القطع الإلكترونية.

إن تلف أي عنصر في الـ LNA أو LNB أو LNC يمكن أن بنتج عنه انخفاض في قيمة الربح أو وحود شرارات زائدة أو مستويات إشارة غير مستقرة أو غياب كامل لأي إشارة. ولكن ذات المشاكل يمكن أن تظهر نتيجة ناقل عاطل أو مستقبل عاطل.


إن الطريقة السريعة للتأكد من أن العطل من المضحم هو انحتبار سحب التيار صفر، انحتبار سحب التيار صفر، فإذ إحدى الكتل LNA أو LNC أو LNB تكون مفصولة. والسبب في هذا يمكن أن يكون فصل في سلك تغذية الطاقة، أو عطل في

قمع التغذية، أو عطل في منظم الجهد في المستقبل أو تلف في عنصر ميكروي. أما إذا كان التيار أقل به (25-20) ميلي أميير من القيمة الأولية المقروءة عند التركيب، فإن الفرصة عندئذ تكون كبيرة بأن تكون مرحلة واحدة من الـ LNA لا تعمل على الإطلاق. هذا أيضاً ينطبق على المكتل LNB و LNC، كونهما يملكان مضحم منخفض الضحيج LNA كعنصر مكمل.

في الكتل LNB وحين يكون التيار أخفض بأكثر من 25 إلى 20 ميلي أمبير فإن مضخم النزدد المتوسط أو الــ VTO أو 10 أو حتى أكثر من مرحلة واحدة قد تكون السبب في العطل.

إذا كانت الوحدة تسحب ذات التيار المقاس عند الركيب، فإنه قد لايزال هناك عطل في الوصلات يحجز الإشارة ولكن لا يؤثر على سحب التيار. إذ أن قراءة التيار تين فقط بأن انحياز الدارة صحيح وظيفياً.

العنصر الثاني الذي يجب أن يختبر هو وحدة التغذية. ومن أحل مخفضات الردد وLNC، فإن جهرد التلحين ينبغي أن تقاس. هذه الجهود يجب أن تُقرأ عند طرف نهاية كبل الهوائي. ويمكن استخدام DVM (مقياس فولت رقمي) لقياس الجهد والتيار أثناء تشغيل النظام كما هو مبين في الشكل (25-1).

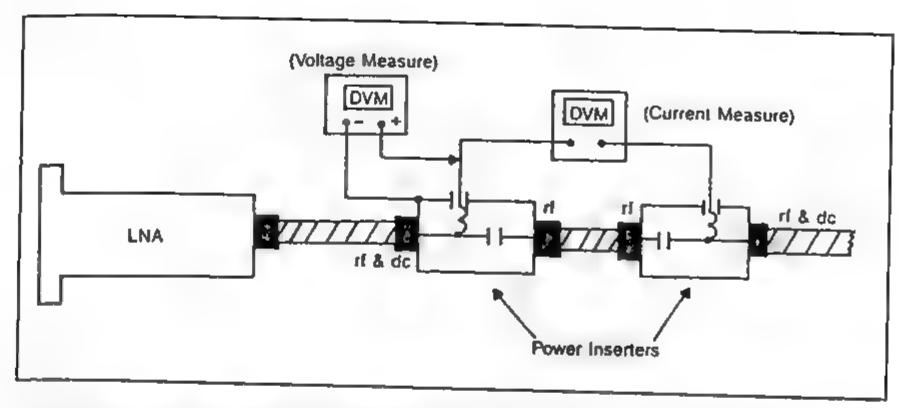

شكل 1-25 فحص حقل مكبر ضجيج منخفض، يمكن قياس التيار والجهد لكتلة LNB باستخدام مغنيين للطاقة مربوطين بشكل متعاكس

إن مغذيات الطاقة Power Inserters تربط بالكتل LNB و LNCs عن طريع وصلات ۱، وتثبت إلى الكتلة LNCs و مخفضات التردد عن طريق وصلات ۲.

بمكن تصنيع فاحص طاقة بتركيب وصلتين من نوع F على صندوق معدني صغير مع وصلات من نوع Banana من أجل DVMs ويلحم ملف تحريض بقيمة 100μH بين كل وصلة Panana و يلحم مكثف 0,01μF بين الوصلتين F.

الاستبدال

إن أسهل طريقة لكشف العطل هو الاستبدال. إنه من الحكمة أن تجمع وتشتري جميع العناصر التي تستخدم في هذا الجال ومن ثم تقوم باستبدال العناصر واحداً تلو الآخر. هذه الاستراتيجية عادة تحل المشكلة إذا كان السبب هو عنصر تالف وليس عدم توجيه جيد للهوائي. طبعاً هذه الطريقة تتطلب بحموعة احتياطية من العناصر التي لا يمكن أن تباع مستقبلاً كعناصر جديدة، حيث أن هذه العناصر قمد تتعرض للعطب أثناء الاستبدال. وبالرغم من كل هذا، فإن هذه الطريقة تبقى الأسهل لكنها قد تكون الأغلى.

الطريقة الأسهل والأقل كلفة هي في امتلاك نظام اختبار وجموعة كاملة من التجهيزات الإلكترونية السيّ يمكن أن تستخدم لاختبار أي نموذج من نماذج المستقبلات أو IRD أو LNB أو غفض تردد أو LNA.

يجب أن يتألف نظام اختبار الحزمة C من كتلة LNA ذات حرارة ضحيج 60°K ومخفض كتلة من النزددات ومستقبل.

والسؤال لماذا K LNA 160%

الغرض من إجراء الصيائة ليس الكشف عن العطل وإصلاح النظام من أجل وإصلاح النظام فحسب، وإنما أيضاً ضبط النظام من أجل تحقيق الأداء الأمثلي، وباستخدام كتلة LNA ذات ضحيح 60°K تظهر النشائج السلبية المرتبة على ضعف السركيز أو تراجع أداء المغذي بصورة أوضح من كتلة LNA ذات حرارة ضحيج أخفض (من 30°K إلى 40°K).

عند الكشف عن عطل في نظام يعمل بالحزمة الك كتلة LNB المستخدمة للاختبار يجب أن تكون ذات رقم ضحيج بحدود 1,8dB تقريباً.

كشف إعطال دارات المعالج الصغري

هناك خمسة فحوصات أساسية للكشف عن أي عطل في المعالج الصغري، وبغض النظر عن نوع ذلك المعالج.

أولاً يجب قياس جهد وحدة التغذية. بعسض المعالجات تستخدم عدة جهود، فالمعالجات 280,8080 و8085 تستخدم الجهود 5+، 12+ و5- فولست. لحسسن الحسظ فسإن جميسع

المعالجات الجديدة تقريباً تتم تغذيتها فقط بالجهد 45 فولت. جهد التغذية أيضاً يجب أن يفحص باستخدام راسم الإشارة، إذ أنه يجب أن لا يحتوي على تموج معتبر بالجهد. فإذا كان هناك تموج، فإن مكثف ترشيح وحدة التغذية يجب أن يفحص، وإذا دعت الضرورة يُغير. أيضاً يجب البحث

نيما إذا كان هناك ضجيج بتردد عبائي على خط التغذية الرئيسي لوحدة التغذية. هذا الأمر قد يكون سببه تسريب في مكثف أو نقطة لحام باردة على أحد أرجل المكثف أو تمرير غير كاف لمكثف في التصميم الأصني للدارة.

ينبغي التأكد من نقطة الأرضي أو نقاط الأرضي علمى دارة المعالج باستخدام محص راسم إشارة. يجب أن لا يكون هناك حهد أو ضحيج على هذه النقاط، وفي حال وحوده نإن أصل المشكنة قد يكون فقدان خط أرضي أو اقتلاع عط خاص من الدارة.

الفحص التاني هو التأكد من عمل نبضات الساعة. إذ ينبغي التأكد من أن تردد نبضات الساعة صحيح وأن المطال كاف: والإشارة نظفة أي أنها لا تحتوي على توافقيات أخرى. هذا الأمر يمكن أن ينجز باستخدام عداد تردد أو راسم إشارة. عموماً نجب أن يكون تردد الساعة من 2 إلى ٥ ميفاهرتز وأن يكون مضبوطاً بواسطة كريستالة. فهإذا لم يكشف الفحص السابق عن أي مشكفة، فإن جهد التغذية للمجموعة التكاملية ودارة نبضة الساعة يعملان بشكل جيد.

الخطوة التالية هي المحاولة بإعادة إقالاع المعالج (تصفير Reset). هذا الأمر يمكن على الأغلب أن يتم بيساطة عن طريق خنع فيش المستقبل من الحائط أو في بعض الأحيان يكون هناك بحال لتصغير المعالج عن طريق وصل نقطة مهيئة لذلك إلى الأرض. إذا ما كانت بعض الوظائف فقط تعمل بشكل سئيم عندئذ يفترض بأن يكون واحد أو أكثر من خطوط العناوين المسك بقيمة 45 فولت أو () فولت، والسبب إما أن يكون خلل داخي في المعالج أو خلل خارجي في إحدى الدارات المتكاملة المعدة لنربط () المعالمة.

أما إذا كانت المشكلة متقطعة، أي تظهر وتنتقي، فإن واحداً أو أكثر من خطوط المعلومات يمكن أن لا يصل إلى الحالة المنطقية 1 أو 0 بشكل تام. إذ يوجد منطقة غير معرفة (من 1.4 إلى 2.4) والتي ضمنها لا يستطيع المعالج تحديد الحالة المنطقية (1 أو0). في بعض الأحيان، مثل هذه الجهود تكتشف عنى أنها موافقة للحالة المنطقية 1، وأحياناً أخرى موافقة للحالة المنطقية (1. ويمكن استخدام فاحص منطقي Logic Probe أو السم إشارة لتشخيص مثل هذه المشكلة.

إن اكتشاف خلل في خط المعنومات هو أمر نادر الحدوث، ومع ذلك فإن وجود شرارات في خط التغذية أو قصر الجهد 36+ فولت مع المحرك يمكن أن يكون هو السبب. والأعراض التي تنجم عن مسك خط المعلومات لحالة منطقية ما هي ظهور أرقام غير صحيحة على لوحة إظهار رقم القناة، إضاءة وإطفاء لأحد ديودات الإظهار، أو اختيار غير صحيح تكرارية في اختيار غير صحيح للحالة السمعية أو عدم تكرارية في

عمل المحدم وأعرض أخرى غريبة. إن وجود خنل في خط المعنومات يمكن أن يكشف في بعض الأحيان بمراقبة خبرج كل خط معطيات وعنوان حتى تتغير حالته المنطقية من 5- إلى 0 أو بالعكس.

أثناء خطوات تبديل المستقبل (مثل تغيسير القدال. تغيير القصر الاصطناعي، تغيير تمط الصبوت..الخ) تكون المدارة المتكاملة للقص والإظهار مفيدة جداً في إجراء هذا الاحتبار.

أعطال النظام الرقمي

إذا توقف حهاز IRD الرقمي عن استقبال الصورة. ينبغني عنى الفني تحديد السبب باستخدام مقياس شدة إشارة، و يمكن أن يكون IRD بحهزاً بمقياس بعطي قراءة على شائدة رقمية. و من المفيد تسجيل مستوى الإشارة عند البتركيب بحيث يمكن لنفنى مقارنتها في حال حدوث خفل ما.

بالإضافة لمستوى الإشارة، تتعرف بعيض العلب الرقمية على البرتامج الرقمي الأم source، كما تعضى إشارة سمعية في زاوية شاشة الإظهار لقياس المستوى، وتزداد حدة الصوت مع قوة الإشارة، و خدة فائدة كبيرة عندما يبتعد قرص الفوائي عن مكانه بفعل الرياح، و يقوم الغني برفع صوت جهاز التلفزيون، و من ثم تجري عمية ضبط ناعمة على موقع الموائي، بينما يصغي لنغمة الإشارة السمعية للدلالة على وجود الصوت أو غيابه.

حالاً وبعد انتهاء التركيب، ينصح بوضع إشارة عبى حامل المواتي لتعيين الوضع الصحيح للارتفاع (Elevation) و زاوية المواتي لتعيين الوضع الصحيحة (Azimuth) و بهذه الطريقة يمكن معرفية فيما إذا تغير موقع المواتي في وقت لاحق، إذا لم يوجد في جهاز IRD الرقسي مقياس إشارة كجزء منه، ينبغي على الفني وصل أداة قياس خارجية إلى النظام، ويوجد مقياس إشارة فضائية صغير و خفيف الوزن و غير غالي النمن ينصح باقتنانه ضمن عدة المتركيب، و يمكن وصل هذا المقياس إلى خط النقل المحوري المذي يربيط كنية INB أو INF وجهاز INB عبر الكابل المحوري المذي يربيط كنية INB و بذنك لا حاجمة برسله IRD عبر الكابل المحوري إلى كتلة INB، و بذنك لا حاجمة نوجود بطارية لتغذية المقياس، ولكن النقطة السلبية هي أنه يتم قياس جميع الإشارات القادمة من التابع الصنعي دفعة واحدة، و بذلك لا يمكن الاستفات. و السلبية الأخرى يمكن الاستفادة من المقياس في ضبط الاستقطاب. و السلبية الأخرى للمقايس وحيصة الثمن أنها لا تؤمن قراءة دقيقة و معيارية، لذا يمكن المقايس وحيصة الثمن أنها لا تؤمن قراءة دقيقة و معيارية، لذا يمكن المقايس وحيصة الثمن أنها لا تؤمن قراءة دقيقة و معيارية، لذا يمكن المقايس وحيصة الثمن أنها لا تؤمن قراءة دقيقة و معيارية، لذا يمكن المقايس وحيصة الثمن أنها لا تؤمن قراءة دقيقة و معيارية، لذا يمكن المقايس وحيصة الثمن أنها لا تؤمن قراءة دقيقة و معيارية، لذا يمكن المصول على قيمة نسبية فقط لمستوى الإشارة.

مسائل الاستقبال المتقطع

يرجع الاستقبال المتقطع في التنفزيون الرقمي إلى عدة اسباب، من انحراف قرص الهوائي عن موقعه بسبب الرياح، فقد لا التبيت نقسع التغذية، أو ضعف التماسك عند نقطة وصل الخط فهوري بسبب القصدرة أو الرطوبية. إن الخطوة الأولى الصحيحة بعد غياب الإشارة هي إجراء فحص بصري لكامل الظام، و التأكد من وجود براغي التبيت للهوائي و المغذي، إضافة لفحص جمع الموصلات، ينبغي أيضاً ملاحظة العلامات الفاية على حامل الموائي لغيمان عدم الزياح القوص على موقعه الأحسى.

إن الأمطار و التنباب، و حتى الغيوم الحملة بالرطوبة يمكن أن تنفض من شدة الإشارات في الحزمة Ku ، فحلال عملية التركيب. قد تكول محاولة ضبط قرص الفوائي و المغلدي (الإبرة) بعد فلهور صورة نظيفة عسى الشاشة من الأخطاء الجميمة، مع ذلك يمكن أن تنتفي هذه الصورة الرقمية التي ثم إنظهارها في الجو الصحو مع هطول زخات من المطر،

إن فقدان الإشارة أثناء المطر يظهر بأحد شكنين، إما أن يضهر إطار ثابت يمثل آخر إطار فيديوي جرى تخزينه في دارة لهاافة لكاشف التعديل في جهاز IRD، أو تطهر رسالة تعلى عدم وجود إشارة في أعلى الشاشة "na signal"، و إذا لوحفظ انقطاع الاستقبال الجيد و المتكرر أثناء المطر الخفيف، فذلك دلالة أكيدة على أن النظام لم يتم معايرته ليحقق أفضل أداء، و ينبغي على العامل الفني أن يستخدم جهازاً لضبط الإشارة بحيث يكون استقطاب الفوائي و المغذي في الوضع الأمثني للحصول على أفضل إشارة و معالجة التأثيرات المحيطية السلبية.

إذا أشار مقياس قوة الإشارة إلى قراءة عالية و بقي النظام المستقبل إشارة فيديوية فينبغي التأكد من عدم تغيير الوضع الأساسي لجنباز (RD) من قبل شخص ما: إن معظم هدف الأجهزة تنميز بوجود إمكانية تحكم ذلأهل و الكبار مع كلمة سر "password" لمنبع الوصول إلى التحكم بالنظام و بعض الأقنية التلفزيونية التي يشار إليها بخارج الحدود ""off limits"، ينتسج باستخدام كمه السر للحهاز (RD) لحماية الوحدات الدائمية ذات النفيات العانية من تغيير الوضع الصحيح؛ إضافية وضع حد لمعقبة الغضونية للأطفال.

بن المعادلات الأساسية المامة لأي جهاز IRD رقمي هي التردد الركزي للمجيب و الاستقطاب، إصافة إلى معدل الرموز وتصحيح الأخطاء المباشر (الدام) و ذلك من أجل بحموعة bouquet من الأقنية الرقمية التي اشترك بهما الزبون، وهذه المعادلات تظهر عادة عمى الشاهب تحسب تسمية إعسمادات "installation" أو الشاهب عمل جهاز IRD معرفة المزدد الموسطي لكتلة


LNB (من 950 إلى 2050 ميغاهرتز) أو تبردد الفنزاز المحدي لكندة LNB إضافةً إلى التردد الفعي للقسر الاصطناعي (مثلاً: تسردد الفنزاز المحلي 5.150 جيغاهرتز ناقص تردد القسر الاصطناعي4.000 جيغاهرتز ينتج عند التردد الوسطي 1.150 الميغاهرتز).

إن معدل الرموز و FEC تتغير عادة من مجموعة أقنية وقمية إلى مجموعة تنيها، فمثلاً على القمر الاصطناعي Astra معدل الرموز المستخدم مسن 22 إلى 27.5 ميغارمز/ثانية، و تستخدم معدلات رموز مختلفة في أنطمة توابع صنعية أخرى حول العالم.

يب التأكد من أن معاملات الجهاز IRD فم يعبث بها أحد. و في بعض الأجهزة الرقب IRDs يوجد خيار بسمح باستعادة انوضع الأساسي لنمعاملات عند انتصنيع للدى ملامسة أزرار التحكم، و في حال استقبال إشارة قوية و كانت المعاملات جميعها في الوضع الصحيح، فسوف يتحقسق الجهاز IRD من قاعدة المعطيات للإشارة و يظهر دليل البرنامج الالكتروني (EPG) لمجموعة الأقنية المرقمية bouquet و إن استمر النقلام بعدم انقسدرة على استقبال الصورة، فيحب التأكد من أن بطاقة smart قد تم إدخافها من المنزلقة slot الخاصة بوحدة الوصول conditional access و بأن

تأثير المطر على الإرسال في الحزمة Ku

هناك سلبية كبرى للوصلة الهابطة التي تعمل بتردد يزيد عن المعبور حيث أن المطر و الثلج و حتى المعبوم المني تعبر محمنة ببخار الماء يمكن لها أن تخفض من شدة الإشسارات الواردة و ذلك نظراً لقصر طول الموجة (شكل 2-25) فعد هذه المرددات، تكون أبعاد قطرات المطر المتساقطة قريبة من أجزاء طول الموجة لتردد العمل، لذلك يمكن لهذه القطرات أن تمتبص و تمنع استقطاب الأمواج الميكروية لدى عبورها الغلاف الجوي،

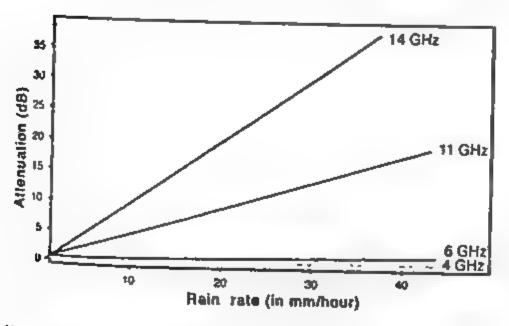

شكل 2-25 مستوى التخميد لإشارات فضائية في الحزمة C والحزمة مقدراً بالديسيبل.

إن الأنضمة الرقعية لتعزيون الباشر المنزني مصممة ليكون فيها قرص الهوائي أصغر ما يمكن، ويتزاوح قطره من 60 إلى 75 سم و في بدان مش جنوب شرق أسيا و جزر الكاربي، يتسبب سقوط الأمطار بغروة إلى تخميد الإشارة الفضائية في الحزمة الله أكثر من الامطار بغروة إلى أكثر من بحيياً في جودة الإشارة و حسى المتفاؤها تماماً، إن فترة الخفوت هذه قصيرة عادة و تحدث بعد القلير أو في ساعات المساه الأولى أي قبل موعد المشاهدة الواسعة، و حسب رأي معظم المشاهدين لشفزيون الفضائي في الحزمة الما، فان الفطاع الاستقبال بسبب الأمطار لا يتعدى بضع ساعات على صدار السنة، وهذا لا يختف كثيراً عن أسباب أحرى مثل انقطاع التيار المنتزيون المشترك.

مساعدة في التقليل من تأثير الأمطار، يلحماً المصلون للأنفسة التي تعمل في احزمة Ku لاستخدام هوائس بقطر أكبر

مما تنطبه هذه الأنظمة حين تعمل في شروط جوية صافية، إن زيادة قطر المواتي يؤمن للنظام بضع ديسيبل هاسة جسا للمحافظة عنى عمل النظام بصورة جيدة أثناء السقوط المعتمل للأمطار، غير أنه في الأنظمة الرقعية للتنفزيون الفضائي، حيث لا يتجاوز قطر المواتي منزاً واحداً. يجب أتبو بانتصاع الاستقبال بنسبة محددة في العام.

فغي ماليزيا مثلاً. يؤكد المسؤولون عن شبكة الأقمار الفضائية تأمين الإشارة بنسبة ها 99.7 من الوقست. و همذا يعمني انقطماع الاستقبال بمعدل 26.2% ساعة سنوياً فقط (أي بنسبة ١١٤٠٠).

في الشرق الأوسط، نبادراً منا تسبب الأمعنار العربسرة انقطاع الاستقبال، ولكن العواصف الرمسة قد تسبب بعص المشاكل أحياناً.

دليل الكشف عن العطل

ما تبقى من هذا الفصيل هو دليل الكشف عن العطل الذي يغطى عنتف مكونات أنفلمة الاستقبال الفعنائية المألوفة. ونكن قبل أن نصبق البحث إلى عنصر واحد في النظام يجب التأكد فيما إذا كان قرص اخوائي موجه بشكل صحيح باتجاه القمر الفضائي. فبإذا ما كان اخوائي منحرف بمقدار صغير (3°-4°) فإنه أن يكون ممكنا استقبال القسر الصنعي بشكل طبيعي. إن معرفة زاوية الأقل والارتفاع نكل قسر فضائي في المنطقة يمكن أن تكون مساعدة في توجيه القسرص بشكل المنطقة يمكن أن تكون مساعدة في توجيه القسرص بشكل مراقبة صورة التغزيون أو قسوة الإشارة يمكن أن تكون تقنية مع الموائي، فبعاً في حال إجراء هذه فعائة في التوجيب الدقيق لمهوائي، فبعاً في حال إجراء هذه العملية لمعدة مرات تصبح عملية توجيه اخوائي أمراً عفوياً. حالما العمل تستخدم لتشخيص مشاكل صحيح، فبإن عمنية الكشف عن العطل تستخدم لتشخيص مشاكل أخرى.

الأعراض: ضجيج على جميع الأقنية، وعلى كلا الخرجين الفيديوي والسمعي،

الأسباب الممكنة: توجيه خاطئ لمهوائي. عطب أو تسف لعنصر إلكتروني في كتنة LNB أو كتمة الناخب لمستقبل.

تتحديد فيمد إذا كان السبب همو توجيه قبرص هوائي. أولاً يجب التأكد من أن القطع الإلكترونية تعمل بشكل سميم. يتم ذلك عن صريق اقتناء مولد إشارة ميكروية.

وجّه مولد الإشارة الميكروية لحو قرص الهوائي لمعرفة فيما إذا كان المستقبل يقوم بالكشسف عن الإشبارة. في حبال عبدم

توفر المولد، وحمّه الـ INB إلى الشمس وانحث عن أي ارتفاع في الضحيج فيان في الضحيج فيان هذا يعني أن القطع الإلكترونية تعمل بشكل سنيه والمشكة تكمن في وضع الموالي أو وضع المغذي أو بقرص الموالي ذاته.

فحص قاعدة العوائي

أول الفحوصات البتي يجب أن يحسري حالمًا يتمم الكشف عن سلامة القطع الإلكتروبية هو التأكد من أن الحاس منصوب بشكل عمودي. وأن الزوايا القطبية مطبوطلة بشكل صحمح كذلبك محبور الهواتسي مسواز لسبطح الأرض، جميسع هسده الفحوصيات لا تتأخذ بالعين أهجردة أكثر من خمس دقسائق باستخدام العدة الناسبة والمخططات والمعرفة اللازمة. العبدة اللازمة هي بوصلة ومقياس استوائية (زيبقلية) وخيط بطول كاف ليمد عني طول القرص. تنصب الهوائيسات عمى حواسل معدنية. هذا الحامل يجب أن يكون عمودياً بشمكل تنام وذلك يسمح تقرص الهوائي فأن يلاحق بشكل فنحيح حبراء Clarke. وتستخدم الزبيقلية للتأكد من عسودية خامل عن كلا محوريب. فإذا لم يكن كذلك فمإن قبرص الهوائمي لمن يكمون قمادر عسي ملاحقة جميع الأقمار الفضائية. أما إد كان عمودي في حاه المحور غبرب-شبرق ولكنه قريب من العمود في الحاه الحلور شمال-جنوب، فإن الاقمار الفضائية الواقعة في الأطراف سـوف تلاحق يشكل دقيق. بينما الأقمار الواقعة في المركز سوف تكون منحرفة قليلا عن محرق الهوائي. هذه المشكلة يتم تجاوزها أثناه ضبط زاوية السمت وزاوية الارتفاع لقرص اهوائي.

يجب التأكد أيضاً من أن قرص الهوائي متوضع بشكل سيم يوق الحامل ومثبت ببراغي مشدودة بشكل كامل.

الفحص التالي هو فحص زاوية المحور القطبي التي يجب أن تكون مساوية إلى خط عرض موقع القرص. إذ أن دقــة مقيــاس الاستوالية (الزينقلية) هي بحدود اله درحية، فالمطلوب هنو أد يكون خط العرض محدد في موقع المتركيب بهلده اللقة أيضاً. تأكد من أن السطح الذي وضعت عليه الزيبقلية مواز للمحسور براغي ضبط المحبور القطبي وفقيأ لمواصفيات التصنيع ثبم أعبد التأكد من الزاوية لتضمن بأن عملية تثبيت البراغي لم تتسبب بأية مشكلة. بعد ذلك تأكد من إزاحة زاويــة الميــلان لفقــرص. هذه الزاوية يمكن أن تقاس بضبط القرص بالجاه الجنسوب تماماً. تم يمرر خيط من أعسى إلى أسفل القرص. يوضع بعد ذلك مقياس الاستوائية بشكل خقيف على الخيط لقراءة إزاحة زاوية الميلان. على بعض الهوائيات، يمكن أن تقرأ زاوية الإزاحة مس خلال مؤشر للزاوية مصمم هذا الغرض. وفي هوالينات أخبرى هنالك صفيحة خلفية يمكن أن تقاس زاوية الميلان عليها. مهما تكن طريقة القياس، فسإن الزاوية تساوي محموع زاوية خط العرض مضافاً إليها زاوية الإنزياح. الملحق C يبين مخطط الميلان من أجل خطوط العرض حتى 80° درجة.

الاعتبار الأحسير همو وضعيمة المحمور بالجمال الشمال المغناطيسي تماماً. إحدى الطرق لذلك همو استعمال بوصلة دقيقة ووضع عصاتين تبعدان عن بعضهما البعض مقدار ثلاثة أمتار بالجماه المحورشمال جنوب اللذي يمر من حلال الحامل، تأكد بأنه لا يوجد على بعد ثلاثة أمتار على الأقل من القرص أي هيكل معدني يؤثر على قراءة البوصلة.

الاعراض: الصورة غير صافية، شدة الإشارة منخفضة أو وجود ومضات زائدة.

الأسباب الممكنة: أخطاء في توجيه الهوائي، خطأ في وضع المغذي، ضعف في كتلة LNA/LNB، رطوبة في الناقل المحوري، تماس ضعيف في الوصلة أو مشاكل في وحدة التغذية.

قم بفحص وضع الهوائي كما تم شرح ذلك سابقاً. فإذا بقيت الصورة ضعيفة عندلذ قم بالفحص التالي وهو تركيز قمع التغذية.

حرك افرائي إلى أحد أضراف القوس وذلك بهدف نسهيل عمنية الوصول لقمع التغذية والتأكد من مركزيته وضعه في المحور. لأجل تعنيق ذلك يستحدم جهاز إيجاد المحرق Focal في المحور. لأجل تعنيق ذلك يستحدم جهاز إيجاد المحرق Finder. هذا الجهاز له قضيب قابل للإمتداد والذي يشير بشكل مباشر إلى أسفل فتحة قمع التغذية. فإذا كان الموضع الذي يشير إليه القضيب الممتد لا يقع في منتصف القرص، فهذا يعسي

أن المغذي غير متمركز، عدّلُ بالمُغذي حتى يصبح القضيب في مركز القرص وعمودياً على محاوره.

الطريقة الأخرى هي أن نقيس المسافة من حافة القرص إلى دليل الموحة الدائري للمغذي وذلك من أجل شلات نقاط من حافة القرص. فإذا كانت المسافات الفلاث متساوية، فعندنذ يكون المغذي متمركز بشكل صحيح، أما إذا كان هنسالا اختلاف بين المسافات فهذا دليل على وجود إزاحة وإنه بحاجة إلى ضبط حتى تصبح المسافات الثلاث متساوية.

لتحديد فيما إذا كان المغذي مواز نحور العنحن. قم بوضع القاعدة بحيث يكون الصحن موجها نحو الجنوب. ضع مقياس الاستوائية حلف فتحة دلسل الموجة الدائري. نجب أن تكون الزاوية مساوية لزاوية ميل القرص. فإذا كان ذلت مفاساً بواسطة خيط مشدود إلى المركز، قيان الزوايا نجب أن تكون متساوية. إن زاوية الإزاحة للهوائي نجب أن تطرح من هذه الزاوية المقروءة والناتج نجب أن يساوي زاوية محف العرض الزاوية المقروءة والناتج نجب أن يساوي زاوية محف العرض

إذا كانت الزاوية المقروءة مساوية لخبط العرض، فعندلل يكون المغذي قد ضبط بشكل صحيح، سيما إذا كان القضيب متمركزاً. أما إذا لم تكن مساوية لخط العرض فعندلذ يكون المغذي غير مواز لمحور الصحن.

إذا كان المغذي مركباً على ثلاث أو أربع قضبان؛ فعندئذ يكون هنالك عادةً لكل قضيب طول إضافي للضبط يستخدم ليمركز المغذي. في حال كون مثبت المغندي هو خطاف من نوع و فإن القضيب يمكن أن يكون بحاجة للحني قنيدلاً أو التدوير لتحقيق عملية الضبط الصحيحة.

إذا كان التضيب يُعمل تأشيراً بالبعد المحرقي الواجب استخدامه، فإنه يكون من السهل عندك تحديد فيما إذا كان المغذي متوضع تماماً في المحرق، وإلا فقم بقياس المسافة من مركز الموائي إلى نهاية دليل الموجة الدائري لنمغذي. هذه المسافة يُجب أن تكون أقل به 6.4 مم (ربع بوصة) من المسافة المركزية للصحن، بعبارة أخرى، فنقطة التركيز الفعلية هي بمقدار 6.4 مم داخل دليل الموجة الدائري.

تحديد البعد المحرقي

إذا كانت مسافة البعد المحرقي غير معروفة، فإنه يمكن أن تحدد حسابياً بطريقتسين: بقيساس قطسر وعمسق القسرص، أر باستخدام النسبة F/D والقطر. عند قياس القطس، تماكد من أن القياس بيداً من السطح العاكس وليس من الحافة الخارجية المدعمة للقرص. إذ أن ذلك قد يضيف 5 سم إلى القياس.

لتحديد عمق القرص. ثبت عيطاً على محيط قرص الفوائي بحيث يمر من مركزه، قس المسافة بين الخيط ومركز الفوائي، هذا القياس هو عمق القرص، لتحديد البعد المحرقي، يتم تربيع القطر وقسمته على عمق القرص مضروباً بالعامل 16.

عند استحدام النسبة (٢٠١٠، فإنه لا يزال من الضروري إنجاد قطر الحوالي الفعال. اضرب النسبة (٢٠٦ بالقطر المقساس لتحصل على البعد المحرقي. كلا هذان القياسان مبينان في المحدد).

حالما يكون المغذي قد جرى وضعه في المحرق و قديم القرص قادراً على سبر حزام Clarke، فإن الصورة و شدة الإشارة يجب أن تكونا ممتاز تين. فإذا مازال هنائك ومضات زائدة، فعندئذ يجب فحص دقة سبطح القرص وذلك بتمديد حيطين عبره. هذان الخيطان يجب أن يتقاطعا في المركز ويجب أن يكونا متعامدان عند نقطة التقاطع ومتماسان بشكل خفيف، فإذا لم يكونا كذلك، فهذا دليل على أن الصحن غير مستدير بشكل تام. حرك الخيطين بمقدار دليل على أن الصحن غير مستدير بشكل تام. حرك الخيطين بمقدار دليل على أن الصحن غير مستدير بشكل تام. حرك الخيطين مقدار غيب أن يصحح. أما إذا كانا متماسين في الموقعين السابقين فإن المعارجي للقرص يكون مستوياً.

ابحث في سطح القرص عن ندبات في المعدن. أية ندبة نزيد عن 6.5 مم يجب تسويتها. إن الأقراص المصنعة من مواد بلاستيكية أو فيبر كلاس تميل إلى التقوس من أسفلها وهذا التقوس يصبح أكثر وضوحاً مع الزمن بفعل الحمولة الناتجة عن الجليد والثلج. يمكن أن تنحل البراغي والصمن كلما تحرك الصحن إلى الأسام والخلف عند تحريك افوائي له أو نتيجة لعصف الربح على سطحه. هذه الاهتزازات يمكن أن تسبب نعمف أو عدم استقرار في الصورة وخاصة في الحزمة الاسبون ولسوء الحفظ، فإن العديد من افوائيات مع قواعد التثبيت المصنعة لأنظمة استقبال الأقمار الفضائية غير ملائمة للعوامل بخوية. فأغلب هذه الهوائيات لا تدهن بمواد بلمرة تقيها من الأشعة فوق البنفسجية.

العديد من الهوائيات المصنعة من مواد فيسبر كلاس تنصدع نتيجة الظروف الجوية ساعة للماء بالتغلغل ضمن الشقوق ثما يزيد تدريجياً في حجم التصدعات وينتج عن ذلك تأكل المادة المعدنية العاكسة التي يطلى بها سطح انقرص المصنع من مواد لدنة.

خلال سنتين أو ثلاث سنوات يبدأ سطح القرص بالصدأ من مكان تثبيت الخطاف 1 ومن مكان توضع البراغي، ويتعرى السطح بفعل العوامل الجوية وأملاح الدهانات المستخدمة. ومع ازدياد فعل التعرية والتآكل تبدأ مشاكل انخفاض ربح الهوائي.

الكابلات والوصلات

إذا لم تكن الوصلات من النوع المقساوم لنعوامل الجوية، فإنها ستكون مصدراً للمتاعب. فالماء يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة للكابلات المحورية.

إن مادة foam المعازلة يمكن أن تمتس الرضوبة داحل الناقل. ثما يؤدي إلى قصر الإشارات ذات المرددات العالمية والخفاضاً بجهد التغذية وتغيراً لجهود التمحين إذا ما تم نقل هذه الجهود عبر نواقل محورية. إن تسخين الوصلة بالإضافة إلى 10 سم من الناقل الموصول بها بمحقسف الشعر سيؤدي إلى طرد الرطوبة. إذا كان هناك رطوبة في الناقل المحوري فإن ذلك سيظهر جلياً كمقاومة منخفضة بسين الناقل المحوري المركزي والتحجيب المحيط به.

في الحالات الغير عادية، عندما تستخدم المكبرات ١.NAs يجب فحص عمق الملمس المركزي للوصلة من نسوع N، حيث يجب أن يكون أخفسض من مستوى الحلقة الداخلية. فإذا لم يكن كذلك فإن التماس لن يكون جيداً.

عند استخدام الوصلات المخزنة بمواد مقاومة نارطوبة والماء يجب أولاً تنظيفها بشكل حيد. هذه المواد العازلة لم تصمم لتعمل مع وصلات تنقل جهود مستمرة. كما أن الشوائب ضمن هذه المواد العازلة تسبب قصر الإشارات ذات المترددات التي تتراوح بين 4 و 12 جيغاهر تز إلى الأرض، مما يؤدي إلى انخفاض الجهد. فإذا انخفض الجهد إلى مادون قيمة أصغرية محددة فإن وبسح الكتلة وللها سوف ينخفض بشكل مريم. فمن أحمل جهد 18 فولت لتغذية كتل LNA و 18. تكون القيمة الأصغرية المسموحة بين 12 و 14.5 فولت . أما تخفاض الجهد إلى دون 11-11 فولت فيعني أن هذه الكتلة قد انهارت وأصبحت بدون ربح.

الاعراض: خيال ثانٍ في الصورة.

الأسباب الممكنة: تداخل بالاستقطاب ناجم عن إشارة قمر فضائي آخر أو ضبط غير صحيح لأداة التحكم بالاستقطاب، وجود مشكلة في مازج محول التزدد أو الناخب أو وجود تعديل أو وجود تعديل راديوي ناتج عن محطة تلفزيونية محلية مجاورة.

إذا كانت المشكلة تحدث فقط عند استقبال إشارة بعض الأقمار الفضائية، فإنها قد تكون ناجمة عن تداخل بالاستقطاب من إشارة قمر فضائي آخر، وهذه المشكلة شائعة الحدوث في أقراص الهوائي الصغيرة.

دا كان سبب المشكنة هو وجود قناة تنفريونية محمية. فإن الكشف عنها يتم بعدم توصيل إشارة دخل لنتلفزيون وملاحظة وجود صورة القناة المحمية على شاشة التنفاز.

في المستقبلات التي تعتمد عنى تحريل الدود الأحادي، إذا كان عيال الصورة لا يُرى عسى الأقنية بدياً من القنال ١٥ وما فوق, بينما هو ملاحظ بشكل واضح عنى الأقنية 17 وما دون، فإن العطل المحتمل يكون في البدّل الخافض لمتردد downconverier.

يأتي الخيال من القدال التي تبعد سبع أقية من نقدال من الحاية المحنة. ولذفيت فالقداة 17 يمكن أن يأتيها خيال من القداة 23. وانقداة 10 يمكن أن يرافقها خيال آت من القداة 23. وهذا صحيح في التصاميم الذي تتنسس مذبذت عسى بحرمة جانبية منحفضة. فإذا رافق التيار المستمر مذبذباً من هذا السوع فإن الأقنية (1-6) ستكون صافية بدون خيال. أما الأقنية (7-2) فستكون مصحومة بأخيمة لأقنية أخرى ها الأقنية (دق عمول حدثت إحدى هاتان الحائفان، فإن العطل يكون في دارة عمول عفض التردد. وهذا على الأغميم دنيم عنى أن ديود المازج إما أو يكون مفتوحاً أو مقصوراً أو أن عمول حفيض المتردد قلد أصبح غير متوازن. وفي جميع الحالات، من الأفضل إعدادة طريق مراقبة الد كالمعل عراسم الإشارة.

الاعراض: صورة معماة،

الحالات المحتملة: وضع غير صحيح في مفتاح القطبية لمفيديون. بث مشفر، عدم قفيل حقة انقفل الطوري ١٩١٨، عطل في قسم التضحيم الفيديسوي، عطل في معدل الستردد الراديوي أو براحة في تمحين تردد الخسر للمستقبل، إذا كانت كل الأقنية معماة، يجب تحويل مفتاح القطبية للفيديو، و غالباً بمجرد وضع المفتاح في حالة التوصيل ١٥٧ سوف تحل المشكلة.

قد يكون سبب العطى كامناً في تماسات المفتاح، لمذا ينبغى استخدم راسم إشارة للمحص خرج الفيديسو، إذا تم تغيير وضعية المفتاح، فإن نبضات التزامن يجب أن تتحول من القطبية الموجبة إلى السالبة وبالعكس.

إن دارة حلقة القفل الطبوري .PLL تلحق بمكشف متغيم بمكن بضيطه قفل دارة .PLL على الترددات الصحيحة. و غالبا ما يكون سب العبورة العلاق عصل في هذه المكشف. اضغط يشكل عفيف على المكثف مع مراقبة الصدورة. فبإذا أصبحت العبورة صافية فإن مصدر العطل هو هذا المكثف.

الاعراض: خط اسود متموج بشكل شاقولي في الصورة.

الحالات الممكنة: ضبط غير صحيح لمفتاح تطبية الفيديو، بث مشفر.

الاعتراض: عندم استقبال جمينع معطبات الاقميار الفضائية،

الحالات الممكنة: توجيه حاضئ لقرص هوائي. صبط غير صحيح للمفتاح Format Switch.

إن بحال الطبيط الآلي تنتردد ١٢٠ في بعض المستقبلات يكون ضيقاً نسبياً. وهذا يمنع المستقبل من أن يقاد عن طريق الحامل ٢١. كما أنه يمنع المستقبل من القفل عسى المحطة التالية المزاحة بمقدار 20 ميغاهر تز. في مثل هذه المستقبلات. إذا كمان مفتاح Satellite Format موضوع بشكل غير صحيح. فسإن المستقبل سوف يتم توفيقه من أحل الأقنية المزدوجة و لمستقبل سوف يضبط من أحل الأقنية الفردية أو بانعكس.

الاعراض: شاشة سوداء أو فضية حين الضبط فقط على بعض الاقنية،

الحالات الممكنة: مشاكل في Ti أو في الناخب، كتنبة LNA، كتلة LNB أو محول حفض التردد.

الاعراض: مقياس شدة الإشارة يتذبذب بين قيمتين، والصورة يتغير صفاؤها -

الحالات الممكنة: مشكنة في TI، رضوبة في دليل الموجسة، LNA أو النباقل المحوري، توصيل متقطع في LNA. LNA. أو محول تخفيض التردد.

الأعراض: المحرك يتحرك في اتجاه واحد،

الحالات الممكنة: عطال في مفتاح التحديد، عطال في مفتاح الاتجاد، عطل في وحدة التغذية أو عطال في دارة التغذية العكسية.

الاعراض: الاستقطاب لا يتغير أو متقطع،

الحالات الممكنة: قطر الناقل الخوري صغير من أجل الطول المستخدم، عطل في المستقطب، عمية الشحين لشاعم للاستقطاب غير صحيحة، وطوبة في المستقطب، ضبط واجهة الاستقطاب غير صحيح أثناء البرجحة.

الأعراض: أزيرٌ في الصوت.

الاحتمالات الممكنة: حلقات في التأريض. ضبط خساطئ لكاشف الصوت. مستوى الإشارة الفيديوية إلى إشسارة المعدل عالى جداً.

الأعراض: رنيم (hum) في الصوت.

الاحتمالات الممكنة: مشاكل في التأريض، عطل في التغذية (عطب ديود أو مكثف ترشيح)، حدوث قصر في المضحم.

الأعراض: إزاحة في مقياس ضبط التردد المركزي

إذا كانت الإزاحة واحدة لكل الأقنية، فالمشكلة تكمن في فبط خاطئ للمستقبل أو ضبط غير مناسب لمرحلة التحكم الآلي بالتردد عادةً مع عول الآلي بالتردد عادةً مع عول خفيض التردد المرتبط معها ولكن بدون وجود أية إشارات دخل. يجب أن يضبط مقياس التردد على التردد المركزي. إذا لم يكن الأمر كذلك، عندئذ تضبط مرحلة AFC بحيث يكون المقياس مضبوطاً على المركز، ينبغي التأكد من أن المقياس نفسه غير منحاز عن نقطة ضبطه المركزية. يتم ذلك باستخدام مستقبل لا يعمل، وبوصل طرفي المقياس مع بعضهما البعض.

الأعراض: تشخيطات Jitters على الإشارة المرئية،

الاحتمالات الممكنة: مستوى إشارة الفيديو غير صحيح، فبيط خاطئ فرحلة التحكم الآلي بالسؤدد، فبيط خاطئ لكاشف الإشارة المرئية، دارة المسك Clamping عاطلة أو مرشح أو مكثف تمرير لا يعمل.

إن مشاكل الإشارة المرئية يمكن أن تنشأ عن إشارة فيديوية ضعيفة حلاً أو قوية حداً. تنشأ تشخيطات إشارة الفيديو عادة عن مستوى إشارة مرئية تصل إلى المعدل بحيث لا تؤمن انحراف كاف. وقد ينشأ أثر مشابه عن دارة الدا غير مضبوطة بشكل مناسب. إذا كانت الصورة تسدو وكأنها ترتحف، عاصة أثناء الشاهد اللامعة، فعندها قد يكون العطل في دارة المسك أو أن مفتاح التشغيل فذه الدارة هو في وضع ٥٢٠.

إن مكثف تمرير سبئ قد يسمح للتغذية العكسية بالمرور إلى أجزاءً أخرى من الدارة و هـذا يمكن أن يســبب أيضــاً تموجات في الصوت.

الأعراض: القفز بين الأقنية، انزيام في الأقنية.

الاحتمالات الممكنة: رطوبة في نواقل محول تحفيسض التردد أو LNC، جهد تنحين متقطع، عطل في دارة التحكم الأني بالتردد، عطل في ناخب نظام LNB، عطل في دارة VCO أو VCO في محول تخفيض التردد أو في LNC.

الأعراض: عدم وجود صوت أو صورة مع عدم وجود إشارة على مقياس شدة الإشارة،

الاحتمالات الممكنة: الناقل المحوري عساطل، توجيب حاطئ لنهوائي، LNA/LNB أو شول تخفيض الدرد عاصل أو مرحلة التردد المتوسط عاطئة.

يوصل مقياس شدة الإشارة قبل دارة التحديد. وبذلت يتم التأكد من أن المحدد ودارات التوازن للمستقبل تعمل بصورة صحيحة. يجب فحص الناقل المحوري عند نقطة دخول إلى الواجهة الخلفية للمستقبل. وللتأكد أيضاً من نقطة التوصيل على البورد. حاول أن تفصل الجاك وتعيده. تأكد من أن الوشائع غير مقطوعة والقلب الفريتي غير عاطل.

الأعراض: شاشة سوداء على جميع الاقنية ولكن الصوت موجود.

الاحتمالات الممكنة: مضحم الصورة عاطل، مفتاح القطبية للصورة عاطل، ناقل إشارة الصورة مقصور.

إذا كان الصوت موجبوداً، فهذا يعني أن دارة الكاشف الإشارة الفيديو تعمسل بشكل حيد والمشكلة تقع في مضحم إشارة الفيديسو أو في المرشح أو في دارة المسك. غالباً ما تحم الإشارة بمفتاح القطبية لذلك يجب فحصه أولاً. إذا كانت الترانزستورات مستخدمة فينبغي التأكد من جهود الانحياز. أما في حال استخدام ١٥٤ نتأكد عندتذ من جهود التغذية وإشارات الدخل والحرج.

الاعراض: المستقبل يشير إلى قنال، والتلفزيـون يُظهـر قنال اخرى.

الاحتمالات الممكنة: يكون مفتاح نظام الاستقطاب Polariser في الوضعية الخاطئة، المستقطب Polarisation Formal غير مضبوط، جهد تنحين القنال غير موجود، تردد الذبذب المحلي المحلي LO للكتفة الما غير صحيح، تاخب كتفة المرددات عاطل، دارة التحكم الأتوماتيكي بالمردد عاطلة أو كاشف إظهار رقم القنال عاطل.

إذا كان المستقبل غير متلائسم مع الناقل ومحول تخفيض

انتردد، معندند. يمكن أن يكون جهد تلحين محول تخفيض انتردد عاضل. هذا يمكن أن يتسبب بأن تكون قناة واحدة أو حتى جميع الأقنية غير مضبوطة، وهذا يعتمد عسى طريقة التنحين. وبما أن كل مستقبل له إجسرانات ملائمة خاصة به، فإن الانصال بالشركة المصنعة بهدف الحصول عسى التعليمات بهذا الخصوص هو أفضل إجراء يمكن أن يتبع،

الاعراض: خطوط أفقية تعبر الصورة بشكل بطيء.

الاحتمالات الممكنة: وجود حلقة تأريض، استخدام سنك رفيع جداً لمستقطب، مكثف ترشيح وحدة التغدية عاص.

إذا اختلت الخطوط الأفقية عند فصل المستقطب، فهاذا دليل على أن قطر السلك غير كافي. يمكن التعويض عن هذا بإضافة مكتف كيميائي بقيمة من 1000 إلى 1000 ميكروفاراد على جهاز الاستقطاب بين النقطة 8+ والأرض.

إذا ظلت الخطوط عند فصل المستقطب، فمن الممكن أن تكون المشكلة في وجود حلقة تبأريض بين المستقبل وعنصر أدر، ويجب استخدام ملاقم لرفع الشاسية عن الأرض. إذا اختفت الخطوط، فهذا دليل عنى وجود فرق في الجهد بين أرضي المستقبل وأرضى الموائي. إن أرضى الموائي هي أهم نقطة أرضي وذلك لحمايته من الصواعق لذلك يجب عدم المساس بها وإنما يجب رفع المستقبل، والنيديو VCR ومكبرات الصوت عن الأرضى.

بعد الإجراءات النسابة، إذا لم نتخلص من الخطسوط الأفقية، يجب التأكد من خرج وحدة التغذية جيث يكون خاليا من تموجات التيار المتناوب المحمنة على مركبة التيار المستمر، في حال وجود مثل هذه التموجات، يجب استخدام مكشف ذو جهد أعلى من المكلف المستخدم في المستقبل أو مساوياً له يلحم على التفرع مع المكثف الأساسي لتحديد فيما إذا كان العطل منه. إن مكثف المرشح الأساسي يمكن أن تقبل فاعليته فذلك فإن هذه المشكلة تزداد سوياً بالتدريج.

الأعراض: انصهار فيوز المستقبل.

الاحتمالات المكنية: وجود قصر في أحد الكونات: وحدة التغذية LNC .LNB.LNA محول تخفيض البزدد قسم المحدّم من IRDs.

افصل النغذية عن الكتل LNA أو LNB، وعن خط ضبط جهد محول تخفيض المتردد وخط النحكم بالاستقطاب من المستقبل. إذا انصهر الفيوز من جديد، فإنه يوجمد قصر بدون شك في المستقبل. والأسباب الأكثر احتمالاً لذلك هي وجود

قصر في عول التغذية، أو ديود التقويم، وجود قصر أو تسريب في مكثف الترشيح، أو قصر في دارة تنظيم الجهد. يجب الحدار من تبديل الفيوز بآخر يسمح بمرور تيار أكبر، لأن ذلك سوف يسبب ضرراً.

الأعراض: انصهار فيوز دوران المحرك،

الاحتمالات الممكنة: عزم المحرك صغير لتحريث قرص الهوائي، المحرك متوضع بشكل غير صحيح، صدأ أو كتل حرى متوضعة عنى محوره.

يزود المحرك عبادةً بفيبوز حماية داخسي. ويعبود السبب في حصول القصر إلى أن محور المحرك يعاني من الحناء. أو أن عرب عير كاف فتحريف مثل هذا النوع أو بههذا الحجم من الأقراص. وفي الشتاء فالسبب المحتمل للعطل هو وجبود قطع من الجيبد ممسكة بالمحور. لذلك يجب عزل جسم علبة المستنات والمحبور بمادة عازلة أو غطاء، يحيث تمنع قطرات الماء من التغلغل إلى المحور.

الاعراض: خطوط افقية معتمة على الشاشة مع وجود هميم في الصوت.

الاحتمالات الممكنة: عطل في مكثف الترشيح أو ديود التقويم في وحدة التغذية، أوحلقة تأريض سيئة.

إن السبب الأكثر احتمالاً هو فصل في مرشح وحدة التغذية. ثما يؤدي إلى مرور مركبة جهد متناوب مع الجهد المستمر مسببة وجود مركبة بئردد 50 هرئز من أجل مقومات نصف موجة. وببتردد (100 هرتز في المقومات الجسرية ذات الموجة الكاملة، وأيضاً في حالة فصل أو قصر أحد الديودات فإن مكتفات الترشيح لمن تحافظ على مستوى جهد مستمر ثابت وسوف يتأرجح جهد الخرج مع تغيرات جهد الدخل مسبباً حدوث همهمة في الصوت.

إن وجود حلقة تأريض أيضاً بفرق جهد عمالي يسبب ذات التأثير. وإذا حدث قصر لجهد المحسرك مع الجسم فإن تأثيراً مشابها سيحدث بالرغم من أن فيوز المحرك سوف ينصهر، ويمكن أن تختفي الممهمة بقصل التغذية عن علبة التحكم بالمحرك.

الأعراض: المستقبل لا يغير الأقنية.

الاحتمالات الممكنة: دارة التلحين في المستقبل عاطلة، VTO أو VCO عاطلة في محول تخفيض المتردد، CO أو ناخب كتلة التردد، أو ناقل جهد التلحين مفصول أو عاطل في أنظمة التبديل المفرد (ذو التردد الواحد).

يجب التأكد من قبمة جهد التلحين لمحسول خفيص الـتردد أو لملحن كتلة التردد أو LNC. فإذا كـان الجهد موجوداً فـإن الفرصة كبيرة في أن يكون المستقبل والناقل سليمان.

إذا تمت المحافظة على ذات القنال دائماً في حال إطفاء وتشغيل المستقبل، فهذا دليل على أن جهد التغذية يصل بصورة صحيحة لمحول تخفيض المتردد و LNA ولكن المذبذب VTO أو VCO في محول تخفيض المردد/ناحب كتلة المرددات لا يستجيب لجهد التلحين و بجب استبدال المذبذب VTO أو الناحب.

أما إذا كان جهد التلحين غير موجود، فإنه من المحتمل أن يكون مضخم جهد التلحين عاطلاً، واستبداله ممكن لأنه عبارة عن مضخم عملياتي شانع الاستخدام.

الأعراض: محرك القيادة عاطل.

الاحتمالات الممكنة: سلك مقطوع بين قسم التحريك وقسم التحكم، وشيعة المحرك مقطوعة أو التماسات متآكلة.

هناك احتمال لحدوث استعصاء ميكانيكي، أو أن أحد البراغي أو الصمن منحلة، أو قطع سلك. و إذا كان عمر المحرك يزيد عن سنة فإن التماسات على الأغلب تكون متآكلة وهي السبب في العطل.

•		

26

العناصر المتخصصة

لإحراء الصيانية وإصلاح أنظمة استقبال التوابسع الصنعية بفاعلية، ينبغي فهم وظيفة أغلب العناصر اليتي تدخل في تكوين دارات المستقبل.

هذه العناصر، تتفاوت من دارات متكاملة معتمدة في أجهزة التلفيزة و الراديو MF إلى دارات خاصة مصممة

للاستخدام في مستقبلات التوابع الصنعية حصراً مشن مرشحات SAW. وقد تضمن هذا الفصل معلومات عن العناصر شائعة الاستخدام في التجهيزات الإلكترونية مشل الديودات، الترانزستورات الحقلية FETs، و الترانزستورات والدارات المتكاملة.

الديودات


هي عناصر ذات طرفين، ولها قطبية تمكن من تغيير جهد متناوب إلى جهد مستمر من خلال عملية تسمى بالتقويم. يوضح الشكل 1-26 رموزاً لمختلف الديودات. وتستخدم الديودات في وحدات التغذية، دارات التحكم الألي بسالربح AGC، دارات كشسف التعديل، دارات القياس، دارات التلحين ودارات التحديد.

تصمم الديودات لنقل النصف العلوي أو السغلي من الموجة المتناوبة، وذلك حسب قطبيتها. ويظهر الشكل 2-26 الإشارات التي يمكن رؤيتها في دارة تقويم كلاسيكية. بإضافة مكشف ترشيح، يتم تنعيم تعرجات الجهد المستمر ويتحول الجهد إلى جهد ثابت.


في بعض المستقبلات، تستخدم الديودات في دارات كشف التعديل لإشارة الفيديو. ففي كاشف التعديل مع خط تأخير، يوحد ديودان أو أربعة على شكل جسر، وهي عموماً من نوع شوتكي غير أنها يمكن أن تكون ديودات إشارة عادية، ويجب تجميعها أقرب ما يمكن

لبعضها البعض لتأمين موجة فيدبوية غير مشوهة عند الخرج. يوضح الشكل 26-3 دارة كاشف تعديل مع خط تأخير، إن دارات كشف التعديل للإشارة الفيدبوية قد حرى يحثها بالتفصيل في الفصل 9. وتستخدم ديودات شوتكي السريعة في دارات التحديد، ومن العناصر الشائعة الديود 1800-1828. وهو ذو زمن فتح وقفل قصير جداً لذلك فإنه بإمكانه إلغاء التردد 30 هرتز المسبب للرحفان لذلك فإنه بإمكانه إلغاء التردد 30 هرتز المسبب للرحفان عند قيمة ثابتة، في حين تمر إشارة الفيديو ذات التردد العالى. وهناك مثال لدارة مسك باستحدام الديود موضحة في الشكل 26-4.


هناك عنصر وحيد، يتضمن في تكوينه جزءاً معوياً وجزءاً يقوم بوظيفة ديود، يسمى هذا العنصر varactor، ومن المعتاد استخدامه لضبط دارات التلحين لأن قيمة المكثف فيه تتغير مع تغير الجهد المطبق عليه. والشكل 5-26 يبين مثالاً لاستخدام ديود varactor لضبط دارة قفل طوري PLL.

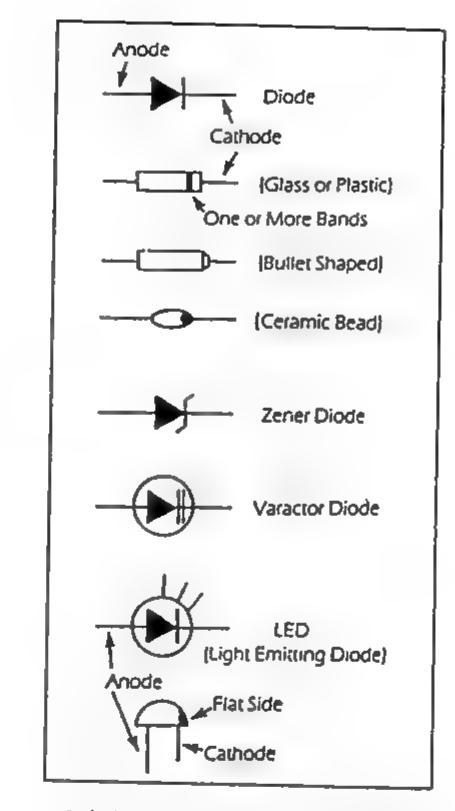

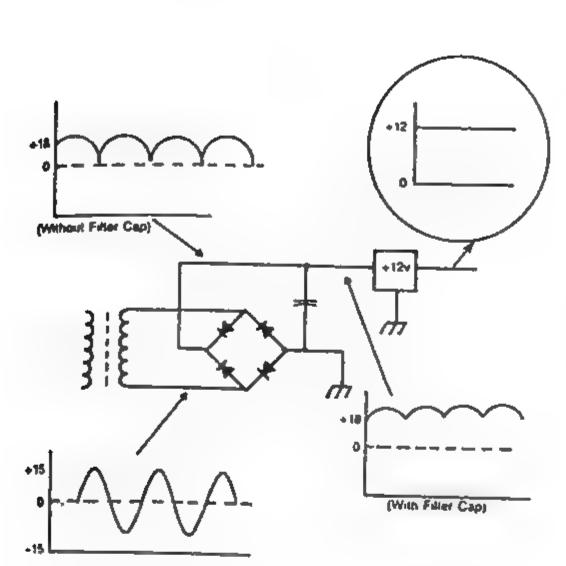
شكل 26-1. ديودات -- رموز توضيحية ثبيان القطبية.



شكل 2-26. إشارات لوحدة تغذية فيها جسر تقويم لوجة كاملة. إن الجهد التناوب القادم من الحول هو 30 فولت. إن خرج الجسر هو نبضات لتيار مستمر. وإضافة مكنف ترشيح عنائي القيمة يمكن تنعيم الجهد للستمر. وبتمريره عبر منظم جهد تحصيل على قيمة ذابشة ويجب أن يزيد جهد الدخل للمنظم بمقدار 3 فولت على الأقل عن الجهد الراد تنظيمه.

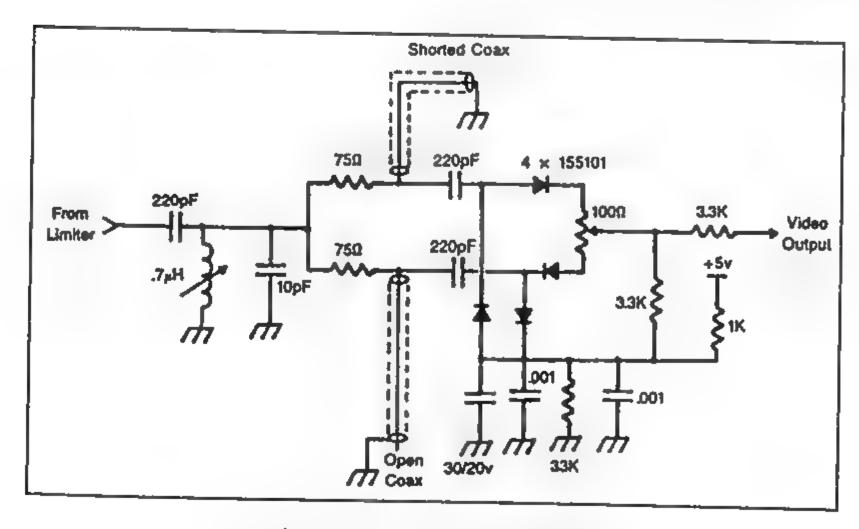

شكل 26-3. ديودات لكشف الفيديو في دارة تمييز ذات تأخير زمني.

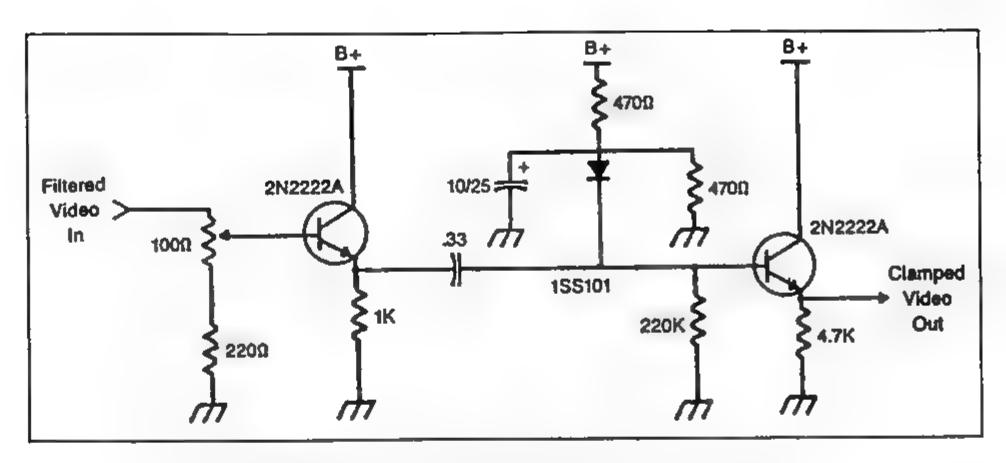


شكل 4-26. دارة مسك يستخدم فيها الديود ذاته كما في دارة الميز البينة في الشكل السابق 26-3.

الترانزستورات

الترانزستورات عبارة عن عناصر ذات ثلاثة أرجل يمكن استخدامها لتكبير الإشارات أو تحديدها. أرجل الترانزستورات التي تؤلف القاعدة، الباعث و الجمع لا يمكن تغيير مواضعها، إذ لا تعمل الدارة عند أي تبديل بينها. والترانزستور هو أساساً عبارة عن ديودين موصولين عبر القاعدة. الشكل 26-6 يدل على رموز الترانزستورات وشكلها الفيزيائي. (انظر أيضاً الأشكال 26-7 26-8).

إن جميع أنواع الترانز ستورات يمكن تصنيفها ضمن العائلة

NPN و PNP، حيث N و P هما الاختصار للموجب والسالب، وتشير إلى جهد الاستقطاب الطبيعي للباعث، القاعدة و المجمع بالنسبة لبعضها البعض، النقطة الهامة التي ينبغني معرفتها حول دارات الترانزستور، هي أن النسوع NPN يفتح أو يصبح ناقلاً بين الباعث والمجمع حين يطبق على قاعدته جهداً موجباً أكثر من جهد الباعث، وكذلك يصبح النوع PNP ناقلاً متى وجد جهد سالب على القاعدة يزيد عن الجهد السالب أو الأرضي الموصول إلى الباعث.

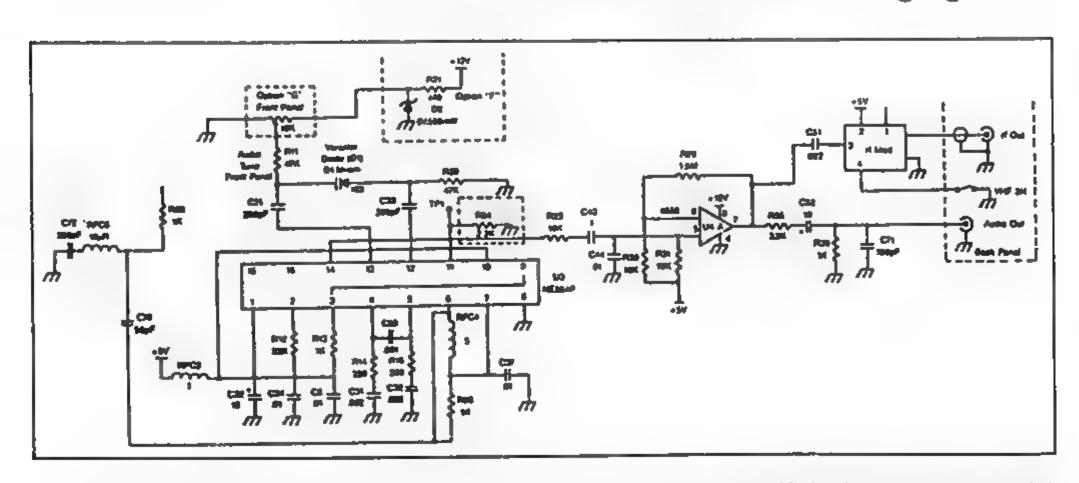

شكل 5-26. ضبط قنال الصوت لكاشف PLL بديود Varactor. فعندما بتغير الجهد على طرف القاومة التغيرة لضبط الصوت, تتغير ابضاً سعة الكثفة للديود Varactor، وهذا يؤدي إلى تغيير في تردد القفل لدارة LLL.

Base Emitter Emitter Emitter Emitter TO-92 TO-39 Collector Collector Emitter To-39 To-39 Collector FNIP Emitter Collector FNIP Emitter Emitter

شكل 26-6. نقاط الخرج ورموز الترانزستورات من نوع NPN وPMP.


شكل 26-7. دارة مكير NPN. هذه الدارة توضح استقطاب ترانزستور NPN.

شكل 8-26. دارة ترانزستور PNP ثبين جهود الاستقطاب لهـذه الدارة وهي قليلة الاستخدام في مستقبلات التوابع الصنعية.

الترانزستورات المكافئة

قد تكون المراجع الأكثر فائدة حول الترانزستورات. هي تلك التي وضعتها IR, RCA, ECG وRadio Shack. هذه المراجع تصنف آلاف الترانزستورات، FETs والدارات المتكاملة، إضافة إلى إعطاء أرقام بدائلها مع قائمة بمواصفاتها الأساسية. وهكذا يمكن للفني الذي لا يعرف نبوع الترانزستور إن كمان NPN أو يستنع بكنه أن يجد الترانزستور المكافئ ويستطيع أن يستنتع نوع الترانزستور بعد ذلك.

إن دراسة تصنيف الترانز ستورات في المراجع تبين بوضوح بأنه في أغلب الحالات، هناك عدد محدود حداً من الترانز ستورات يمكن أن يحل مكان مئات منها، ويجب تخزين ما لا يزيد عن أصابع اليد من أنواع الترانز ستورات اللازمة لصيانة مستقبلات التوابع الصنعية المنزلية TVRO. هناك ترانز ستوران من الحجم الصغير يمكن أن يحلا كبديلين عن الترانز ستورات في أغلب التطبيقات وهما أن يحلا كبديلين عن الترانز ستورات في أغلب التطبيقات وهما الترانز ستور PNP) و 2N3906 (PNP). بالنسبة لإشارة الفيديو فيان الترانز ستور علا يعلبه المعدنية هو البديل لأغلب الترانز ستورات من نوع NPN، وفي دارات مكبرات التردد المتوسط الترانز ستورات هي البدائل العناصر الموجودة في أغلب الدارات.

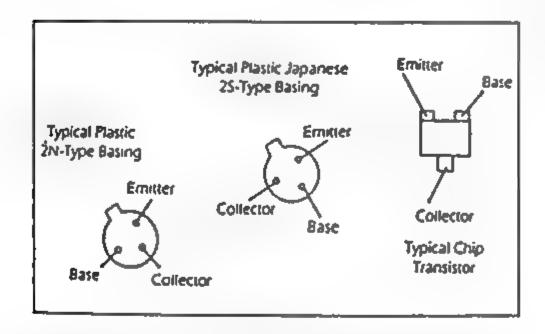

شكل 26-9. اختلافات في توضع الأرجيل. على الرغم من أن الترائز ستوزات الكافئة لبعضها يمكن أن تكون من نوع 2N و2S. غير أن توضيع لرجاها _ يختلف فإذا استبدل ترائز ستور 2N (إلى اليسار) مع آخر من سلسلة 2S دون تغيير لوضع الأرجل قاعدة ومجمع، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عطب الترائز ستور.

إن توضيع الأرجل يجب أن يتم بحذر، إذ أن السلسلة 2N . 2SA, 2SB, 2SC غالباً ما تكون مختلفة عن السلسلة 2N والشكل 26-9 يبين الفرق بين نوعين متكافين لهما نفسس الشكل ويختلفان بتسميات الأرجل.

تستخدم الترانزستورات ذات الاستطاعة العالية من نوع NPN في دارات تنظيم الجهد. وغالباً ما تكون من سلسلة TIP المعلبة حسب النموذج TO-220 والتي تنتجها شركة Texas


.Ins. لذلك يجب تخزين أصناف قليلة مسن هذه السلسلة مشل TIP-31A و TIP-41A. كذلسك يستخدم أحيانساً الترانزسستور 2N3055 بنمسوذج TO-3 كِترانزسستور تمريسر. لذلسك ينبغسي الاحتفاظ بأعداد قليلة منه أيضاً.

يمكن فحص الترانزستورات اعتماداً على مقياس .. أوم أو DMM. في بعيض الحالات، يجب نزع العنصير مين السدارة للحصول على قراءة صحيحة.

ترانزستورات التأثير الحقلي FETs


هناك نوع آخر من العناصر ذات الثلاثة أرجل. إنها تشبه المتزانزستورات الأخرى من حيث كونها عناصر مصنوعة من أنصاف النواقل، وبمكن استخدامها كمكبر أو قاطع switch ولكنها تختلف تماماً في البنية وطريقة العمل، فهي عناصر يتم التحكم بها بواسطة الجهد، في حين يتم التحكم بالمرائز ستورات الأخرى عن طريق النيار. وهي تتمتع بممانعة دخل عالية وضحيج داخلي منخفض جداً.

في الشكل 10-26، توجد أشكال ورموز مختلفة لعناصر Gate الشبكة Drain ويرمز للأرجل الثلاثة، المصرف Drain الشبكة Source والمنبع Source بالرموز G, D و S. وهناك أربعة أنسواع مسن العناصر FETs قنال-P، قنال-N إضافة إلى MOSFET قنال-N وللسوع MOSFET عموماً أربعة أرجل وتبدأ تسميتها عادة بالرمز SN. وهي أيضاً عناصر حساسة للشحنات الساكنة لذلك ينبغي مسكها بحذر (انظر الفقرة التالية حول الحماية من الشحنات الساكنة).

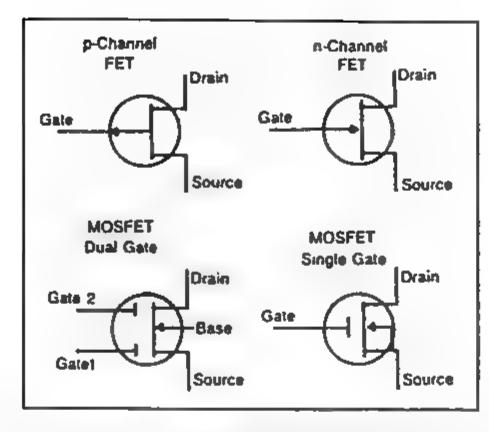

شكل 23-10. رموز بيانية للترانز ستورات FETs. تتضمن الترانز ستورات مـن نوع قنال-P وقنال-N. إضافه لترانز ستورات MOSFET ذات شبكة وحيدة وننائية الشبكة.

يستخدم كل من النوعين FETs و كمكبرات جهد في دارات كشف التعديل للصوت و كمكبرات جهد في دارات الصوت والصورة وأيضاً كمفاتيح سريعة في دارات المسك. والشكل 11.26 يوضح دارة مازج شائعة الاستخدام. إن طريقة فحص ترانزستورات 15Ts تتم بالأسلوب المتبع لفحص الترانزستورات ثنائية القطبية، فمقياس -أوم يدل مباشرة على وحود فصل أو وصل دائم في الترانزستور FETs أو كونه ذو وصلة جيدة. وإن كان العنصر بحمع على الدارة، فالأفضل وصلة حيدة. وإن كان العنصر بحمع على الدارة، فالأفضل

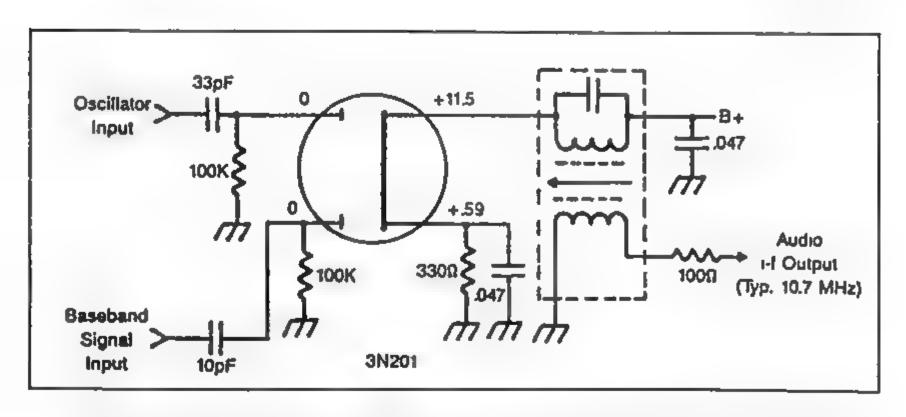

شكل 26-11. ترانزستور MOSFET ثنائي البوابة مستخدم كمازج. في هذه الدارة توجد إشارة الفيديو لمحطة الارسال على إحدى البوابتين. وتوجد إشارة اللبلب الحلي على البوابة الأخرى. إن الخرج هو الحامل الثانوي المطاوب ويكون عادة بتردد مركزي 10.7 ميغاهر تز.

الدارات المتكاملة ICS

هنالك الكثير من الدارات المتكاملة المستخدمة في مستقبلات التوابع الصنعية. ويمكن تصنيفها كعائلة واحدة عندما تتعامل مع إشارات من طبيعة واحدة ومستوى جهد واحد. ومن العائلات يوجد TTL, CMOS والدارات المتكاملة الخطية.

يمكن تقسيم جميع الدارات المتكاملة مبدئياً إلى عمائلتين كبيرتين هما الدارات الرقمية والدارات التشابهية. والدارات المنطقية تعني أنها تستجيب إلى مستويين للجهد فقط هما +5 فولت ويدعى بالمنطق "۱" والأرضي ويسمى "0" منطقي، وتسمتجيب المدارات التشمابهية إلى إشمارة تشابهية. حيث توجد تغيرات مستمرة في مستوى الإشارة. وتعرف الدارات المتكاملة التشمابهية عموماً بالدارات المتكاملة التشمابهية عموماً بالدارات وظيفتها. فمثلاً، حين تعمل الدارة الرقمية لتمرير الجهد وظيفتها. فمثلاً، حين تعمل الدارة الرقمية لتمرير الجهد التشابهي، أو حين تقوم الدارة التشابهية بدور المقارن وتعطى جهداً عالياً أو منحفضاً.

حتى هذا الوقت؛ هناك فقط عدد قليل من الدارات المتكاملة مصنعة خصيصاً للاستخدام في مستقبلات التوابع الصنعية. ويقوم المصممون أحياناً باستخدام الدارات المتكاملة عند مواصفاتها القصوى أو تستخدم بعض الدارات المتكاملة لتطبيقات مغايرة تماماً لما هي مصممة من أجله.


هناك دارات متكاملة مستعارة من كل حقل مسن حقول الإلكترونيات لأجل تحقيق نظام استقبال فضائي. فمن عالم الحواسب تأتي دارات ECL, TTL وCMOS، وبعض الدارات الخطية الخاصة التي تحتوي على كاشف تعديل كامل وموزع تعددي muliplexer يعمل ككاشف ترميز وقد تم تطويرها لتلائم تقنية التعديل الترددي في الصوتيات. كذلك فإن لأجهزة التلائم تقنية التعديل الترددي في الصوتيات. كذلك فإن لأجهزة التلائم ومن ألعاب الفيديو تأتي دارة تعديل RF ودارة ادخال رقم القنال. أما الدارات المتكاملة لخفض الضحيح فقد حرى تطويرها أولاً من أجل تقنية التسجيلات الصوتية وذلك باستخدام أنظمة: Dolby و Dolby .

كل عائلة لها مساهمتها في نظام المستقبل ويجب فهمها حيداً لإجراء الصيانة بالشكل الصحيح. ولكنه من المستحيل دراسة كل عائلة بصورة تفصيلية ضمن إطار هذا الكتاب وسوف نكتفي بإعطاء لمحة موجزة عن كل منها.

عائلة (Transistor Transistor Logic) TTL

إنها عائلة رقمية تعتمد 5+ فولت مستمر كتغذية (انظر الأشكال 26-12 و 26-13). إن الإشمارات المرتبطة بعائلة TTL هي مربعة أو على شكل نبضات مع تغير في الحالة عند نحو 23 فولت، حيث يدل الجهد الأعلى من ذلك على الحالة "إ" منطقي والجهد الأقل يعتبر "0" منطقي. وتستجر دارات TTL تياراً لا بأس به، لذلك فقد وحدت عائلة 15 أو schottky وهي أسرع من عائلة 1771 التقليدية.

تعرف عائلة TTL بالسلسلة 7400، كذلك فإن سلسلة 74LS00 74LS00 تطلق على الدارات المنطقية ذات الاستطاعة الأدنى، وسلسلة 74S00 لعائلة شوتكي، إنه من غير المكن أن يحل عنصر من عائلة محل عنصر له نفس التصنيف ولكن من عائلة أخرى. فعنصر من عائلة 74S00 يجب استبداله بعنصر من نفس العائلة، وهذا ينطبق على دارة من عائلة 7400 أو 74LS00 أو 74LS00.

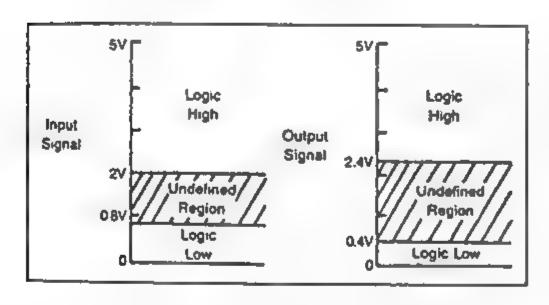

شكل 26-12. مستويات الدخل والخرج النطقية لدارات TTL.


إن الإشارة في منطقة عدم التعيين يمكن أن تفسر على أنها حالة منطقية غير معرفة وذلك حسب إشارة الساعة أو نوع الدارة. كذلك دارات CMOS، فهي تعاني من وجود مناطق عدم تعيين بين الحالمة المنطقية "1" والحالمة المنطقية "0" ولكن يعتمد ذلك على جهد التشغيل.

عائلة CMOS

(Complementary Metaloxide semiconductor)

إن تقنية CMOS وتلفظ "see moss" قد حلت بدلاً عن TTL في الحواسيب الحديثة ومستقبلات التوابع الصنعية وذلك بسبب سحبها الضعيف للتيار. هذه العناصر يمكن تغذيتها باي جهد يتراوح بين 3+ و15+ فولت مستمر، غير أن سرعة المعالجة تقل كثيراً مع انخفاض جهد التغذية، وهذا فإن أغلب التصاميم

تعتمد جهد تشغيل لدارات CMOS عند 12+ إلى 15+ فولت. ولقد أصبحت CMOS هي الأكثر شيوعاً واستخداماً من بين جميع الدارات المنطقية نظراً لاستهلاكها الضعيف للتيار وهي تأخذ التصنيف للتيار وهي تأخذ التصنيف مثل 74C00, 4000, 14500 إن دارات 4066؛ تتفاوت من ابسط دارة رقمية أو مفتاح تشابهي مثل 4066؛ وحتى معالج مثل 280 (وهو مصنوع فعلياً بتقنية NMOS).

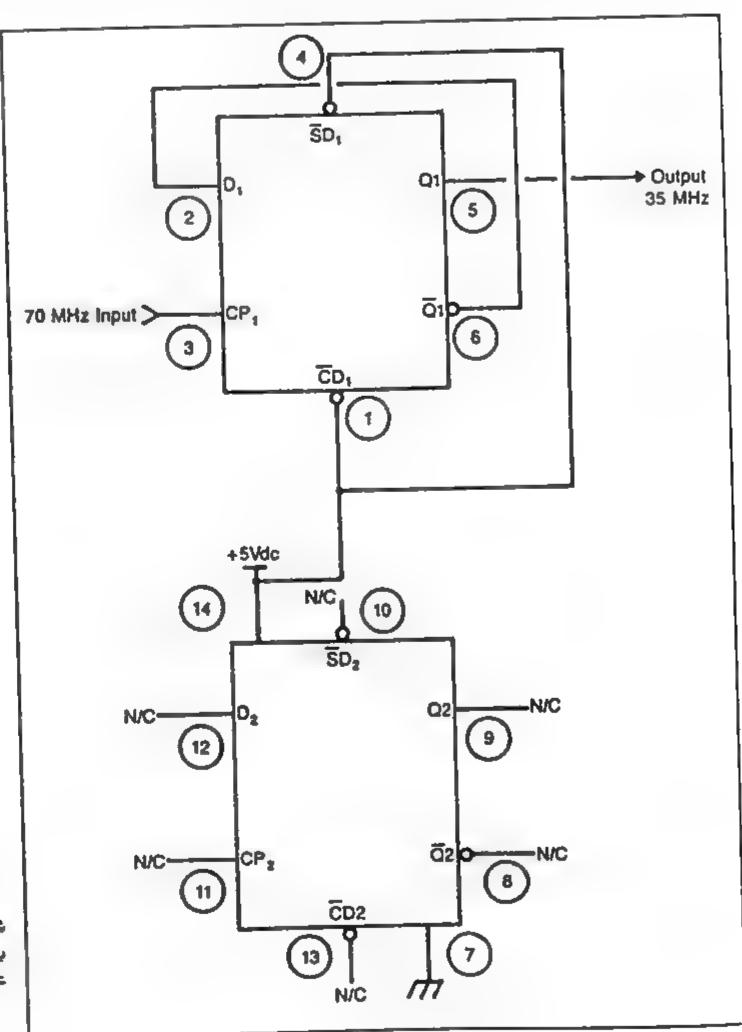

شكل 13-26 قلاب TTL Flip-Flop يضوم بقسمة الإشارة 70 ميغا هرشز والحصول على 35 ميغا هرشز.

عائلة Emitter Coupled Logic) ECL)

هذه الدارات من أقدم الدارات المنطقية ومعروفة بسرعتها العالية وهذه العناصر مستخدمة على نطاق واسع كمحددات ومقسمات استطاعة وكذلك كمكيرات في كتبير من مستقبلات التوابيع التنعيبة وذليك نظيراً ليسرعتها وسيلوكها شبه التشابهي pseudo-analogue. إنها تستخدم تغذية 5 فولت مستمر. ودارات ECL مصنعة تحت الرقم 10000 أو سلسلة MC1600.

الدارات 10115, MC10114 و10116 هـي دارات متكاملة مصممة لقل المعطيات bus في أنظمة الكمبيرتر وهي مستخدمة كمكبرات 70 ميغاهرتز وكمحددات في كثير من مستقبلات التوابع الصنعية.

عائلة الدارات الخطية Linear

تستخدم هذه الدارات في جميع أنواع المستقبلات لتكبير إشارة التردد المتوسط IF وكشف إشارة الفيديو، كذلك لتكبير إشارات الفيديو والصوت وككاشف ترميز، كمولد قسابل للتوليف بالجهد VCO، كمقارن إظهار وأيضاً كمنظم جهد.

لا يوجد نظام تصنيف موحد مطبق على الدارات الخطية، كذلك XR200, فبعضها يبدأ يرموز خاصة بكل شركة مصنعة. كذلك XR200, فبعضها يبدأ يرموز خاصة بكل شركة مصنعة. كذلك XR400 من LMxxx ،RCA من CA3000 ،EXAR من إلى المدارات الإمان المدارات المدارات الأرقام المتشابهة والمختلفة المارات فان الدارات فان تعمل كبدائل وهكذا فيان الدارات الأرقام المتشابهة والمختلفة بالرموز الأولية Prefixes قابلة لأن تعمل كبدائل وهكذا فيان الدارات أو للمرارات المرارات فيان الدارات المرارات المرارات فيان الدارات فيان عمل كبدائل وهكذا فيان بالرموز الأولية Prefixes قابلة الأن تعمل كبدائل وهكذا فيان الدارات الدارات الدارات الدارات فيان الدارات فيان الدارات الد

لدى شراء دارات متكاملة خطية، يجب الانتباه إلى أن أغلب هذه العناصر متوفر بأشكال مختلفة من حيث التعليب، وهو غالباً ما يعرف برموز خاصة ملحقة برقم التصنيف suffix فوجود "K" ترمز لتعليب من نوع TO-3. وأيضاً "T" يعين أن التعليب له شكل TO-220، و"AC" له علية TO-92، "H" تعين TO-5 و "DIP.

بعض الدارات المتكاملة لها رمزين في النهاية، فمشلاً العنصر الدارات المتكاملة لها رمزين في النهاية، فمشلاً العنصر العنصر يعمل في الجحال الحراري من 0 وحتى 70% معوية بدلاً 55- وحتى 125+ معوية التي تطبق في حال غياب الرمزين من النهاية. و الا تدل على أن العنصر هو دارة بعلبة بلاستيكية DIP.

إن معظم الدارات الخطية المستعملة، والستي يجب تخزينها هي المكبر الفيديوي 1M333 (أو NE592 المكافئ تماماً)، كذلك

الدارة LM458 (أو الدارة المكاننة 1458)، وهناك أيضاً المكبر العملياتي التنائي LM747، والمنظم القابل للتعيير LM723 (LM7815 ومنظمات الجهد الموجب LM7805 (LM7812 الم7815 ومنظمات الجهد الموجب LM7805 ومنظمات الجهد السالب LM7912 و LM7915 والمؤقت الزميني NE555 وأيضاً كاشف التعديث المتوازن LM1889 مكبر المبردد الوصطي MWA120 والمعدل LM1889 وأيضاً دارة كشف التعديل لاشارة RF ، المكبر العملياتي 741، وأيضاً دارة كشف التعديل ذات القفل الطوري NE564.

يُعتوي الملحق ٨ على رسومات لتوضيح الأرجل للدارات المتكاملة ذات الاستخدام الواسع، وفي بعض الحالات فان المخطط الصندوقي لمكونات الدارة مبين أيضاً.

الحماية من الشحنات الساكنة

بعض دارات MOSFETs وذلك يعني بأنها قابلة للعطب بواسطة الشحنات الساكنة، وينبغي التعامل معها بحذر (انظر الجلول 1-26). إذ يجب تخزين جميع عناصر MOSFET و CMOS في كيس مقاوم للشحنات الساكنة (معروف بلونه الوردي) أو يجب قصر الأرجل بعضها مع بعض. وهذا يمكن تحقيقه بغمرها في مادة ناقلة مقاومة للشحنات الساكنة أو وصل الأرجل بسلك من الألمنيوم أو لقطها معاً حتى تجميعها في الدارة. قبل استخدام العنصر الحساس للشحنات الساكنة، ينبغي تفريغ هذه الشحنات بواسطة سلك موصول إلى الأرض وبجب أيضا الإنباه إلى ضرورة استخدام كاوي مؤرض جيداً لتحنب أيضا الغنور بالدارات الحساسة.

		<u> </u>
تاريض إلى نقطة مشتركة	استعمال مادة ناقلة	طريقة الاستخدام
	Х	التمامل مع التحهيزات
X		ادوات ومثبتات معدنية
Х	Х	التعامل مع صوان trays
X		ڪاوي لحام
X	Х	غطاء طاولة معدني
Χ,		استخدام عناصر متنوعة

* بستخدم سلك مؤرض موصول تسلسلياً إلى الأرض عبر مقاومة 470 حكيلو أوم.

ملاحظة، في الأماكن الجافة، حيث الرطوبة اقبل من 30%. تتراكم الشحنات الساكنة بصورة الكبر، ويجب أخث الاحتياطات والحنر بأهمية قصوك، وعلى الرغم من أن معظم عناصر MOSFET وCMOS هي محمية البوابة، غير انها يمكن أن تعطب ما لم تستعمل بحثر، وباتباع الإرشادات السابقة يمكن تجنب حدوث ذلك.

جدول 1-26 طريقة استخدام العناصر CMOS وMOSFET.

العناصر العجينية

تتكون الدارات الهجينية من عناصر منفردة مثل الترانزستوات والدارات المتكاملة والمكتفات التي تجمع ضمن ضمن علبة وحيدة، وهذه تستخدم لتضخيم المترددات المتوسيطة (MC5801 مشلاً) وكمرشحات IF أيضاً. وتختبر الدارات الهجينية مثل بقية المدارات

المتكاملة من حيث التعامل معها كعلب سوداء. وكل ما يمكن فعند هو فحص جهد التغذية وجهد الاستقطاب والتأكد من أن إشارة الدخل سليمة. وإذا كان كل شيء صحيحاً ولا يوحد خرج. فيحب استبدال الدارة المحينية.


مرشحات SAW

إن المصدريين الرئيسيين لعناصر SAW المستخدمة في المستقبلات هما Crystal Technology وكلاهما يقوم بتصنيع العديد من المرشحات SAW والطنانات المستخدمة كمر شحات للمزدد المتوسط وخطوط تأخير، ومذبذبات في كواشف التعديل RF وأيضاً في خافضات التردد. إن مرشحات SAW متوفرة لحزم ترددية متعددة.

يتألف مرشيح SAW من كوارتز دقيق ومن شريحة نيوبات الليثيوم Lithium niobate المقطوعة لتحسين أداء الخاصة شبه الكهربائية piczoelectric للكريستال. ويتم وضع طبقة معدنية رقيقة على سطح

الكريستال. يجري بعد ذلك حفر الجمسات عنى شكل متداخف عنى المعدن بطريقة الحفر الضوئي والكيميائي. ويتم بعد ذلك وصل المحسات إلى أرجل الدخل والخرج مباشرة أو عبر شبكة ملائمة أو ضبط طور (انظر الشكل 26-14).

تعمل مرشحات SAW على تحويل الإشارة الكهربائية عند الدخل إلى موجة صوتية تنتشر على صطح الكريستال، ويقوم الشكل المتوضع على الكريستال مع الكريستال ذاته بالتأثير على الاستحابة الترددية للموجمة الصوتية بحيث يؤدي عمل مرشح تمرير حزمة. وتعود الإشارة ثانية إلى شكلها الكهربائي بواسطة بحسات أحرى.

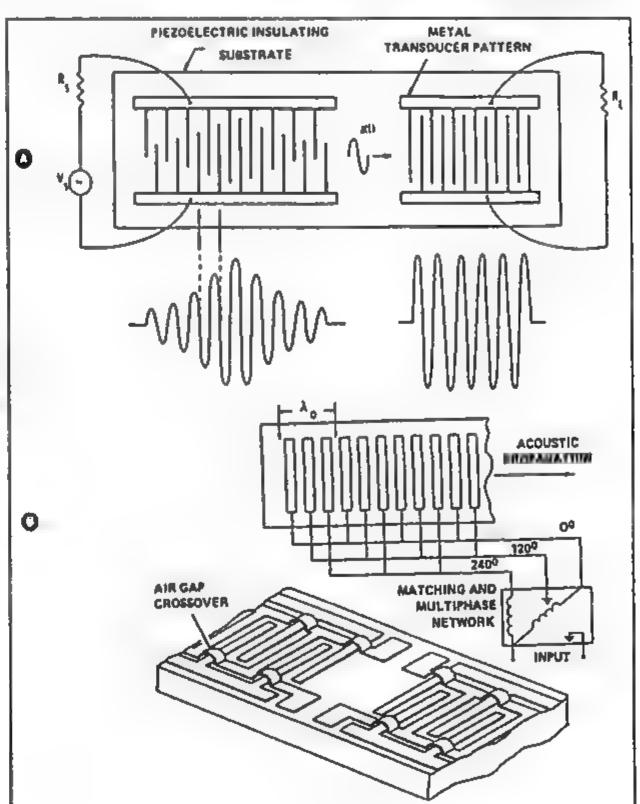


شكل 26-14. مرشح SAW. الجيـل الأول مـن مرشحات SAW والـتي كـانت تعتمــد روايــط ثنائيــة الاتجاهيــة موضحة في (A). في الجيل الثاني تستخدم حساسات لحادبــة الاتجاهية (B).

•			
		•	



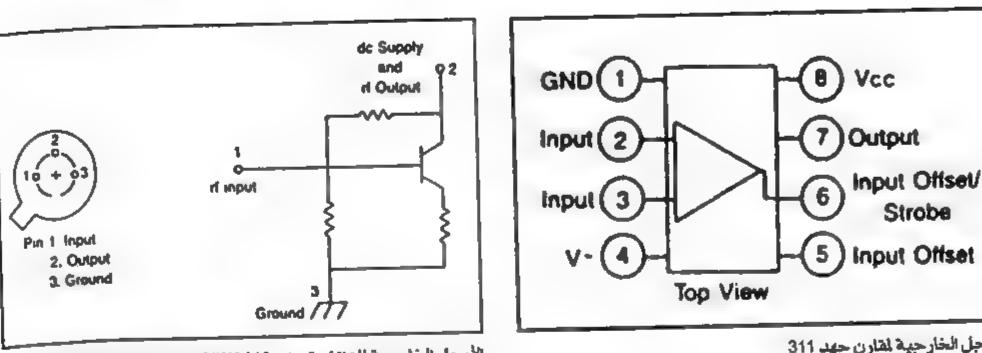
دليل العناصر الفعالة المستخدمة في دارات مستقبلات الأقمار الاصطناعية



الأرجل الخارجية لمقارن جهد 311


Strobe




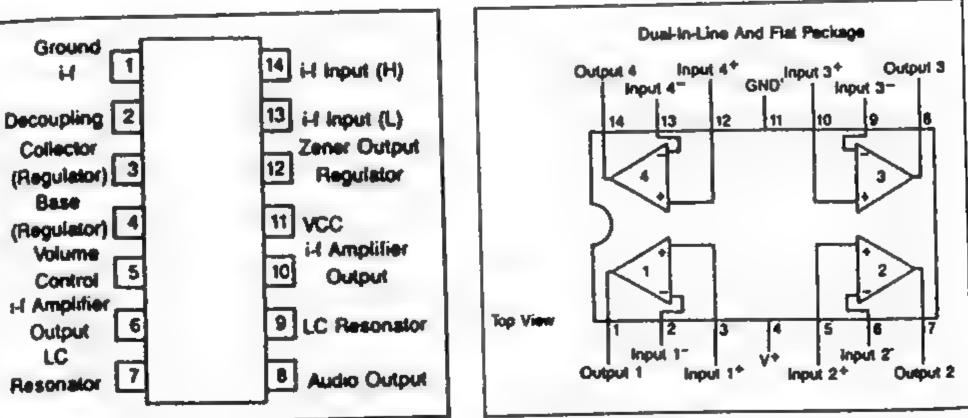

دارة تحوي أربع مضخمات عملياتيــة (324). تظهـر على السارة وظائف الأرجل

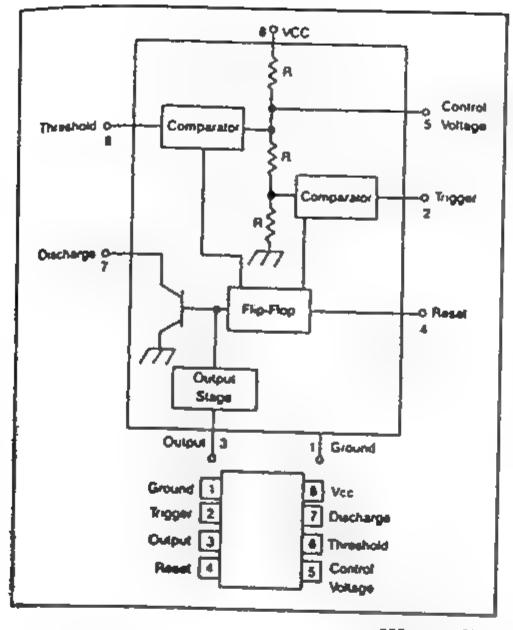
TBA120 مكبر وكاشف إشارة التردد للتوسط 10.7 ميغاهر تزلتعبيل FM الرلايوي.



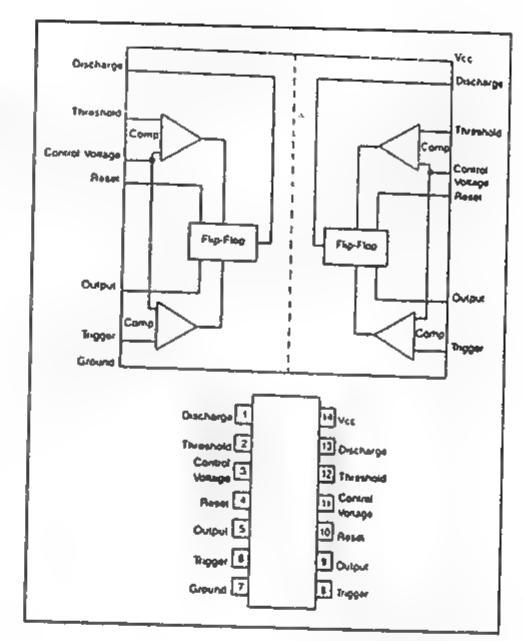


مۇقت زمني555


موقت زمني مضاعف 556

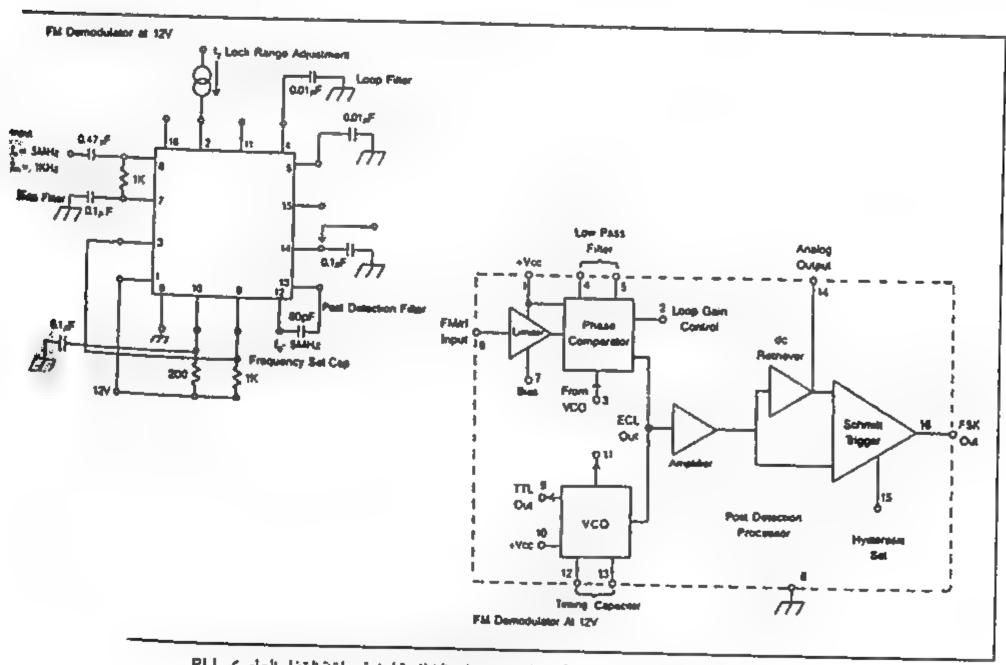

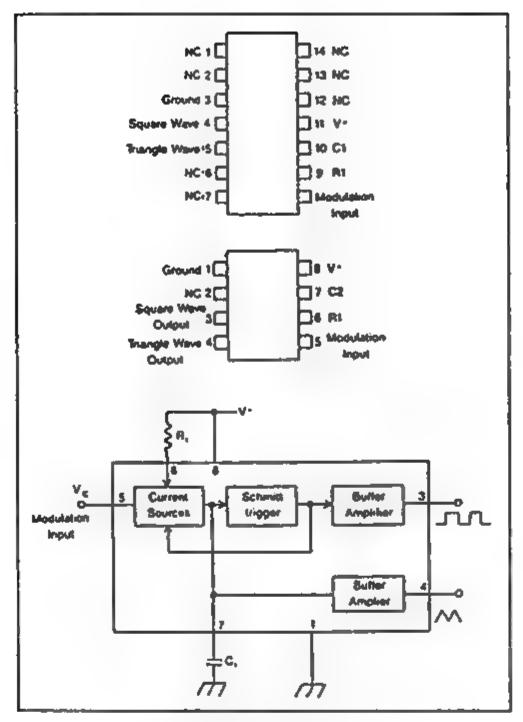
الخطط الصندوقي للدارة 564 واحد الاستخدامات الشائعة لدارة حلقة القفل الطوري PLL




مولد إشارات 566

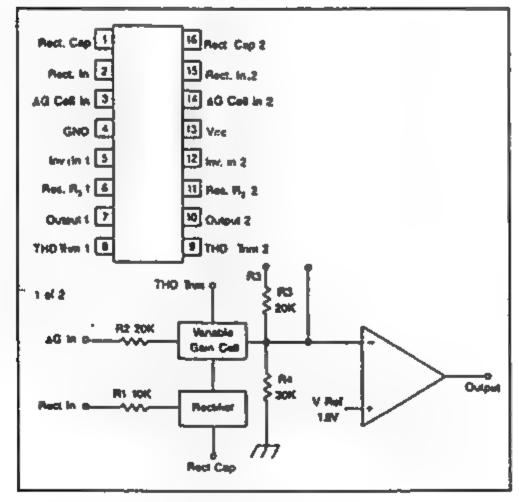


مقارن 571

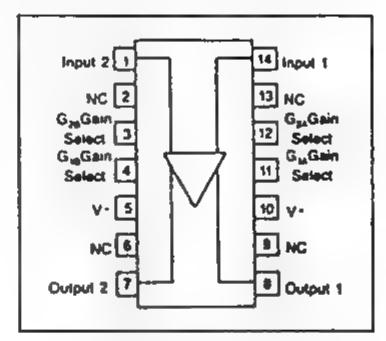


مكبر فيديوي 592 مكافئ تماماً للمكبر 733

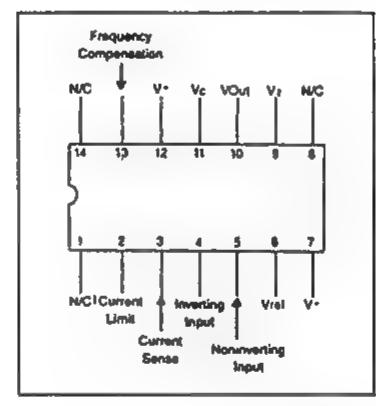


منظم 723 قابل للمعايرة

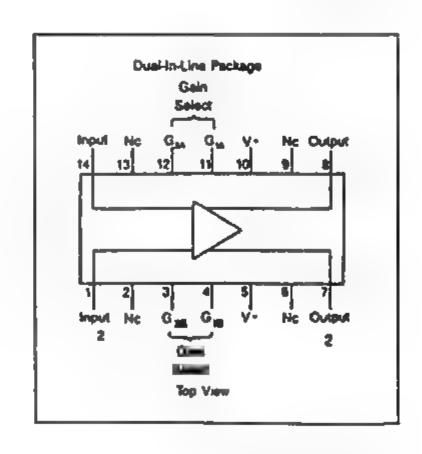


مكبر فيديوي 733ذو خرج متوازن

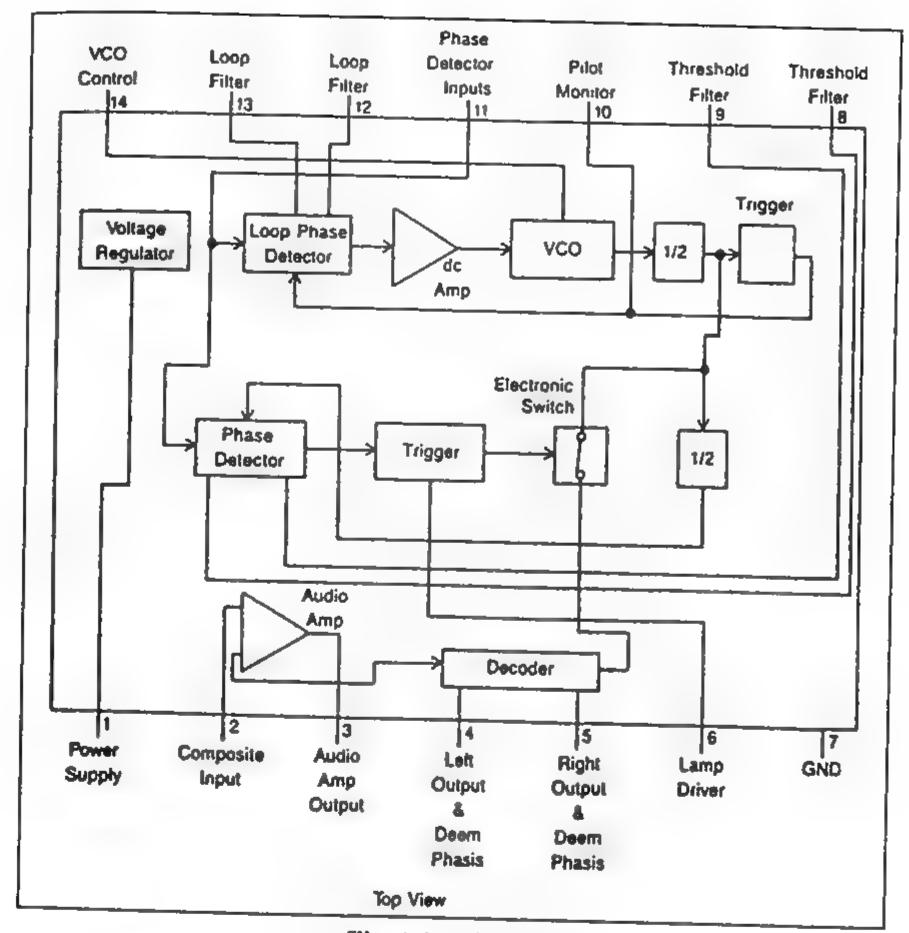


1310 كاشف ترميز متعدد FM

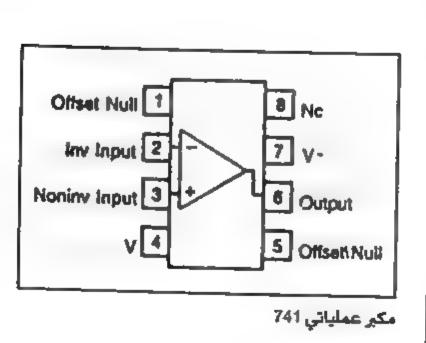


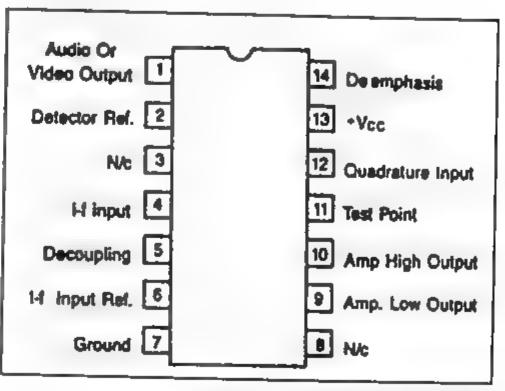


1357 كاشف الجدر للتوسط التربيعي RM

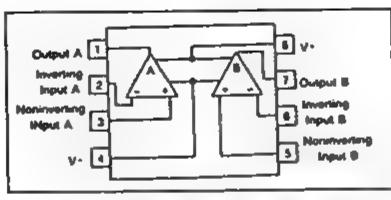


1458 (أو 4558) مكبر عملياتي مضاعف

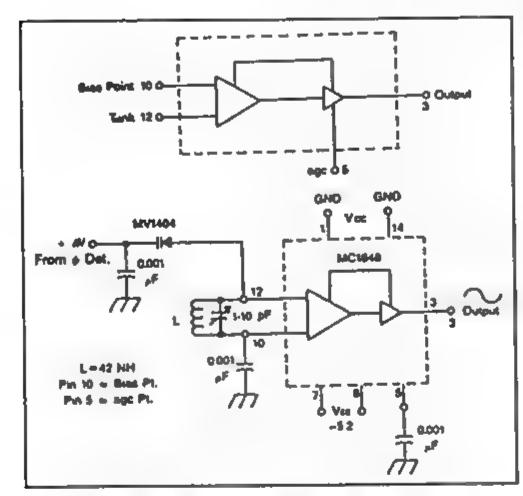

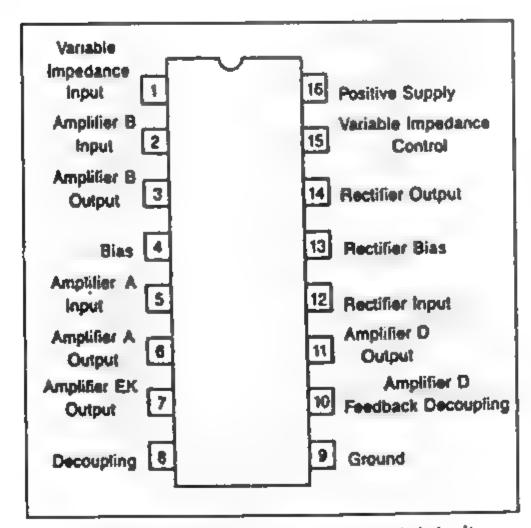
مخطط كهرباني وتطبيق شائع لدارة 1648 VCO بتقنية ECL



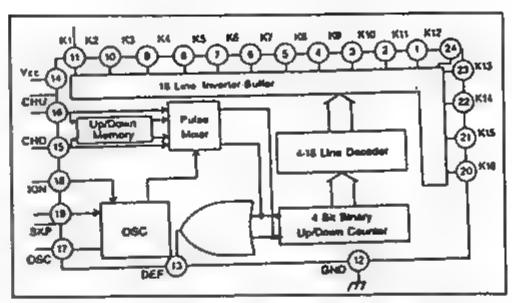
الأرجل الخارجية لنارة خفض الضجيج بطريقة Doiby




محول صاعد/هابط 1360 UP/Down Converter

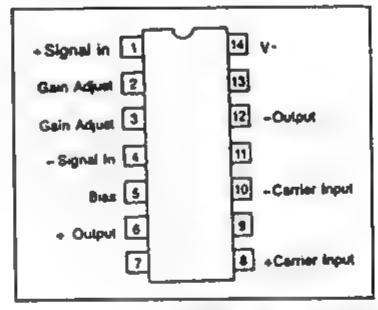


كاشف تعديل متوازن 1496

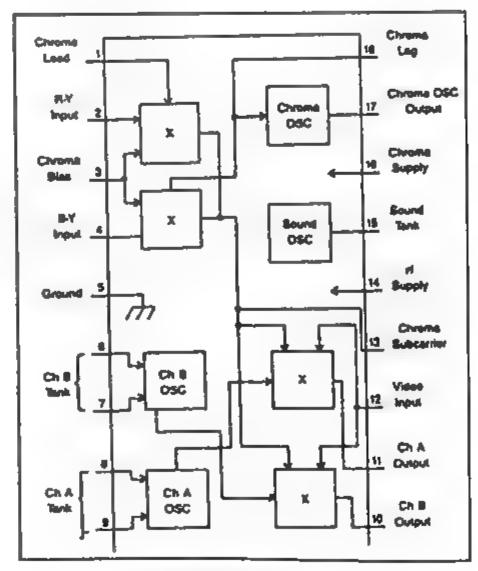


معدل فيدبو للتلفزيون 1889

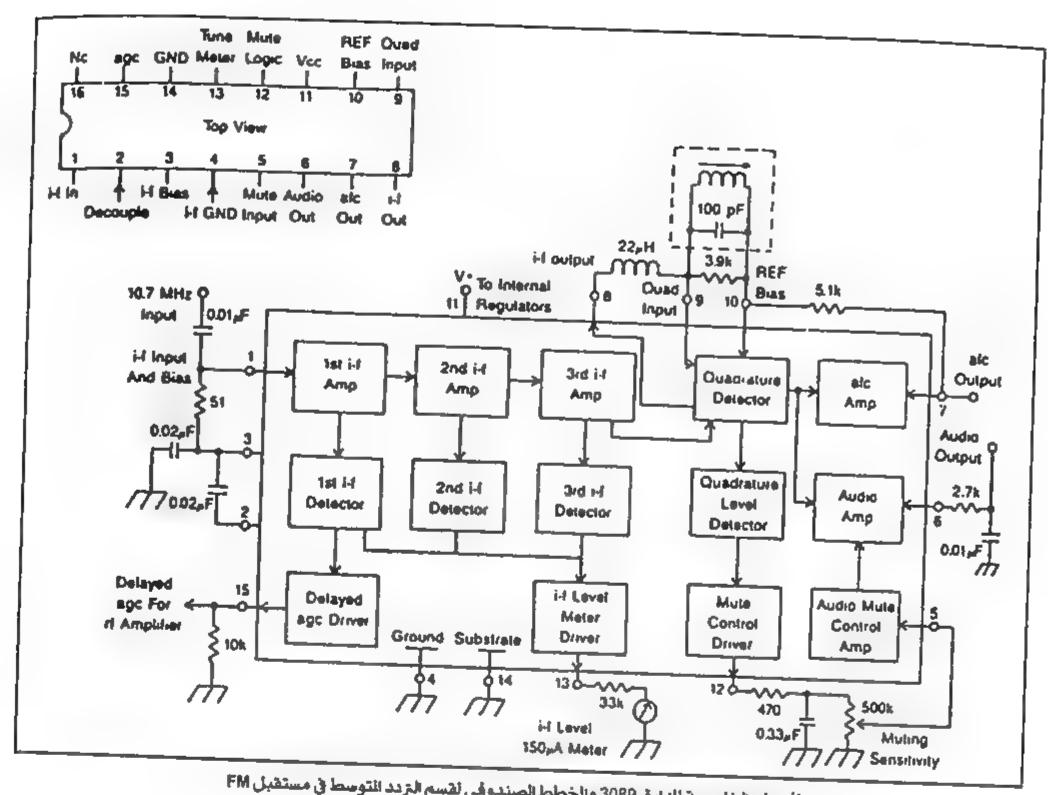

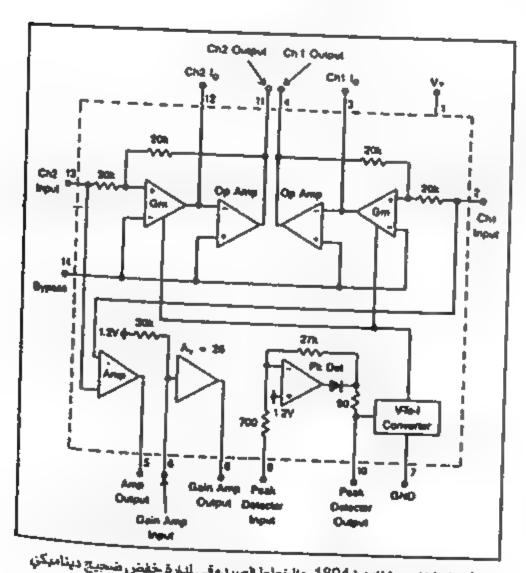
الأرجل الخارجية للنارة. 3089 والخطط الصندوفي لقسم التردد التوسط في مستقبل FM



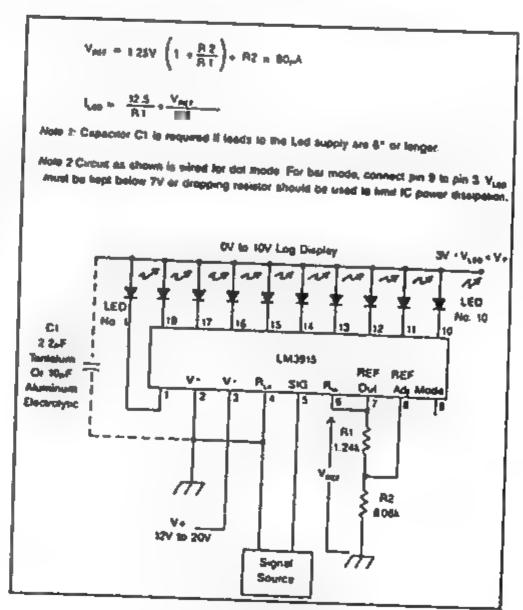
الأرجل الخارجية للنارة 1894 والخطط الصندوقي لنارة خفض ضجيج ويتاميكي




3915 ديودت إظهار لوغاريتمية

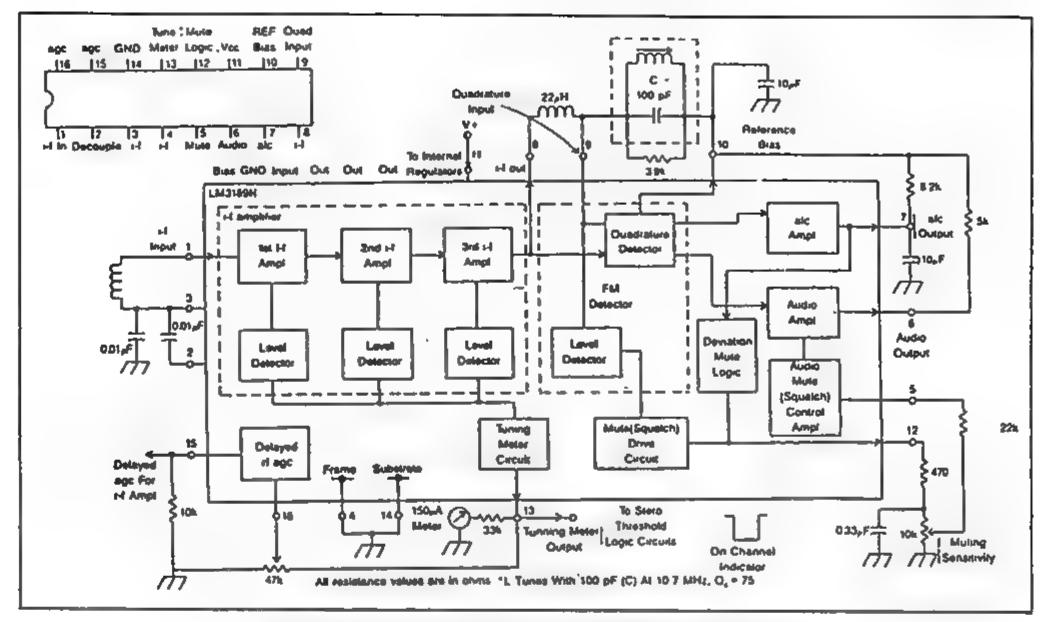

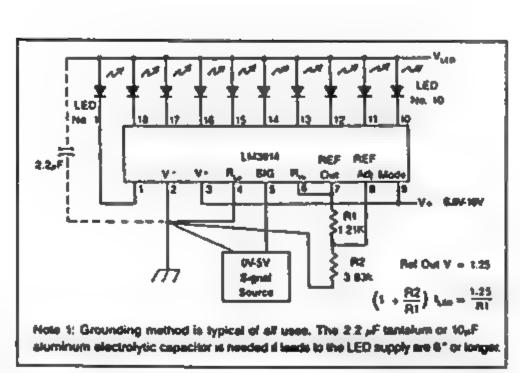
الأرجل الخارجية للنارة 3914 والخطط الصندوقي جزء التردد المتوسط في مستقبل FM



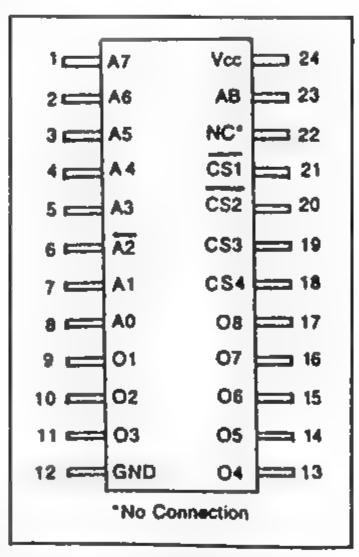
وظائف الأرجل للسارة 3914 واستخدام شائع لسارة تكبير تيار خطيسة لسودات إظهار لرسم الخطوط



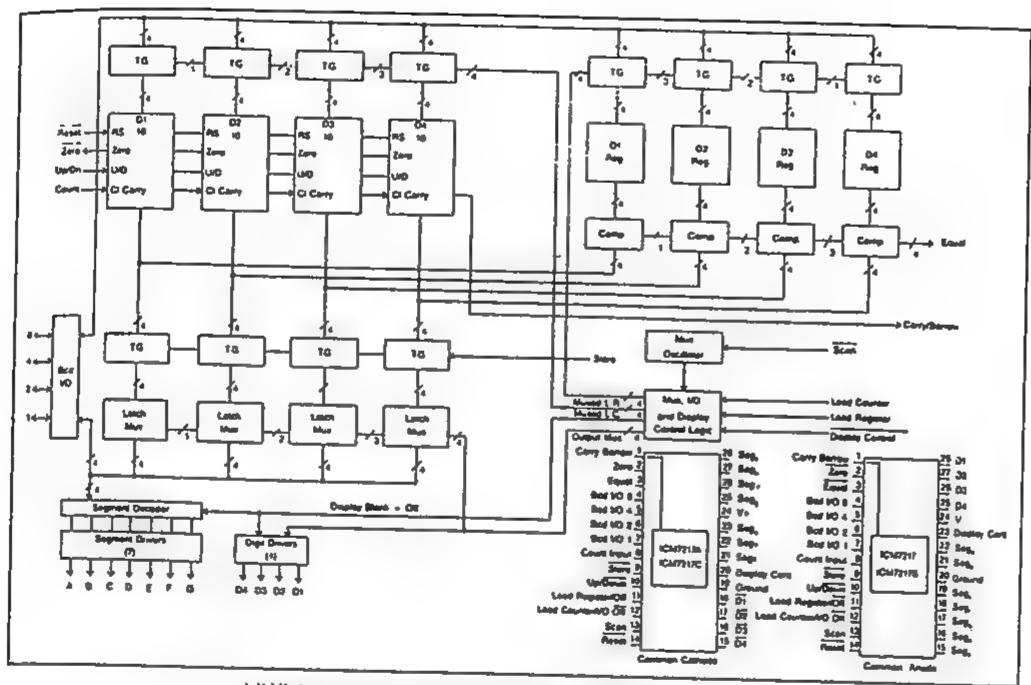
7641 ذاكرة قراءة فقط قابلة للبرمجة 4كيلو خانة



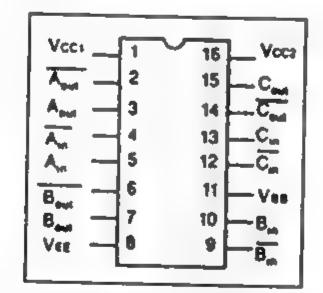
وصف وظيفي لعداد CMOS صاعد/هابط 7217. 4 ارقام عشرية/مكبر ثيار للإظهار



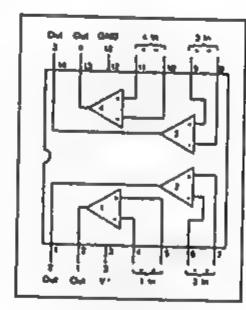
الأرجل الخارجية مستقبل ذلائي الخطوط 10114




3302 مكبر عملياتي رباعي

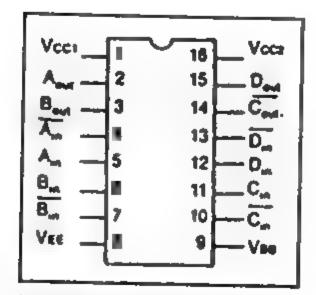

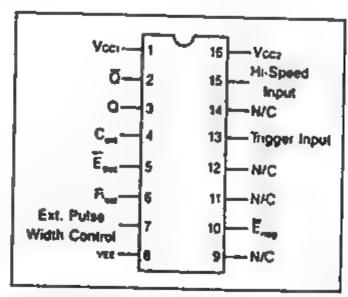
الأرجل الخارجية الستقبل رباعي الخطوط 10115



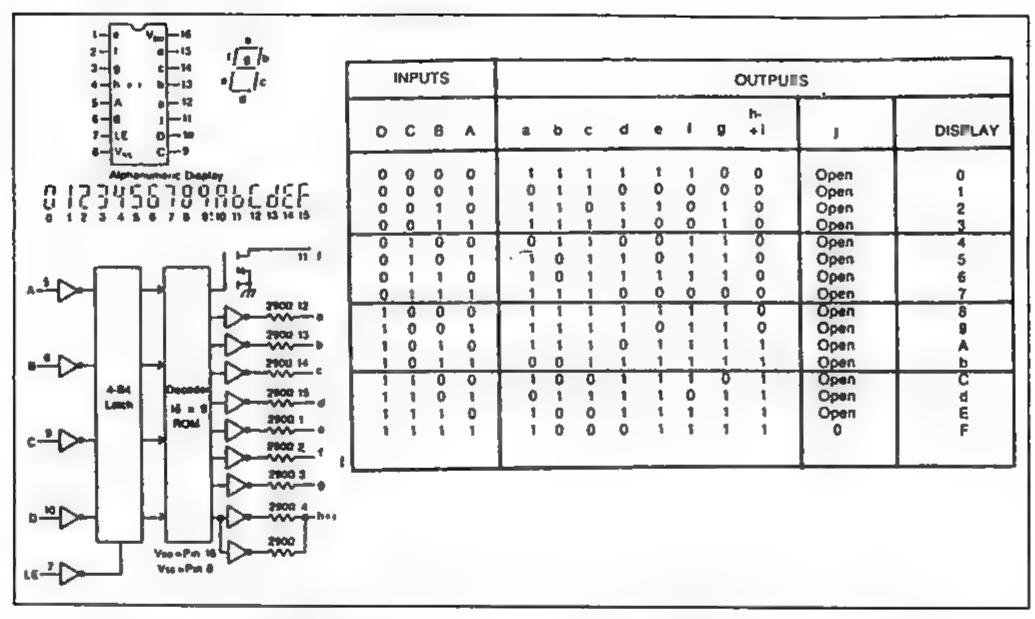
الأرجل الخارجية لهزاز وحيد الاستقرار قابل للقدح 10198



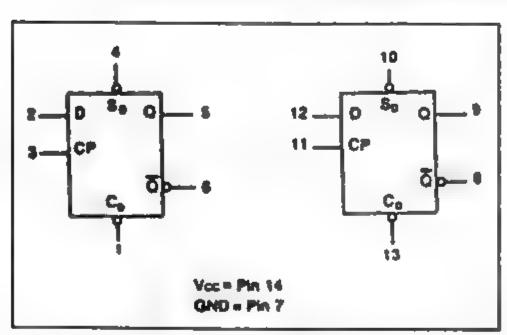
كاشف ترميز/ماسك CMOS في الترميز الست عشري إلى 7.قطع مع مقاومات تحديد تيار



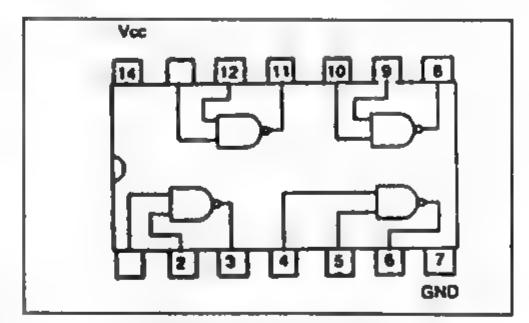
ثنائي الاستقرار مضاعف 74\$74 يقدح بالنبضة الوجبة من نوع شوتكي٠ ضعيف الاستطاعة




NAND رباعي شوتكي ذات دخلين NAND

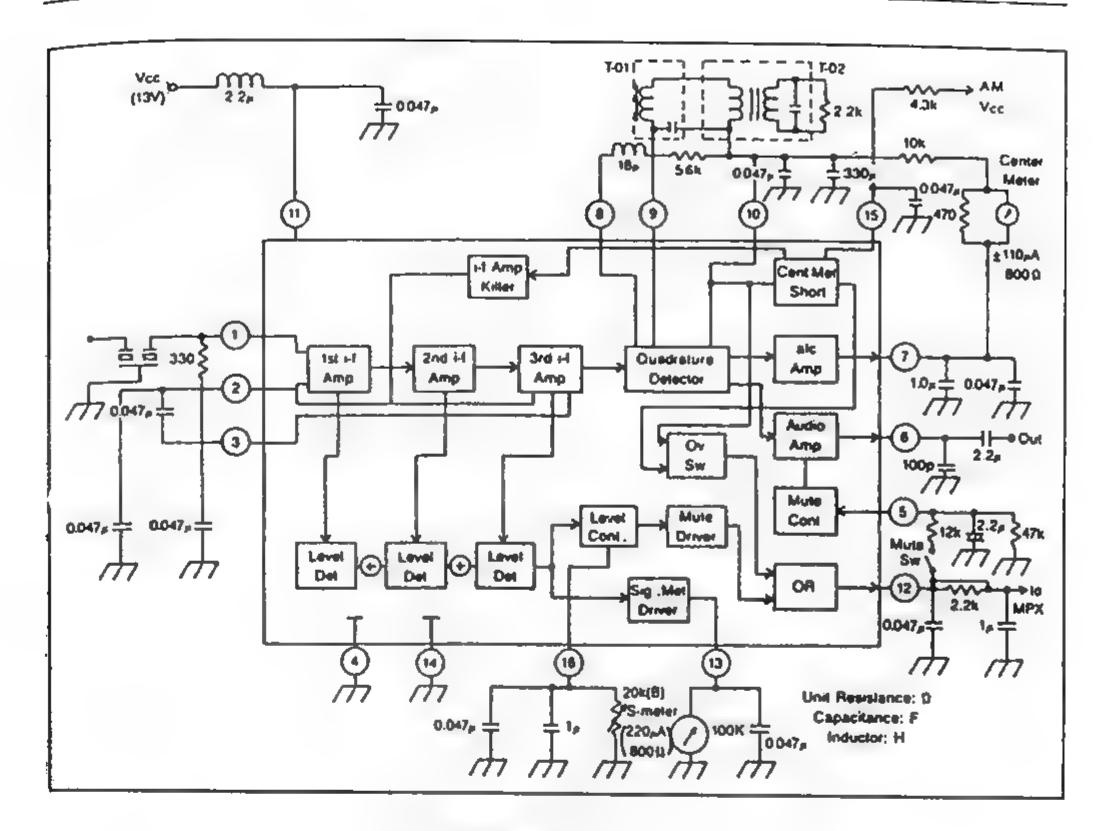


مكبر تردد متوسط راديوي 12124 FM

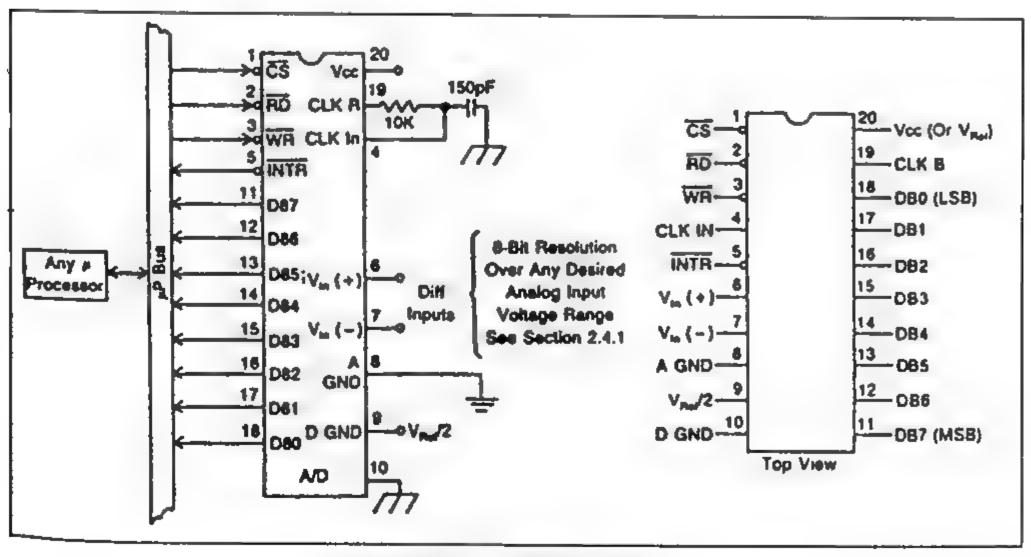


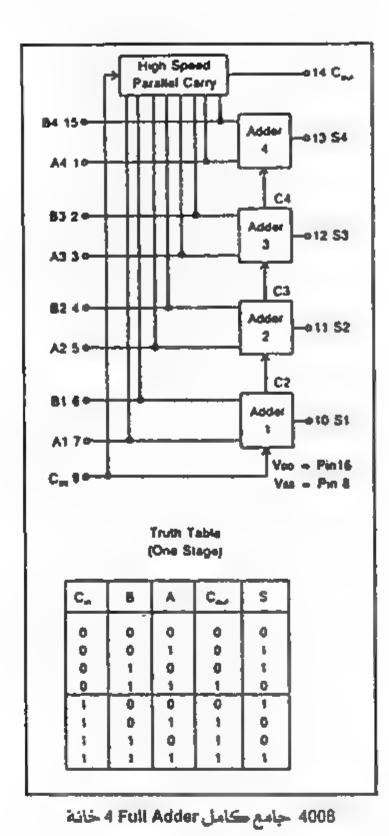مبدل رقمي/تشابهي ADC0804 مع دارة الربط البينية بالعالج




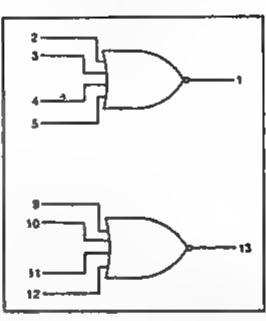


4002 يوابة NOR مضاعفة ذات أريعة مداخل

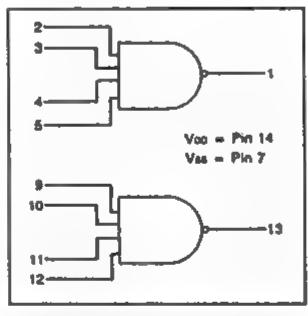


4012 بوابة nand مضاعفة ذات أربعة مداخل

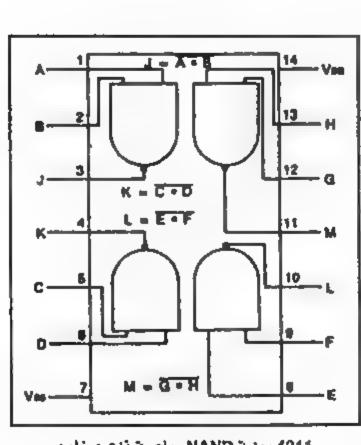



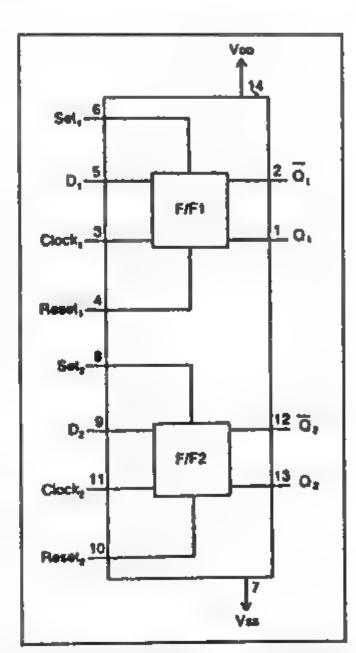

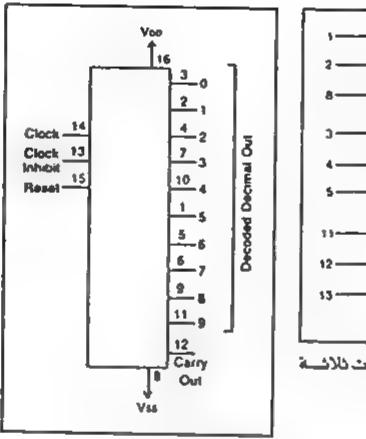
4013 فنائي الاستقرار Flip-Flop مضاعف من نوع D




۷4 - Pm 7 4023 بوابــة NAND فلاثبــة ذات ثلاثـــة مداخل

Voq = Pin 14


4017 عداد ومقسم عشري

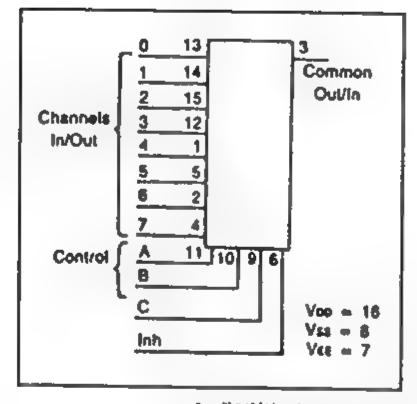


4051 متعدد/مازج لثلاثة أقنية

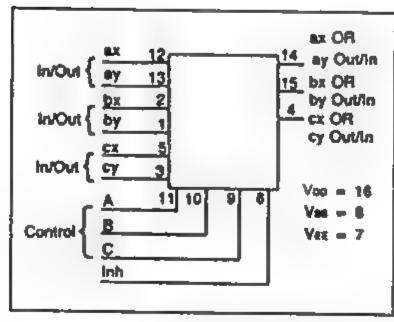


4053 ناخب/مازج لقنائين متشابهتين،

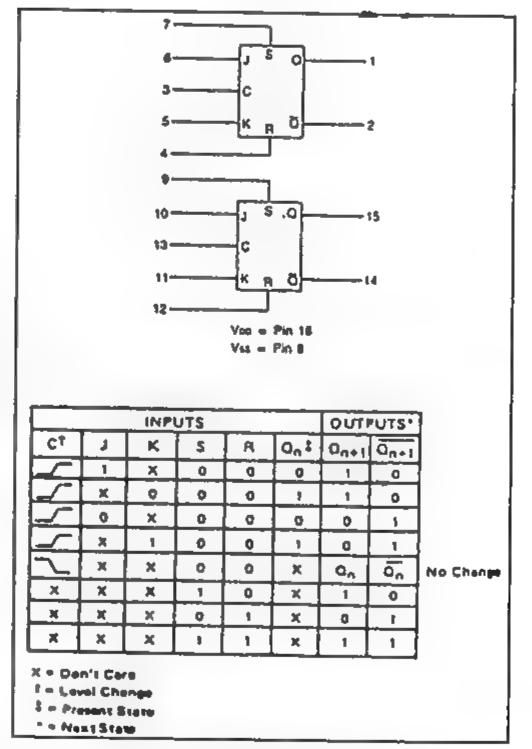


4027 ثنائي الاستقرار (قلاب) H-L، مضاعف

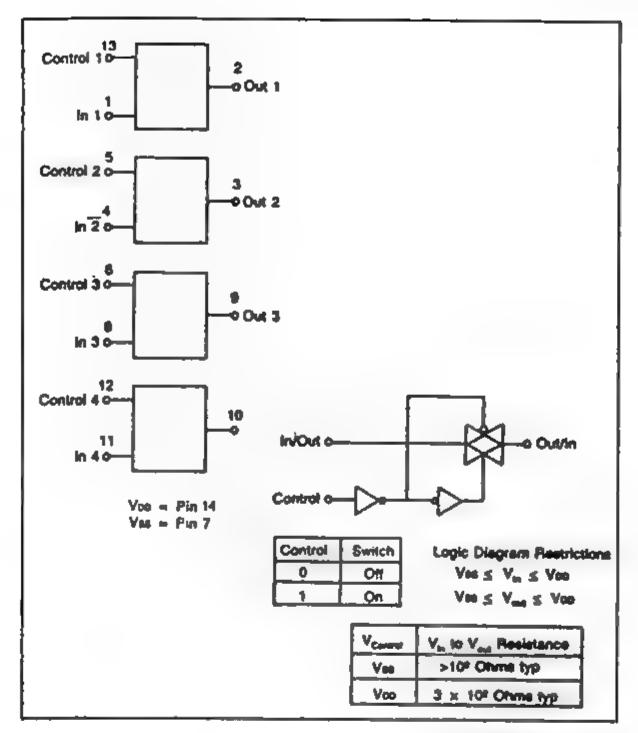


4066 مفتاح نشابهي رباعي

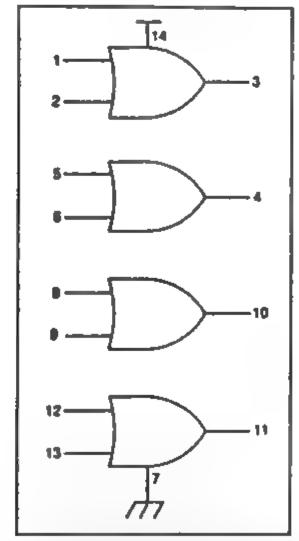


4071 بوابة OR رباعية ذات دخلين

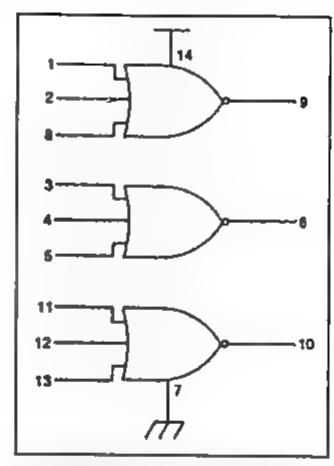


4025 بوابة NOR ذلائية ذات ثلاثة مداخل

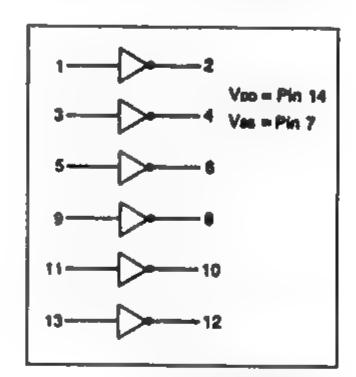


4069 بواية عواكس عند 6

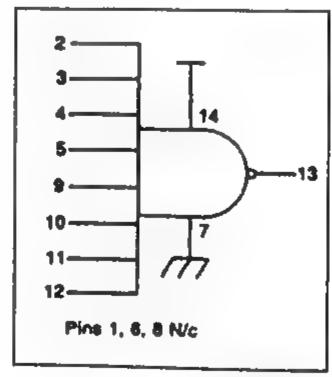


4068 بواية NAND ذات ثمانية مناخل

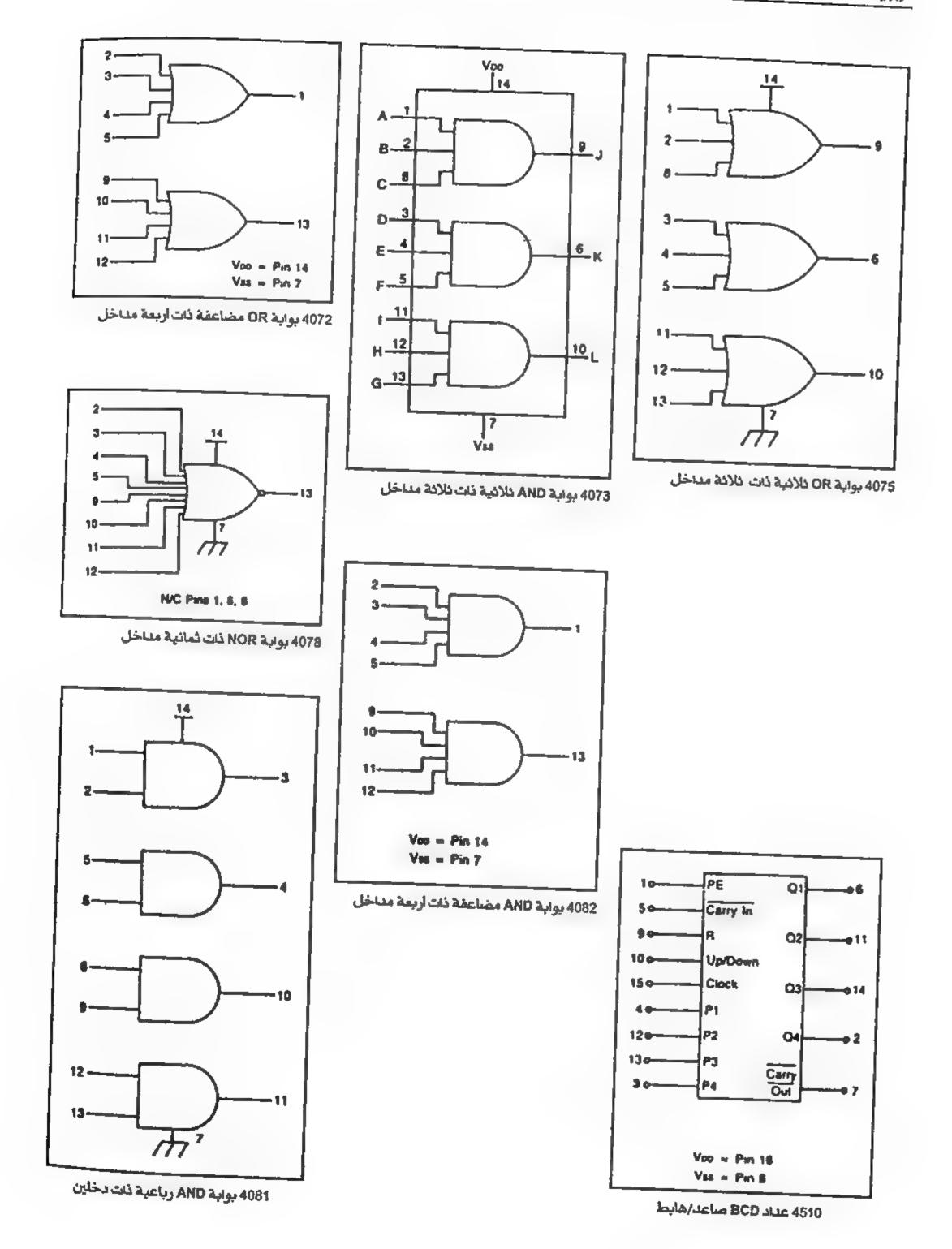


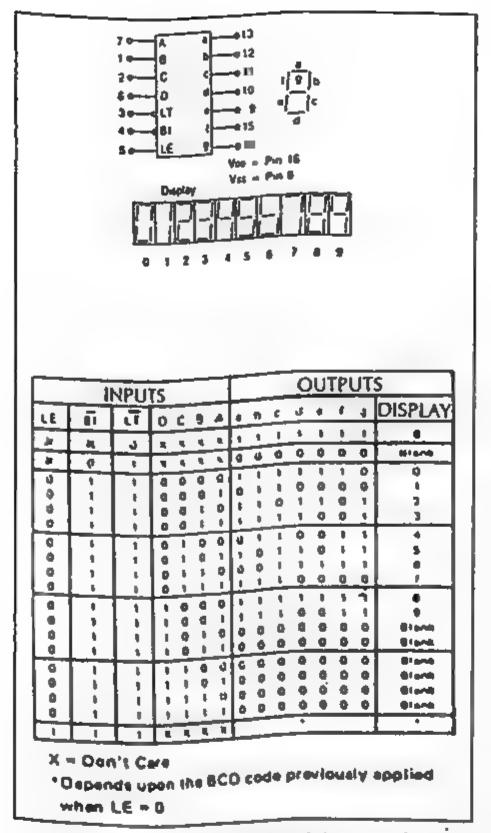

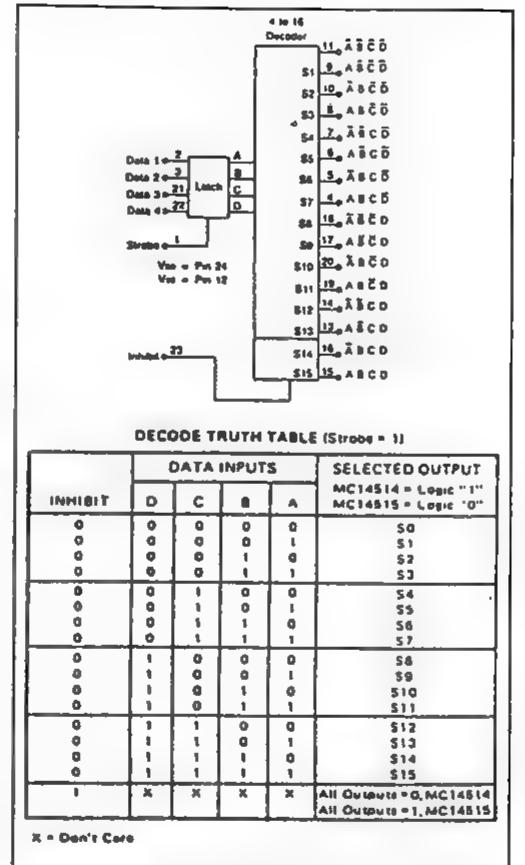وظاًنف الأرجل وحِدول الحقيقة للدارة 4511 التي تعمل كفاك شيفرة من BCD إلى 7 قطع



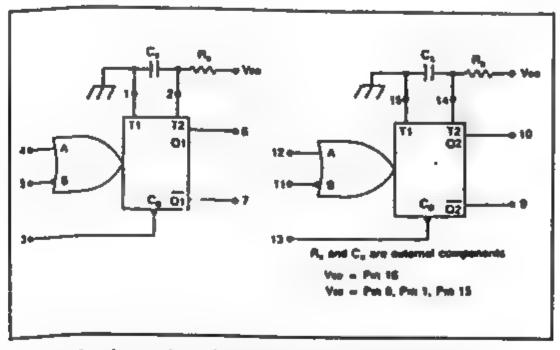
4514و 5415 ماسك 4خانة وكاشف ترميز من 4 إلى 16 خانة.




4538 وحيد استقرار قابل للتحكم بالإقلاع والعودة إلى وضع الراحة-لنائي

			Andrew Control of the	0 C M 8 M D	:		************	*[]*	e je			
	4	rap-40	Ġ				7					
67	0	c			۰		- 4	•	•	- 1		DISPL
	2	*	1	x					q	•		Brank
					1	- 1	- 1	-	- 1	-		
	_							-	_		-	
		•		1		1						1
i i		•	1		1	1		1		•		1 2
	•	:	1	1	1	1 1				•		1
		:	•	1	1		1	1		•		1 2
	•••	1	*	0 1	1	1	1	-	:	:	1	2 3
		1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0 1	1	1	1	* 1	0	•	1	3
		1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0 . 0	1 0 1	1 0 0	1 1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0	•		3
	ı	1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0 1 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 1	1 1	0 0 0 0	0 0 1 0		1 0 0	3
		1 1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0 . 0	1 0 1	1 0 0	1 1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0	•	1 0 0	3
	1	1 1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0 1 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 1	7 7 7	1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1 0 0	3
	1	1 1 0 0	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0 - 0 - 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 1 1 0 0 0 0	7 7 7 7 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1 0	1 - 0	1 0 0	3
	1 1	1 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 - 0 - 0 - 0 -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 1	7 7 7	1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			3
	1 1	1 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1 0 1 0 1 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0	7 7 7 7 0 0 0	1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 - 0	1 0 0	3

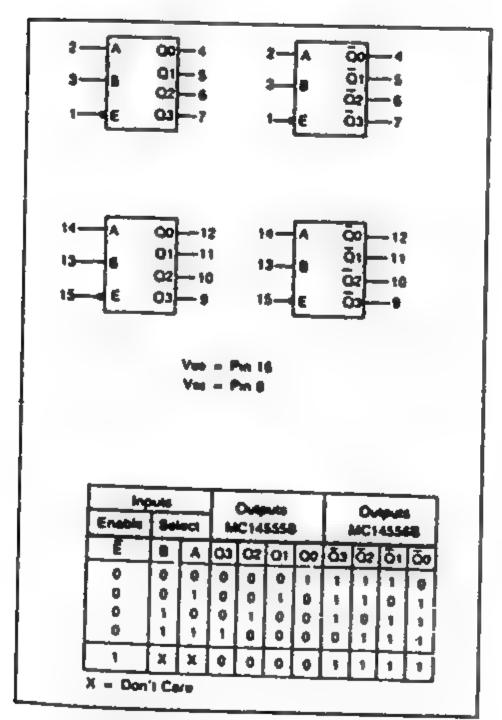
4547 كاشف ترميز من BCD إلى سبع قطع/مكبر عازل عالي النيار



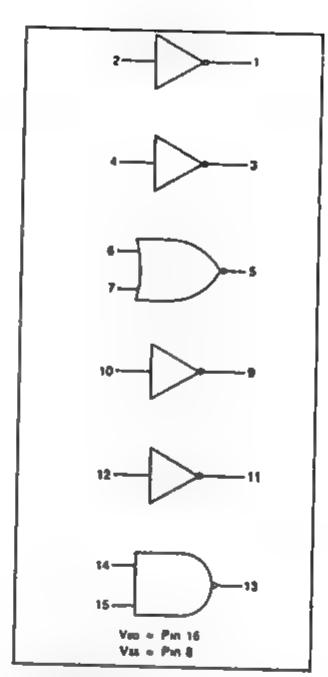وظائف الأرجل وجدول الحقيقة للدارات 4556/4555



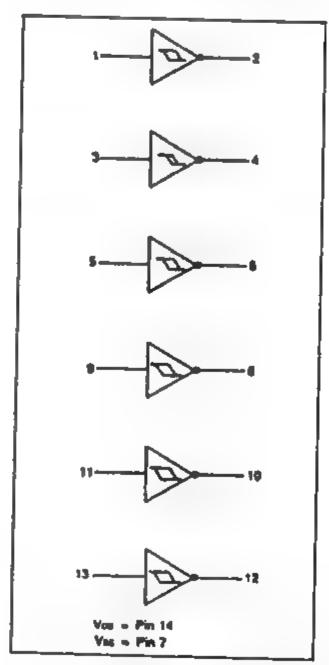4572 ست بوابات في دارة واحدة؛ اربع عواكس. بوابة NOR ذات دخلين. بوابة NAND ذات دخلين.



4584 قادح شميث عند 6 في دارة متكاملة واحدة



مصطلح الديسيبل (dB)

يعبر الديسبل عن قيمة نسبية لإشارتين. ويستخدم التدريج اللوغاريتمي لضغط الاختلافات العريضة وتحويلها إلى أعداد بسيطة سهلة الاستخدام عملياً بحيث يمكن إدراج البيكوات (10°1) والميغاوات (10°1) معباً، والتعامل معها دون إهمال أي طرف أثناء الحسابات. كذلك فإن مفهوم الديسبل يحول عمليات الضرب إلى عمليات جمع وهذا يسمح بمتابعة الإشارة التي تجتاز نظام أو بحموعة قياس. فمثلاً، إذا كانت استطاعة الإشارة A تساوي 1000 وات والإشارة B تسساوي 10وات. عندئذ تكون الإشارة B تساوي 10وات. عندئذ تكون الإشارة A أقوى من الإشارة B بما يعادل 20 ديسبيل حيث أن فرق الاستطاعة بالديسيبل:

- $10\log(1000/10) =$
 - 2×10 =
 - 20dB =

لذلك فإن مكبراً يستقبل إشارة ذات استطاعة 10 وات، وتزداد قوة الإشارة بعامل 100 لتصبح 1000 وات، عند أذ يكون عامل الربح للمكبر 20dB. وبطريقة مشابهة يكون الربح المكبر مساوياً مليون مرة.

يعبر عن الديسبل أيضاً حسب القيمة المرجعية مثل الوات، الميلي وات والميلسي فولست. إن الاختصارات dBm ،dBW و dBmv تعني از دياد الاستطاعة بالنسبة لواحدات، واحد ميلي وات، أو واحد ميلي فولت على الترتيب. فمثلاً 60dBW تكافئ

استطاعة مليون وات.

إن تعريف الديسبل منسوباً إلى واحد ميلي فولست (أو أمبير) يختلف عن تعريف الديسبل المنسوب إلى الاستطاعة, وهو يعطى بالعلاقة:

(millivolt / الإشارة بالميلي فولت) 20log

لذلك فإن إشارة تساوي 20dBmV تعادل 10 ميلي فولت، ويعود سبب الاختلاف إلى أن الاستطاعة تتناسب مع مربع الجهد (أو التيار). وإن عامل المتربيع يضاعف من تيمة اللوغاريتم.

SAN	SAMPLE DECIBEL VALUES				
Decibels (dB)	Power Ratio	Current or Voltage Ratio			
1	1.25	1.12			
3	1.41	2			
6	4.00	2.00			
10	10	3.16			
20	100	10			
30	1000	31.6			
40	10,000	100			
50	100,000	316			
60	1,000,000	1,000			

معادلات التلفزيون الفضائي **Satellite TV Equations**

معادلات الإلكترونيات الأساسية

Basic Electronic Equations

طول الموجة

بعطى طول الموجة لإشارة كهرطيسية بالعلاقة:

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

لا طول موجة الإشارة، ٧: سرعة الضوء وتساوي 186.000 ميل/ثانية، أو 10°×300 ميز/ثانية، ٢ يشير إلى تردد الإشارة.

الدور والثابت الزمني Period And Time Constants

الزمن المالازم لاستكمال دورة كاملة لموجمة يعطمي بالعلاقة:

$$\tau = \frac{1}{f}$$

الشابت الزمين لمقاومة مكشف RC، ولمقاومة ملف RL يعطى بالعلاقة:

$$\tau_{RC} = R \times C$$

$$\tau_{RL} = L/R$$

R: مقاومة بالأوم، C: مكتف بالفارد، L: وشيعة تودد الطنين بالهنري.

قانون اوم Ohom Law

هو القانون الأساسي للدارات الغير فعالة، وهو يربط الجهد والتيار بالعلاقة:

 الجهد بالفولت، 1: التيار بالأمبير، R: هي مقاومة الدارة.

أما قانون أوم لمدارات تعمل بالتيار المتناوب فبعبر عنمه بالعلاقة:

$$E = I \times Z$$

$$Z = E/I$$

E: الجيد بالفولت: 1: التيار بالأمسير. 2: المانعة

الاستطاعة

بالأوم.

تعطى الاستطاعة المارة في دارة بالعلاقة:

$$P = V^2/R = E \times I$$

الاستطاعة P تقدر بالواط، الجهد ٧ بالفولت، التيار إ بالأمبير والمقاومة R بالأوم.

المفاعلة Reactance التحريضية والسعوية

تعطى المفاعلة التحريضية والسعوية في دارة بالعلاقات؛

$$X_t = 6.28 \times f \times L$$

$$1/X_C = 6.28 \times f \times C$$

X; المفاعلة التحريضية، Xc: المفاعلة السعوية، ٢: تسردد الإشارة، ٤: التحريضية مقدرة بالمنري، ٢: تعبر عن السعة بالفاراد.

يتأخر التيار عن الجهد بزاوية 90 درجة في دارة تحريضية، ويتقدم عنه بزاوية 90 درجة أيضاً في دارة سعوية، ولدى زيادة التردد فإن المفاعلة التحريضية تزداد في حين تنقص المفاعلة السعوية.

إن تردد الطنين لدارة تحريضية _ سعوية يعطى بالعلاقة $f_r = 1/(6.28 \times LC)$

برمز لنزدد الطنين، ١ للتحريضية مقدرة بالهنري و للسعة مقدرة بالفاراد.

معادلات الاتصال عبر التوابع الضعيفة

تستخدم هذه المعادلات لحساب نسبة استطاعة الحامل إلى الضحيج (CNR) التي تصل إلى دخل مستقبل للتوابع الصنعية إن معادلة الاتصال هي كما يلي:

CNR EIRP - path los + G/Tsys - 10 Log B + 228.6 EIRP هي الاستطاعة الفعالة المستقة في حمي

الاتجاهات والموجهة بواسطة هوائي الوصلة الهابطة إلى موقع أرضي؛ وهي مقاسة بوحدة dBW (ديسبل منسوباً إلى واحد وات).

إن الفقدان الناتج عن المرور Path loss بحدد مقدار الضياع من تابع الاتصالات الصنعي إلى هوائي الاستقبال، ويعود الفقدان بشكل رئيسي إلى انتشار الإشارة عبر مسارها الطويل، وتتحدد كمية الضياع بالعلاقة:

path loss = 20 Log 4 π S Ff

الكيلو متر، ۴۲ هي تردد الإشارة بالهرتز، أما
 فتعبر عن مدى الانحدار وتعطى بالكيلو منز وتحسب بالعلاقة:

 $S=[(R^2+(R+h)^2-2R(+h)\cos\phi\cos\Delta]^{1/2}$

المنعي عن مركز الأرض ويساوي 6.367 كيلو متلاء 11
 ارتفاع التابع الصنعي عن مركز الأرض ويساوي 35.803 كيلومتر، φ: تعني خط العرض لموقع الاستقبال، Δ: هي الفرق المطلق بين الموقع وخط الطول للتابع الصنعي، بتعويض R و h في العلاقة السابقة نجد:

S=1000[58.32-53.69 cos φ cos Δ]1'2

ولدى تعويض قيمة S في معادلة الفقدان ينتج

path loss = $185.05 + 10 \log [1 - 0295 \cos \varphi \cos \Delta]$ + 20 log f

f تقدر بالجيغا هرتىز، وعند 12 جيغا هرتىز، يكون الضياع 205.11 dB وذلك في محطة استقبال أرضية واتعة على خط الاستواء وتحت التابع الصنعي مباشرة.

تبين العلاقة أيضاً بأن الفقدان لإشارة في الحزمة 10 واردة من تابع صنعي وتصل إلى محطة أرضية في موقع 10 در حات خط طول و40 در حة خط عرض يساوي 205.54 dB وذلك لدى عبور الإشارة للفضاء.

إن الامتصاص في الطبقات الجوية يسبب فقداياً إضافياً. وهو يسزداد مع مقدار الميلان لأن الإشارة عليها أن تخترق طبقات أسمك من الغلاف الجسوي، ينبغسي التنويه إلى أن الاختلاف من يوم صحو إلى ماطر أو كثير الغيوم يؤثر على انتقال الإشارة خصوصاً في الحزمة الامتصاص في أيام الصحو. طلق في أيام الصحو.

G/Tsys هي نسبة ربح الهوائي إلى حرارة الضحيح للنظام وتسمى figure of merit لجموعة الهوائي/مغذي/كتلة LNB، ويعبر عنها بالديسيبل كما يلى:

G - 10 Log Tsys

تتعلق حرارة الضحيج للنظام أساساً بحرارة الضحيج لكل من الهوائي وكتلة LNB، ومع ذلك، فإن العناصر الأخرى تساهم بإضافة مقدار صغير من الضحيج، ويعطى كل ذلك بالعلاقة:

$$T_{\rm sys} = T_{\rm ant, \, feed} + T_{\rm LNB} / G_{\rm feed} + \frac{T_{\rm rec/cos,J}}{G_{\rm LNB} + G_{\rm feed}}$$

حيث © تشير إلى الربح، وربح المغذي هو بحدود 0.99، في حين يكون ربح كتلة LNB بحدود 50dB، أي 100.0000، وهذه العلاقة تبين بوضوح لماذا يكون الضحيج للمستقبل والناقل المحوري مهملاً، إذ أن كتلة LNB تقوم بتكبير كل من الإشارة والضحيج إلى مرتبة بحيث يكون أي ضحيج لاحق قليل الأهمية.

إن الحد قبل الأخير في معادلة الاتصال يتعلَّق بعرض حزمة التمرير للنظام، أما الحد الأخسير فهنو ثنابت ويدعمى بثابت Boltzman.

ربح العوائي

إن ربيح الهوائمي السذي يشمع في جميسع الانجاهسات isotropic يعطى بالعلاقة: G = E (πD/λ)²

E: هي مردود الهوائي، D: قطر القسرص، 1: طول الموجة، ويمكن حسابها مقدرة بالنسسنتيمة الت من حاصل قسمة 30 على المزدد مقدراً بالجيفا هرتز، فمشلاً طول الموجة لزدد 12 جيفا هرتز يساوي 2.5 سنتيمة أو أقبل قليلاً من بوصة واحدة.

إن ربح هوائي، قطره 2 منزاً ويعمل بمردود % 55 وبتردد 12 حيفا هرتز يساوي:

 $G = 0.55 (3.14 \times 200/2.5)^2$ = 34.706

وبتحويله إلى ديسيبل:

G = 10 Log 34.706 = 45.4 dB

تعرجات سطح العوائي وتأثيره على الربح

إن الخَفَاضِ الربح نسبة لهوائي مثالي بدون تعرحات يعطى بالعلاقة:

الفقدان = وهماره وهماره عيث:

RMS: هو الجذر المتربيعي لمتوسط الانحراف عن القيمة المثالية للشكل الهندسي، ٪: طول الموجه للإشارة الواردة. إن RMS تدل على نعومة السطح أو متوسط الدقة لقرص الهوائي.

فمثالاً، إن هوائي يعمل في الحزمة Ku بردد 12 جيغاهر تز أي بطول موجبة تسباوي 2.5Cm ويتميز بدقة RMS تعادل 0.15Cm يعاني من فقدان في عامل الربيح مقارنة بهوائي مثالي:

الفقدان في الربح = و-١٠٥٥ ما و ١٥٠٥ = 0.59 = و-١٠٥٥ الفقدان في الربح الم المخفاضاً يساوي \$41%. وهذا يكافئ فقداناً في الربح الفقدان بالديسيبل = 0.59 و 10 log 0.59 = 2.3dB

عرض حزمة العوائي

توجد علاقة تقريبية، ولكنها مفيدة جداً في حساب عرض حزمة الإشعاع عند مستوى 3dB:

عرض حزمة الإشعاع = DX 70

حيث ٪: طول الموجة و D قطر الهوائي. فمشلاً من أجل هوائي قطره 2 متر تكون حزمة الإشعاع = 2.5/200 × 70 - 88° درحة

كذلك من أجل هوائي بقطر امتر، يصبح عرض الحزمة 1.75 درجة.

حرارة ورقم الضجيج

يتناسب الضجيج الذي يتولد عن نظام ما مع درجة حرارته وعرض الحزمة للإشارة المعالجة، وكلما ازداد أحدهما ازداد الضحيج المرتبط به.

الضحيج = KTB

حيث K: هو ثابت Boltzman؛ T: الحرارة المحيطية، B: عرض حزمة النظام.

يعرف عامل الضحيج بأنه نسبة الضحيج عند خرج عنتسر إلكتروني إلى الضحيج عند دخله. هذه الكمية من الضحيج تفيد أساساً في حساب الضحيج المتولد داخلياً. إن

العنصر المشالي الذي لا تضيف دارته الإلكترونية أي ضعيع يكون له عامل ضعيج يساوي الواحد.

رقم الضحيج = (ضحيج مثالي + ضحيج داخلي) ؛ ضحيج مثالي

- $= (KBT_{kfcal} + KBT_{Eq}) / KBT_{kfcal}$
- $= (T_{\rm ideal} + T_{\rm Eq})/T_{\rm ideal}$
- $= 1 + T_{\rm Eq}/T_{\rm obest}$
- $= 1 + T_{Eq}/290$

T_{ideal}: تعبر عمن حرارة الضحيم المكافئة. في حين T_{ideal}: حرارة الضحيج المرجعية وتساوي K 290°، وهي تكافئ حرارة الغرفة الوسطية والتي تعادل 63°F تقريباً.

إن رقم الضحيج يعطى بالديسيبل وهو تعبير آخر لعامل الضحيج.

رقم الضحيج = (عامل الضحيج) 10 log فمثالاً، إذا كان رقم الضحيج 1.9(18، تكون حرارة الضحيج المكافئة:

 $1.9 = 10 \log (1 + T_{Eq}/290)$ $10^{6.19} = 1 + T_{Eq}/290$ $1.55 = 1 + T_{Eq}/290$ $0.55 = T_{eq}/290$

NOISE FIGURE & TEMPERATURE					
Noise Figure (dB)	Noise Temperature (°K)	Noise Figure (dB)	Noise Temperature (°K)		
2.0	170	0.9	67		
1.9	159	0.8	59		
1.8	149	0.7	51		
1.7	139	0.6	43		
1.6	129	0.5	35		
1.5	120	0.4	28		
1.4	110	0.3	21		
1.3	101	0.2	14		
1.2	92	0.1	7		
1.1	84	0	0		
1.0	75				

تأثير عرض الحزمة على استطاعة ضجيج النظام

إن استطاعة الضحيج لأي نظام اتصال تُعطى بالعلاقة:

إذ التغيير في استطاعة الضحيح بين نظامين يمكن حسابها كما يلي:

$$\frac{KT_1B_1}{KT_2B_2} = \frac{T_1B_1}{T_2B_2} = \frac{T_1B_1}{T_1B_2} = \frac{T_1B_1}{T_1B_2} = \frac{T_1B_1}{T_1B_2} = \frac{T_1B_1}{T_1B_2} = \frac{T_1B_1}{T_1B_2} = \frac$$

لذلك، إذا كانت حرارة الضعيج ثابتة، فإن التغيير في استطاعة الضعيج هي النسبة بين حزميني التمرير، فمنسى كانت حزمة التمرير 18 ميغا هرنز بدلا من 36 ميغا هرتز، كما هو الحال في الإرسال النصفي، ينقص الضحيج حينه إلى مستوى 50% أو 3 ديسيبل، إن مضاعفة نسبة الإشارة إلى الضحيج تجعل أحياناً الصورة أكثر وضوحاً، ولكن خفض حزمة التمرير يؤدي أيضاً إلى تشويش وتحزيز الصورة ذات التغيرات السريعة.

أوية الميل Declination angle

يمكن إيجاد زاوية الميل من الأشكال والحداول السابقة، كذلك يمكن حسابها من العلاقة:

$$Tan^{-1} \frac{3964 sin L}{22300 + 3964 (1 - cos L)} = back$$

حيث: ما هي موقع خسط العرض، وإن العددين في همذه العلاقة هما نصف قطر الأرض والبعد بين سطح الأرض وقسوس التابع الصنعي. فمثلاً، تكون زاوية الميل عند خط عرض 40:

$$Tan^{-1} \frac{3964 \sin 40}{22300 + 3964 (1 - \cos 40)} = 1$$

Tan-1 0.11 =

= 6.26 درجة

ipj السمنت والارتفاع Azimuth & Elevation

يمكن حساب زوايا وضعية الهوائي بالدرحات نسبة إلى الشمال الجغراني من العلاقات التالية:

زارية السمّت = [- tanp/tany]

زاوية الارتفاع = [(cos y - 0.15116)/sin y]

 $y = \cos^{-1} [\cos \varphi \cos \Delta]$

حيث △ هي القيمة المطلقة للفرق بين خــط الطول لموقع التابع الصنّعي وخط الطول لموقع الاستقبال و۞ هي خط العرض لمكان وحود المستقبل.

نسبة الأمواج المستقرة للجعد VSWR

تحدد هذه النسبة الكمية من إشارة الدخيل المرتبدة والمفقودة، وإن العنصر المثالي هو عديهم الفقدان والذي يتمتع بنسبة أمواج مستقرة VSWR تساوي 1:1، والجدول التالي يبين العلاقة بين استطاعة الإشارة المرتدة، الضياع مع VSWR.

VSWR & REFLECTED SIGNAL LO				
VSWR	% Loss	dB Loss		
1.0:1	0	0		
1.1:1	0.2	0.01		
1.2:1	0.9	0.03		
1.3:1	1.6	0.07		
1.5:1	4.0	0.18		
2.0:1	11.0	0.50		

UNIT CONVERSION TABLE

1 metre	200	39.37 inches
1 centimetre	=	0.3937 inches
1 centimetre	200	10 ⁴ microns
1 kilometre	24	0.62137 miles
1 inch	===	2.54 centimetres
1 mile	=	1.6093 kilometres
οK	-	°C + 273
°C	=	5(°F-32)/9
ok.	=	5(°F-32)/9 9/5°C+32
π	==	3.1416
1 picofarad (pF)		0.001 nF
1 nanofarad (nF)	=	1,000 pF
1,000 pF	==	0.001 μF


RESISTOR COLOR CODE TABLE					
Colour	Digit	Multiplier	Tolerance		
Black	0	1	20%		
Brown	1	10	1%		
Red	2	100	2%		
Orange	3	1,000			
Yellow	4	10,000			
Green	5	100,000	0.5%		
Blue	6	1,000,000	0.25%		
Violet	7	10,000,000	0.1%		
Grey	8	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.05%		
White	9		3.00,0		
Silver		0.01	10%		
Gold		0.1	5%		


الأبعاد العندسية لعوائي قطع مكافئ


إن المعادلة الأساسية لعاكس على شكل قطع مكافئ هي: $y = x^2/4r$


حيث م هي البعد المحرقي، وهناك علاقة أخرى مفيدة تعطي البعد المحرقي بدلالة قطر الهوائي وعمقه يؤخذ بالعلاقة:

العمق × 16/16 = ا

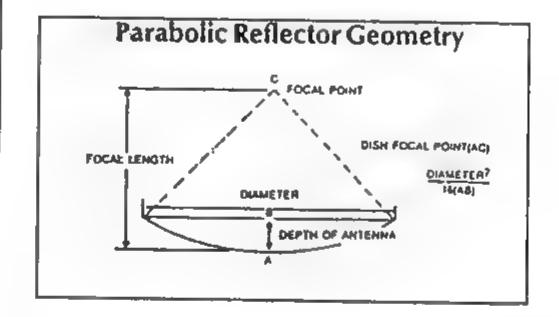

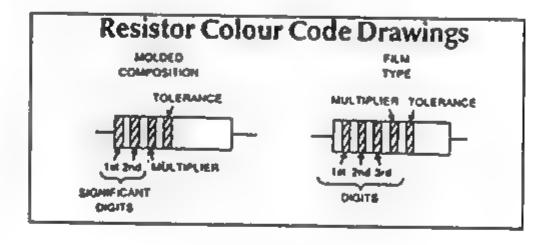

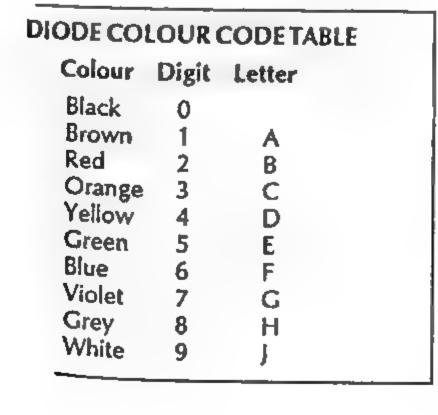

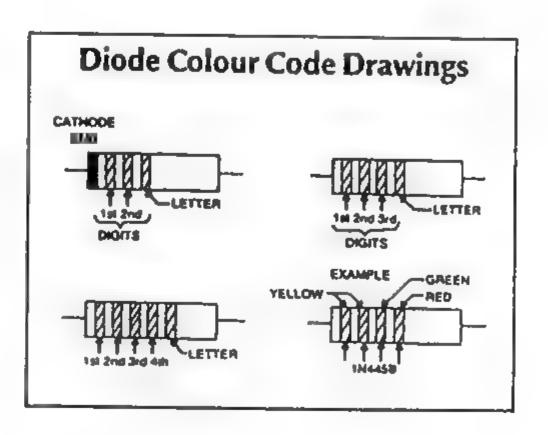



اختصارات متداولة في تلفزيون التوابع الصنعية

BDC (block downconversion)

كتلة خفض النزدد

BER (bite error rate)

معدل عطأ الخانة

BSS. (broadcast satellite service)

خدمة البث عبر الأقمار الاصطناعية

C/N (carrier to noise ratio)

نسبة الحامل إلى الضحيج

CCITT

الجمعية الاستشارية العالمية للراديو

CCW (counter-clockwise)

عكس دوران عقارب الساعة

CIF (common image format)

إطار الصورة الموحدة

CMOS (complementary metal oxide)

نصف ناقل-أوكسيد معدن متنام (متعاكس القطبية)

CRT (cathode ray tube)

أنبوب الأشعة المهبطية

CW (clockwise)

دوران مع عقارب الساعة

ديسيبل

dB (decibel)

هناك العديد من الاختصارات المستخدمة في صناعة التوابع الصنعية المنزلية. العديد منها ورد في مكان ما من هذا الكتاب،

وقيما يلي قائمة مبوّبة بأهم المصطلحات:

Actuator

المحرك الذي يدور لتعديل موضع حامل الهوائي بحيث تمسيح الحزمة الرئيسية جزءاً من قوس المسار المرئي من موقع الاستقبال.

ADPCM (adaptive differential pulse code modulation)

تعديل الترميز النبضى التفاضلي المتلائم

ADTV (advanced-definition television)

تلفزيون عالى التعريف

AFC (automatic frequency control)

تحكم آلي بالنزدد

AM (amplitude modulation)

تعديل مطالي

APS (antenna positioning system)

نظام ضبط موقع الهوالي

ASCII (American standard code for information

exchange)

لغة ترميز أمريكية لتبادل المعلومات

ATSC (advanced television standard committee)

جمعية مقاييس التلفزيون المتطور (أمريكا)

AWG -(American wire gauge)

مقياس الأسلاك الأمريكي

EPG (electronic program guide)	dBm (dB milliwatt)
دليل بربحي إلكتروني	ديسيبل ميني وات
F/D (focal distance to diameter ratio)	DBS (direct-broadcast system)
نسبة البعد المحرقي إلى القطر	نظام بث مباشر
FCC (federal communications commission)	dc (direct current)
الخيئة الاتحالات	ئيار مستمر
FEC (forward error correction)	DC (down converter)
تصحيح الأخطاء المباشر	· ·
FM (frequency modulation)	DCT (discrete cosine transform)
تعديل ترددي	ثابع تحويل التجب المتقطع
FSS (fixed satellite service)	DPCM (differential pulse code mo
حدمة الأقمار الاصطناعية الثابئة	تعديل الترميز النبضي التفاضلي
GHz (gigahertz)	DRO (dielectric resonant oscillator)
جيغا هرتز	مذبذب طنين بالعازل
GOP (group of pictures)	DTH (direct to home)
بحموعة الصور	الإرسال المباشر إلى المنازل
HBI (horizontal blanding interval)	DTV (digital television)
فترة الإطفاء الأفقي	التلفزيون الرقمي
HD-CIF (high definition common inerface format)	DVB (digital video broadcast)
الإطار البيني المشترك عالي التعريف	البث الفيديوي الرقمي
HDTV (high definition television)	Eb/No (energy bit to noise density ratio)
التلفزيون عالي النعريف	نسبة طاقة الخانة إلى الضجيج
(high electron mobility transistor)	ECL (emitter coupled logic)
ترانزستور الإلكترونات سريعة الانتقال	منطق الربط الباعثي
HPF (high pass filter)	ECM (electronic countermeasure)
مرشح تمرير عالي	أنظمة الدفاع أو المعاكسة الإلكترونية
IC (integrated circuit)	EIRP (effective isotropic radiated power)
دارة متكاملة	الاستطاعة المشعة الفعالة المتحانسة
IF (intermediate frequency)	
تردد متوسط	EIRP (effective isotropic radiated power) استطاعة فعالة منتشرة في جميع الاتجاهات
	C Q J 000

الرقم العشري الأقل وزناً (أو الأقل أهمية)

	IRD (integrated receiver/decoder)
Mb/S مليون خانة بالثانية	مستقبل/مبرمز متكامل
MCPC (multiple channel per carrier)	ISDN (integrated services digital networks)
تعدد الأقنية على الحامل	شبكة الخدمات الرقمية المتكاملة
MDU (multiple dwelling unit)	ISO (international standards organization)
وحدة متعددة المأخذ	منظمة المعايير الدولية
MHz (mcgahertz)	ITU (international telecommunication union)
ميغا هر تز	الإتحاد العالمي للاتصالات
MPEG (motion pictures experts group)	Kb/S
بحموعة خبراء الصور المتحركة	ألف خانة بالثانية
MSD (most significant decimal)	Kelvin (K) (unit of measurement for thermal noise)
الرقم العشري الأعلى وزناً (الأكثر أهميةً)	درجات كلفن للحرارة
NTSC (National Television Standards Committee)	KHz (kilohertz)
اللحنة الوطنية لمقاييس التلفزيون	کیلو هرتز
OSI (open systems interconnection)	LED (light emitting diode)
وصلات الأنظمة المقتوحة	ديود مرسل للضوء
PAL (phase alternating line)	LHCP (left hand circular polarity) قطبیة دائریة یساریة
نظام تناوب الطور لخطوط الإرسال التلفزيون	
PCM (pulse code modulation)	LNA (low noise amplifier) مکبر ذو ضحیج منحفض
تعديل مُرمَّز نبضي	المار دو منعيج منحفظن
PES (packetized elementary stream)	LNB (low noise blockconverter)
سيل المحموعات الصغيرة الأساسية	خافض كتلي منخفض الضحيج
mo	LNC (low noise converter)
رمز تعريف الصورة	قالب تردد منحقض الضجيج
PLL (phase lock loop)	LO (local oscillator)
حلقة قفل الطور	هزازعلي
PRBS (pseudorandom binary sequence)	LPF (low pass filter)
تتابع الخانات شبه العشوائي	مرشح تمرير منحفض
PSD (polarization selection device)	LSD (least significant decimal)

عنصر اختيار القطبية

قطعة تحت الاختبار

VBI (vertical blanking interval)	QAM (quardrature amplitude modulation)
ِهَ الإطفاءِ العمودي	تعدين مطائي ترابعي فتر
VCO (voltage controlled oscillator)	QPSK (quadrature phase shift keying)
يذب متحكم به بالجهد	تعديل إزاحة الطور المفتاحي المتربيعي مذ
VCR (video cassette recoder)	RF (radio frequency)
سحل فيديو	تردد راديوي تردد راديوي
Vdc (voltage direct current)	RHCP (right hand circular polarity)
هد مستمر	بع قطبية دائرية يمينية
VIIF (very high frequency)	DTV (room tampuratura mulas sides)
دد عالي جداً	RTV (room temperature vulcanizing) تر التصليد بحرارة المحيط
VLC (variable-length coding)	
ميز متغيّر الطول	SCPC (single channel per carrier) تر قنال واحدة مع كل حامل
VTO (voltage tuned oscillator)	كان واحده مع من ماس
ذبذب مضبوط بالجهد	SECAM (sequence a memory)
	نظام إرسال بالتتابع مع ذاكرة
	SID (sound identification number)
	رمز تعریف الصوت
	SMATV (satellite master antenna TV system)
	نظام تلفزيوني للأقمار الاصطناعية بهوائي رئيسي
	SNR (signal to noise ratio)
	نسبة الإشارة إلى الضحيج
	TI (terrestrial interference)
	تداخل أرضي
	TTL (transistor transistor logic)
	منطق ترانزستور ترانزستور
	TVRO (television receive only)
	استقبال تلفزيوني فقط
	UHF (ultra high frequency)
	تردد فوق العال
	UUT (unit under test)



معجم المصطلحات للإرسال التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية

ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation)

تقنية ضغط لنرميز الإشارة المتوقعة بـ دلاً عن الإشارة الأصلية. وهذا يحسن من مردود عملية الضغط من عملال إرسال الفرق البسيط بين العينة التالية والعينة الحالية، وذلك يقلل من عدد الحانات اللازمة للترميز.

ADTV (Advanced - Definition Television)

إشارة تلفزيوب دات دقة تفوق بكثير دقة أنظمة التلفزيون التقليدية.

Agile

مستقبل: هو مستقبل توابع صنعية يمكن توليفه على تردد أي قنال مرغوب بها.

Algorithm

إشارات الفيديو والصوت والمعطيات.

Alignment

ضبط: هي عملية التوليف الدقيق لقرص المواتي أو الدارة إلكترونية للحصول على أفضل أداء، واستقبال حيد للإشارة.

Ambient temperatrue

حرارة الحيط: هي حرارة الجو الجاف.

AFC (Automatic Frequency Control)

التحكم الآلي بالتردد: دارة تقسوم بقفيل عنصير إلكتروني على تردد معين.

AGC (Automatic Gain Control)

التحكم الآلي بالربح: دارة تستخدم التغذية العكسية للمحافظة على مستوى تابت لخرج دارة إلكترونية.

Absolute Zero

الصف الطلق: هي درجة الحرارة التي تتوقف عندها حركة الجزيشات لأنها تشكل أقصى درجات التبريد ويعسبر عنهسا بدرجات كلفن عندما تقاس بالصفر المطلق. ودرجة صفر كلفن تساوي 273.6 C (مئوية) أو °459.69 (فهرنهايت).

المحرك الذي يدور لتعديم ل موضع حامل الهوائي بحبث تمسح عمليات رياضية، تستخدم أنظمة الضغط والتشفير لمرميز الحزمة الرئيسية حزءاً من قوس المسار المرئي من موقع الاستقبال

Adjacent Channel

القنال الجماورة: هي القنال التي تلي مباشــرة قنــال أخــري في الرّدد فمثلاً، الأقنية 5 و6 وأيضاً 7 و8 من NTSC هــي أقنيــة متجاورة، أما الأقنية 4 و5 أو 6 و 7 فتفصل بينها إشارة غير تلفزيونية.

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

تمط إرسال غير متزامن: إرسال مُتقطع للمعطيات ضمن خلايا صغيرة ذات طول ثابت بالتقسيم الزمني. ويتم المطابقة عند كل عقدة فتح وإغلاق.

ATSC (Advanced Television Standards Comittee)

جمعية تقييس التلفزيون المنطور (أمريكية)

Attenuation

التخميد: هو الخفاض استطاعة الإشارة الذي يحصل لمدى مرورها للوصول إلى نقطة محددة ويسمى أيضاً الفقدان بالمرور path loss

Attenuator

الخمد: هو عنصر غير فعال يقلل من استطاعة الإشارة وتصنف المخمدات حسب كمية التخميد.

Audio subcarrier

الحامل الناتوي للصوت: هو حامل الموجه المي تنقل معلومات الصوت ضمن إرسال إشارة الفيديو، ويمكن نقل أكثر من حامل للصوت ضمن المجال الترددي من 5 إلى 8.5 ميغا هرتز.

Automatic Brightness control

النحكم الآلي بالإضاءة: هي دارة تلفزيونية تستخدم للضبط الآلي لإضاءة الشاشة كاستحابة لتغيرات في الإضاءة.

Automatic Fine Tuning

الضبط الآلي الدقيق؛ دارة تحافظ آلياً على المزدد الصحيح للمذبذب وتعرض الإزاحة القليلة في التوليف، وهي تشبه (AFC).

AFC (Automatic Frequency Control)

التحكم الآلي في التردد: هي دارة تقفل على التردد المنتخب، ولا تسمح بالابتعاد عنه.

AGC (Automatic Gain Control)

التحكم الآلي بالربح: هي دارة تقوم بتثبيت الربح عند قيمة عددة، وبذلك تعوض تغيرات إشارة الدخل بحيث يبقى الخرج ثابتاً.

Amplifier

الكبر: عنصر يستخدم لزيادة استطاعة الإشارة.

Analog

التشابيهي: نظام تتغير فيه الإشارات بصورة مستسرة على عكس النظام الرقمي حيث تتغير خطوة خطوة .

(Analog - to - Digital converter)

عدل تشابهية إلى شكل مكافئ رقمي، حيث يتم أخذ عينات من التشابهية إلى شكل مكافئ رقمي، حيث يتم أخذ عينات من الإشارة التشابهية المتغيرة في فترات زمنية محددة، ويتحول الجهد عند كل نقطة إلى سلسلة من الأرقام تمثل العينة، وكلما كان تمثيل الإشارة أفضل.

Antenna

الحوائي: هو العنصر الذي يلتقط (و يرسل) ويركز الطاقة، في الكهرومغناطيسية في المحرق كذلك يسماهم في ربح الطاقة، في حالة هوائي التوابع الصنعية، يتناسب الربح مع مسطح قعرص الهوائي.

Antenna Efficient

مردود الموالي: همي النسبة المتوية للإشبارة الواردة إلى التسابع الصنعي والتي يلتقطها الهوائي فعلياً.

Aperture

نتحة الهوائي: سطح الالتقاط لهوائي له شكل قطع مكافئ.

Arc Zenith

أعلى نقطة في قوس مسار التابع الصنعي تقع على خط شمال جنوب ويمر بموقع الاستقبال.

Artifacts

عدم وضوح رؤية الإشارة الفيديوية بسبب محدودية نظام الإرسال

ASCII

لغة ترميز أمريكية لتبادل المعلومات

Aspect Ratio

نسبة العرض إلى الطول: هي نسبة عرض شائسة التلفزيونية إلى ارتفاعها.

Beam Width

عرض حزمة الإشعاع: تستخدم لوصف عرض الرؤية للهوائسي، وتقاس بالدرجات بين نقاط نصف الاستطاعة (3 dB)

Bird

الطائر: اسم لتابع صنعى للاتصالات.

B frame

إطار فيديو ثنائي الاتجاه في نظام الضغط MMPEG-2 له إمكانية استخدام الحركة المتوقعة من الإطبارات المرجعية 1 و P السابقة واللاحقة.

BER. (bit error rate)

معدل خطأ الخانة

Blanking pulse level

مستوى تبضة الإطفاء: مستوى مرجعي لإشارات الفيديو.

Blanking Signal

إشارة الإطفاء: تستخدم هذه النبضات لإلغاء الإضاءة أثناء فترات المسح الأفقى والشاقولي.

Block Coding

نظام ترميز رقمي حيث يرى المرمز فقط الحانات المحتواة في كــل كتلة معطيات

BDC (Block Down Conversion)

خفض التردد الكتلى: إن عملية خفض كامل الجمال الـترددي في خطوة واحدة إلى مجال ترددي متوسط يتم داخل المستقبل، وإن مضاعفة عدد كتل خفض التردد تمكن من اختيار الأقنية بصورة مستقلة لأن كل منها يمكن أن تعالج مجموعة من الإشارات.

BNC/connector

وصلة BNC: هي وصلة قياسية على تجهيزات الفيديو التحارية وبعض مستقبلات التوابع الصنعية.

Boresight

محور الرؤية: هـو اتجـاه المحور الرئيســي لهوائــي الإرســـال أو الاستقبال.

Azimuth - Elevation (AZ - EL) Mount

زاوية الدوران والارتفاع: وضع الهوائي بحيث يلاحق النوابع الصنعية بحركة في الجماهين. المدوران في المستوى الأفقسي والارتفاع في المستوى العمودي.

Azimuth

السمت: هو الدوران مقدراً بالدرجات وباتحاه عقارب الساعة انطلاقاً من الشمال.

Back match

مالا بمة الممانعة: مالاءمة قيم المقاومة عند الدخيل والخبرج للعنصر الإلكتروني للتقليل من الإشارة المرتدة ويعرف أيضاً بالملائمة matching.

Back porch

هو الجزء من نبضة الإطفاء الأفقى التي تتبع نهاية نبضة التزامن الأفقى.

Range

الحزمة: هي بحال من الترددات.

Band separator

فاصل الحزمة: هو العنصر الذي يقوم بقسمة مجموعة معينة من المزددات إلى حزمتين أو أكثر. ويتكون أساساً من مرشحات الفواصل Hi/LO ، UHF/VHF و FM.

BPF (Band pass Filler)

مرشح تمرير حزمة: هي دارة أو عنصر يسمح بمرور بحال معين من الترددات من الدخل إلى الخرج.

Band width

عرض حزمة التمرير: هو الجال الزددي المعصص لدارة اتصالات.

Baseband

الإشارة الأصلية: هي الإشارة قبل التعديل والإرسال حيث أن معظم تجهيزات مراكز التحكم للتوابع الصنعية تستخدم الإشارة الأصلية كإشارة دخل، وبدقة أكثر الإشارة المركبة غير المحددة وغير المرشحة لخرج المستقبل وتحتوي هذه الإشارة على الصوت المعدّل ترددياً والحوامل الثانوية للمعطيات.

Cassegrain Feed system

نظام تغذية: هو تصميم لتغذية الهوائي يتضمن عاكس أولي هو القرص، وعاكس ثنانوي يقوم بتمرير الأمواج الميكروية عبو دليل موجة إلى مكبر منخفض الضحيج LNA.

CCITT

(Committee of the international telecommunication union) هيئة الاتصالات الدولية المسؤولة عن المواصفات الفنية لأنظمة الهاتف

CIF (Common Image Format)

نظام قياسي عالمي لشكل العينات التي تمثل المعلومات المرئية المحتواة ضمن إطار واحد من التلفزيون الرقمي عالي التعريف ومستقلة تماماً عن معدل الإطارات لإشارة الفيديو، يكون معدل الخانات غير المضغوطة لإرسال 29.97 إطاراً بالثانية هو 36.45 ميغاخانة/ثانية.

Celestial equator

مسقط عط الاستواء على الفضاء

Channel

القنال: حزمة ترددية مخصصة لوصلة اتصالات كاملة.

Chrominance

اللونية: هي إشارة تدرج وإشباع اللون، وهي معدّلة على حامل NTSC ميغا هرتز في نظام PAL و3.58 ميغا هرتز في نظام للإرسال التلفزيوني.

Chrominance Signal

إشارة اللونية: هي مركبة اللون في إشارة الفيديسو المركبة للمحطة الأرضية وهي مؤلفة من أجزاء إ و (NTSC) أو U V (PAL)V). إن زاوية الطور للإشمارة تمثل تدرج اللون والمطال عثل إشباع اللون.

Circular polarity

الاستقطاب الدائسري: هي أمواج كهرطسية يدور فيها الحقل بشكل متحانس أثناء مسار الإشارة. ويستخدم هله النمط من الإرسال عبر التابع intelsat وتوابع أخرى وذلك بدلاً من الاستقطاب الأفقي أو العمودي الشائعين في

Bouquet

بحموعة من الأقنية المضغوطة رقمياً

Broad band

الحزمة العريضة: عنصر لمعالجة إشارة أو إشارات تتوزع على بحال عريض من ترددات الدخل.

Buftonhook Feed

حامل المعذي: ذراع له شكل إشارة استفهام يحمل المغذي وكتلة LNA، وهو غالباً ما يكون دليل موجة فارغ يسوق الإشارة من المغذي إلى كتلة LNA خلف افوائي،

CATV (Community Antenna television)

جمعية: تسمية أخرى للتلفزيون عبر الناقل (cable TV).

CCD (charge coupled Device)

هو عنصر، يتم فيه تخزين الشحنة في مكثف مشكل داخل الدارة المتكاملة، يمكنه تخزين عدداً من العينات مع بعض، وهذا العنصر يستخدم في نظام MAC للإرسال من أجل التخزين المؤقت لإشارات الفيديو،

C-Band

الحزمة ع: تغطي هذه الحزمة بحموع الترددات من 3.7 وحتى 4.2 ميغا هرتز، ويعمل ضمن هذه الحزمية عدد من التواسع الصنعية

Carrier

الحامل؛ هو التردد الأساسي المُعَد ليحمل المعلومات. وخلال عملية التعديل ينتشر على طيف أعرض وتردد الحامل هو الـتردد غير المعدّل لأي قنال تلفزيونية.

CNR (Carrier - to - Noise Ratio)

نسبة الحامل إلى الضحيح: هي نسبة استطاعة الحامل المستقبلة إلى استطاعة الضحيج ضمن حزمة فعلية وتعطى بالليسبل، إن العامل RNR هو مؤشر جلودة الاستقبال لمحطة أرضية في موقع معين. وتحسب من مستويات الاستطاعة المرسلة من التابع الصنعي، ومن ربح الفوائي وأيضاً من حرارة الضحيج المرافقة للهوائي وكتلة LNA

أمريكا الشمالية وأوربا. ويتميز بعدم تأثير دوران Faraday على خصائص الإرسال

Clamp Circuit

دارة التحديد: هي الدارة التي تزيل التبعثر من الإشارة في الوصلة الهابطة.

Clarke

حزام: هو الحزام الدائسري المذي يقمع على ارتفاع 22.247 ميلاً فوق خط الأستواء. وسمي كذلك نسبة إلى الكاتب . Arthur C.Clarke ويسمى أيضاً بالمدار الأرضي المستقر . geostationary حيث تكون سرعة التابع الصنعي مساوية لحركة دوران الأرض.

Colour Bars

خطوط الألوان: همي شكل اختباري لخطوط شاقولية ملونة تستخدم كمرجع لفحص أداء الألوان في الإرسال التلفزيوني.

Coaxial Cable

خط النقل المحوري: هو خط نقل إشارة كهربائية بتردد عالى مع قليل من الفقدان. وهو مؤلف من ناقل داخلي محاط بمادة عازلة تحميها شبكة نحجيب معدنية. إن ممانعة خط النقل المحوري هو حاصل ضرب قطر الناقل المركزي، وقطر التحجيب وأيضاً ثابت العازلية، وهي تساوي 75 أوم في نظام نقل التلغزيون الفضائي بالهوائي المشترك.

Coded Order

الترتيب الذي تختزن به إطارات الفيديو في المرمن، وليس بالضرورة ترتيب الإظهار.

Colocation

موقع أكثر من تابع صنعي على مدار مستقر واحد فوق خط الاستواء.

Color Sync Burst

نبضات اللون: هي مجموعة مؤلفة من 8 إلى 11 نبضة بـتردد الوصول الشرطي: 4.43361875 ميغا هرتز في نظام (PAL) أو 3.574545 في نظام اللهارة مشفرة. NTSC للحامل الثانوي للون. هذه النبضات تتوضع على الحزء

الخلقي من كل نبضة إطفاء أفقي أثناء إرسال اللون وتستخدم لتحقيق التزامن بين مذبذب الحامل الثانوي للون مع المرسل، وذلك لإعادة تشكيل إشارات اللون الأصلية.

Composite Baseband Signal

الإشارة الأصلية أو الأساسية المركبة: هي الإشارة الكاملية للصوت والصورة بمعزل عن الموجة الحاملة ومعلومات الصوت تتوزع في الجال السترددي 55 وحتى 10.000 هرتمز .كذلك معلومات الفيديو نغطي الجال من صفير وحتى 4.2 ميغا هرتمز (NTSC)، ومن صفر وحتى 5.5 ميغا هرتز (PAL).

Composite Video signal

إشارة الفيديو المركبة: إشارة الفيديو الكاملة مؤلفة من معلومات اللون والإطفاء.

Compounding

ضغط الإشارة: هو شكل من خفض الضحيج يكون بضغط الإشارة عند الإرسال وإعادة نشرها في المستقبل والضاغط هو مكبر يزداد ربحه حين تكون استطاعة الإشارة صغيرة، ويكون تأثيره بجعل المحال الديناميكي لهذه المركبات صغيراً، ويصبح المستوى الوسطي للإشارة المضغوطة أعلى، ومع ذلك فإن الومضات لن يكون لها مستوى يزيد عن ومضات الإشارة غير المضغوطة. يقوم ناشر expander بإلغاء تأثير الضاغط لإعادة تشكيل الإشارة الأساسية.

Compression

إزالة المعلومات غير الضرورية من إشارة الاتصالات لتخفيض عرض الحزمة الضرورية للإرسال. والمعلومات المزالة همي غير أساسية أو يمكن إيجادها في محطة الاستقبال.

Concatenation

استخدام نظامين متتاليين للترميز.

CA (Conditional Access)

الوصول الشرطي: معطيات الترخيص التي تسمح للمرمز بسالوصول إلى إشارة مشفرة.

DPCM (Differential Pulse Code Modulation)

تعديل رمزي نبضي تفاضلي: شكل من أشكال الترميز تستخدم قيه الذواكر

DVB-Compliant (Digital Video Broadcast)

ضغط الإرسال الفيديوي الرقمي: نظام ضغط رقمي يتضمن مواصفات 4- MPEG. الملائمة للاتصالات في التلفزيون الرقمي.

Eh/Na (Energy Bit to Noise Density Ratio)

نسبة طاقة الخانة إلى كثافة الضحيم: نسبة تكافئ C/N في الأنظمة التشابهية.

Declination Offset Angle

زاوية الميلان: زاوية الضبط لحمامل الحوائي المشكلة بين المحور القطي ومستوي هوائي التابع الصنعمي وتستخدم للتوجيه نحو قوس مدار الاستقرار، يزداد الميل بدءاً من الصفر مع ازدياد خط العرض بعيداً عن خط الاستواء.

Decoder

كاشف الترميز: هي دارة لإعادة الإشارة إلى شكلها الأصلي بعد تعمينها.

De-Emphasis

تخفيض القمة: دارة تعمل على خفض المرددات العالية من إشارة معدلة ترددياً، لإلغاء تأثير رفع القمة spre-emphasis إذ أنه حين تزانق مع المستوى الصحيح لرفع القمة تؤدي إلى خفض مستويات الضحيج الكلى وبذلك تزداد نسبة الإشارة إلى الضحيج.

Demodulator

كاشف التعديل: هو عنصر يقوم باستخلاص الإشارة الأصلية من حامل الإرسال.

Detent tuning

حابسة التوليف: توليف على قنال لتابع صنعي بالمحتيار مقاوسة عددة القيمة مسبقاً.

Digital

رقمي: يصف نظام أو عنصر تتحول فيه المعلومات من تغيرات مستمرة للإشارات التشابهية إلى نبضات كهربائية يعير عنها بحالة قطع ـ وصل أو جهد عالي منخفض أو 1/0.

Cone

المحتصار للقارة الأوربية European Contenent

Contrast

التمايز: هو السبة بين الأماكن المعتمة والمضاءة من الصورة التلفزيونية.

Convolutional Coding

نظام التفاقي: نظام ترميز رقمي يتضمن ذاكرة تسمح للمرمز برؤية المعطيات السابقة والحالية

Cross modulation

تعديل متصالب: همو شكل من التداخل يسببه التعديل بين حامل وإشارة أخرى، ويمكن أن يُصدث حين إشباع مكبر أو عدم توازن إشارة عند مركز التحكم.

Cross polarisation

استقطاب متصالب: تعبير لوصف إشارات من قطبيات متعاكسة، ويعني Cross polarisation Discrimination ويدل على إمكانية المغذي التقاط إشارة من قطبية معينة ورفض إشارة من قطبية معاكسة.

Crosstalk

التداخل: هو التداخل بين قناتين متجاورتين، وغالباً ما يكون بسبب التعديل المتصالب، أو التسريب بين سلكين مترافقين أو متوازيين على دارة مطبوعة.

DC Power Block

حاجب التيار المستمر: هو عنصر يقوم بمنع سريان التيار المستمر ويسمح بمرور إشارات التردد المتناوب.

am

الديسيال: هو نسبة لوغاريتمية لمستوى الاستطاعة ويستخدم لتقدير الربح أو الفقدان لإشارة. dBm odbw هي اختصارات للديسيل منسوباً للواط، للميلي وات وللميلي فولت على الترتيب. وصفر dB mV يستخدم كقيمة مرجعية لحسابات الإرسال التلفزيوني.

DCT (Discrete Cosine Transform)

خوارزمية رياضية تستخدم في نظام الضغط MPEG-2 لتحويل الكتل من المجال الفراغي إلى أمثال مكافئة لها في المجال الترددي.

Digital-to-analog converter

عرل رقمي - تشابهي: دارة تقوم بتحويل الإشارات الرقعية إلى الشكل المكافئ التشابهي.

DBS (Direct Broadcast satellete)

الإرسال المباشر عبر التوابع العنعية: تعبير شائع لوصف الإرسال في الحزمة Ku عبر التوابع الصنعية إلى المنازل مباشرة. الحال حزمة DBS هو من 11.7 وحتى 12.2 حيفا هرتز.

.

ترص الهوائي: هوائي للأمواج الميكروية عنى شكل قطع مكافئ.

Distribution system

نظام الترزيع: نظام اتصال مؤلف من وصلات ميكروية ضمن بحال خط النظر، والتي تحمل الإشارات من الأبراج إلى المنازل.

Domsat(domestic satellite)

نظام الاتصالات الفضائي المنزلي: اختصار للاتصالات لأغراض منزلية عبر التوابع الصنعية.

Downconverter

خافض التردد: هي دارة تقوم بخفض التردد العالي للإشارة إلى بحال ترددي متوسط. وهناك ثلاثمة أنسواع مستخدمة في مستقبلات التوابع الصنعية هي التحويل الأحادي، والتحويل الثنائي، والتحويل الكتلي.

Downlink antenna

هوالي الوصلة الهابطة: هوائي محمول على التابع الصنعي، وظيفته إعادة بث الإشارات باتجاه الأرض.

Drifting

الانعراف: عدم استقرار أحد معاملات دارة إلكترونية مشل المهد أو التردد.

Dual-band Feed born

مغاري بوقى الحزمتان؛ مغاري بوقى يمكنه استقبال حزمتان عنلقتين للزدد، هما الحزمة C والحزمة Ku.

Earth station

المحطة الأرضية: محطة إرسال أو استقبال كاملة، تتضمن الهواتي،

وبقية الأجهزة الإلكترونية الضرورية لإرسال أو استقبال الإشارات عبر التوابع الصنعية.

EIRP (Effective isotropic Radiated power)

الاستطاعة الفعالة المشعة في جميع الاتعاصات: هي مقدار قوة الإشارة التي يرسلها تابع صنعي باتجاه الأرض، وهي أعلى ما تكون عند مركز حزمة الإشعاع وتتناقص تدريجياً مع البعد عن بحال الرؤية.

Elevation Angle

زارية الارتفاع: هي الزارية العمودية المقاسة من الأفق صعوداً إلى موقع التابع الصنعي.

Encoder

الرمَّز: وحدة في المرسل تقوم بتحويل المعلومات رياضياً بهدف تحسين نوعية الإشارة أو تشفيرها.

Encryption

معالجة رياضية، تستخدم لترميز إشارات الاتصالات بحيث يمكن لمستقبل مرخص له باستقبالها الوصول إلى المعلومات المحتواة فيها.

Energy Dispersal

مبعثر الطاقة: تعديل الحامل في الوصلة الصاعدة بموجة مثلثية. هذه التقنية تعمل على بعثرة طاقة الحامل على حزمة أعرض للتردد بحيث تحد من الطاقة الأعظمية مقارنة بتلك المرسلة من حامل عديم التحديد، إن بعشرة الطيف يقلل من فرصة التداخل مع مستخدمين آخرين لنفس التردد، وتزال الموجة المثلثية بدارة تحديد وتوال الموجة المثلثية بدارة تحديد وتوال الموجة المثلثية بدارة تحديد

Equalizing pulses

نبضات التسوية سلسلة من ست نبضات، تحدث قبل وبعد نبضات الترامن الشاقولي لتأمين التشابك الصحيح، إن نبضات التسوية يتم إدخالها بضعف تردد المسح الأفقي.

Extended C-band

الجال أو الحزمة C الموسعة: الجال الترددي من 3.4 وحتى 3.7 حيغاهرتز ومن 4.2 إلى 4.8 حيغاهرتز.

Frame

الإطار: صورة تلفزيونية كاملة، مؤلفة من حقلين و525 أو 625 عط مسح في أنظمة إرسال NTSC أو PAL على الترتيب.

Frame Rate

معدل عوج الإطارات أثناء عملية كشف التزميز

Frequency

التردد: عدد الذبذبات بالثانية لإشارة كهربائية أو كهرطيسية ويعبر عنها بدورة في الثانية أو الهرتز.

Front porch

المر الأمامي: الجزء من تبضة الإطفاء الأفقي السيّ تسبق نبضة التزامن الأفقي.

Gain

الربح: كمية التضعيم من الدخل إلى الخرج يعبر عنها بالديسيبل.

G/T (Gain-to-Noise temperature Ratio)

نسبة الربح إلى حرارة الضحيج: رقم الجدارة لهوائي و LNA كلما كان عامل الضحيج للمضحم LNA والهوائي أفضل، كلما كانت النسبة (G/T) أعلى، كلما تحسن أداء الاستقبال في المحطة الأرضية.

Geostationary Orbit

مدار دائري في مستوى خط الاستواء ويبعد مسافة 22.247 مهل بحيث يحافظ التابع الصنعي على مكان ثابت في الفضاء بالنسبة لحطات الاستقبال الأرضية.

Geostationary Orbit

المار الستقر: انظر حزام Clarke

GHz (GigaHertz)

جيعًا مرتز: 1000 ميغًا هرتز أو مليار دورة بالثانية.

Global beam

حرمة إشعاع: هي منطقة إشعاع للتوابع الصنعبة للاتصالات تغطي نحو %40 من سطح الكرة الأرضية والعديد من التوابع الصنعية تستخدم حزمة إشعاع كهذه.

F-connector

الرصلة ج: هي وصلة RF قياسية، تستخدم لوصل النواقل الخورية مع العناصر الإلكترونية.

FCC (Fedral Communication Commission)

لجنة: هي الاتصالات الفيدرالية وهمي الهيئة المتخصصة بوضع المعابير للاتصالات في الولايات المتحدة.

Ratio f/D

نسبة البعد المحرقي إلى القطر في الهوائي، وتسمى بالعمق.

Feehorn

بوق النغذية أو "الإبرة": هو عنصر يجمع الإشارات الميكروية المنعكسة من سطح الموائي، ويتم تركيب عند محرق هوائي القطع المكافئ.

Field

الحقل: هو نصف صورة تلفزيونية كاملة أو إطار، مؤلف من 262.5 خط مسح. هناك 60 حقل كل ثانية في التلفزيون العادي و99.94 حقل في التلفزيون الملوث (NTSC) و50 حقل كل ثانية في نظام (PAL).

Filter

الرشح: عنصر يستخدم لرفيض حزمة ترددية معينة، ويسمح فقط لإشارات بالمرور ضمن حزمة محددة.

Focal length

البعد المحرقي: هو البعد من سطح الانعكاس للقطع المكافئ إلى النقطة التي تتجمع عندها الإشارات الواردة من النابع الصنعي وهي نقطة المحرق.

Footprint

منطقة إشعاع الحوائي: هي المنطقة الجغرافية التي يوجه إليها إشعاع هوالي الوصلة الهابطة، وفيها يتم قياس الاستطاعة الفعالة (EIRP).

Forward Error Correction

تصحيح الأخطاء الباشر: هي تقنية لتحسين دقة نقل المعطيات، حيث يضاف إلى تدفق المعطيات خانات إضافية لتطبيق خوارزميات بتصحيح الأخطاء عند الاستقبال.

GOP (Group Of Pictures) بعدل

سلسلة من إطارات الفيديسو تتضمن مشهداً وتشألف من إطارات 1: P و B.

Ground Noise

الضحيج الأرضى: هي إشارات ميكروية غير مرغوبة تتولد عن الأرض الحارة ويلتقطها قرص الهوائي.

G/T

رقم الاستحقاق أو الجدارة (figure of merit) لنظام استقبال، وخسب بطرح حرارة الضحيج للنظام (T) مقدرة بالديسيبل من عامل الربح (G) هوائي الاستقبال بالديسيبل أيضاً.

Hall Effect Sensor

حساس تأثير هول: هو عنصر نصف ناقل، يتولد على خرجه حهد لدى تطبيق حقل مغناطيسي، في المحدم، يؤدي دوران مغناطيس دائم داخل سلك رفيع إلى توليد تغيير في المغلل المغناطيسي ويستفاد من النبضات المشكلة لعد دورات الحرك.

Hardline

خط النقل القاسى: هو ناقل محوري قليل الفقدان له تحجيب بطبقة معدنية كاملة بدلاً عن الشبكة الناقلة التي تحيط بالقطر الخارجي، وتد تم استخدام هذا الناقل في بداية عصر النقل التلفزيوني عبر النوابع الصنعية.

Headend

مركز توزيع الإشارات: هي المكان الذي يتم فيه استقبال جميسع الإشارات ومعالجتها قبل توزيعها لاحقاً.

Heliax

خط النقل القاسى: تسمية أخرى للناقل Hardline.

Hertz

هرتز: وحدة لقياس التردد، وسميت نسبة إلى العالم الألماني Heinrich الذي كان أول من أعطى خواص الأمواج الراديوية.

Huffman Coding

نظام ترميز هوفمان: نظام ترميز لضغط المعلومات، حيث يعطى رمز قصير للحرف قليل التكرار. وهذا

يجعل المعلومات المرسلة ممثلة بأدنى حد ممكن من الثمانيات.

IPPV (Impulse Pay-Per-View)

كاشف الترميز (دفع - لكل - مشاهدة): هو شكل متطور من كاشف الترميز يسمح للمشترك بشراء برنامج معمى لمرة واحدة فقط حسب الرغبة، ويتم اختيار الميرامج بواسطة مفتاح على كاشف الترميز أو بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص به.

Illumination

الإشارة المخمدة التي تصل إلى قمع التغذية من حواف العماكس ذو القطع المكافئ taper .

Inclinometer

مقياس زاوية الميل: أداة تستخدم لقياس زاوية ارتفاع تابع صنعى عن سطح الأرض.

Interference

النداخل: إشارة غير مرغوب بها يلتقطها مستقبل تلفزيوني للنوابع الصنعية تؤدي إلى تشويه إشارة الفيديو و/أو الصوت.

Insertion Loss

الفقاء: هي كمية القدرة المفقودة للإشارة الناجمة عن إدخال العنصر في خط الاتصال ويعرف أيضاً بالفقدان "Feed Through".

Interlaced Scanning

المسح النشابك: تقنية للمسح تؤمن حد أدنى من ارتعاش الصورة مع المحافظة على عرض الحزمة للقنال، حيث يجري مسح كل من الخطوط المفردة والمزدوجة في حقول منفصلة ومن ثم يتم تشكيل الصورة كاملة بجمعها معاً في إطار واحد.

IF (Intermediate Frequency)

النردد المتوسط: بحال تردد متوسط يتولد بعد خفض الـتردد في أي جهاز إلكتروني بما في ذلك مستقبل النوابع الصنعية. أغلب عمليات التكبير والمعالجة والترشيح تتم في مرحلة ؟:

INTELSAT

الهيئة الدولية انتلسات: هيئة دولية للاتصالات عبر التوابسع الصنعية تضم 154 بلداً، وهمي تعمل بهدف رضع مسوية الاتصالات الفضائية في العالم.

L-band

الطبف النزددي من 950 ميغاهرتز وحتى 2 جيغاهرتز.

Line splitter

مقسم إشارة: عنصر فعال أو غير فعال يقوم بتجزئة الإشارة إلى جزأين أو أكثر يحمل كل منها كل المعلومات الأساسية. المقسم غير النعال يغذي الحرج بإشارة مخمدة، وأضعف من إشارة الدخل، ينما المقسم الفعال يقوم بتكبير الإشارة لينغلب على الفقدان.

Local oscillator

النزاز المحلى: عنصر يستخدم لتأمين تردد مستقر وحيد لخافض أو راقع تردد. يجري مزج إشارة المذبذب المحلي مع حامل الموجة لتغيير النزدد.

Longitude

عط الطول: هو البعد شرقاً أو غرباً عن خط غرينتش، 0 ويقاس بالدرجات.

LNA (Low Noise Amplifier)

مكبر منعفض الضحيج: عنصر يقوم باستقبال وتكبير الإشارة الضعيفة المنعكسة بواسطة قرص الهوائي إلى المغذي البوقسي (الإبرة). خصائص الضحيح لمكبر LNA في الحزمة C تعطى عادة كحرارة ضحيح مقاسة بدرجات كلفن، في حين يعبر عنها في الحزمة Ku برقم الضحيج وهو معطى بالديسيبل.

LNB (Low Noise Block Down Converter)

تعافض النزدد الكتابي ذو الضحيح المنخفض: مكبر ميكروي منخفض الضحيح يقوم بخفض كتلة ترددات مجتمعة من المحال المزددي إلى مجال ترددي متوسط، وغائباً ما يكون من 950 إلى 1450 ميغا هر تز أو من 950 وحتى 1750 ميغا هر تز.

LNC (Low Noise Converter)

خافض تردد منخفض الضحيج: هو مكبر منخفض الضحيح (LNA) وخافض تردد معاً في علبة محمية من العوامل الجوية. هذه الكتلة تقوم بتحويل تردد قنبال واحدة فقط ويتم اختياد القنال بواسطة المستقبل. ويكون النزدد المتوسط لهذه الكتلة عادة 70 ميغا هر تز

Intra Frame

إطار فيديوي في نظام MPEG-2 لضغط المعلومات يتم ترميزه بالرجوع فقط إلى المعلومات التي يحتويها.

lonosphere

الطبقات العنيا من الغلاف الجوي التي تكون مشحونة كهربائياً بالأشعة الشمسية وبذليك تكون قادرة على عكس إشارات الاتصالات عند ترددات معينة.

Isolator

العازل: أداة تسمح للإشارات بالمرور في الجاه وتقوم يتخميدها بقوة في اتجاه آخر،

Isolation Loss

الفقادان بالعزل: كمية طاقة الإشارة المفقودة بين مدخل وغرج عنصر.

ISDN (Integrated Service Digital Networks)

شبكة اتصالات هاتفية رقمية تستخدم 64 كيلوخانة أثانية.

JPEG

نظام ضغيط رقمي، تم استخدامه في رسومات الحاسب وقد اشتق منه نظام MPEG لضغط الصور المتحركة.

Kelvin Degrees (*K)

تاريجات كافن للحرارة: هي الحرارة فوق الصفر المطلق، حيث تتوقف حركة جميع الجزيئات. يتم التدرج بالدرجات كما هو الحال عقياس (Celsius (°C) - 189°F.

KHz (Kilohertz)

كيلو هرتز: ألف دورة في الثانية.

Ku-band

حزمة Kii هي حزمة الأمواج الميكروية المستخدمة في الإرسال عمر التوابع الصنعية والتي تغطى الجحال من 11 و13 حيغا هرتز تقريباً.

Latitude

خط العرض: موقع مكان من سطح الأرض شمال أو جنوب خط الاستواء مقاساً بدرجات زاوية. یمثلان 0 و ۱ منطقی.

Modem boad rate

سرعة النقل بالموديم: وتسمى baud rate تراوح من 75 وحتى

56.000 boad

Modulation

التعديل: عملية يتم فيها إضافة الرسالة أو تضمينها إلى حامل الموحة، ومن بين طرق أخرى، يحكن أن يسم ذلك بتعديل ترددي أو مطالي، يعرف بالتسمية FM أو AM على الترتيب.

Monachrome

التلفزيون العادي: صورة تلفزيونية بالأسود والأبيض.

Motion-Compensated Residual

الفرق البسيط نسبياً بين كل حزمة block متوقعة وحزمة حالية في نظام الضغط MPEG-2.

Mount

حامل الهوائي: هو شكل لحمل هوائي المحطة الأرضية، والحامل القطي، والحامل AZ-EL هما الأكثر استخداماً.

MPEG-1

نظام ضغط لمسح متمدرج للوسائط مثل النصوص، الأشكال والأفلام.

MPEG-2

نظام ضغط لمسع متداخل للوسائط كما في الارسال والاستقبال التلفزيوني.

Multiple analog component

نظام MAC الإرسال: طريقة مبتكرة للإرسال التلفزيوني بتم فيها فصل المعطيات وعناصر اللوذ والإضاءة ومن ثم ضغطها وإرسافا تتابعياً من خلال مسح خط تلفزيوني واحد. وهناك عدداً من الأنظمة المستخدمة حالياً أو قيد التطوير، من بينها D-MAC ، C-MAC ، B-MAC ، A-MAC ، C-MAC ، C-MAC ، C-MAC ، C-MAC ، C-MAC ، C-MAC

Multiplexing

التعدُّد: نقل إشارتين أو أكثر في ذات الوقت على قنال اتصال

Macroblock

كتل مؤلفة من 16×16 نقطة ضوئية وكل منها مكوّن من أربع حزم 8×8 blocks نقطة ضوئية.

Magnetic Variation

التغير المغناطيسي: الفرق بين الشمال الحقيقي والشمال اللذي تشير إليه البوصنة.

Master Antenna TV

هوالي رئيسي: يوجد في محطة الإستقبال الرئيسية هوائي أو أكثر ذو جودة عالية UIIF و/أو VIEF معد لتمرير الإشارات إلى التلفزيونات المنتشرة في المناطق السكنية المحيطة بمحطة الاستقبال.

Match

اللايمة: هي الحالة التي يتم فيها إرسال كامل الاستطاعة المتوفرة دون أي تخميد بسبب الانعكاسات من عنصر إلى آخر.

Matching Transformer

محرِّل مالادمة: عنصر يستخدم لملاءمة الممانعة بين العناصر. يستعمل محول ملاءمة مثلاً لدى وصل خط محوري 75 أوم مع دخل تنفزيوني 300 أوم.

MHz (Megahertz)

مبغ*ا هرتز*: مليون دورة في الثانية.

Microprocessor

المالج: وحدة المعالجة المركزية في الحاسب أو في نظام التحكم، ويتكون من دارة متكاملة وحيدة أو من عدة دارات.

Microwaves

أمواج ميكروية: المحال النزددي من 1 جيفا هرتمز تقريباً وحتى 30 جيفا هرتز.

Mixer

المازج: عنصر يستخدم لجمع الإشارات مع بعضها البعض.

Modem (Modulator/Demodulator)

عنصر الكتروني يقوم بتحويل معطيات تسلسلية من حاسب إلى الشارة صوتية يمكن إرسالها عبر الخطوط الهاتفية. تتكون الإشارة الصوتية عادةً من صمت (غياب معطيات) أو أحد من ترددين

Noise Temperature

حرارة الضحيج: هي كمية الضحيج الحراري المتولدة في نظام أو عنصر، وكلما كانت أقل كلما كان الأداء أفضل.

Odd Field

الحقل الفرد: نصف الإطار لمسح تلفزيوني مؤلف من الخطوط المفردة فقط.

Offset angle

زاوية الإنمراف: الانحراف بالدرجات عن محاور التناظر لعاكس الهوائي ذو القطع المكافئ.

Offset Feed Antenna

هوالي ذو الغذي المحروف: الهوائي ينحرف فيه محرق العاكس ويستخدم جزء من القطع المكافئ بحيث يكون المحرق بعيداً عسن المركز.

Orthomode Coupler

رابط متعامد: هو عنصر مشكل من دليل موجدة، ذو ثلاثة مداخل عموماً، يسمح باستقبال إشارات ذات استقطاب أفقي وعمودي، ويكون الدخل عبارة عن دليل موجدة دالسري، والخرجين هما دلائل موجة مستطيلة الشكل.

OSI (Open System Interconnection)

وصلة النظام المنتوح: يتكون نموذج OSI من سبع طبقات هي: الطبقة الفيزيائية، طبقة وصلمة المعطيبات، طبقة الشبكة، طبقة النقل، طبقة التسجيل، طبقة التمثيل، طبقة النطبيقات.

P Frame

إطار P: إطار متوقع لإشارة الفيديو في النظام MPEG-2 والــــذي يتم ترميزه اعتماداً على معطيات الصور السابقة.

Packet

رزمة: سلسلة من أرقام ثنائية ذات طول محدد، تتضمن حزياً من رسالة كاملة. في كل منها رأس وفاحص جمع، ويتم إرسالها بصورة مستقلة وبطريقة التخزين والدفع إلى الأمام.

PCM (Pulse Code Modulation)

تعديل رمزي نبضي: تقنية ترميز حيث تكون إشارة الدخل ممثلة بعدد ثابت من العينات ذات العرض المحدد في الثانية. واحدة. إن الفصل بمين إشارات اللونية والإضاءة هو شكل من أشكال التعدد والمعروف بالتعدد المترددي. ويستخدم نظام MAC المتعدد المتقابل ذو التقسيم الزمني.

N-Connector

الوصلة N: هي وصلة لناقل محوري قليلة الفقسدان، تستخدم في الحزمة الترددية)

NTSC (National Television Standards Committee.)

النجنة الوطنية لمعايير التلفزيون وهمي الحي أوجدت المعايسير للإرسال التلفزيوني في أمريكا الشمالية.

NTSC Color Bar pattern

الشكل الاختباري للألوان: هو شكل قياسي مؤلف من ستة خطوط متجاورة تتضمن الألوان الثلاثة الرئيسية وثلاثة ظلال منممة ها.

Negative picture phase

طور الصورة السالبة: وضعية إشارة الفيديو المركبة بحيث يكون الحد الأعظمي من مستوى نبضات التزامن هو المطال 100%، وتكون إشارات الإضاءة الأكثر لمعاناً في الاتحاه المعاكس السالب.

Negative picture Transmission

ارسال الصورة السالة: نظام إرسال مستخدم في أمريك الشمالية ودول أخرى، يتم خلاله خفض إضاءة المشهد الأصلي الشمالية ودول أخرى، يتم خلاله خفض إضاءة المشهد الأصلي الما يسبب زيادة في النسبة المتوية لتعديل حامل الصورة، وعند كشف التعديل، تكون الإشارات ذات نسبة التعديل الأعلى ذات جهد موجب أعنى أيضاً.

Noise

الضحيج: إشارة غير مرغوب بها تتداخل مسع المعلومات المستقبلة، ويعبر عن الضحيج بدرجات كلفن أو بالديسيبل.

Noise Figure

رقم الضحيج: هو نسبة استطاعة الضحيج الفعلية المتولدة عند دخل مكبر إلى تنف المني يمكن أن تتولمد من مقاومة مثالية، وكنما كان رقم الضحيج أقل، كلما كان الأداء أفضل.

PHD:

رقم المطابقة لإشارة الفيديو ويستخدم لمعرفة مكان توضع إشارة قنال معينة ضمن سيل معطيات

Pixel

عنصر صورة

Planar Array

هواتي لتابع صنعي مسطح، مكون من عناصر طنانة موصولة كمحموعة لتعمل بنفس الطور وذلك بهدف التقاط الإشارة الواردة.

Polar Mount

حامل الهرائي: قاعدة هوائي تسمح بمسح جميع التوابع الصنعية في القوس المستقر بحركة على محور واحد.

Polarisation

الاستقطاب: من خصائص الموجة الكهراطيسية. وتستخدم أربعة اتجاهات للاستقطاب في الإرسال الفضائي وهي الأفقي والشاقولي، والدائري اليميني والدائري اليساري.

Positive picture phase

طور الصورة الوجبة: وضعية الإشارة المركبة بحيث يكون الحمد الأعظمي من مستوى تبضات التزامن عند جهد الصفر، وعندها تكون الإضاءة الأكثر لمعاناً من أجل الجهد الموجب الأعلى.

Preamplisser

الكبر الأولى: هي المرحلة الأولى للتكبير، وفي نظام استقبال التابع الصنعي، إنها المكبر الجحاور للهرائي بهدف رفع مستوى الإشارة الضعيفة قبل معالجتها.

Pre-emphasis

رفع مستوى الفروة: هي الزيادة في مستوى مركبات المتزددات الأعلى من الإشارة المعدلة ترددياً قبل الإرسال، ومتى استخدمت هذه التقنية بالتوافق مع الكمية الصحيحة من خفض الذروة عند المستقبل فإن النتيجة تكون التخلص من الضحيح العالى الملتقط أثناء الإرسال مع تعديل ترددي FM.

Primary colors

الألوان الأساسية: الأحمر، الأحضر والأزرق.

PAL (Phase Alternate Line)

نظام PALI: نظام إرسال أوربي مشتق من النظام NTSC الأمريكي.

Phase Noise

عدم استقرار الإشارة الراديوية النحظي.

Pad

فاعدة لحمل الهوالي.

Path Loss

الفقدان بالمرور: الفقدان الذي تقاسي منه الإشارة لدى مرورها في مسار بين نقطتين. والفقدان يتناسب طرداً مع مربع المسافة المقطوعة.

Parabola

قطع مكافئ: شكل هندسي له خاصية عكس جميع الإشارات الواردة بشكل موازي لمحوره إلى نقطة واحدة هي نقطة المحرق.

pay-per-view

دنع مع كل مشاهدة: طريقة لشراء البرامج على مبدأ البرنامج الواحد.

Persistence of vision

استمرارية الرؤية: الظاهرة الفيزيولوحية، حيث تحتفظ العين البشرية بإدارك الصورة لوقت قصير بعد اختفاؤها.

Phase

الطور: هو قياس الوضع النسبي لإشارة مقارنة بوضع مرجعي مقدراً بالدرجات.

Phase Distortion

تشويه الطور: انزياح بحدث حين بكون الطور لمكبر لا يتناسب مع النزدد في بحال تمرير الحزمة حسب التصميم.

Picture Details

تفاصيل الصورة: عدد عناصر الصورة المتباينة على الشاشة التلفزيونية، وكلما ازداد عدد عناصر الصورة، كلما ازدادت وضوحاً.

بمحدم الهوائي. يضبط موقع الصفيحتين المعدنيتين بواسطة حقى مغناطيسي يولده قضيب أو أي توع مغناطيسي آخر.

Reference Signal

الإشارة المرجعية: إشارة عالية الاستقرار تستخدم كمرجم لإشارات متغيرة أخرى يمكن مقارنتها ومعايرتها.

Return Loss

الفقدان بالارتداد: نسبة كمية الإشارة المرتدة إلى الإشارة الكلية المتوفرة عند مدخل عنصر الكتروني مقدرة بالديسيبل.

Retrace

اطفاء خط المسح: إطفاء الخط الممسوح بحزمة الإشعاع لأنبوب الصورة أثناء انتقاله من نهاية المسار الأفقي إلى بداية خط أفقسي أخر أو بداية حقل.

(SAW) Surface Acoustic Wave

الموجة الصوتية السطحية: موجة صوتية تنتقل على مسطح مصقول ضوئياً لمادة كهروضغطية piczoelectric. وتنتقل هذه الموجة بسرعة الصوت ولكنها تمرر ترددات تصل إلى بضعة جيغا هرتز.

SAW (Surface Acoustic Wave) Filter

مرشح SAIV: مرشح من جسم صلب يحقق انتقال حاد بين الترددات المرسلة والمحمدة.

S-Video

خرج ناقل معياري لإشارات الفيديو يستخدم وصلة ذات 4 ملامس لربط مرشع غايته فصل إشارة الإضاءة ٢ وإشارة اللوث C.

Satellite Receiver

مستقبل التوابع الصنعية: هو جهاز إلكتروني يوضع داخل المحطة الأرضية يقوم بخفيض المتردد ومعالجة وتحضير إشارة التسابع الصنعي للرؤية أو السماع.

Scalability

الترتيب التدريجي: إمكانية كاشف الترميز لمسترتيب بحموعة من الحانات في تتابع معين وتسمى مجموعة الحنائمات الأولى "الطبقة الأساسية" وكل من المجموعات الأخرى "بالطبقات المعززة"

Prime focus Antenna

هوائي ذو ابحرق الأولى: قرص عنى شكل قطع مكافئ يكون فيه المغذي ومكبر الضجيج المنخفض LNA عند تقطة المحرق؛ أمام قرص الهوائي مباشرة.

Q Signal

إشارة (): واحدة من إشارتي اللون في مركبة الفيديو مستخدمة لتعديل الحامل الشانوي لدون في نظام NTSC، إنها تمثل بحال اللول من الإصغر إلى الأخضر إلى البنفسجي.

Quantization

في نظام الضغط الرقمي MPEG، يتم تحويـل أمثـال الخوارزميـة DCT إلى شكل أقل حجماً.

Radio frequency

ترددات راديوية: هي الترددات من 10 كيلو هرتمز إلى تحو 100 جيغاهر تز، وهذه الحزمة مستخدمة من أجمل الاتصالات التي يصنعها الإنسان.

Rain Fade

فقدان الإشارة بسبب الامتصاص وتأثير إزالة الاستقطاب لقطرات المطر في الغلاف الجوي.

Random Access

عملية البدء بقراءة وكشف ترميز سبل المعطيات في نقطة لا على التعيين.

Raster

البرغلة: هي شكل الإضاءة العشوائية التي تظهر على الشاشة عند اختفاء إشارة الفيديو.

Reed-Solomon

تقنية ترميز لتصحيح الأخطاء FEC، مستخدمة في جميع أنظمة الإرسال الفضائي.

Reed Switch

مفتاح قصبة: مفتاح ميكانيكي يستخدم صفيحتين رقيقتين من المعدن داخل أنبوب زجاجي لتحقيق وصل وفصل التماس الكهربائي وبذلك يمكن تعداد النبضات المرسلة إلى التحكم

ازدادت كمية الضحيج وإشارات التداخل التي يلتقطها الهوائي.

SCPE (Single Channel Per Carrier)

قنال واحدة مع كل حامل: نظام إرسال عبر التوابع الصنعية. يستخدم حامل منفصل لكل قنبال على عكس نظبام التقسيم النزددي الذي يراكب عدة أقنية على حامل واحد.

SNR (Signal - to - Noise Ratio)

نسبة الإشارة إلى الضحيم: نسبة استطاعة الإشارة إلى استطاعة الضحيج في حزمة تمرير معينة، وتقدر بالديسيبل.

Slice

سلاسل من كتل macro block للعطيات.

Skew

انحراف اللاقط: الانحراف عن الاستقطاب الأفقى أو الشاقولي الحقيقي عن موقع الاستقبال وهذا الانحسراف همو تعبير للدلالة على ضرورة ضبط اللاقط حين البحث عن التوابع الصنعية.

Siant Range

مسار الإشارة: المسافة التي تقطعها الإشارة من التابع الصنعى إلى المستقبل المنزلي.

Smart Card

بطاقة ذكية: أسلوب خصين إلكروني (ECM) موجود ضمن وسط فيزيائي قابل للنقل ويستخدم في أنظمة الوصول الشرطي (CA) .

الضميم الثلمي: ضميح الفيديو أو الوميض الناتج عن نسبة إشارة إلى ضحيج ضعيفة عند دخل المستقبل التلفزيوني.

Solar outage

انقطاع الاستقبال الشمسى: فقدان الاستقبال الذي يحدث حين تكون الشمس علف التابع الصنعي مباشرة. حينال يحجب الضحيج الشمسي إشارة التابع الصنعي وينقطع الاستقيال.

sparklies

الوميض: بقع صغيرة باللون الأسود و/أو الأبيض على شاشـة التلفزيون تشير إلى ضعف نسبة الإشارة إلى الضحيح، ويعرف أيضا بالضحيج الثلحي.

Scanning

المسح: عملية منظمــة لتحريـك حزمـة الإلكة ونـات في أنبـوب الصورة التلفزيونية بحيث يرسم مشهد كمامل من سلسلة من الخطوط الأفقية المتنابعة والمرتبطة بفترات إحفاء أفقية وشاقولية.

Scrambling

التعمية: طريقة يتم فيها تبديل شكل إشارة الصورة أو الصورت بحيث يحجب استقباهًا عن الأشخاص الغير مرخص لهم بذلك.

Screening

الغربك: معدن. أو مادة طبيعية خمصب إشارات النداخيل الأرضى من دخول الهوائي، أو حجاب معدنسي يمنع الإشبارات الراديوية من دخول دارة إلكترونية.

Serrated Vertical Pulse

النبضة الشاقولية المسننة: هي نبضة المتزامن الشاقولي المشرشرة والمسننة إلى ست قطع، تحدث هذه النبضات المصغرة عند تسردد يساوي ضعف تردد المسمع الأفتى.

Serveo Hunting

اهتزاز المحدّم: هو البحث مع اهتزاز اللاقط وذلك عند استعمال ناقل غير مناسب لحساس التحكم، مما يؤدي إلى جهد غير كاف للمغذي البوقي.

SECAM (Sequence With Memory)

نظام إرسال تلفزيوني أوربي، ذو 625 خطاً، نسبة طول الصورة إلى عرضها 3:4 ومعدل إطار يساوي 50 هرتز.

المفتاح "البزرة": عنصر في الإشارة المشقرة، يستخدم لتأمين التزامن بين المرمز وكاشف الترميز.

SID (sound identification)

رقم تعريف الصوت ويستخدم لتحديد موقع قنال الصوت ضمن سيل المعطيات DVB-Compliant

Side labe

الفص الثانوي: معامل لتقدير إمكانية هواتمي الالتقاط إشارات خارج محوره، وكلما كانت الفصوص الثانوية أعرض، كلما

Tilt

الناميا ع: تخميد الإشارة المرسلة أثناء عبورها لناقل محوري، ويزداد التحميد عموماً مع ازدياد الزدد.

thermal Noise

الضحيج الحراري: ضحيج عشوائي، وهمو إشارة غير مرغوبة تنتج عن حركة الجزيئات.

Trace

العتبة: حركة حزمة الإلكترونات من اليسار إلى يمين الشاشة التلفزيونية أو راسم الإشارة.

Threshold

اثر الحزمة الإلكترونية: هي أدنى نسبة إشارة إلى ضحيح مطلوبة عنسد الدخل (C/N) تسمع لمستقبل بإظهار صورة مقبولة. وهي تكافئ معدل خطأ الحانة (BER) في المستقبلات الرقمية وأحهزة IRDS.

transponder

بحيب: مكرر الأمواج مبكروية، يقوم باستقبال، تكبير، خفض تردد وإعادة إرسال إشارات من تابع صنعي للاتصالات.

Tran

مرشع منع حزمة: عنصر الكتروني يعمل على تخميد حزمة ترددات معينة، ويسمى أيضاً مرشع "noich".

(UHF) Ultrahigh frequencies

ترددات (UCIF): بحال ترددات من 300 وحتى 3.000 ميغًا هرائز، وهذه تغطي الأقنية من 14 وحتى 83 في أمريكا الشمالية والأقنية من 21 وحتى 69 في التلفزيون الأوروبي.

Up converter

رافع التردد: عنصر لزيادة تردد الإشارة المرسلة.

Up.Link

الرصلة الصاعدة: تجهيزات المحطة الأرضية والهوائس المني ترسل المعلومات إلى التابع الصنعي للاتصالات.

(VHF) Very High Frequencies

ترددات (VHF): بحال ترددات من 30 وحتى 300 ميغا هرتز، وهملها المحال يغطي الأقنية من 2 إلى 13 في نظام NTSC التلفزيوني.

Spherical Antenna

هوالي كروي: نظام هوالي يستخدم جزء من عاكس كروي لتركيز إشارة أو أكثر لتابع صنعي.

splitter

مقسم استطاعة: عنصر يقوم بقسمة إشارة إلى اثنتين أو أكثر منشابهتين تماماً ولكن باستطاعة أقل.

Standard C-band

الحزمة ٢ المعيارية: طيف الترددات من 3.7 وحتى 4.2 جيغاهر تز.

Subcarrier

جامل النوي: إشارة منقولة ضمن حزمة تمرير لإشارة أقوى. ففي الإرسال عبر التوابع الصنعية، يستخدم غالباً الحامل الثانوي للصوت ذو المزدد 6.8 ميغا هرتز لتعديل حامل الحزمة ٢٠ وكذلك في التلفزيون يستخدم الحامل الشانوي 3.35 ميغا هرتز لتعديل حامل الفيديو لكل قنال.

Subsatellite Point

بقعة على خط الاستواء يقع فوقها تابع صنعي أو أكثر.

synchronizing pulses

نبضات التزامن: نبضات تضاف إلى إشارة الفيديو المركبة وتستخدم بلعمل مسح الصورة يتوافق تماماً مع المسح لدى التصوير بالكاميرا التلفزيونية.

TVRO Television Receive - only

محطة الاستقبال التلفزيوني نقط: محطة استقبال أرضية مخصصة للاستقبال فقط وليس للإرسال.

Tap

مقصل: عنصر يقوم بنقل كمية معنية من القدرة إلى محرج ثانوي بعيداً عن نظام التوزيع الرئيسي.

(TI) Terrestrial Interference

تا انطى أرصى: تداخل بين أمواج ميكروية من اتصالات أرضية مع إشارات لتوابع صنعية.

VLC (Variable - Length Coding)

تقنية ترميز تأخذ فيها الأحداث المتكررة رموز لكلمات تصيرة والأحداث قليلة التكرار رموز لكلمات أطول.

VTO (Voltage Tuned Oscillator)

مذبذب متحكم به بالجهد: دارة الكزونية يمكن ضبط تردد الخرج للمذبذب فيها عن طريق الجهد. وتستحدم في خافض الزدد ومستقبل النابع الصنعي لاختيار القنال المطلوبة.

Video Monitor

شاشة إظهار قيديو: تلفزيون يقبل إشارات غير معدّلة ويعيد توليد الإشارة الأصلية.

X-band

طيف الترددات من 7 وحتى 8 جيغاهر تز

Zigzag Scanning

ترتيب أمثال تبابع التحويل DCT من المترددات المنخفضة إلى المترددات الأعلى.

VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)

نسبة الأصواح المستقرة للحهد: النسبة بين الجهد الأعظمي والأصغري على خط نقل والقيمة المثالية هي 1.0. إن ازدياد الاصغري على خط نقل والقيمة المثالية هي ١٠٥٠ إلى ازدياد الالالالا يؤدي إلى وجود طيف للصورة. وهي تعبر أيضاً عن نسبة الاستطاعة المرتدة إلى الاستطاعة الكلية التي ترد إلى العنصر.

Vertical Blanking Pulse

نبضة الإطفاء الشاقولي: تبضة تستخدم أثناء فعزة الإطفاء الشاقولي عند نهاية مسمع الحقل وظيفتهما وقلف الجزمة الإلكترونية عن الإشعاع.

Vertical Sync Pulse

نبضة التزامن الشاقولي: سلسلة من النبضات التي تحدث أثناء فترة الإطفاء الشاقولي لتحقيق التزامن بين عملية المسح على الشاشة مع المسح الذي تم في مكان التصوير.

Video Sequence

سنسلة من صورة أو أكثر

Video Signal

إشارة الفيديو: حزء من الإشارة التلفزيونية المرسلة والستي تحمـل معلومات الصورة.

		: :
		1
		,

جدول المحتويات

7	
7	لحة تاريخية
	الأقمار الاصطناعية التجارية الأولى Comsats
	الأقمار الاصطناعية للستقرة بالنسبة للأرض
	مواقع الأقمار الاصطناعية
	الجيب Trasponder في الأقمار الاصطناعية
11	مستويات الاستطاعة للأقمار الاصطناعية
11	وصلة الاتصال بالقهر الاصطناعي
	تحدید تر دد العمل
12	استقطاب الإشارة أأسسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي
13	مارق تحويل الأستقطاب
14	بث الإشارات للعنلة ترددياً FM عبر الأقمار الاصطناعية
15	تصاميم اولية لمستقبلات منزلية للتلفزيون الفضائي
	الْجِيل الأول للمستقيلات النزلية للأقمار الاصطناعية
15	الجيل الثاني للمستقبلات
	مستقبلات الجيل الثالث
16	الجيل الرابع للمستقيلات
17	البنية الأساسية لنظام الاستقبال الفضائي
18,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	لنظمة التحويل الثنائية
	للنبنب الولف جهنياً (VTO) (VTO)
21	اجزاء الستقبلالمنتقبل الكتلية
21	الاخامة في الفخيات الأباث (DBS) منا المحادث الأباث (DBS)
21	انظمة البث الفضائي الباشر (DBS)
23	۞ هوائيات استقبال الاقمار الاصطناعية
23	•
0.4	•
24	•
24	المواد التي يصفع منها فرص الهوائي
24	المواد التي يصفع منها فرص الهوائي
25	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
25	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
25	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
25	المواد التي يصنع منها قرص الهواني
25	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
25	المواد التي يصنع منها فرص الهوائي
25	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
25	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
25	المواد التي يصنع منها فرص الهوائي
25	الواد التي يصفع منها فرص الهوائي
25	المواد التي يصنع منها قرص الهوائي
25	المواد التي يصنع منها قرص الهواني
25	المواد التي يصنع منها فرص الهواني
25	المواد التي يصنع منها قرص الهواني
25	المواد التي يصنع منها فحرص الهواني
25	المواد التي يصنع منها قرص الهواني
25	المواد التي يصنع منها فحرص الهواني

55	المضخمات ذات الضجيج المنخفض وخفض التردد
39 ************************************	
39	microstrin - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
39	Solater. Nell
AO	الانتقال من دلیل الوجه إی حط فیص مسرفتی از الانتقال من دلیل الوجه این حط فیص مسرفتین الانتقال من دلیل الوجه ای العازل Isolater است
	Gaasfet, Last vaturities and a test
40	تفنية الترانزستور الحقلي Gaasfet
42	الزج، Mixer بازج،
42	هزاز العازل الطنيني
42	هزاز العازل الطنيني

43	الوصل
44	طال اللاقط
	رحظات حول استخدام اللواقط LNBa و LNBa سندستنسستنسستنسستنسستنسستنسستنسستنسستنسس
47	و خطوط النقل والموصلات
47	
40	طوط النقل المحورية
50	وصلات المتخدمة مع خطوط النقل الحورية Coax Connectors
50	صلات المركة مع معود المس المركة الم
52	سلاك المرولة ووصلات SCART
53	سارت العروب ووطرب ٢٠٠٠- كابلات حسب الطلب
12	کابلات حسب الطلب
	فتبار خطوط النقل ecking Cablesفتبار خطوط النقل necking Cables
55	التحكم بالعوائي
E stadyponegáttegu tegotópania en dopania desens undan escripa productivo en desengues de constator de consta	
E nyaétypponnéghégynésésésésésésésésésésésésésésésésésésés	
C =2.0,0000000\$4448104000\$5581140000001110000000000000000000000000	
5	تناصر التحكم الخطية Linear Actuatorsواع أخرى للمخدمات
######################################	نناصر التحكم الخطية Litear Actuators
	نناصر التحكم الخطية Linear Actuators
5	عناصر التحكم الخطية Linear Actuators
5	عناصر التحكم الخطية كالمندهات، المخدمات، المخدمات، المخدمات، المخدمات، المخدمات، المخدمات، المخدمات، المخدمات المداد
	نواع آخرى للمخدماتلوقع الرئيسية مسيد المعدد ال
	ساصر التحكم الخطية العندات
	يناصر التحكم الخطية Linear Actuators يواع آخرى للمخدمات
	يناصر التحكم الخطية Linear Actuators
	يناصر التحكم الخطية Linear Actuators المخلفات
	سناصر التحكم الخطية Linear Actuators
	سناصر التحكم الخطية Linear Actuators المخدمات التواع الحرى للمخدمات التواع الرئيسية المناصر التحكم بمحرك الموقع الرئيسية المناصر التحكم بمحرك الموقع الرئيسية المناصر التحكم بمحرك الموقع المناصر التحكم المناصر التعديد الموقع الموائيات (APS) التعليم التعديد الموقع الموائيات (APS) التعديد التعديد النظمة المناصر الموائي Anterna Actuator الموائي التحكمات مفحلات الموائي الاحماية الحماية الحماية الحماية الحماية الحماية الحماية المحاية المحاية الحماية المحاية المحاية الحماية المحاية المحاية الحماية الحماية المحاية المحا
	ساصر التحكم الخطية Linear Actuators الواع أخرى للمغدمات
	ساصر التحكم الخطية Linear Actuators المخدمات. الناصر التحكم بمحرك للوقع الرئيسية الناصر التحكم بمحرك للوقع الرئيسية الرات التغذية العكسية المعال في انظمة تحديد الوقع للهوانيات (APS). وحدات التغذية النظمة المعالية المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الحماية عند اصلاح الحرك الحراء الحماية عند اصلاح الحرك الحراء الحماية عند اصلاح الحرك حماية وحدة التغذية من العطب.
	الناصر التحكم الخطية Linear Actuators المخدمات. الناصر التحكم بمحرك للوقع الرئيسية الناصر التحكم بمحرك للوقع الرئيسية الزات التخلية المكسية المحالية المكسية النامية تحديد الوقع للهوانيات (APS). الأعطال في انظمة تحديد الوقع للهوانيات (APS). المتحكمات مفحلات الهوائي Antenna Actuator التخلية النظمة الدرة النظم التكاملة (C Regulator الحماية عند اصلاح الحرك الحراءات الحماية عند اصلاح الحرك الحراث الحماية عند اصلاح الحرك الحراث المحاية عند اصلاح الحراث الحماية عند اصلاح الحراث الحماية عند اصلاح الحراث المحاية المنطبة المحاية عند اصلاح الحراث الحماية عند اصلاح الحراث المحاية المنطبة المحاية عند اصلاح الحراث المحاية المنطبة الم
	الناصر التحكم الخطية الموقع الرئيسية الناصر التحكم المحرك الوقع الرئيسية الرئيسية التخلية التحسية التحسية التخلية التحسية النادي التخلية التحسية النام التخلية التحسية التحميل إن انظمة تحديد الوقع الهوائيات (APS). Antenna Actuator الموالي Antenna Actuator الموالي التحميلة النظم المتكاملة التحميلة ا
	سناصر التحكم الخطية Linear Actuators المخدمات. النواع آخرى للمخدمات. الناصر التحكم بمحرك الموقع الرئيسية الزات التخلية العكسية الأعطال في انظمة تحديد الموقع للهوانيات (APS). وحدات التغذية المنظمة متحكمات مفعلات الهوائي Antenna Actuator المعاية الحراءات الحماية عند اصلاح المحرك الحماية عند اصلاح المحرك المحاية عند اصلاح المحرك المحاية عند اصلاح المحرك المحاية عند اصلاح المحرك المحاية عند اصلاح المحرك المحرك المحرك المحرك المحرك المحرك المحرك المحاية عند اصلاح المحرك المحرك المحاية عند اصلاح المحرك المحرك المحرك المحاية عند اصلاح المحرك المحاية عند اصلاح المحرك المحاية عند اصلاح المحرك المحرك المحاية وحدة التغذية من المحلية عند اصلاح المحرك المحرك المحرك المحاية عند اصلاح المحرك المحرك المحاية عند اصلاح المحرك ال

73	🛭 دارات التردد المتوسط 🕙
73	مكبرات التردد المتوسط IF
74	مرشحات تمرير حزمة التريد للتوسطFا
75	دارات التحديد
75	انواع المحتدات
77.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	مسح التردد نلتوسط ۱۴۱۴
	كسف الأعطال Troubleshooting
81 18	و معالجة الإشارة المرئيةو
B1	دارات كشف التعديل
81	دارات كشف التعديل ,
83	الدارة المتكاملة لكشف التعديل التوازن
84	مميز خط الثأخير
85	الكاشف التربيعي Quadrature detector
86	كاشف النسبة Ratio detector
	معالجة الإشارة نلرئية Video processingVideo بنادية
	دارات التحديد Clmap elreuits دارات التحديد
	الإشارة المرئية وإطارات الإرسال التلفزيوني
90	التزامن Synchronisalion
	التزامن الشاقولي
91	نبضات اللون Colour Burst
91	قياس الإشارة المرتبة
92	الاستجابة الترددية للإشارة الرئية
92	مستوى الإشارة للرنية
92	تفسير الإشارةVITS
97	🛈 معالجة الصوت
97	مواصفات الحامل الثانوي الصوتي
98	دارات شائعة لكشف الصوت
101	دارات أخرى لكشف الصوت
	طرق إرسال الصوت المجسم (ستيريو)
102	الستيريو المنفردDicrete Stereo
102	Mairix stereo Asianii au imi
103	الستريو المعقوقي Malrix stereo
104	انضغاط وانبساط إشارة الصوت Audio Companding
104	تخفيض الضجيج بطريقة Dolby السلسية المسالية المس
	الأعطال في دارات الصوت
	ضبط دارات الصوت Aligning Audio Circults
109	
	إطارات البث التلفازي Broadcast formatsBroadcast formats
111	دارات معنال RF - نموذج أمريكي
111	للعنالات الكريستالية
112	تداخل الترددات الرادبوية RF Interference
	اعطال معنال RF

115	
115	ارات البيان Indicator Circuits الرات البيان
116	
118	ارات البيان LED Circuits الإظهارلشراءة بنيونات الإظهار للشترك
119.,	نقراءه بديودات الإفعار سيستنسسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنسن
120	الإطهار بطريقة الهباء بشارك الشدائ
121	الإظهار بطريقة للهبط للشترك
125	@ وصف كامل الداراتها وصف كامل الدارات
125	استقيل الأمريكي The Chaparral Cheyenne توليف للستقبل الأمريكي Tuning Tuning المريكي دارات الخرد للتوسط المستقبل الأسلادة القبك يو
125	تولیف ناستقبل Tuning
125	دارات المزدد المتوسط IF IF
126	معا لجة إشارة القيك يو
170	معا لجة إشارة الصوتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
120	التغذية power supply التغذية
129	التحكم بالاستقطاب
129	التحكم عن بعد
133	الستقبل الأمريكي General Instrument 2400R
133	دارة التحكم الآلي بالربح وكشف تعليل الفيليو
135	معالجة إشارة الفيديو
430	<u>موالجة الصوت</u>
127	الستقبل الأوربي The MASPRO SRE-90R
138	الناخب الكثلي Block Tuner TheBlock Tuner The
142	as the first the property of the second of t
142	عالمة الصوت المساورة
142	التغذية الكهربائية مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
143	الدارات التطلقية و دارات الإظهار
144	معالجة الفيليو
	نشغيل التلفزيون ه
***	استوری اس
145	لية عمل التلفزيونلله عمل التلفزيون
146.	######################################
147	إشارة تلفزيونية للأسود والأبيض
	بشارة التلقاز لللون
143	انظمة الإرسال NTSC, PAL,SECAM AND MAC انظمة الإرسال
149	SECAM, PAL, NTSC دغام SECAM, PAL, NTSC
150	MAC ALLA
17£	. I to p In
152	نظام NICAN نظام المعروب
154	נפניק אול מוליק
155	نظام الاستقبال التلفزيوني الرقمي Digit 2000
+3(=±00+==+00+==+00+=++00+=++00+=+00+00+=+00+=+00+00	talataut to a state of the stat
	Datadas 1 that 1 .
*	the theaten
162	ارسال معطيات النص الربي
163	
164	من التلفزيوني التشابهي إلى الرقمي
	معدل الخانات Bit RatesBit Rates

تقنيات ضغط MPEG -2	165
مجموعة الصور Group of picture	66
إطارات P , ا و B	66
الشرائح Silces Silces	
الكتل Blocks الكتل	
التوضيب الأولى و تدفق للعطيات	
شكل 2- MPEG ، للستويات والطبقات	
معدلات الترميز في نظام MPEG-2	169
إطارات إرسال للقمر الاصطناعي	
تقنیات تعدیل MPEG-2 تقنیات تعدیل MPEG-2	170,
نظام البث القياسي الرقمي للصورة Digital Video Broadcasting standard (DVB)	
تصحيح الأخطاء المباشر Forward Error Correction	
الوازنة Trade-off في الإرسال الرقمي	
معدل خطا الخانة Bit Error Rate والنسبة ما/ج	173
@ المستقبل/كاشف الترميز المتكامل (IRD)	175
الستقبلات التشابهية التلفزيون الفضائي	175
المستقبل/كاشف الترميز الرقمي IRD	176
₪ الطرق الاساسية في التعمية	181
تقنيات التعمية لإشارة الفينجو	181
١. قلب إشارة الفيديو	
2. إزاحة للوجة الجيبية للتزامن	
	183
3. إزاحة نيضة التزامر	183
3. إزاحة نبضة التزامن	183
4. نستبدال التزامن	18) , 183
4. استبدال التزامن	18) ,
4. استبدال التزامن	[83
4. استبدال التزامن	[83
4. أستبدال التزامن	83
4. أستبدال التزامن	183
4. القلب القوال التزامن	183
4. نستيدال التزامن	183
4. نستبدال التزامن	83
4. شتبنال التزامن	83
4. نستبدال التزامن	[83] [83] [83] [84] [85] [85] [85] [86] [86] [86] [86]
4. أستبدال التزامن	[83] [83] [84] [85] [85] [85] [86] [86] [86] [87] [88]
4. نستبدال التزامن	183 183 184 185 185 185 186 186 187 187 189 189
4. استبدال التزامن	[83] [83] [84] [85] [85] [85] [86] [87] [88] [88] [88] [88] [88] [88] [88] [88] [88] [88] [88] [88] [88] [88] [88] [88]
4. نستيدال التزامن	83
4. استبدال التزامن	183 184 185 185 186 186 187 189 190 190
4. استبدال التزامن	183 184 185 185 186 187 189 189 190 190
4. استبدال التزامن	183 184 185 185 186 186 187 189 190 190 191
4. القلب القرامن 5. القلب الفعال العرامن 6. القلب الفعال العرامن 7. القطع والقلب 8. خلط الخطوط القدوير 8. خلط الخطوط العالمات 1- صوت المعلمة المنوت 5 الموت الرقمي Spectrum Inversion قلب الطبق Digital Audio الموت الرقمي التشابهي الرقمي التبديل التشابهي الرقمي التشابهي التشا	183 184 185 185 186 186 187 189 190 190 191 192

198	7. 214
199,	بنیة البطاقة ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
199	التثغيلناسريةناسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
200.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	والعدودة والسرب القراد على القراد على القراء على القراء القراد القراء ال
200,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	العنونة والسريةها النكية منيع على القرصنةها نظام البطاقات النكية منيع على القرصنةها هل نظام البطاقات النكية منيع على القرصنة
201	@ إنظمة التعمية الرائدة
201	
01	-Use to the state of the state
03	تقنيه عمل ليطاح
06,	تقنية عمل النظام
	@ دراسة امثلة عملية
09	
10	راسة حالة: نظام RITC Discret 1
10	راسة حالة: نظام RITC Discret 1
4.0	عمل كاشف التعمية غير النظامي
10.	عمل كاشف التعمية غير النظامي
11	
11 marini-orano es 20.000 atri reconstiture del 10.000 con 20.000	عمل كاشف التعمية غم النظامي
11-	راسة حالة، نظام IRDETO:IRDETO:
11	راسة حاله: نظام IRDETU
12	لحة تاريخية الغير نظامي
3	
3	راسة حالة، نظام Sound In Sync EBUلحة تاريخية
3	لحة تاريخية
	طريقة عمل كاشف التعمية غير النظامي
9	طريقة عمل كانف التعميه عبر التطامي
	لحة كريفية
A	ط بعة عمل كاشف التعمية غم النظامي
4	
M	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Q-0+-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	the desired and the second and the s
6	طريقة عمل كاشف التعمية غير النظامي
6	دراسة حالة: Telease SAVEدراسة
7	لحة كاريخية سيسسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي
***************************************	طريقة عمل كاشف التعمية النظامي
£ ************************************	
8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	لحة تاريخيةVideo Crypt دراسة حالة: Video Crypt المحة تاريخية
B	2.1.1.2.1
8.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	The Marke = 121 = 2 Vi
0	الاحترافات I ite riacks الاحترافات I ite riacks الدراسة حالة Video Crypt-S
0	دراسة حاله Video Crypt-S عالم
0.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	دراسه خانه عمل النظام
1	التحكم بالوصول Access Control
	هل بعمل كاشف التعمية غير النظامي?
	دراسة حالة Nagra Kudelski Syster مراسة حالة تعمية الفيديو
***************************************	تعمية الفيديو
2	نظام التحكم بالوصول Access Control Sysem
)	دراسة حالة: Cryptovision دراسة حالة:
)	تراسه حاله: Typiovision سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
	Access Control 1
	تعمية الصوت
***************************************	alla Vidao Clahas II. 3 II. 3 II.
	لحة تاريخيةلحة تاريخية

223	نظام +اVideo Cipherli نظام
	نظام الارسال MAC
226	اشكال نظام MAC
	دراسة حالة EuroCypher ،MAC دراسة حالة
229	
231	تظام الترميز DuobinaryDuobinary
232.,,,,,	نظام مستوى الحماية Mc Cormac الخماية
232	تعمية الفيديو
232	تعمية الصوت
233	نظام تحكم الوصول
235	و شبكة الإنترنت والأقمار الاصطناعية
236	انظمة DIRECPC و DIRECDUO
	خلمات DirecPC خلمات
238	تركيب نظام DirecPC
238	تحضيرات تحميل البرمجيات
238	Software Installation عليه وتحميل الم محيات Software Installation
240	التوزيع الشامل للحزم الرقمية (GDPD)
	انظمة متعندة الوسائط
240	توسع الإنترنيت في أسيا
2.11	الخيارات المتاحة أمام للشتركين بالإنترنيت
	@ التلفزيون عالى التعريف HDTV
243	البحث عن نظام رقمي شامل
243 10011100210002100021012221112211122111	الإطار الشرّك للصورة عالية الجودة (HD-CIF)
£44	نظام PEG-2، اشكاله، مستوياته و طبقاته
	التعديل ي التلفريون الرقمي
Z49 (************************************	نظام الضغط في التلفزيون الرقمي
245.,	للرونة في التلفزيون الرقمي
248	نظم مسح التلفزيون الرقمي DTV
246	نظم مسح التلفزيون الرقمي DTV
247 S	شنظام العوائي الرئيسي في التلفزيون الرقمي MTV
248	مكونات نظام SMATV
	نظام التعديل الرقمى SMATV-DTM
	نظام التوزيع SMATV-IF
	نظام التوزيع SMATV-S
251	طرق التوزيع متعند الخارج
252	انظمة SMATV التي تعتمد الألياف البصرية
253	@ إنشاء طاولة اختبار
253	طاولة الاختبار
254	سطح منطقة العمل
	الإضاءة
254	التُغذية الكهربائية
254	تجهيزات الاختبار
	selen a tour

	E po b a b.
APT	هيزات الاختبار سيستستستستستستستستستستستستستستستستستستس
25/	محدد تيار رخبص الكلفة
250	استعمال القياس الرقمي DMM
209	الملكة الملكة Spectrum Analyser الملكة المل
	Street, or other land with the street, and the
261	هره المعار دات العربية الرحاب
261	هزة التلفاز ذات التوليف الركب synunesised runed TV صلاح و الخدمة – منظور أوربيThe Test Bench صلاح و الخدمة عناولة الاختبار
263	الكشف عن الأعطال
263	
264	شيار العناصر الميكروية
264	عتبار العباصر سيحرويه
265	
266	عملال النظام الرقعي يبيعون ومستعدد والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعد والمستعدد والمستعد والمستعدد والم
266	مسائل الاستقبال المتقطع
	Kee 2 of a lit a l
267	تاثير الطر على الإرسال في العرف لله
	77818146000 [200000000000000000000000000000000
	قحص قاعدة الهوائي
275	الكابلات والوصلات
75	26 العناصر المتخصصة
77.	والعناصر المتخصصة
75	وه العناصر المتخصصة
75	والعناص المتخصصةليودات المتخصصة المتحصصة المتحصصة المتحصصة
75	وه العناصر المتخصصةدبوداتدبودات
75	وه العناصر المتخصصة
75	ودات
75	ه العناصر المتخصصة
75	عائلة والترات التكاملة (Emitter Coupled Logic) ECL عائلة
77	البرات التكاملة FETs التائية المتفصصة
275	العناص المتفصفة المتناصلة (Transistor Transistor Logic) TTL عائلة CMOs عائلة CMOs عائلة (Emitter Coupled Logic) ECL عائلة المتناصلة الم